

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ  
НИЗОМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

Ш.А.ШАРИПОВ, Ю.К.ЖҮРАЕВ

## САНОАТ ЭЛЕКТРОНИКА АСОСЛАРИ

Олий таълим мұассаси, 5140900 – Касб таълими (5520600 – Машинасозлик  
технологияси, машинасозлик ишлаб чықарыш жиһозлари ва уларни  
автоматлаштириш) бакалаврият таълим йұналиши бүйіча таҳсил олаётган  
талабалар учун  
**ҮКУВ ҚҰЛЛАНМА**

Тошкент-2009

**Ш26** Саноат электроника асослари: Олий таълим мусассасаси, 5140900–Касб таълими (5520600– Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқариш жиҳозлари ва уларни автоматлаштириш) бакалаврият таълим йўналиши бўйича таҳсил олаётган талабалар учун ўқув қўл. / Ш.А.Шарипов, Ю.К.Жўраев; ЎзР ОЎМТВ, Низомий номидаги Тошк. Давлат педагогика ун-ти. –Т.: ТДПУ нашриёти, 2009. 216-6.

I. Жўраев Ю.К.

**ТАҚРИЗЧИЛАР:**

**Н.Ш.Турдиев** – Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ҳалқ таълими ходими, физика-математика фанлари номзоди, доцент

**И.А.Усмонов** – Ишлаб чиқариш асослари кафедраси доценти, техника фанлари номзоди

Ушбу ўқув қўлланманга 5140900–Касб таълими (5520600 – Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқариш жиҳозлари ва уларни автоматлаштириш) бакалаврият таълим йўналиши бўйича таҳсил олаётган талабалар учун мўлжалланган. Унда чизикли электр занжир элементлари, дискрет ярим ўтказгичли асбоблар, интеграл микросхемалар, фотоэлектрик ва оптоэлектрон асбобларнинг физик хисусиятлари ҳамда электрон тўғирлагичлар ва стабилизаторлар, кучайтиргичлар, генераторлар, электрон ўлчов асбоблари, саноат электрон қурилмаларининг тузилиши ва ишлаш принципларини ўрганишга қаратилган.

Кўлланмадан шу соҳада фаолият олиб бораётган ўқитувчилар, номутахассис олий ўқув юрти талабалари, ўқув усталири ва ишлаб чиқаришда ишчи ходимларни касбга қайта тайёрлашда ҳам фойдаланишлари мумкин.

Мазкур кўлланмага нашриётларда нашр қилиш учун ЎзР ВМ томонидан лицензия берилган (№1505-гувоҳнома) ва ЎзР ОЎМТВ 2008 йил 28 февралдаги 51 бўйргугига асосан 5140900–Касб таълими бакалаврият таълим йўналиши талабалари (ўқувчилари) учун тавсия қилинган.

**№342-2878/2009**

Alisher Navoiy nomidagi  
O'zbekiston Milliy kutubxonasi

**ББК 43.4-05я73**

## КИРИШ

«Саноат электроника асослари» фани техник электрониканинг бир йўналиши бўлиб, у электрон асбоблар ва курилмаларнинг саноатни ҳар хил жабҳаларида қўлланилади, яъни ишлаб чиқаришни назорат қилиш, ўлчаш, бошқариш ва шу каби бошқа ишларни бажариш учун хизмат қиласди.

Техник электроникани ҳамма йўналишларининг асосида чизиқли электр занжир элементлари, электровакум ва ярим ўтказгичли асбоблар қўлланилади, улардан кучайтиргичлар, генераторлар, тўғирлагичлар, мантикий элементлар ҳар хил автоматлар йигилади. Улар ҳар қандай мураккаб курилмаларнинг қисмларини ташкил қилиб бир тизим бўлиб ишлайдилар.

Саноат электроникани уч қисмга бўлиш мумкин: Ахборот электроника (технология), энергетик электроника ва электрон технология.

1. **Ахборот электроника** – ўлчаш техникаси ва электрон автоматикалар ахборот технологиянинг асосини ташкил қиласди, уларга қабул қилувчи, ишлов берувчи, узатувчи, хотирада сақлаш ва ундан фойдаланиш, ҳар хил техномантикий жараёнлар ва бошқариш курилмалари киради.

2. **Энергетик электроника**. Бу йўналишга ўрта ва катта қувватли электр энергияни бир турдан иккинчи турга айлантириш, шу билан бирга тўғирлагичлар, инверторлар, катта қувватли частота ўзgartиргичлар ва бошқа электрон курилмалар киради.

3. **Электрон технология**. Ҳар хил тўлқин узунликка эга бўлган эзлекромагнит тўлқинларни, техномантикий жараёнда (масалан: юқори частота ёрдамида зритиш, қиздириш, ультратовуш ёрдамида кесиш, пайвандлаш ва ҳоказо) қўллаш киради.

Электрон курилмаларни кенг қўлланишига асосий сабаблар, унинг юқори сезигрлиги, катта тезкорлиги ва универсаллигидир.

XIX асрнинг охири XX асрнинг бошларидан инсоният фаолиятининг ҳар хил жабҳаларида электр энергия кенг қўлланила бошланди, натижада электроника йўналиши вужудга келиб, механик ўлчов, назорат ва бошқарув курилмалар ўрнига, тезкор, аниқ, сезигр электрон курилмалар яратила бошланди. Чунки электрон курилмаларсиз ишлаб чиқаришнинг самарарадорлиги сифатини ошириш мумкин эмас эди. Бундан ташқари саноатни ривожида турли хил ахборотларни узоқ масофага бир зумда ўтказиш-узатиш талаб этилади.

Электрониканинг оёққа туриши ва янада ривожланишига радио кашф қилиниши сабаб бўлди.

1904 йилда инглиз олим Я.Флеминг томонидан электровакум электрон лампа-диодни ихтиро қилиниши. 1907 йилда эса Америка Кўшма штатларида Ли Форест томонидан уч электродли электрон лампа-триодни ихтиро этилиши электрон детектор, кучайтиргич генераторларни ясаш имконини яратди. Бундай ҳол радиотехника оламини кескин ривожланишга олиб келади.

1920–30 йилларга келиб эса ҳар турли электровакум асбоблари яратилиши радиоалоқа, радиолокация, ўлчаш ва ҳисоблаш техникаларининг кенг қамровли ривожланишига замин яратилди.

Электрониканинг ривожи унинг муракаблигининг ошиши билан белгиланади. Ҳозирги кунда электрониканинг ривожланиши шуни кўрсатадики, ҳар беш йилда электрон қурилмаларнинг муракаблиги 10 марта ортмоқда.

1930-40 йилларга келиб электрон қурилмаларда (ҳисоблаш машиналарида) 1000 тагача электрон лампалар ишлатилар эди. Бу лампаларнинг ишлаш вақти 500 соатни ташкил қиласди. Шу сабабли бундай электрон қурилманинг ишончли ишлаши фақатгина 15 минутни ташкил қилиб, шу билан бирга уларнинг ҳажми, массаси ва электр энергиянинг истеъмоли ҳам жуда катта бўлади.

Электрон лампанинг юкорида кўрсатилган камчиликлари сабабли олимлар бошқа тизимда ишлайдиган электрон асбоб яратишга мажбур бўлдилар ва 1948 йилда Америка Қўшма штатлар олимлари Д.Бардин, У.Браттейн, У.Шокллилар германий ярим ўтказгичи асосида ярим ўтказгичли транзисторни ихтиро қилдилар. Бу ихтиро учун улар Нобель мукофотига сазовор бўлдилар.

Ярим ўтказгичли қурилманинг ишлаш вақти ўта юкори, ишончлилиги, ҳажми ва массаси кичикилги билан электрон лампадан кескин фарқланади. Шу сабабли электрон қурилмалар: ҳисоблаш техникасида, автоматикада энергетикада, радиоапоқада кескин ўз ўрнини эгаллади.

Илмий-техника ривожланишининг, кўрсаткичи юкорида айтганимиздек, электрон қурилмаларнинг янада мураккаблашувига олиб келди. Шу сабабли дискрет элементлардан мураккаб схемалар йигилишига ҳажмининг, массасининг катталасиши, ишончлилиги ва тежамкорлигининг кичикилги йўл қўймади.

Бундай муаммони хал қилиш жараёнида интеграл микроэлектроника йўналиши шаклланди. Микроэлектроника йўналишининг туғилиши 1940 йилда Англияда юпқа плёнкали радиоэлементлар яратилиши сабаб бўлди.

Биринчи интеграл схема 1958 йил АҚШ да бир вақтда алоҳида Д.Килби ва Р.Нойсонлар томонидан кашф этилди ва 1962 йилда эса саноат кўринишида ишлаб чиқилди. Бу эса ярим ўтказгичли интеграл микросхеманинг ривожига пойдевор бўлди.

Микроэлектрониканинг асосий вазифаларидан бири радиоэлементларнинг (резистор, диод, транзисторлар) ҳажмини, ўлчамини ихчамлаштириш ва уларни битта асосга жойлаштириш йўлларини, усулларини ишлаб чиқишдан иборат. Бундай тизим микросхеманинг функционал имкониятларини, ишончлилигини, тезкорлигини оширади, ҳажмини, массасини энергия истеъмолини ва таннархини кичрайтиради.

Шу сабабли 80 йилларда катта интеграл схема (КИС) ва ўта катта интеграл схема (ЎКИС)лар яратилди. КИС ва ЎКИС асосида микропроцессорлар, микро ЭҲМлар яратилди.

Ҳозирги кунда бир монокристалда 1 миллиардгача радиоэлементлар жойлаштирилади. Интеграл микросхемалар ҳар хил турларда ишлаб чиқарилади, уларнинг ҳар бири ўзининг функционал тизимида эгадир.

## 1.БОБ. ЭЛЕКТРОН ЗАНЖИРЛАНИГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ


Ҳар қандай радиоэлектрон қурилма қанчалик содда ёки мураккаб схемали бўлмасин, у маълум бир аниқ элементлардан ташкил топади. Улар жумласига қаршиликлар, конденсаторлар, индуктив ғалтаклар, диодлар, транзисторлар, интеграл микросхемалар, электр энергияси манбалари ва ҳ.клар киради. Маълум бир асосда йигилган бундай элементлардан ташкил топган тизим радиоэлектрон занжир деб юритилади.


Занжир элементларини шартли равишда 2 турга актив ва пассив элементларга ажратиш мумкин. Актив элементнинг асосий хусусияти унда ток билан кучланишнинг боғланиши иккинчи ва учинчи даражали тенгламалар билан ифодаланишидир (масалан диод, биполяр ва униполяр транзисторлар ва бошқлар мисол бўлади). Пассив элементлар кучланиш билан тенг боғлиқлиги биринчи даражали тенглама билан ифодаланади (масалан резистор, конденсатор ва ғалтаклар пассив элемент ҳисобланади). Занжирларни ҳисоблашда бу элементлар идеал ҳолда кўрилади. Бундай элементларда бирор бир хусусият бошқа хусусиятларига нисбатан анча юқори бўлиши кўзда тутилади. Масалан, индуктив ғалтак ўзининг қаршилигига ва ўрамлараро сифимиға эга. Лекин радиоэлектрон занжирда ғалтакнинг индуктивлик хусусияти бошқа хусусиятларига нисбатан юқори бўлганлигидан айнан шу хусусияти ҳисобга олиниб ишлатилади.
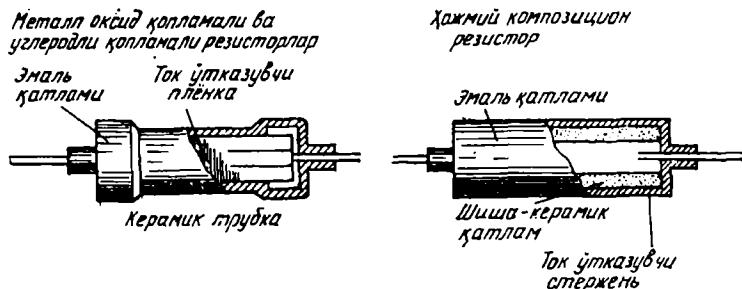
### 1.1. Электр қаршилик. Резистор

Резистор—инглизча *resistor* сўзидан олилнган бўлиб, қаршилик кўрсатаман маъносини англатади. Бу элемент радиоэлектрон занжирга уланганда электр энергиясини иссиқлик, механик ёки ёргулар энергиясига айлантиради. Кўпгина адабиётларда актив қаршиликлар резистор деб аталади. Резисторлар ясалган материалига қараб симли ва симсиз бўлади. Қаршилиги ташки сабабларга қараб кескин ўзгарадиган резисторлар алоҳида гурухларга ажратилади. Буларга ҳарорат ўзгаришларига сезгир бўлганлари-термисторлар, ёргуларка сезгирлари-фоторезисторлар, потенциаллар фарқига сезгирлари-варисторлар деб аталади.

Радиоэлектрон қурилмаларда қаршилиги 10 Ом дан то 10 МОм гача, сочиш куввати эса 0,125 Вт дан бир неча ўн ваттгача бўлган резисторлар кўлланилади.



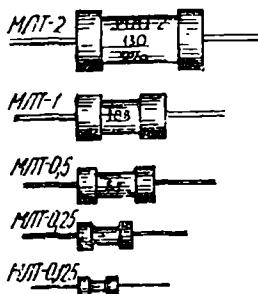

1.1-расм. Ўзгармас қаршиликлар.

Интеграл микросхемалар кўлланилиши натижасида резисторлар ихчамлаштирилиб, сочиш қуввати 0,01, 0,025 ва 0,05 Вт бўлганлари ишлаб чиқарила бошланди. Номинал сочиш қуввати дейилганда резистор орқали ток ўтказилганда ўз қаршилигини ўзгартирмай сақланган ҳолда сарфланадиган қувват тушунилади. Электрон курилмага танланадиган резисторларнинг сочиш қуввати ўзгармас ток занжирларида, одатда, 30-40% юқори, импульс режимида эса, бир неча баробар кичик қилиб олинади.

Қаршиликнинг ҳарорат коэффициенти (КХК) дейилганда ҳарорат  $1^{\circ}\text{C}$  га ўзгарганда унинг қаршилиги қанчага ўзгаришини кўрсатадиган катталик тушунилади. КХК мусбат ишорали ҳамда манфий ишорали бўлиши мумкин.

Резисторлар, шунингдек, маълум индуктивлик ва сифимга эга. Унинг қиймати резистор конструкциясига боғлиқ бўлиб, симли резисторларда катта, симсиз резисторларда кичик бўлади. Шу сабабли симли резисторлар юқори частотали занжирларда деярли ишлатилмайди.

Барча резисторлар ишлатилиш турига кўра ўзгармас, ўзгарувчан ва созловчи турларга ажратиласди. Симли резисторлар солиштирма қаршилиги катта бўлган қотишмадан ясалган ўтказгичдан тайёрланади. Симсиз резисторда ток ўтказувчи элемент сифидида таркибида углерод ёки металл заррачалари бўлган композицион қотишма ишлатилади. Қотишма плёнка ёки стержень шаклида ясалади (1.1-расм).

Резисторлар ҳажми кичиклашганлиги сабабли ҳозирги кунда чиқарилаётганлари қўйидагича маркаланади. Қаршилик миқдори ҳарфлар билан белгиланиб, Е-Омларни, К-киломларни, М-мегаомларни билдиради. Масалан, 31 Ом ни 31Е деб, 27 кОм-27 К, 12 МОм-12М деб белгиланади. Қаршилиги 100 дан 910 Ом гача бўлган резисторларни килоОм бўлакларида ифодалаш қабул қилинган. Масалан, 150 Ом-0,15 кОм деб ёзилади. Агар қаршилик миқдори ўндан бир бўлакларида кўрсатилган бўлса, вергул ўрнига ҳарф қўйиб ёзилади. Масалан: 4,7 кОм-4К7, 3,3 МОм-3М3 ва ҳ.к. Резисторларнинг номинал қиймати унда ёзиб кўрсатилган қийматидан бироз четга чиқиши мумкин. Бу четга чиқиш фоизларда ифодаланиб, номинал қийматидан сўнг ҳарфли кодда ёзилади. Масалан, четга чиқиш  $\pm 0,1\%$  бўлса Ж ҳарфи,  $\pm 0,2\%-У$ ,  $\pm 0,5\%-Д$ ,  $\pm 1\%-Р$ ,  $\pm 2\%-Л$ ,  $\pm 5\%-Н$ ,  $\pm 10\%-С$ ,  $\pm 20\%-В$ ,  $\pm 30\%-Ф$  ҳарфи билан белгиланади. У ҳолда 3,3 МОм  $\pm 10\%$  ли резистор 3М3С деб ёзилади.

Хозирги кунда электрон курилмаларнинг ҳажми кичиклашиб бориши баробарида, курилмаларда ишлатиладиган элементларнинг ҳам ҳажми кичик бўлиши талаб этилмоқда. Бу эса ўз навбатида резисторларнинг ҳам кичиклашишига сабаб бўлди. Ҳажми кичик резисторларда юқорида кўрсатилган резистор номинал қийматларини ўқиш қийин. Шунинг учун кичик резисторлар номинал қийматларини ўқища рангли чизиқ белгилардан фойдаланилмоқда.

- 20% ли аниқлиқдаги резисторлар учун уч рангли чизиқ;
- 10% ва 5% ли аниқлиқдаги эга бўлган резисторларга тўрт;
- юқори аниқлиқдаги резисторларга 5 ёки 6 рангли чизиқдан фойдаланилади.

Дастлаб иккита рангли чизиқ бирлик номинал белгисини кўрсатади. З ва 4 рангли чизиқ эса ўнли кўпайтмани кўрсатади, яъни ўнли даражасини. Агар ранглар тўртта чизиқдан иборат бўлса, тўртинчи чизиқ резисторнинг аниқлигини кўрсатади. Агар рангли чизиқ бешта бўлса, учинчиси қаршилик белгисини, тўртинчиси ўнли кўпайтма, бешинчиси эса аниқлигини ифодалайди. Агар олтинчни рангли чизиқ бўлса, у қаршиликнинг ҳарорат коэффициентини билдиради. Кўйида резисторларнинг рангли чизиқларда белгиланиш жадвалини келтирамиз:


Ранг	Рақам	Ўнлик кўпайтмаси	% хисобида аниқлиги	КХК °С
Кумуш ранг	—	$1 \cdot 10^{-2} = "0,01"$	10	-
Тилла ранг	—	$1 \cdot 10^{-1} = "0,1"$	5	-
Қора ранг	0	$1 \cdot 10^0 = 1$	-	-
Жигар ранг	1	$1 \cdot 10^1 = "10"$	1	100
Қизил ранг	2	$1 \cdot 10^2 = "100"$	2	50
Зарғалдоқ	3	$1 \cdot 10^3 = "1.000"$	-	15
Сарик ранг	4	$1 \cdot 10^4 = "10.000"$	-	25
Яшил ранг	5	$1 \cdot 10^5 = "100.000"$	0,5	-
Кўк ранг	6	$1 \cdot 10^6 = "1.000.000"$	0,25	10
Сиёхранг	7	$1 \cdot 10^7 = "10.000.000"$	0,01	5
Кулранг	8	$1 \cdot 10^8 = "100.000.000"$	-	-
Оқ ранг	9	$1 \cdot 10^9 = "1000.000.000"$	-	1

Мисол учун тўрт чизиқли жигарранг, қора, қизил, тилларанг резистор бўлсин. Бунда дастлабки иккита чизиқ ўн, учинчиси 100, тўртинчиси беш фоизли аниқликни беради. Унда резисторнинг ўқилиши қўйидагича бўлади:  $10 \cdot 100\text{Om} = 1\text{kOm}, \pm 5\%$ .

Резистор симметрик элемент бўлгани учун рангли чизиқларни қайси томонидан ўқиш керак деган савол туғилади. 5 ва 10% 4 чизиқли оддий резисторларда бу саволнинг ечими осон. Бунда кумушранг ва тилла рангли чизиқлар резисторнинг охирида жойлашган.

Баъзи бир доимий резисторларнинг белгиланишини келтириб ўтамиз: УЛМ-кичик ўлчамли, углеродли, лакланган; МЛТ-металлаштирилган ёки металл плёнкали, лакланган, иссиқликка чидамли С2-И-металл плёнкали; С5-22-иссиқликка чидамли, микроқлимли доимий қаршилик деган маъноларни англатади.

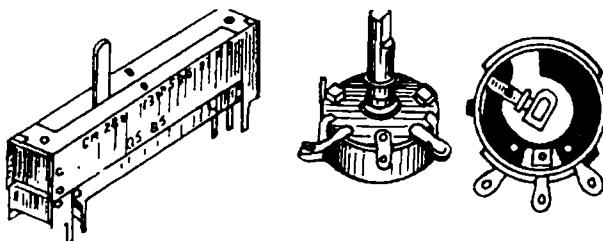Ўзгарувчан резисторларнинг ташқи кўриниши 1.2-расмда келтирилган.



1.2- расм. Ўзгарувчан қаршиликлар.

## 1.2. Электр сигим. Конденсатор

Сигим-ўзида электр энергиясини тўплаш хусусиятига эга бўлган элемент. Сигимдан ўтувчи ток ва унга кўйилган кучланиш қўйидагича боғланган:

$$I = C \frac{dU}{dt}$$

Бу ерда  $C = q/U$  электр сигими деб юритилади;  $q$ -заряд миқдори (Кл).  $U$ - кучланиш (В). Агар ток сигим орқали  $t_2 - t_1$  вақт оралигига оқаётган бўлса  $t_2$  моментдаги кучланиш

$$U(t_2) = U(t_1) + \frac{1}{C} \int_{t_1}^{t_2} I \cdot dt$$

бўлади.

Оний қувват эса


$$P = U \cdot I = U \cdot C \frac{du}{dt}$$

га тенг бўлиб, ҳам мусбат, ҳам манфий қийматга эга бўлиши мумкин.

Радиоэлектрон занжирларда электр сигими сифатида конденсаторлар ишлатилади. Конденсатор деб бир-биридан электр жиҳатдан изоляция қилинган иккита ўтказгич (қоплама)дан иборат тизимга айтилади. Конденсаторнинг сигими қопламалар юзасига тўғри, оралигидаги масофага тескари пропорционал бўлади. Сигим катталиги қопламаларни ажратувчи изоляцион қатламнинг диэлектрик сингдирувчанингига ҳам боғлиқидир. Тузилишига кўра конденсаторлар икки турга ажратилади: ўзгармас ва ўзгарувчан сигимли. Сигими кичик оралиқда ўзгарувчи конденсатор созловчи

конденсатор деб аталади. Күлланилган диэлектрик материалига қараб конденсаторлар слюдали, қофозли, электролитли, ҳаволи, керамикали, плёнкали, шиша эмалли, металл қофозли бўлади. Улардан баъзиларининг тузилиши 1.3-расмда кўрсатилган.

Конденсаторларни характерловчи асосий катталикларга номинал сифими, аниқлик синфи ва иш кучланиши киради. Номинал сифим дейилганданда конденсаторга ёзиб кўйилган сифим қиймати тушунилади. Амалда конденсаторнинг ҳақиқий сифими номинал сифимга айнан тенг бўлмаслиги мумкин. Шу сабабли ҳақиқий сифим номинал сифимдан қанчага фарқ қилишини кўрсатувчи аниқлик синфи киритиласди. Бу фарқ фоизларда ифодаланиб, конденсатор қобигига ёзилади. Номинал кучланиш дейилгандан шундай бир ўзгармас ток кучланиши тушуниладики, бу кучланиш конденсаторга узоқ вақт давомида кўйилганда унинг характеристикалари ўзгармасдан сақланади. Номинал кучланишнинг ортиши ишлаш муддатининг камайишига, ҳатто диэлектрик қатламининг изоляциялаш хусусияти йўқолишига олиб келиши мумкин.

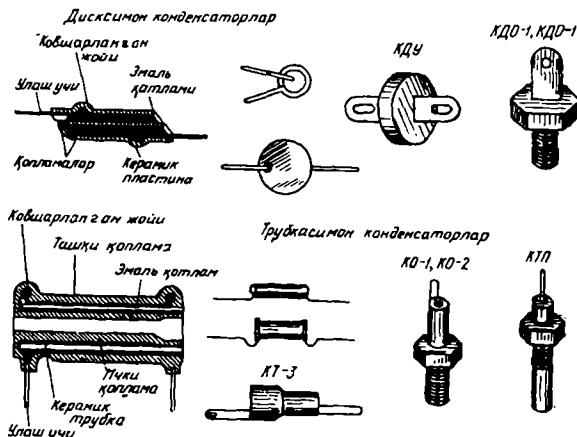

1.3-расм. Ўзгармас сифимили конденсаторлар

Конденсаторлар тўртта ҳарф-рақамли индекс ёрдамида маркаланаиди: 1-индекс К-ўзгармас сифимили конденсатор; 2-индекс-диэлектрик материалини билдиради, масалан: 10-керамикали; 31-слюдали, 40-қофозли, 42-металл қобиқда эга бўлган қофозли, 50-қобиги алюминий бўлган электролитли, 53-оксидланган ярим ўтказгичли, 60-ҳаволи; 3-индекс ишлатилиш жойларини билдиради. П-ўзгармас ва ўзгарувчан ток занжирларида ишлайдиган, 4-ўзгарувчан ток занжирларида ишлайдиган, У-ўзгармас, ўзгарувчан ток занжирларида ва импульс режимида ишлайдиган, агар ҳарф ёзилмаса, доимий ва пульсацияланувчи ток занжирларида ишлашини кўрсатади; 4-индекс- конденсаторнинг конструкция номерини кўрсатади.

Ўзгарувчан сифимили ва созловчи конденсаторларнинг ҳарф-рақамли индекси қўйидагича маънога эга: 1-индекс; КТ-созловчи конденсатор; КП-

үзгарувчан сифимли конденсатор; 2-индекс; 1-вакуумли; 2-ҳаволи; 3-газсимон диэлектрикли; 4-қаттық диэлектрикли; 5-суюқ диэлектрикли; 3-индекс конструкция номерини билдиради.

Агар конденсатор сифими бутун сон бўлса, ўлчов бирлигини ифодаловчи ҳарф сондан сўнг ёзилади. Номинал сифим қиймати бирдан кичик бўлган ўнли касрларда бўлса, нол, бутун ва вергул маркировкада кўрсатилимайди ва ўлчов бирлигини ифодаловчи ҳарф сондан олдин ёзилади. Сифим миқдори 100 пФ гача бўлса, П ҳарфи билан, 100 пФ дан 9100 пФ гача бўлса, нанофарада бўлақларида, 0,01 дан 0,091 мкФ гача бўлганлари-нанофарадаларда ифодаланиб Н ҳарфи билан ишлатилади; 0,1 мкФ ва ундан юқори қийматлар микрофарадаларда ифодаланиб, М ҳарфи билан белгиланади. Масалан, 102, пФ ли сифим 10П2, 33 пФ-33 П, 200 пФ-Н20, 2300 пФ-2Н3, 0,05 мкФ-50Н, 0,15 мкФ-М15, 100 мкФ-100 М.

Бу тизимга кўра номинал сифимдан четлашиш  $\pm 0,1\%$  бўлса, Ж ҳарфи билан белгиланиб, аниқлик синфи 01 га тўғри келади,  $\pm 0,2\%-У-02$ ;  $\pm 0,5\%-Д-05$ ;  $\pm 1\%-Р-00$ ;  $\pm 2\%-Л-О$ ;  $\pm 5\%-4-1$ ;  $\pm 5\%-С-11$ ;  $\pm 20\%-В-Ш$ ;  $\pm 30\%-Ф$  синфдан ташқари бўлади.

### 1.3. Индуктивлик. Ғалтаклар

**Индуктивлик**-ўзида магнит майдон энергиясини тўпловчи элемент. Ундаги ток ва кучланиш қуйидагича муносабатга эга:


$$U_L = L \frac{dI}{dt}$$

Бунда  $L$  индуктивлик деб ғалтакдан бирлик миқдорда ток ўтганда ҳосил бўлган магнит оқимига сон жиҳатдан тенг бўлган катталикка айтилади. Ўлчов бирлиги генри ( $Гн$ ). Индуктивликдаги оний қувват

$$P = U \cdot I = L \frac{dI}{dt} \cdot I$$

формула ёрдамида ифодаланади. Бу катталик ҳам мусбат қийматга ҳам манфий қийматга эга бўлади.

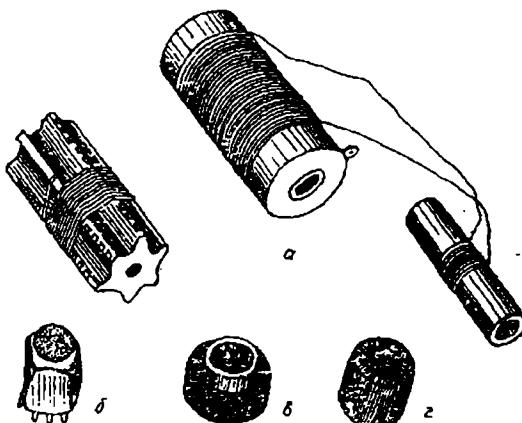Электрон занжирларда индуктивлик сифатида ғалтак, дроссел ва трансформаторлар ишлатилади (1.4-расм). Қўлланилиш соҳасига кўра паст частотали (20 кГц дан кичик) ва юқори частотали (частотаси 20 кГц дан юқори бўлган ўзгарувчан ток занжирлари) бўлиши мумкин. Ғалтаклар индуктивлиги ўзгарадиган ва ўзгармайдиган қилиб ясалади.



1.4-расм. Индуктив галтаклар.  
а-бир қаватли; б-экранланган; в-күп қаватли; г-троидаль.

Галтакнинг индуктивлиги ўзгариши учун унинг ўзаги сурилувчан, бир галтак иккинчисига нисбатан жойлашган ўрни ўзгарадиган (вариометр) ва ўзаро кетма-кет уланадиган қилиб ясалади.

Галтакнинг хусусиятини курсатувчи асосий параметлар унинг индуктивлиги, асиллиги ва хусусий сифимиdir. Галтакнинг индуктивлиги ундағы ўрамлар сонига ва диаметрига боғлиқ бўлади. Асиллиги эса ўрамининг актив қаршилигига ва каркас сифатига боғлиқ.

Галтакнинг хусусий сифими ўрамлараро сифимидан ва ўрам қурилмага нисбатан ҳосил қилган сифимдан иборат. Хусусий сифим индуктивлик ва асилликни камайтиради.

Паст частотали галтаклар ва дросселлар кам ўрамли бўлиб, ўзаклари юмшоқ магнитли материаллардан ясалади. Ўзаклар бир-биридан лак, оксид ёки қофоз билан ажратилган алоҳида пластиналардан йиғилади. Галтак каркаслари эса картон гетенакс прессланган эластик қофозлардан ясалади. Бундай галтаклар ўзгарувчан ток тўғрилагичларда фильтр вазифасини, паст частотали кучайтиргичларда истеъмолчи вазифасини ўтайди.

## 2.БОБ. ЯРИМ ЎТКАЗГИЧЛИ АСБОБЛАР

### 2.1. Ярим ўтказгичларнинг ўтказувчанлиги

Моддалар электр токини ўтказиш қобилиятига қараб ўтказгичларга, диэлектрикларга ва ярим ўтказгичларга бўлинади. Ўтказгичлар юқори электр ўтказувчанликка, диэлектриклар жуда кичик, ярим ўтказгичлар эса ўтказгичлар ва диэлектриклар орасидаги ҳолатни эгаллайди. Ярим ўтказгичлар ўтказувчанлигининг ҳароратга боғланishi ҳарактерлидир. Ҳарорат пасайса, ярим ўтказгичларнинг ўтказувчанлиги камаяди, ошганда ўтказувчанлик ортади.

Хозирги вақтда яхши ўрганилган ва кенг тарқалган ярим ўтказгич материаллар германий Ge, кремний Si ва галлий арсенид GaAsлардир. Бу кристалл моддалар атомлари фазода тартиб билан жойлашиб кристалл панжара ҳосил қиласи, унинг вазияти 2.1.а-расмда кўрсатилган. 1–8 атомлар кубнинг чўққиларида, 9–14 олти ёқларнинг ўрталарида, яна 4 та атомда (расмда битта 15–атом кўрсатилган) 2, 9, 11 ва 12; 4, 9, 10, ва 13; 5, 10, 11 ва 14; 7, 12, 13 ва 14 атом гурухлари ташкил қилган тетраэдрнинг марказларида жойлашган. 15–атом тетраэдрнинг марказида бўлган шакли 2.1.б–расмда кўрсатилган, галлий арсениднинг тузилиши 2.1–расмдагидан фарқ қиласи, унда 15–мишъяқ атом, 5, 10, 11 ва 14–атомлари галий атомларидир.

Кристалл панжарада ярим ўтказгич атомлари валент электронларининг умумлашиши ҳисобига мустаҳкам боғланган: 15–марказий атом қўшни 4 та атомга биттадан валент электрон беради, улар ўз навбатида 15–атомга биттадан валент электрон беради. Модда атомлари орасидаги бундай боғланиш ковалент боғланиш дейилади.


Ташкил электр майдони таъсирида электрон ва коваклар бир–бирига томон ҳаракатлана бошлияди, бундай ҳол электр токини ҳосил қиласи. Шундай қилиб, ярим ўтказгичда электр токини 2 хил заряд ташувчилар электронлар ва коваклар ҳосил қиласи.

Соф ярим ўтказгичда эркин электронларнинг ҳосил бўлиши албатта коваклар ҳосил бўлишига олиб келади. Бу жараён электрон–ковак генерацияси дейилади. Эркин электронларнинг бўш ковалент орбиталарни эгаллашида эркин электронлар ва коваклар камаяди, бу жараён регенерация ёки рекомбинация дейилади.

Моддаларнинг электр ўтказувчанлиги энергетик зоналар диаграммаси ёрдамида аникланади (2.2-расм). Вертикал ўқда валент электронларнинг энергияси  $W$  жойлаштирилади. Валент электронлар ковалент орбитада жойлашганда, унинг энергияси валент зона В3 сатҳларидан бирига тўғри келади. Кўшимча энергия берилганда электрон бу зонанинг юқорироқ сатҳига кўтарилади ёки атомдан чиқиб кетади ва эркин бўлиб қолади. Бундай ҳолда унинг энергияси ўтказувчанлик зonasи сатҳларидан бирига мос келади.

Ўтказгичда валент электронларнинг валент зонасидан ўтказувчанлик зонасига ўтиши осон, шунинг учун 300 К ҳароратда барча валент электронлар электр токи ҳосил бўлишида иштирок этади (2.2.а-расм). Диэлектрикда валент электронларнинг ўтказувчанлик зонасига ўтиши қийин, чунки валент зона ўтказувчанлик зонасидан тақиқланган зона (T3) билан ажратилган, энергия

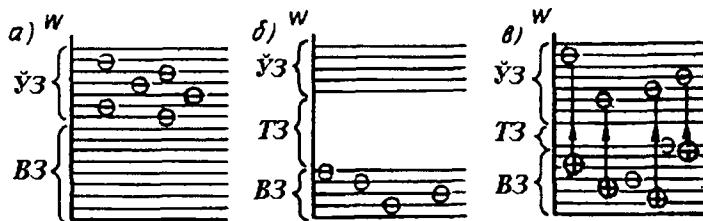сатҳларининг ҳеч бири валент электронлари томонидан эгалланилмайди (2.2.6 - расм).




2.2-расм. а) ўтказгичнинг, б) диэлектрикнинг, в) ярим ўтказгичнинг энергетик зоналари

Ярим ўтказгичларда тақиқланган зона катта эмас ва Ge учун 0,803 эВ, Si учун-1,12 эВ, GaAs учун-1,43 эВ дир. Шунинг учун 300 К да соф ярим ўтказгичлар сеизларли электр ўтказувчанликка эга. Соф ярим ўтказгичларда заряд ташувчилар-электрон ва коваклар концентрациялари бир хил.

Ярим ўтказгичли асбобларни ясашда одатда, заряд ташувчилар концентрацияси факат ҳароратга боғлиқ бўлган соф ярим ўтказгичлар эмас, балки п ва р типли аралашмали ярим ўтказгичлар ишлатилади.

**п-тиplи ярим ўтказгич.** Араплашмасиз (соф) ярим ўтказгичга (Ge, Si) беш валентли донор қўшимча (масалан As, P, Sb) киритилиши электронлар концентрациясининг кескин ортишига олиб келади. Бундай қўшимча атом ярим ўтказгич кристалл панжарасида унинг атомлари билан ўралган ҳолда бўлади (2.3-расм). Электронли ярим ўтказгичнинг зона диаграммасида тақиқланган зонада, ўтказувчанлик зонаси тубига яқин жойлашган энергияянинг донор сатҳи DC ҳосил бўлади (2.3.а-расм). Бу сатҳ жуфт электрон боғлиниша иштирок этмаган 5 чи электронлардан биттаси жойлашади. Донор сатҳ ва ўтказувчанлик зонаси туби орасидаги энергия интервали  $\Delta W_g$  тақиқланган зона энергиясига нисбатан жуда кичик. Шунинг учун валент электрон донор сатҳдан чиқиб кетади ва ўтказувчанлик зонасига ўтади.

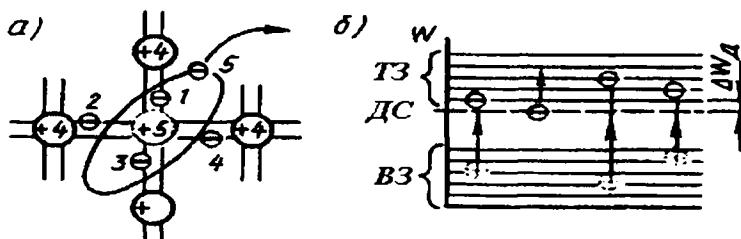


2.3-расм. а) электронли ярим ўтказгичда донор атоми тузилиши; б) зона диаграммаси

Шундай қилиб, ярим ўтказгичда асосий заряд ташувчилар деб аталадиган катта концентрацияли электронлар ҳосил бўлади. Ярим ўтказгичда анча кам бўлган коваклар асосий бўлмаган заряд ташувчилар дейилади.

Электронли (п-тиplи) ярим ўтказгич учун  $n_p p_n = n_p p$ , муносабат ўринлидир. Бу ерда  $n_p$  ва  $p_n$  – электрон ва ковакларнинг концентрацияси.

**p-тиplи ярим ўтказгич.** Соғи ярим ўтказгичга З валентли акцепторли кўшимча (масалан B, Al, In) киритилса, унда ковакларнинг концентрацияси ортиб кетади. З та валент электронга эга бўлган бундай кўшимчанинг атоми З та жуфт ковалент боғланиш ҳосил қиласди, етишмаётган 4-электронни қўшини ярим ўтказгич атомидан олади. Шундай қилиб, электрон тортиб олинган жойда ковак ҳосил бўлади.

Ковак ярим ўтказгичнинг зона диаграммасида (2.4.а,б- расм) тақиқланган зонада валент зона юқорисида жойлашган энергиянинг акцептор сатҳи (AC) ҳосил бўлади. Акцептор сатҳи ва валент зона юқориси орасидаги энергия интервали  $\Delta W_a$  тақиқланган зона энергиясига нисбатан кичик, шунинг учун валент электрон валент зонадан чиқиб кетади ва акцептор сатҳга ўтади, кўшимча атомнинг етишмаётган ковалент боғланишини тўлдиради. Бунда валент ковак ҳосил бўлади. Ковакли ярим ўтказгичларда коваклар асосий, электронлар эса асосий бўлмаган заряд ташувчиликлар ҳисобланади.

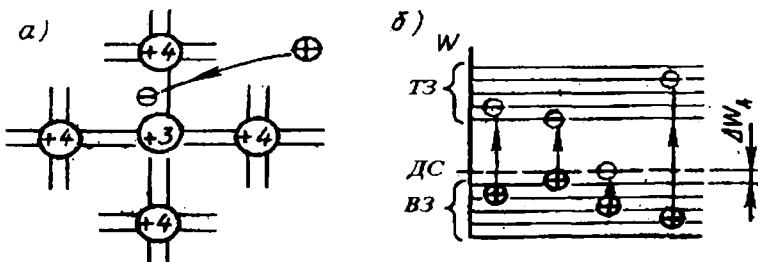

2.4-расм. а) ковакли ярим ўтказгичда акцептор аралашманинг атом тузилиши; б) зона диаграммаси.


Ковак ярим ўтказгичлар (p-тиplи) учун  $n_p p_n = n_p p$ , муносабат ўринлидир, бу ерда  $n_p$  ва  $p_n$  – электрон ва ковакларнинг концентрацияси.

**Электрон–ковак ўтиш (p-p ўтиш).** p-тиplи ва п-тиplи электр ўтказувчанлик соҳалари орасидаги электр ўтиши электрон–ковакли ёки p-p ўтиш дейилади.

p-p ўтиш ҳосил қилишнинг бир неча технологияси мавжуд, шулардан энг кўп тарқалгани планар деб номланади. У қуйидаги тартибда амалга оширилади (2.5-расм). п-тиplи кремний пластина сиртида термик усул билан юлқа (қалинлиги 1мКм атрофида) ковак усули билан кремний диоксиди  $SiO_2$  1 қатлам ҳосил қилинади. Яхши изолятор кейин фотолитография усулларидан фойдаланиб,  $SiO_2$  қатламнинг айrim қисмлари йўқотилиб п-қатламга дарча очилади, п-қатламда p-соҳа ҳосил қилинади. Бу акцептор аралашма қўшиш билан амалга оширилади. p ва p соҳа орасида p-p ўтиш ҳосил бўлади (2.5.в-расм).

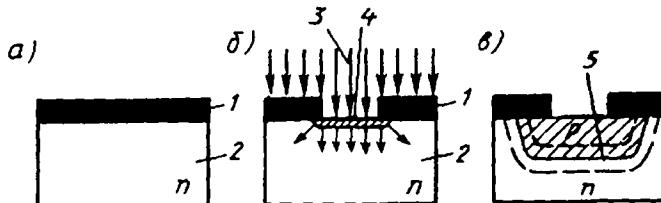2.6.а-расмдан кўринадики, p ва p соҳаларга перпендикуляр чегарада p электронларнинг ва p ковакларнинг x йўналишидаги концентрацияси  $10^8$  марта фарқ қиласди. Шунинг учун асосий заряд ташувчиликларнинг диффузияси

содир бўлади: коваклар р-соҳадан n-соҳага, электронлар эса n-соҳадан р-соҳага ҳаракатланади.




2.5-расм. р-п ўтишни олиш. а)  $\text{SiO}_2$  қатламни олиш; б) акцепторли аралашма селиш

Натижада ковакли соҳада акцепторли аралашманинг манфий ионлари ва n соҳа электронларидан иборат фазовий заряд ҳосил бўлади. Электронли соҳада донор аралашманинг мусбат ионлар ва р соҳанинг ковакларидан иборат фазовий заряд ҳосил бўлади. Бу фазовий зарядлар орасида  $E_k$  кучланганлик (2.6.б-расм) электр майдон ҳосил бўлади, электронли ва ковакли соҳалар орасида эса  $U_k$  контакт потенциаллар фарқи (2.6.в-расм) пайдо бўлади. Бу потенциаллар фарқи заряд ташувчиларнинг диффузиясига тўсқинлик қилиувчи потенциал тўсиқ вазифасини ўтайди.

р-п ўтиш зонаси ярим ўтказгичнинг бошқа жойларидагига нисбатан заряд ташувчилар кам бўлгани учун катта қаршиликка эгадир. Бу қатлам беркитувчи қатлам дейилади ва ковакли соҳада жойлашган  $I_p$  ва электронли соҳада жойлашган  $I_n$  қатламлар сийраклашган заряд ташувчиларидан иборат бўлади. Сийраклашган қатламнинг қалинлиги шу соҳадали аралашманинг концентрацияси билан аниқланади. Аралашманинг концентрацияси қанча катта бўлса, сийраклашган қатлам қалинлиги шунчалик юпқа бўлади. Аралашмаларнинг бир хил концентрациясида ( $I_p = I_n$ ) симметрик р-п ўтиш ҳосил бўлади. Одатда носимметрик ( $I_p > I_n$  ёки  $I_p < I_n$ ) бўлган р-п ўтиш ишлатилади. Носимметрик р-п ўтиш асосан аралашма концентрацияси кичик бўлган ярим ўтказгич соҳасида бўлади.

$U_k$  контакт потенциаллар фарқини

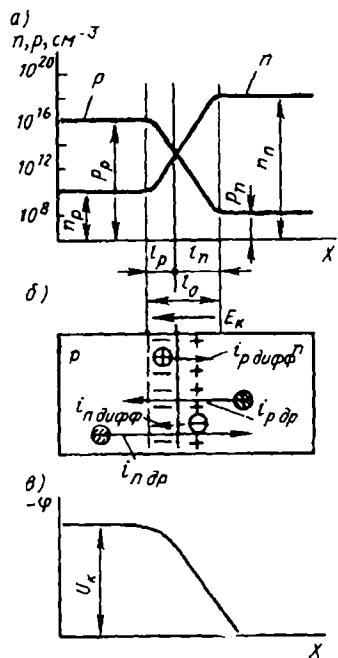

2.6-расм. а) р-п ўтишда электрон ва тешиклар концентрацияси; б) оқиб ўтувчи ток; в) потенциалнинг тақсимланиши.


ҳосил қилган  $E_K$  майдон кучланганлиги (2.6.б-расм) асосий бўлмаган заряд ташувчилари учун теззаткичидир. Бу майдон кучи таъсирида асосий бўлмаган зарядлар (2.6.б-расмда улар штрихланган) чегара томонга тезлашади ва рекомбинацияланади.

Шундай қилиб,  $p-n$  ўтиш орқали 4 та ток оқиб ўтади: иккита асосий заряд ташувчиларнинг  $i_{p\text{diff}}$  ва  $i_{n\text{diff}}$  диффузион токлари ва асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг  $i_{p\text{dr}}$  ва  $i_{n\text{dr}}$  дрейф токларидир. 2.7-расмда оқиб ўтаётган токлар ва  $p-n$  ўтишнинг зона диаграммалари кўрсатилган.


$p-n$  ўтишни тўғри йўналишда улаш учун (2.8.а-расм) ташки манбаси кучланиш  $p$ -соҳа чиқишига мусбат кутби,  $n$ -соҳа чиқишига манфий кутби уланади. Бунда  $U_K$  потенциал тўсиқ потенциал,  $I_{mpz}$  ўтиш кенглиги ва беркитувчи қатлам майдони кучланганлиги  $E_K = E_K - E_{mpz}$  (2.8.б-расм) камаяди. Икки томондан тўсиқга диффузион токнинг электрон ва ковалларни келиши натижасида беркитувчи қатлам қаршилиги камаяди.

$p-n$  ўтишни тескари йўналишда улаш учун ташки манба кутлари ўзгартирилади (2.9.а-расм). Бунда беркитувчи қатлам қалинлиги ортади. Потенциал тўсиқ ошади (2.9.б-расм). Асосий заряд ташувчиларнинг диффузияси камаяди, кейинчалик бутунлай тўхтайди. Контакт потенциаллар фарқи ва ташки манба кучланишнинг ҳаракати  $p-n$  ўтишда тескари ток ҳосил қиласи.

Тўғри ва тескари уланган  $p-n$  ўтишнинг зона диаграммалари 2.10.а,б-расмда кўрсатилган. Тўғри йўналишда (2.10.а-расм) зоналарнинг тиклиги текисланади, чунки потенциал тусиқ камаяди,  $p-n$  ўтишнинг диффузион ток ташкил этувчиси ортади, ўтиш қаршилиги эса камаяди. Тескари йўналишда (2.10.б-расм) потенциал тусиқнинг ортиши туфайли зоналарнинг кўшимча тиклиги ҳосил бўлади, асосий заряд ташувчиларнинг энергияси потенциал тусиқни ўтишга етмаслиги сабабли диффузион ток тўхтайди. Бунда ўтиш токи беркитувчи қатлам майдони

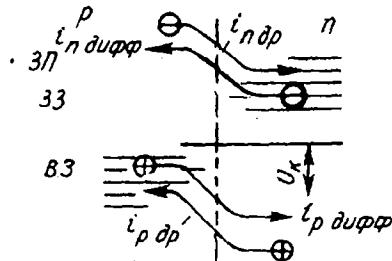


2.7-расм.  $p-n$  ўтиш зона диаграммаси.

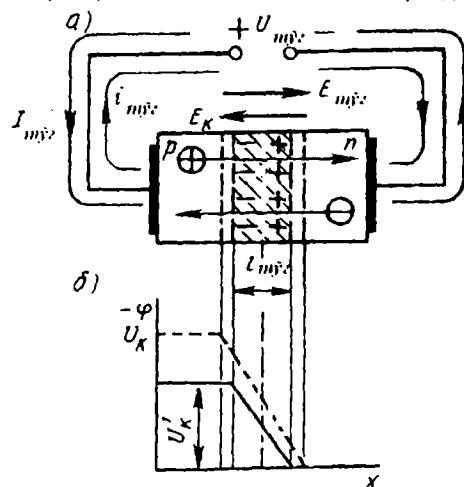

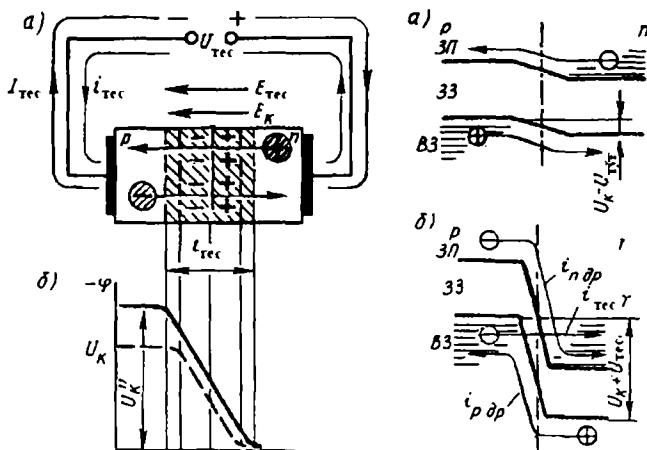2.8-расм. а)  $p-n$  ўтишни тўғри йўналишда улаш; б) потенциал тусиқ

тезлаткич ҳисобланган асосий бўлмаган заряд ташувчилар билан аниқланади ва бу токни тескари ток (дрейф тики) дейилади.



2.9-расм. а)  $p-n$  фтишини тескари  
йўналишда улаш; б)  
потенциал тусик.

2.10-расм. а)  $p-n$  ўтишда тўгри ва  
б) тескари йўналишда зона  
диаграммалари.

## 2.2. Тўгриловчи диодлар

Тўгриловчи диодларнинг асосий вазифаси ўзгарувчан электр токини ўзгармасга айлантириш яъни тўгрилашдир.

Биринчи тўгриловчи диодлар германийли бўлган. Ҳозирги кунда соғ кремний олишининг замонавий технологияси ривожланганлиги сабабли яхшироқ тўгриловчи диодлар тайёрлаш имконини берди.


Тўгриловчи диод металл ёки пластмасса корпугса жойланган  $p-n$  ўтишли ярим ўтказгич кристалли ва  $p-p$  соҳа чиқишидан иборат. Тўгриловчи диодларнинг асосий хоссалари  $p-p$  ўтиш хоссалари билан аниқланади. Тўгриловчи диоднинг электр занжирдаги иши асбоб орқали ўтувчи ток ва ташки кучланиши орасидаги боғланиш вольт-ампер характеристикаси билан етарлича тўлиқ аниқланади.

Тўгриловчи диоднинг тўгри ток йўналиши шартли график белгиланиши 2.11.а-расмда, германийли ва кремнийли диоднинг вольт-ампер характеристикаси 2.11.б-расмда кўрсатилган.

Бу характеристиканинг таҳлили германийли диодлардан фойдаланиш соҳаларини аниқлаш имконини беради. Германийли диодлар кичик амплитудали сигналларни қайта ишлаш учун ишлатилиб вольтни ташкил этувчи ўзгарувчан кучланишларни тўгрилашни мумкин, кремнийли диод эса амплитудаси 0,4 В дан кичик бўлган кучланишларда ишлатилиб, у тўгри ва тескари йўналишдаги токларни бир хил ёмон ўтказади.

Кремнийли диодлар германийгә қараганда күп күлланилади, айниңса тескари токка йўл қўймаслик зарур бўлганда. Бундан ташкари кремний диодлари  $125\text{-}150^{\circ}\text{C}$  ҳароратгача иш қобилиятини саклайди, германийли диодлар эса фақат  $70^{\circ}\text{C}$  ҳароратгача ишлай олади.

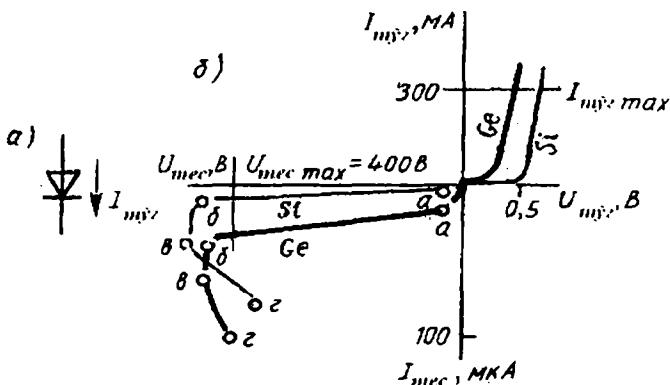Тўғриловчи диодларнинг асосий параметрлари кўйидагилардир.



2.11-расм. а) диодларнинг шартли график белгиланиши; б) вольт-ампер характеристикаси.

Доимий тўғри кучланиш  $U_{myr}$ ,  $I_{myr}$  ўзгармас тўғри ток;

Доимий тескари ток  $I_{myec}$ ,  $U_{myec}$  ўзгармас тескари кучланиш;

Рухсат этилган максимал тескари кучланиш  $U_{myec\max}$ ;

Рухсат этилган максимал ўртача тўғри ток  $I_{myr, \text{урт.} \max}$ .

Кучланишнинг  $U_{myec\max}$ дан ортиши диодни тешилиш режимига ўтказади. р-п ўтишда электр ва иссиқлик тешилиш бўлади. Электр тешилиши кўчкили ёки тунелли бўлиши мумкин ва бунда р-п ўтиш бузилмайди. Иссиқлик тешилиши р-п ўтишни бузади ва асбобни ишдан чиқаради.


**Кўчкили тешилиш** кенг р-п ўтишларда асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг кўчкили ортиб кетиши натижасида содир бўлади. Берkitувчи қатлам майдонида тезлашган электрон ярим ўтказгич атомларидан электронларни уриб чиқаради, улар ўз навбатида тезлашиб янги электронларни уриб чиқаради ва хоказо. Жараён кўчки тарзида ортиб боради ва тескари токнинг кескин ортиб кетишига олиб келади (2.11- расмда б-в қисм).

**Тунелли тешилиш** тор р-п ўтишларда кузатилади ва яримутказгич атомларининг валент электронлари кучли электр майдони таъсиридан иборатдир. Бунда ҳосил бўлган заряд ташувчилар-электронлар ва коваклар тескари ток ортишига олиб келади.

**Иссиқлик тешилиши** р-п ўтишнинг ёки бирор қисми қизиб кетиши натижасида содир бўлади. Бунда электрон-ковак жуфтликлари ҳосил бўлади, тескари ток ортиб кетади, бу эса р-п ўтишда қувватнинг ортишига, кейин эса

унинг куйиб кетишга олиб келади. Иссиқпик тешнишида тескари ток ортиб боради, кучланиш эса камаяди (2.11-расм в-г қисм).

Түргиловчи диодлардан турли занжирларда фойдаланиш учун уларнинг қандай ҳароратларда ишлашини билиш зарур. Мисол сифатида 2.12-расмда КД 525 Б кремний диодининг  $-60$  дан  $+85^{\circ}\text{C}$  ҳарорат оралигидаги вольт–ампер характеристикаси көлтирилган. Расмдан күринадики, ҳарорат ортгандан диода кучланишининг түгри тушиши камаяди, тескари ток эса ортади. Кремнийли диодларда ҳар  $10^0\text{ C}$  да тескари ток 3 марта, германийли диодларда эса 2 марта ортади.

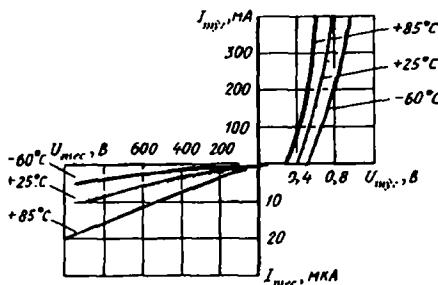

2.12-расм. Кремнийли диоддининг  $-60$  дан  $+85^{\circ}\text{C}$  ҳарорат оралигидаги вольт–ампер характеристикасаси.

### 2.3.Стабилитронлар ва стабисторлар

Вольт–ампер характеристикасида кучланиш қиймати, оқиб ўтувчи токка кам боғлиқ бўлган қисмларга эга бўлган (2.13.а-расмда а, б ва в, г қисмлар) кремнийли ярим ўтказгичли диодлар стабилитронлар ва стабисторлар дейилади. Шунинг учун стабилитрон ва стабисторлар кучланиш ва ток стабилизаторларида ишлатилади. Стабилитронларнинг а, б ва в қисмлари мос равища характеристиканинг тескари ва түгри тармоқларида жойлашади. Стабилитронлар электр, туннелли ёки кўчкили тешниши бўлмайдиган режимда ишлайди, стабисторлар эса р-п ўтишда түгри кучланиш режимидаги ишлайди. Шунинг учун стабисторларда түгри йўналишида уланган кремнийли диодлар ишлатилади.


Стабилитронларнинг асосий параметрлари кўйидагилардир:

Номинал стабилизация кучланиши  $U_{cm,na},$  у аниқ стабилизация токи  $I_{cm}$  да ўлчанган ўртача стабилизация кучланишини ифодалайди.

Стабилизация кучланишини четлашиши  $\Delta U_{cm},$  у стабилизация кучланиш қиймати қанча қийматга ўзгаришини ифодалайдиган интервал;

Стабилизация кучланишининг ўртача аниқ ҳарорат коэффициенти, атроф мухит ҳарорати, 1 К га ўзгарганда стабилизация кучланиши неча фоизга ўзгаришини кўрсатади.

Дифференциал қаршилик  $r_{cm}$  бу

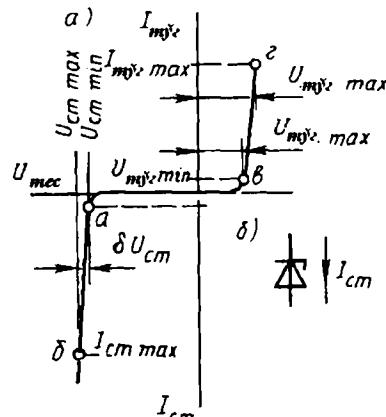

2.13-расм. а) стабилитроннинг вольт–ампер характеристикаси; б) шартли график белгиланиши

катталик қурилманинг стабилизация<sup>1</sup> хусусиятини ифодалайди, яъни  $U_{cm}$  нинг токка қандай боғлиқлигини кўрсатади.

Рұксат этилган минимал стабилизация токи-  $I_{cmmin}$  (кичик токларда  $r_{cm}$  кескин ортади ва  $U_{cm}$  қиймати камаяди). Рұксат этилган максимал стабилизация токи  $I_{cmmax}$  ундан катта токларда эса асбобни ишдан чиқарувчи иссиқлик тешипиши рўй беради.

Стабилитроннинг стабилизация токи  $I_{cm}$  ва йўналиши кўрсатилган шартли график белгиланиши 2.13.б-расмда кўрсатилган.

## 2.4. Биполяр транзисторлар

Биполяр транзистор З қатламли тузилишга (2.14.а-расм) ва мос равишда З та чиқишига эга. Транзисторнинг ўрта соҳаси база, четкилари эмиттер ва коллектор дейилади. Бундай транзисторлар биполяр дейилади, чунки ток ташувини электронлар ва коваклар амалга оширади.


Арапашма концентрацияси, демак, асосий заряд ташувчилар эмиттерда энг юқори, базада эса энг кам, коллекторда эса эмиттердаги каби бўлиши мумкин. Транзистор базаси жуда юпқа (бир неча микрометр) қилиб тайёрланади. Коллектор асбоб ишлашида ажраладиган иссиқликни сочиши керак.

р-п-р типли транзисторлардан ташқари п-р-п типли транзисторлар ҳам кенг қўлланилади.

Биполяр транзистор 2 та, эмиттер  $\bar{U}_1$  ва коллектор  $\bar{U}_2$  р-п ўтишга эга ва 2 та  $U_{k1}$ ,  $U_{k2}$  контакт потенциаллар фарқи бўлган беркитувчи қатламга эгадир (2.14.в-расм). Беркитувчи қатламдаги  $E_{k1}$  ва  $E_{k2}$  электр майдон кучланганлариди  $U_{k1}$  ва  $U_{k2}$  га боғлиқ. Ўтиш кенгликлари  $l_{o1}$  ва  $l_{o2}$ , база соҳаси кенглиги  $I_b$ .

Транзисторларнинг ишлашини р-п-р типли транзистор мисолида кўриб чиқамиз. п-р-п типли транзисторнинг ишлаши бир хил бўлиб, фақатгина бериладиган манба кучланишларнинг ишораси тескари бўлади. 2.14-расмдан кўринадики, р-п-р типли транзисторнинг  $\bar{U}_1$  ўтиши диоднинг тўғри,  $\bar{U}_2$  ўтиш эса диоднинг тескари ўтишини ташкил этади. Транзисторни кучайтиргич режимида ишлаши учун манбапар 2.15- расмда кўрсатилганидек уланади. Эмиттерли ўтишнинг вазифаси эмиттернинг асосий ток ташувчиларини база соҳасига ўтказиш (инжекциялаш)дан иборат.

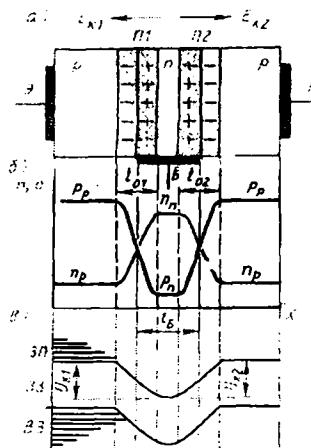Эмиттер ўтишдаги инжекцияланishiни баҳолаш учун, инжекция коэффициенти у катталик ишлатилади. У эмиттернинг асосий ташувчилари



2.14-расм. а) биполяр транзисторнинг тузилиши; б) заряд ташувчилар концентрациясининг тақсимланиши; в) зона диаграммаси

хисобига ҳосил бўлган эмиттер токи  $I_3'$  ни умумий эмиттер токи  $I_3$  га бўлган нисбати билан аниқланади. Яъни

$$\gamma = \frac{I_3'}{I_3} = \frac{I_3'}{I_3' + I_3''}$$

Бунда  $I''$ -базанинг асосий ташувчилари ҳисобига ҳосил бўлган ток.

Эмиттерни эффективлигини орттириш учун,  $I''$  ни камайтириш керак, юқорида айтилганидек, эмиттер асосий ташувчиларининг концентрациясини базанинг асосий ташувчилари концентрациясига нисбати бир неча маротаба катта қилиб танлаб олинади.

Инжекцияланган эмиттернинг асосий ташувчилари база соҳаси учун ноасосий ташувчи хисобланади. Бу ноасосий ташувчилар  $\bar{U}_2$  ўтиш майдони таъсирида коллектор соҳасига тортиладилар ва унда бошқарилувчи  $I_{ky}$  токини ҳосил бўлади.

Шуни айтиш керакки, базадаги ноасосий ташувчиларнинг бир кичик қисми база соҳасининг асосий ташувчилари билан рекомбинацияланиб, база занжирида рекомбинация  $I_p$  токини ҳосил қиласди. Рекомбинация  $I_p$  токи база токининг ташкил этувчисидир.  $I_p$  ни камайтириш учун база қалинлигини камайтириш даркор. База орқали асосий бўлмаган ташувчиларни коллекторга ўтишини ташувчиларни кўчириш коэффициенти- $\delta$  билан ифодаланади. Ташувчиларни кўчириш коэффициенти, эмиттердан ўтган ташувчиларнинг канча қисми коллектор ўтишига олиб келганлигини ифодалайди.

Транзисторнинг асосий параметрларидан бири эмиттер токини ўтказиш коэффициенти  $\alpha$  дир. У коллектор ўтишидаги кучланишнинг ўзгармас қийматида, коллектор токининг орттирасини, эмиттер токининг орттирасига бўлган нисбат билан аниқланади, яъни

$$\alpha = \frac{\Delta I_k}{\Delta I_3}$$

Бу формуланинг сон қиймати бирга яқин ( $\alpha=0,95-0,99$ ). Коллекторга инжекцияланган ташувчилар ҳисобига ҳосил бўлган коллектор токидан ташқари, коллектор занжирида тескари коллектор ўтиш токи  $I_{kbo}$  ҳосил бўлади. Бу ток коллекторнинг ноасосий ташкил этувчилари хисобига ҳосил бўлади. Атроф-муҳит ҳароратининг ўзгаришида  $I_{kbo}$  тескари ток транзисторни стабил ишлашини бузади, чунки коллектор токи  $I_k = I_{ky} + I_{kbo}$  дан иборат бўлиб, ҳароратнинг ортиши коллектор ўтишини қўшимча қиздиради.


Тескари ток кичик бўлган ҳолда коллектор токи қўйидагига тенг:

$$I_k = \alpha I_3$$

Транзисторда коллектор ва эмиттер токларидан ташқари яна база токи ҳам мавжудdir. База токи юқорида айтганимиздек, З та ташкил этувчидан иборат: рекомбинация токи- $I_p$ ; эмиттер ўтишидан диффузияланган базанинг асосий ташувчилари ҳисобига ҳосил бўлган ток- $I_d$ ; тескари коллектор токи- $I_{kbo}$ , яъни

$$I_b = I_p + I_d - I_{kbo}$$

База токи жуда кичик бўлиши шарт, буни ҳосил қилиш учун база қалинлиги ва ташувчиларнинг концентрацияси камайтирилади. Шундай қилиб, транзистор орқали асосан (тескари токларни ҳисобга олмаганда) З та ток оқиб ўтади, яъни  $I_3 = I_b + I_k$ . Агарда база-эмиттер занжирига қўшимча (сигнал)  $\Delta U_{bb}$ , кучланиш уланса (2.15-расм), эмиттер занжирида  $I_b \pm \Delta I_b$  га тенг бўлган эмиттер токи ҳосил бўлади.

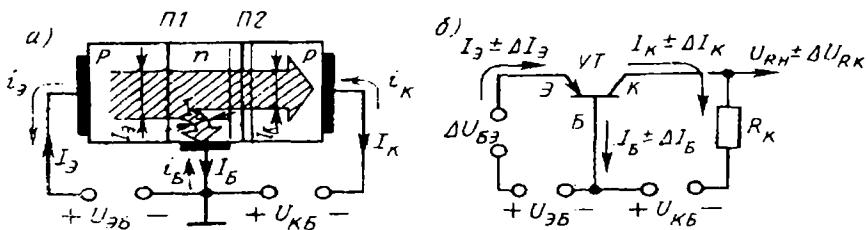


2.15-расм. Транзисторнинг УБ уланиши (а) ва унда кучайтириши каскади (б).

Мос равишда коллектор ва база занжирларида  $I_k \pm \Delta I_k$  ва  $I_b \pm \Delta I_b$  коллектор ва база токлари ҳам ўзгаради. Коллектор занжирига  $R_K$  резистор уланса унда  $U_{kk} \pm \Delta U_{kk}$  га тенг бўлган кучланиш тушуви ҳосил бўлади. Бунда  $\Delta U_{kk}$ - ўзгарувчан ташкил этувчи, кириш (сигнали)  $\Delta U_{bb}$  дан кўп марта катта бўлади, яъни транзистор сигнални кўп марта кучайтиради.

**Транзисторларни улаш схемалари.** Транзисторни кириш ва чиқиш занжирларига қай бир электроди умумий бўлишига қараб, уланиш схема номланади. Уланиш схема З хил бўлади (2.16 расм). Умумий базали-УБ, умумий эмиттерли-УЭ, умумий коллекторли-УК.

Ҳар бир схеманинг хусусиятларини кўриб чиқамиз (2.16.а-расм). УБ схемада кириш токи  $I_{kup}$  эмиттер токи  $I_3$  ҳисобланади, яъни  $I_{kup} = I_3$ , чиқиш коллектор токи  $I_{vuk} = I_k = aI_3$ . Эмиттер-база орасидаги кучланиш  $U_{bb}$  кириш кучланиши ҳисобланади  $U_{kupb} = U_{3b}$ . Коллектор-база оралиғи эса  $U_{vukb} = U_{kb}$ . Эмиттер-база орасидаги қаршилиги кириш қаршилиги дейилади ва  $R_{kupb} = \frac{U_{kupb}}{I_{kupb}}$  билан ифодаланади. Эмиттер ўтиш тўғри ўтиш бўлганилиги сабабли, кириш қаршилик бир неча Омларни ташкил қиласди.

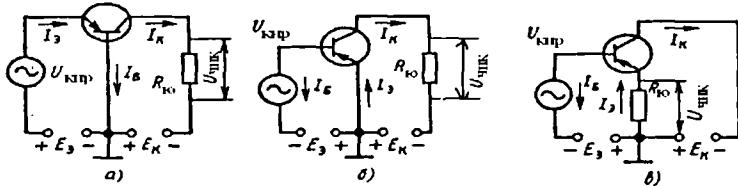

2.16-расм. Транзисторларнинг уланиш схемалари

Умумий базали схеманинг кучайтириш хусусиятларини кўриб чиқайлилек. Ток узатиш коэффициенти (ток кучайтириш коэффициенти)

$$K_{ub} = \frac{I_{чукб}}{I_{кирб}} = \frac{I_k}{I_s} = \frac{\alpha I_s}{I_s} = \alpha < 1$$

Бу формуладан кўринадики, ток бўйича кучайтириш коэффициенти бирдан кичик. Кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти эса

$$K_{ub} = \frac{U_{чукб}}{U_{кирб}} = \frac{I_k R_{lo}}{I_s R_{кирб}} = \frac{\alpha I_s R_{lo}}{I_s R_{кирб}} = \alpha \frac{R_{lo}}{R_{кирб}}$$

Формулада  $R_{lo}$  юклама қаршилиги,  $R_{кирб}$  кириш қаршилигидан анча катта, шу сабабли  $K_{ub}$  бир неча юзларни ҳосил қиласди.

Кувват бўйича кучайтириш коэффициенти

$$K_{pb} = \frac{P_{чукб}}{P_{кирб}} = \frac{\alpha I_s U_{чукб}}{I_s U_{кирб}} = \alpha^2 \frac{R_n}{R_{кирб}}$$

Формуладан кўринадики, УБ схема қувват бўйича бир мунча кучайтиар экан, чунки  $\frac{R_n}{R_{кирб}} > \alpha^2$  дир. Юқорида кўриб чиққанимиздан ток бўйича кучайиши йўқ, кучланиш ва қувват бўйича кучайтириш коэффициентлари ва кириш қаршилиги кичиклиги сабабли, УБ схема амалиётда кам қўлланилади.

**Умумий эмиттерли схема.** Бу схема 2.16.б-расмда кўрсатилган бўлиб, унда кириш токи бўлиб база токи  $I_{кир} = I_b = I_s(1 - \alpha)$  ҳисобланади.

$$R_{кирб} = \frac{U_{кирб}}{I_{кир}}, \quad \frac{U_{кир}}{I_s(1 - \alpha)} = \frac{U_{б}}{I_s} = \frac{R_{кир}}{1 - \alpha}$$

Формуладан кўринадики, УЭ схемасининг кириш қаршилиги УБ схема кириш қаршилигидан бир неча юз марта катта.

Ток бўйича кучайтириш хусусияти:

$$K_{i_2} = \frac{I_{\text{чек}}}{I_{\text{кирб}}} = \frac{\alpha I_s}{I_s(1-\alpha)} = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \beta > 1$$

Күчланиш бүйича кучайтириш коэффициенти:

$$K_{u_2} = \frac{U_{\text{чек}}}{U_{\text{кирб}}} = \frac{\alpha I_s R_{\text{и}} (1-\alpha)}{I_s (1-\alpha) R_{\text{кирб}}} = \alpha \frac{R_{\text{и}}}{R_{\text{кирб}}}$$

бунда  $K_{u_2}$  юзларни ташкил этади.

Қувват кучайтириш коэффициенти:

$$K_{P_2} = K_{i_2} K_{u_2} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \alpha \frac{R_{\text{и}}}{R_{\text{кирб}}} = \frac{K_{P_1}}{1-\alpha}$$

бунда  $K_{P_2}$  мингларни ташкил этади.

УЭ схема амалиётта көнг күлланилади.

**Умумий коллекторли схема** (2.16.в-расм) бунда кириш токи  $I_{\text{кир}}$  база токи билан ифодаланади.

$$I_{\text{кир}} = I_s = I_s (1-\alpha)$$

чиқиш токи бўлиб, эмиттер токи  $I_3$  ҳисобланади, яъни  $I_{\text{чек}}=I_3$ .

УК схемада  $K_{ik}$  энг катта қийматга эга бўлади.

Кириш қаршилиги

$$R_{\text{кирк}} = \frac{U_{\text{кирк}}}{I_{\text{кирк}}} = \frac{U_{\text{бк}}}{I_s (1-\alpha)} = \frac{U_{\text{жк}} + U_{\text{б2}}}{I_s (1-\alpha)} = \frac{R_{\text{и}} + R_{\text{кирб}}}{1-\alpha}$$

Кириш қаршилиги бошқа кучайтириш схемаларига нисбатан катта қийматга эга бўлади.

Күчланиш бүйича кучайтириш коэффициенти

$$K_{U_K} = \frac{U_{\text{чек}}}{U_{\text{кирк}}} = \frac{I_s R_{\text{и}}}{I_s (1-\alpha) R_{\text{кирк}}} = \frac{I_s R_{\text{и}} (1-\alpha)}{I_s (1-\alpha) (R_{\text{и}} + R_{\text{кирб}})}$$

Кўпинча  $R_o >> R_{\text{кирб}}$  бўлганлиги сабабли,  $K_{U_K} \approx 1$  га тенг бўлади.

Қувват кучайтириш коэффициенти

$$K_{P_K} = K_{ik} K_{U_K} \approx \frac{1}{1-\alpha}$$

Шундай қилиб, УК схемада  $K_{U_K}$  бирга яқин.  $K_{P_K}$  эса юзларни ташкил қиласди. Юклама қаршилиги эмиттер занжирига уланганлиги сабабли, бундай схемани

эмиттер қайтаргич деб юритилади. Чиқиш кучланишининг фазаси кириш кучланишининг фазаси билан бир хил бўлади.

Эмиттер қайтаргич схемаси кучайтиргич каскадларни бир-бири билан қаршилиги бўйича мослаш учун ишлатилади ёки кучайтиргичнинг чиқиш қаршилигини истеъмолчининг қаршилиги билан мослаш учун ишлатилади.

Транзисторларни схемаларда уларнинг оиласвий вольт-ампер характеристикаларидан фойдаланилади.

**Транзисторларнинг статик вольт-ампер характеристикалари.** Транзистор характеристикаси занжирлардаги кучланишлар билан токларнинг боғликлигини ифодалайди.

Транзисторлар, асосан кириш ва чиқиш характеристика билан ифодаланиб, кучланишлар билан токларнинг ўзаро боғлиқлиги, транзисторнинг схемага уланиш кўринишига ҳам боғлиқдир. Умумий база схемали транзисторнинг кириш характеристикасини кўриб чиқамиш (2.17-расм). У коллектор-база  $U_{cb}$  кучланиши доимий бўлган ҳолда, база токининг база-эмиттер кучланиш функциясини ифодалайди (2.17-расм), яъни


$$I_c = f(U_{cb}); \quad U_{cb}=\text{const}$$

2.17-расмда  $U_{cb}$  нинг ҳар хил қийматларида эмиттер токининг, база-эмиттер кучланишига боғлиқлик графиги кўрсатилган. Бундай графиклар мажмусини оиласвий (статик) кириш характеристика дейилади. Характетистикадан кўринадики,  $U_{cb}=0$  қийматда, диоднинг тўғри ўтиш характеристикаси билан мос тушади.  $U_{cb}$  кучланиши ортиши  $I_c$ , эмиттер токининг экспонент кўринишида ортишини ифодалайди ва токнинг катта қийматларида характеристика тўғри чизиқка яқин бўлади.  $U_{cb}$  нинг ҳар хил қийматларида характеристика чизиқлари бир-биридан унчалик узоқда жойлашмаган, бу шуни кўрсатадики, коллектор ўтишининг майдони эмиттер ўтишига кам таъсир қиласди.  $U_{cb}<0$  қийматда р-п ўтишнинг тескари ўтиш характеристикасини ифодалайди.

**Чиқиш (коллектор) характеристикаси.** У эмиттер токи ўзгармас ҳолда коллектор токининг коллектор-база кучланишига боғлиқлигини кўрсатади (2.17.б-расм), яъни

$$I_c = f(U_{cb}); \quad I_b=\text{const}$$

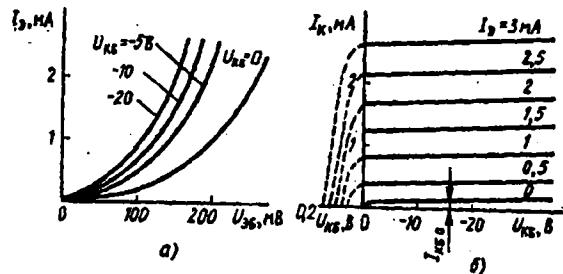2.17.б-расмда транзисторнинг УБ схемали оиласвий статик чиқиш характеристикаси ифодаланган. Характетистикадан кўринадики,  $I_b=0$  қийматда коллектор ўтишида  $I_{cb}$  тескари ток оқиб ўтади, у коллектор кучланишининг қийматига кам боғлиқ бўлади.  $U_{cb}$  нинг кичик қийматидаёқ коллектор токининг тўйиниши ҳосил бўлади.



2.17-расм. Умумий база схемали транзисторнинг характеристикаси

Эмиттер токининг ортиши коллектор токининг ортишига олиб келади.  $U_{CB}$  нинг ортиши  $I_C$  га жуда кам таъсир қилади. Бу шуни кўрсатадики, коллектор токини ҳосил қилувчи эмиттердан инжекцияланадиган ташувчилар база-коллектор орасидаги кучланишга боғлиқ эмас. Коллектор токи чизигининг нишаби кичик бўлиши коллектор ўтишининг катта қаршиликка (бир неча кОм дан МОм гача) эга эканлигидандир.


Ҳарорат ортиши  $I_{BO}$  нинг ортишига сабабчи бўлиб, коллектор токининг чизиклари юқорига кўтарилади.

УБ схемали транзисторнинг чиқиш характеристикаси чизиқли кўринишга эгадир. Шу сабабли бундай схема кучайтиргич схемасида ишлатилса, бузилиш кам бўлади.

#### УЭ схемали транзисторларнинг вольт-ампер характеристикалари.

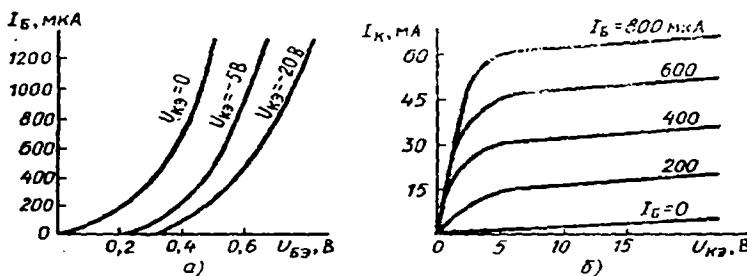2.18-a-расмда оиласвий статик кириш характеристикаси кўрсатилган бўлиб, унда коллектор кучланиши ўзгармас ҳолатда база токининг база-эмиттер кучланишига боғлиқлик графигини ифодалайди, яъни:

$$I_B = f(U_{BE}); \quad U_{CO} = \text{const}$$



2.18-расм. Умумий эмиттер схемали транзисторнинг характеристикаси

Кириш характеристикадан кўринадики, коллектор кучланишини ортиши база токи чизигини ўнга суриласади, бу шуни кўрсатадики, кучланишнинг

ортиши база соҳасида рекомбинация эҳтимоли камаяди. Бу эса база токини камайшига олиб келади. Шуни таъқидлиш керакки,  $U_{\text{к}} > 0$  қийматларида эмиттер токининг чизиқлари бир-бирига яқин жойлашган.

2.18.6-расмда оиласвий чиқиш (коллектор) характеристикаси кўрсатилган бўлиб, унда база токининг ўзгармас қийматида, коллектор токининг коллектор кучланишига боғлиқлик графиги ифодаланган, яъни

$$I_{\kappa} = f(U_{\kappa}); I_b = \text{const}$$

Коллектор токлари координата бошидан бошланиб,  $U_{\kappa}$  нинг кичик қийматларида тик кўтарилади. База токининг катта қийматларида коллектор токининг чизиги юқорироқга жойлашиди. Шуни таъқидлаш керакки, база токининг нол қийматида транзистор орқали  $I_{\kappa 0}$  бошлангич токи оқиб ўтади. Бошлангич токи р-п ўтишдаги тескари коллектор токидан  $\beta$  марта катта бўлади. Яъни


$$I_{\kappa 0} = \beta I_{b 0}$$

$I_{\kappa 0}$  катта қийматлилиги УЭ схеманинг камчилигидир.

Оиласвий статик характеристикалар транзисторнинг статик катталикларини аниқлаш учун ва электрон схемаларни графо-аналитик усул билан ҳисоблаш учун зарур.

Транзисторли қурилмаларни ҳисоблашда ва уни таҳлили кўпинча  $h$ -параметр усулидан фойдаланилади. Бунинг учун транзистор кучайтирадиган сигнал кичик қийматли деб ҳисобланади. У ҳолда транзистор тўғри чизиқли тўрт қутб занжир деб қаралади.

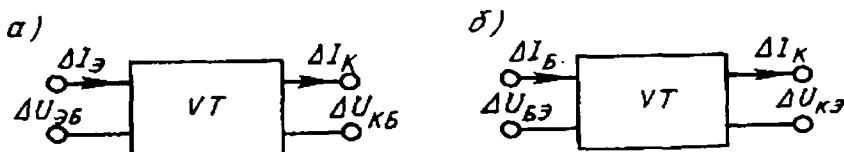Таҳлил қилиш учун УЭ транзистор қурилмасини кўриб чиқамиз (2.19.6-расм) тўрт қутбнинг электрик ҳолати  $I_b$ ,  $U_{b 0}$ ,  $I_k$  ва  $U_{\kappa}$  лар билан ифодаланади. тўрт катталиқдан иккитасини  $I_b$  ва  $U_{\kappa}$  мустақил деб қаралса, у ҳолда икки катталиги  $U_{b 0} = F(I_b, U_{\kappa})$  ва  $I_k = F_2(I_b, U_{\kappa})$  функция орқали ифодаланади.



2.19-расм. УБ (а) ва УЭ (б) ли транзисторларга эквивалент чиқиши «Тўрт қутбли» асбоблар.

Юқоридаги шартга биноан кучайтиргич қурилмаларида кириш сигнал кучланиши кичик қийматга эга деб қаралса, транзистор характеристикасининг чизиқли қисмини эгаллайди. У ҳолда кириш сигнални  $\Delta U_{b 0}$  ва  $\Delta I_k$  орттирилмалари учун қуйидаги тенглик тўғри келади.

$$\Delta U_{b 0} = \frac{\partial F_1}{\partial I_b} \Delta I_b + \frac{\partial F_1}{\partial U_{\kappa}} \Delta U_{\kappa}$$

$$\Delta I_k = \frac{\partial F_2}{\partial I_\delta} \Delta I_\delta + \frac{\partial F_2}{\partial U_{\kappa}} \Delta U_{\kappa}$$

Еки  $h$ -орқали

$$\Delta U_\delta = h_{11} \Delta I_\delta + h_{12} \Delta U_{\kappa}$$

$$\Delta I_\kappa = h_{21} \Delta I_\delta + h_{22} \Delta U_{\kappa}$$

Тенгламаларнинг ўнг томонидаги коэффициентлар транзистор параметрлари дейиллади ва улар қуйидагиларни ифодалайди:

$h_{11}$  –(чикиши қисқа туташув ҳолатидаги) кириш қаршилиги.

$h_{12}$  –(кириши салт ҳолатидаги) тескари боғланиш коэффициенти.

$h_{21}$  –(чикиши қисқа туташган ҳолатидаги) токни узатиш коэффициенти.

$h_{22}$  –(кириши салт ҳолатдаги) чиқиш ўтказувчанлиги.


Аниқ схемалар учун транзисторларнинг қуйидаги асосий параметрларини хисобга олиш зарур:

Рұксат этилган максимал ўзгармас коллектор токи  $I_{K_{max}}$ .

Рұксат этилган ўзгармас коллектор - эмиттер күчләнүши  $U_{K_{max}}$  (УЭ учун);

Рұксат этилган максимал коллектор ўзгармас қувват сочилиши  $P_{K_{max}}$ .

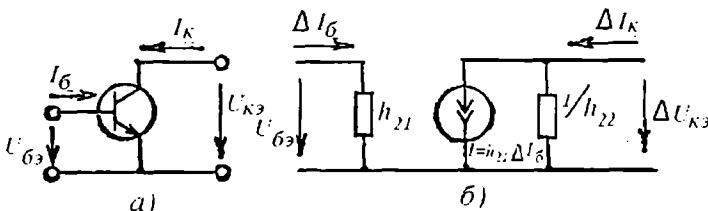Транзисторнинг  $h$ -параметри орқали УЭ схеманинг эквивалент схемасини яратиш содда бўлиб, у қаршилик ва бошқариладиган ток манбадан иборат бўлади (2.20-расм).



2.20-расм.  $h$ -параметрли УЭ схеманинг эквивалент схемаси

Транзисторнинг ҳарорат ва частота хусусияти-муҳит ҳароратининг ортиши ёки пасайиши, транзисторни чиқиш ва кириш характеристикаларининг ҳолати ва параметрини ўзгартиради. Ҳарорат ўзгариши транзисторга салбий таъсирини сабабчиси коллектор тескари токнинг  $I_{K0}$  ҳароратга таъсирчанлигидир. Ҳарорат  $10^0$  га ошганда коллектор тескари токи иккигина мартага ортади, юқорида айтилганидек, тескари токнинг ортиши, характеристикага чизиқларининг юқорига силжишига сабаб бўлади. Бу эса транзисторнинг танланган иш режимиларини бузилишига олиб келади. Транзисторнинг термостабиллигини ошиш учун иссиқлик ўзгаришига чидамли материаллар ишлатилади, масалан кремний ва унинг қоришимаси ва ҳар хил иш режимини термостатлаштирувчи схемалар ишлатилади.


Транзисторнинг частота хусусияти - эмиттер ва коллектор ўтишларидаги сигимларига ва эмиттердан инжекцияланган базадаги зарядларнинг харакатчанлиги билан белгиланади. Транзисторнинг ишлаш частотаси ортиши ўтиш сигимларининг реактив қаршилигининг камайишига олиб келади. Натижада ўтиш қаршилиги шунтланади. Коллектор ўтиш сигими катта таъсир кўрсатади, чунки унинг реактив қаршилиги каттадир. Транзисторни юқори частоталарда ишлашини чегараланишига эмиттердан коллекторга ҳаракатланётган базадаги ноасосий ташувчиларнинг ҳаракат тезлигидир. Зарядларни диффузияланиш вақти кичик, шу сабабли эмиттер ва коллектор токлари орасида фаза силжиш ҳосил бўлади. Юқори частоталарда фаза силжиши натижасида сигналларни кучайтириши сезиларли даражада пасаяди.

Транзисторнинг частота хусусиятини яхшилаш учун коллектор ўтишининг сигимини камайтириш керак, бу эса транзистор қувватини пасайтиради. Зарядларнинг базадан ўтиш вақтини камайтириш учун базани соҳасини кераклигича кичрайтирилади. Электронларни ҳаракат тезлиги тешикларга нисбаттан катта, шу сабабли юқори частоталарда п-р-п типли транзистор ишлатилади. Яна бир усули базадаги ноасосий ташувчиларни тезлигини ошрувчи электр майдон ҳосил қилиш керак бўлади.

Транзисторнинг частота хусусияти кучайтириладиган юқори чегара частотаси билан баҳоланади. Умумий базали схема учун юқори чегара частотада ток бўйича кучайтириш катталиги  $f_\alpha$  билан умумий эмиттерли схема учун эса  $f_\beta$  билан ифодаланади. Рухсат этилган частота деб  $\alpha$  ва  $\beta$ ларнинг қиймати паст частотага нисбаттан 30% пасайишига айтилади.
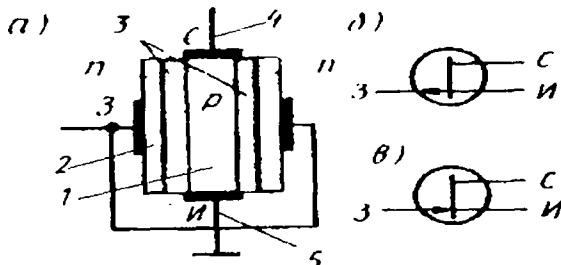
## 2.5. Майдон транзисторлари


Майдон (унипольяр) транзисторларда (2.21.а-расм) биполяр транзисторлардан фарқ қилган ҳонда ток ўтишда битта типли заряд ташувчилар – электронлар ёки коваклар иштирок этади. Бу 1- ўтказиш каналининг қандай материал (п ёки р типли)дан ясалишига боғлиқ 2.21.а-расмда кўрсатилган транзистор канали ковакли ўтказувчанликка эга. Каналнинг ён сиртларига затвор ҳосил қилувчи электрон ўтказувчанликли ярим ўтказич қатлами қўйилган.



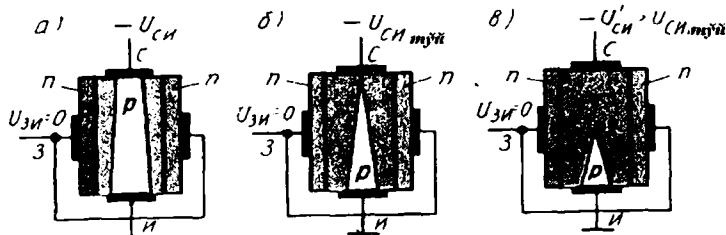2.21-расм.  $p-n$  ўтишли ва  $p$ -каналли майдон транзистори (а) ва  $p-n$  ўтишли ва  $p$ - $n$  каналли майдон транзисторларининг шартли график белгилари (б,в).

Затвор ва канал орасида 3 р-п ўтиш ҳосил бўлади. Каналдан 4 ва 5 чиқишилар – С сток ва И исток дейилади. Одатда, исток ерга уланади, стокка эса асосий заряд ташувчиларни канал бўйича стокка йўналтирувчи кучланиш берилади. Транзисторнинг р-тиplи каналида стокка манфий кучланиш берилади, затворга мусбат кучланиш берилади, бунда затвор – канал ўтиши ёпилиб, ундан ток ўтмайди. р – п ўтишли ва р, п тип каналли майдон транзисторларининг шартли график белгиланиши 2.21.б,в-расмда кўрсатилган.

Майдон транзисторининг чиқиш токи ( $I_c$  сток токи)  $U_{cu}$  сток кучланишига боғлиқ ва унинг ортиши чиқиш токининг ортишига сабаб бўлади. Сийраклашган қатламнинг канал ичига кириш чуқурлиги, яъни унинг юза кесими затворга берилётган  $U_{3u}$  кучланишининг қиймати билан белгиланиб, у сток токини бошқаради.  $U_{3u}=0$  бўлганда ва стокдаги  $U_{cu}$  кучланиши кичик қиймат ҳолатида (2.22.а-расм) канал сийраклашган қатлам билан қисман ёпилади, бунинг натижасида каналнинг қаршилиги бошлангич вазиятдагига нисбатан ортади (2.21.а-расмга нисбатан).




2.22-расм.  $U_{cu} < U_{cu.myu}$  (а),  $U_{cu} = U_{cu.myu}$  (б) ва  $U_{cu} > U_{cu.myu}$  (в) сийраклашган қатламнинг канални ёпиши

Затвор-канал ўтишида тескари кучланиш  $U_{3u}$  ортиши сийраклашган қатламнинг канал ичига кириш чуқурлиги истоқдан стокка томон ортади.  $U_{cu}$  кучланишининг ортиши (2.23 а-расм)  $I_c$  сток токининг ортишига олиб келади (2.23-расмда 0-1 қисм). Тўйиниш кучланиши деб атaluвчи  $U_{cu.myu}$  кучланинцида сийраклашган қатлам сток яқинидаги канални бутунлай тўсиб кўяди (2.21.б-расмга қаранг). Шу вақтдан бошлаб сток токи (2.23.а-расмда 1-2 қисм) ортмайди, яъни тўйиниш рўй беради ва транзисторнинг ички қаршилиги бир неча мегаомга етади. Сток токининг мавжудлиги заряд ташувчиларнинг каналдан сийраклашган соҳага ҳаракати билан тушунтирилади.

$U$  кучланиш қийматида (2.23-расм) р-п ўтишда тешилиши рўй беради (3-нукта) ва транзистор ишдан чиқади.

Затвор кучланиши  $U_{3u} > 0$  бўлганида транзисторнинг чиқиш характеристикаси (2.23.а-расмга қаранг)  $U_{3u} = 0$  даги характеристикадан пастда жойлашади. Майдон транзисторларида затвор токи р-п ўтишининг тескари токи бўлгани учун унинг қиймати кичикдир.

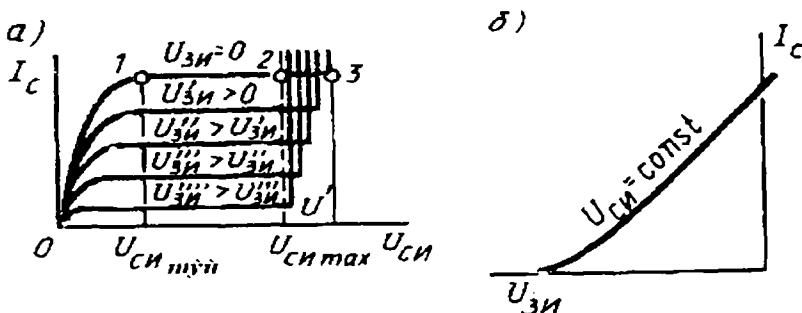Шундай қилиб, майдон транзисторларининг  $I_c$  чиқиш токи бошқарувчи электрод затворлардаги  $U_{3u}$  кучланишининг қийматига бағлиқ. Бу бағлиқ транзисторнинг  $U_{cu}=\text{const}$  кучланишида олинадиган ўтиш характеристикаси билан ифодаланади (2.23.б-расм).



2.23-расм.  $p-n$  ўтишли майдон транзисторининг ошавий кириши (а) ва ўтиши (б) характеристикалари.


Металл, оксид ва ярим ўтказгич қатларининг кетма-кет кўринишида тайёрланувчи транзисторлар МОП-транзисторлар деб юритилади. Диэлектрик қатлам (кўпинча кремний диоксиди  $\text{SiO}_2$ ) билан изоляцияланган.

Айрим пайларни, уларни МДП-транзисторлари (металл-диэлектрик-ярим ўтказгич) деб ҳам аталади. МОП-транзисторларнинг кириш қаршилиги  $10^{12}$ - $10^{17}$  Омларга эга.

Затвор изоляцияланган n-тип ҳосил қилинган каналли МОП-транзисторининг тузилиши 2.24.а-расмда кўрсатилган. p-тиpli кремний тагликнинг юза қисмларига донор қоришма атомларини диффузиялаб, p-тиpli И исток ва С сток қисмлари ҳосил қилинади. Улар орасида юпқа кичик концентрация қоришма билан p-тиpli канал ҳосил қилинади.

Пластиинка (таглик) сиртида истокга ва стокга уланиш учун тиркиш қолдирилиб, кремний диоксиди  $\text{SiO}_2$  қатлами билан қопланади. Транзисторнинг ўтказгичлари исток, сток, затвор ва тагликнинг металланган сиртлари билан уланади. Стокга мусбат  $U_{cu}$  кучланиш берилади.

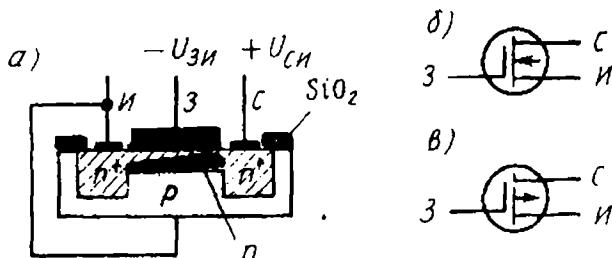$U_{3u}$  кучланишининг манфий қиймати затвор ва таглик орасидаги электр майдон канал ҳажмидан электронларни сиқиб чиқаради ва каналнинг қаршилигини ортиради.  $U_{3u}$  затвор кучланишини ортишида  $I_c$  сток токи қиймати камаяди ва бирор «қирқиши» кучланишида бутунлай тўхтайди ( $I_c=0$ ). Бу таҳлил сийраклашган режимда ишләётган МОП-транзисторларига тегишилидир.




2.24-расм. Затвор билан изоляцияланган ва  $n$  тип киритилгандын түзилиши жана  $n$  ва  $p$  тип каналлы транзисторлардың (б, в) шартлы график белгилари

$U_{zv}$  күчланишининг мусбат қимматида затвор – канал ўтишидаги электр майдон құшымча электронларни тағлиқдан каналга тортади, бунинг натижасыда каналнинг қаршилиги камаяди, сток токи эса ортади. Бу таҳлил «бойиш» режимінде ишләтгандык МОП-транзисторларига тегишилдір.

$n$  ва  $p$  тип каналлы МОП-транзисторлардың шартлы график белгилери 2.24.б, в-расмда күрсатылған.

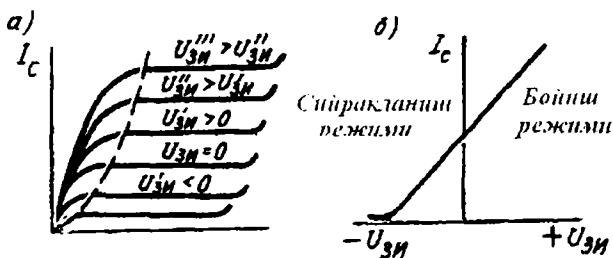Изоляцияланган затворлы  $n$ -тип киритилгандын түзилиши МОП-транзисторларнинг чиқиши характеристикасы  $p$ - $n$  ўтишли майдон транзисторлариниң кабидір, лекин «бойиш» режимінде улар юқориоқда жойлашады, сийраклашиш режимінде эса характеристика пастроқда жойлашады. Бу транзисторнинг ўтиш характеристикасы 2.25.б-расмда күрсатылған.




2.25-расм. МОП транзисторнинг онын кириши (а) ва ўтиши (б) характеристикалари.

Изоляцияланган затворлы  $n$ -тип канал ҳосил қилинмагандык МОП-транзисторнинг түзилиши 2.26.а-расмда күрсатылған. Бу транзисторларда канал тайёрлашда қилинмасдан, балки уларни ишлеш жараёнида ҳосил қилади. Затвордаги мусбат күчланиш  $p$ -тиpli тағлиқдан электронлар оқимини ўзига тортади жана исток жана сток орасында сирт қатламнинг электр ўтказувчанлик типини ўзгартиради,  $n$ -тиpli канал шундай ҳосил бўлади.

Затворда мусбат күчланишининг ортиши канал кесимини орттиради ва унинг қаршилигини камайтиради.

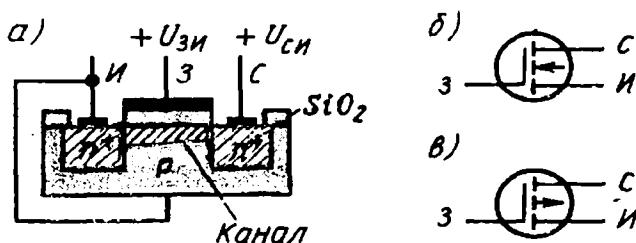
Ҳосил қилинган п ва р тип каналли МОП-транзисторнинг шартли график белгиланиши 2.26.б,в-расмда кўрсатилган.



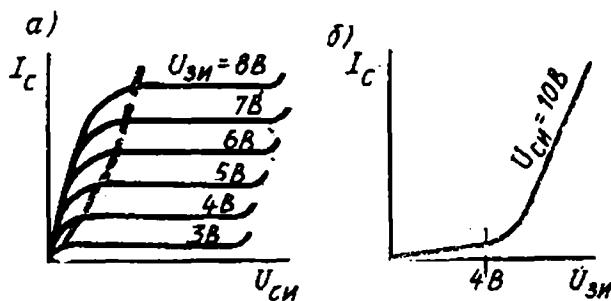2.26-расм. Изоляцияланган затворли ва п тип каналли (а) МОП транзистор тузилиши ва п ва р тип каналли транзисторнинг (б,в) шартли график белгилари.

Ҳосил қилинган каналли МОП-транзистор чиқиш характеристикалари кўрсатадики, затвордаги күчланиш ортиши билан  $I_c$  сток токи ортади.

Бундай транзисторлар факат бойиш режимидаги ишлаши мумкин, ўтиш характеристикаси (2.27.б-расм)га кўра сток токи затвордаги күчланиши бир неча вольт бўлгандага пайдо бўлади.



2.27- расм. Изоляцияланган затворли ва ҳосил қилинган каналли МОП транзисторининг оиласавий кириш (а) ва ўтиш (б) характеристикалари

**Майдон транзисторларининг асосий параметрлари:** характеристика тикилиги. Сток күчланишининг ўзгармас ҳолатидаги, сток токининг затвор күчланишига боғлиқлиги орқали аниқланади.

$$S = \frac{dI_c}{dU_{ce}}; \quad U_{cu} = \text{const} \quad (1)$$

Тиклик (mA/V) бирлик билан ўлчанади.

Ички қаршиликнинг (чиқиш қаршилигининг), затвор кучланишининг қиймати доимий бўлган ҳолда сток кучланиши ўзгаришини, сток токининг ўзгариши деб айтилади.

$$R_i = \frac{dU_{ce}}{dI_e}; \quad U_{3u}=\text{const} \quad (2)$$

Статик кучайтириш коэффициенти -  $\mu$ , сток токига затвор кучланиши, сток кучланишига нисбатан қай даражада таъсирини ифодалайди яъни,

$$\mu = \frac{dU_{ce}}{dU_{uu}} : \quad I_c=\text{const} \quad (3)$$

(1), (2) ва (3) формуалалари орқали

$$\mu = SR_i$$

Кириш қаршилик.

$$R_{kip} = \frac{\Delta U_{kipmax}}{\Delta I_{kipmax}} :$$

Майдон транзисторининг электродларо сифими:

-затвор ва сток орасидаги сифим –  $C_{3c}$ -ўтиш сифими;

-затвор ва исток орасидаги сифим- $C_{3u}$  –кириш сифими;

-сток ва исток орасидаги сифим – $C_{cu}$ -чиқиш сифими деб юритилади. Бу сифимлар майдон транзисторининг юқори частоталарида ишлаганда эътиборга олинади.

Майдон транзисторининг асосий афзаллуклари.

- катта кириш қаршилиги
- кичик хусусий шовқинга эга.
- ҳарорат ва реактив таъсиirlарга чидамли.


Ҳозирги вақтда ишлаб чиқариш технологияси бўйича биполяр транзисторларнига қараганда, осонроқ ва аниқроқ бўлганлиги учун МОП-транзисторлари кенг қўлланилмоқда. Майдон транзисторларидан тайёрланадиган интеграл микросхемалар рақамли техника ва дискрет автоматика курилмаларида кенг қўлланилади.

## 2.6. Тиристорлар

Тиристорлар-3 та ёки ундан кўп р-п ўтишларга эга бўлган ва 2 та турғун ҳолат (очиқ ва ёпик) да ишлайдиган ярим ўтказгичли асбобдир.


Четки соҳаларидан (анод-а ва катод-к) 2 та чиқишга эга бўлган диодли тиристор (динистор)нинг тузилиши 2.28.а-расмда, 3 та чиқишга (анод-а, катод-к ва бошқарувчи электрод-БЗ) эга бўлган триодли тиристорнинг

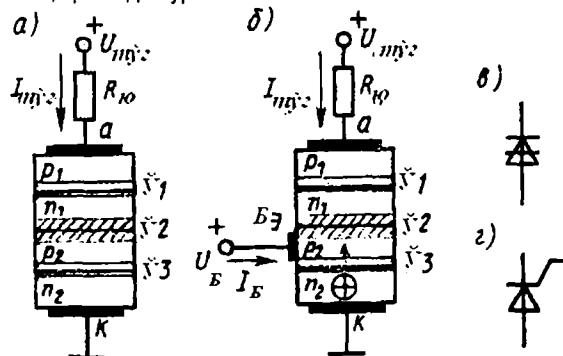түзилиши 2.28.б-расмда күрсатылған. Бу асбобларнинг шартли график белгилениши 2.28.в,г-расмда күрсатылған.



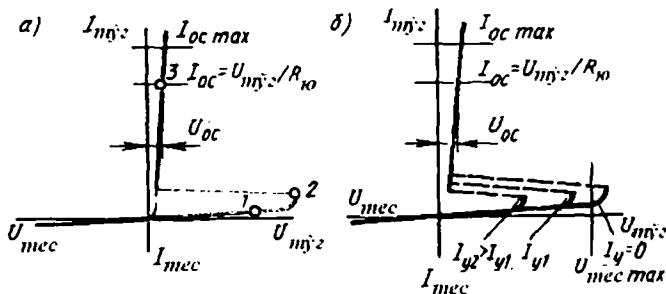2.28-расм. Динисторнинг (а), тиристорнинг (б)  
түзилиши ва уларнинг шартли график белгилари (в, г)

Динисторнинг ўтказиш ҳолатига ўтиш жараёнини кўриб чиқамиз (28.а ва 2.29.а-расмлар).  $U_{\text{мж}}$ - асосий кучланиш асбобларнинг  $\bar{Y}_1$ ,  $\bar{Y}_2$  ва  $\bar{Y}_3$  р-п- ўтишлари орасида тақсимланади, бу кучланишнинг энг кўп қисми  $\bar{Y}_2$  ўтишга қўйилгандир, чунки у учун кучланиш тескари ҳисобланади (2.29.а-расмдаги 1- нуқта).



2.29-расм. Динисторнинг (а) ва тиристорнинг  
(б) вольт-ампер характеристикалари.

$U_{\text{мж}}$ - кучланишнинг бирор қийматида  $\bar{Y}_1$  ва  $\bar{Y}_3$  ўтишдаги кучланишлар шундай қийматга эришади, бунда тўғри токлар  $n_1$  ва  $p_2$ -соҳалардаги асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг концентрациясини сезиларли оширади, бу эса  $\bar{Y}_2$  ўтишда тескари токнинг ортишига олиб келади. Жараён кўчкили тарзида ривожланиб боради (2 - нуқта) ва динисторнинг ўтказиш ҳолатига ўтиши билан тугалланади (3 - нуқта). Очик ҳолатдаги динисторнинг  $I_{\text{мж}}$  тўғри токи  $U_{\text{мж}}$  кучланиши атиги 1-2,5 В бўлган  $R_{\text{ю}}$  юклама қаршилиги билан аниқланади,  $U_{\text{мж}}$  кучланиш бир неча киловольтга етиши мумкин.

Тиристор иктиёрий  $U_{mav}$  кучланишда бошқариш токи  $I_0$  орқали уланади,  $I_0$  бошқариш токи  $\dot{U}_3$  ўтиш тўғри токини ифодалайди ва  $P_2$  соҳанинг асосий бўлмаган заряд ташувчилари концентрациясини ортишига олиб келади, бу эса ўтиш қаршилиги ва кучланишининг камайишига олиб келади, натижада  $\dot{U}_1$  ва  $\dot{U}_3$  ўтишларда кучланиш ортади, бу эса динисторнинг 2 – нуқтадаги ишлашига мос шартларни хосил қиласди (2.29.а-расм).

Тиристорнинг асосий параметрлари кўйидагилардир:

Ёпиқ ҳолатда рухсат этилган максимал ўзгармас доимий кучланиш  $U_{en,max}$

Очиқ ҳолатда рухсат этилган максимал ўзгармас ток  $I_{ox,max}$

Рухсат этилган максимал сочилиш'куввати  $P_{ym, max}$

Рухсат этилган максимал ўзгармас тескари кучланиш  $U_{mec,max}$


Очиқ ҳолатдаги ўзгармас кучланиш  $U_{ox}$ .

$I_{uw}$  - тутиб туриш токи – асбобни очиқ ҳолатда тутиб туриш учун зарур бўлган энг кичик анод токининг қиймати.

Ҳозирги вақтда бошқарувчи электродга сигнал берилганда тўғри йўналишда ҳам тескари йўналишда ҳам уланадиган симметрик триод тиристорлари (триаклар) кенг кўпланилмоқда.
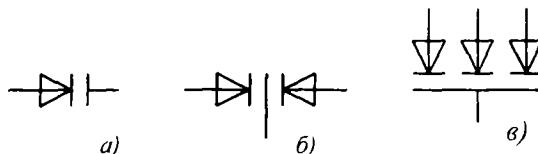
## 2.7. Махсус ярим ўтказгичли асбоблар

**Варикаплар.** Ҳар қандай р-п ўтишга тескари кучланиш берилса, конденсатор вазифасини ўтайди. Унинг дизэлектриги бўлиб, заряд ташувчиси кичик концентрацияга эга бўлган катта қаршиликли беркитувчи қатлам хизмат қиласди. Электродлар вазифасини қатламнинг икки томонидаги катта ўтказувчанликка эга ярим ўтказгичли материаллар ўтайди. Бундай конденсаторни сиғими тўсиқли сиғим  $C_B$  дейилиб, унинг қиймати р-п ўтишга берилаётган  $U_{mec}$  кучланиш қиймати билан аниқланади.  $U_{mec}$  кучланишининг ортиши сиғим қийматини камайишига олиб келади, чунки беркитувчи қатлам кенгаяди. Бу конденсатор қопламаларининг орасидаги масофани ортиши билан баробардир. Бошқариладиган тўсиқли сиғимдан фойдаланишга асосланган ярим ўтказгичли диодлар варикаплар дейилади. Варикапнинг шартли график белгиланиши 2.30- расмда кўрсатилган.



2.30-расм. Варикапнинг шартли график белгиланиши: а-варикап; б- бир катодли иккита варикап; в-уч варикапли матрица

Варикапларнинг асосий кўрсаткичлари кўйидагилар:


- $C_B$  сиғим,  $U_{mec}=0-4V$  гача қиймат оралигида  $C_B$  сиғими бир неча пикофарададан бир неча юз пикофарадагача бўлади;

•  $K_c$  сиғим,  $K_c$  сиғим кенглиги деб,  $C_B$  нинг максимал қийматини  $C_B$  нинг минимал қийматига нисбати билан аниқланади. Унинг қиймати рухсат этилган кучланиш қийматининг максимум қийматида ўлчанади.


**Туннель диодлар** асосан кўп аралашмали диодлардан ясалади. Унинг ишлаш принципи туннель орқали ёриб ўтиш ҳодисасига асосланган. Туннелли диоднинг вольт-ампер характеристикиси 2.31-расмда келтирилган. Характеристикадан кўриниб турибдики, унинг тўғри ўтишига мос келган қисмидаги дифференциал қаршилиги манфий қийматга эга бўлган соҳа мавжуд. Манфий қаршилик дейилгандага кучланиш ортиши билан ток кучи камайиши тушунилади. Бу хусусиятга кўра тунелли диоддан кучайтиргич, генератор ва турли хил импульс режимида ишлайдиган курилмаларда фойдаланилади. Диод тескари йўналишдаги токни яхши ўтказади.

Асосий параметрлари: юқори чўққига тўғри келган ток кучи  $I_A$  (графикда А нуқта); пастки чукурликка тўғри келган ток кучи  $I_B$ ; (графикда Б нуқта); юқори чўқки ва пастки чукурликка тўғри келган кучланишлар  $U_A$  ва  $U_B$ .

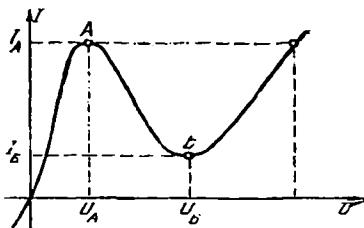Айлантирилган диодлар ҳам туннелли диодларга ўхшаш бўлиб, вольт-ампер характеристикасида, дўнглик ва чукурлик фазасидаги фарқ кичик бўлади (2.32-расм). Диодда аралашма критик концентрацияда олиниб, тескари йўналишдаги ўтказувчанлик тўғри йўналишдаги ўтказувчанлиқдан катта бўлади. Бундай диодларнинг тескари йўналишдаги вольт-ампер характеристикаси тўғриловчи диодларнига ўхшаш бўлади.



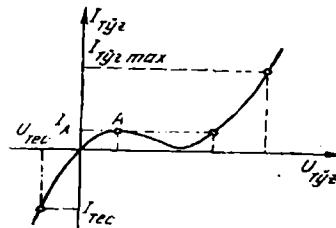
2.31-расм. Туннель диоднинг вольт-ампер характеристикиси



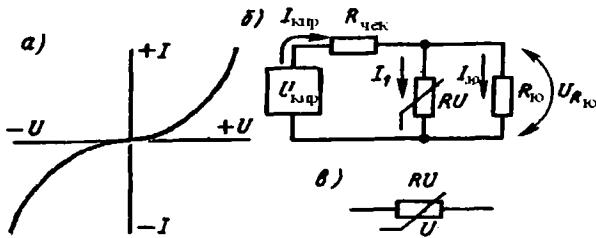2.32-расм. Айлантирилган диоднинг вольт-ампер характеристикиси

**Р-п ўтиши бўлмаган ярим ўтказгичли асбоблар.** Р-п ўтиши бўлмаган варистор, термо ва фоторезисторли ярим ўтказгичли асбобларнинг ишлаши ярим ўтказгичли материалларнинг ҳажмий хусусиятидан фойдаланишга асосланган.

**Варисторлар.** Варистор деб, қўйиладиган кучланиш таъсирида р ўтишида ўз қаршилигини ўзгартирадиган кремний карбидидан ясалган чизиксиз ярим ўтказгичга айтилади. Унинг вольт-ампер характеристикиси, схемага уланиши ва шартли ифодаси 2.33.а.б.в- расмда кўрсатилган.




2.33-расм. Варисторнинг вольт-ампер характеристикаси (а), уланиш схемаси (б) ва шартли график белгиланиши (в).

Варисторлар ўзгарувчан ва ўзгармас ток занжирларида кучланиши стабиллаш учун ишлатилади (2.33.б-расмга қаранг). Бунинг учун варистор  $R_{\text{ю}}$  юклама қаршилигига параллел уланган бўлиб,  $U_{\text{kup}}$  кириш кучланиши  $R_{\text{чек}}$  чекловчи қаршилик ва параллел уланган  $R_{\text{ю}}$  ва  $RU_{\text{пар}}$  ўртасида тақсимланади. Агар  $U_{\text{kup}}$  кириш кучланиши ортса, чиқиш кучланиши  $U_{R_{\text{ю}}}$  га пропорционал равища ортмайди, чунки  $U_{R_{\text{ю}}}$  нинг ортиши, варистор  $RU$  қаршилигини камайишига олиб келади. Бу эса кириш  $I_{\text{kup}}$  токини ортиради. Натижада  $R_{\text{чек}}$  чекловчи қаршилиқда кучланиш тушуви ортиб,  $U_{R_{\text{ю}}}$  кучланиш қиймати кичик ўзгаришига сабабчи бўлади. Саноатда варисторлар СН-1, СН-2 ва бошقا маркаларда ишлаб чиқарилади.

**Терморезисторлар.** Қаршилиги ҳароратнинг ўзгаришига катта боғлиқ бўлган ярим ўтказгичли резисторларга терморезисторлар дейиллади. Терморезисторлар коболтъ оксиди, мис ва маргумуш қоришмасидан ясалади. Терморезистор қаршилигининг ҳарорат коэффициенти (КХК) манфийдир, яъни ҳарорат кутарилганда, қаршилиги камаяди. Саноатда позисторлар ҳам ишлаб чиқарилади. Унинг КХК мусбатдир. У титанат барий асосида ясалаб, СТ5, СТ6 марка билан белгиланади.

Терморезисторлар ҳар хил муҳит ҳароратини ўлчаш учун сезгир датчик кўринишида, электр ўлчов асбобларининг ҳарорат ўзгаришини компенсациялаш, ярим ўтказгичли асбоблар режимларини стабиллаштириш, курилмаларида автоматик равища ҳароратни бир қийматда ушлаб туриш учун, телемеханик ва автоматик тизимларда ишлатилади. Позисторлар эса кваврц резонаторларнинг термостатларида кўпланилади.

Терморезистор ва позисторларнинг шартли график белгилари 2.34.а.б-расмда, ҳароратни ўлчаш схемасидаги сезгир датчик (терморезистор) кўриниши эса 2.34.в-расмда кўрсатилган. Схемада RK терморезистор кўприксимон схеманинг бир елкасига ўрнатилган. Бошлангич ҳолатда ҳароратнинг бирор қийматида кўприксимон схема балансланади. Агар ҳарорат ўзгарса, терморезисторнинг қаршилиги ўзгариб баланс бузилади. Натижада РА да ҳароратнинг ўзгаришига пропорционал қийматда ток ҳосил бўлади.

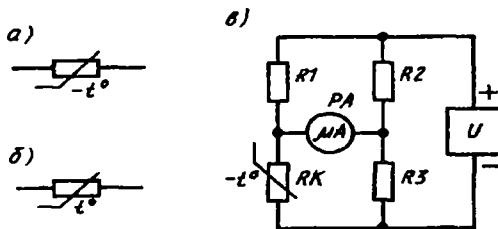

2.34-расм. Терморезисторнинг (а), позисторларнинг (б) шартли график белгиланishi ва терморезисторнинг ҳарорат ўлчаш схемаси (в).

Терморезисторнинг асосий катталиги КХК дир. У атроф-муҳит ҳароратини 1 К ўзгаришида унинг қаршилиги неча фоизга ўзгаришини кўрсатади. Терморезисторларнинг КХК қиймати  $\frac{(2.4 \div 8.4)\%}{K}$  оралиқда ётади.

## 2.8. Ярим ўтказгичли фотозлементлар

**Фоторезисторлар.** Фоторезисторлар деб-ёруғлик нури таъсирида электр қаршилигини ўзгартирувчи ярим ўтказгичли асбобга айтилади. Уни ишлаш принципи ички фотоэффект ҳодисасига асосланган. Яъни ёруғлик нур энергияси таъсирида ярим ўтказгичда қўшимча ток ташувчилари, электрон ва коваклар ҳосил бўлади, натижада ярим ўтказгични қаршилиги камаяди. Бундай ўтказувчанликни ярим ўтказгичнинг фото ўтказувчанилиги дейилади. Ярим ўтказгичда ички эркин электронларни ҳосил қилиш учун, ташки эркин электронларни ҳосил қилишга нисбатан энергия кам сарфланади. Шу сабабли фоторезисторларнинг сезигрлиги вакуум фотоэлементларига нисбатан юқори бўлади. 2.35.а-расмда фоторезисторни электр занжирига уланиш схемаси кўрсатилган.

Фоторезистор қўйидаги элементлардан ташкил топган:

1. Шиша пластинка;
2. Ярим ўтказгич;
3. Қисқичлар.

Схемадан кўринадики, фоторезисторнинг қисқичларига  $R_s$  қаршилиги орқали  $U_\phi$  ўзгармас ток манбаи уланган. Фоторезисторга ёруғлик нури  $\Phi$  тушганда ундан  $I_\phi$  токи оқиб ўтади ва  $R_s$  да ҳосил бўлган кучланиш  $U_{\text{чик}}$  бирор-бир кучайтиргичга узатилади. Фоторезисторни ташки мухитдан (кор, ёмғир ва ҳакаzo) сақлаш мақсадида ёруғлик нури учун кичик дарчали 5 пластмасса қобигга 4 жойлаштирилади. (2.35.б-расм).


Фоторезисторнинг шартли белгиси 2.35.в-расмда кўрсатилган. Фоторезисторнинг асосий катталиклари бўлиб ёруғлик нури, вольт-ампер ва спектрал характеристикалари хизмат қиласди. (2.35.г,д-расм). 2.35.д-расмда фоторезистор  $I_\phi$  токининг ёритилганлик даражасига боғлиқлик графиги ифодаланган. Ундан кўринадики, боғлиқлик эгри чизикдан иборат. 2.35.г-расмда фоторезисторнинг вольт-ампер характеристикаси, яъни фототокнинг

қиймати унга қўйилган кучланишга боғлиқлик графиги ифодаланган. Фоторезисторнинг спектрал характеристикаси фототокнинг тушаётган ёруғлик нури тўлқин узунлигига боғлиқлигини ифодалайди.

Фоторезисторнинг асосий ишлаш каттапиклари:

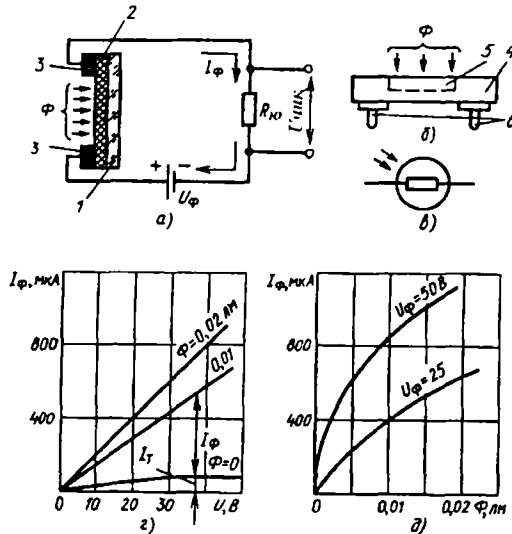- 1) Ёруғлик нури ўчгандан 30 секунддан сўнг қоронги токи  $I_k$  нинг қиймати;
- 2)  $20^\circ\text{C}$  ҳароратда фоторезисторнинг қоронги қаршилиги  $R_k$ ;
- 3) Ишчи кучланиш ҳолатдаги ёруғлик  $I_{ep}$  токи;
- 4) Ўрнатилган ёруғлик ва қоронги токлар айирмаси  $I_\phi$  фото токи;
- 5) Нисбий сезгирилик;
- 6) Сезгирилик чегараси;
- 7) Ишчи кучланиши;
- 8) Рухсат этилган сочилиш куввати.

Фоторезисторнинг асосий афзаллиги бу, юқори нисбий интеграл сезгирилигидир, шу сабабли улар фотоэлектрон автоматикаларда, фотоназоратларда, оптик алоқада, радиоастрономия тизимларида кўп ишлатилади. Уларнинг камчилиги ҳароратта таъсирчанлиги ва инерционлигидир.



2.35-расм. Фоторезисторнинг электр занжирига уланиш схемаси (а), фоторезисторнинг ташки кўриниши (б), Фоторезисторнинг шартли белгиси (в), спектрал (г) ва вольт-ампер (д) характеристикалари.

**Вентилли фотоэлементлар.** Улар ёруғлик энергиясини электр энергияга тўғридан-тўғри айлантириб беради, унинг ташки кўриниши ва схематик ифодаси 2.36-расмда берилган. Унда металл электрод 1 га ярим ўтказгичли



2.36-расм. Вентилли фотоэлементлар

материал 2 жойлаштирилган ва унинг юзасига беркитувчи қатлам 3 термик йўл билан ўрнатилган ва унинг юзасига ярим шаффофф 4 металл қатлам пуркалган. Ярим ўтказгичли диодга ўхшаб бунда ҳам ярим ўтказгич билан ярим шаффофф металл чегарасида беркитувчи қатлам ҳосил бўлади. Фотоэлементни ёруғлик квантни билан нурлантирилганда у р-п ўтишда асосий бўлмаган ток ташувчилар сонини ортиради, яъни п-соҳада ковакларни, р-соҳада электронларни, потенциал тўсиқ таъсирида коваклар п-соҳасидан, р-соҳага, электронлар эса р-соҳадан п-соҳадага ўта бошлайди. Натижада р-п-ўтишда зарядлар сони ортиб кетиб фотоэлемент қисқичларида кўшимча потенциаллар фарқини ҳосил қиласди. Бу кўшимча потенциаллар фарқи фотоэлектр юритувчи куч деб юритилади ва занжир уланганда электр занжир орқали ток оқа бошлайди. Унинг қиймати фотоэлементга тушаётган нур оқимининг интенсивлигига боғлиқдир. Ҳозирги кунда селени, кремнийли вентелли фотоэлементлар кўп ишлатилади. Кремнийли вентелли фотоэлементлари кўёш батареялари учун ишлатилмоқда. Улар кўёш нурини электр энергияга айлантириб беради.

**Кўёш фотоэлементлар.** Кўёш фотоэлементи 2.37-расмда тасвирланган бўлиб, п-тиplи кремнийдан ташкил топган. Кремний пластинка юзасига р-тиplи БОР қоришмаси вакуумда диффузия усули билан, қатлам ҳосил қилинади. Бу қатлам 2-3 мкм қалинлигига эга бўлганлиги сабабли, ёруғлик энергияси р-п ўтиш қатламга осон ўтади.


Кўёш фотоэлементининг максимум интеграл сезирлиги ёруғликнинг инфрақизил тўлқин узунлигига жойлашган.

Кўёш фотоэлементларининг фойдали иш коэффицентлари юкори бўлиб, уларни қиймати 10–13 % ни ташкил қиласди (бошқа фотоэлемент-ларнинг ФИК тахминан 1–2 % ни ташкил этади).


Кремний фотоэлементларини кетма-кет улаб, кўёш батареялари ҳосил қилинади, улар ҳар хил электрон курилмаларни электр манбай вазифасини ўтайди. Масалан: ер сунъий йўлдоши ва космик кемалар ҳам кўёш батареяларидан таъминланадилар. Кўёш батареяларининг ишлаш муддати жуда ҳам каттадир.

**Фотодиодлар.** Фотодиодлар деб, битта р-п ўтишга эга бўлган икки электродди ярим ўтказгич курилмасига айтилади. Тескари токнинг қиймати нур энергиясига боғлиқ бўлиб, фотодиоднинг иш токи бўлиб хизмат қиласди.

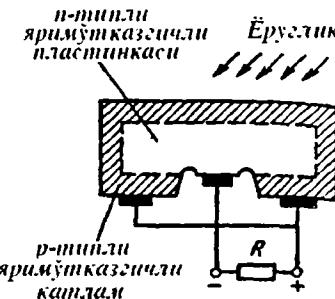Фотодиод ўзининг тузилиши бўйича фотоэлементларга ўхшайди. 2.38-расмда фотодиоднинг тузилиши ва унинг схематик белгиси ифодаланган. Фотодиодлар занжирга икки хил йўл билан уланиши мумкин (2.39.а, б-расмлар). Ташки манба билан ишлайдиганлари фотодиодлар дейилади, манбасиз ишлайдиганлари эса вентилли ёки фотогальваник элементлар деб юритилади.



2.37-расм. Ярим ўтказгичли фотоэлемент.

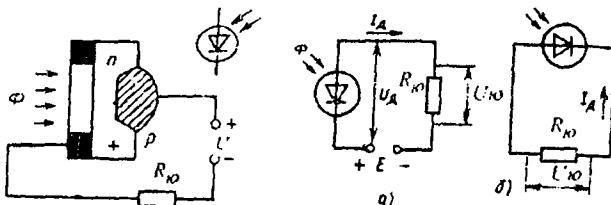

2.38-расм. Фотодиоднинг тузилиши ва схематик ифодаси.

2.39-расм. Фотодиодни занжирга уланиши усуллари

a)

b)

Манбали фотодиодларни ишлашидаги физик жараёни қуйидагича:

Фотодиодга нур энергияси таъсир қилмаганда диоднинг р-п ўтиши орқали кичик тескари ток оқиб ўтади. Бу токни коронғи токи деб юритилади. Бу ток атроф-муҳит иссиқлиги таъсирида зарядларни асосий бўлмаган ташувчилар ҳисобига ҳосил бўлади. Агарда фотодиод нурлантирилса, ички фотоэфект ҳисобига қўшимча электрон ва коваклар ҳосил бўлади. Бунда коваклар нурланётган юзанинг ички қисмига диффузияланиб, р-п ўтишга боради ва электр майдон таъсирида р-п ўтиш орқали диоднинг р-соҳасига ўтади.

Шундай қилиб, нур оқимининг энергияси ҳисобига асосий бўлмаган зарайд ташувчилар сони ортади. Бу эса диоддан оқиб ўтаётган ток қийматини ортиради. У ўз ўрнида  $R_o$  даги потенциал тушуби,  $U_o$  нинг қийматини ортиради, унинг қиймати фотодиодга тушаётган нур оқмини интенсивлигига пропорционалдир.

Фотодиод вентил режимида ишлашида унга нур оқими тушаётган ҳолатда диод занжирида коронғи ток бўлмайди. Чунки р-п ўтиш мувозанат ҳолатда бўлиб, диффузия токи дрейф токи билан тенг бўлади.


Фотодиодни нурлантириш жараёнида ярим ўтказгичда ковалент боғларини узилиши ҳисобига ковак ва электронлар пайдо бўлади. р-п ўтишдаги электр майдон таъсирида тешиклар диоднинг р-соҳасига ўтади. Электрон эса п-соҳада қоладилар, чунки улар р-п ўтишнинг потенциал тўсигидан ўта олмайдилар. Шундай қилиб, диодни нурлантириш жараёнида диоднинг р-соҳасида коваклар, п-соҳасида электронлар жамланади.

Зарядларни жамланиш жараёнида унинг ортиб кетиши р-п ўтишнинг потенциал тўсигини бирор қийматга камайтиради. Бу қийматга фотоэлектр юритувчи куч дейилади. Бундай ҳол асосий ток ташувчиларни р-п ўтиш орқали деффузиясини ортиради. Зарядларни қарама – қарши оқими орасида динамик мувозанат ҳосил бўлади ва фотодиод электродлари орасида потенциаллар фарқи ҳосил бўлади, бу фотоэлектр юритувчи кучи билан ифодаланади. Бу ҳолатда фотодиод ўзи манба вазифасини ўтайди, унинг фотоэлектр юритувчи кучи 1 В гача етади.

Фотодиод ёруғлик, вольт-ампер ва спектрал характеристикалари орқали ифодаланади. 2.40.а-расмда ёруғлик характеристикаси берилган унда фотодиоддан  $I_k$  токининг ёруғлик оқимига боғлиқлик графиги ифодаланган.

Фотодиод вентилли ишлашида (2.40.б-расм)  $R_H=const$  ҳолатида  $I_\phi = f(\Phi)$  функция билан ифодаланиб,  $R_H$  нинг ҳар хил қийматлари учун чизма чизилган.


Чизмадан күринадики, қаршиликни ортишида чизманинг эгрилиги ортади. Ёруғлуккинг интенсивлигини ортиши эса сезигирлигини камайтиради 2.41–расмда фотодиоднинг вольт-ампер характеристикаси берилган, у  $I_\Phi = f(U)$   $\Phi_{max} = \text{const}$  функция билан ифодаланиб, фототокнинг қыймати унга бериладеган тескари кучланишга боғлиқлигини күрсатади. Чизмадан күринадики, ёруғлук оқимининг ортиши диод токининг ортишига олиб келади.  $\Phi=0$  га тенг қыйматда олинган чизмадаги токни қоронғи токи дейишиб, у оддий диоднинг тескари токи билан мос келади.

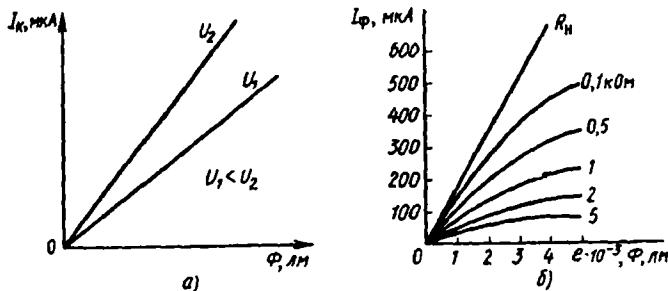

2.40–расм. Фотодиоднинг ёруғлук характеристикаси.

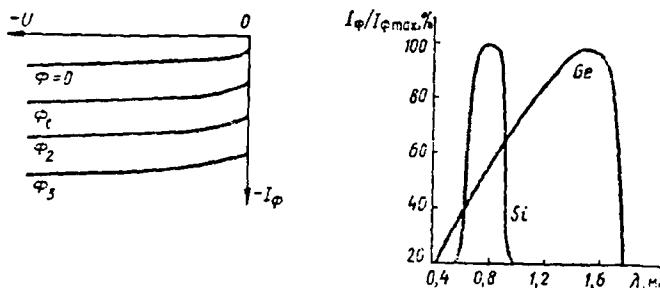2.42–расмда германий ва кремний фотодиодларнинг спектрал чизмаси күрсатилган, у  $I_\Phi=f(\lambda)$  функцияси билан ифодаланади. Германий фотодиодлар инфранурларни инфракүзил ( $\lambda=1,5$  мкм) соҳасида, кремний эса ( $\lambda=0,8$  мкм) соҳада ётади.

Фотодиоднинг параметрларига қоронғи ток қыймати, максимал рухсат этилган кучланиш, иш кучланиши, интеграл сезигирлиги киради.



2.41–расм. Фотодиоднинг  
Вольт-ампер характеристикаси.

2.42–расм. Германий ва кремний  
фотодиодларининг спектриал  
характеристикаси

Қоронғи  $I_k$  токни фотодиодда 1 В тескари күчланиш берилгандың үлчамада. Максимал рухсат этилгандың күчланиш р-п үтиштегі тескари уланганда электр бузилиши бўлмайдиган қийматтага айтилади. Интеграл сезгирилиги деб, ёруғлик оқимининг 1 лм га ўзгарганда фото ток ўзгариш қийматининг нисбатига айтилади.

$$S_{\text{унит}} = \Delta I_\phi / \Delta \Phi$$

Германийли фотодиодлар ФД, кремнийли фотодиодлар ФДК билан белгиланади.

Фотодиодлар радиоэлектрон қурилмаларда электр манба вазифасида ишлатилади.


**Фототранзисторлар.** Фотодиодлар, пассив ўзарткичлар бўлиб, улар ёруғлик энергиясини электр энергияга айлантириб берувчи қурилмадир. Фототранзисторлар эса актив элемент бўлиб, улар фақатина ёруғлик энергиясини электр энергияга шу билан бирга уни кучайтириб ҳам беради.

Фототранзисторлар ясси р-п-р ёки п-р-п типли транзисторлар сирасига киради. Улар З та электродга эга бўлиб, эмиттер, коллектор ва база деб юритилади. База қисми ёруғлик нури оқими энергияси билан нурланади. Фототранзисторлар ташки мұхит (чанг, ёмғир ва ҳаказо) таъсиридан сакланиш учун дарчали металл қобиққа жойлаштирилади (2.43-расм).


Фототранзисторлар умумий эмиттерли схема кўринишда уланадилар. База токи нолга тенг бўлган қийматидаги қоронғи ток күйидаги формула билан ифодаланади.

$$I_k = I'_{k0} = \frac{\alpha_0 I_{k0}}{1 - \alpha_0} = \beta I_{k0}$$

Базани нурлантирилганда, унда асосий ва асосий бўлмаган ташувчилар электрон – ковак жуфтликлари ҳосил бўладилар. Базадаги зарайядни ноаососий ташувчилар коллектор үтиш майдони орқали коллектор соҳасига сўриладилар ва коллектор үтишда тескари ток ортади. Электронлар эса базада қоладилар, чунки улар ташки занжирга уланмаган, шу сабабли жамланиб, эмиттер үтишдаги потенциал тўсиқни пасайтиради. Потенциал тўсиқни пасайиши эса эмиттердан базага кўшимча зарайядларни инжекциясини ортиради. Инжекцияланган зарядларни кичик қисми база соҳасида рекомбинацияланиб, катта қисми коллекторга ўтади ва коллектор токи ортади. База соҳасини нурлантиришда ҳосил бўлган кўшимча ҳажмий заряд фототранзисторда фото токини ошишига олиб келади. Фототранзисторни асосий

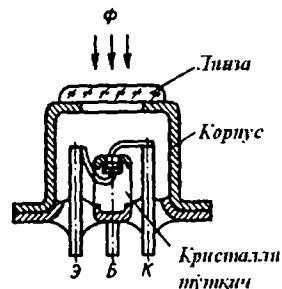


2.43-расм.  
Фототранзистор

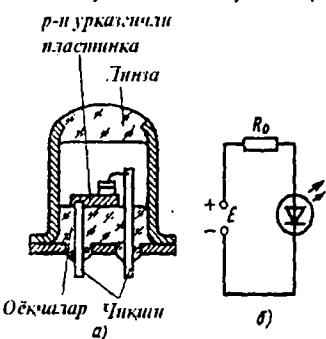

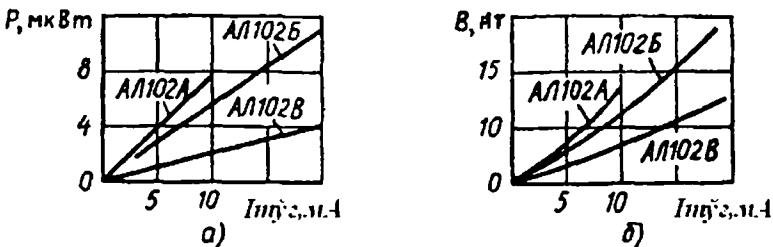2.44-расм. Светодиоднинг тузилиши (а) ва унинг занжирга уланиши (б).

параметрлари қоронғи ток  $I_k$ , интеграл сөзгирлик  $S_{int}$ , ток бүйича  $\beta$  узатиш коэффициенти, нурланиш вақтдаги рұхсат этилган ток ва қувват билан ифодаланади. Фототранзисторлар ФТ белгилар билан ифодаланади.

**Светодиодлар.** Светодиод деб-битта электрон көвак үтишга эга бўлган ярим ўтказгичли диодга айтилади. Электрон ва ковакларни рекомбинацияси, электр энергияни ёруғлик сочиш энергиясига айлантириб беради. Оддий ярим ўтказгич диодларда эса рекомбинация жараёни иссиқлик энергиясини ажралиши билан тугайди. Галий арсинид, кремний карбид ярим ўтказгичли диодларда эса рекомбинация жараёнида иссиқлик тарқалиши ўрнига ёруғлик тарқалади. 2.44.а,б-расмда унинг тузилиши ва схема уланиши ифодаланган. Светодиодлар катта ички қаршилика эга бўлган электр манба занжирига  $R_o$  резистори орқали кетма-кет уланадилар. Бундай улашща занжирдаги токнинг қиймати манба кучланишга кам боғлиқ бўлади. Светодиоднинг асосий характеристикалари бўлиб вольт-ампер  $I_{m\bar{y}}=F_1(U_{m\bar{y}})$ , қувват  $P=f(I_{m\bar{y}})$  ва ёрқинлик нурланиши.  $B=f(I_{m\bar{y}})$  бўлиб хизмат қиласди. (2.45.а,б-расм). Светодиоднинг асосий катталиклари нурланиш қуввати, нурланаётган ёруғликнинг тўлқин узунлиги ва фойдали иш коэффициенти билан ифодаланади.



2.45—расм. Светодиоднинг характеристикалари

Светодиоддан тарқалаётган ёруғликнинг ранги, яъни тўлқин узунлиги, ярим ўтказгичнинг ва унга кўшилган кўшимча қоришманинг материалларига боғлиқ. Масалан: Галий фосфорид асбобдан тарқалаётган нурнинг ранги яшил бўлади. Унга кўшимча қоришмалар қўшилишида унинг ёруғлик тўлқин узунгини узайтириш мумкин, яъни сариқ, қизил рангларга ўтказиш мумкин. Светодиоднинг фойдали иш коэффициенти тарқатаётган нур қувватини истеъмол қилаётган электр қувватига бўлган нисбати билан аниқланиб, у 0,1 – 1 % ни ташкил қиласди. Кичик кучланиш (3 В дан кичик) ва кичик ток (5-10 мА) истеъмол қилгани сабабли уни интеграл микросхема орқали йиғишига имкон яратади. Светодиоднинг кичик ҳажмли, энергия тежамкорлиги, таннахси арzonлиги сабабли электрон хисоблаш машиналарида кўп ишлатилмоқда (масалан: индикаторли схемаларда, фото хотириали тизимларда ва бошқаларда). Светодиоднинг инерционлиги  $10^{-6}$  –  $10^{-8}$  с дан ошмайди. Шу сабабли у импульс режимларида 1 МГц дан 100 МГц частота оралигига ишлатилади. Светодиодлар саноат электроникасида, хисоблаш техникасида, радиоэлектроника, ядроэлектроника, электрон соатларда ва бошқа электрон


саноатларда кўп ишлатилади. Ҳарф ва рақамларни ифодалаш учун матрициали светодиодлар ишлатилади.

**Оптронлар.** Оптронлар нур манбаси—светодиод, нурни қабул қилувчи (фоторезистор, фотодиод, фототранзистор)дан ташкил топган, улар бир-бiri билан оптик муҳит орқали боғланиб, битта корпусга жойлаштирилади. Уларнинг шартли кўриниши 2.46.а,г-расмларда кўрсатилган. а-расмда резисторли б-диодли в-транзисторли г-тиристорли оптронлар кўрсатилган.

Оптронни кириши ва чиқиши бир-бидан электрик ажратилган. Нурни тарқатувчи ва қабул қилувчи курилма орасидаги оптик муҳитни световод дейилади. Световод—шаффофф шишадан ташкил топган. Светодиоддан тарқалган нур световоднинг киришига (бошига) тушиб унинг деворларидан кўп маротаба синиб сўнг светодиоднинг охиридан чиқади.

Оптронлар тез ўчирадиган схемаларда, генераторларда юқори кучланишли занжир билан, паст кучланишли занжирларни мослашда, юқори кучланишларни ўлчашда, модуляцияларда ишлатилади.

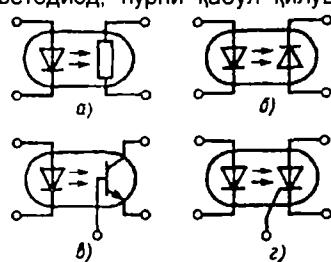Оптрон курилмаси асосида электрониканинг янги йўналиши оптоэлектроника ҳосил бўлди.



2.46-расм. *Оптронларнинг шартли белгиланиши.*

## 2.9.Интеграл микросхемалар

Замонавий саноат электроникани ривожи, микроэлектроника билан чамбарчас боғлиқдир. Микроэлектроника соҳаси электрониканинг бир бўлгаги бўлиб, физикавий, химиявий технологик, схематик мураккаб техномантийй усуплар билан курилмани кичик ҳажмлик, кам энергия истеъмол қилувчи юқори ишончли қилиб ясади.

Замонавий микроэлектроника икки йўналиш бўйича такомиллаш-моқда:

- ярим ўтказгичли, бир корпусли интеграл схемалар;
- гибрит интеграл микросхемалар;

Интеграл микросхема (ИМС) деб—микроэлектрон курилмаларига айтилади. Улар актив элементлардан (транзистор, диод), пассив элементлардан (резистор, конденсатор, индуктив фалтак ва бошқалар) ташкил топиб, бир – бири билан электрик уланиб, битта умумий корпусда ясалади.

Шуни кўзда тутиш керакки кўпчилик ИМСлар функционал тугалланмаган бўладилар. Шу сабабли уларни клеммаларига ташки осма элементлар уланадилар.

Масалан: тебраниш контурлари, дросселлар, ажратувчи конденсаторлар чунки уларни бир техномантий жараёнда (бир корпусда) ясаш мумкин эмас.

Интеграл микросхемага кирувчи элементлар сонига қараб, интеграция даражаси белгиланади.

Биринчи даражали интеграцияланган ИМСда элементлар сони 10 тагача бўлади.

Иккинчи даражалида эса 11–100 гача.

Учинчи даражалида 101–1000 гача ва ҳаказо. Улар ИМС1, ИМС2, ИМС3 ва ҳаказо деб номланади.

Схемада элементлар сони 1000 дан ортиқ бўлса бундай ИМСларни катта интеграл микросхемалари дейилади (КИС). Ундан ортиги (ЎКИС) дейилади.

ИМСлар функционал вазифасига қараб икки синфга бўлинади:

- мантикий (ракамли);
- аналогли (узлуксиз).


Мантикий ИМСлар электрон ҳисоблаш машиналарида ахборотларни дискрет ишлов берувчи қурилмаларда, автоматика тизимларида ишлатилади. Бунда актив элементлар калит режимида ишлайдилар.

Аналогли схемалар паст ва юкори частотали сигналларни кучайтириш учун генераторларда ва бошқа қурилмаларда ишлатилади. Бундай актив элементлар чизиқли (доимий) режимда ишлаб, кириш сигналларини чизиқсиз занжирларда ўзгартириш учун хизмат қиладилар.

Ярим ўтказгичли интеграл микросхемалар. Ярим ўтказгичли ИМСлар–ярим ўтказгичли материалларда актив ва пассив элементлар ҳажмий ёки юза қисмларида ясалади. ИМСларнинг асосий материаллари бўлиб кремний ярим ўтказгичлари ишлатилади. Кремний ярим ўтказгичнинг германийга нисбатан афзаллiği-иш ҳарорат кенглиги ( $+125^{\circ}\text{C}$  гача), кичик тескари токига ва кремний пластинкаси юзасида кремний икки оксиди ҳосил бўлади ва ундан изоляцияловчи қатлами ўрнида фойдаланилади.

Ярим ўтказгичли ИМСларни ясаш усули дискрет ярим ўтказгичли қурилмани ясаш усули билан бир хил бўлиб, улар фақатгина битта корпусда ясалади. Элементлар функционал вазифасига қараб, бир–бири билан электрик уланган, шу билан бирга бир–биридан изоляцияланган бўлиши шарт. Элементлар орасидаги изоляцияни диэлектрик (кремний оксиди) орқали ёки рп ўтиши тескари улаш йўли билан ҳосил қилинади.

Диэлектрик изоляцияланган схемани ҳосил қилишда п–тиplи кремний пластина материали ишлатилади унинг юзаси оксидланиб электр ҳимоя пардаси  $\text{SiO}_2$  ҳосил бўлади. (2.47.а–расм). Сўнг схема асосида  $\text{SiO}_2$  ни пардасида кичик ариқчалар ҳосил қилинади. Сўнг ариқча юзасида ҳимоя пардаси  $\text{SiO}_2$  ҳосил бўлиши учун ишлов жараёни олиб борилади. (2.47.в–расм). Ҳосил қилинган юзада хусусий ўтказувчанликка эга бўлган кристалли кремний қатлами ҳосил қилинади (2.47.г–расм). Сўнг п типли кремний пластинанинг ортиқча қисми химиявий ёки механик усул билан олиб ташланади (2.47.д–расм).

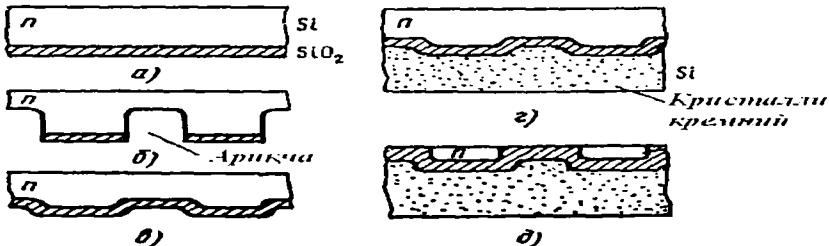

2.47-расм. Диэлектрик изоляцияланган схемани ҳосил қилиш.

Ҳосил қилинган пластинканинг ҳимояланган қисмларидан диффузия ёки эпитаксиал усул билан схеманинг керак бўлган элементларини яратадилар. Бундай усул билан элементлар орасида ҳимоя ҳосил қилиш, техномантикий мураккаб ва қимматдир. Лекин сирқиш токи ва ишчи қисмлараро паразит сифим кичик бўлади.

р-п ўтиш орқали изоляциялаш усули (2.48-расм). Бундай усулда изоляция ҳосил қилиш учун ярим ўтказгич пластинка асосида бир-биридан изоляцияланган, керак бўлса ўтказувчанлик бўйимларини ҳосил қилиш имконини беради. Бу усулда р типли кремний пластинка юзасида p-типли эпитаксиал кремний қатлами ҳосил қилинади (2.48.а-расм). Сўнг унинг юзасида ишқор пардаси  $\text{SiO}_2$  ҳосил бўлиб, унда фотолитография йўли билан керак бўлган геометрик шакл чукурчалари ҳосил қилинади.

Бу чукурчалар орқали диффузия йўли билан р-типли қисми ҳосил қилинади. Диффузияланышнинг чукурлиги эпитаксиаль қатлам қалинлигидан катта бўлиши керак (2.48.б-расм). Натижада р-типли кремний пластинкасида p-типли қисм ҳосил бўлади (2.48.в-расм).

Ҳимояловчи р-п-ўтиш ҳар доим берк бўлиши учун p-қисмга нисбатан r-қисмга манфий потенциал уланади. Ҳосил қилинган ҳимоя қисмларида актив ва пассив элементлар ҳосил қилинади. Бу усул учта камчиликка эгаиди:

- ҳимоя қаршилиги кичик;
- ҳимояланган элементлар орасидаги паразит сифим нисбатан катта;
- йигилган схемани юзаси катта.

Афзаллиги – саноатда ишлаб – чиқарилаётган ИМСларнинг яроқли даражаси катта ва таннархи арzon.


Ярим ўтказгичли ИМС элементлари:

Транзистор-ИМС нинг асосий ва мураккаб элементларидан биридир. Бунда биполяр ва униполяр (МОП-типли) транзисторлар ишлатилади. Биполяр транзисторларига нисбатан МОП транзисторларига бериладиган бошқарувчи кучланиши ва истеъмол кувват ва ўлчами кичик, интеграция даражаси катта, лекин биполяр транзисторли ИМСларнинг тезлиги юқори. Кўпинча ИМСларда p-p-p типли биполяр транзисторлар ишлатилади. Чунки p-p-p типли биполяр транзисторлардан уларнинг электрик хусусиятлари нисбатан яхши. Транзисторларни ишлаб чиқаришда икки турли планар технологиядан фойдаланади:

- диффузион-планар;
- эпитаксиал-планар.


Диффузион-планар технологиясида асос қилиб р-типли кремний пластинкаси олинади ва унинг юзасида фотолитография йўли билан ҳимоя пардаси ҳосил қилинади (2.49.а-расм).

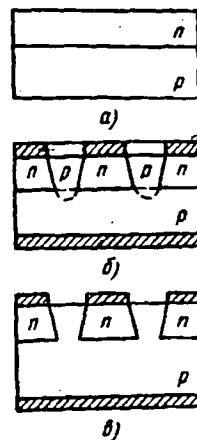Ҳимояланмаган тириқшлар орқали диффузия методи билан p-типли қориша қисмлари ҳосил қилинади (2.49.в-расм). Бу қисмлар транзисторнинг




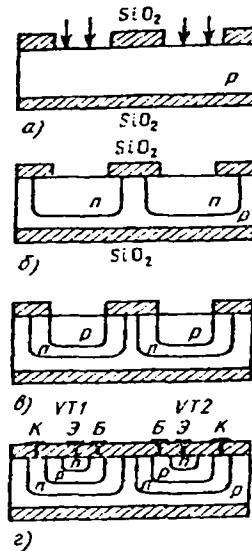2.48-расм. p- n ўтиш усули изоляциялаш

коллектор электродлари бўлиб хизмат қилади. Сўнг (2.49.в- расм) қайта диффузия йўли билан қўшимча р-тиplи қоришка қисмларини ҳосил қиламиш. Бу қисмлар транзисторнинг база электродини ҳосил қилади, яна диффузиялаб (2.49.г-расм) транзисторнинг эмиттер электродини ҳосил қиламиш, яъни р-тиplи қоришка қисм ҳосил қиламиш. Сўнгра ҳар бир қисмлар орқали электр занжир ҳссил қиламиш.



2.49-расм. Диффузион-планар технологияси

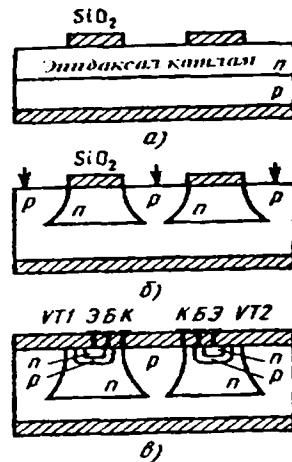

2.50-расм. Эпитаксиал-планар технологияси.

Бу усулни камчилиги қўйидагича:

- қисмларини қалинлиги бўйича қоришмаларнинг бир хил тақсимланаслиги сабабли р-п ўтиш бир хил қийматга эга бўлмайди. Бу эса транзистор сифатини ёмонлаштиради.

Эпитаксиал-планар технология усулида транзисторни ясаш учун р-тиplи кремний асоси билан (2.50-расм) SiO<sub>2</sub> ҳимоя пардаси ўртасида эпитаксиал қатлам мавжудид (Диффузион планар технология усулида бу қатлам йўқдир). Транзисторни ясаш учун иккала усул ҳам бир-бирига ўхшаш бўлиб факаттина бу усулда эпитаксиал қатлам билан фарқланади.

МОП транзисторларни ясашда юқоридаги икки техномантикий усул ишлатилади, лекин бажарилиш операция сони транзисторни бажариш операцияси сонидан тахминан уч маротаба камдир. Эгаллаган ҳажми эса 20 маротаба кичик. МОП транзисторлари диод, резистор, конденсатор ўрнида ҳам ишлатилиш мумкин. Униполляр транзисторнинг энг кўп тарқалгани МОП туридагидир, чунки уларнинг кириш қаршилиги катта ва бажарилиши содда.

Айрим ИМСларда п ёки р тип каналли МОП транзисторлари жуфтлиги ишлатилади. Бундай жуфтликли транзисторлар таркибий транзисторлар деб аталади. Улар электрон калит вазифасида ишлатилади.

**Диодлар.** Одатда диод учун битта р-п ўтиш ясаш етарли бўлади. Лекин ИМСларда транзистор таркиби асос қилиб олингани сабабли у биполяр транзисторнинг ўтишлари орқали яратилади.


Биполяр транзистордан диод хосил қилишнинг 5 хил тури мавжуд (2.51-расм). Улар бир-бираидан параметрлари билан фарқ қиласди. Масалан, 2.51-расмдаги а-уланишда диоднинг очиқ ҳолатдан ёпиқ ҳолатга ўтиш вақти етарлича қисқа бўлса, буланишда у катта бўлади. Бундан ташқари, бу уланиш турларининг сигими энг кичикдир.

**Резисторлар.** ИМС да резисторлар биполяр транзисторнинг база, коллектор ёки эмиттер қатламлари таркибida юзага келади. Бунда диффузия усулидан фойдаланилганни учун улар **диффузион резисторлар** деб аталади. Диффузион резисторлар бошқа элементлардан р-п ўтишлар ёрдамида ҳимоя қилиб ажратилади.


Диффузион резисторнинг қаршилиги резистор вазифасини бажарадиган соҳанинг геометрик ва ундаги қоришманинг концентрациясига боғлиқ, р-қатлам, яъни транзисторнинг базаси асосида яратилган резисторларнинг қаршилиги бир неча 10 киломни ташкил қиласа, эмиттер қатлами асосида яратилган резисторларнинг қаршилиги кичик бўлади. Катта қаршиликли резисторлар ион имплантацияси (кўчирилиши) усулида тайёрланади.

Резисторлар МОП-таркибли униполяр транзистор асосида ҳам яратилади. Бунда резистор вазифасини транзисторнинг канали бажаради. Қаршилигининг катталиги эса, затвор кучланиши ёрдамида бошқарилади.

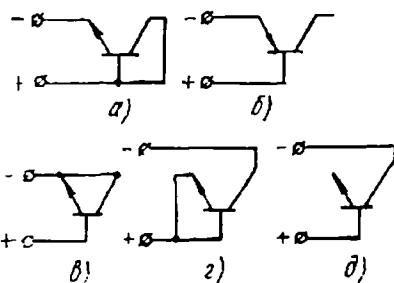**Конденсаторлар-конденсатор сифими сифатида интеграл ярим ўтказгичли ИМС транзисторининг р-п тескари ўтишидаги тўсиқ сифими ишлатилади. Бундай конденсаторнинг сифими бир неча ўндан-бир неча минг пикофарадагача бўлади (2.52-расмга қаранг). 2.52.а-расмда эмиттер-база ўтиш ишлатилиб, унинг солиштирма сифими 1500 Пф/мм<sup>2</sup>. 2.52.б-расмда эса коллектор-база ўтиш ишлатилиб, унинг солиштирма сифими олти маротаба кичикдир.**



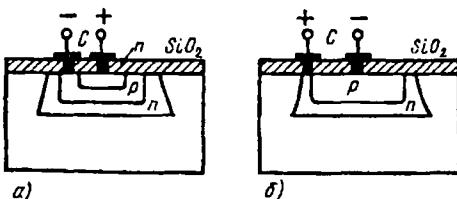2.51-расм. Транзисторни диод сифатида улаши.



2.52-расм. ИМС транзисторининг р-п тескари ўтишида тўсиқ сигимини хосил қилиши.

**Индуктивлик-интеграл** микросхемаларда индуктивлик элементини ишлатмасликка ҳаракат қилинади. Айрим ҳолларда усиз мүмкін эмас. Индуктивликни ҳосил қилиш кремний оксидининг юзасига металли спирал суртилади. Бундай индуктив фалтак содда, ясаш осон, лекин кичик индуктивликка ва паст сифатта эга бўлади. Охириги вақтларда микросхеманинг индуктив элементи вазифасини индуктив эффекти (токни кучланишдан фаза силжитилиши орқали) ҳосил қилинади. Бундай элементнга масалан: реактив транзисторлар ишлатилиб, уларни иш режими шундай танланадики, кириш кучланишига нисбатан коллектор токи  $90^{\circ}$  орқада қолади. Лекин бундай индуктивликнинг қиймати бир неча микрогенрини ташкил этади. Шу сабабли кўпинча ярим ўтказгичли интеграл микросхемаларда осма индуктив фалтаклари ишлатилади.

**Гибрид интеграл микросхема** (ГИМС) гибрид микросхемаларда пассив элементлар (резистор, конденсатор, индуктивлик) плёнкали (пардасимон) схемалар ишлатилади. Уларда таглик бўлиб диэлектриклар хизмат қилади. Бу пардалар қатлам–қатлам қилиб жойлаштирилиб, бир–бирлари билан электрик схема орқали уланадилар. ГИМСларда актив элементлар эса осма элемент кўринишда йиғилади. Улар ҳаммаси бир корпусга жойлаштирилиб, уларнинг клеммалари ташқарига чиқарилади. Гибрид схемани яратиша юпқа плёнка (1 мкм гача) ва қалин (25 мкм гача) плёнка ишлатилади.

Қалин плёнкали схемаларнинг таннари арzon, механик чидамли, иссиқликка чидамли, элементлари катта юкламага чидамли, лекин элементларнинг қиймати номинал қийматдан фарқланади. Бирлик юзада элементлар сони кичик. Юпқа плёнкали схемаларда элементларнинг қийматлари аниқ. Бир – бирлик юзада элементлар сони катта.

ГИМСлар куйидагилардан ташкил топади:

- пассив ва актив элементларни жойлаштирувчи таглик;
- осма корпусиз ярим ўтказгичли актив элементлар;
- осма кичик ҳажмли пассив элементлар;
- микросхеманинг герметик қобиги ва клеммалари.

**ГИМС пассив элементлари.** ГИМСнинг асосий қисми таглик бўлиб у бир неча вазифани ўтайди:

- ГИМСнинг конструктив асоси бўлиб унда элементларини шакллантиради ва монтаж қилинади;
- Элементларни электрик ҳимоялайди;
- Иссиқликни тарқатувчи (радиатор) бўлиб хизмат қилади.

Таглик ўрнида шиша, керамика, пластмасса, ситалл ва фотоситалли материаллар ишлатилади. Таглик билан плёнка ёпишиши учун у силликланиб кислота билан ишлов берилади ва яхшилаб ювилади. Таглик тўғри бурчакли ёки квадрат шаклида бўлиб улар стандарт 0,6; 1,0; 16 мм ўлчамлигга эга бўлади. Ишлаб чиқаришда бир хил плёнкали схема учун тагликнинг ўлчами 100x100 мм олинниб техномантикий жараёнлар бажарилгандан сўнг у кичик бўлакчаларга бўлинади.

Плёнкалар электр ўтказгич, кичик ўтказувчан (резисторли), изоляция ёки магнитли бўлади. Улар металли, диэлектрик, комбинацияланган (металли кирамик) ва ферритли бўладилар.

**Металли ўтказгич плёнкалар** юқори ўтказувчанликка эга бўлган металдан ясалиб, улар ИМСларда конденсатор электродлари, индуктив ўтказгичлари ва монтаж ўтказгичлари учун хизмат қиласди.

**Металли резистор плёнкалар** плёнкали резисторларни яратиш учун ишлатилади.

**Дизлектрик плёнкалар** конденсаторларда кўп қаватли электр занжирларни улашда ва ҳимоя қобиқларида ишлатилади.

**Ферромагнит плёнкалар** хотира қурилмаларида плёнкали индуктивларда ишлатилади.

**Ўтказгичлар ва контакт юзалар.** Ўтказгичлар микросхема элементларини бир-бiri билан электрик боғлаш учун ишлатилади. Контакт юзалари эса сварка ёки пайка йўли билан осма микросхема клеммаларини улаш учун ишлатилади. Плёнкали ўтказгич ва контакт юзалар катта электрик ўтказувчанликка, кичик ўтиш қаршиликка бошқа қатламларга нисбатан химик инерт бўлиши шарт. Ўтказгич ва контакт юзаларни яратиш учун мис, кумуш, олтин ва алюминий материаллари титан, никель ёки хром қатламига пуркаш йўли билан ҳосил қилинади. Ўтказгич симларнинг оралиғи тахминан 0.25 мм ни ташкил этади. Контакт юзанинг кенглиги ва узунлигига эга. 0,25 мм қилиб олинади. Контакт юзаларининг шакли Г, Т ёки П қўринишда бўлади.

**Плёнкали резисторлар.** Плёнкали резисторлар ток ўтказмайдиган таглик устига трафарет орқали ингичка резистор плёнка пуркалади.

Плёнкали резисторлар тўртбурчак шаклга эга бўлиб, улар 2.53-расмда кўрсатилган. Расмда плёнкали резисторнинг икки қўриниши ифодаланган. Плёнкали резисторларни таглик материали бўлиб хром, тонтал, нихром, металли керамика ва ҳар хил қоришмали материаллар ишлатилади. Улар катта электрик қаршилик ва кичик ҳарорат қаршилик коэффициентига эга.

Аниқ қийматли плёнкали қаршилик ҳосил қилиш ва таглик билан яхши ёпишиши учун плёнкани қалинлиги 0,01 – 1 мкм қилиб олинади.

2.53.а-расмда кўрсатилган плёнкали резистор қаршилиги қўйидаги формула билан аниқланади:

$$R = \frac{\rho l}{bh}$$

бунда:  $R$  – қаршилик

$\rho$  – резистор плёнка материалининг солишишима қаршилиги

$l$  – резисторнинг узунлиги

$b$  – резисторнинг эни

$h$  – плёнканинг қалинлиги.


Резистор плёнканинг эни 0,1 мкм дан катта қилиб олинади. Бундай плёнкали резисторнинг қаршилиги 50 Ом – 10 МОм гач бўлиши мумкин.

Айрим ҳолларда микросхемаларни созлаш жараёнида резистор қаршилигини ўзгартириш керак бўлиб қолади, бундай ҳолларда плёнкали резистор узунлигининг бир қисмини пуркаш йўли билан қисқа туташтирилади. Агарда қаршилик қийматини орттириш керак бўлиб қолса кимиёвий йўл билан ёки лазер нури орқали плёнкали резисторнинг юзаси торайтирилади.


Плёнкали резисторлар бир неча вольт кучланиш таъсирида ва бир неча юз мегагерц частотада ишлаш қобилиятига эга.

**Плёнкали конденсаторлар.** Плёнкали конденсаторлар—металл–диэлектрик–металл (МДП) уч қатламдан иборат бўлади (2.54- расм). Буни ҳосил қилиш учун тагликка юқорида айтилган материаллар кетма–кет З маротаба пуркалади. Конденсаторни қобиклари алюминий, олтин ёки мис металл плёнкалардан ташкил толади. Конденсатор диэлектриги бўлиб  $\text{SiO}_2$  ишлатилади, у жуда юқори диэлектрик киритувчанликка эгадир. Плёнкали конденсаторни сигими куйидаги формула орқали аниқланади.

$$C = 0,0885 \frac{\epsilon s}{d}$$

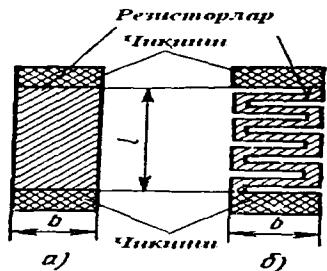

2.53-расм. Плёнкали резисторлар

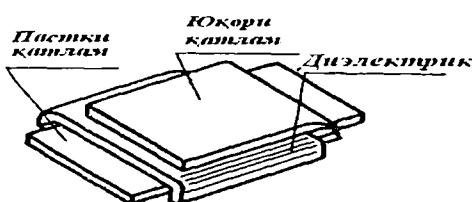


2.54-расм. Плёнкали конденсаторлар

- бунда: С – конденсатор сигими;
- Е – диэлектрик киритувчанлиги;
- S – конденсатор қобикларининг юзаси;
- d – диэлектрик қалинлиги.

Конденсатор кичик жойни эгаллаши учун у квадрат шаклида ясалади. Замонавий юпқа плёнкали конденсаторларнинг сигими бир неча никофараддан бир неча микофарадагача бўлиб ишчи кучланиши 20 Вольтгача бўлади.

**Плёнкали индуктивлик.** Улар юпқа плёнкали бўлиб, уларнинг шакли айлана ёки тўртбурчакли спирал кўринишда бўлади ва у яхши ўтказувчан материаллардан ясалади (2.55-расм). Спиралсимон ғалтакларнинг индуктивлик қиймати 20 мкГн гача, сифати эса 50 дан ошмайди. Кўпинча ГИМСларда осма микроНАЛТАКЛАР ишлатилиб, уларнинг индуктивлигини ошириш учун унинг ўзаги феррит материалидан тайёрланади.

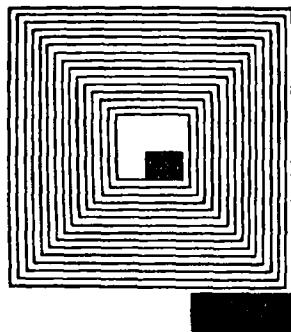**Актив элементлар** вазифасини корпусиз массаси ва ҳажми кичик бўлган дискрет ярим ўтказгичли курилмалар бажаради. Улар




2.55-расм. Плёнкали индуктивлик.

пайвандлаш ёки кавшарлаш йўли билан бир–бирига уланади. Корпуссиз ярим ўтказгичли кристални ташқи мухитлардан ҳимоялаш учун маҳсус ҳимоя моддалари (лак, эмаль, смола ёки компаунлар) ишлатилади.
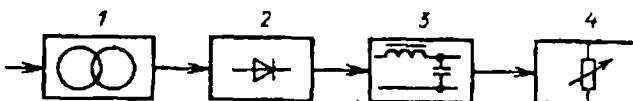
### 3.БОБ. ЭЛЕКТРОН ТҮГРИЛАГИЧЛАР ВА СТАБИЛИЗАТОРЛАР

Күпчилик замонавий қурилмалар учун ўзгармас ток энергияси зарур. Гальваник элементлар, аккумуляторлар, ўзгармас ток генераторлари, термоэлектрогенераторлар ва түгрилагичлар ўзгармас ток манбаи бўлиб ҳисобланади. Ўзгарувчан ток энергиясини ўзгармас ток энергиясига айлантириб берувчи қурилма *түгрилагич* деб аталади. Түгрилагичлар бошقا ўзгармас ток манбалари билан солиштирилганда жиддий устунликка эга: тузилиши содда ва ишончли, ФИК юқори, узоқ муддаттагача ишлайди. Түгрилагичнинг тузилиш схемаси 3.1-расмда келтирилган.



3.1-расм. Түгрилагичнинг тузилиш схемаси

Трансформатор-1 талаб этилган қийматдаги ўзгарувчан ток кучланишини Ѹосил қилиш учун ишлатилади. Түгрилагич 2 ёрдамида ўзгарувчан ток кучланишини пульсацияланувчи ток кучланишига айлантирилади. Фильтр 3 түгрилагичдан чиқсан пульсацияланган ток кучланишини силлиқлаш учун мўлжалланган. Айрим ҳолларда тузилиш схемасида келтирилган баъзи қисмлар учрамаслиги мумкин, асосий элементлар бундан мустасно. Масалан, түгрилагич ток тармоғига трансформаторсиз уланиши ёки түгрилагич фильтрсиз ишлатилиши мумкин. Кўпинча түгрилагич таркибига кучланиш ёки токни стабилизатори киради. Электрон қурилмалар кўп ҳолларда ўзгарувчан токнинг бир фазали тармоғига ишловчи кичик кувватли түгрилагичлар ёрдамида энергия билан таъминланади. Улар бир фазали түгрилагичлар деб аталади ва улар қўйидаги турларга бўлинади:

а) бир ярим даврли (уларда ўзгарувчан ток кучланишнинг бир ярим даври давомида вентиль орқали ўтади);

б) иккия ярим даврли (уларда ўзгарувчан токнинг иккала ярим даври вентиль орқали ўтади);

в) кучланишни кўпайтирувчи схемали түгрилагич.


Катта кувватга эга бўлган саноат қурилмаларини таъминлаш учун уч фазали тармоқда ишлайдиган ўртacha ва катта кувватли түгрилагичлардан фойдаланилади. Замонавий түгрилагичларда вентиль сифатида ярим ўтказгичли диодлар ишлатилади.

Электрон қурилмаларда бирор қийматли ўзгармас ток кучланишини бошқа қийматли ўзгармас ток кучланишига ёки бирор қийматли ўзгармас ток кучланишини бошқа қийматли ўзгарувчан ток қийматига айлантириша кучланиш ўзgartиргичлардан фойдаланилади.
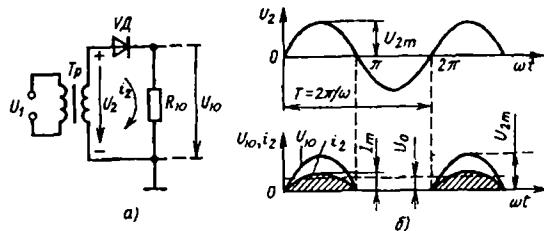
#### 3.1. Түгрилаш схемалари

**Бир ярим даврли түгрилагичлар.** Актив юкламали бир ярим даврли түгрилаш схемаси (3.2.а-расм) мълум бўлган түгрилаш схемаларидан энг

соддаси ҳисобланади. Таҳлилни соддалаштириш мақсадида диод ва трансформаторни идеал деб ҳисоблаймиз, яъни диоднинг тўғри йўналишдаги қаршилиги нолга тенг, тескари йўналишдагиси эса чексиз, трансформатор чўлғамларининг актив ва реактив қаршиликларини нолга тенг деб ҳисоблаймиз. Кучланишнинг биринчи ярим даври давомида трансформаторнинг иккиламчи чўлғамишининг юқори қисми мусбат паст қисми эса манфий ишорага эга бўлсин. Шунда диод  $VD$  нинг анодига мусбат, котодига манфий потенциаллар тушуви ҳосил бўлиб, диод очиқ ҳолатда бўлади ҳамда унинг қаршилиги нолга тенгdir.



3.2-расм. а) ярим даверли тўғирлабиб схемаси. б)  $VD$  занжиридаги ток ва кучланишнинг график кўриниши.

Трансформаторнинг иккиламчи чўлғамида ҳосил бўлган кучланиш  $U_2$  тўлиқлигича юклама қаршилиги  $R_{IO}$ га тушади ва занжирдан  $I_2$  токи оқиб ўтиб, унинг шакли трансформаторнинг иккинчи чўлғамидаги кучланишнинг шакли билан бир-хил бўлади. Иккинчи ярим давр давомида  $VD$  диод анодидаги потенциал катодга нисбатан манфий бўлади ва диод ёпилади, юкламадаги ток эса нолга тенг бўлиб қолади. Юкламадаги тўғриланган кучланишнинг ўртача қийматини унинг давр чегарасида  $U_0=U_{IO}$  ўзгармас ташкил этувчисини куйидаги тенглиқдан топиш мумкин (3.2.б-расмга қаранг):

$$U_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi U_2 dt \quad (3.1)$$

Агар  $U_2$  кучланиш  $U_2 = U_{2m} \sin \omega t$  синусоида қонунига биноан ўзгарса, у ҳолда

$$U_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi U_{2m} \sin \omega t dt = \frac{U_{2m}}{\pi} \quad (3.2)$$

Кучланишнинг  $U_{2m}$  амплитуда қийматини эффектив ( $U_{2m} = \sqrt{2}U_2$ ) қиймат билан алмаштиrsак, қуйидаги кўриниш келиб чиқади:

$$U_0 = \sqrt{2} \frac{U_2}{\pi} = 0,45U_2 \quad (3.3)$$

Бундан

$$U_2 = \frac{\pi U_0}{\sqrt{2}} = 2,22U_0 \quad (3.4)$$

Яъни, трансформаторнинг иккиламчи чўлғамидаги кучланиш юкламада ҳосил бўлган кучланишдан 2,22 марта юқори бўлади. Тўғриланган токни ўзгармас ташкил этувчиси  $I_0$  нинг қиймати қуидаги формула билан аниқланади:

$$I_0 = \frac{U_0}{R_n} = \frac{U_{2m}}{\pi R_n} = \frac{I_{2m}}{\pi} = 0,318 I_{2m} \quad (3.5)$$

Одатда  $U_0$  ва  $I_0$ ларнинг қийматлари асосида ҳисоблаш ишлари олиб борилади.

Агар тармоқ кучланиши  $U_1$ , маълум бўлса, керак бўлган  $U_0$  кучланишни олиш учун трансформаторни транформация коэффициенти қуидаги формула билан аниқланади:

$$n = \frac{U_1}{U_0} \quad (3.6)$$

Схемадан кўринадики, кейинги ярим даврда диоднинг анодига манфий потенциал берилиши жараёнида диоднинг қаршилик қиймати чексиз бўлади ва занжирдан ток оқиб ўтмайди. Бундай кучланишни тескари кучланиш дейилади ва унинг қиймати қуидагига тенг:

$$U_{mc} = U_{2m} = 3,14 U_0 \quad (3.7)$$

Формуладан кўринадики, диодга тушаётган тескари кучланишнинг қиймати юкламадаги кучланишдан 3 марта катта бўлар экан.

Бир ярим даврли тўғрилагичларни ҳисоблашда диод турини танлаш муҳим аҳамиятга эгадир. Диодни танлашда 2 та мақсад кўзда тутилади:

Биринчидан, тескари кучланиш таъсирига электрик чидамли бўлиши шарт, яъни шундай турдаги диодни танлаш керакки, унинг тескари кучланишга чидамлилиги қуидаги қийматда бўлиши керак:

$$U_{mc,max} \geq U_{mc} \quad (3.8)$$

унда,  $U_{mc,max}$  - диоднинг рухсат этилган тескари кучланиш қиймати,  $U_{mc}$  - трансформаторнинг иккиламчи чўлғамида ҳосил бўлган тескари кучланиш.

Агарда (3.8) тенгсизлик бажарилмаётган бўлса, тенгсизликни таъминлаш мақсадида диодни катта тескари қийматли диодда алмаштириш ёки занжирга 2 ва ундан ортиқ диодларни кетма-кет улаш керак. Иккинчидан, диод ўтказа оладиган токнинг қиймати занжирдаги  $I_0$  токнинг қийматидан катта бўлиши шарт:

$$I_{urt,max} \geq I_0 \quad (3.9)$$

Агарда (3.9) тенгсизлик бажарилмаётган бўлса, тенгсизликни бажарилишини таъминлаш мақсадида катта қийматдаги токни ўтказа оладиган диод турини танлаш керак ёки занжирга 2 ва ундан ортиқ диодларни параллел улаш керак. 3.2.6-расмдан кўринадики, юкламада кучланиш пульсацияланиб, бир даврда бир марта максимал қийматга эга бўлар экан. Бундай кўринишдаги кучланиш қаторларга ёйилса, ўзгармас ташкил этувчи  $U_0$  ва бир қанча ҳар хил частотали (гармоникали) ва амплитудали ўзгарувчан ташкил этувчиларнинг йигиндисидан иборат бўлади. Бу ташкил этувчиларнинг биринчи гармоникаси энг катта амплитудага эга бўлади. Демак, бир ярим даврли тўғрилагич схемасида биринчи гармониканинг амплитуда қиймати қуидаги тенгликка тенг бўлади:

$$U_{1rm} = 1,57 U_0 \quad (3.10)$$

Биринчи гармониканинг частотаси  $f_r$ , тармоқ частотаси  $f_m$  га тенг бўлади. Юкламадаги кучланишнинг пульсацияланиши пульсация коэффициенти билан характерланади:

$$k_n = \frac{U_{1rm}}{U_0} \quad (3.11)$$

бир ярим даврли тўғрилагич схемасининг пульсация коэффициенти (3.10) ва (3.11) формулаларга асосан қўйидаги тенгликка тенг бўлади:

$$k_n = \frac{1,57 U_0}{U_0} = 1,57 \quad (3.12)$$

Формуладан кўринадики, тўғриланган кучланишга нисбатан биринчи гармониканинг амплитуда қиймати 1,57 марта катта бўлар экан.

Схемада трансформаторнинг иккиласми чўлғамидан юкламанинг ўзгармас ташкил этувчи токи  $I_0$  оқиб ўтади. Натижада, бу ток трансформатор ўзагини магнитлаб, салт токини оширади. Бу эса трансформаторнинг энергия исрофини ошишига ҳамда ФИК ини камайишига сабаб бўлади. Трансформаторнинг салт токи ва энергия исрофини камайтириш учун трансформатор ўзгининг кўндаланг кесим юзасини орттириш керак. Бу эса ўз навбатида тўғрилагичнинг ўлчамлари ва массасини ортишига олиб келади.

Трансформаторнинг бирламчи чўлғамидаги  $i_1$ , токнинг амплитудаси ва шаклини аниқлаш учун трансформаторнинг диодсиз схемаси учун бўлган формулага мурожаат қиласиз, яъни  $i_1 = \frac{i_2}{n}$ . Лекин диод уланган схемада трансформаторнинг иккиласми чўлғамида 2 та ток мавжуд бўлиб, улар  $i_2$  ва  $I_0$  дан ташкил ташкил топади. Шу сабабли формуладаги  $i_2$ нинг қиймати  $i_2 = i_2 - I_0$  кўринишига эга бўлади. Шундай ҳолатда  $i_1$  нинг қиймати қўйидаги кўриниш олади:

$$i_1 = \frac{(i_2 - I_0)}{n}$$

ёки

$$I_1 = \frac{1}{n} \sqrt{I_{2m}^2 - I_0^2}$$

Бунда  $n$ -трансформация коэффициенти. (4.5) формулага асосан  $I_{2m} = 1,57 I_0$  га тенг бўлганлиги сабали  $I_1$ , нинг қиймати қўйидаги формула билан аниқланади:

$$I_1 = \frac{1}{4} \sqrt{(1,57 I_0)^2 - I_0^2} = \frac{I_0}{n} \sqrt{1,57 - 1} = 1,21 \frac{I_0}{n} \quad (3.13)$$

Бундан кўринадики, трансформаторнинг бирламчи чўлғамидаги ток носинусоидалдир.

Тўғрилагичнинг фойдали қуввати:

$$P_0 = U_0 I_0 \quad (3.14)$$

га тенг.

Трансформатор қувватини аниқлашда нафақат ўзгарувчан ташкил этувчи ток ва кучланишларни, шу билан бирга ўзгармас ташкил этувчиларни ҳам

жисобга олиш керак. Бундай қувватлар электротехникада ҳажмий қувват деб юритилиб ток ва кучланишларнинг эффектив қийматлари орқали аниқланади:

$$S_1 = U_2 I_2; S_1 = U_1 I_1; S_{TP} = 0.5(S_1 + S_2) \quad (3.15)$$

Бунда  $S_2$ -иккиласми чўлғамнинг ҳажмий қуввати,  $S_1$ -бирласми чўлғамнинг ҳажмий қуввати,  $S_{TP}$ -трансформаторнинг ҳажмий қуввати.

Бир ярим даврли тўғрилагичларда иккиласми чўлғамида ўзгармас ташкил этувчиси бўлганлиги сабабли бирламчи чўлғам қувватидан катта бўлади. Шу сабабли трансформаторнинг ҳажмий қуввати ортади. Бундай ҳол бир ярим даврли тўғрилагич схемаларининг камчилигидир.

Кўпинча, трансформаторлардан фойдаланиш коэффициенти катталиги ишлатилиб, у куйидаги формула билан аниқланади:

$$k_T = \frac{P_o}{S_{TP}} \quad (3.16)$$

Бир ярим даврли схема учун  $S_1=2,69P_0$ ,  $S_2=3,49P_0$ ,  $S_{TP}=3,09P_0$ ,  $k_T=0,324$  га тенг бўлади. Бу қийматдан кўринадики, трансформаторлардан фойдаланиш коэффициенти кичик.


Бир ярим даврли тўғрилагич схемаларида пульсация коэффициенти катта, трансформатор ўлчамлари ва массаси катта диодга тушаётган тескари кучланиши катта ҳамда трансформаторлардан фойдаланиш коэффициенти кичик бўлганлиги сабабли унинг тузилишининг содда бўлишига қарамай бу схема жуда кам ишлатилади.

**Икки ярим даврли тўғрилагичлар.** Икки ярим даврли тўғрилагич схемаси 2 турли бўлади:

- трансформатор иккиласми чўлғамининг ўрта клеммаси мавжуд бўлган схема;

- кўпраксимон схема.

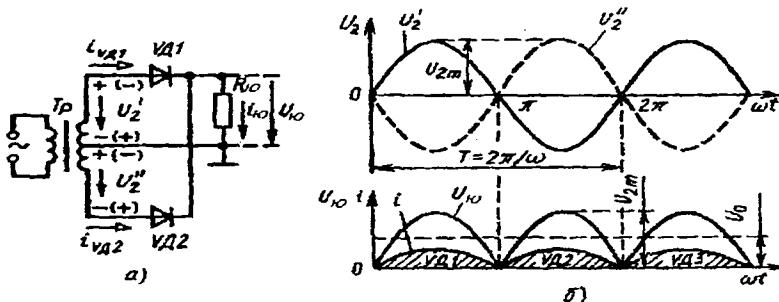Трансформаторнинг ўрта клеммаси чиқарилган икки ярим даврли тўғрилагич схемаси 3.3-а-расмда кўрсатилган бўлиб, куйидаги элементлардан ташкил топади: иккиласми чўлғами ўрта клеммага эга бўлган трансформатор,



3.3-расм. а) икки ярим даврли тўғрилагич схемаси. б) тўғрилагич схемасидаги ток кучланишларининг график кўриниши

VD1, VD2 диодлар ва  $R_o$  юклама. Бу схема иккита бир ярим даврли схемали түғрилагичлардан ташкил топган бўлиб, уларнинг юкламаси умумийдир. Схемада трансформатор иккиласми чўлғамининг биринчи қисми VD1 занжирни, иккинчи қисми эса VD2 занжирини ҳосил қиласди. Трансформатор иккиласми чўлғамининг биринчи қисмida  $U'_1$ , иккинчи қисмida  $U''_1$  кучланиши ҳосил бўлади.  $U'_1$  ва  $U''_1$  кучланишларнинг қиймати тенг бўлиб, фазалари  $180^\circ$  га силжигандир (3.3.б-расмга қаранг). Схемадан кўринадики,  $U'_1$  кучланишнинг биринчи ярим даврида VD1 анодига мусбат потенциал узатилиб, ўрта клеммадан эса  $R_o$  орқали VD1нинг катодига манфий потенциал узатилади. Бундай ҳолатда VD1 диод очилади ва ундан  $R_o$  юклама қаршилиги орқали  $i_{V01}$  токи оқиб ўтади. Шу вақт оралиғида эса VD2 нинг анодига  $U''_1$  кучланишнинг манфий ишорали потенциали узатилиб, катодига эса мусбат ишорали потенциали узатилади яъни VD2 берқидир. Кейинги ярим давр оралиғида VD1 га  $U'_2$  тескари кучланиш узатилиб, VD2 га эса тўғри кучланиш  $U''_2$  узатилади яъни анодига мусбат катодига манфий ишорали потенциал узатилади. Диод VD2 ва юклама қаршилиги  $R_o$  орқали  $i_{V02}$  токи оқиб ўтади. Шундай қилиб, тўлиқ бир даврда юкламадан бир йўналишига эга бўлган иккала ярим даврнинг токи ( $i_{V01}$  ва  $i_{V02}$ ) оқади ва юклама қаршилиги  $R_o$  да пульсацияланувчи ток кучланиши  $U_o$  ҳосил бўлади. Юкламада ҳосил бўлган кучланишнинг ўзгармас ташкил этувчиси  $U_o$  нинг қиймати тўпиқ бир давр ичидаги ярим даврли тўғрилагичда ҳосил бўлган  $U_o$  нинг қийматидан 2 марта катта бўлади ва (3.3) formulani инобатта олган ҳолда унинг қиймати қўйидагича аниқланади:

$$U_o = 2 \cdot \frac{\bar{U}_2}{\pi} = 0,9U_2 \quad (3.17)$$

Бунда  $U_2$  –иккиласми чўлғамининг биринчи ёки иккинчи қисмida ҳосил бўлган кучланишнинг эффектив қиймати. Диодларга тушаётган максимал тескари кучланиш (3.3.а-расмга қаранг) трансформаторида иккиласми чўлғамининг умумий кучланиши (иккиласми чўлғамининг йигиндиси)га тенгдир. Схемадан кўринадики, кучланишнинг биринчи ярим даврида VD1 нинг анодига иккиласми чўлғамининг юкори нуқтасидан мусбат ишорали потенциал берилганлиги сабабли VD1 очиқ, яъни унинг қаршилиги кичик  $R \rightarrow 0$ , VD2 нинг анодига эса иккиласми чўлғамининг пастки нуқтасидан манфий ишорали потенциал узатилганлиги сабабли VD2 берқ бўлади. Унинг қаршилиги эса чексиздир. Шундай экан, схемада иккиласми чўлғамининг юкори нуқтаси билан пастки нуқтаси орасида ҳосил бўлган тескари кучланиш тўлиқлигича VD2 га тушади. Кейинги ярим даврда эса VD1 га тушади. 3.17 formulадан фойдаланиб қўйидагини ҳосил қиласми:

$$U_{\text{max}} = 2\sqrt{2}U_2 = \pi U_2 = 3,14U_2 \quad (3.18)$$

Формуладан кўринадики, иккича ярим даврли тўғрилагичлар схемасида диодга тушаётган тескари кучланиш 3 мартадан кўпроқ экан.

Схемадан кўринадики, VD1 диоддан биринчи ярим давр оралиғида ток оқиб ўтади, иккинчи ярим даврда эса ток VD2 диодидан оқиб ўтади. Бу шуни кўрсатадики, юкламадан оқиб ўтаётган  $I_o$  токнинг миқдоридан ҳар бир диоддан оқиб ўтаётган токнинг ўртача миқдори  $I_{\text{avod},yr}$  2 марта кичик бўлади, яъни

$$I_{\text{диод}, \text{ср}} = 0,5 I_0 \quad (3.19)$$

Икки ярим даврли түгрилагич схемасида трансформаторнинг иккиламчи чўлғамидаги эффектив ток  $I_2 = 0,785 I_0$  га тенг. Бу қийматдан кўринадики, бир ярим даврли түгрилагич схемасига нисбатан унинг қиймати 2 марта кичик бўлади. 3.3.6-расмдан кўринадики, юкламада ҳосил бўлган пульсацияланувчи кучланишнинг максимум қиймати манба кучланиши даври оралиғида 2 га тенг бўлади. Шу сабабли пульсациялананаётган кучланишнинг биринчи гармоникасининг частотаси манба кучланишининг частотасидан 2 марта катта бўлади.

Икки ярим даврли түгрилагич схемасининг пульсация коэффициенти  $k=0,67$  га тенг бўлиб, уни силлиқлаш кўрсаткичи бир ярим даврли түгрилагичларга нисбатан сифатли бўлади. Икки ярим даврли түгрилагичларда трансформатор ўзаги магнитланмайди, чунки биринчи ярим даврда  $I_0$  ток ҳисобига трансформатор ўзаги магнитланса, иккинчи ярим даврда эса трансформатор ўзагидан  $I_0$  ток тескари оқиб ўтиб ўзакни магнитизлантиради. Шу сабабли трансформатор бирламчи чўлғамида ток шакли синусоидал бўлади.

Тўгриланиши керак бўлган ток трансформатор иккиламчи чўлғамининг уёки бу қисмидан даврий равищда олинади. Яъни трансформатор тўлалигича ишлатилмайди. Шу сабабли трансформатор чўлғамларидан фойдаланиш коэффициенти кичик бўлади ва  $S_1=1,23P_0$ ;  $S_2=1,74P_0$ ;  $S_{mp}=1,48P_0$ ;  $K_{mp}=0,685$  га тенг бўлади. Шундай қилиб, икки ярим даврли түгрилагич схемаси билан бир ярим даврли түгрилагич схемасини солиштирсан куйидаги хуласага келамиз:


- Диодлардан оқаётган ўртача токнинг миқдори 2 марта кичик;
- Пульсация коэффициенти кичик;
- трансформатордан яхши фойдаланилади.

Камчилиги:

- Трансформатор иккиламчи чўлғамининг ўртасидан чиқиш клеммасига эга бўлиши керак;
- Иккита диод ишлатилади.

Амалиётда икки ярим даврли кўприксимон түгрилагичлар схемаси кенг кўпланилади. Унинг схемаси 3.4-расмда берилган бўлиб, унда оддий трансформатор ва кўприксимон схемада йигилган 4 та диод ишлатилган. Ўзгарувчан ток кучланиши диод кўпригининг 1-диагоналига берилса, тўриланган ток кучланиши 2-диагоналдан олинади.

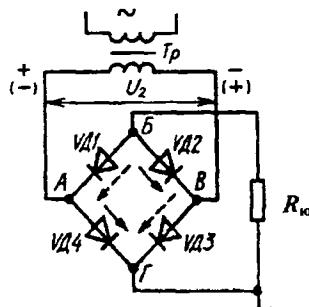Икки ярим даврли кўприксимон түгрилагич. Айтайлик, биринчи ярим даврда трансформатор иккиламчи чўлғамидан А нуқтага берилаетган кучланиш потенциали  $U_2$  мусбат ишорага, В нуқтада эса манфий ишорага эга бўлсин. У хотда занжирдан оқиб ўтаётган токнинг йўналиши куйидагича: трансформатор иккиламчи чўлғамининг биринчи клеммасидан А нуқтага, VD4 орқали Г нуқтага, юклама қаршилиги  $R_o$



3.4-расм. Кўприксимон түгрилагич.

орқали Б нүктага, VD2 орқали В нүкта занжирларидан трансформатор иккиламчи чўлғамининг иккинчи клеммасига ток оқади (кўприксимон схемада биринчи ярим даврдаги токнинг йўналиши узлусиз стрелка билан ифодаланган). Иккинчи ярим даврда эса  $U_2$  нинг мусбат потенциали В нүктага манфий потенциали А нүктага узатилади. У ҳолда занжирдан оқиб ўтаётган токнинг йўналиши қуидагича: трансформатор иккиламчи чўлғамининг иккинчи клеммасидан В нүктага, сўнг VD3 орқали Г нүктага, сўнг юклама қаршилиги  $R_o$  орқали Б нүктага ва VD1 орқали А нүкта занжирларидан трансформатор иккиламчи чўлғамининг биринчи клеммасига ток оқади. Бу хулосалардан кўринадики, юклама қаршилиги  $R_o$  дан ўтаётган иккала ярим даврлар токи бир хил йўналишга эга бўлади. Шу сабабли кўприксимон схема учун ҳам  $U_o=0,9U_2$ . Ҳар бир диоддан оқиб ўтаётган ўртача ток миқдори  $I_{\text{диод},sp} = 0,5I_o$  га тенг бўлади. Бу схемада тўғриланган ток трансформаторнинг иккиламчи чўлғамидан биринчи ярим даврда бир томонга иккинчи ярим даврда иккинчи томонга оқиб ўтганлиги сабабли трансформатор ўзаги магнитланмайди. Бу эса трансформатор ўлчами ва массасини камайтириш имконини беради. Кўприксимон схема учун  $S_1 = S_2 = S_{mp} = 1,23P_o$ ;  $k_{mp} = 0,81$  га тенг.

VD1 дан ток ўтаётган ҳолатда унинг анодига трансформатор иккиламчи чўлғамининг биринчи клеммасидан мусбат потенциал узатилиб, катодига эса VD2 орқали трансформатор иккиламчи чўлғамининг иккинчи клеммасидан манфий потенциал узатилади. Шундай экан, ток ўтмайдиган йўналишда (VD1 берк ҳолатида) VD1 диодга трансформатор иккиламчи чўлғамида ҳосил бўлган кучланиш қиймати тўлиқлигича тушади:

$$U_{\text{мес}} = U_{2m} = 2U_2 = 1,57U_0 \quad (3.20)$$

Яъни кўприксимон схемада диодга тушаётган тескари кучланишининг қиймати иккиламчи чўлғамининг ўрта клеммали икки ярим даврли тўғрилагич схемасига нисбатан 2 марта кичик бўлади. Пульсация козфициенти эса  $K_n = 0,67$  га тенг. Кўприксимон схема трансформатор иккиламчи чўлғамининг ўрта клеммали тўғрилагич схемасига нисбатан қуидаги афзалликларга эга:

- Ишламай турган ёқт оралигига диодга тушаётган тескари кучланиш 2 марта кичик;

- Трансформаторнинг тузилиши содда;

- Трансформаторсиз ҳам ишлатиш мумкин. Агарда кўприк диагоналига берилаётган кучланиш манба кучланишига тенг бўлган ҳолларда;


- Трансформаторнинг ўлчами ва

массаси кичик.

Камчилиги:

- 4 та диод ишлатилиши.

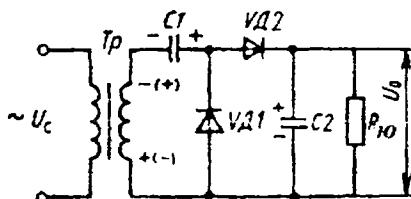**Кучланишини кўпайтирувчи тўғрилагич.** Бундай тўғрилагичлар схемаларида юкламада ҳосил бўлган кучланиш қиймати трансформатор иккиламчи чўлғамида ҳосил бўлган кучланиш қийматидан бир неча марта катта бўлади. Кучланишини кўпайтириш тўғрилагич схемаси 3.5-




3.5-расм. Кучланишини кўпайтирувчи тўғрилагич.

расмда келтирилган. У трансформатор иккиламчи чўлгамидан истеъмол қиладиган 2 та бир ярим даврли тўғрилагичлардан тузилган.

Биринчи тўғрилагич диод  $VD1$  ва конденсатор  $C1$  дан, иккинчи тўғрилагич эса диод  $VD2$  ва конденсатор  $C2$  дан ташкил топади. Юклама қаршилиги  $R_o$   $C2$  га параллел уланган. Схемада кўрсатилганидек, биринчи ярим даврда трансформатор иккиламчи чўлгамининг пастки қисми мусбат ишорага, юқори қисми эса манфий ишорага эга бўлсин. Бунда  $VD1$  диод ва  $C1$  конденсатор орқали ток оқиб ўтиб,  $C1$  конденсаторни зарядлайди. Иккинчи ярим даврда трансформатор иккиламчи чўлгамининг юқори қисми мусбат ишорага эга бўлиб, трансформатор кучланиши билан  $C1$  нинг заряд кучланишларининг қийматлари кўшилиб,  $VD2$  орқали ток оқа бошлайди. Бу кучланишларнинг йиғиндиси  $C2$  конденсаторни зарядлайди ва юклама қаршилигидан ток оқиб ўтади. Натижада конденсатор  $C2$  ва юклама қаршилиги  $R_o$  да ҳосил бўлган кучланишнинг амплитуда қиймати трансформатор иккиламчи чўлгамида ҳосил бўлган кучланишнинг амплитуда қийматидан 2 марта катта бўлади. Бу схема бир ярим даврли тўғрилагичлар схемасига хос бўлган камчиликларга эга. Бир ярим даврли кучланишни кўпайтирувчи схема асосида қўп марта кучланишни кўпайтирувчи тўғрилагичлар схемаси ҳосил қилинади.

Саноатда кучланишни 5-10 ва ундан ортиқ маротаба кўпайтирувчи тўғрилагичлар ишлатилади. Бундай кучланишни кўпайтирувчи тўғрилагичлар кичик қувватли тўғрилагичлар бўлиб, бир неча ўнг минг вольт кучланишда ишлайдиган электрон нур тубкалар, электрон микроскоп, телевизион тубкаларнинг анодини кучланиши билан таъминлаш учун хизмат қиласди.

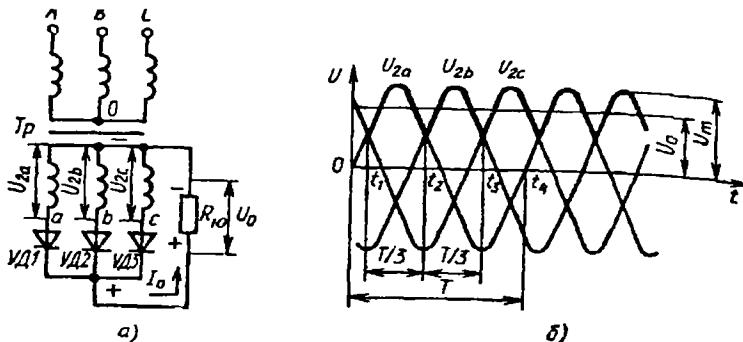**Уч фазали тўғрилагичлар.** Уч фазали ток тўғрилагичлари асосан ўрта ва катта қувватли истеъмолчиларни таъминлашда ишлатилади. Бунда улар уч фазали ток тармоғини бир текис юклайди. Уч фазали тўғрилагичларнинг кўпчилик схемалари ичида 3.6-а-расмда келтирилган нол чиқишли уч фазали схема энг соддаси ҳисобланади.



3.6-расм. а) уч фазали тўғрилагич. б) уч фазали пульсацияланувчи кучланишлар

Бу схеманинг актив юклама ҳолидаги ишини күриб чиқамиз. 3.6.а-расмдан күриниб турибдики, схема Тр уч фазали трансформатор учта диод ҳамда  $R_o$  юклама қаршилигидан иборат. Трансформаторнинг бирламчи чўлғами ўлдуз ёки учбурчак кўринишида, иккиласми чўлғами эса фақат ўлдуз кўринишида уланиши мумкин. Ўзаро уланган VD1, VD2 ва VD3 диодларнинг катодлари ўзаро уланган ва у мусбат потенциалга эга бўлиб,  $R_o$  юклама қаршилигига уланган. Анодлари эса уч фазали трансформатор чўлғамларининг учига уланган бўлиб, уларнинг нол нуқтаси юклама қаршилиги  $R_o$  га улангандир ва унинг потенциали манфий потенциалга этадир. Келтирилган схемада диодда навбат билан ҳар бири даврнинг учдан бир қисми давомида, бир диод анодининг потенциали қолган иккита диодлар анодларнинг потенциалидан мусбатроқ бўлганда, яъни тегишли фаза кучланиш мусбат ва қолган иккита фаза кучланишидан каттароқ бўлганда ишлади. Масалан  $t_1$  ва  $t_2$  вақт оралиғида (3.6.б-расм)  $U_{2a}$  кучланиш мусбат,  $U_{2a}$  ва  $U_{2c}$  кучланишлар манфий ёки мусбат бўлиб, лекин  $U_{2a}$  га нисбатан кичик қийматга эга бўлганида ток иккиласми чўлғамнинг "a" фазаси бўйлаб VD1 диод ва  $R_o$  юклама қаршилиги орқали ўтади. Даврнинг кейинги учдан бир қисмida яъни  $t_2$  ва  $t_3$  вақт оралиғида VD2 диод ишлади, чунки унинг аноди VD1 ва VD3 диодларнинг анодига нисбатан юқорироқ мусбат потенциалга эга бўлади. Трансформатор иккиласми чўлғамнинг "b" фазаси бўйлаб VD2 диод ва  $R_o$  юклама қаршилиги орқали ўтади. Бунда юклама қаршилигидан оқиб ўтаётган токнинг йўналиши аввали учдан бир даврдаги токнинг йўналиши билан бир хил бўлади. Шундан сўнг VD3 диод кейин эса яна VD1 диод ва ҳоказо кетма-кетликда ишлади.

3.6.б-расмда фаза кучланишларининг синусоидал ток ҳисобига ҳосил қилган тўғриланган (пульсацияловчи) кучланиши қалин чизиқ билан кўрсатилган. Бу расмдан кўриниб турибдики, тўғриланган ток кучланишининг пульсацияланиши бир фазали ток тўғрилагичларида ҳосил қилинадиган пульсацияга нисбатан анча кичикдир ҳамда уларнинг частотаси манба частотасига нисбатан 3 марта катта бўлиб, фильтрлаш осон кечади. Агарда диодлар кўп бўлган схемадан фойдаланилса, у ҳолда пульсацияланиш камаяди ва шунинг учун ҳам баъзи ҳолларда силлиқловчи фильтрдан фойдаланмаса ҳам бўлади. Уч фазали тўғрилагичлар учун асосий ҳисоб-китоб муносабатларини келтирамиз:

тўғриланган кучланишнинг ўртача қиймати:

$$U_0 = 0,827U_{2m} = 1,17U_2 \quad (3.21)$$

Тўғриланган токнинг ўртача қиймати:

$$I_0 = \frac{U_0}{R_x}$$

(3.21) ни ҳисобга олган ҳолда

$$I_0 = 0,827I_{2m} \quad (3.22)$$

диоддан оқиб ўтаётган токнинг ўртача қиймати:

$$I_{\text{диод,} \text{прн}} = \frac{I_0}{3} \quad (3.23)$$

тескари күчланишнинг максимал қиймати:

$$U_{\text{мес}} = 1,3 U_{2m} = 2,09 U_0 \quad (3.24)$$

пульсация коэффициенти  $k_n=0,25$

Диодларга кичик күчланиш тушуви сабабли, бу схема кўринча паст тўғриланган күчланишлар олиш учун ишлатилади. Схеманинг камчиликларига қўйидагилар киради:

- катта қийматли тескари күчланиш;
- трансформатордан фойдаланиш коэффициенти кичик;
- тўғриланган токнинг ўзгармас ташкил этувчисининг трансформатор иккиласми чўлғамидан ўтиши жараёнида трансформатор ўзагини магнитлаши.

### 3.2. Силлиқловчи фильтрлар

Тўғрилагичлар схемасининг таҳлилида тўғриланган күчланиш доимо пульсацияланувчи бўлиши ва ўзгармас ташкил этувчилардан ташқари ўзгарувчан ташкил этувчиларга ҳам эга бўлиши аниқлангэн. Пульсацияланиш коэффициентининг рухсат этилган қиймати қурилманинг вазифаси ҳамда ишлаш режимига боғлиқ бўлади. Силлиқловчи фильтрларга қўйиладиган асосий талаблар қўйидагилар:

- тўғриланган тоқда күчланишнинг ўзгарувчан ташкил этувчисининг камайтирилиши;
- тўғриланган ток күчланишининг ўзгармас ташкил этувчисини минимал қиймататча камайтиришига эришиш.

Юклама қаршилигидан ток оқиб ўтиши учун силлиқловчи фильтр тўғрилагич билан юклама орасига уланади. Бунда ўзгарувчан ташкил этувчининг қиймати камайиши билан бир пайтда фильтрдаги йўқотишлар ҳисобига тўғриланган күчланишнинг ўзгармас ташкил этувчиси ҳам камаяди.


Силлиқилаш коэффициенти фильтрнинг асосий параметрларидан бири ҳисобланади. Фильтр киришидаги пульсацияланиш коэффициентининг фильтр чиқишидаги пульсацияланиш коэффициентига нисбати силлиқлаш коэффициенти деб айтилади ва у қўйидагича аниқланади:

$$q = \frac{k_{\text{пкнр}}}{k_{\text{пчик}}} \quad (3.25)$$

Юкламага кетма-кет уланган индуктив ғалтаклар (дресселлар) ёки юкламага параллел уланган конденсаторлар энг оддий силлиқлаш фильтрлар вазифасини бажариши мумкин.

Силлиқлаш сифатини яхшилиш учун юклама қаршилигига кетма-кет уланган фильтрнинг индуктив қаршилиги (3.7.а-расм)  $\omega_o$  пульсацияланиш частотасида юклама қаршилигидан катта бўлиши керак,
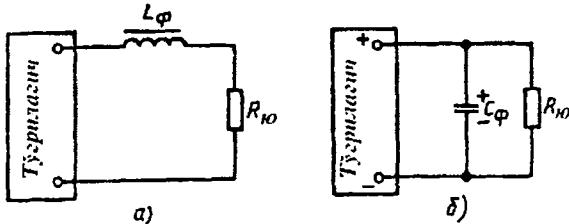
$$\text{яъни } X_{LT} = \omega_o L_\phi >> R_o.$$



3.7-расм. а) дроссели силлиқловчи фильтр. б) сигимли силлиқловчи фильтр

Дросселнинг актив қаршилиги одатда, унча катта бўлмагани учун тўғриланган токнинг ўзгармас ташкил этувчиси ўзгармас кучланишнинг камайишига олиб келмайди, яъни фильтрнинг киришига берилаётган ўзгармас ток кучланиши юклама қаршилигидаги кучланишга тенг бўлади. Катта қувватли тўғрилагичларда индуктив фильтрни кўллаш самаралидир чунки талаб этилган силлиқлаш коэффициентини ҳосил қилиш учун индуктивликни қиймати кичик бўлиши талаб этилади. Конденсаторни юкламага параллел уланганда (3.7.б-расм) пульсацияларни яхшироқ силлиқлаш мақсадида унинг сигим қаршилиги юклама қаршилигидан анча кичик бўлиши, яъни  $X_{cf} = 1/\omega_{lo} C_\phi \ll R_{io}$  бўлиши керак. Фильтр киришидаги кучланиш конденсатордаги кучланишдан ортик бўлган вақтда конденсатор диод орқали зарядланади. Қолган вақтда конденсатор юклама қаршилиги орқали разрядланади.


Одатда, фильтр конденсаторлари сифатида катта сигимга эга бўлган электролитик конденсатордан фойдаланилади.

Амалда Г симон индуктив-сигим фильтрлар кенг қўлланиллади (3.8-расм).  $X_{cf} \ll R_{io} \ll X_{L\phi}$  шарт бажарилганда Г симон индуктив-сигим фильтрлар энг содда индуктив ва сигим фильтрларга нисбатан анча юқори силлиқлаш коэффициентига эга бўлади.

$$L_\phi C_\phi = \frac{(q+1)}{m^2 \omega_c}, \quad (3.26)$$

Бу ерда  $m$ -тўғриланиш фазалари сони (бир ярим даврли схема учун  $m=1$ , икки ярим даврли схема учун  $m=2$ , уч фазали учун  $m=3$ ),  $\omega_c$ -тармоқнинг бурчак частотаси.

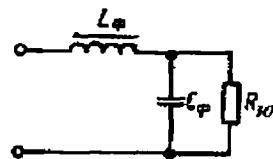$X_{L\phi} \gg R_{io}$  LC фильтр (Г симон кўринишдаги фильтр) ҳамда дроссел ва юклама орқали ўтадиган ток узлуксиз бўлган шартларда яхши ишлайди. Бу шарт бажарилишини таъминлаш учун дроссел минимал индуктивликка эга бўлиши керак яъни



3.8-расм. Г симон индуктив-сигим фильтр

$$L_{\phi} \geq \frac{2R_u}{(m^2 - 1)m\omega_c}. \quad (3.27)$$

(3.27)дан  $L\Phi$  қийматни аниқлаб сўнг (3.26) орқали  $C_{\phi}$  ни аниқласак бўлади. 3.9.а-расмда Г симон кўринишдаги фильтр билан содда сиғим фильтр жамланмасидан иборат фильтр схемаси кўрсатилган бўлиб, у бошқа фильтрларга нисбатан анча самаралидир. Пульсацияни силлиқлаш коэффициентини янада ошириш учун  $L_{\phi}$  ва  $C_{\phi}$  қийматларини ошириш зарур, бу эса дrossел ва конденсаторнинг ҳажми ва массасини ортишига олиб келади. Шу сабабли унинг ўрнига кетма-кет уланган Г симон фильтрлардан тузилган мураккаб кўп қисмли фильтрлар орқали юқори натижаларга эришиш мумкин (3.9.б-расм).

Кўп қисмли фильтрнини умумий силлиқлаш коэффициенти  $g_{\phi}$  ҳар бир қисм фильтрининг силлиқлаш коэффициентлари кўпайтмасига teng:


$$q_{\phi}=q_1 q_2 \quad (3.28)$$

Одатда ҳар бир қисм фильтрининг силлиқлаш коэффициентлари бир-бирига teng қилиб олинади. Фильтрни соддалаштириш ва арzonлаштириш мақсадида унча катта бўлмаган тўғриланган ток (10-15 mA) ва унча катта бўлмаган силлиқлаш коэффициентли фильтрлар учун дrossел ўрнига актив қаршилик ўрнатиш мумкин. Бундай алмаштириш натижасида  $RC$  фильтри ҳосил бўлади. (3.9.в-расм) ва Кс фильтр учун  $R_{\phi}C_{\phi} >> (\eta_m\omega_c)$  шарт бажарилиши керак.  $R_{\phi}C_{\phi}$  нинг қиймати қўйидаги формула орқали топилади,

$$R_{\phi}C_{\phi} = \frac{1,5 \cdot 10^6 q}{m\omega_c} \quad (3.29)$$

$R_{\phi}$  қаршиликнинг қиймати одатда (0,2-0,3)  $R_{\phi}$  га teng деб қабул қилинади.

$L_{\phi}$  ва  $C_{\phi}$  – фильтрларда дrossелнинг ҳажми ва массаси трансформатор ҳажми ва массасига яқин бўлади. Дrossел ўрнига транзистордан фойдаланиладиган фильтрнинг чиқиш қаршилиги, массаси ва ўлчамлари анча кичик бўлади. Бундай фильтрларнинг ишлаш принципи транзисторнинг чиқиш характеристикаси хусусиятта асосланган. Транзисторнинг иш нуқтасини танлашда чиқиш характеристикасининг юқори қисмдаги эгилишидан кейинги қисмida олинади бунда: коллектор ва эмиттер ўртасидаги қаршилик ўзгарувчан токка нисбатан ўзгармас ток учун кичик бўлади, шунинг учун ҳам фильтр схемасида дrossел ўрнига транзистордан фойдаланиш мумкин. Транзисторли фильтрнинг чиқишидаги кучланиш киришидагидан ҳар доим кичик, ФИК ҳам кам. Тўғрилагични ҳисоблашда юклама қаршилигининг характеристини эътиборга олиш зарур, чунки у кўп ҳолларда ҳисоблашлардаги муносабатларга таъсир кўрсатади. Тўғрилагичларнинг схемаларида юклама камдан кам ҳолларда актив қаршиликка эга бўлади. Бу ҳол тўғрилагич ва юклама орасига уланган силлиқловчи фильтр реактив қаршилиқдан иборат эканлиги билан боғлиқ.

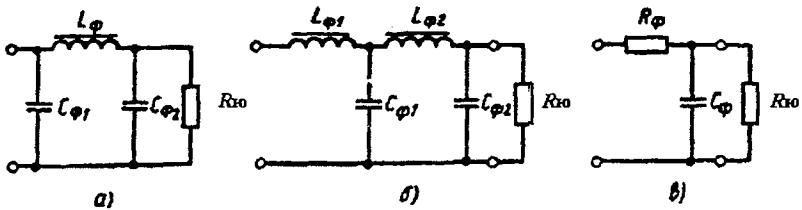

3.9-расм. Сиплиқловчи фильтрлар

### 3.3. Бошқариладиган түғрилагичлар


Баъзи ҳолларда түғрилагич қурилмалари түғриланган  $U_0$  кучланишнинг ўртача қийматини текис бошқариш (ўзгартериш) имконини бериши керак бўлади. Ҳозирги кунда бундай мақсадда бошқариладиган ярим ўтказгичли вентиль-тиристорлардан фойдаланилади. Улар түғриланган кучланишни кенг оралиқда кам қувват истеъмол қилган ҳолда бошқариш имконини беради.

Юқоридаги параграфда трансформаторнинг иккиласми чўлғамидан ўрта нуқта клеммаси чиқарилган иккита ярим даврли түғрилагич схемаси ва ишлаш принципи (3.3-расм) қараб чиқилган эди. 3.10-расмда түғрилагичнинг шунга ўхшашиб схемаси келтирилган бўлиб, унда диодлар ўрнига тиристорлар билан алмаштирилган.

Бошқариладиган тиристорли схемада (3.10.а-расм). VD1 ва VD2 тиристорларнинг очилиш вақти уларнинг бошқарувчи электродларига импульслар  $U_y$  бериш вақти билан аниқланади (3.10.в-расм). Импульслар келиш вақтида тиристорлар очилади. Кучланиш нолдан ўтадиган вақтига нисбатан тиристорларнинг очилиши кечикади. Бу кечикиш  $\alpha$  бурчагига тенг.  $\alpha$  бурчаги бошқариш бурчаги деб аталади.

3.10 б-расмидан кўринадики  $O$ :  $\omega t_1$ , ва  $\pi$ ;  $\omega t_2$  вақт оралиqlарида юкламадаги кучланишнинг оний қиймати нолга teng, чунки иккала тиристор ҳам ёпик, вақтнинг  $\omega t_1$  ва  $\omega t_2$  вақтларида у кескин ортиб кетади ва кучланиш нол қиймат вақтигача синусоидал қонуният бўйича ўзгаради. Түғриланган  $U_0$  кучланишнинг қийматини бошқариш бурчагининг ўзгариши билан бошқариш мумкин.  $\alpha$  бурчак ортиши билан  $U_0$  нинг қиймати камаяди. Бунда түғриланган кучланишнинг пульсацияси ортади ва түғрилагичнинг ФИК камаяди. Бу бошқариладиган түғрилагичларнинг асосий камчилиги ҳисобланади.

Тиристорларни очишда түғри бурчакли

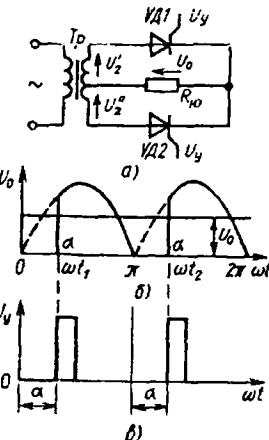

3.10-расм. Тиристорли түғрилагич

кичик кенгликли (3.10-в-расм) импульс сигналларидан фойдаланилади. Бундай түрли бурчаклы, талаб этилган фаза силжиши бошқарувчи импульсларни бошқарув системаси ҳосил қиласы.

### 3.4. Күчланиш стабилизаторлари

Замонавий электроника таъминлаш манбаининг чиқиш күчланиши пульсациясига қаътий талаблар кўяди. Таъминлаш манбаи чиқиш күчланишининг бирор бир қийматга ўзгаришига таъминлаш манба юкламаси қаршилигининг ўзгариши ва таъминлаш манбаи истеъмол қилаётган ўзгарувчан ток манбаининг ўзгариши сабаб бўлади.

Таъминлаш манбаининг чиқишида күчланиш бир қийматда қолиши учун ўзгармас күчланиш стабилизатори ишлатилади. Ўзгарувчан ток манба юклами қаршилиги чекланган қийматдан ўзгарганда таъминлаш манба чиқиш күчланишини бир қийматда сақлайдиган қурилмага ўзгармас күчланиш стабилизатори дейилади.

Ўзгармас күчланиш стабилизаторлари параметрли ва компенсацион турларга бўлинади.


Ночизиқли элементларга эга бўлган қурилмалар (кремнийли стабилитрон) деб, параметрли күчланиш стабилизаторларига айтилади. Уларнинг параметрлари күчланиш ўзгариши билан шундай ўзгарадики, юкламадаги күчланишнинг қиймати деярли ўзгармайди.

Параметрли күчланиш стабилизаторининг афзаллиги схемасининг соддалиги ҳисобланади. Камчилиги эса ФИК кичик, чиқиш күчланиши қийматини бошқариш имконияти йўқ, стабилизация коэффициенти кичик ва кичик кувватга эгалигидир.


Компенсацион стабилизаторлар анча юқори техник кўрсаткичларга эга бўлиб, уларнинг ишлаши ҳақиқий чиқиш күчланишини талаб этилгани билан солиширишга асосланган. Компенсацион стабилизатор учта қисмдан иборат бўлади: (3.11-расм).

- таянч күчланиш манбаи-(ТК),
- солишириувчи ва кучайтирувчи элемент -(СК);
- бошқарувчи элемент-(БЭ);

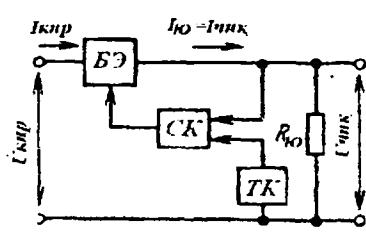Схемадан кўриниб турганидек, бошқарувчи элемент кириш занжири билан юклама қашилиги  $R_o$  оралиғига кетма-кет ўланади ва сўндирувчи ўзгарувчан



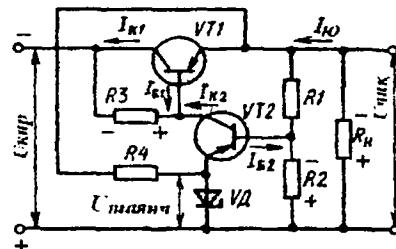3.11-расм. Компенсацион стабилизаторининг структура схемаси



3.12-расм. Компенсацион стабилизаторининг принципиал схемаси

қаршиликли резистор вазифасини бажаради. Агар бирор сабабга кўра юкламадаги кучланиш ўзининг номинал қийматидан четлашса (камайса ёки ортса), у ҳолда таянч кучланиши ва чиқиш кучланиш қийматлари орасидаги фарқ кучайтирилади ва бошқариш элементига узатилиб, унинг параметрини ўзгариради, яъни унинг қаршилигини ўзгариради, шунинг ҳисобига стабилизаторнинг чиқишидаги кучланиш ўзининг номинал қийматига қайтади.

Стабилластириш коэффициенти ва чиқиш қаршилиги стабилизаторнинг асосий параметрлари ҳисобланади. Стабилизация коэффициенти деб, юклама қаршилигининг қиймати доимий ҳолатида кириш кучланишининг нисбий ўзгаришини чиқиш кучланишининг нисбий ўзгариши нисбатига айтилади.

$$k_{ст} = \frac{\Delta U_{кир}}{U_{кир}} / \frac{\Delta U_{чиk}}{U_{чиk}} \quad (3.30)$$

бу ерда  $\Delta U_{кир}$ ,  $\Delta U_{чиk}$  стабилизатор кириш ва чиқиш кучланишининг ўзгариш қиймати,

$U_{чиk}$ ,  $U_{кир}$  стабилизаторнинг кириш ва чиқишидаги номинал кучланишлар.

Бу параметр стабилизатор схемасини танташда асосий мезон бўлиб хизмат қиласди. Стабилизаторнинг чиқиш қаршилиги деб чиқиш кучланиш қийматининг ўзгариши юкламадаги ток қийматининг ўзгаришига бўлган нисбатига (кириш кучланишининг қиймати ўзгармас бўлган ҳол учун) айтилади.

$$R_{чиk} = \frac{\Delta U_{чиk}}{\Delta I_{в}} \quad (3.31)$$

$R_{чиk}$  қиймати кичик бўлиши мақсаддаг мувофиқдир.

Компенсацион стабилизаторларнинг содда схемаларидан бири 3.12-расмда келтирилган. VT1 транзистор  $R_o$  юклама қаршилигига кетма-кет уланган бўлиб, у бошқарувчи элемент вазифасини ўтайди, VT2 транзистор эса кучайтиргич вазифасини ўтайди. VD кремнийли стабилитрон таянч кучланиш манбаи сифатида қўлланилади, транзистор VT2 эса  $U_o$  таянч кучланиш билан  $R_2$  резистордаги кучланиш тушуви қийматларининг фарқини кучайтиради. Агар киришдаги  $U_{кир}$  кучланиш ортса, у ҳолда дастлабки ҳолатда  $R_2$  тақсимлаш резисторида кучланиш ортади, демак, VT2 нинг  $I_{б2}$  база ток ортади. Бунда  $I_{к2}$  коллектор токи ҳамда  $R_3$  резистордаги кучланиш тушуви ортади. VT1 транзистор базасининг потенциали ортади,  $I_{б1}$  база токи эса пасайди. Бу VT1 транзистордаги кучланиш қийматини ортиради,  $U_{чиk}$  кучланиш пасайиб аввали қийматига қайтади.  $R1$ ,  $R2$  тақсимлагичда чиқиш кучланишини бошқариш учун ўзгарувчан резистордан фойдаланиш мумкин. Компенсацион стабилизаторларда стабилизациялаш коэффициенти бир неча минггача этиши мумкин. Компенсацион стабилизаторлар стабил кучланишини ююри аниқлика ушлаб тура олишини, пульсацияларни сезиларли даражада камайтиришини ва чиқиш кучланишини бошқариш имкониятини таъминлайди. Улар ярим ўтказигичли курилмаларда ёки микросхемаларда йигилиб ўзгармас ток таъминлаш манбаларида ишлатилади. Бошқарув транзисторида тўғриланган кучланиш йўқотишлари кузатилиши сабабли, уларнинг ФИК кичик бўлади. Бу стабилизаторнинг камчилиги ҳисобланади.

Компенсацион турдаги стабилизаторлардан ташқари импульсли кучланиш стабилизаторларидан ҳам фойдаланилади. Агар компенсацион стабилизаторларда транзистор узлуксиз ишласа, импульсли

стабилизаторларда эса узиб-улаш (калит) режимида ишлайди. Шу сабабли бошқариш транзисторидаги күвват йўқолиши узлуксиз режимга нисбатан анча кичик. Бундай режимда стабилизаторнинг ФИК ошади ва ўлчамлари кичраяди. Саноатда турли параметрли интеграл бажарилган кучланиш стабилизаторлари ишлаб чиқарилади.

### 3.5. Ток стабилизаторлари

Ток стабилизатори деб, берилган аниқликда юклама қурилмасида ток қийматини ўзгармас ушлаб туришни автоматик таъминловчи қурилмага айтилади. Замонавий электрон қурилмаларда ўзгармас ток стабилизатори стабиль ўзгармас ток ҳосил қилиши учун ишлатилади.

Ток стабилизаторлари ҳам, худди кучланиш стабилизаторлари каби параметрли ва компенсацион бўлиши мумкин. Параметрли ток стабилизаторларида чизиксиз элемент (бошқарувчи элемент)лар юклама қурилма занжирларига кетма-кет уланади.

Параметрли ток стабилизаторларида ночизиқли элемент сифатида шундай асбоб қўлланилади, унинг вольт-ампер характеристикаси токининг қиймати кучланиш қийматининг ўзгаришига деярли боғлиқ бўлмайдиган қисмга эга бўлиши керак. Биполяр ва майдонли транзисторлар, шунингдек, бареттер деб аталувчи электрон қурилмалар шундай характеристикага эга бўлади.

Бареттер водород ёки бошқа инерт газ билан тўлдирилган іерметик балондан иборат бўлиб, уларнинг катод ва анодлари вольфрам ёки пўлат материаллардан бажарилиб, клеммалари ташқарига чиқарилгандир.

Бареттердан ток ўтганида ўтказгичнинг ҳарорати ошади ва унинг қаршилиги кескин ортиб кетади. Шу сабабли ишчи кучланиш сезиларли даражада ўзгарганда бареттер занжиридаги ток (юкламада ҳам) деярли ўзгаришсиз қолади.

Ўзгармас ток стабилизаторларининг сифати ток бўйича стабиллаштириш коэффициенти билан аниқланади:

$$K_{ct.i} = \frac{\Delta U_{kip} / U_{kip}}{\Delta I_o / I_o}$$


Бунда  $\frac{\Delta U_{kip}}{U_{kip}}$  кириш кучланишининг нисбий ўзгариши.

$\Delta I_o$  юклама қаршилигидаги  
 $I_o$  токнинг нисбий ўзгариши.

Бареттерли схема учун  $k_{ct} = 5-15$ .

Бареттерли ток стабилизаторларнинг афзаллиги: улар ҳам ўзгарувчан, ҳам ўзгармас токда ишлай олиши, соддалиги, камчилиги-стабиллаштириш коэффициенти кичик, ФИК паст, ишончлиликнинг етарли даражада эмаслиги ва инертлилигидир.

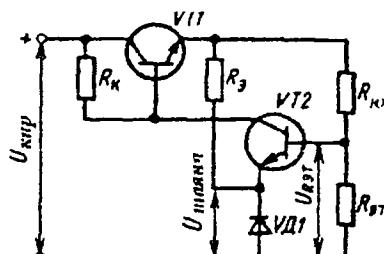Компенсацион ток стабилизаторлари яхши натижга беради. Транзисторли




ўзгармас ток стабилизаторида (3.13-расм)  $R_{\text{эт}}$  – эталон резистор юкламага кетма-кет уланади ва ундаги кучланиш оддий,  $VD1$  кучланиш стабилизатори ёрдамида стабиллаштирилади.

Стабилизатор юкламасидаги ток қиймати ўзгарганда кучланишни  $U_{RX}-U_0$  фарқи ўзгармас ток кучайтиргичи бўлиб, хизмат қилувчи  $VT2$  транзисторига узатилади ва у орқали бошқарувчи элемент бўлиши  $VT1$  транзисторига таъсир қиласди. Натижада юкламадан оқиб ўтаетган токнинг қиймати асл қийматига қайтади. Бундай схемада стабилизатор коэффициенти  $K_{\text{ст.и}}=100-200$ га тенгdir.
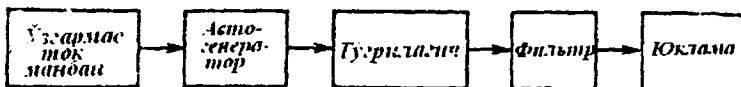
### 3.6. Ўзгармас ток кучланишини ўзгартиргичлар

Кўпинча бир катталикдаги ўзгармас ток кучланишни бошқа катталикдаги ўзгармас ток кучланишига ўтказишга тўғри келади. Бу зарурат манба сифатида аккумуляторлар, қуруқ ва қўёш батареяларини, кўчма радиоаппаратура учун манба сифатида фойдаланганда юзага келади. Ўзгармас ток кучланишининг қийматини ўзгартириш имконини берувчи қурилмалар ўзгармас ток кучланишини ўзгартиргич деган ном олди. Кичик ҳувватга мўлжалланган, ўлчамлари ва массаси унча катта бўлмаган, юқори ФИК ли ва ишончли бўлган транзисторли ҳамда микросхемали ўзгартиргичлар кенг кўлланиллади. Ўзгартиргичлардан бирининг тузилиш схемаси 3.14-расмда келтирилган.




3.14-расм. Ўзгармас ток кучланишини ўзгартиргич

Ҳар қандай ўзгармас ток кучланишини ўзгартиргичларнинг асосий элементлари бўлиб, автогенератор хизмат қиласди. У ўзгармас ток манбайдан таъминланиб, ўзгарувчан ток кучланишини ҳосил қиласди. Ўзгарувчан ток кучланиши трансформаторга уланиб, трансформаторнинг чиқиш қисмида талаб этилган қийматдаги ўзгарувчан ток кучланиши ҳосил қилинади, сўнг тўғирланиб, фильтрланиб истеъмолчига ўзгармас ток кучланишини талаб этилган қийматда узатилади.

Икки тактли ўзгармас кучланиш ўзгартиргичининг транзисторли схемалари кенг кўлланиллади. 3.15.а-расмда кенг тарқалган ўзгартиргич схемаси келтирилган. Унинг таркибига умумий эмиттер схемали иккита транзистордан йигилган автогенератор, ҳамда коллектор  $W_k$  база  $W_b$  ва чиқиш  $W_o$  чўлгамли трансформатор киради. Тр трансформатор чўлғамининг ўрта кисқичи транзисторлар коллекторини манбанинг манфий кутбига улаш учун мўлжалланган. Е манбага кучланиш бўлувчи  $R1, R2$  қаршиликлар уланган бўлиб  $R2$  да ҳосил бўлган потенциал тушувининг қиймати 0,5-1В ни ташкил этиб, бу кучланиш ўзгартиргични ишга тушириш учун транзисторларнинг базаларига узатилади.

VT1 ва VT2 транзисторларнинг параметрлари бир хил бўлганлиги сабабли коллектор токлари манба уланган вактда ҳар хил қийматга эга бўлади ва трансформатор ўзагида транзисторлардаги ток фарқи билан аниқланадиган натижавий магнит оқими юзага келади. Схемада мусбат тескари боғланишни таъминловчи база чўлғамлари тўғри уланганда ундаги оқим шундай бўладики, трансформатор чўлғамларида ҳосил бўладиган ЭЮК транзисторни катта ток билан очиб, кичик ток билан ёпишига ёрдам беради. Бу жараён катта тезлиқда ривожланади ва транзисторлардан

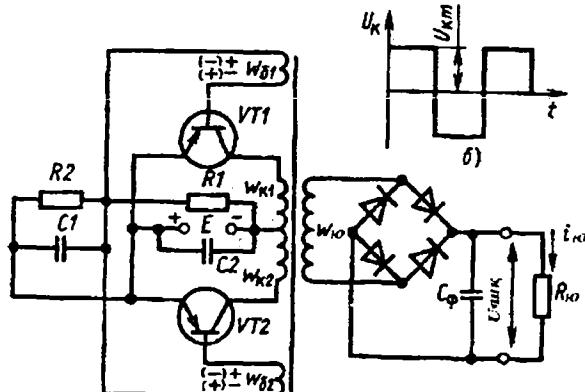

3.15-расм. Икки тактли ўзгармас кучланиш ўзгартиригичи

Бирининг (масалан, VT1) тўйиниши ҳамда бошқасининг (VT2) ёпилиши билан тугалланади. Транзистор VT1 чўлғамда ЭЮК мавжуд бўлган пайтда, яъни магнит оқими ўзгараётган пайтда очик бўлади. Бу ўзгариш VT1 транзистор коллектор токининг тўйиниш токигача ўзгараётганида ёки ўзакдаги магнит оқими тўйингунча юз бериб туради. VT1 транзисторнинг коллектор токи ёки ўзакдаги магнит оқими тўйинишга етганда, магнит оқимининг ўзгариш тезлиги нолга teng бўлади ва бу  $I_{k1}$  токнинг камайишига олиб келади, бу эса ўз навбатида чўлғамларда аввалги ҳолдагига қарама-қарши бўлган ЭЮК ҳосил қилади (схемада қавс ичидаги кўрсатилган). Бунинг натижасида VT2 транзистор очилади ва VT1 ёпилади. Кейинчалик бу жараёнлар юқорида кўрсатилганга ўхшаш тақрорланади.

Шундай қилиб, VT1 ва VT2 транзисторлар калит режимида ишлайди, трансформатор ўзагидаги магнит оқими ўзгариши эса иккиласми чўлғамда шакли тўғри бурчакка яқин бўлган ўзгарувчан ЭЮК индукцияланади (3.15.б расм), сўнгра тўғриланиб, фильтрланиб, истеъмолчи талаб этган қийматдаги ўзгармас кучланиш ҳосил бўлади.

## 4.БОБ. КУЧАЙТИРГИЧ КАСКАДЛАРИ


### 4.1. Умумий маълумот

Кўпгина инженерлик (муҳандислик) масалаларини ёчишда, масалан, электрик ва ноэлектрик катталикларни ўлчашда, радиосигналларни қабул қилишда, техник жараёнларни автоматлаширишда, уларни назорат қилишда электр сигналларни кучайтириш зарурияти келиб чиқади (воқеа ҳодиса ёки нарса (предмет) ҳакидаги маълумот-ахборотни ташувчи ҳар қандай физик катталик (масалан ток, кучланиш) сигнал деб аталади). Бу масқсадга эришиш учун электр сигналлар кучланиши, токи ва қуввати бўйича кучайтиришга мўлжалланган қуримлар, яъни электрон кучайтиргичлар хизмат килади. Саноат электроникасида кёнг қўлланиладиган замонавий электрон кучайтиргичларда одатда транзисторлар ишлатилади, охирги пайтларда эса интеграл микросхемаларда тузилган электрон кучайтиргичлар қўлланилмоқда. Микросхемаларда йигилган кучайтиргичлар юкори ишончлилиги, тежамслилиги, тезкорлиги, жуда кичик ҳажм ва массага эталиги, юкори сезувчанлиги билан ажралиб туради. Улар жуда кичик электр сигналларни кучайтиришга (кучланиш тартиби  $10^{-13}$  В, ток  $10^{-17}$  А, қувват тартиби  $10^{-24}$  Вт) ҳам хизмат қилади.

Кучайтиргичларнинг соддалаштирилган каскад схемаси 4.1-расмда кўрсатилган. У чизиксиз бошқарилувчи элемент БЭ (БЭ-биполяр транзистор, майдон транзисторлари ёки электрон радиолампа - триод бўлиши мумкин) резистор  $R$  ва ўзгармас электр энергия манбай Е дан ташкил топган. Кучайтириш каскади кириш занжири ва чиқиш занжирига эга. Кириш занжирига кириш кучланиши (кучайтириладиган сигнал)  $U_{кир}$  узатилади, чиқиш занжиридан чиқиш кучланиши  $U_{чиқ}$  ни (кучайтирилган сигнал) олиш учун ишлатилади. Кучайтирилган сигнал кириш сигналига қараганда жуда катта қувватлилиги билан фарқланади. Сигнал қувватини ошириш ўзгармас электр энергия манбай Е ҳисобига бўлади.

Кучайтириш жараёни қўйидаги кириш кучланиши таъсирида чизиксиз бошқарилувчи элемент БЭ ни қаршилиги ўзгариши ҳисобига  $I_{чиқ}$  нинг ўзгариши ҳосил бўлади. Бу эса  $U_{чиқ}$  нинг ўзгаришига сабаб бўлади. Яъни  $U_{кир}$  қандай қонуният билан ўзгарса  $U_{чиқ}$  ҳам шу қонуният билан ўзгариради. Фақаттина унинг қиймати Е манба ҳисобига бир неча ўн-юз марта катта бўлади.  $U_{кир}$  нинг катталик миқдори БЭ қаршилигининг қай даражада  $U_{кир}$  га таъсиричанлиги билан ифодаланади.

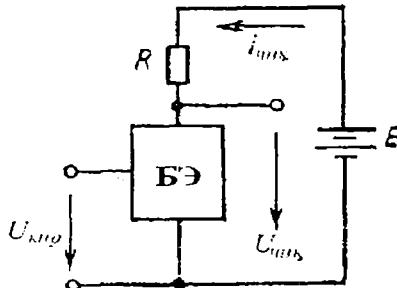Кучайтириш каскадининг асосий кўрсатгичлари: кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти  $K_U = U_{чиқ} / U_{кир}$ ; ток бўйича кучайтириш коэффициенти  $K_I = I_{чиқ} / I_{кир}$  ва қувват бўйича кучайтириш коэффициенти



4.1-расм. Кучайтиргич каскадининг структура схемаси.

$$K_p = \frac{P_{\text{вих}}}{P_{\text{изр}}} = \frac{U_{\text{вих}} I_{\text{вих}}}{U_{\text{изр}} I_{\text{изр}}} = K_U K_I I \quad (4.1)$$

бўлиб ҳисобланади.

Одатда кучайтиргич каскадларида бу уч хил кучайтириш коэффициентлари бирдан катта бўлади. Бироқ айрим кучайтиргич каскадларининг икки кучайтириш коэффициентларидан бири, 1 дан кичик бўлиши ҳам мумкин, яъни  $K_U < 1$  ёки  $K_I < 1$ . Лекин ҳар қандай вазиятларда ҳам кувват кучайтириш коэффициенти  $K_p \geq 1$  бўлади.

Кириш сигналининг қайси кўрсатгичларининг кучайтирилишига қараб (кучланиш, ток ёки қувват кучайтиргичларни) ток кучайтиргичи, кучланиш кучайтиргичи ёки қувват кучайтиргичи деб юритилади.

Замонавий кучайтиргичларда  $K$  нинг қиймати жуда катта қийматга зга бўлади. Шу сабабли уни логорифмик қийматда ёзиб, дБ (децибелл) бирлигига ифодаланади.

$$K_U = \frac{20 \lg U_{\text{вих}}}{U_{\text{изр}}}; \quad K_I = \frac{20 \lg I_{\text{вих}}}{I_{\text{изр}}}$$

Қувват бўйича кучайтиргич коэффициенти эса қуйидагича ифодаланади.


$$K = \frac{10 \lg P_{\text{вих}}}{P_{\text{изр}}}$$

### Кучайтиргичларнинг частота характеристикаси

Кучайтиргичлар сигналнинг турли частотасини турлича кучайтиради. Яъни кучайтиргичнинг  $K$  кучайтириш коэффициенти частотага боғлиқлик функцияси  $K=f(F)$  кучайтиргичнинг частота характеристикини деб юритилади. Унинг графиги 4.2 –расмда ифодаланган.

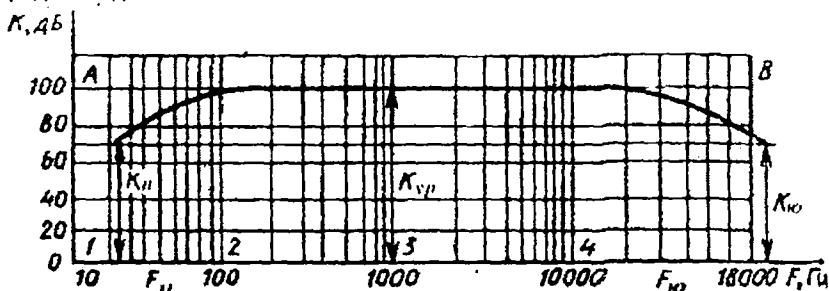4.2-расмдаги  $K_{\text{изр}}$  – ўрта частотада кучайтиргичининг максимал кучайтириш коэффициенти;  $F_{\text{ю}} - F_{\text{п}} = \Delta F$  – кучайтиргич кучайтирилайдиган сигналнинг частота кенглигини (бунда  $F_{\text{ю}}$  – сигналнинг юкори частота чегараси;  $F_{\text{п}}$  – сигналнинг пастки частота чегараси) ифодалайди.  $F_{\text{ю}}$  ва  $F_{\text{п}}$  оралиги кучайтиргичнинг частота иш оралиги дейилади. Графикдан кўриниб турибдики,  $F_{\text{ю}}$  ва  $F_{\text{п}}$  оралигига К нинг қиймати 25-30% гача ўзгарса (яъни 3 дБ га), буни инсон кулоги сезмайди.

Ундан ортганда эса сезиб, частота бузилиш ҳосил бўлди дейилади. Частота бузилиши  $M$  ҳарфи билан белгиланиб, қуйидаги формула орқали ифодаланади:



4.2-расм. Кучайтиргичларнинг частота характеристикаси.

$$M = \frac{K_{\text{ш}}}{K_F}$$

бу ерда:  $K_F$ —аниқланаётган частота сигналининг кучайтириш коэффициенти. Частота бузилиши дбпарда ҳам ифодаланиши мумкин, у қуйидаги күринишни олади:

$$M = 20 \lg M$$

**Кучайтиргичнинг сезгирилиги.** Кучайтиргичнинг сезгирилиги деб кучайтиргичнинг киришига берилеётган минимал қийматли кириш сигнални таъсирида кучайтиргичнинг чиқишида номинал кучланиш (кувват) ҳосил бўлишига айтилади (яъни кириш сигнални минимал қийматдан кам бўлса кучайтиргич сигнални кучайтирулади, яъни сезмайди).

**Фаза бузилиши.** Фаза бузилиши кучайтиргич занжирида реактив элементлар ҳисобига ҳосил бўлади. Сигналнинг ҳар бир частотасининг реактив элемент ҳисобига фазаси ҳар хил силжайди.

Фаза бузилишини инсон қулоғи сезмайди. Шу сабаби паст частотали кучайтиргичларда (ПЧК) унчалик ҳисобига олинмайди. Улар телевизион сигнал кучайтиргичларда, радиолокацион қурилмаларда салбий роль ўйнайди.

Ток кучайтиргичлари кичик қаршиликка эга бўлган (реле, ток индикаторлари ва бошқалар) қурилмаларни бошқарища ишлатилади.

Кувват кучайтиргичлари одатда, кўп каскадли кучайтиргичларнинг чиқиш (охирги) каскадида ишлатилади ва улар максимал қувватни узатиш режимида ишлайди.

Сигналларни қайси частота оралигидаги қийматларини кучайтиришига қараб кучайтиргичлар бир неча турларга бўлинади:

1. Ўзгармас ток кучайтиргичлари (ЎТК)—қиймати секин ўзгарадиган тахминан 0,01 Гц дан бир неча юз МГц гача бўлган сигналларни кучайтиради.
2. Паст частотали кучайтиргичлар (ПЧК)—сигналларнинг частотаси тахминан 20 Гц дан 20 кГц гача бўлган сигналларни кучайтиради.
3. Юқори частотали кучайтиргичлар (ЮЧК)—сигналнинг частотаси бир неча 100 кГц дан бир неча 100 МГц гача бўлган сигналларни кучайтиради.
4. Кенг частотали кучайтиргич (КЧК)—кучайтирадиган сигналнинг частотаси бир неча Гц дан бир неча МГц гача частота кенглика эга бўлган сигнални кучайтиради, бундай кучайтиргичлар асосан телевидениеда ишлатилади.
5. Резонанс кучайтиргичлар (РК)—кучайтириладиган сигналларнинг частота кенглиги тор бўлиб, бир неча кГц ни ташкил қиласди.

Кўп каскадли кучайтиргичларда каскадларнинг бир-бири билан боғланиши уч хил усул билан амалга оширилади.

ПЧК, ЮЧК, КЧКлар конденсатор ёки резистор орқали боғланаб, резистор-конденсатор боғланишли деб юритилади.

Резонанс кучайтиргичлар ва бошка кучайтиргичларнинг охирги каскадлари трансформатор орқали боғланади, бундай кўринишдаги боғланиш трансформаторли боғланиш дейилади.

Ўзгармас ток кучайтиргичлар бир-бири билан тўғридан-тўғри ёки резистор орқали боғланиши резисторли ёки тўғридан-тўғри (галваник) боғланиш деб юритилади.

Конденсатор ва трансформаторнинг вазифаси фақатгина кучайтирилган сигнални (ўзгарувчан ток ва ўзгарувчан кучланиш) кейинги каскадга ўтказади, лекин сигналда манба ҳисобига ҳосил бўлган ўзгармас ташкил этувчисини эса

кейинги каскадга ўтказмайди, яъни конденсатор ва трансформатор ўзгармас ва ўзгарувчан ташкил этувчиликни ажратиб беради.

Кучайтиргичларда кучайтирувчи элементлари бўлмиш транзистор, майдон транзистори ёки триод-радиолампа З хил усул билан схемага уланади. Яъни электродларнинг бирни чиқиш ва кириш занжирига умумий бўлади.

#### 4.2.Умумий эмиттерли кучайтиргич каскади

Саноатда кенг тарқалган транзисторли кучайтиргичлардан бирни умумий эмиттерли схемада йигилган кучайтиргич каскадидир. Бундай схемада эмиттер занжири кириш ва чиқиш занжирига умумийdir (4.3-расм).  $R_k$  резистор транзисторнинг коллектор занжирига уланган бўлиб, у орқали чиқиш кучланиш ҳосил бўлади. Манбанинг ишораси транзисторнинг хусусиятига қараб, ҳар хил кўринишда уланади, яъни  $E_k$  нинг мусбат ишораси транзисторнинг коллектор занжирига, манфий ишораси эса эмиттерга уланган бўлади. Чунки схемада кўрсатилган транзистор п-р-п типлидир. р-п-р типли транзисторли кучайтиргичларда  $E_k$  манбанинг манфий ишораси коллекторга, мусбат ишораси эса эмиттерга уланади. Замонавий транзисторли кучайтиргич каскадларида манбанинг қиймати 10-30 Вларни ташкил этади.

Кучайтиргичнинг коллектор занжири учун Кирхгофнинг 2-коидасига асосан қўйидагича ифодаланади:


$$E_k = U_k + R_k I_k \quad (4.2)$$

Тенгламадан кўринадики, коллектор занжиридаги  $R_k$  да ҳосил бўлган потенциал тушуви билан транзисторга тушаётган коллектор кучланиши  $U_k$  ларни йигиндишидан ташкил топиб, улар манба кучланиши  $E_k$  га тенг бўлар экан. Коллектор занжиридаги резистор  $R_k$  нинг вольт-ампер характеристикаси  $I_k=f(U_{RK})$  чизикли бўлиб, транзисторнинг вольт-ампер характеристикаси  $I_k=f(U_k)$  эса юқоридаги параграфда кўрсатилганидек чизиксиз кўринишга эгадир.

Чизиксиз занжирни ҳисоблашда график усулидан фойдаланилади. Бунинг учун  $I_b$  база токи билан  $R_k$  нинг ҳар хил қийматлари учун  $I_k$ ,  $U_{RK}$  ва  $U_k$ лар қийматлари олинниб, графикка жойлаштирилади. Бунинг учун транзисторнинг (4.4-расм) оиласвий коллектор (чиқиш) характеристикасидан фойдаланиб, унинг устида абцисса ўқидаги  $E_k$  нуқтадан бошлаб резистор  $R_k$  нинг вольт-ампер характеристикаси чизилади. Бунинг учун қўйидаги тенгламадан фойдаланилади:

$$U_k = E_k - R_k I_k \quad (4.2a)$$

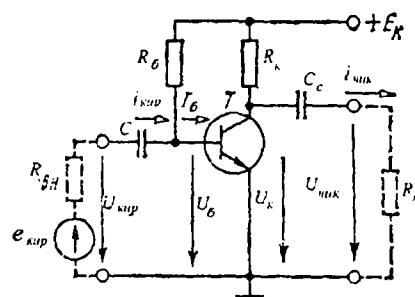(4.2a) тенглама биринчи даражали бўлганлиги сабабли уни тригонометрик йўл билан ҳосил қилиш мумкин. Бунинг учун чизик бурчаги  $\sigma = \arctg R_k m/m_u$




4.3-расм. Умумий эмиттерли кучайтиргич каскади схемаси.

формуласи билан ифодаланади. Бу ерда  $m_i$  – координата ўқи масштаби;  $t_{ii}$  – абцисса ўқи бўйича масштаб. Ҳосил бўлган тўгри чизиқни транзисторнинг динамик характеристикиаси (ёки юклама чизиги) дейилади. Юклама чизигининг тиклиги  $R_k$  нинг қийматига боғлиқдир. Бундай усул анча мураккаб ҳисобланади. Лекин буни қулагай йўл билан ҳам ҳосил қилиш мумкин. Бунинг учун (4.2а) формула асосида 2 шарт бажарилиши талаб этилади:

1-шарт.  $I_k=0$  бўлсин унда  $U_k=E_k$  га тенг бўлади, яъни бу нуқта коллектор характеристикасининг абцисса ўқида бир нуқтани ҳосил қиласди, яъни  $E_k$  га тенг бўлган нуқтасидир.

2-шарт.  $U_k=0$  бўлса бунда (4.2а) формула асосида  $I_k = E_k/R_k$ га тенг бўлиб, чиқиши характеристикасидаги ордината ўқида бирор бир нуқтани ифодалайди. Абцисса ўқидаги  $E_k$  нуқта ва ордината ўқидаги  $I_k$  нуқта бирлаштирилса, тўғри чизиқ ҳосил бўлади, бундай тўғри чизиқ динамик характеристика деб юритилади. Яъни бу тўғри чизиқ тенгламасини (4.2а) қониқтиради. Бундай характеристика орқали яъни динамик характеристика билан статистик характеристика бирлигига  $I_b$  нинг ҳар хил қиймати учун  $U_k$  ва  $I_k$ лар аналитик қийматларини аниқлаш мумкин.

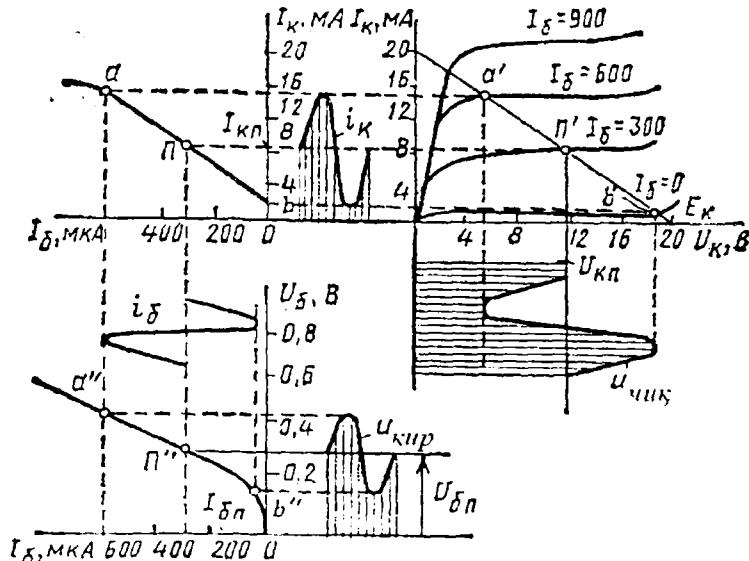4.4-расмдаги график орқали транзисторнинг нормал ҳолатидаги иш режимини аниқлаш мумкин бўлиб (яъни сигналларни кучайтиришда минимал бузилишлар ҳосил бўлиши)  $a^1$   $b^1$  нуқталар оралиғидаги иш участкаси,  $n^1$  нуқтаси эса иш нуқтаси кўринишида ифодаланган.



4.4-расм. Биполяр транзисторнинг кириш, сөтиши ва коллекторли характеристикаси, шунингдек  $E_k=20B$  ва  $R_k=1\text{кОм}$  бўлганида кучайтириш каскадининг динамик характеристикалари

Кучайтиргич каскадининг ишлашини таҳлил қилиш учун транзисторнинг чиқиш, кириш, динамик характеристикиси ва ўтиш характеристикаларини жамлаб уларни координата ўқидаги масштабларини бир хил қилиб 4.4-расмida кўрсатилгандек ифодалаш мумкин. Бунда ўтиш характеристикиси таҳриба орқали олинмай, аналитик йўл билан ҳисобланади. 4.4-расмida кўринадики, транзисторнинг кириш характеристикиси  $90^\circ$  га бурилган бўлиб, кириш характеристикиси, ўтиш характеристикиси, сўнг чиқиш характеристикасини кириш сигналси таъсирида боғлиқлиги ифодаланади. Яъни графиклар мажмусида  $n'$ ,  $n$  ва  $n''$  транзисторнинг иш нуқталарини,  $a'$ ,  $b'$ ,  $a$ ,  $b$ ,  $a''$ ,  $b''$  нуқталар оралиги иш участкасини ифодалайди. Кучайтиргичнинг киришига бериладётган  $U_{\text{кир}}$  нинг таъсирида база токининг ўзгариши, коллектор токининг ўзгариши, яъни кучайтиргич чиқиши  $U_{\text{чиқ}}$  нинг график ифодаси ва кириш ва чиқиш сигналининг бир-бирига боғлиқлиги яъқол кўрсатилгандир.

Кучайтиргич чиқишида  $U_{\text{чиқ}}$  нинг амплитуда қиймати  $R_k$  резистори қийматига боғлиқ бўлиб,  $R_k$  нинг қиймати бир неча  $\text{k}\Omega$  қилиб танланади. 4.3-расмдаги схемада база занжирига уланган  $R_b$  резистори кучайтиргичга кириш сигнални берилмаётган ҳолатда, яъни сукунат ҳолатдаги иш нуқтасини белгилайди. Бунга кўра кучайтиргичда кўлланадиган транзисторнинг сукунат режимида база токи ва база эмиттер кучланишларининг оптимал қийматларини ифодалайди. Бу қиймат 4.3-расмда кўрсатилганидек транзисторнинг иш нуқтаси дейилади. Яъни динамик чизиқда кириш характеристикасининг ўрта нуқтасини белгилайди.  $R_b$  нинг қиймати қўйидаги формула билан аниқланади:

$$R_b = (E_k - U_{bN}) / I_{bN} \quad (4.3)$$

Бу ерда.

$U_{bN}$  ва  $I_{bN}$ лар сукунат ҳолатдаги база эмиттер кучланиш ва база токларининг қийматлариридир.

4.3-расмдаги конденсатор С кириш сигнални манбанинг ўзгармас ташкил этувчисидан кучайтиргични ҳоли қилиб туради. С<sub>c</sub> эса кучайтиргичнинг ўзгармас ташкил этувчини ўтказмай, фақатгина сигнал кучланишни  $R_o$  га ўтишини таъминлади. 4.3 ва 4.4-расмларда кўринадики, кириш сигнални  $U_{\text{кир}}$  берилганда база занжирида ўзгармас  $I_{bN}$  ва ўзгарувчан  $i_b$  ташкил этувчилари ҳосил бўлади. Улар таъсирида коллектор занжирида ўзгармас ташкил этувчи  $I_{kP}$  ва ўзгарувчан  $i_k$  токлари ҳосил бўлади.  $i_k$  нинг ўзгаришини динамик чизиқ орқали коллектор кучланиши билан  $R_k$  даги кучланишлар ўзгаришини кўриш мумкин. Бу потенциаллар тушуби ўзгармас ва ўзгарувчан икки ташкил этувчидан иборат бўлади. Ўзгарувчан ташкил этувчи кучайтиргичнинг чиқиш сигналини ифодалайди ва унинг қиймати чиқиш сигналининг қийматига тенг бўлиб, фазаси эса кириш сигналига нисбатан тескари фазада бўлади. Чиқиш кучланиши  $U_{\text{чиқ}}$  нинг қиймати қўйидаги формула билан ифодаланади.


$$U_{\text{чиқ}} = -R_k i_k$$

Кириш сигнални учун эса  $U_{\text{кир}} = R_{\text{кир}} i_{kP}$  тенглик мос келади. Чиқиш сигналининг қиймати  $U_{\text{чиқ}}$  кучайтиргичга бериладётган кириш сигналидан бир неча ўн, юз марта катта бўлади. Чунки  $i_k > i_b$  ва  $R_k > R_{\text{кир}}$  дан катта, бунда  $i_b \approx i_{kP}$  га тенг. Агар кириш кучланиши  $U_{\text{кир}}$ , база токи  $i_b$  ва коллектор токи  $i_k$  динамик характеристикининг чизиқли қисмида (иш участкасида) ётса, кучайтиргич чиқиш сигналининг кўриниши кириш сигналининг кўриниши билан бир хил шаклда бўлади. Масалан, кириш сигнални синусоидал кўринища

бўлса, кучайтиргичнинг чиқиш сигнали ҳам синусоидал кўринишга эга бўлиб, фақатгина фазаси  $180^\circ$  га силжиган бўлади.

Агарда кириш сигналининг амплитуда қиймати катта бўлиб иш участкасидан чиқиб кетса (иш участкасидан ташқарида, кириш ва ўтиш характеристикалари чизиқли эмасдир), коллектор токи  $i_k$  нинг шакли бузилади (4.5-расмга қаранг).

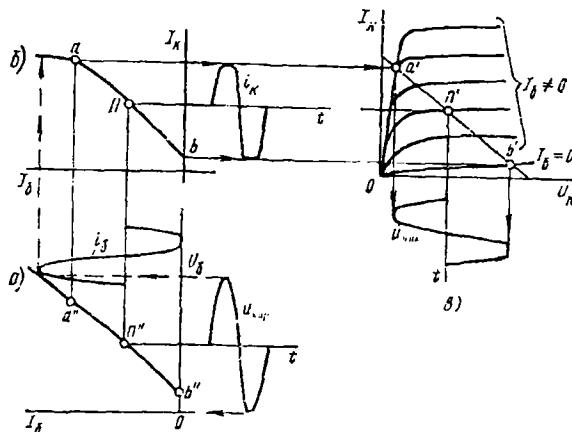Бу эса чиқиш сигналининг шаклини ўзгаришига олиб келади. Бундай кўриниш чиқиш сигналининг бузилиши дейиллади. Бузилиш кириш кучланишининг чегара амплитудасини (бузилиш ҳосил бўлмайдиган максимум қиймат) аниқлаш учун кучайтиргичнинг амплитуда характеристикаси (4.6-расм)  $U_{\text{чиқ}}=f(U_{\text{куп}})$  дан фойдаланилади.



4.5-расм. Кириш кучланиши катта бўлганида: а) база токининг еақтга боғлиқиги; б) коллектор токи; в) чиқиш кучланиши.

Кучайтиргичнинг нормал режимида (иш режими кириш характеристиканинг тўғри чизиқли қисмида жойлашган) яъни бузилишлар бўлмаган режимда кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти кириш ва чиқиш қаршиликларини ва бошқа катталикларини транзисторнинг  $h$ -параметри орқали хисоблаш мумкин. Бунда ўзгарувчан ток ва кучланиш учун умумий эмиттерли каскаднинг эквивалент схемасидан фойдаланилади (4.7.а-расм).

Кучайтиргич каскадининг эквивалент схемасида конденсаторлар ҳисобга олинмайди, чунки ўзгарувчан ташкил этувчилардан ҳосил бўладиган потенциал тушуви тахминан 0 га teng. Транзистор эса генератор кўринишида ифодаланган. Схемадан кўринадики,  $R_k$  ва  $R_b$ лар ўзгарувчан ташкил этувчиси бўйича транзисторга параллел улангандир. Унда  $R_b$  узлукли кўринишида берилган бўлиб, унинг қаршилиги ҳисобга олинмайди, чунки унинг қаршилиги транзистор кириш қаршилиги  $h_{11}$ , дан жуда катта.

Эквивалент схема (4.7.а-расм) асосида кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентини аниқлаш учун  $U_{кир}$  ва  $U_{чиқ}$  ларни күйидаги формула билан аниқлаймиз:

$$U_{кир} = \frac{h_{11}R_6}{h_{11} + R_6} i_{кир}, \quad (4.4)$$

$$h_{21}i_6 + h_{22}U_{чиқ} + U_{чиқ}/R_k + U_{чиқ}/R_{10} = 0 \quad (4.5)$$

Бунда  $R_6 \gg h_{11}$ ,  $i_{кир} \approx i_6$  ва  $R_{10} \gg R_k$  бўлгани сабабли

$$U_{кир} \approx h_{21}i_{кир} \quad (4.4a)$$

$$h_{21}i_{кир} + h_{22}U_{чиқ} + U_{чиқ}/R_k = 0 \quad (4.5a)$$

Юқоридаги формулани ҳисобга олган ҳолда, күйидаги формулани ҳосил қиласиз.

$$U_{чиқ} = -\frac{U_{кир}}{\frac{h_{21}}{h_{11}} \frac{h_{22}}{h_{21}} + 1/R_k}. \quad (4.6)$$

(4.6) формуладаги манфий ишора чиқиш сигналининг кириш сигналига нисбатан  $180^\circ$  га силжиганини ифодалайди. Умумий эмиттер схемали кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентини юклама уланмаган ҳолдаги кўриниши кўйидаги формулалар билан ифодаланади:

$$K_{U_x} = \frac{U_{чиқ}}{U_{кир}} = -\frac{h_{21}R_k}{h_{11}(1+h_{22}R_k)} = -K_{U_x} \quad (4.7)$$

Бунда  $h_{22} = 10^{-5} - 10^{-6}$  См,  $R_k = 10^2 - 10^4$  Ом га тенг уларнинг кўпайтмаси  $h_{22}R_k \ll$  бўлгани учун ҳисобга олинмайди, у ҳолда

$$K_{U_x} \approx \frac{h_{21}R_k}{h_{11}} \quad (4.8)$$


(4.8) формуладан кўринадики, кучайтиргичнинг кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти транзисторнинг ток бўйича кучайтириш коэффициенти.  $h_{21}$  нинг коллектор қашилиги  $R_k$  кўпайтмасига тўғри пропорционал бўлиб, транзисторнинг кириш қаршилиги  $h_{11}$  га тескари пропорционалдир.

(4.7.а-расм) схема орқали умумий эмиттерли кучайтиргичнинг кириш қаршилиги қўйидаги формула билан аниқланади:


$$R_{кир} = \frac{R_6 h_{11}}{R_6 + h_{11}} = h_{11} \quad (4.9)$$

Чиқиш қаршилиги  $R_{чиқ}$  эса кўйидагига тенг:
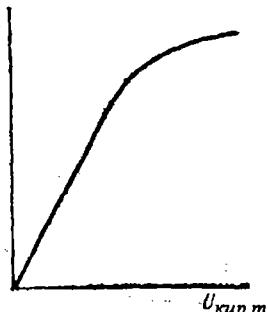
$$R_{чиқ} = \frac{R_k(1/h_{22})}{R_k + 1/h_{22}} = \frac{R_k}{1 + h_{22}R_k} \approx R_k \quad (4.10)$$



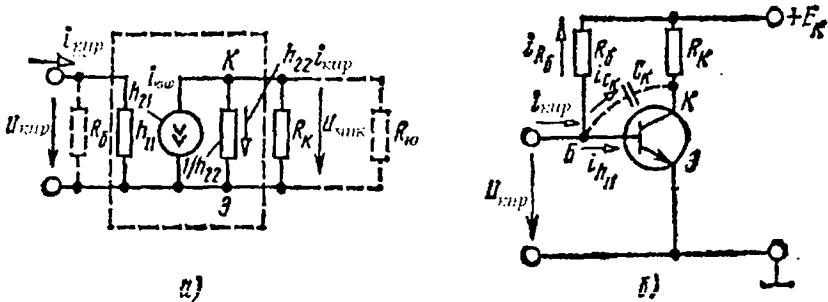4.6-расм. Кучайтириш каскадининг амплитудали характеристикаси.



4.7-расм. Умумий эмиттерли каскаднинг эквивалент схемаси (а), принципиал схемаси (б).

Амалиётда кучайтиргич каскади кириш қаршилигининг қиймати бир неча юз Ом дан, бир неча кОм гача бўлади. Чиқиш қаршилиги эса одатда, кириш қаршилигидан катта бўлади. Кўпинча кириш сигнал манбаи катта қаршиликка эга бўлиб, юклама қаршилиги эса унга нисбатан кичик бўлади. Кучайтиргичларни уланиш қаршиликлари бир-биридан кескин фарқланиши сабабли кучайтиргични кириш ва чиқишларини сигнал манбаи ва чиқиш юкламаси билан боғлаш анча қийничиликларга олиб келади. Яъни киришга бериладётган сигналнинг қиймати ва юкламага узатиладётган сигналнинг қиймати бир мунча ютилишга сабаб бўлади. Бундай камчиликни йўқотиш учун кириш сигналининг манба қаршилигини кучайтиргичнинг кириш қаршилиги билан, кучайтиргичнинг чиқиш қаршилигини эса истеъмолчининг қаршилиги билан тенглаштириш лозим.

#### 4.3. Транзисторли кучайтиргичларнинг ҳароратга боғлиқлиги


Саноатда кўп кўлланиладиган умумий эмиттерли схемани (4.8-расм) таҳлил қилиб чиқамиз. Транзисторнинг энг катта камчиликлиридан бири транзисторни ўраб турган муҳит ҳароратининг ўзгариши транзистор параметрларини кескин ўзгартиради. Яъни ҳарорат ортиши коллектор токининг ошишига сабаб бўлиб, бу эса транзисторнинг чиқиш характеристикасини ўзгаришга олиб келади. Коллектор токининг  $\Delta I_K$  га ортиши коллектор кучланишининг  $\Delta U_K = R_K \Delta I_K$  қийматга камайишига сабаб бўлиб, чиқиш ва ўтиш характеристикаларида иш нуқтасини оптималь нуқтадан силжишига олиб келади (4.9-расм). Айрим ҳолларда иш нуқтаси иш участкасидан ташқарига чиқиб кетишига сабаб бўлади. Бу эса кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентига, бузилишларга сабаб бўлади. Транзистор параметрларини ҳарорат ўзгаришига бўлган таъсирчанлигини камайтириш учун кучайтиргич схемасининг эмиттер занжирига  $R_E$  резистори уланиб (4.8-расмга қаранг), унга параллел равища  $C_E$  конденсатор ҳам уланади. Бундай схемада эмиттер токининг ўзгармас ташкил этувчиси  $R_E$  дан ўтиб ўзгарувчан

ташкыл этувчиси эса  $C_3$  дан ўтади, натижада ўзгарувчан ташкыл этувчи иш режимига таъсир қылмайды.


Схемада база эмиттер кучланишини ҳосил қилиш учун кучланишини бўлувчи  $R_\delta$ ,  $R_{\delta'}$  қаршиликлар уланган. База эмиттер кучланишининг қиймати қуидаги формула орқали аниқланади:

$$U_{\delta'} = \frac{E_k R'_\delta}{R'_\delta + R''_\delta} - R_3 I_3. \quad (4.11)$$

Ҳарорат ортиши эмиттер токи  $I_3 = I_\delta + I_K$  қийматининг ортишига олиб келади. Бу эса эмиттер занжири  $R_3$  резистордаги  $U_3 = I_3 R_3$  эмиттер кучланиши ортишига сабаб бўлади. (4.11) формула асосида база эмиттер кучланишининг  $U_{\delta'}$  қийматини камайтиради.  $U_{\delta'}$  кучланишининг камайиши  $I_3$  ва  $I_K$  токларининг камайишига олиб келади. Яъни кучайтиргичнинг иш ҳолатига қайта туширади. Бироқ ҳароратнинг катта қийматда ўзгариши транзистор иш режимини  $R_3$  резистор ҳисобига таъминлай олмайди.

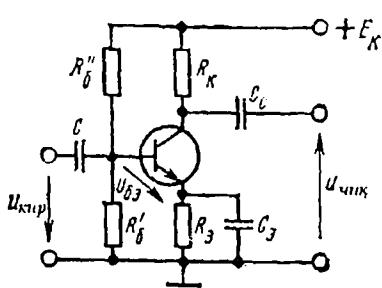

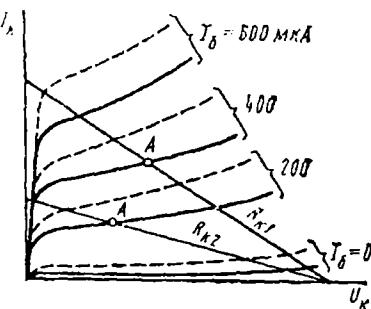4.8-расм. Ҳарорат стабилизацияли кучайтиргич схемаси.



4.9-расм. Транзисторнинг коллектор характеристикасига ҳароратнинг таъсирі.

Шунга қарамай резистор  $R_3$  транзисторнинг хона ҳароратини ўзгаришига таъсиричанлигини анчагина камайтиради.

4.8-расмда кўриб чиқилган схемани эмиттерли ҳарорат стабиллаштиргичи деб юритилади. Бундай схеманинг камчилиги  $U_3$  ҳисобига коллектор кучланиши камаяди. Коллектор кучланишини тиклаш учун манба кучланиш қиймати ошириллади.

#### 4.4. Умумий коллекторли ва умумий базали кучайтиргичлар каскади

Умумий коллекторли кучайтиргич каскади 4.10-расмда келтирилган бўлиб, унда коллектор занжиридаги  $R_x$  қаршилиги эмиттер занжирига кўчирилган ва чиқиш сигнали эмиттер қаршилиги  $R_3$  дан олинган. Схемадан кўринадики, кириш сигнали конденсатор С орқали база эмиттер оралиғига берилиб, унда

хосил бўлган ўзгарувчан ташкил этувчи (сигнал)  $R_3$  резисторда сигнал кучланиши хосил қилиб  $C_C$  орқали чиқишига узатилади.

Кучайтиргичнинг сукунат ҳолатида, яъни  $U_{kup}=0$  бўлган ҳолатда база қаршилиги  $R_s$  ҳисобига база занжирида силжиш кучланиши хосил бўлади. Унинг қиймати шундай танлаб олинадики иш нуқтаси кириш характеристикасининг чизикли қисмининг ўрта кисмига жойлашган бўлиши керак. Кучайтиргичнинг киришига  $U_{kup}$  кириш сигнали берилганда эмиттер ва коллектор занжирларида токларнинг ўзгарувчан ташкил этувчилари хосил бўлади. Эмиттер токи  $i_3$ ,  $R_3$  резистордан оқиб ўтиши жараёнида чиқиш кучланиш хосил бўлиб, унинг қиймати  $U_{uch}=R_3 i_3$  ни ташкил этади. Бундай кучайтиргичлар параметрларини аниқлаш учун унинг эквивалент схемасидан (4.11-расм) фойдаланамиз.

Эквивалент схема орқали кучайтиргичнинг чиқишига юклама уланмаган ҳолда Кирхгофнинг 1-қоидасига асосан:

$$i_{kup} + h_{21}i_{kup} - h_{22}u_{uch}/R_3 = 0 \quad (4.12)$$

формула хосил бўлади.

Кирхгофнинг 2-қоидасига асосан эса кириш ва чиқиш занжирларнинг беғликлиги кўйидагича бўлади:

$$u_{kup} = h_{11}i_{kup} + u_{uch} \quad (4.13)$$

Бу формуладан кўйидаги тенглик хосил бўлади:


$$i_{kup} = (u_{kup} - u_{uch}) / h_{11} \quad (4.14)$$

(4.14) формулани (4.12) формуладаги  $i_{kup}$  ўрнига қўйилса, умумий коллекторли кучайтиргичнинг чиқиш ва кириш кучланишларининг тўлиқ боғлиқлиги ифодасини аниқлаймиз:


$$u_{uch} = \frac{u_{kup}(1/h_{11} + h_{21}/h_{11})}{\frac{1}{h_{11}} + \frac{h_{21}}{h_{11}} + \frac{1}{R_3} + h_{22}} = \frac{u_{kup}}{\frac{1+h_{22}R_3}{(1+h_{21})R_3}} \quad (4.15)$$

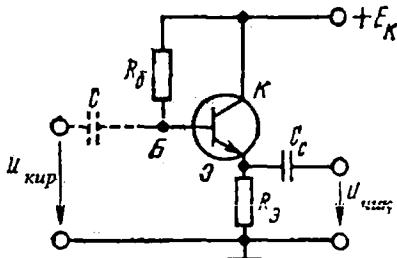(4.15) формуладан кўринадики, умумий коллекторли кучайтиргич каскадларида чиқиш сигналининг кучланиши хар доим кириш сигналининг кучланишидан кичик бўлар экан. Яъни кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти  $K_U$  бирдан кичик бўлади:

$$K_U = \frac{U_{\text{чук}}}{U_{\text{кир}}} = \frac{I}{I + h_{21} R_3} \cdot \frac{1}{(1 + h_{21}) R_3} \quad (4.16)$$



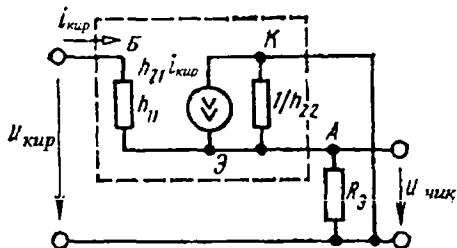4.10-расм. Умумий коллектор схемали кучайтириш каскади.



4.11-расм. Умумий коллекторли кучайтириш каскадининг эквивалент схемали

Шу сабабли бундай схемани (4.10-расм) кучланиш коэффициенти эмас, балки сигнални узатиш коэффициенти деб юритиш мақсадга мувофиқ. Маълумки  $h_{22} = 10^{-5} \div 10^{-6}$  см,  $R_3 = 10^2 \div 10^4$  Ом га тенг бўлиб,  $h_{22} R_3 \leq 1$  бўлгани сабабли сигнални узатиш коэффициентини тахминан қўйидаги формула билан ифодаласак бўлади:

$$K_U \approx \frac{I}{I + h_{21} / (1 + h_{21}) R_3}. \quad (4.16a)$$

$h_{11}$  ва  $R_3$ лар тахминан бир хил қийматда бўлгани сабабли  $h_{21} \geq 1$ , шундай экан узатиш коэффициенти  $K_U$  бирга яқин бўлади.

Ҳакиқатдан ҳам, умумий коллекторли кучайтириш каскадларининг кучайтириш коэффициенти  $K_U = 0,9 \div 0,99$  ни ташкил этади. Схемадан ва (4.15) формуладан кўринадики, чиқиш сигналнинг фазаси кириш сигналнинг фазаси билан бир хил бўлади. Чиқиш сигналнинг фазаси ва унинг қиймати кириш сигнални билан бир хил бўлгани сабабли, умумий коллекторли кучайтиричларни эмиттер қайтаргич схемаси деб юритилади. Эмиттер қайтаргичнинг кириш қаршилиги (4.14) формуладан фойдаланган ҳолда қўйидаги формулани ҳосил қилиш мумкин:

$$R_{\text{кир}} = \frac{U_{\text{кир}}}{I_{\text{кир}}} = \frac{U_{\text{кир}} h_{11}}{U_{\text{кир}} - U_{\text{чук}}} = \frac{h_{11}}{1 - K_U}. \quad (4.17)$$

Бизга маълумки (4.17) формуладаги  $K_U$  тахминан 1 га тенг. Шундай экан эмиттер қайтаргичнинг кириш қаршилиги  $R_{\text{кир}}$  транзисторнинг кириш қаршилиги  $h_{11}$ дан катта бўлиб, унинг қиймати бир неча юз КОм га тенглашади.


Эмиттер қайтаргичнинг чиқиш қаршилиги эса қўйидаги формулага тенг бўлиб

$$R_{\text{чук}} = h_{11} / (1 + h_{21}) \quad (4.18)$$

унинг қиймати бир неча ўн Омларни ташкил қилади. Шундай килиб, эмиттер қайтаргичнинг бошқа кучайтиргичларга нисабатан (эмиттерли кучайтиргичлар) асосий хусусиятларидан бири, кириш қаршилиги катта, чиқиш қаршилиги эса кичик бўлади. Чиқиш қаршилиги кичик бўлганлиги сабабли эмиттер қайтаргичнинг ток бўйича кучайтириш коэффициенти  $K$ , катта бўлиши мумкин. Амалиётда катта чиқиш қаршиликка эга бўлган сигнал манбаи кичик кириш қаршиликка эга бўлган истеъмолчига уланиши керак бўлади (яъни, кучайтиргичнинг чиқиши кичик қаршиликка эга бўлган карнайга уланган), бундан занжирларни тўридан-тўғри бир-бирига уланиши мумкин эмас, чунки уларнинг чиқиши ва кириш қаршиликлари кескин бир-биридан фарқ қилгани сабабли биринчи занжирдан берилаётган сигнал энергияси иккинчи занжирга узатилишиниг ФИК тахминан 5-10% ни ташкил этади. ФИК ни ошириш учун биринчи занжирнинг чиқиш қаршилиги билан иккинчи занжирнинг кириш қаршиликлари бир-бирига тенглаштириш ёки бир-бирига мослаш лозим. Икки занжир қаршиликларини мослаш учун, икки занжир ўртасига эмиттер қайтаргич уланади.

**Умумий база схемали кучайтиргич каскади (УБ).** УБ кучайтиргичлари 4.12-расмда берилган. Бу схемада иш нуқта режимини ҳосил қилиш учун  $U_{\text{вх}}$  кучланишнинг қиймати  $R_s$ ,  $R_d$  резисторлар орқали ҳосил қилинади. Бунда база конденсатори  $C_s$  нинг қаршилиги занжирдаги ўзгарувчан ташкил этувчилари (кучайтирилаётган сигнал частотаси) учун жуда ҳам кичик бўлиб, занжирдаги ўзгармас ташкил этувчилари учун чексизга интилади. Шу сабабли ўзгарувчан ташкил этувчи  $C_s$  дан оқиб ўтиб, унда потенциаллар тушуви тахминан нолга тенг бўлади ва занжирдаги ўзгармас ташкил этувчи  $R_s$  дан оқиб ўтади. Схемада кириш сигналининг кучланиши транзисторнинг база эмиттерига берилиб, кучайтирилган чиқиш сигнали транзисторнинг база ва коллектор занжирларидан  $C_c$  орқали узатилади. Умумий база схемали кучайтиргичнинг кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти катта қийматга эга бўлиб, тахминан унинг қиймати умумий эмиттер схемали кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти билан тенг бўлади. Ток бўйича кучайтириш коэффициенти эса бирдан кичик бўлади.

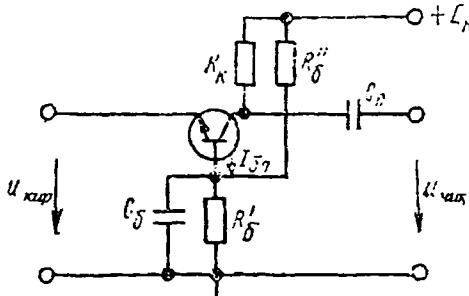Шундай килиб, умумий базали кучайтиргичнинг қувват бўйича кучайтириш коэффициенти  $K_p = K_u K$ , га тенг бўлиб, унинг қиймати умумий эмиттер схемали кучайтиргичнинг қувват бўйича кучайтириш коэффициентидан анча кичик бўлади. Бундай схеманинг асосий хусусияти, кичик кириш ва катта чиқиш қаршиликларга эгадир. Бу схема амалиётда деярли кам кўлланилади.




4.12-расм. Умумий база схемали кучайтириш каскади.
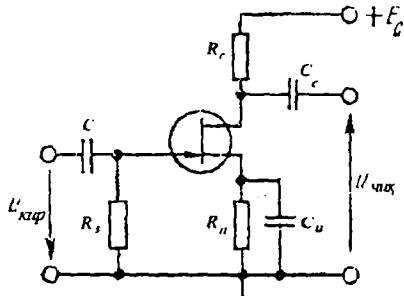
#### 4.5. Майдон транзисторли кучайтиргич каскади

Хозирги кунда майдон транзисторли кучайтиргич каскадлари күп күлланилмоқда, чунки унинг кириш қаршилиги биполяр транзисторларга нисбатан анча каттадыр. Майдон транзисторли кучайтиргичлар биполяр транзисторли кучайтиргичларга ўхшаб уч хил схемада уланады. Булар: умумий стокли (УС); умумий истокли (УИ) ва умумий затворли (УЗ) схемалардир. Күпинча умумий истокли схема кучайтиргичи ишлатилади. Шу сабабли таҳлил қилиндида умумий истокли схемадан фойдаланамиз (4.13-расм). Схемада сток занжирига  $R_s$  қаршилиги уланган бўлиб, орқали сигнал кучайтирилади ва конденсатор  $C_s$  орқали кучайтирилган сигнал чиқишига узатилади. Исток занжирига  $R_u$  қаршилигидан уланган, унда ўзгармас ташкил этувчиси ҳисобига ҳосил бўлган потенциаллар тушуби  $U_{30}$  нинг қиймати сукунат ҳолатдаги иш нуқтасини ( $U_{3n}$ ) ҳосил қиласди.  $U_{30}$  кучланишнинг қиймати майдон транзистори кириш характеристикасининг тўғри чизиқли участкасида ўтара нуқта қийматини ташкил этади.

Кириш сигналининг кучланиши конденсатор  $C$  орқали майдон транзисторига узатилгандан майдон транзисторининг кириш характеристикасидан маълумки, сигнал таъсирида майдон транзисторининг исток ва сток занжирларида ўзгарувчан ташкил этувчи  $i_u$  исток ва  $i_c$  сток токлари ҳосил бўлади. Улар тахминан бир-бирига тенгдир.  $R_u$  резистордан ўзгарувчан ташкил этувчи  $i_u$  ўтиши ҳисобига кўшимча ўзгарувчан потенциал тушуби ҳосил бўлади. Бу эса кучайтиргичнинг иш нуқтаси бир нуқтада турмаслигини ифодалайди. Бундай ҳолат кучайтиргичнинг иш режимини бузуб, чизиқсиз бузилишларига олиб келади. Бузилишларни йўқотиш учун  $R_u$  қаршилигига параллел  $C_u$  конденсатори уланади. Унинг қаршилиги кучайтирилаётган сигналнинг энг паст частотаси учун  $R_u$  нинг қийматидан бир неча ўн марта кичик бўлиши керак. Буни ҳосил қилиш учун сигими катта бўлган электролитик конденсаторлар ишлатилади. Шундай экан ўзгарувчан ташкил этувчи  $i_u$  токи  $R_u$  орқали эмас, конденсатор  $C_u$  орқали оқиб ўтади ва унда потенциаллар тушуби ҳосил бўлмай, фақатгина  $R_u$  дан оқиб ўтаетган ўзгармас ташкил этувчи  $i_u$  токи ҳисобига потенциаллар тушуби ҳосил бўлади. Бу потенциаллар тушувининг қиймати кучайтиргичнинг иш режимини белгилайди.  $R_u$  резисторда ҳосил бўлгаан потенциал тушувининг манфий ишорали қиймати  $R_s$  орқали майдон транзистори затворига узатилади, мусбат ишорали қиймати эса майдон транзисторининг исток электродига узатилади. Затвор билан истокнинг бундай боғланишига ўзгармас



4.13-расм. Умумий исток схемали кучайтириши каскади

ташкыл этувчи бўйича манфий тескари боғланиш деб юритилади. Унда сток занжирдаги  $R_u$  ва  $C_u$  автоматик силжиш элементлари дейиллади.

Сток билан умумий занжир нуқталари орасидаги ўзгарувчан кучланиш чиқиши сигналиниң кучланиши  $C_C$  конденсатори орқали чиқишига узатилади.

Майдон транзисторли кучайтиргич каскадини таҳлил қилиш учун қулай бўлган график усулини кўллаймиз. Бунинг учун сток ва исток характеристикаларидан фойдаланамиз (4.14-расм). 4.13-расм асосида Кирхгофнинг 2-коидасига асосан сукунат ҳолати учун куйидаги формула келиб чиқади:

$$E_C = U_C + R_C I_C \quad (4.19)$$

Бу тенглама асосида (4.14.б-расм.) характеристика устида  $R_C$  қиймати учун динамика характеристика тузилади. Бу динамик (юклама чизиги) характеристика эса қуйидаги формула асосида тузилади:


$$I_C = (E_C - U_C) / R_C \quad (4.19a)$$

Динамик чизиқни ҳосил қилиш транзисторли кучайтиргичнинг динамика характеристикасига ўхшаб (4.19a) формула асосида топилади.

1-шарт.  $U_C = 0$  га тенг бўлса,  $I_C = E_C / R_C$  (4.14.б-расм)

2-шарт.  $U_C = E$  га тенг бўлса,  $I_C = 0$  га тенг бўлади.

$U_C$  ва  $I_C$  нинг қийматлари координата ўқларида кўйилиб, ҳосил бўлгэн икки нуқта ўртасида тўғри чизиқ чизилади. Шундай килиб, графикдан кўринадики, юклама чизиги майдон транзисторининг оиласвий статик характеристикаларини кесиб ўтади. Ҳар бир  $U_3$  затвор чизиги билан юклама чизигининг кесицшган нуқталари орқали затвор кучланишининг ҳар хил қийматлари учун сток кучланишининг  $U_C$  қийматларини аниқлаш мумкин. Шу билан бирга  $U_3$  затвэр кучланишининг ҳар хил қийматлари учун сток токининг қийматларини аниқлаб,  $I_C = f(U_3)$  функцияни ҳосил қилиб, ўтиш динамик характеристикаси тузилади (4.14.б-расм), графикда  $\Pi'$  иш нуқтасини ифодалайди.

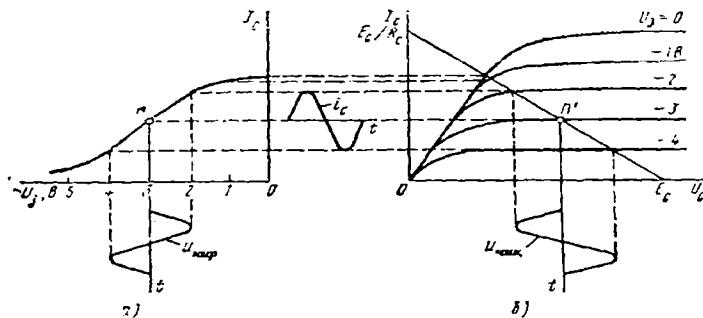

4.14-расм. Умумий исток схемали кучайтириш каскадининг график таҳлили

Унинг қиймати ўтиш динамик характеристикасининг тўғри чизиқли қисмининг ўртасида жойлаштириллади. Бундай ҳолат майдон транзисторининг иш режими дейилиб, чизиқсиз бузилишларни минимум қийматига олиб келади. Иш нуқта график орқали белгилагандан сўнг иш нуқта кучланишини ҳосил қилувачи  $R_u$  резисторнинг қиймати қуйидагича аниқланади:

$$R_u = \frac{U_{zo}}{I_{co}}. \quad (4.20)$$

бунда,  $U_{zo}$  ва  $I_{CO\text{ пар}}$  кучайтиргичнинг сукунат ҳолатдаги қийматлари.

Автоматик силжитиш элементи  $C_u$  қуйидаги формула билан аниқлади:

$$C_u = 10 - 20 / 2\pi f_u R_u \quad (4.21)$$

бунда,  $f_u$  – кучайтирилаётган сигналнинг энг паст частотаси.

Кучайтиргич каскадининг киришига сигнал кучланиши узатилганда сток занжирида ўзгарувчан ташкил этувчи сток токи  $i_c$  ҳосил бўлади (4.14-расм).

Уларнинг ўзгариши эса майдон транзисторининг сток ва исток оралигидаги  $U_C$  нинг ўзгаришига сабаб бўлади. Унинг ўзгарувчан ташкил этувчиси бўлиши  $U_C$  қиймат жиҳатдан  $R_C$  резисторда ҳосил бўлаётган кучланиш билан тенг бўлиб, фазалари эса  $180^\circ$  га силжиган бўлади. Шундай қилиб,  $R_C$  да ўзгарувчан  $I_C$  токи ҳисобига ҳосил бўлган кучланиш чиқиш кучаланиши билан ифодаланади. Яъни

$$U_{\text{чик}} = R_C i_C. \quad (4.22)$$

Бундан кўринадики,  $U_{\text{чик}}$  кучланиши кириш кучланиши  $U_{kup}$  га нисбатан  $180^\circ$  га силжиган бўлиб, сон жиҳатдан бир неча юз марта катта бўлади. Чунки сток занжиридаги кучланиши затвор занжиридаги кучланишга нисбатан бир неча марта каттадир. Кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти  $K$  ва бошқа параметрлари кучайтиргичнинг ўзгарувчан ташкил этувчилари бўйича эквивалент схемаси орқали аниқланади.

Эквивалент схемани ҳосил қилиш учун сток токининг  $I_C$ , затвор кучланиши  $U_3$  ва сток кучланиши  $U_C$  орлигидаги боғланиши қуйидаги функция  $I_C = f(U_3, U_C)$  орқали  $I_C$  нинг орттирилмалари қуйидагича аниқланади:

$$\Delta I_C = \frac{\partial I_C}{\partial U_3} \Delta U_3 + \frac{\partial I_C}{\partial U_C} \Delta U_C. \quad (4.23)$$

Майдон транзисторининг асосий параметрлари бўлган  $S = \partial I_C / \partial U_3$  ва  $R_i = \partial U_C / \partial I_C$ ларни (4.23) формулага кўйиб, қуйидагини ҳосил киласиз:

$$\Delta I_C = S \Delta U_3 + \frac{1}{R_i} \Delta U_C. \quad (4.23a)$$

Кириш сигнали кучланиши  $U_{kup}$  таъсирида затвор ва исток оралигига кучланиш вақт бўйича ўзгарса, яъни  $\Delta U_3(t) = U_{kup}$  бўлса сток токи ҳам шу қонуният бўйича ўзгаради. Яъни сток занжирида ўзгарувчан ташкил этувчи ҳам ҳосил бўлади:  $\Delta I_C(t) = i_C$ . Бунинг натижасида майдон транзисторнинг сток ва исток оралигидаги кучланиш ҳам ўзгариб, қуйидагича  $\Delta U_C(t) = u_C = -R_C i_C$  тенг бўлади. (4.23a) формуладаги  $\Delta I_C$ ,  $\Delta U_3$  ва  $\Delta U_C$ лар ўрнига  $i_C$ ,  $U_{kup}$  ва  $u_C = -R_C i_C$ ларни кўйсак қуйидаги формулани ҳосил қиласиз:

$$i_C = S u_{kup} - \frac{R_i}{R_i + R_C} i_C. \quad (4.23b)$$

Бу (4.23b) формулани қуйидаги кўринишига келтириш мумкин:

$$i_C = S u_{kup} \frac{R_i}{R_i + R_C}. \quad (4.23b)$$

Бу формула асосида эквивалент схема 4.15-расмда кўрсатилган бўлиб, унда майдон транзистори  $S u_{kup}$  қийматли ўзгарувчан ток манбай ва  $R_i$  ички қаршиликли ток генераторига айлантирилган. Схемада автоматик силжиш

кучланишини ҳосил килувчи занжир  $R_u$ ,  $C_u$  ва ажратувчи,  $C$  ва  $C_C$  конденсаторларнинг кучайтирилувчи сигналга таъсири ҳисобга олинмаган ҳолда тасвирланган (4.15-расм).


Умумий истокли кучайтиргичнинг эквивалент схемасининг таҳлилидан кўринадики, кучайтиргичнинг кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти  $K_U$  кўйидагига тенг:

$$K_U = \frac{U_{\text{чик}}}{U_{\text{куп}}} = \frac{SU_{\text{куп}}}{U_{\text{куп}}} \frac{R_i K_c}{R_i + R_c} = S \frac{R_i R_c}{R_i + R_c}. \quad (4.24)$$


Майдон транзисторнинг затвор ва исток оралиғидаги қаршилиги, яъни майдон транзисторнинг кириш қаршилиги таҳминан  $10^8$  Ом атрофида бўлади.  $R_3$  резистор майдон транзисторнинг киришига параллел уланган бўлиб, кучайтиргичнинг кириш қаршилиги  $R_3$  резистор қаршилиги қиймати билан ифодаланади. Яъни  $R_{\text{куп}} \approx R_3 = 10^5 - 10^6$  Ом ни ташкил этади.

Замонавий майдон транзисторларнинг сток ва исток оралиғидаги қаршилиги, яъни чиқиш қаршилигининг қиймати  $10^4 - 10^5$  Омлар оралиғида ётади. Шу сабабли майдон транзисторли кучайтиргич каскадининг чиқиш қаршилиги  $R_C$  қиймат орқали ифодаланиб,  $R_{\text{чик}} \approx R_C = 10^3 - 10^4$  Омга тенг бўлади.

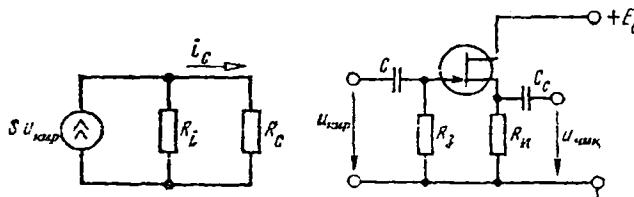Булардан кўринадики, майдон транзисторли кучайтиргичнинг чиқиш қаршилиги кириш қаршилигига нисбатан анча кичик бўлади ( $R_{\text{чик}} \leq R_{\text{куп}}$ ). Бу тенглик майдон транзисторли кучайтиргичнинг биполяр транзисторли кучайтиргичларга нисбатан асосий афзаллиги ҳисобланади.



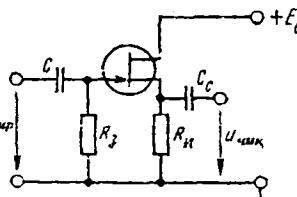4.15-расм. Умумий истокли кучайтириш каскадининг эквивалент схемаси



4.16-расм. Умумий сток схемали кучайтириш

Саноатда умумий исток схемали кучайтиргич каскадларидан ташкири умумий сток схемали кучайтиргичлар ҳам ишлатилади (4.16-расм). Расмда майдон транзисторнинг юклама қаршилиги  $R_u$  сток занжирига жойлаштирилган.  $R_u$  резисторда исток токи  $i_u$  дан ҳосил бўлган кучланиш – чиқиш сигнал кучланишини ташкил қиласди у  $C_C$  конденсатор орқали чиқиша узатилади. Бундай схеманинг хусусияти эмиттер қайтаргич хусусияти билан бир хил бўлиб, унинг кириш қаршилиги ва ток бўйича кучайтириш коэффициенти катта, чиқиш қаршилиги эса кичик бўлади. Кучланиш бўйича узатиш коэффициенти эса таҳминан бирга тенгdir. Чиқиш сигналининг фазаси кириш сигналининг фазаси билан бир хил бўлади.

Умумий сток схемали кучайтиргич каскадини кўпинчча исток қайтаргичи деб юритилади. Исток қайтаргичлар эмиттер қайтаргичларга ўхшаб амалиётда

күпинча ёрдамчы кучайтиргич вазифасини ўтайди, лекин катта чиқиш қаршиликли кучайтиргич билан кичик қаршиликли (масалан карнайлар) курилмаларнинг қаршиликларини бир-бирига мослаш учун ишлатилади. Умумий затвор схемали кучайтиргич каскадлари амалиётда ишлатилмайди.

#### 4.6. Кучайтиргич каскадларнинг иш режимлари


Кучайтиргичларнинг сукунат ҳолатдаги иш нұктаси жойлашишига ва кучайтирилаёттан сигнал кучланишининг қийматига қараб кучайтиргичнинг иш режими уч турға бўлинади ва улар А, В, ва С режимлар деб юритилади. Бу режимлар чизиксиз бузилишларни камайтириш ва ФИК ни орттиришдан иборатдир.

А режим. Бу режим сукунат ҳолатда иш нұктаси  $\Pi$  ни (4.17-расмга қаранг) транзистор кириш характеристикасининг тўғри чизикили участкасининг ўртаси танлаб олинади. 4.17-расмда транзисторларнинг ўтиш ва чиқиш динамик характеристикаларида иш нұкталари  $\Pi$  ва  $\Pi'$  ҳарфлари билан белгиланган.  $\Pi$  нұктасининг қийматини шундай танлаб олиш керакки, юқорида айтганимиздек, динамик характеристикасининг ўртасида бўлиб, кучайтиргич сигнални кучайтиришида минимум бузилиш ҳосил бўлсин. Масалан, кучайтиргичнинг киришига берилётган сигналнинг шакли синусоидал кўринишга эга бўлса, кучайтиргичнинг чиқишида ҳам шундай кўринишга эга бўлиши керак. Амалиётда кўпчилик кучайтиргичлар А режимда ишлатилади. Бундай кучайтиргичнинг асосий камчилиги ФИК жуда кичикдир.

Кучайтиргичнинг ФИК чиқишидаги сигнал кувватини манбадан истеъмол қиласётган умумий кувватга бўлган нисбати билан аниқланади. Кучайтиргичнинг А режимдаги чиқиш сигналининг куввати қуидаги формула билан аниқланади:

$$P_{\text{ши}} = 0,5 U_{\text{км}} I_{\text{км}} \quad (4.25)$$

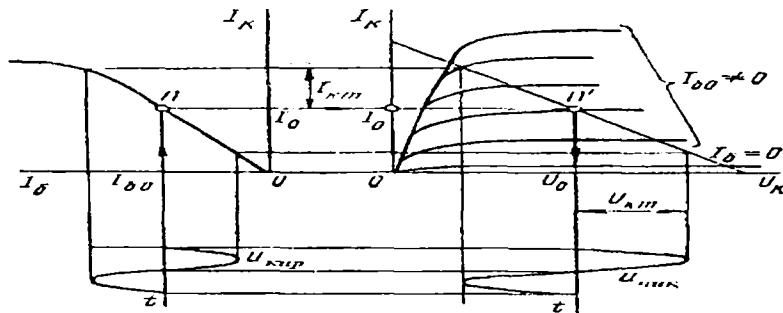Формуладаги  $U_{\text{км}}$  ва  $I_{\text{км}}$  транзисторнинг коллектор занжирдаги ўзгарувчан ташкил этувчи кучланиш ва токнинг амплитуда қийматлари.



4.17-расм. А режимидаги кучайтириш каскадининг характеристикаси.

Кучайтиргич манбадан қабул қиласётган кувватнинг бир қисми чиқиши сигналнинг куввати учун, ҳамда кучайтиргич элементларининг қизиши учун

кетган қувватлардан ташкил топади. Яъни манбадан қабул қилаётган умумий қувват


$$P_0 = U_0 I_0. \quad (4.25a)$$

Шундай қилиб, кучайтиргичнинг ФИК юқорида айтганимиздек қуйидагича аникланади:

$$\eta = \frac{P_{\text{чек}}}{P_0} = 0,5 \cdot \frac{U_{km} I_{km}}{U_0 I_0}. \quad (4.26)$$

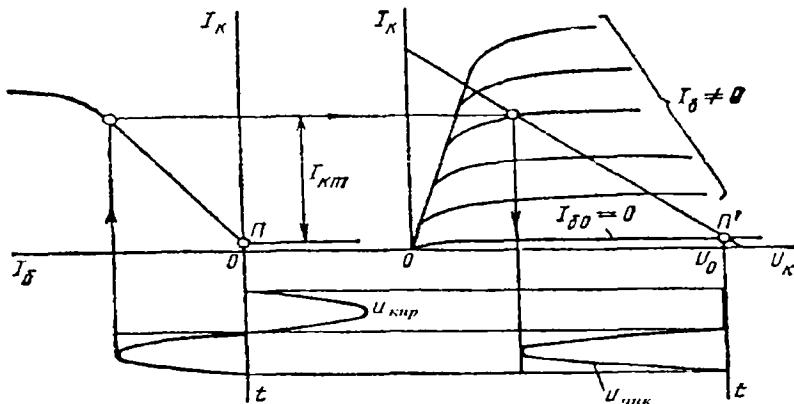4.17-расм орқали кўринадики, А режимдаги кучайтиргичнинг ўзгарувчан ташкил этувчилири  $U_{km}$  ва  $I_{km}$ лар  $U_0$  ва  $I_0$ лардан анча кичик. Шундай экан (4.26) формулага асосан кучайтиргичнинг ФИК ҳар доим 0,5 дан кичик бўлиб, унинг қиймати тахминан 0,35 қийматдан ошмайди. Шу сабабли қувват кучайтиргич каскадларда А режими жуда кам кўпланилади.

**В режим.** В режимдада транзисторнинг иш нуқтаси кириш ва ўтиш характеристикаларининг бошланғич қисмига жойлаштирилади (4.18-расм). Расмда иш нуқта  $\Pi$  ва  $\Pi'$  ҳарфлар билан ифодаланган ва бу нуқтани **кесиши нуқтаси** деб аталади. В иш режимдада транзисторнинг коллектор занжирида ҳосил бўладиган ўзгарувчан ташкил этувчи  $\Delta I_K$  токи ва  $\Delta U_K$  кучланишлар фақатгина кириш сигнални кучланишининг мусбат қисмидагина ҳосил бўлади. Масалан: агарда кириш сигнални синусоидал кўринишга эга бўлса, кучайтиргич сигнални фақат мусбат даврнигина кучайтиради. Яъни жуда катта чизиқсиз бузилишлар ҳосил бўлар экан (4.18-расмга қаранг). Бундай катта бузилишлар сабабли В режимдаги кучайтиргичлар фақатгина икки тақти кучайтиргичларда ишлатилади.




4.18-расм. В режимидаги кучайтириш каскадининг характеристики

Кучайтиргичларнинг В режимдаги ФИК А режимдагига нисбатан анча катта бўлади. Чунки сукунат ҳолатда  $I_{k0}$  нолга тенг бўлиб, кириш сигнални пайдо бўлганда гина ўзгарувчан ташкил этувчи ҳосил бўлади.  $I_{k0}$  эса жуда ҳам кичик қийматга эга бўлади. Яъни В режимдаги кучайтиргичнинг ФИК 80-90% ни ташкил этади.

Айрим ҳолларда кучайтиргичларнинг иш режимлари А ва В режим ҳолатларнинг ўртасида танланади. Яъни иш нуқтаси АВ режимнинг иш нуқталари ўртасида танланади. Бундай режим АВ режим дейилади. АВ режимли кучайтиргичнинг ФИК А режимли кучайтиргичнинг ФИК идан катта, В режимдан кам бўлади. Чизиқсиз бузилишлар эса А режимга нисбатан катта, В режимга нисбатан кичик бўлади.

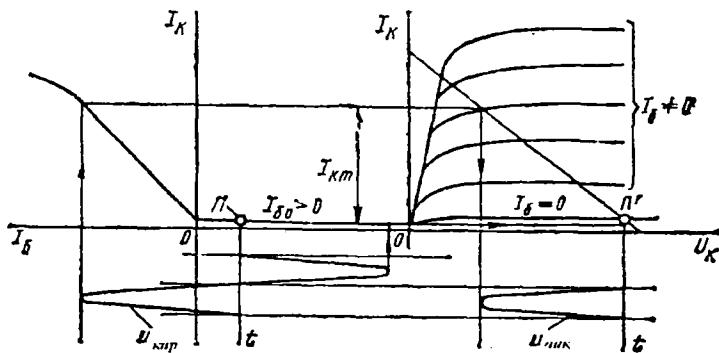С режим. Бундай режимда кучайтиргичнинг иш нуқтаси 4.19-расмда кўрсатилгандек кўринишда танланади. Транзисторнинг ўзгарувчан ташкил этувчилари кириш сигналини мусбат қийматининг бир қисмida хосил бўлади. Бундай режимда ночиликли бузилишлар жуда катта бўлиб, ФИК бирга яқин бўлади. Бундай режим резонанс кучайтиргичлар ва автогенераторларда ишлатилади.




4.19-расм. С режимидаги кучайтириш каскадининг характеристикиаси

## 5.БОБ. Күп каскадли ва қувват кучайтиргичлар
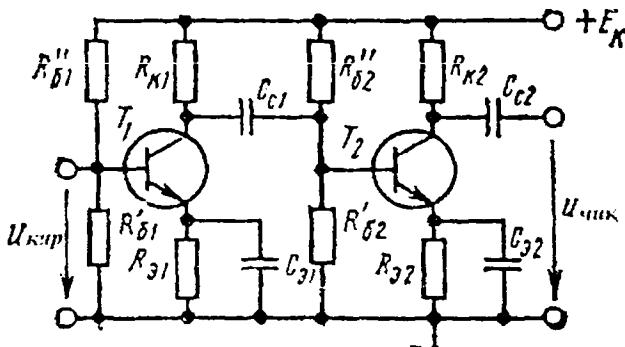
### 5.1. Күп каскадли кучайтиргич

Амалиётда кучайтиргичларнинг кучайтириш коэффициентлари бир неча 100 мингдан бир неча миллионгача бўлишини тақозо этади. Бундай катта кучайтириш коэффициентини олиш учун бир неча кучайтиргичларнинг йигиндисидан ҳосил қилинади. Бундай кучайтиргичлар кўл каскадли кучайтиргичлар деб юритилади. 5.1-расмда икки каскадли резисторли кучайтиргич схемаси берилган бўлиб, уни таҳлил қиласиз.



5.1-расм. Биполяр транзисторда йигилган резисторсигум боғланишили икки каскадли кучайтиргич

Схемада н-п-п турли транзистор танланган ва улар умумий эмиттерли схема асосида тузилгандир. Бу икки каскад бирбири билан  $C_{c1}$  конденсатор орқали боғланган.  $C_{c1}$  конденсатор  $VT_1$  транзисторнинг коллектор занжири билан


$VT_2$  транзисторнинг база занжирини боғлади.  $C_{c1}$  конденсатор  $VT_1$  транзисторнинг ўзгармас ташкил этувчисини  $VT_2$  транзисторнинг базасига ўтказмай, фақатгина  $VT_1$  транзисторнинг ўзгарувчан ташкил этувчисинигина  $VT_2$  транзисторнинг база занжирига ўтказади.  $C_{c2}$  конденсатор эса  $VT_2$  транзисторнинг ўзгармас ташкил этувчисини юклама занжирига (яъни чиқишига) ўтказмаслигини таъминлайди.

5.1-расмда  $R_{\vartheta 1}$ ,  $C_{\vartheta 1}$  ва  $R_{\vartheta 2}$ ,  $C_{\vartheta 2}$  транзисторнинг ҳароратга боғлиқлигини камайтиради, яъни ҳарорат стабилизациясини таъминлайди.

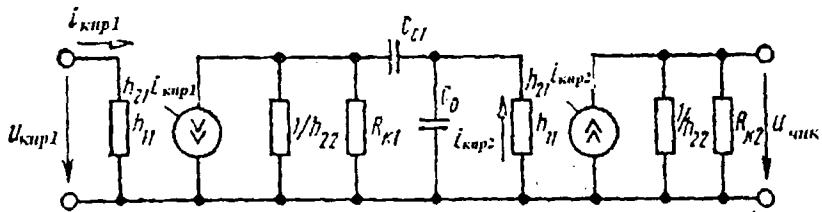5.2-расмда икки каскадли кучайтиргичнинг эквивалент схемаси ўз ифодасини топган. Эквивалент схемада  $C_o$  конденсатор  $VT_2$  транзисторнинг  $Sk_{ip2}$  кириш сифими,  $C_m$  монтаж сифимларини ўз ичига олган бўлиб, қуйидаги формула билан ифодаланади:

$$C_o = Sk_{ip2} + C_m = (1 + K_{U2}) C_{k2} + C_m, \quad (5.1)$$

Бунда:  $K_{U2}$ —иккинчи каскаднинг кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти.  $C_{k2}$ —иккинчи транзисторнинг коллектор ўтиш сифимиdir.



5.2-расм. Икки каскаддли күчайтиргичнинг эквивалент схемаси.

Эквивалент схема орқали күчайтиргичнинг кучланиш коэффициентини аниқлаша учун күчайтиргич каскадини генератор эквиваленти билан алмаштирамиз (5.3-расмга қаранг).

Бунда генераторнинг чиқиш кучланиши күчайтиргичнинг чиқиш кучланишига  $U_{uchik} = K_{UX} \cdot U_{kip}$  ва генераторнинг ички қаршилиги күчайтиргичнинг чиқиш қаршилигига  $R_{uchik} = R_{kip}$  тенг қилиб олинади. Юкоридаги параграфда кўрсатилганидек кучланиш бўйича күчайтиргичнинг күчайтириш коэффициентини (истеъмолчи уланмаган ҳолда) қўйидаги формула билан аниқлаймиз:

$$K_{UX} = \frac{h_{21} R_K}{h_{11}(1 + h_{22} R_K)}.$$

5.3-расмда  $R_{kip}$  кейинги каскаднинг кириш қаршилиги ҳисобланиб, күчайтиргичнинг чиқиш кучланиши қўйидаги формула билан ифодаланади:


$$\dot{U}_{uchik} = \frac{\dot{K}_{UX} \dot{U}_{kip} \frac{R_{kip}}{1/(i\omega C_0)}}{R_{BH} + \frac{1}{i\omega C_c} + \frac{R_{kip}}{R_{kip} + 1/(i\omega C_0)}} = \frac{\dot{K}_{UX} \dot{U}_{kip} \frac{R_{kip}}{1 + i\omega C_0 R_{kip}}}{R_{BH} + \frac{1}{i\omega C_c} + \frac{R_{kip}}{1 + i\omega C_0 R_{kip}}}, \quad (5.2)$$

Бунда айрим ўзгартиришлар киритиш натижасида унинг кўриниши қўйидагига тенг:

$$\dot{U}_{uchik} = \frac{\dot{K}_{UX} \dot{U}_{kip} R_{kip}}{R_{BH} + i\omega C_0 R_{kip} R_{BH} + 1/(i\omega C_c) + C_0 R_{kip} / C_c + R_{kip}}. \quad (5.2.a)$$

Күчайтиргичларда  $C_0$  сифим ажратувчи конденсатор  $C_c$  сифимнинг қийматидан жуда кичик бўлганлиги сабабли (5.2)  $C_0 R_{kip} / C_c$  қиймат жуда кичкина, яъни  $R_{kip}$  га нисбатан ҳисобга олмаса бўлади. Шу сабабли юкоридаги формула қўйидаги кўринишга эга бўлади:
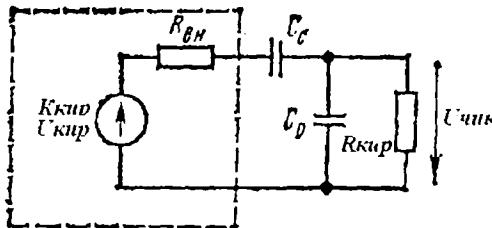
$$\dot{U}_{uchik} = \frac{\dot{K}_{UX} \dot{U}_{kip} \frac{R_{kip}}{R_{kip} + R_{BH}}}{1 + i\omega C_0 \frac{R_{kip} R_{BH}}{R_{kip} + R_{BH}} + \frac{1}{i\omega C_c (R_{kip} + R_{BH})}}, \quad (5.2.b)$$



$R_{uchik} = R_{uu}$  5.3-расм. Резистор-сигум бөгләниши күчайтиргиң каскадининг эквивалент схемаси.

Хисобга олинган ҳолда резисторлар күчайтиргиң күчайтириш коэффициенти қуидагиша ёзилади:

$$K_U = \frac{\dot{U}_{uchik}}{\dot{U}_{kup}} = \frac{R_{kup}}{R_{kup} + R_{uchik}} \cdot \frac{1}{1 + j(\omega\tau_n - \frac{1}{\omega\tau_n})}, \quad (5.3)$$

$$\text{Бунда } \tau_n = C_D \frac{U_{kup} \cdot U_{uchik}}{U_{kup} + U_{uchik}}, \quad E_n = C_D (R_{kup} + R_{uchik})$$

Күчайтирилаёттан сигналнинг пастки ва юқориги частоталари учун ўзгармас вақт ташкил этувчи.

(5.3) формуладан күчайтиргиң күчайтириш коэффициентининг модули қуидагига тенг:

$$|K_U| = \frac{R_{kup}}{R_{kup} + R_{uchik}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau_n - \frac{1}{\omega\tau_n})^2}}, \quad (5.4)$$

унинг кириш ва чиқиш орасидаги аргументи, яъни фаза силжиш бурчаги

$$\phi = \arctg(\frac{1}{\omega\tau_n} - \omega\tau_n). \quad (5.5)$$

га тенг.

Келтирилган юқоридаги формулалардан күринадики, күчайтиргиң күчайтириш коэффициенти частотага бөглиқ экан.

Күчайтиргиң күчайтириш коэффициентининг энг катта қиймати ўрта частоталарга тўғри келиб, формуладаги ташкил этувчи  $[\omega\tau_n / (\omega\tau_n)] \ll 1$  бўлади ва бу частота оралиғида  $C_0$  ва  $C_0$ лар күчайтиргиң күчайтириш коэффициентига таъсир этмайди. Яъни күчайтиргиң күчайтириш

коэффициенти  $K_0 = K_{UX} \cdot \frac{R_{uchik}}{R_{uchik} + R_{kup}}$  нинг максимум қиймати

$$\omega_0 = 1 / \tau_n \tau_n \quad (5.6)$$

Бунда  $K_0$  кучайтиргични ўрта частотадаги қиймати,  $\omega_0$  – кучайтиргичнинг квазирезонанс частотаси дейилади.

Кучайтирилаётган сигнални паст частоталарида (5.4) формуладаги қиймати  $1/(\omega_n t_n) >> \omega_n t_{\infty}$  дан катта бўлиб, кучайтиргичнинг паст частотадаги кучайтириш коэффициенти  $K_n$  куйидагига тенг.

$$K_n \approx \frac{K_0}{1 + \left( \frac{1}{\omega_n t_n} \right)^2}. \quad (5.4.a)$$

Бу формуладан кўринадики,  $t_n$  ( $t_n = C_c(R_{kip} + R_{vuk})$ ) нинг таркибига кирувчи  $C_c$  ҳисобига кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти кескин ўзгарар экан. Чунки сигналнинг частотаси пасайиш жараёнида  $C_c$  нинг қаршилиги  $X_{cc} = 1/(\omega_n C_c)$  ортади ва бунга тушаётган кучланиш ортади. Бу эса чиқиш кучланиши  $K_n$  нинг камайишига олиб келади.  $X_{co}$  нинг қиймати эса катта бўлади ( $X_{co} >> R_{kip}$ ). Шу сабабли у  $K_n$  га таъсир этмайди.

Юқори частоталарда эса  $\omega_{k\infty} >> 1/(\omega_n t_{\infty})$  тенг бўлгандиги сабабли кучайтиргичнинг юқори частоталарида кучайтириш коэффициенти  $K_{\infty}$  (5.4.б) формуласи асосан қуйидагига тенг.

$$K_{\infty} \approx \frac{K_0}{1 + (\omega_{\infty} t_{\infty})^2}. \quad (5.4.b)$$


(5.4.б) формуладан кўринадики,  $t_{\infty}$  таркибига кирувчи  $C_c$  сифим кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентига таъсир этади. Яъни  $X_{co}$  ( $X_{co} = \frac{1}{\omega_n C_c}$ ) нинг қиймати юқори частоталарда  $R_{kip}$  га тенглашиб қолади.

Бундай ҳол  $R_{kip}$  ни шунтлайди ва чиқиш кучланиши пасайяди, яъни  $K_0$  ни пасайтиради. Юқори частоталарда эса конденсатор  $C_c$  нинг қаршилиги  $X_{cc}$  кичик бўлиб, кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентини пасайтиrmайди.

Кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентини ҳар хил частоталарда таҳлил қилиш учун змплитуда частотали  $K_u = f(\omega)$  ва фаза частотали  $\alpha = f(\omega)$  характеристикаларидан фойдаланилади.

Сигим боғланишли резисторли кучайтиргичлар учун амплитуда частотали ва фаза частотали характеристикалар 5.4.а, б-расмларда ифодаланган. Паст частоталарда ( $\omega_n \rightarrow 0$ ) кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти  $K_n \rightarrow 0$ , чунки боғловчи конденсатор  $C_c$  нинг қаршилиги  $X_{cc} = 1/(\omega_n C_c) \rightarrow \infty$

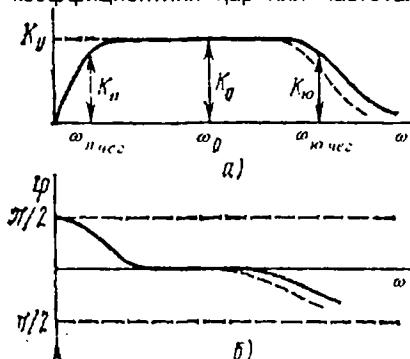Жуда юқори частоталарда ( $\omega_{\infty} \rightarrow \infty$ ) кучайтиргичнинг кучланиш коэффициенти  $K_{\infty} \rightarrow 0$ , чунки элементнинг сифим



5.4-расм. Резистор-сигум боғланишли кучайтиргичнинг характеристикалари  
Амплитуда частотали (а), фаза частотали (б)

қаршилиги

$$X_{C0}=1/(\omega_0 C_0) \rightarrow 0$$

5.4.а-расмдан кўринадики, паст ва юқори частоталарда кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентлари пасаяр экан. Бундай ҳолни **частота бузилиши** деб юритилади. Бунинг маъноси шундан иборатки, кучайтиргич носинусоидал сигналини кучайтираётганда унинг ҳар хил частота спекторларини турли хил қийматда кучайтиради. Бу эса кучайтирилаётган носинусоидал сигналнинг шаклини бузилишига олиб келади.

**Масалан:** Кучайтиргич мусикани кучайтирсин. Биз биламизки, мусика сигналининг частота спектори 20 Гц дан 20 минг Гц оралигига ётади. Мусика садоларини ҳосил қилувчи доира, барабан садоларининг частотаси паст. Скрипка, ғижокакларнинг садолари эса юқори частотага эгадир. Агарда кучайтиргичнинг амплитудали частота характеристикиси паст ва юқори частоталарни ўтра оралиқдаги частотага нисбатан кичик қийматда кучайтирса (яъни кучайтиргич частота бузилишига эга бўлса), доира, барабан, скрипка ёки ғижокакнинг овози мусикада тўлиқ эшилмайди, бошқа чолгу асблобларининг овози қаттиқ эшилтилиб, умумий мусика ифодаси бузилади.

**Кучайтиргичнинг частота бузилиши.** Кучайтиргичнинг частота бузилиш коэффициенти  $M$  билан ифодаланади. Паст частоталарда  $M_n$  нинг қиймати (5.7) формула, юқори частотада  $M_{\infty}$  нинг қиймати эса (5.8) формула билан ифодаланади.

$$M_n = \frac{K_0}{K_n} = \frac{1}{1 + \left( \frac{1}{\omega_n \tau_n} \right)^2}, \quad (5.7)$$

$$M_n = \frac{K_0}{K_{\infty}} = \frac{1}{1 + (\omega_{\infty} \tau_{\infty})^2}. \quad (5.8)$$

Амалиётда резистор сифим боғланишли кучайтиргичларнинг частота бузилиш коэффициенти 1,05-1,4 гача бўлади. Кўпинча  $M$  нинг қиймати  $\approx 2$  га тенг ҳолатни чегара қиймати қилиб олинади. Чегара ҳолатда  $1/(\omega_n \tau_n)$  ва  $\omega_n \tau_n=1$ лар бирга тенг бўлади. Бунда  $\omega_n$  чегара ва  $\omega_{\infty}$  чегара қийматлари кучайтиргичнинг пастки ва юқори чегара частоталари деб юритилади ва  $\Delta f = f_{\infty} - f_{\text{чег.}}$ -кучайтиргичнинг частота ўтказиши оралиги дейилади.

5.4.б-расмда кучайтиргичнинг фаза-частота характеристикиси ифодаланган бўлиб, унда паст частоталарда чиқиш сигналининг фаза бурчаги а кириш сигналидан олдинда бўлади. Юқори частоталарда эса орқада бўлади. Агарда  $\omega \rightarrow 0$  қийматда чиқиш а кириш сигналларининг фаза бурчаги  $\pi/2$  га интилади. Агарда  $\omega \rightarrow \infty$  да эса чиқиш а кириш сигналларининг фаза силжиши  $\pi/2$  га интилади. Юқоридаги қийматли ҳар хил частоталарда транзисторнинг параметри ўзгармас деб қаралади.

Амалда транзисторнинг тон бўйича узатиш коэффициенти  $\beta=h_21$ , бирор частотага (чегара частотасига) ўзгармас бўлиб, ундан юқори частоталарда эса  $\beta$  нинг қиймати  $\approx 2$  марта камаяди. Шу сабабли транзисторни ишлатаётганда сигнал частотаси транзисторнинг чегара частотасидан ошмаслиги керак.

Кўп каскадли кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти куйидагига тенг:

$$K = K_1 K_2 K_3 \dots = K_1 e^{i\varphi_1} K_2 e^{i\varphi_2} K_3 e^{i\varphi_3} \dots \quad (5.9)$$

Бу формуладан кўринадики, кучайтиргич каскадларнинг ортиши частота ва фаза бузилишларининг ортишига олиб келади.

Яъни

$$M=M_1 M_2 M_3 \dots, \quad (5.10)$$

$$\Phi=\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \dots \quad (5.11)$$


Бу формуладан кўринадики, кучайтиргич каскадларининг ортиши кучайтиргичнинг частота ўтказиш кенглигини торайишига олиб келар экан.

Хозирги кунда замонавий кўп каскадли кучайтиргичлар микросхемаларда бажарилаяпти. Саноатда кўп каскадли интеграл микросхемалар K123, K140, K175, K224, K272, K273 ва ҳ.к маркаларда ишлаб чиқарилаяпти. Саноатда чиқарилаётган K123-маркали интеграл микросхеманинг кучайтириш коэффициенти  $K=30-500$  бўлиб, частота ўтказиш кенглиги эса  $200\text{ Гц} - 100\text{ кГц}$  гачадир.

Интеграл микросхеманинг хусусиятларидан бири кучайтиргич схемаларида ишлатилишидир. Катта қийматли конденсаторларни интеграл кўринишда бажариш қийин. Шу сабабли схемадаги ажратувчи, боғловчи ва ҳакоза конденсаторларнинг уланадиган клеммалари микросхеманинг ташқарисига чиқарилиб, улар ташқаридан уланади. Юкорида мисол тариқасида айтганимиз 5.5-расмда K224УП1 маркали интеграл микросхема кўрсатилган. Расмдаги кучайтиргич схемасида 3 та транзистор, 9 та резистор орқали 3 каскадли n-p-n типли транзисторлри резистор кучайтиргични ифодалаган. Схемада иккинчи транзистор умумий коллекторли схемада, учинчи транзистор умумий эмиттерли схемада йигилган, биринчи транзистор эса умумий эмиттерли ёки умумий коллекторли схемада йигилиши мумкин. Схемадаги  $R_1$ ,  $R_2$  ва  $R_5$ ,  $R_7$  бўлувчи қаршиликлар биринчи ва иккинчи кучайтиргичларнинг сукунат ҳолатидаги ва  $R_8$ ,  $R_9$ лар эса 3-кучайтиргич каскадини иш режимини таъминлайди.

$R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_7$ ,  $R_9$ лар манфий тескари боғланиш ҳосил қилиб транзисторларнинг ҳарорат стабилизациясини таъминлайди. 5.5-расмдан кўринадики,  $R_4$  ва  $R_9$  қаршиликларга  $C_2$ ,  $C_3$  конденсаторлар параллел уланиш имкони бор.  $C_2$ ,  $C_3$ лар ўзгарувчан ташкил этувчи бўйича манфий тескари боғланишни йўқотади.

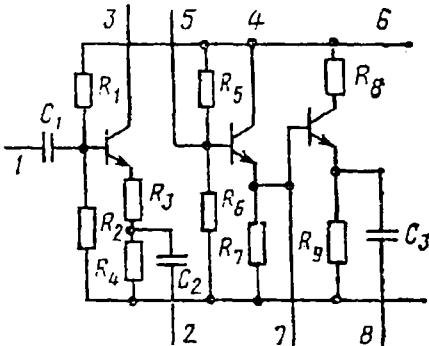Биринчи ва иккинчи кучайтиргич каскадларини боғлаш учун интеграл микросхемада ташқарига 3 ва 5 клеммалар чиқарилган бўлиб улар орқали сифим боғланиш ҳосил қилиш мумкин. Шу билан бирга 7-клемма орқали 3 каскадли кучайтиргичини икки каскадли кучайтиргич қилиб ишлатиш имкони



5.5-расм. K224УП1 интеграл микросхемада йигилган резистор-сигим боғланишли кучайтиргич схемаси.

бор. K224УП1 маркали интеграл микросхеманинг частота ўтказиш оралиғи 2-10 МГц гача.

## 5.2. Кучайтиргичларда тескари боғланиш

**Кучайтиргичларда тескари боғланиш** деб, кучайтиргичнинг чиқиши сигнал кучланишининг бир қисмни қайта киришга узатилишига айтилади. Тескари боғланишли кучайтиргичнинг блок схемаси күриниши 5.6-расмда күрсатылган.

Кучайтиргичларда тескари боғланиш махсус схема орқали ҳосил қилинади. Айрим ҳолларда ўтказгичларнинг монтажи ҳисобига режалаштирилмаган тескари боғланиш ҳосил бўлиб қолиши мумкин. Бундай режалаштирилмаган тескари боғланиш **паразит тескари боғланиш** дейилади. Чунки у кучайтиргичнинг иш режимларини бузади.

Агарда 5.6-расмда кириш кучланиши  $U_{kip}$  нинг қиймати тескари боғланиш кучланиши  $U_{t.b}$  билан қўшилиб, кучайтиргичнинг киришига  $U$ , қийматли сигнал узатилса **мусбат тескари боғланиш** дейилади.

Агарда кучайтиргичнинг киришига берилётган  $U_1$  сигнал кучланиши  $U_{kip}$  ва  $U_{t.b}$  нинг айримасидан ташкил топган бўлса, бундай тескари боғланишга **манфий тескари боғланиш** деб юритилади.

Тескари боғланишлар икки турга бўлинади:

- кучланиш бўйича
- ток бўйича тескари боғланиш.

Кучланиш бўйича тескари боғланиш  $U_{t.b} = \beta U_{uch}$  га teng.

Бунда  $\beta$  **тескари боғланиш коэффициенти** дейилади. Ток бўйича тескари боғланиш қўйидагига teng  $U_{t.b} = R_{t.b.чифчиқ}$ .

Бунда  $R_{t.b.чифчиқ}$  занжирни билан тескари боғланиш занжирларининг ўзаро қаршиликлариdir. Тескари боғланишлар схематик кетма-кет ёки параллел уланадилар.

Тескари боғланиш занжирни кучайтиргичнинг киришига кетма-кет уланса, бундай схемани тескари боғланишнинг **кетма-кет схемаси** дейилади.

Тескари боғланиш занжирни кучайтиргичнинг занжирига параллел уланса **параллел** схема дейилади.

Кучланиш бўйича манфий тескари боғланишни кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентига таъсирини кўриб чиқамиз. Бунинг учун 5.6-расмдан фойдаланиб, қўйидагини ёзамиш:

$$U_1 = U_{kip} - U_{t.b} \quad (5.12)$$

Бунда  $U_{t.b} = \beta U_{uch}$  тенгликни ҳисобга олсак, 5.12-формула қўйидаги кўринишига келади:

$$U_{kip} = U_{t.b} + U_1 = U_1 + \beta U_{uch} \quad (5.13)$$

Маълумки, кучайтиргичнинг тескари боғланиш уланмаган ҳолдаги  $u_{kip}=u_1$  тенг, шу сабабли кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти қийидагича ифдаланади:

$$K=u_{uch}/u_1. \quad (5.14)$$

(5.14) формулани ҳисобга олган ҳолда тескари манфий боғланиш уланган ҳолдаги кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти қийидагича бўлади:

$$K_{m,b}=u_{uch}/u_{kip}=u_{uch}/(u_1+\beta u_{uch}). \quad (5.15)$$

(5.15) формулада сурат ва маҳражларини  $U_1$  га бўлсак, қийидагини ҳосил қиласиз:

$$K_{m,b}=K/(1+\beta K) \quad (5.16)$$

(5.16) формуладан кўринадики, кучайтиргичга манфий тескари боғланиш уланганда, унинг кучайтириш коэффициенти  $1+\beta K$  мартаға камайр экан.

Кучайтиргичга мусбат тескари боғланиш уланган ҳолда эса юқоридаги муҳокамаларга ва формулаларга асосспаниб, унинг кучайтиргич коэффициенти қийидагича бўлади:

$$K_{m,b}=K/(1-\beta K) \quad (5.17)$$

(5.17) формуладан кўринадики, кучайтиргичга мусбат тескари боғланиш уланса, унинг кучайтиргич коэффициенти ортар экан. Лекин кучайтиргичларда мусбат тескари боғланиш ишлатилмайди. Чунки мусбат тескари боғланиш таъсирида кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентининг стабиллиги кескин ёмонлашади.

Амалиётда кучайтиргичларда манфий тескари боғланиш ишлатилиб, кучайтиргичнинг қийидаги параметрларини яхшилайди:

- транзисторнинг ҳар хил сабабларга кўра параметрининг ўзгаришига қарамай, унинг кучайтириш коэффициенти доим бир хил қийматда бўлади;

- чизиқсиз бузилишлар кескин камаяди;

- кучайтиргичнинг кириш қаршилиги ортади, чиқиш қаршилиги эса камаяди.

Манфий тескари боғланишли кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти стабиллигини баҳолаш учун унинг абсолют ва нисбий ўзгариши бўйича кўриб чиқамиз. Яъни

$$\Delta K_{m,b}=\Delta K_{m,b}/K_{m,b}. \quad (5.18)$$

Бунда манфий тескари боғланишли кучайтиргич  $K_{m,b}$  нинг абсолют ўзгаришига тенг.

$$\Delta K_{m,b}=\frac{d\hat{E}_{TB}}{dK}\Delta K=\frac{d(\frac{K}{1+\beta K})}{dK}\Delta K=\frac{\Delta K}{(1+\beta K)^2}. \quad (5.18a)$$

Бунда  $\Delta K$  тескари боғланиш бўлмаган ҳолдаги кучайтиргичнинг абсолют ўзгариш коэффициенти. Манфий тескари боғланишли кучайтиргични кучайтириш коэффициентининг нисбий ўзгариши қийидагига тенг:

$$\delta K_{m,b}=\frac{\Delta \hat{E}_{TB}}{\hat{E}_{TB}}=\frac{\Delta K/K}{1+\beta K}. \quad (5.19)$$

Бу формуладан кўринадики, кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентини ҳар ҳолда ўзгаришини манфий тескари боғланиш  $1+\beta K$  марта сусайтиради экан.

Манфий тескари боғланиш кучайтиргичнинг частота характеристикасини бузилиши ҳисобига ҳосил бўлувчи  $K$  нинг ўзгаришини камайтиради ва унинг

частота ўтказиш кенглигини орттиради. Шу билан бирга частота бузилишларини ҳам камайтиради.

Агар  $\beta K$  нинг қиймати 1 дан анча катта бўлса, (бундай боғланишни чуқур манфий тескари боғланиш дейилиб) (5.16) формула қуйидагига teng бўлади:

$$K_{m.b} = \frac{K}{(1 + \beta K)} \approx \frac{1}{\beta} \quad (5.20)$$

Бу формуладан кўринадики, кучайтиргичларда чуқур манфий боғланиш ҳолатда кучайтиргичнинг  $K_{m.b}$  кучайтириш коэффициенти  $K$  га боғлиқ бўлмас экан. Яъни  $K$  ни ўзгартирувчи ҳар хил сабабларга боғлиқ бўлмас экан.

Мусбат тескари болганишли кучайтиргични стабиллиги камайишини қуйидаги формула орқали кўрсатиш мумкин.

$$\Delta K_{m.b} = \frac{\Delta K / K}{1 + \beta K} \quad (5.21)$$

Манфий тескари боғланиш кучайтиргичларда ҳосил бўладиган чизиқсиз бузилишларни ҳам камайтиради. Буни шундай тушунтириш мумкин, яъни манфий тескари боғланиш бўлмаган ҳолда кучайтиргичнинг киришига бирор-бир катта қийматли сигнал узатилса, у транзистор характеристикасининг эгри чизиқли участкаларини ҳам эгаллайди ва кучайтиргичнинг чиқишида чизиқсиз бузилган (юқори частотали гармоникалар ҳосил бўлиб, улар чиқиш сигналининг шаклини бузадилар) чиқиш сигнални ҳосил бўлади.

Манфий тескари боғланиш уланган бўлса, чиқищдан юқори частотали гармоникалар киришига қайта узатилиб, кучайтиргичнинг чиқищдаги юқори частотали гармоникалар амплитудасини кескин камайтиради. Яъни чиқиш сигналининг шаклини бузулиши  $1 + \beta K$  га камайди.

Юқорида айтганимиздек, манфий тескари боғланиш кучайтиргичнинг кириш қаршилигини орттиради. Унинг қийматини аниқлаш учун (5.13) формуладан фойдаланиб ва ундаги  $U_1 = R_{kup} i_{kup}$  ва  $U_{kup} = R_{kup \cdot m.b} i_{kup}$ ларни билган ҳолда ва  $U_{chik} = K_1 U_1$  тeng деб кўриб, қуйидаги формулати ҳосил қиласиз:

$$R_{kup \cdot m.b} i_{kup} = R_{kup} (1 + \beta K) i_{kup} \quad (5.22)$$

Бунда  $R_{kup \cdot m.b}$ -манфий тескари боғланишли кучайтиргичнинг кириш қаршилиги.

$R_{kup}$ -кучайтиргичнинг тескари боғланиш занжирни бўлмагандаги қиймати.

Шундай қилиб, кучайтиргича манфий тескари боғланиш уланган ҳолда кириш қаршилиги  $1 + \beta K$  марта ортади. Яъни қуйидаги формулага эга бўламиш:


$$R_{kup \cdot m.b} i_{kup} = R_{kup} (1 + \beta K) \quad (5.23)$$

Манфий тескари боғланишли кучайтиргичнинг чиқиш қаршилиги эса қуйидаги формула билан аниқланади:

$$R_{chik \cdot m.b} = R_{chik} / (1 + \beta K) \quad (5.24)$$

Ундан кўринадики, чиқиш қаршилиги  $1 + \beta K$  марта камаяр экан.

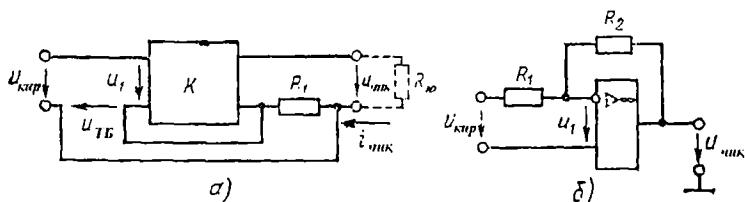5.7.а-расмда кетма-кет уланиши тоқ бўйича манфий тескари боғланиш схемаси кўрсатилган. Тескари боғланиш кучланиши  $U_{m.b} = R_{m.b} i_{chik}$  га тенг. Формуладан кўринадики, тескари боғланиш фақаттина  $i_{chik}$  қиймати бўлгандағина ҳосил бўлар экан. Яъни юклама курилмаси улангандағина  $i_{chik}$  ҳосил бўлади.



5.7-расм. Манфий тескари боғланиши кучайтиргич схемаси:  
а) кетма-кет уланишили; б) кучланиш бўйича параллел уланиши.

Ток бўйича манфий тескари боғланиши кучайтиргичнинг кириш ва чиқиш қаршилигини ортириб кучайтиргичнинг юклама қаршилии уланимаган ҳолатда кучланиш бўйича кучайтириш коэффициентини ўзгартирумайди. Лекин чиқиш қаршилигининг ортиши чиқиш токининг камайишига олиб келади.

5.7.б-расмда параллел уланишили кучланиш бўйича манфий тескари боғланиш ифодаланган. Бундай кучайтиргичда тескари боғланиш коэффициенти

$$\beta = R_1/R_2, \quad (5.25)$$

Кириш қаршилиги

$$R_{kup,mb} = (U_{kup} - U_1)/I_{kup} \approx U_{kup}/I_{kup} = R_1. \quad (5.26)$$

Чиқиш қаршилиги

$$R_{chik,mb} = R_{chik}/(1 + \beta K) \quad (5.27)$$

Чиқиш манфий тескари боғланиш учун кучайтириш коэффициенти

$$K_{mb} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} = \frac{R_2}{R_1}. \quad (5.28)$$

(5.25), (5.28) формулаларнинг хulosаси юқорида кўрилган кетма-кет уланишили кучланиш бўйича манфий тескари боғланиш схема асосида бажарилади.

Шу пайтгача маҳсус ҳосил қилинган тескари боғланишларни кўриб чиқдик. Амалиётда кучайтиргичларда керак бўлмаган (ривожлантирилмаган) тескари боғланишлар ҳам ҳосил бўлиб қолади. Бундай керак бўлмаган тескари боғланишни **паразит тескари боғланишлар** дейилади. Ҳосил бўлган паразит тескари боғланишлар кучайтиргичларнинг ишини жуда ҳам ёмонлаштиради, шу сабабли уларни ҳосил бўлиш сабаблари ва йўқотиш йўлларини кўриб чиқамиз. Паразит тескари боғланишлар бир неча турларга бўлинади:

1. Ўзгармас ток манба занжири орқали каскадлараро паразит боғланиш.
2. Кучайтиргичларнинг кириш ва чиқиш паразит сигимлари орқали боғланиш.
3. Магнитли боғланиш яъни кириш ва чиқиш трансформаторларининг бир-бирига яқин жойлаштирилиши ҳисобига.
4. Монтаж схемаларидағи ўтказгичларнинг параллел жойлашиши ҳисобига.

Агарда юқорида кўрсатилган сабаблар ҳисобига кучсиз мусбат боғланиш ҳосил бўлса, у кучайтиргичнинг частота, чизиқсиз бузилишларидан намаён бўлади.

Агарда кучли паразит мусбат тескари боғланиш ҳосил бўлса кучайтиргич ўз-ўзини үйғотиб (5.17) формулага асосан  $\beta K=1$  бўлган ҳолда  $K_{m,b} \rightarrow \infty$  интилади яъни кириш сигнали бўлмагандан ҳам кучайтиргичнинг чиқишида бирор-бир ўзгарувчан тебриши ҳосил бўлади. Яъни, бошқача айтганда кучайтиргич генератор бўлиб ишлайди.

Жиддий паразит боғланишлардан бири кўп каскадли кучайтиргичларда ўзгармас ток манбаи занжири орқали боғланишидир. Чунки ҳамма кучайтиргичнинг каскадлари манба орқали боғланиб, уларнинг ўзгарувчан ташкил этувчи токлари манба орқали ўтади. Ўзгарувчан ташкил этувчилар бошлангич биринчи каскад билан паразит боғланиди. Бундай паразит боғланишни йўқотиш учун занжирга Г кўринищдаги RC фильтрлар уланади. Айрим ҳолларда бошлангич каскадга алоҳида манба уланади.

Сигим ва индуктивли тескари боғланишлар чиқиш ва бошлангич каскадларни яқин жойлаштириш, уларнинг монтаж ўтказгичлари параллел жойлашиш ҳисобига улар орасидаги сигим ва индуктивли тескари боғланишларни ҳосил қиласди. Бу камчиликни йўқотиш учун схемани рационал монтаж қилиниши ва бошлангич каскад симларини экранлаштириш йўллари билан йўқотилади, индуктив фалтаклар, трансформаторлар ҳам экранлаштирилади.

### 5.3. Ўзгармас ток кучайтиргичлари

Сигнал частоталарини тахминан 0 Гц дан бир неча юз МГц оралиқда кучайтирадиган кучайтиргичларга ўзгармас ток кучайтиргичлари (ЎТК) дейилади. ЎТКлар ҳисоблаш техникасида, автоматик бошқариш тизимларида, радио, ўлчов қурилмаларида (электрон вольтметрлар, электрон амперметрлар, юқори сезигир гальванометрлар, осциллографлар), стабилизаторларда ва бошқа саноат қурилмаларида кенг қўлпанилади. ЎТК икки хил тизимда ишлайди, тўғридан-тўғри кучайтирувчи ва сигнални ўзгартириш йўли билан.


Ўзгармас ток кучайтиргичларининг киришига берилаётган электр сигнални қиймати жуда ҳам кичик тахминан  $10^{-15}$ - $10^{-16}$  А қийматларда бўлади. Бундай сигналларни кучайтириш учун кўп каскадли кучайтиргичлар ишлатилади, кўп каскадли кучайтиргичларда каскадларни бир бири билан боғлаш учун бошқа кучайтиргич схемаларидек конденсаторли ёки трансформаторли боғланиш ишлатилиши мумкин эмас. Чунки конденсатор ҳам трансформатор ҳам жуда кичик частотага эга бўлган электр сигналларини ўтказмайди. Шу сабабли каскадлараро гальваник боғланиш (конденсаторсиз тўғридан-тўғри уланиш) ишлатилади (5.8, 5.9-расм). Шунга кўра биринчи кучайтиргич транзисторининг коллектори кейинги кучайтиргич транзисторининг базасига тўғридан-тўғри уланади. Бундай улаш бирмунча қийинчиликларга олиб келади, чунки биринчи каскаднинг ўзгармас ток ташкил этувчиси ҳисобига қўшни каскадларнинг иш режимлари ўзгариб кетади шу сабабли каскадларнинг иш режимларини бир бири билан мослаш керак. Бизга маълумки, конденсаторли боғланиш кучайтиргичларида биринчи каскаддан иккинчи каскадга ўзгармас ток ташкил этувчиларини конденсатор ўтказмаганлиги сабабли бундай муаммолар мавжуд эмас.

ҮТК каскадларини бир бири билан ўзгармас ток ташкил этувчилари бүйича режимларни созлаш иккى хил схема билан амалга оширилади. Биринчиси-каскаднинг босганиш оралиғига күшимча  $E$  кучланиш манбай уданади (5.8.а-расм). Бу схемада иккинчи каскаднинг силжиш кучланиш қиймати биринчи каскаднинг чиқишидаги  $u_1$ , билан күшимча кучланиш манбай  $E$  нинг айримасидан хосил бўлади.

$$u_2 = u_1 \cdot [E] \quad (5.29)$$

$u_2$  иккинчи транзисторнинг силжиш кучланиши  $E$  нинг қийматини ўзгартириш жараёнида иккинчи каскад транзисторининг силжиш кучланиши қийматини (ишчи нуқтасини) ўзгартириш мумкин.

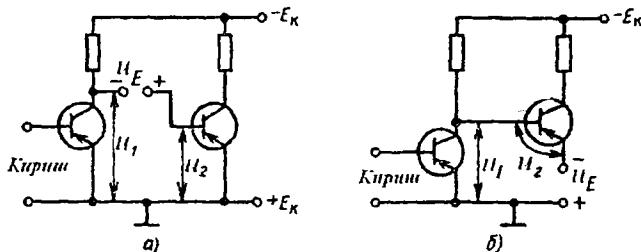Иккинчи усулда күшимча ўзгармас ток манба транзисторнинг эмиттер занжирига уданади (5.8.б-расм), бунда ҳам иккинчи транзисторнинг силжиш




5.8-расм. Ўзгармас ток кучайтиргичлари

куchlаниши  $u_2$  нинг қиймати, биринчи транзисторнинг чиқиш қиймати  $u_1$ , билан күшимча кучланиш манбай Еларнинг айримаси орқали топилади (5.29).

Амалий жиҳатдан биринчи схема анча нокулайдир. Айниқса бир неча каскадли кучайтиргичлар учун, чунки ҳар бир каскадга биттадан ўзгармас кучланиш манбай улганиши шарт. Унинг сони каскадлар сонидан бир қийматта кичик бўлади. Бу эса кучайтиргичнинг ҳажмини, массасини ортириб юборади. Иккинчи усул эса бир мунча самарали, чунки эмиттер занжиридаги күшимча  $E$  манба ўрнига  $R_3$  резистор кўйиш мумкин. Резистор  $R_3$ дан VT2 токининг ўзгармас ташкил этувчиси оқиб ўтиб, унда потенциаллар тушуви хосил бўлади. Унинг қиймати  $|R|=E$  га teng бўлади.

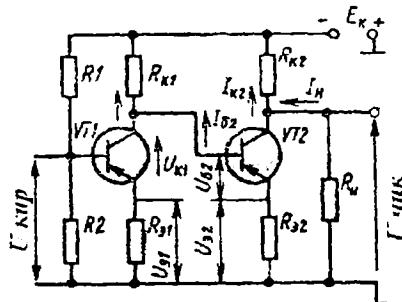І ва  $E$  нинг қийматини ўзгартириш учун, яъни транзисторнинг иш нуқтасини (транзисторнинг характеристикасини тўғри чизиқли участкасига жойлаштириш учун) ўзгармас ток ёки  $R$  нинг қийматларини ўзгартириб хисоблаш мумкин. Бундай схема 5.9-расмда ифодаланган.



5.9-расм. Икки каскадли ўзгармас ток кучайтиргичи

Схемада  $R_1, R_2$  бўлувчи қаршиликлар биринчи транзисторлар VT1 нинг иш нуқтасини ҳосил қиласди. Ўзгармас ток манбаси  $E_K$  ҳисобига VT1 транзисторининг коллекторида катта қийматда манфий потенциал  $U_{K1}$  (сигнал) ҳосил бўлиб, у VT2 транзисторининг базасига узатилади. Бу потенциалнинг қиймати VT2 транзисторга керак бўлган силжиш кучланишидан анча катта бўлади. Шу сабабли у камайтирилмаса иккинчи транзисторнинг база токи  $I_{B2}$  ва коллектор токи  $I_{C2}$  ортиб кетиб, транзистор тўйиниш режимида ўтади. Коллектор кучланиши  $U_{K1}$  ни компенсациялаш (камайтириш) учун  $R_{32}$  уланиб унда ҳосил бўлган кучланиш  $U_{32}$ ,  $U_{K1}$  га қарама-қарши йўналгандир. Иккинчи транзистор силжиш кучланишининг қиймати

$$U_{32} = U_{31} + (U_{K1} - U_{B2}) \quad (5.30)$$

билан аниқланади.

Бу ерда:  $U_{B2}$  – иккинчи транзисторнинг база занжиридаги силжиш кучланиши бўлиб, керакли бўлган база токи  $I_{B2}$  ни ҳосил қиласди;

ЎТКларда нол дрейфи мавжуд бўлиб, у кучайтирилаётган сигналнинг энг оз қийматини белгилайди. Нол дрейфи деб вақт ўтиши билан транзистор токлари ва унинг электродларига тушаётган қийматларининг ўзгаришига айтилади. Бундай жараён силжиш кучланиши қийматини белгиловчи ўзгармас ташкил этувчи кучланишнинг қийматини ўзгариради. Бу эса кучайтиргичнинг киришига сигнал кучланиши берилмаган ҳолда ҳам унинг чиқишида сигнал кучланишига ўхаш кучланиш ҳосил бўлади.

ЎТК жуда кичик частотали сигналларни ( $f_c \approx 0$ ) ҳам кучайтириши шарт бўлганлиги сабабли, транзисторнинг ўзгармас ташкил этувчилари бўлган  $U_{K0}$   $U_{B0}$  лар ўзгармас манбанинг ностабилити, транзисторнинг эскириши, муҳит ҳароратининг ўзгариши таъсирида уларнинг қийматининг ўзгаришига олиб келади. Бу кучайтиргичнинг чиқиши қисмида мавхум (сигналга ўхаш) сигнал кучланиши ҳосил бўлади.

ЎТК нинг нол дрейфини куйидаги тажриба орқали кўриш мумкин (5.10-расм). Бунинг учун ЎТК нинг кириши қисқа туташтирилиб, унинг чиқишига милливольтметр уланаади. Милливольтметрнинг қийматини, яъни ЎТК нинг кучланишини қандайдир вақт оралиғида ёёзб бориш жараёнида  $U_{K0}$   $U_{B0}$  нинг юқорида келтирилган сабабларга кўра ўзгариши ҳисобига милливольтметрда 5.11-расмда кўрсатилган график кучланиши ҳосил бўлади. Бу график орқали кучайтиргичнинг нол дрейфи  $U_{Kip}=0$  бўлган ҳол учун қуйидаги формула билан аниқланади:

$$U_{op} = \frac{U_{\text{экв}}}{K} \quad (5.31)$$

Бу ерда:  $K$ -кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти  $U_{op}$ -дрейф кучланишининг қиймати.

(5.31) формуладан кўринадики, ЎТК чиқишида ҳақиқий сигнални ифодалаш учун кириш сигналининг кучланиш қиймати дрейф кучланишидан анча катта бўлиши шарт.



5.10-расм Ўзгармас ток кучайтиргичи дрейфини ўлчаш схемаси

5.11-расмдан кўринадики, график чизиги иккита ташкил этувчиidan, яъни биринчиси бир текис ортиб боради (графикда узлукли чизик), иккинчиси эса вақт бўйича ўзгарувчан чизик (узлуксиз чизик)дан иборат. Биринчи чизик секин ўзгарувчи дрейф дейилиб, у асосан транзистор характеристикасининг ўзгариши ҳисобига бўлади. Иккинчиси тезкор дрейф дейилиб, унинг ҳосил бўлишида манба кучланишининг ўзгариши, атроф муҳит ҳароратини ўзгариши ва бошқалар сабаб бўладилар.

Нол дрейфни йўқотиш учун бир неча усуслар қўлланилади:

1.Ўзгармас ток манбаи кучланишининг стабиллигини ошириш, транзистор иш режимиарини ҳарорат бўйича стабиллаштириш.

2.Дифференциал схемали ўТКлардан фойдаланиш.



3.Кучайтирилиши керак бўлган сигнални ўзгартириш.

Юкорида тилга олинган усуслардан қай даражада нол дрейфни камайтиришини схемалар орқали тахлил қилиб чиқамиз.

Биринчи усул, агар ўзгармас ток манбаи кучланишини  $+0.01\%$  аниқликда стабиллаштирилса ва транзисторнинг иш режимини ҳарорат бўйича стабиллаштиришда  $+1^{\circ}\text{C}$  аниқликка эришилса, кучайтиргичнинг  $-50\ldots+50^{\circ}\text{C}$  ҳарорат оралиғида ишлаш режимида нол дрейфининг қиймати  $U_{dr}=5\text{-}20 \text{ мВ}$  гача камаяди.

Иккинчи усул, дифференциал (баланс) схемали ўТК. ЎТК нинг дифференциал схемали таркибий тузилиши 5.12-расмда кўрсатилган. У тўртта елкадан иборат бўлиб, кўприксимон схема кўринишида йигилган. Агар кўпrik елкалар баланс бўлса, яъни
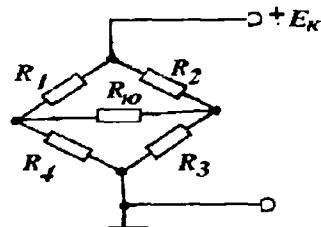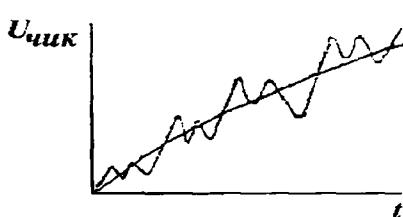
$$\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3} \quad (5.32)$$



$E_K$  манба ўзгариши елкалар балансини ўзгартира олмайди. Яъни  $R_{10}$  да ток нолга тенг бўлади. Шу билан бирга елкалардаги  $R_4$ ,  $R_3$  ёки  $R_1$ ,  $R_2$  резисторларнинг қийматлари бир хил қийматтага ўзгарса, елкалар баланси бузилмайди. Агарда  $R_3$ ,  $R_4$  елка резисторларини кучайтиргичнинг транзистори билан алмаштирсан, дифференциал схемали ўТК ҳосил бўлади (5.13.а-расм). Транзисторларнинг параметрлари, характеристикалари, бир хил қилиб танланади, уларнинг иш режимлари ҳам бир хил қийматли бўлиши керак.

$R_3$  резистор транзисторнинг ток стабилизатори бўлиб, у кучайтиргичнинг электр режимларини стабиллашга катта таъсир қилади. Катта қаршиликли

$R_3$  резисторини қўллаш учун ўзгармас ток манбаи  $E_K$  нинг қиймати катта танланади, таҳминан  $E_2=E_1$ , га тенг қилиб олинди. Интеграл микросхемаларда  $R_3$  ўрнига 2-4 та транзистордан тузилган ўзгармас ток стабилизатори деб номланувчи схема ишлатилади.

Амалиётда иккита бир хил қийматли  $R_1$ ,  $R_2$  қаршиликни, бир хил параметрли ва характеристикали VT1, VT2 транзисторларни танлаш қийин. Шу сабабли елкада балансни (елка нолни) ҳосил қилиш учун ўзгарувчан резистор  $R_n$  (5.13.а-расм) схемага уланади. Кучайтиргич елкаларини  $R_n$  орқали балансга келтириш учун транзистор сукунат ҳолатида бўлиши керак. Агарда схемада бир хил параметрли ва характеристикали транзистор ва бир хил қийматли  $R_1$ ,  $R_2$  резисторлар бўлиб, улар балансга келтирилган бўлса ўзгармас ток манбаи  $E$ , ва силжиш кучланишини ҳосил қилувчи  $E_{2\text{лар}}$ нинг қийматининг ўзгариши, транзисторнинг ток қиймати ва коллектор кучланишининг қиймати бир хил қийматта ўзгариб,  $R_o$  юклама резисторида ток нолга тенг бўлади. Агарда транзистор параметрлари бир хил бўлмаса  $R_o$  юклама резисторида ток пайдо бўлиб, яъни чиқиш кучланиши (дрейф кучланиши) ҳосил бўлади. Лекин унинг қиймати оддий (дифференциал эмас) схемали ўТКларга нисбатан анча кичик бўлади.

Атроф-муҳит ҳароратининг ўзгариши транзисторлар характеристикаларини ўзгартиради ва шу сабабли  $R_o$  юклама резисторида ток ҳосил бўлмайди. Агарда VT1 транзисторнинг киришига сигнал берилса унинг коллектор токи ва кучланиши ўзгараради. Бундай ҳолда юклама резисторидан ток оқиб ўтиб, унда  $U_o$  (чиқиш сигнал кучланиши) кучланишини ҳосил қиласди.


(5.13.а-расм) схемада транзистор параметрларини ва  $R_1$ ,  $R_2$  резистор қаршиликларини бир хил танланса ва ўзгармас ток манбаи стабиллаштирилса нол дрейфнинг қиймати 1-20 мкВ °С га туширилади. ЎТК нинг ҳарорат иш оралиги -50 +50°C гача бўлса 0 дрейфнинг қиймати 0,1-2 мВ гача бўлади. Агарда дифференциал кучайтиргичнинг нол дрейфи оддий ўТК нинг нол дрейфи билан солиширилса унинг қиймати 20-100 марта кичилгигини кўриш мумкин.

Дифференциал кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти оддий схемали бир каскадли кучайтиргичларнинг кучайтириш коэффициенти билан тенг бўлади:

Яъни

$$K_u = \frac{U_{\text{чиқ}}}{U_{\text{кир}}} = \frac{h_{21}}{h_{11}} \frac{R_K}{1 + h_{22} R_K} \quad (5.33)$$

га тенг бўлади.

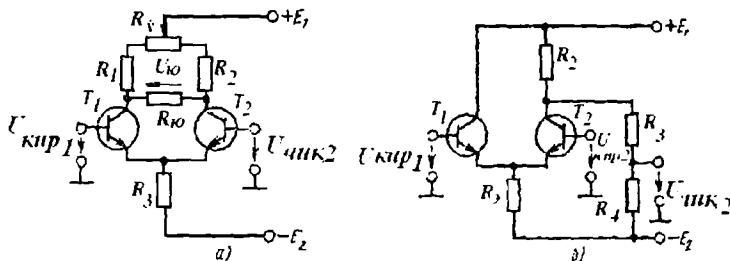

5.13-расм. Дифференциал кучайтиргич каскадлари.  
а)симметрикли; б) симметриксиз схемада

(5.33) формулада дифференциал кучайтиргич схемасидаги  $R_3$  резисторда ҳосил бўладиган тескари боғланиш кучланиши инобатга олинмайди. Чунки у иккала VT1, VT2 транзисторга таъсир этиб, коллектор кучланишларини бир хил қийматга ўзгартиради ва чиқиш кучланиши қийматига таъсири бўлмайди.

5.13.а-расмдан қўринадики чиқиш  $U_{\text{чик}}$  сигналнинг фазаси  $U_{\text{кир}1}$  билан бир хил бўлиб  $U_{\text{кир}2}$  билан тескари фазада бўлади. Шундай экан чиқиш кучланиши қўйидаги формула билан аниқланади.

$$U_{\text{чик}} = K(U_{\text{кир}1} - U_{\text{кир}2}) \quad (5.34)$$

Кучайтиргичнинг иккала кириш қаршилиги

$$R_{\text{кир}} = 2h_{11} \quad (5.35)$$

билин аниқланади.

Чиқиш қаршилиги эса


$$R_{\text{чик}} = \frac{2R_k}{1 + h_{22}R_k}; \quad (5.36)$$

билин аниқланади.

5.13.б-расмда носимметрик дифференциал кучайтиргич тасвирланган. Унда қаршилик  $R_2$  факатгина иккинчи транзистор VT2 нинг коллектор занжирига улангандир. Бундай схемали ЎТК да нол дрейф қиймати бир мунча катта бўлади. Бу схема маҳсус мақсадлар учун ишлатилади. Коллектор кучланишининг ўзгармас ташкил этувчисини компенсациялаш учун  $R_3$ ,  $R_4$  бўлувчи резисторлар ишлатилади. Бундай схемани майдон транзисторларида ҳам ҳосил қилиш мумкин.

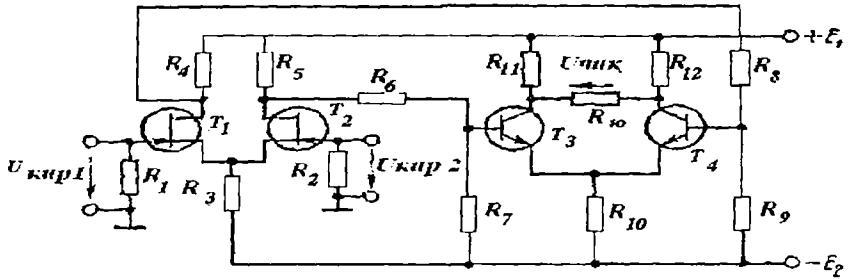5.14-расмда икки каскадли дифференциал кучайтиргич схемаси тасвирланган бўлиб, биринчи каскад майдон транзистори VT1, VT2 иккинчи каскад биполяр транзисторлар VT3, VT4 орқали ҳосил қилинган. Схемада бу икки каскадни бир-бири билан бοглаш учун  $R_6$ ,  $R_7$  ва  $R_8$ ,  $R_9$  бўлувчи резисторлар ишлатилган.

Кўп каскадли ЎТКларда биринчи каскаднинг кучайтириш коэффициентини орттириш учун маҳсус транзисторлар ва таркибий транзисторлар кўлланилиб, уларнинг кучайтириш коэффициенти  $h_{21} = 1000-2000$  га тенг бўлиб микроток режимида ишлатади.



5.14-расм. Икки өнгөрөлтүүлгүүч каскадының икки каскадлы схемаси

#### 5.4. Операцион кучайтиргичлар

Операцион кучайтиргич-ОК микросхемада ясалади. У аналог (үзлүксиз, ўзгаруучан) катталиклар устида амалларни (күшиш, айриш, күпайтириш, дифференциаллашы ва ҳ.к.) бажариш учун яратилган эди. Монокристалли операцион кучайтиргични яратиш технологиялари ривожланиш жараёнида унинг таннархи арzonлашиб кетди. Ҳозирги кунда монокристалли ОК нинг нархи бир дона транзисторнинг нархи билан тәнгдир. Шу сабабли ОК күп жойларда күлланилиб, улар кучайтиргич, синусоидалык импульслери генераторлар вазифасыда ишлатылмоқда.


ОК асосида катта кучайтириш коэффициентига эга бўлган ЎТКлар ишлайди. ЎТКлар ташки чукур манфий тескари боғланишга эга бўлиб унинг кучайтириш хусусиятлари тескари боғланиш занжирлари билан белгиланади. Манфий тескари боғланиш ҳар хил схематик занжирлар кўрининишида бажарилиши мумкин у ҳолда ОК нинг электрик характеристикалари ҳам ҳар хил бўлади. ОКлар схемада учбуручак кўринишда ифодаланади.

Кучайтиргичлар ҳар хил сигнал манбалари билан ишлаши керак. Шу сабабли унинг кириш қаршилиги катта, ички қаршилиги эса манбанинг қаршилигига қараб ўзгаруучан бўлиши керак. ОК дан чиқсан сигнал ҳар хил кириш қаршилигига эга бўлган истеъмолчилик (юкламага) уланиши мумкин, шу сабабли ОК нинг чиқиш қаршилиги кичик бўлиши керак.

ОК бошқа талабларни кондириш учун унинг кучайтириш коэффициенти катта ва стабил шовқин даражаси ва нол дрейфи кичик, ўтказиш оралиқ частотаси кенг бўлиши керак. Шу билан бирга кичик ҳажмга, юқори ишончлилик ва таннархи арzon бўлиши талаб этилади.

Универсал хусусиятга эга бўлган ОК 5.15.а-расмда кўрсатилган бўлиб, у иккита кириш ва иккита чиқиш қискичга эгадир. Амалиётда битта чиқиш ишлатилади шу сабабли саноатда ишлаб чиқазилаёттан ОКларнинг кўпчилиги битта чиқиш иккита кириш қискичли қилиб ясалади. Биринчи киришига фазаси  $180^\circ$  ўзгартирилган сигнал берилиб уни инверсия кириши деб юритилади. Иккинчи киришига фаза ўзгартирilmagan ҳолдаги сигнал узатилади шу сабабли ОК биринчи киришига «-» ишора иккинчисига эса «+» ишора белгилари қўйилади (5.15.б-расм). Интеграл кўрининишида бажарилган ОК

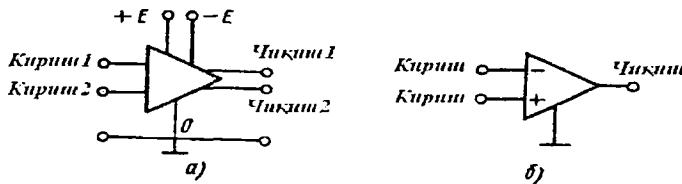орқали юқори ва паст частотали кучайтиргичлар, генераторлар, детекторлар ва частота ўзгартиргичларни ҳосил қилиш мумкин.




5.15-расм. Операцион кучайтиргич турларининг схематик кўриниши.

ОК нинг хусусиятларини К140УД1 микросхема ёрдамида кўриб чиқамиз. (5.16-расм). К140УД1 микросхема З каскадли ўзгармас ток кучайтиргич схемасидан иборат. Кучайтиргичнинг биринчи каскади VT1 ва VT2 транзисторлари орқали параллел баланс схемаси кўринишида йигилиб, унда VT3 транзистори ток стабилизатори вазифасини ўтайди. VT6 транзистори эса ҳарорат компенсацияловчи занжирини ташкил қилади.

Кучайтиргичнинг иккинчи каскади VT4, VT5 транзисторлар орқали носимметрик баланс схемаси кўринишида тузилган.

Учинчى – чиқиш каскади VT7, VT9 транзисторлари орқали мураккаб эмиттер қайтаргич схемаси асосида бажарилиб, VT8 транзистори эса ток стабилизатори вазифасини ўтайди.

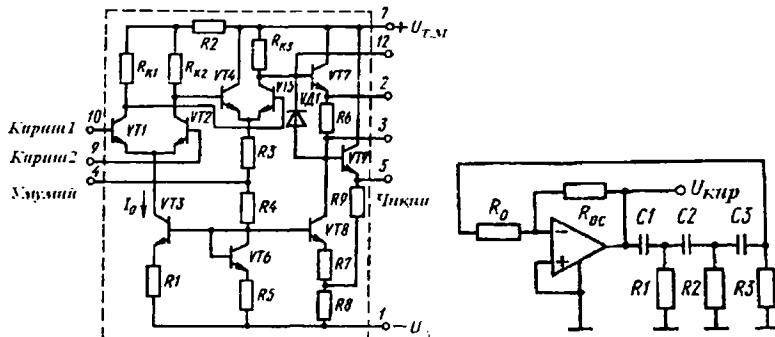Микросхеманинг бешинчи клеммасига ташки юклама ва тескари боғланиш занжирлари уланади, биринчи, еттинчи клеммаларига эса маңба уланади. Иккинчи, учинчى ва ўн иккинчи клеммаларига эса ОК ни созлаш занжирини уланади.




5.16-расм. К140УД1  
микросхемасиниг ички  
схематик кўриниши ва унинг  
схемага уланниши.

5.17-расм. Операцион  
кучайтиргичда ўзгилган RC  
генератор схемаси.

ОК ни генератор вазифасида ҳам ишлатиш мумкин (5.17-расм). Бу схемада ОК нинг чиқиши учта RC дифференциал занжир орқали мусбат


тескари боғланиш ҳосил қилиниб инверсия киришига уланади. Талаб этилган амплитудали тебранишлар ҳосил қилиши учун  $R_{OC}$  ни қыймати танланади.

Гибрид интеграл микросхемалар функционал тугалланмаганлыги сабабли битта микросхемада ҳар хил қурилма ҳосил қилиш мүмкін. Масалан: K224УБ1 микросхема (5.18-расм) уч каскадлы кучайтиргичдан иборат бўлиб, биринчи каскади VT1 транзисторида ҳарорат стабилизацияланган умумий эмиттерли – схема кўринишида бажарилган. Иккинчи, учинчى каскадлар эса VT2 ва VT3 транзисторларида бажарилиб улар бир – бир и билан гальваник боғланган. Иккинчи каскаднинг ҳарорат стабилизацияси R8 қаршилик орқали амалга оширилади.

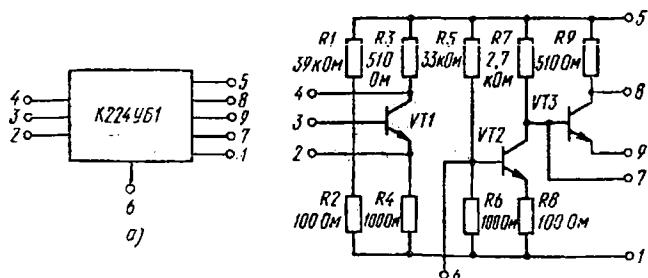

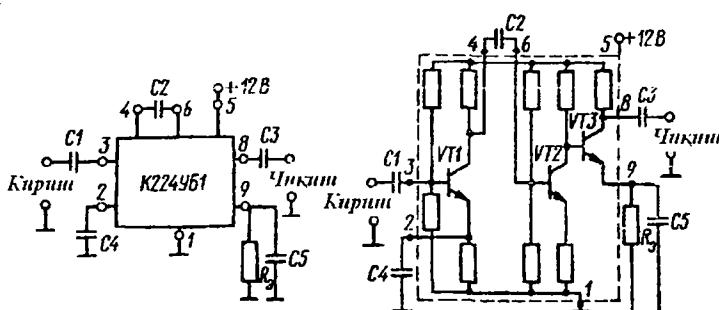5.18-расм. K224УБ1 маркали микросхема: а) микросхеманинг умумий кўриниши; б) микросхеманинг электр схемаси

Шундай қилиб, юкорида кўрсатилган микросхемага ташқаридан радиодеталлар улаб паст частотали кучайтиргичга айлантириш мүмкін (5.19-расм).




5.19-расм. Микросхеманинг чиқиш қисқичларига конденсаторларнинг уланиши.

Агарда манфий тескари боғланиш занжирини ҳосил қилсак, у паст частотали манфий боғланишли кучайтиргичга айланади (5.20-расм). Агарда тебраниш контури улансанга танловчى кучайтиргичга айланади (5.21-расм).

5.19-расмдан күринадики, ОК га ташқаридан бир қанча катта сиғимли конденсаторлар улангандир. Уларнинг жажми микросхемадан каттадир, С1 конденсатори киришга уланган бўлиб, у ўзгармас ташкил этувчини ажратади.

C2 конденсатор биринчи ва иккинчи каскадларни боғлайди. C3 конденсатор юклама қаршилиги билан кучайтиргичининг чиқишини боғлайди. C4 ва C5 конденсаторлари эса ҳарорат стабилизация занжирида фильтр вазифасини ўтайди. R<sub>3</sub> резистор VT3 нинг эмиттер занжирига уланган бўлиб учинчи каскаднинг ҳарорат стабилизацийини ҳосил қиласди.

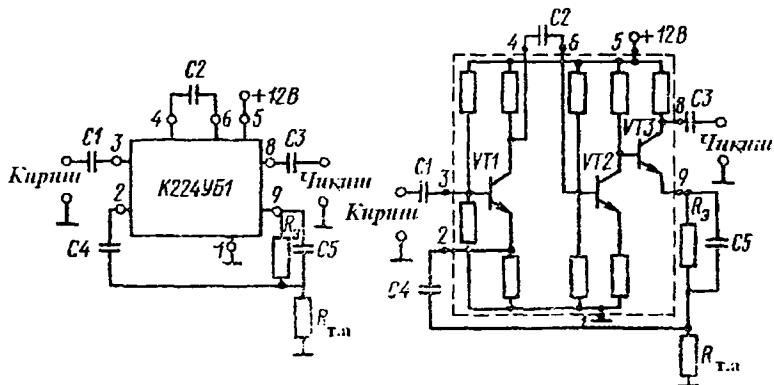5.20-расмда R<sub>mб</sub> да ҳосил бўлган манфий тескари боғланиш кучланиши C4 конденсатор орқали VT1 нинг эмиттерига узатилади. Бундай тескари боғланиш кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициентини камайтириб, кириш қаршилигини орттиради.




5.20-расм. Операцион кучайтиргичда тескари боғланиш занжирини ҳосил қилиш схемаси.

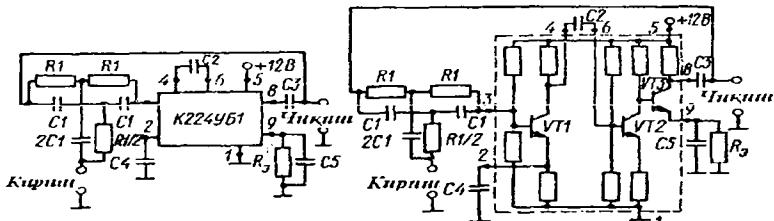5.21-расмда иккита Т күринишли кўпраксимон занжир ёрдамида манфий тескари боғланиш схемаси амалга оширилиб микросхемада паст частотали танлов кучайтиргич ҳосил қилинган. Бунда иккита Т күринишли кўпраксимон R1; R2; R1/2; C1; C1; 2C1 элементлардан ташкил топган занжир ОК нинг чиқишини кириши билан боғлайди.

Рақамли микросхемаларда импульс кўринишли сигналлар ишлатилади. Импульсли қурилмаларда аналогли қурилмаларга нисбатан энергия истеъмоли анча кичик атроф-муҳит ҳароратнинг ўзгаришига ва ташки мухит механик ўзгаришига кам таъсирандир. Ахборотни импульс шаклида ифодалаш нисбатан содда ва унга ишлов бериш осон. Ахборотни рақамли кўринища ифодалаш иккита ҳар хил кучланиш қийматига эга бўлган тўғри бурчакли импульс асосида олиб борилади, яъни, сигнални рақамли кўринища ифодалайди. Шундай қилиб, юқори қийматга эга бўлган тўғри бурчакли импульсни «1» рақами билан кучланиши паст қийматга эга бўлган тўғри бурчакли импульсни «0» рақами билан ифодаланади. Ҳисоблаш техника қурилмалари юқорида кўрсатилган рақамлар асосида ишлайди.

Рақамли микросхемалар аналогли микросхемаларга нисбатан қуйидаги ишлеш ағзасындағы өздөрдің өзінде орналасқан. Рақамли микросхемалар катта функционал түгелланғанлықта да универсалықты да өздөрдің өзінде орналасқан. Бир хил дискрет бүлеклардың орналасқанында да өздөрдің өзінде орналасқан. Рақамли микросхемаларнан параметрлердегі кескін чегараланған талаблар қойылғандай. Шу сабабынан уларның созлашып нисбатан осондир, шу билан берілген өзінде орналасқан параметрлер сони чекленгандыр.




5.21-расм. K224УБ1 микросхемасыда танлов кучайтиргичларини үйгіш

Масалан: K137, K155, K187, K500, K583 ва бошқа маркалы рақамли микросхемалар асосында катта электрон ҳисоблаш машиналари станоктарни рақамли бошқарыш қурилмалари да ҳар хил дастурлы автоматик қурилмалар үйгіледи. Машиның қурилмаларда рақамли микросхемалар күп ссаттарда, ҳар хил дастурлаштирилген кир ювшы машиналарда ишлатылады.
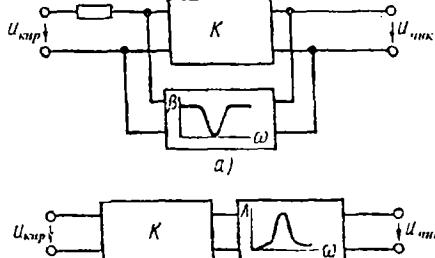
## 5.5. Танлов кучайтиргичлар

Танлов кучайтиргичларда күпинчесе сигналдар кучайтириш учун көнг частота оралғынан қамрашып қарата қылады, яғни уларниң энг паст частота  $f_n$  билан энг жоғары частота  $f_o$  қуйидаги нисбат билан ифодаланады.  $f_o \ll f_n$

Резистор-сигим боғланишли кучайтиргичларда жоғорыдан қурилғанда қарата қылады. Танлов кучайтиргичлардың саноат электроникасында күп ишлатылған, улар көнг частоталы гармоникаларға зерттеуден бүлгеленген сигналдарни кучайтириш учун хизмет қылады. Күпинчесе көнг частоталы сигналдар орналасқан бирор-бір қисмениң ажратылған, қолған сигнал частоталарынан сұндиришпа түрін келеди. Керак бүлгеленген сигнал частоталарын ажратып күп каналлар алоқа тизимінде ишлатылады. Шу билан берілген радиотелевизион дастурларда да автоматик бошқарыш да назорат қылувчы тизимларда да ҳам құлланилған. Бундай



5.22-расм. Танлов кучайтиргичларда RC фильтрini тескари боғланиши занжирига уланиши (a), LC фильтрini чиқишига уланиши

тандлов сигналларни кучайтириш учун маҳсус тор частота кенглигига эга бўлган кучайтиричлар ишлатилади. Унда частоталар нисбати

$$f_o/f_n = 1,001 - 1,1 \text{ бўлади.}$$


Тандлов кучайтиричнинг кучайтириш коэффициенти частотага кескин боғлиқлигини ҳосил қилиш учун кучайтириш занжирига ёки тескари боғланиш занжирига маҳсус фильтрлар улаш йўли билан амалга оширилади. Тандлов кучайтиричларнинг блок схемаси 5.22-расмда кўрсатилган. Унда кучайтирич бўлиб ҳар қандай кенг частотали ўзгармас ток кучайтиричлари ёки резистор-сигим боғланишли кучайтиричлар ишлатилади. Частотага боғлиқ тўрт кутбли занжир (паласали фильтр) тескари боғланиш занжирига 5.22.а-расм кўринишида уланади. Бундай фильтрлар кўпинчча  $R$  ва  $C$  элементларидан ташкил топган бўлиб, уларни  $RC$  занжирлари деб юритилади.

5.22.б-расмда фильтрни кучайтирич занжирига кетма-кет уланиши кўрсатилган. Бунда фильтр реактив элементлардан, яъни индуктив  $L$  ва сигим Слардан ташкил топади ва бундай фильтрларни  $LC$  фильтрлар дейилади.

**Тандлов кучайтиричларнинг тескари боғланиш занжирлардаги  $RC$  фильтр схемаси.** Тандлов кучайтиричларда  $RC$  занжирли фильтрлар ишлатилади. Уларнинг иш (керакли) частота оралиғида ( $f_n-f_o$ ) тескари боғланиш коэффициентининг қўймати  $\beta=0$  гача пасаяди. Кўпинча кучайтиричларда иккиталик Т кўринишдаги кўпраксимон фильтр схемаси ишлатилади (5.23.а-расм). Бундай фильтрларда тескари боғланиш коэффициенти  $\beta=U_{mb}/U_{ch}$  частотага кескин боғлиқdir. Яъни  $\omega \rightarrow 0$  интилганда  $\beta \rightarrow 1$ , чунки паст частоталарда конденсаторнинг қаршилиги жуда катта бўлиб, фильтрнинг киришига берилган кучланиш юқори қисмидаги Т кўринишдан кўпрак  $R$ ,  $2CR$  занжирни орқали кучайтиричнинг киришига тескари боғланиш кучланиши  $U_{mb}$  тўлиқлигига узатилади. Ўта юқори частоталарда  $\omega \rightarrow \infty$ ,  $\beta \rightarrow 1$ , яъни бундай ҳодда конденсаторнинг қаршилиги жуда кичик бўлиб пастки Т кўринишдаги кўпрак симон  $C$ ,  $R/2$ ,  $C$  занжир орқали кучайтирични киришига тескари боғланиш кучланиши  $U_{mb}$  тўлиқлигига узатилади.

Фильтрнинг резонанс частотасида  $\omega_0 = 1/RC$ ,  $\beta = 0$  чунки бу частотада иккала Т кўринишили кўпраксимон фильтрларни тескари боғланиш коэффициентларининг модули тенг бўлиб фазалари тескари бўлади. Шу сабабли фильтрнинг чиқишидаги ток (куchlаниш) бир-бирларини компенсациялайдилар ва  $U_{mb}=0$  га тенг бўлади. Иккиталик кўпраксимон Т кўринишили занжирларнинг тескари боғланиш коэффициенти частотага боғлиқ графиги 5.23.б-расмда кўрсатилган. Манфий тескари боғланишли ( $RC$  занжирли) кучайтиричнинг кучайтириш коэффициенти куйидагича
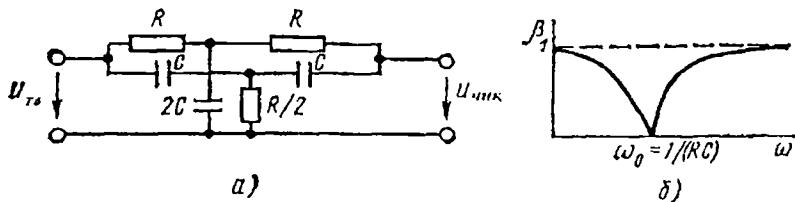
$$K_{TB} = \begin{vmatrix} \dot{U}_{ch} \\ \dot{U}_{mb} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} K \\ 1 + \beta K \end{vmatrix}, \quad (5.37)$$



5.23-расм. Т кўринишдаги кўприксимон схемаси (а) ва унинг частота характеристикаси (б).

Бунда:  $\beta$  – тескари боғланиш коэффициенти комплекс қиймати.

Юқоридаги формуладан сигнал частотаси  $\omega=0$ , ва  $\omega=\infty$  бўлган ҳолда


$$K_{TB} = \left[ \frac{\tilde{K}}{1 + \tilde{K}} \right] \approx 1.$$

га тенг бўлади.

Фильтрниң резонанс частотасида  $\beta=0$  бўлганда,  $K_{TB}=K>>1$ . Танлов кучайтиргичнинг иккиталик Т кўринишили кўприксимон занжирли тескари боғланишли амплитуда-частота характеристикини 5.24-расмда кўрсатилган (графикдаги 1-чилик фильтр ўчирилган ҳолатида. 2-чилик уланган ҳолатида). У (5.37) формула асосида тескари боғланиш коэффициенти  $\beta$  частотага боғлиқлиги ҳисобга олинган ҳолда чизилгандир. Юқорида кўрилган тескари боғланишли танлов кучайтиргичи резонанс частоталарда ишлайди. Уларни ишлаш частоталари бир неча Гц дан бир неча МГц гача бўлади. Танлов қобилияти кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти  $K$  га боғлиқ.


**LC фильтрли танлов кучайтиргичлар.** Юқори

частоталарда ( $f_0 > 1-5\text{МГц}$ ).  $RC$  занжирли тескари боғланишли танлов кучайтиргичлари ишлатилмайди. Чунки юқори частоталарда занжир қаршиликлари катта ток истеъмол қиласди. Конденсторларнинг сигим қийматлари кириш ва чиқиш зажирлар паразит сигимларининг қийматлари билан тенглашиб қолади. Бу эса танлов кучайтиргичларнинг характеристикасини ёмонлаштиради ва стабил ишлашини пасайтиради. Шу

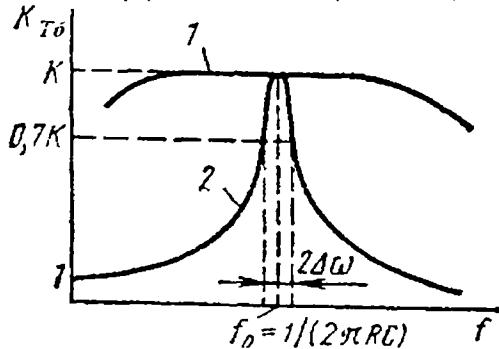

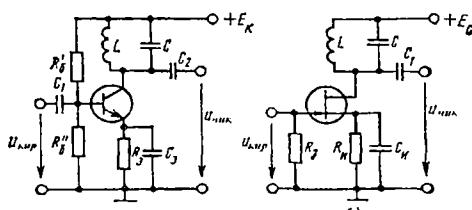5.24-расм. Икки тактили Т кўриниши-даги кўприксимон фильтрниң амплитуда-частота характеристикаси.

сабабли  $f_0 > 1-5 \text{ МГц}$  ва ундан ҳам юқори частоталардан резонанс контурлары танлов күчайтиргичлар ишлатилади. Бундай күчайтиргичларни күпинча резонанс күчайтиргичлари деб ҳам юритилади.



5.25-расм. Параллел резонанс контурлары бир каскадлы танлов күчайтиргичи схемасы: а) биполяр транзисторда йигилган; б) майдон транзисторда йигилган.

5.26-расмда биполяр транзисторда бажарилган резонанс күчайтиргичнинг эквивалент схемаси күрсатилган. Унда  $r$  элементи индуктив фалтакнинг қаршилиги.

Эквивалент схема орқали резонанс күчайтиргичнинг комплекс күчайтириш коэффициенти қуидагида

$$\tilde{K}_u = \frac{\dot{U}_{чик}}{\dot{U}_{кир}} = \frac{h_{21}}{h_{11} + h_{22} Z}, \quad (5.38)$$

Бунда:  $Z$  – резонанс контурнинг комплекс қаршилиги.

Күпчилик транзисторнинг чиқиши ўтказувчанлиги кичик:  $h_{22} = 10^{-5} - 10^{-7}$  Ом кўпайтма эса  $|h_{22}Z| \ll 1$  бўлади шу сабабли (5.38) формуладаги кўпайтмани хисобга олмасак ҳам бўлади. У ҳолда  $K$

$$\tilde{K}_u = Z h_{21} / h_{11} \quad (5.39)$$

ёки


$$K_u = |\tilde{K}_u| = z \frac{h_{21}}{h_{11}}, \quad (5.40)$$

Бунда:  $z$  – контур комплекс қаршилигининг модули.

(5.38), (5.40) формуладан кўринадики резонанс күчайтиргичнинг күчайтириш коэффициентини частотага боғлиқлик графиги, резонанс контур қаршилигининг частотага боғлиқлик графиги билан мос тушади. Чунки резонанс күчайтиргичларда ишлатиладиган транзисторларнинг  $h_{11}$  ва  $h_{21}$  параметрлари контурнинг резонанс частотаси  $f_{рез} = \omega_{рез}/2\pi$  яқинида частотага боғлиқ бўлмаган қийматли транзисторлар танланади.

5.25-расмда параллел резонанс контурли, бир каскадлы танлов күчайтиргичлар схемаси кўрсатилган.

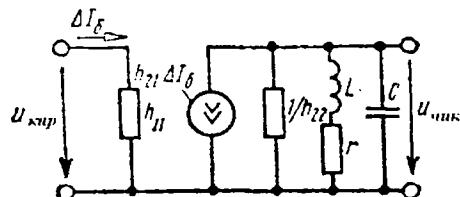5.25.а-расмда биполяр транзисторда йигилган күчайтиргич кўрсатилган бўлиб, унда коллектор занжиридаги  $R_k$  ўрнига  $LC$  резонанс контури улангандир. 5.25.б-расмда майдон транзисторли резонанс күчайтиргич ифодаланган.



5.26-расм. Биполяр транзисторда йигилган резонанс күчайтиргичнинг эквивалент схемаси

Резонанс контур қаршилигини частотага боғлиқлигини күрамиз.

$$\tilde{Z} = \frac{i/(i\omega C)(i\omega L + r)}{1/(i\omega C) + i\omega L + r}. \quad (5.41)$$

Бунда: кучайтиргичда ишлатиладиган галтакнинг сифати  $Q=\omega L/r>1$ , яъни унинг актив қаршилиги индуктивликдан кичик бўлгани сабабли формуладаги  $r$  ни ҳисобга олмаса ҳам бўлади. Унда (5.41) формула қуидаги кўринишга келади.

$$\tilde{Z} = \frac{L/C}{r + i[\omega L - 1/(\omega C)]}. \quad (5.42)$$

(5.42) дан кўринадики контур қаршилиги  $Z$  частотага боғлиқ бўлиб у резонанс частотада максимум қийматга эришади.

$$\omega_{res} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (5.43)$$

Резонанс частотада контурнинг қаршилиги актив қаршиликка эга бўлади.

$$Z_{res} = R_{res} = \frac{L}{(Cr)}. \quad (5.44)$$

Резонанс кучайтиргични таҳлил қилишда контурнинг сифати  $Q$  катта рол ўйнайди. Яъни

$$Q = \frac{\omega_{res} L}{r} = \frac{1}{\omega_{res} Cr}. \quad (5.45)$$

Контурнинг резонанс ҳолатдаги қаршилигини контур сифати орқали ифодаси

$$R_{res} = \frac{L}{Cr} = \frac{\omega_{res} L}{\omega_{res} Cr} = \frac{Q}{\omega_{res} C} = Q \omega_{res} L = Q^2 r. \quad (5.46)$$

(5.40), (5.42) формуулалар орқали резонанс кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти

$$K = \frac{h_{21}}{h_{11}} \frac{L/C}{r + i[\omega L - 1/(\omega C)]}. \quad (5.47)$$

(5.47) тенгламанинг сурати ва маҳражини  $r$  га бўлиб қуидагини ҳосил қиласмиш

$$K = \frac{h_{21}}{h_{11}} \frac{L/C}{1 + i(\frac{\omega L}{r} - \frac{1}{\omega Cr})} = \frac{h_{21}}{h_{11}} \frac{R_{res}}{1 + i(\frac{\omega L}{r} - \frac{1}{\omega Cr})}, \quad (5.48)$$

(5.44) формулани ҳисобга олган ҳолда кучайтириш коэффициенти қуидагига тенг.

$$\tilde{K} = \frac{h_{21}}{h_{11}} \frac{R_{pez}}{1 + iQ(\omega/\omega_{pez} - \omega/\omega_{pez})} = \frac{h_{21}}{h_{11}} \frac{R_{pez}}{1 + iQ(f/f_{pez} - f/f_{pez})}. \quad (5.49)$$

Кучайтириш коэффициенти модули

$$\left| \tilde{K} \right| = \frac{h_{21}}{h_{11}} \frac{R_{pez}}{\sqrt{1+Q^2(f/f_{pez} - f/f_{pez})^2}}. \quad (5.50)$$

Ҳосил қилинган формуладан күрінадыки, кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти резонанс частотада максимум ва ҳақиқиүй қийматта эга бўлади.

$$K = K_{pez} = R_{pez} \frac{h_{21} h}{h_{11}}. \quad (5.51)$$

5.27-расмда ҳар хил сифат Q қийматига эга бўлган тебраниш контурли резонанс кучайтиргичнинг амплитуда частота характеристикаси ифодаланган. Бундан күрінадыки, контурнинг сифати Q қанча катта бўлса резонанс частотада кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти шунча катта бўлади, частота ўтказиш оралиғи эса тораяди. Ҳақиқатдан резонанс частотага  $f_{pez}$  яқин бўлган сигналнинг частотаси  $f$  нинг ( $\Delta f = |f - f_{pez}| \ll f_{pez}$ ) нисбати.

$$\frac{f_{pez}}{f} = \frac{f_{pez}}{f_{pez} + \Delta f} \approx \frac{f_{pez} - \Delta f}{f_{pez}} = 1 - \frac{\Delta f}{f_{pez}}. \quad (5.52)$$

(5.52) ни эътиборга олган ҳолда (5.50) даги  $K$  тенг

$$K = \frac{h_{21}}{h_{11}} \frac{R_{pez}}{1 + \left( \frac{2\Delta f Q}{f_{pez}} \right)^2}. \quad (5.53)$$

(5.53) формуладан кучайтириш коэффициентининг 2 марта пасайган нуқтасидаги частота чегараси қўйидаги шарт орқали аниқланади:


$$\frac{2\Delta f Q}{f_{pez}} = 1 \quad (5.54)$$

Частота ўтказиш оралиғи эса қўйидагига тенг:

$$2\Delta f = f_{pez}/Q. \quad (5.55)$$

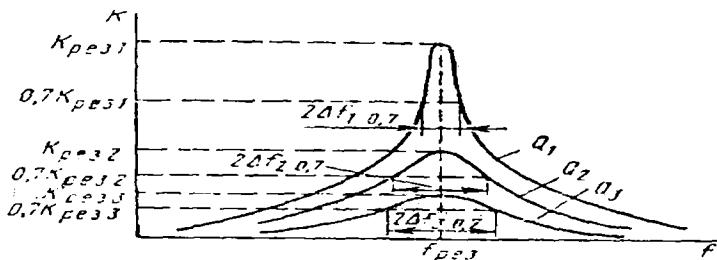(5.55) формула ва 5.27-расмдан күрінадыки, ток юқори танловли кучайтиргичларни ҳисоблашда юқори сифатли контурлар ишлатилиши керак. 50 кГц дан МГц оралиғида ишлайдиган кучайтиргичларда ишлатиладиган контурларнинг сифати  $Q=50-200$  атрофида бўлади. Агарда танлов сигналининг частотаси тор бўлиши керак бўлса контур ўзагига феррит ишлатилиди унинг сифати 500 маротабагача ортади.

5 МГц дан юқори частотали резонанс контурнинг сифати пасаяди, чунки конденсаторда энергия йўқолиши ортиб кетади. Ғалтак ўтказгичларда уюрма токлар ҳисобига энергия исрофи ортади. Паст частоталарда эса  $f < 50$  Гц ғалтакнинг индуктив қаршилигини актив қаршиликка нисбатан жуда катта қилиб олиш имкони йўқ.



5.27-расм. Резонанс кучайтиргичнинг ҳар-хил сифатли табраниш контурлари учун амплитуда-частота характеристикиаси

## 5.6. Қувват кучайтиргичлар

Саноатда қувват кучайтиргичларининг юкламаси (истеъмолчиси) бўлиб кўпинча электродвигател, реле, электродинамик ва бошқа қурилмалар ишлатилади. Кўпинча уларнинг қаршиликлари кичик бўлади. Бу қурилмалар катта қувватга эга бўлган сигналларни истеъмол қиласди, уларнинг қиймати 10-100 Втларни ташкил этиади. Бундай катта сигналнинг қувватини кучайтирувчи кучайтиргичларга қувват кучайтиргич дейилади. Қувват кучайтиргич, кучайтиргич каскадларининг охириги каскадига ўрнатилади. Қувват кучайтиргичнинг асосий параметри бўлиб, қувват кучайтириш коэффициенти  $K_p$  хизмат қиласди.

Талаб этиладиган қувватли сигнални ҳосил қилиш учун биринчи навбатда шу қувватни ҳосил қила оладиган транзистор танланади. Танланган транзистор кучайтирилган сигнални истеъмолчига тўлиқ узатиши учун қувват кучайтиргичнинг чиқиш қаршилиги  $R_{\text{чк}}$  истеъмолчининг юклама қаршилиги  $R_o$  га сон жиҳатдан тенг бўлиши шарт.

Амалиётда умумий эмиттерли ёки умумий истокли кучайтиргич каскадининг чиқиш қаршилиги бир неча юз Ом дан бир неча кОм гача бўлади. Юклама (истеъмолчи) қурилманинг қаршилиги эса бир неча ўн Омларни ташкил қиласди. Бундай фарқни мослаш учун кўпинча трансформатор ишлатилади (5.28-расмга қаранг). Трансформаторли кучайтиргичнинг эквивалент схемаси эса 5.29-расмда кўрсатилган. Схемада юклама қаршилигини мослаш трансформатор орқали келтирилган  $R_o$  қаршиликлари билан ифодаланади:


$$R'_o = (W_1 / W_2)^2 R_o, \quad (5.56)$$

Бу ерда:  $R_o$  – трансформаторнинг бирламчи чўлғамига келтирилган юклама резисторининг қаршилиги;


трансформаторнинг бирламчи чўлғамлари сони;

$W_2$ -трансформаторнинг иккиласми чўлғамлари сони.

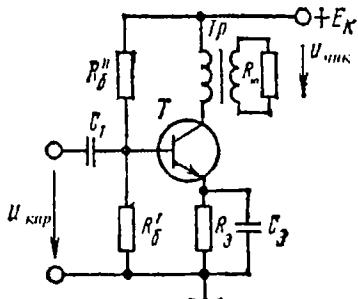$W_1 - n = w_1 / w_2$ , трансформаторнинг трансформация коэффициенти.



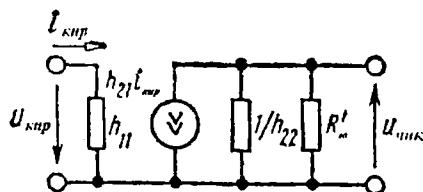5.28-расм. Бир тектли қүвват күчайтиргич схемаси



5.29-расм. Бир тектли қүвват күчайтиргич эквивалент схемаси

(5.56) формуладан күрінідікі,  $R_{\text{lo}}$  қийматини  $R_{\text{out}}$  қийматы билан тенгләштириш учун трансформаторлы «п» трансформатор коэффициентини ўзgartыриш керак. ( $R_{\text{out}} = R_{\text{lo}}$ ), яғни күчайтиргичдан юлтама қурилмасыга сигналнинг максимал қувватини узатыш мүмкін. Бұу шартни юқоридаги холосалар орқали аниқлаш мүмкін:

$$n = W_1 / W_2 = R_{\text{out}} / R_{\text{lo}}. \quad (5.57)$$

Күвват күчайтиргичларнинг амалы параметрлардан бири фойдалы иш көзoeffициенті (ФИК). ФИК транзисторнинг иш режимиға жуда ҳам боғлиқдір. Шу сабабли күпгина ҳолларда қүвват күчайтиргичлар В режимде ишлайды. Чунки А режимде нисбатан ФИК анча юқоридір. Лекин юқорида күрсатилғандек В режимде катта бузилишлар ҳосил бўлади. Уни камайтириш учун маҳсус иккі тектли қувват күчайтиргич каскадлари ишлатилади.

Күпинча қувват күчайтиргичларда умумий эмиттер схемалы күчайтиргичлар ишлатилади. Унинг иш режимини аниқлашда транзисторнинг күйидаги чегара катталиклари зәтиборга олинади. 1) Транзисторнинг максимал қуввати  $P_{\text{max}}$ . 2) Эмиттер билан коллектор оралығидаги максимал кучланиш  $U_{kmax}$ . 3) Максимал коллектор токли  $I_{kmax}$  қийматлари ҳисобга олинади. Ток ва кучланишнинг максимал қийматлари күчайтиргичнинг ишончли ишлаш чегарасини белгилайди. Шу сабабли транзистор ишлаш жараёнида юқорида күрсатилған  $P_{\text{max}}$ ,  $U_{kmax}$ ,  $I_{kmax}$  чегара қийматларидан ошмаслиги шарт (5.30-расм).

Транзисторнинг оиласвий коллектор характеристикасида (5.30-расм)  $P_{\text{max}}$ ,  $U_{kmax}$ ,  $I_{kmax}$ лар ўз ифодасини топган, унда  $P_{\text{max}} = U_k I_k = P_k$  гипербола күринишга эга бўлади.  $U_k = U_{kmax}$  ва  $I_k = I_{kmax}$ лар тўғри чизиқлардан иборат бўлади. Характеристикада иш режимининг чегараси штрих чизиқ орқали ифодаланган. Унда чегара чизигининг пастки қисми рухсат этилган, юқори қисми эса рухсат этилмаган ҳисобланади. Юқоридаги параграфларда күрсатилғандек күчайтиргичга уланадиган юлтама қаршилик маълум бўлгандан сўнг юлтама чизигини ҳосил қилиб иш нұктасини аниқлаймиз. Унда ҳосил бўлган MNQ учурчаги берилган шароитда транзистордан максимум қувват чиқишини белгилайди.

Аниқланган юклама чизиги орқали ўтиш характеристикасини ҳосил қилиш мумкин (5.30-расм чап графиги). Коллектор характеристикадаги  $\Pi$  нүктаны күчириб, унда  $\Pi'$  иш нүктасини ҳосил қиласиз. Сүнг бу иш нүктаны кириш характеристикасига кўчиралариз ва унда  $\Pi''$  иш нүктаси ҳосил бўлади.

Шундай қилиб иш нұқта ва юклама чизиги аниқланғандан сұнг келтирилген юклама резисторнинг қаршилигини күйидаги формула билан ҳам аниклаш мүмкін:

$$R'_{\infty} = \frac{U_{Km}}{I_x} \quad (5.58)$$

(5.56), (5.58) формулалар ҳамда 5.30-расм орқали қувват кучайтиргич ишини характерловчи катталикларни аниқлаш мумкин. Ток бўйича кучайтириш коэффициенти куйидаги формула билан аниқланади:

$$K_1 = \frac{I_{Km}}{I_{6m}}. \quad (5.59)$$

Кувват бўйича кучайтириш  
коэффициентини аниқлаш учун  
аввал база ва коллектор  
занжирларидаги кувватни топамиз

$$P_6 = 0,5 U_{6m} I_{6m}, \quad (5.60)$$

$$P_k = 0,5 U_{km} I_{km} \quad (5.61)$$


Бунда  $U_{бт}$ ,  $I_{бт}$  база токи ва кучланишларнинг амплитуда қиматлари.

Кучайтиргичнинг қувват кучайтириш коэффициенти  $K_p = P_k / P_b$ .

Хисоблашлар натижасида ҳосил бўлган чиқиш қувватининг киймати талаб этилган қувватдан кичик бўлса, у ҳолда қуввати катта хисоблаш дозим.

Амалиётда бир тактли, икки тактли күвват күчайтиргичлари ва трансформаторсиз схемалы күвват күчайтиргичлар ишлатилади.

**Бир тактли күвват күчайтиргичлар.** Бир тактли күвват күчайтиргичлар (5.28-расм) А режимда ишлайди. Шу сабабли уларнинг чиқиш күввати нисбатан кичик бўлади. Схемадаги элементларнинг вазифасини таҳлил қиласиз. Унда трансформатор Тр юклама резистор  $R_{10}$  нинг қаршилиги, транзистор чиқиш занжирининг катта қаршилиги билан мослаш учун ишлатилади  $R_6'$ ,  $R_6''$  манба кучланиши ҳисобига база  $U_b$  потенциални ҳосил қиласди.  $R_3$  эса транзисторнинг ҳарорат стабилигини таъминлаш учун кўлланилиб, ўзгармас ташкил этувчи  $R_3$ , да ҳосил бўлган кучланишнинг қўймати  $U_3=R_3 I_0$  орқали аниқланниб, манфий тескари алоқани ҳосил қиласди. Транзисторнинг база эмиттер қисмига бериладиган хуносавий силжиш кучланиши қўйидагича аниқланади:

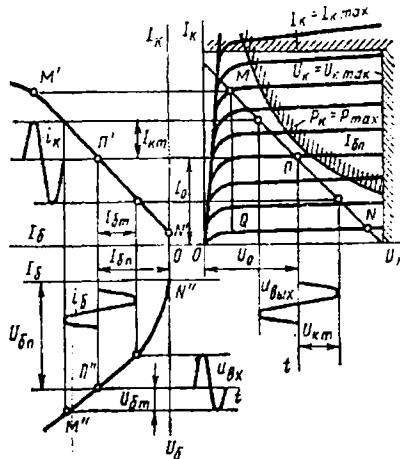

5.30-расм. Қувват кучайтиргичи ишининг график таҳлили.

$$U_{63} = U_6 - R_3 I_0.$$

Үзгарувчан ташкил этувчи бўйича манфий тескари алоқа ҳосил бўлмаслиги учун резистор  $R_3$  га параллел конденсатор  $C_3$  уланади.  $C_3$  қиймати шундай танлаб олинадики ўзгарувчан ташкил этувчининг энг кичик частотаси учун ҳам унинг қаршилиги жуда кичик бўлиши шарт. Шу сабабли амалиётда  $C_3$ , ўрнида электролитик конденсатор ишлатилади. Бошқача қилиб айтганда,  $C_3$  эмиттер занжиридаги ўзгарувчан ташкил этувчиларни қисқа тулашибади.

Конденсатор  $C_1$  ажратувчи конденсатор деб номланиб кириш занжиридаги ўзгармас ташкил этувчини кучайтиргичнинг киришига ўтказмай фақатгина ўзгарувчан ташкил этувчини ўтказади.

Шу сабабли унинг қаршилиги сигналининг энг кичик частотасига қўйидаги тенглилор орқали ифодаланиши шарт.

$$X_{C1} = 1/(2\pi f_C) \ll R_6, \quad X_{C1} \ll Z_{\text{ман}}$$
 (5.62)

Бунда:  $f_C$  – сигнал частотаси;


$Z_{\text{манба}}$  – сигнал манба занжирининг тўлиқ қаршилиги;

$R_6$  – база занжирининг қаршилиги бўлиб, у  $R_6 = U_{6m}/I_{6m}$  га тенг.

**Икки тактли қувват кучайтиргичлар**. А режимда ишлайдиган икки

тактли қувват кучайтириш схемаси 5.31-расмда ифодаланган. У битта юкламага ишлайдиган икки елкага жойлашган бир хил иккита кучайтиргичдан ташкил топган. Елкадаги кучайтиргичлар симметрик бўлиб, ундаги VT1, VT2 транзисторлар бир хил турли, бир хил электрик катталикларга эга бўлиши шарт. Шу билан бирга кириш  $Tp_1$  ва чиқиш  $Tp_2$  трансформаторларининг ўрта қисқичлари трансформатор чўлғамларининг тенг ўртасига уланган бўлиши керак.  $R1$  ва  $R2$ лар кучланишини бўлувчи қаршиликлар бўлиб транзисторнинг силжиш кучланишини ҳосил қиласди.  $Tp_2$  трансформаторнинг ўрта қисқичи орқали транзисторларнинг коллекторига  $E_k$  манба уланади. Киришда сигнал йўқ ҳолати сукунат ҳолати деб юритилади.

Сукунат ҳолатда VT1 VT2 транзисторларидан сукунат токлари  $I_{k01}$  ва  $I_{k02}$  токлари оқиб ўтади. Уларнинг қиймати транзистор иш нуқтасининг жойлашишига боғлиқидир. Бу икки токлар  $Tp_2$  чиқиш трансформаторининг бирламчи чўлғамидан ўрта қисқичи орқали қарама-қарши йўналишида оқиб ўтади. Шу сабабли  $Tp_2$  чиқиш трансформаторининг бирламчи чўлғамида токларнинг таъсирида ҳосил бўлган магнит оқимлар бир – бирига қарама – қарши йўналган бўлиб, бир – бирини компенсациялайдилар, яъни трансформатор ўзагида ўзгармас токлар ҳисобига магнитланиш ҳосил бўлмайди. Бу эса трансформаторнинг массасини, ҳажмини камайтиришга имкон яратади. Бу эса трансформаторнинг таннархини арzonлаштиради. Айтайлик кириш трансформатори  $Tp_1$  га сигнал узатилиши (соддалик учун сигнал синусоидал кўринишига эга бўлсин)  $Tp_1$  нинг иккиласлик чўлғамларида

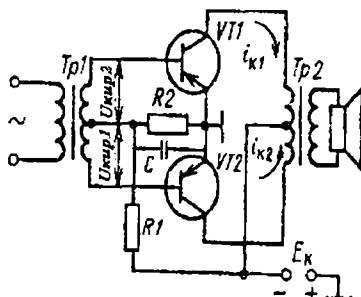

5.31-расм. Икки тактли қувват кучайтиргич схемаси

иккита амплитудалари бир – бирига тенг фазалар жиҳатдан эса  $180^\circ$  га силжиган  $U_{k1p1}$  ва  $U_{k1p2}$  сигналлари ҳосил бўлади. Улар VT1 VT2 транзисторларнинг база эмиттер киришига узатилади. Кириш сигналлари кучланиши ҳисобига транзисторларнинг коллектор занжирида ўзгарувчан  $i_{k1}$  ва  $i_{k2}$  коллектор токлари ҳосил бўлади.

Транзисторлар симметрик бўлгани сабабли бу икки токларнинг амплитудалари тенг, фазалари эса  $180^\circ$  га силжиган бўлади. Яъни уларнинг қийматлари қуидагича:

$$i_{k1} = I_{k01} + I_{k1m} \cos \omega t; \quad i_{k2} = I_{k02} - I_{k2m} \cos \omega t.$$

Бу формуладан хулоса қилинганда VT1, VT2 транзисторлар  $180^\circ$  силжиган ҳолатда ишлайди. VT1, VT2 транзисторларнинг коллектор токлари чиқиш трансформаторнинг бирламчи чўлғамларидан қарама-қарши йўналишда оқадилар. Шу сабабли улардан ҳосил бўлган магнит оқимларнинг фазаси  $360^\circ$  га тенг бўлади.

$T_P$  нинг ўзагидаги ўзгарувчан магнит оқим,  $\Phi$  иккиласми чўлғамидағи ўзгарувчан токларнинг айримасига пропорционалдир, яъни

$$\Phi = A (i_{k1} - i_{k2}) = A (I_{kp1} + I_{k1m} \cos \omega t - I_{kp2} + I_{k2m} \cos \omega t)$$

Бунда: A – пропорционаллик коэффициенти.

Елкаларнинг симметрик шарти бажарилганда:

$$I_{k01} = I_{k02} \text{ ва } I_{k1m} = I_{k2m} = I_{km}$$

Формула қуидаги кўринишга келади:


$$\Phi = 2AI_{km} \cos \omega t.$$

Шундай қилиб, чиқиш трансформаторнинг иккиласми чўлғамида ўзақдаги умумий магнит оқими ҳисобига электр юритувчи куч ҳосил бўлади. Унинг амплитудаси коллектор ўзгарувчан токларининг амплитудасидан икки маротаба катта бўлади. Шу сабабли икки тактли кучайтиргичдан чиқаётган сигнални қуввати икки марта катта бўлади.

Юқоридаги айтганлардан кўринадики, икки тактли кучайтиргичнинг чиқиш қуввати, бир тактли кучайтиргичга нисбатан икки марта катта бўлади.

Икки тактли кучайтиргичларда чизиқсиз бузилишлар кичик бўлади, чунки жуфт гармоникалар чиқиш трансформаторида компенсацияланади.

Икки тактли кучайтиргичнинг яна бир афзаллиги, манба кучланишининг пульсациясига таъсиричан эмас. Яъни манба кучланишнинг пульсацияланиши бир вактда  $i_{k1}$  ва  $i_{k2}$  коллектор токларини ўзгаришига олиб келади. Бундай ҳол трансформатор бирламчи чўлғамларида кўшимча магнит оқимларини ҳосил қилади. Уларни фазалари  $180^\circ$  силжиганлиги сабабли компенсацияланадилар. Шу сабабли кучайтиргичнинг чиқишида манба кучланишининг пульсацияланиш ҳисобига ҳосил бўлувчи фон бўлмайди. Икки тактли кучайтиргични бундай хусусияти манба қўйиладиган силликовчи

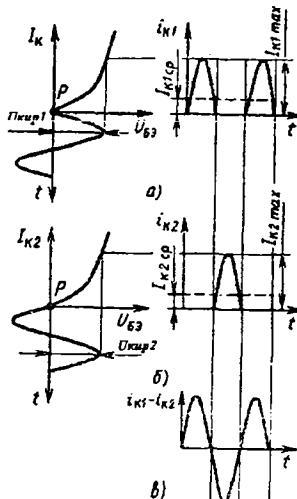

5.32-расм. Икки тактли кувват кучайтиргичларнинг В режимидаги ишлаш графиги

фильтрлар схемасини соддалаштириш, фильтр конденсатори  $C_F$ , галтак индиктивлиги  $L_F$  қийматларини кичик қилиб олиш имконини яратади.

Икки тактли қувват күчайтиргичлар АВ ва В режимларда ишладилар. Икки тактли қувват күчайтиргичи А режимда ишлаганда ФИК кичик бўлади. Шу сабабли бу режим кам ишлатилади.

Икки тактли күчайтиргичнинг афзалиги транзисторларни В режимидаги ишлашида яққол намоён бўлади (5.32-расм). Бу режимда кириш сигнални таъсирида коллектор занжирида ҳосил бўладиган коллектор токлар импульс кўринишида бўлиб, улар кетма – кет пайдо бўладилар. Яъни сигналнинг биринчи ярим даврида биринчи VT1 транзистори очилса (шу вақт оралиғида VT2 транзистори берк бўлади). Кейинги ярим даврда эса иккинчи VT2 транзистор очилади.


Импульсли коллектор токлари чиқиш трансформаторининг бирламчи чўлғамининг биринчи ва иккинчи қисмларидан вақт бўйича ярим даврга силжиган ҳолатда кетма-кет, қарама-қарши йўналишда оқиб ўтади улар хисобига ҳосил бўлган магнит оқимлари бир давр оралиғида қўшилиб  $T_{p2}$  чиқишида бир бутун чиқиш сигнални ҳосил бўлади.

Юқоридаги айтилганларга кўра икки тактли күчайтиргичлар қўйидаги афзалликларга эгадир:

- бир тактли күчайтиргичга нисбатан чиқиш қуввати икки марта катта;
- чизиқсиз бузилиши кичик;
- транзисторлар тўлиқ ишлатилади;
- сукунат токи кичик;
- фойдали иш коэффициенти катта;
- манба кучланишининг пульсациясига таъсиричан эмас;
- манба ҳисобига ҳосил бўладиган каскадлар аро паразит боғланиш йўқотилади;
- баркарор ишлаши таъминланади.

Икки тактли күчайтиргич схемасини камчилиги:


- схемани мураккаблиги;
- иккита транзистордан иборатлиги;
- киришга иккита бир хил амплитуда қийматли ва фазалари  $180^\circ$  га силжиган кириш сигнални берилиши керак. Сигнални иккита бир хил амплитуда қийматли фазалари  $180^\circ$  силжиган сигнал ҳосил қилувчи курилмага фазаинвертор дейилади. Фазаинверторлар икки турда бўладилар. Биринчиси, кириш трансформаторининг иккинчи чўлғамини ўртасидан ўрта қисқич чиқазилади. Бундай трансформаторнинг камчилиги иккиласми чўлғамнинг иккала қисмидаги чўлғамлар сони бир хил бўлишини таъминлаш қийин. Иккинчи транзистор орқали ҳосил қилиш (5.33 – расм). Бу схемада  $R_k$  ва  $R_3$ ларда ҳосил бўлган сигнал кучланиши  $Cp1$  ва  $Cp2$  сифимлар орқали чиқиша узатилади. Бунда  $U_{\text{чек}1}$  ва  $U_{\text{чек}2}$ лар бир – биридан  $180^\circ$  га силжиган бўлиб и ва  $R_3$ лар қийматларини танлаш йўли билан чиқиш кучланишларининг амплитудаларини бир хил қилиб олинади.

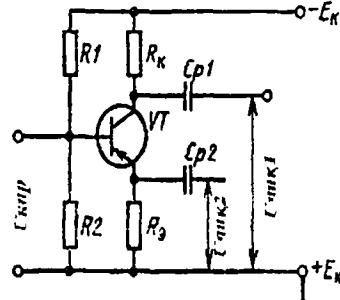

5.33-расм. Фазаинвертор  
схемаси
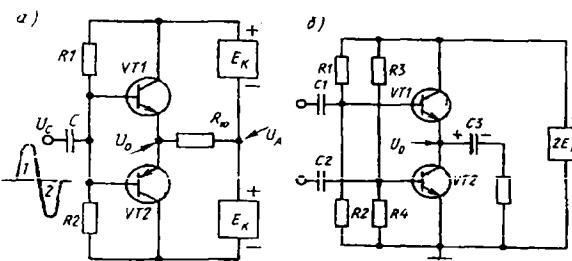
## **Трансформаторсиз икки тақтли қувват күчайтиргичлар.**

Юқорида күриб чиқылған икки тақтли қувват күчайтиргичлар схемасининг мураккаблиги ва таннархи баландлуги сабабли трансформаторсиз ва фазоинверторсиз икки тақтли қувват күчайтиргич схема ишлаб чиқылған (5.34.а,б- расм).



5.34-расм. Икки тақтли трансформаторсиз қувват күчайтиргичи: а) иккита ва б) битта таъминлаш манбали

Расмда фазаинвертор ўрнига биринчи күчайтиргичнинг транзистори VT1 ни р-п-р иккинчи транзистор VT2 ни эса п-п-п типли қилиб олинган.

Бундай күчайтиргич схемасининг ишлаш принципини кўриб чиқамиз, айтайлик күчайтиргич А – режимда ишласин.

Күчайтиргичларнинг ўзгармас ток бўйича иш режими  $R_1, R_2$  кучланишни бўлувчи резисторлар орқали ҳосил қилинади. Иш режим кучланиши  $U_{cun}$  қийматини шундай танланадики транзисторларнинг умумий нуқтасидаги  $U_o$  кучланиш қиймати манба  $E_k$  кучланиш қийматига тенг бўлсин. Бундай ҳолда юклама қаршилиги  $R_o$  да ўзгармас ток бўлмайди.

Кириш сигнални ажратувчи С конденсатори орқали бир вақтнинг ўзида битта сигнал иккала транзистор VT1, VT2 ларнинг базасига узатилади. Күчайтириладиган сигнални айтайлик соддалик учун синусоидал кўринишида деб қараймиз. Сигналнинг биринчи ярим даврининг мусбат қиймати VT1 транзисторнинг база токини орттиради. VT2 транзисторнинг база токини эса камайтиради. Бунда VT1 транзисторнинг коллектор токи ортади. VT2 транзисторнинг коллектор токи эса камаяди. Яъни коллектор токлари иккита ўзгарувчан ва ўзгармас ташкил этувчилардан иборат бўлади. Транзисторлар ўзгарувчан ташкил этувчиларининг йўналиши бир хил бўлиб, улар  $R_o$  юклама қаршилигида қўшиладилар. Ўзгармас ташкил этувчиларнинг  $I_{o1}$  ва  $I_{o2}$  йўналишлари қарама – қарши бўлиб юклама қаршилигида бир – бирини компенсациялади. Кириш сигналининг иккинчи ярим даврида VT2 транзисторнинг база ва коллектор токлари ортади. VT1 транзисторнинг база коллектор токлари эса камаяди.  $R_o$  юкламада бу икки тарнзисторда ҳосил бўлган ўзгарувчан токлар қўшиладилар ва чиқища сигналнинг иккинчи ярим даврини ташкил этадилар. Шундай қилиб бу икки транзистор ўзгармас ток бўйича манбага кетма-кет уланган, ўзгарувчан ташкил этувчи бўйича эса транзистор юклама  $R_o$  га нисбатан параллел улангандир.

Трансформаторсиз қувват күчайтиргичлар нафақат А-режимда амалиётда кўпроқ В ва АВ режимларда ишлади. Трансформаторсиз икки тақтли қувват күчайтиргичнинг афзаллиги биринчидан чиқиш трансформатори йўқлигидир. Иккинчидан кириш трансформатори схемада ишлатилмаслиги, яъни кириш сигнални тўғридан–тўғри икки хил типли транзисторларнинг киришга узатилади.

Камчилиги-иккита бир хил қийматли  $E_k$  манба ишлатилиши ва VT1 - VT2 транзисторларнинг параметрлари бир хил бўлиши шарт. Бундай схема юкори сифатли қувват кучайтиргичларда ишлатилади.

Кучайтиргичнинг кучайтириш сифатига катта талаблар кўйилмаса 5.34.б-расмда кўрсатилган схема ишлатилиши мумкин. Унда манба кучланишни қиймати  $2E_k$  га teng қилиб олинади. Юклама қаршилиги ажратувчи конденсатор C3 орқали VT1 - VT2 транзисторларнинг умумий нуқтасига улангандир.  $R_1$ ,  $R_2$  ва  $R_3$ ,  $R_4$ лар VT1 - VT2 транзисторларнинг иш нуқтасини белгилайди, транзисторларнинг умумий нуқтасидаги кучланиш  $U_0$  нинг қиймати манба кучланиши  $2E_k$  нинг ярим қиймати олинади. Шу сабабли конденсатор C3  $E_k$  қийматигача зарядланади. Айтайлик кучайтиргич В режимда ишласин, унда схемадаги VT1 - VT2 транзисторларнинг киришига бир – биридан  $180^\circ$  силжиган лекин амплитудалари ва ўзгариш қонуниятлари бир хил бўлган икки сигнал узатилади. Айтайлик соддалик учун кириш сигнални синусоидал кўринишига эга бўлсин у ҳолда VT1 транзистор киришига келаётган сигналнинг биринчи ярим даври мусбат кўринишида бўлса шу моментда VT2 транзисторга келаётган сигналнинг биринчи ярим даври манфий қийматга эга бўлади. Бу икки кириш сигналлари таъсирида VT1 транзистори очипади (VT2 транзистор ёпилади) ва  $2E_k$  манбадан VT1 транзистори C3 конденсатори орқали юклама қаршилигидан ток оқиб ўтади. Юкламада ҳосил бўлган кучланиш чиқиши кучланишини ифодалайди.

Юкорида айтганимиздек конденсатор C3 дан ток оқиб ўтиш жараёнида у  $1E_k$  қийматигача зарядланади. Кириш сигналларининг 2- ярим даврида эса VT1 беркилади. VT2 транзистори очилади. Бундай ҳолда зарядланган, C3 конденсатор VT2 транзистори ва юклама қаршилиги  $R_o$  орқали разрядланади (разряд токининг йўналиши заряд токининг йўналишига тескаридир) разряд токи ҳисобига юклама қаршилигига потенциаллар тушуви ҳосил бўлиб, кучайтиргичнинг чиқиш кучланиши 2-ярим даврини ифодалайди. Схемада VT1 транзистор умумий коллекторли VT2 транзистор эса умумий эмиттерли схемада улангандир. Шу сабабли VT2 транзисторнинг чиқиш қаршилиги катта VT1 транзисторнинг чиқиш қаршилиги нисбатан кичик бўлади. Бундай номутаносиблик чизиқсиз бузилишларга олиб келади. Кучайтиргичларнинг схемаси содда, лекин чизиқсиз бузилишлари каттадир. Шу сабабли, у паст қувватли кучайтиргичларида ишлатилади.

## 6.БОБ. Гармоник тебранишили генераторлар

Ўзгармас ток электр энергиясини талабдаги частота ва қувватга эга бўлган синусоидал шаклдаги электромагнит тебранишлар энергиясига айлантириб берувчи электрон қурилмаларга гармоник тебранишили генераторлар дейилади.

Гармоник тебранишили генераторлар икки сифатига – частотаси ҳамда уйғотиш услубига қараб синфларга ажратилади. Ҳосил бўладиган тебранишлар частотасига қараб генераторлар паст частотали ( $0,01-100$  кГц); юқори частотали ( $0,1-100$  МГц); ўта юқори частотали ( $100$  МГц дан юқори) генераторларга бўлинади.

Уйғотилиш усулига қараб мустақил уйғонувчи ва ўз-ўзидан уйғонувчи (автогенератор) генераторларга ажратилади.

Мустақил уйғонувчи генераторлар юқори частотали қуввати кучайтиргичлари бўлиб, уларнинг киришига автогенераторлардан тебранишлар узатилади. Юқори частотали ва паст частотали генераторлар электроника саноатида кенг тарқалган.

### 6.1. Автогенераторларнинг ўз-ўзини уйғотиш шартлари

6.1-расмда автогенераторлар схемасининг тузилиши келтирилган бўлиб, у  $K$  кучайтириш коэффициентли кучайтиргич ва  $\beta$  тескари боғланиш коэффициентига эга бўлган мусбат тескари боғланиш занжиридан иборат.

Тескари боғланиш занжири сифатида частотага боғлиқ  $C$  тебранишили контури (юқори частотали автогенераторларда) ва  $RC$ - тўрт қутбли занжирлар (паст частотали автогенераторларда) қўлланилади.

Тескари боғланишили кучайтиргичларда кириш ва чиқиш кучланишлар қўйидагича ўзаро боғлиқ бўлади:

$$\dot{U}_{кир} = \beta \dot{U}_{чиқ} \quad (6.1)$$

$$\dot{U}_{чиқ} = K \dot{U}_{кир} \quad (6.2)$$

(6.1) ва (6.2) дан

$$\dot{U}_{кир} = K \beta \dot{U}_{чиқ} \quad (6.3)$$

Тенгламаси келиб чиқади ва у қўйидаги шарт бажарилганда ўринли бўлади:

$$K \beta = 1 \quad (6.4)$$

(6.4) шартнинг бажарилиши автогенераторларда сўнмас тебранишларни таъминлайди. (6.4) тенгламадаги  $K$  ва  $\beta$  катталиклар комплекс катталиклар ҳисобланади, шунинг учун

$$|K|e^{j\phi} | \beta | e^{j\psi} = K e^{j\phi} \beta e^{j\psi} \quad (6.5)$$

ни ёзиш мумкин, бунда  $|K|/K$  ва  $|\beta|/\beta$  кучайтириш ва тескари боғланиш коэффициентларининг модуллари  $\phi$  ва  $\psi$  тескари боғланиш занжирида  $K$  ва

$\beta$  кириш ва чиқиш кучланишларининг фазовий силжишларини аниқловчи аргументлари. (6.5) тенглик қуйидаги шартларда бажарилиши керак:

$$\Phi + \Psi = 0, \quad K\beta = 1 \quad (6.6)$$


(6.6) нинг биринчи тенгламаси фазалар баланси, иккичиси амплитудалар баланси шартлари деб аталади. Фазалар баланси шарти схемада мусбат тескари боғланиш мавжудлигини билдиради. Амплитудалар баланси шарти автогенераторда энергия йўқолиши манбаидан мусбат тескари боғланиш занжирин ёрдамида тўлдирилишига мос келади. Одатда  $K$  ва  $\beta$  қийматлари қуйидагича танлаб олинади.

$$K\beta \geq 1 \quad (6.7)$$


Кучайтиргич киришида бирор сабабга кўра пайдо бўлган кучсиз тебранишлар кучайтиргич ёрдамида  $K$  марта кучайтирилади ва тескари боғланиш занжирин ёрдамида кучайган тебранишнинг бир қисми худди ўша фазада, бироқ бошлангич тебранишга нисбатан катта амплитуда билан кучайтиргичнинг киришига қайтадан берилади.

Сўнгра улар яна кучайтирилади ва жараён такрорланади. Бундай режимда тебранишлар амплитудаси  $K\beta \geq 1$  шартига мос равища ортиб боради. Кириш кучланиши амплитудасининг ошиши билан кучайтиргичнинг амплитуда характеристикасининг начизиқлилиги (тўйиниш соҳаларига эга бўлиши) сабабли кучайтириш коэффициенти пасаяди ва  $K\beta$  кўпайтма бирга тенг бўлиб қолади. Бунда юзага келган автотебранишлар режимига мос келувчи амплитудали барқарор тебранишлар ҳосил бўлади.

Умумий ҳолда  $K$  ва  $\beta$  каттапликлар частотага боғлик бўллади. Шунинг учун мусбат тескари боғланиш ихтиёрий кучайтиргичда ўз-ўзидан уйгониш шартлари бажарилганда автотебранишлар пайдо бўлади. Агар бу шартлар битта частота учун бажарилса, у ҳолда гармоник тебранишлар юзага келади, агарда бир вақтнинг ўзида бир неча частоталар (ёки частоталар кенглиги) учун бажарилса, у ҳолда бир неча (ёки кўп сонли) гармоник ташкил этувчилардан иборат мураккаб шакли тебранишлар пайдо бўлади.

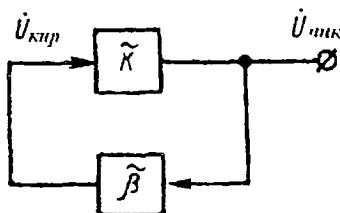

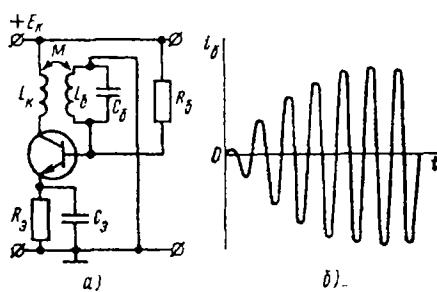6.1-расм. Автогенератор структура схемаси



6.2-расм. LC автогенератори:  
а) принципиал схемаси;  
б) автогенераторда сўнмас тебранишларнинг ҳосил бўлиши.

## 6.2. LC-автогенераторлар


LC-автогенераторлар одатда бир каскадлы күчайтиргичда бажарилади, унда мусбат тескари боғланиш занжири сифатида LC-резонанс контур күлланилади.

Бундай генераторларнинг оддий схемаси 6.2.а-расмда келтирилган. Резонанс контурининг  $L_b$ -фалтаги коллектор занжирига уланган транзисторнинг  $L_k$  фалтак билан индуктив боғланган.

Манба күчланиши берилганда тебраниш контурида  $r \sqrt{L_b / C_b}$  шарт бажарилганида  $\omega_0 = 1 / \sqrt{L_b / C_b}$  частотали күчсиз тебранишлар юзага келади, контурда юзага келадиган  $i_b$  ўзгарувчан тебраниш токи транзистор ёрдамида күчайтирилиб,  $L_k$  фалтак орқали тебранишлар  $L_b, C_b$  тебраниш контурига қайтади. Тебранишлар кўлами сёкин аста маълум қийматтагача ортиб боради, чунки транзистор коллектор токининг чексиз ортиб кетишига йўл қўймайдиган чекловчи курилма ҳисобланади (6.2-б расм). Ушбу схемада амплитудалар баланси шарти шундай йўлга қўйилганки,  $\omega_0$  резонанс частотасида контурдаги энергия йўқотилиши,  $L_k$  фалтак орқали бериладиган манба энергияси ҳисобига тўлдирилади.

Қаралаётган автогенераторларда фазалар баланси шарти (6.6) га мувофиқ чиқиш (коллектор)  $U_k$  күчланиши  $U_b$  күчланишига нисбатан  $180^\circ$  га фаза силжитиш йўли билан амалга оширилади (чунки улар орасидаги фаза бурчаги  $180^\circ$  га тенгdir). Амалда бу шарт индуктив фалтакларнинг тегишли чўлғами ёрдамида бажарилади (резонанс контур ҳамда коллектор занжири фалтаклари чўлғамларининг йўналиши қарама-қарши бўлиши керак).

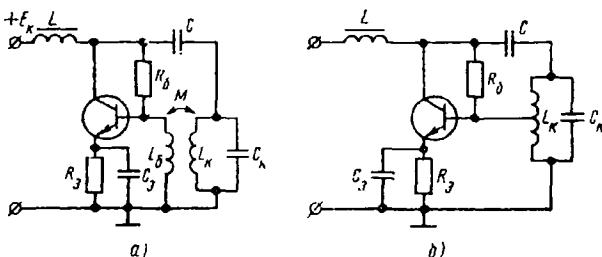Күчайтиргичнинг база занжирига уланган тебраниш контурдаги қувват унча катта бўлмайди, чунки транзисторнинг база занжиридаги ток ва күчланиш кичик қийматга эга бўлади. Шу сабабли бундай схемали автогенераторлар кам кўлланилади. Тебраниш контури 6.3.а-расмдагидек схемага уланган автогенераторлар кўпсрк кўлланилади.



6.3-расм. Коллектор занжирида тебраниш контурли автогенератор схемаси (а) ва автотрансформаторли тескари алоқа (б).

Бундай автогенераторларда тебраниш контурининг қуввати 6.2.а-расмда схемаси келтирилган автогенераторлардагидек анча катта, чунки тебраниш

контури түгридан түгри манбага уланган. Автогенератордаги С конденсатор коллектор токининг ўзгармас ташкил этувчиси  $L_k$  ғалтакка ўтиб кетишининг олдини олади. Акс ҳолда чўлғамнинг кўшимча қизиб кетишига, ўзакдан фойдаланилганда эса – унинг кўшимча магнитланишига олиб келган бўлар эди.  $L$ -дроссел контурнинг ўзгарувчан ташкил этувчиси  $E$ , манба орқали қисқа туташувнинг олдини олади. Бу автогенераторда ҳам, 6.2-а-расмда келтирилган автогенератордаги каби, трансформаторли тескари боғланиш ишлатилган. 6.3.б-расмда эса автотрансформаторли индуктив тескари боғланиш схемаси ишлатилган. Бунда контур схемага учта нуқта орқали уланади.

Уч нуқтали индуктив схемали автогенератордан ташқари, уч нуқтали сифим автогенераторлар ҳам мавжуд. Автогенераторларнинг уч нуқтали схемали тузилишининг назарий жиҳатдан ток ва кучланишининг ўзгарувчан ташкил этувчилари учун ўринли бўлган, умумлашган эквивалент схемани таҳлил қилиш ёрдамида асослаб бериш мумкин. (6.4-расм. Бу схемада контур  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  реактив қаршиликлардан иборат бўлиб, уларнинг характер ва катталикларини фаза ҳамда амплитуда балансларининг шартлари орқали аниқлаш мумкин. Фаза баланс боғланиш  $x_2$  қаршилик ёрдамида амалга оширилади.

6.4-расм. Тебраниш контури резонанс ҳолатда бўлиши учун  $x_2$ ,  $x_3$  реактив қаршиликларнинг йигиндиси  $x$ , нинг реактив қаршилигига тенг ва қарама-қарши характерга эга бўлиши керак.

Бунда иккита ҳол бўлиши мумкин:

1) Агар  $x_1$  реактив қаршилик сифим хусусиятларига эга бўлса, у ҳолда  $x_2$  ва  $x_3$  реактив қаршиликларнинг йигиндиси индуктив хусусиятга эга бўлиб, катталик жиҳатдан эса  $x_1$  қаршиликка тенг бўлади;

2) Агар  $x$ , реактив қаршилик индуктив хусусиятга эга бўлса, у ҳолда  $x_2$  ва  $x_3$  реактив қаршиликларнинг йигиндиси сифим хусусиятга эга бўлиб, катталик жиҳатдан  $x_1$  қаршиликка тенг бўлади.


Контурдаги  $U_1$  ва тескари боғланиш занжиридаги  $U_2$  кучланишлар бир хил фазада бўлса, фазалар баланс шарти бажарилади, бу эса  $x_1$  ва  $x_2$  қаршиликлар бир хил хусусиятга эга бўлганда, яъни  $x_1$  ва  $x_2$  –  $L$  индуктив ғалтак ёки конденсаторлардан иборат бўлганда мумкин бўлади. Ушбу тасдиқлашни  $U_1$  ва  $U_2$  кучланишларнинг ўзгарувчан ташкил этувчилари учун ифодаларни ёзиб осон текшириш мумкин. Улар мос равишда кучайтиргичнинг чиқиши  $U_x$  ва тескари боғланишнинг  $U_b$  кучланишлари ҳисобланади:

$$\dot{U}_1 = jx_1 \dot{I}_{p.k} \quad \text{ва} \quad \dot{U}_2 = jx_2 \dot{I}_{p.k}$$

ёки

$$\dot{U}_1 = -jx_1 \dot{I}_{p.k} \quad \text{ва} \quad \dot{U}_2 = -jx_2 \dot{I}_{p.k}$$

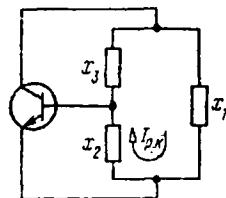Бу ерда  $I_{p.k}$  – контурнинг резонанс токи.




6.4-расм.  
Автогенераторнинг  
умулашган уч нуқтали  
схемаси

$x_1$  ва  $x_2$  қаршиликлар ҳар хил хусусиятга эга бўлганда  $\dot{U}_1$  ва  $\dot{U}_2$  кучланишлар фаза бўйича  $90^\circ$  га силжиган бўлиб, фазалар баланси шарти бузилиган бўлар эди.


Тебраниш ҳосил қилиш учун реактив қаршилик  $x_3$  характеристи бўйича  $x_2$  реактив қаршилик характеристига қарама-қарши ва  $x_3$  қийматига  $x_2$  нинг қиймати катта бўлиши керак.

$x_1$  ва  $x_2$  – индуктив ғалтаклар,  $x_3$  – конденсатордан иборат автогенератор схемасини индуктив уч нуқтали автогенератор схемаси дейилади. (6.5-расм). Агар  $x_1$  ва  $x_2$  конденсатордан  $x_3$  эса индуктив ғалтакдан иборат бўлса сифимли уч нуқта деб юритилади (6.6-расм).

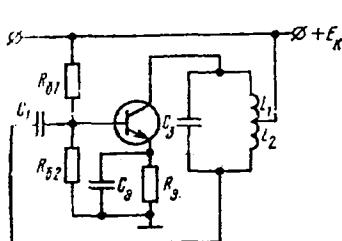Уч фазали индуктив ва сифим схемаларда амплитудалар баланси  $\beta = x_2/x_1$ , тескари боғланиш коэффициентининг  $K\beta \geq 1$  шарт бажариладиган маълум қийматларида бажарилади. Бунга 6.5-расмдаги схемада  $L_1$  ва  $L_2$  индуктивликларнинг қийматини ва 6.6-расмдаги схемада  $C_1$  ва  $C_2$  сифимлар қийматини ростлаш йўли билан эришилади.



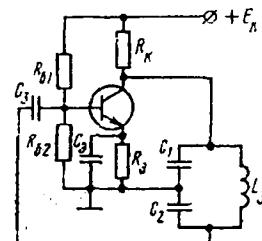6.5-расм. Индуктив уч нуқтали автогенератор схемаси



6.6-расм. Сифим уч нуқтали автогенератор схемаси

Автогенераторларда баъзан гармоник тебранишлар шаклиниң бузилиши кузатилади. Бу ўз-ўзини уйғотиш шартлари контурнинг резонанс частотасига яқин бўлган қатор гармоник ташкил этувчилик учун бажарилишини билдиради. Одатда бундай ҳодиса контурларнинг сифат қиймати жуда кичик бўлган автогенераторларда юз беради. Автогенераторларда ушбу ҳодисани йўқотиш учун контурнинг сифат қиймати бир неча юз бирликка тенг бўлган контурлардан фойдаланиш лозим.

Тескари боғланиш коэффициенти  $\beta$  катта қийматга эга бўлган ҳолда ҳам шундай ҳодиса кузатилади, буни йўқотиш учун транзисторнинг эмиттер занжирига ( $C_3$  конденсатор бўлмаган ҳолда) ростланадиган манфий тескари боғланиш ҳосил қиливчи  $R_s$  ўзгарувчан резистор улачади.  $R_s$  резисторнинг мавжуд бўлиши ҳосил қилинадиган тебранишлар амплитудасини стабиллаштириш имконини беради.

LC-автогенераторнинг энг катта камчилиги бу ҳосил бўлаётган тебраниш частотаси, ҳарорат ўзгаришига транзисторнинг иш режимига, манба кучланишнинг ўзгаришига таъсирчандир.

Тебранишлар частотасининг чегараланган қийматидан четта оғиши белгиланган частотада ишловчи баъзи электрон курилмаларнинг (резонанс

кучайтиргич, фаза ўзгартыргич ва бошқа) ишламай қолишига ёки катта хатолик билан ишлашига олиб келади.

Дестабиллаштирувчи омилларнинг частота ностабиллигига таъсири тебраниш контуридаги конденсаторлар сиғими ва ғалтакларнинг индуктив катталиктари ўзгаришида намоён бўлади. Бу тебранишлар частотасини контурдаги конденсаторлар сиғимининг ҳамда ғалтаклар индуктивлигининг абсолют қийматлари эмас, балки уларнинг турли паразит сиғим ва индуктивликларни (уларнинг катталиклари ҳароратга, механик таъсириларга, ташки электромагнит майдонларнинг таъсирига ва бошқаларга боғлиқ бўлади) ўз ичига олувчи эквивалент қийматлари белгилайди.

Частота ностабиллиги частота абсолют четлашиш  $\Delta f$  нинг ишчи частота  $f_0$ га нисбати орқали ифодаланади:

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{1}{2} \left| \frac{\Delta L}{L_k} + \frac{\Delta C}{C_k} \right| \quad (6.8)$$

Бу ерда  $\Delta L$  ва  $\Delta C$  - ғалтак индуктивлигининг ва конденсатор сиғимининг дестабиллаштирувчи омиллар таъсирида ўзгариш қиймати.

Ҳароратнинг таъсири индуктив ғалтаклар ва конденсаторларнинг чизиқли ўлчамларининг ўзгаришида кўринади. Масалан, ҳарорат ортиши билан кўрсатилган элементларнинг чизиқли ўлчамлари ортади, натижада тебраниш контурининг сиғими ва индуктивлиги мос равиша  $\Delta C$  ва  $\Delta L$  катталикларга ўзгаради. Ҳарорат  $1^0\text{C}$  га ўзгарганда конденсатор сиғимининг нисбий ўзгариши  $\frac{\Delta C}{C}$  га сиғимнинг ҳарорат коэффициенти дейилади. (КҲК). У мусбат ёки манфий бўлиши мумкин. Масалан, керамик конденсаторлар тахминан  $(30-50) \cdot 10^{-6}$  мусбат ва  $(30-50) \cdot 10^{-6}$  манфий (КҲК) билан ишлаб чиқарилади.

Ҳарорат  $1^0\text{C}$  га ўзгарганда ғалтак индуктивлигининг  $\frac{\Delta L}{L}$  нисбий ўзгариши индуктивликнинг ҳарорат коэффициенти ИҲК дейилади. Термостабиллиги энг яхши бўлган ғалтакларнинг ИҲК  $(50-100) \cdot 10^{-6}$  катталика эга. Шунингдек, ҳосил қилинадиган тебранишларнинг частотаси ҳарорат ўзгариши сабабли юз берадиган ностабилликка, транзисторлар параметрларининг ўзгариши кучли таъсир қиласди.

Частотанинг ностабиллигини камайтириш учун асосан икки усул ишлатилади: параметрли ва кварцли частотани стабиллаштириш.

Частотани параметрли стабиллаштириш усулида автогенераторларда ҳосил қилинадиган тебранишлар частотасига биринчидан ташки омиллар таъсирини сусайтиришдан, иккинчидан тебранишлар частотанинг ўзгармаслигини таъминловчи генератор элементларини танлашдан иборат. Биринчиси, масалан, тебраниш контури ташки электромагнит тўлқинлардан ҳимоя қилиш учун, экранланади. Вибрация таъсирини камайтириш учун эса генератор йифилган асоси оғирроқ қилиб танланади. Иккинчиси генераторга бир вақтнинг ўзида мусбат ва манфий сиғим ҳарорат коэффициентли КҲК конденсаторларнинг уланишидан иборат бўлиб, у ҳарорат ўзгаришларининг таъсирини пасайтиради. Параметрли стабиллаштириш частота ностабиллигини  $10^{-5}$  гача пасайтириш имконини беради.


Частотани кварцли стабиллаштириш кварц резонаторларини күлплашдан иборат бўлиб, жуда паст, одатда  $10^{-7}$  тартибли, частота ностабиллигини беради.

Кварц резонатор кварц тутгичга ўрнатилган тўғри тўртбурчак ёки доира шаклидаги юпқа минерал (кварц ёки турмалин) пластинкадан иборат бўлади. Майлумки, кварц пъезоэфект хусусиятига яъни кварц пластинка сиқилганда унинг қарама-қарши қирраларида турли хил ишорали электр зарядлар пайдо бўлади, пластинка чўзилганда эса худи ўша қирраларда зарядлар ишоралари алмашади. Кварц пластинкага ўзгарувчан электр майдон таъсир қилганда, унда эластик механик тебранишлар юзага келиб, улар ўз навбатида қирраларда электр зарди пайдо бўлишига олиб келади. Шундай қилиб, кварц кристалли пластинкаси резонанс хусусиятига эга бўлган электромеханик тизимдан иборатдир. Геометрик ўлчамлари ва кесимининг йўналтирилганлигига қараб ҳар бир пластинканинг резонанс частотаси қатъий индивидуал бўлиб, бир неча ўн килогерцдан бир неча ўн мегагерц оралиқда бўлади.


Кварц резонатори электр тебраниш контурига эквивалентдир. Кварц резонаторининг эквивалент схемаси 6.7-расмда тасвирангган. Схемадан кўринадики, кварц кетма-кет уланган  $C_{кв}$ ,  $L_{кв}$ ,  $r_{кв}$  элементлар ва уларни шунгловчи  $C_0$  кварц тутгичини характерли сифимга эквивалентдир.

Кварцнинг индуктивлиги  $L_{кв}$  сезиларли катаптика ўнлаб микрогенридан бир неча миллигенригача етади. Кварцнинг  $C_{кв}$  сифими кичик (пикофараднинг юздан бир қисмигача) Кварц резонатор ўтқир резонансга эга бўлиб,  $r_{кв}$  қаршилиги одатда ўн Ом гача бўлади. Шунинг учун кварцнинг сифат қиймати  $10^5\text{-}10^6$  гача етади, яъни индуктив ғалтак ва конденсатор, каби дискрет элементларда бажарилган контурларнинг сифатидан  $10^2\text{-}10^3$  марта катта. Кварц резонаторнинг эквивалент схемасидан кўриниб турганидек, у иккита резонансга эга бўлиши мумкин; кучланиш резонанси

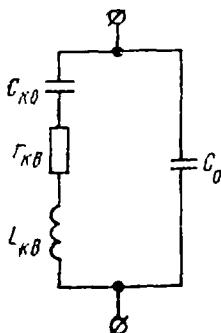( $\omega_v = \frac{1}{\sqrt{L_{кв}C_{кв}}}$  резонанс частотали) ва ток резонанси ( $\omega_i = 1/\sqrt{C_{кв}L_{кв}}$ ) бу ерда  $C_{экв} = C_0C_{кв}/(C_0 + C_{кв})$ .  $C_0 > C_{кв}$  бўлгани учун резонанс  $\omega_v$  ва  $\omega_i$  частоталар



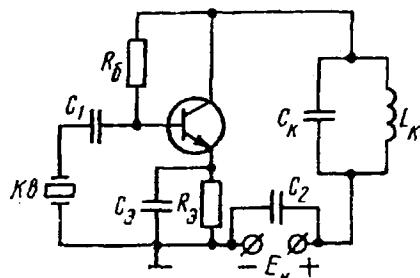6.7-расм. Кварц резонаторининг эквивалент схемаси



6.8-расм. Частотани кварц билан стабиллаштирувчи автогенератор схемаси.

бир биридан кам фарқ қиласи.


Онда, частоталар қийматларидан фарқли қийматларда кварц резонаторнинг эквивалент қаршилиги сифим ёки индуктив хусусиятга эга бўлади. Шу сабабли кварц генераторга турлича схемада уланиши мумкин. Кварц резонатори тескари боғланиш занжирига тебраниш контури сифатида (6.8-расм) ёки уч нуқтали автогенераторга тебраниш контури тармоғининг индуктив элементи сифатида улаш мумкин. (6.6-расмга қаранг).

Частотани кварц усулда стабиллаштириш одатда бир хил частотада ишловчи автогенераторларда фойдаланилади. Частотани стабиллаштиришда кварцдан ташқари турмалин пластинкалари ҳам ишлатилади, бироқ бу минерал кварцдан қиммат бўлгани сабабли кам қўлланилади. Паст частотани стабиллаштириш учун камертонли ёки маҳсус қоришмадан ясалган магнитострикцион вибраторлар кўлланилади.
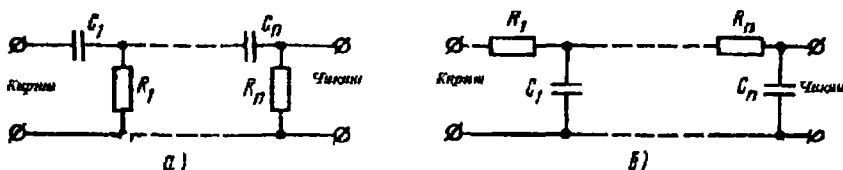
### 6.3. RC-автогенераторлар

Инфра паст ва паст частотали гармоник тебранишларни ҳосил қилиш учун тебраниш контуридаги ғалтакларнинг индуктивлиги ҳамда конденсаторларнинг сигими катта қийматларга эга бўлиши керак. Шу сабабли LC-автогенераторлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас. Инфра паст ва паст частотали гармоник тебранишларни ҳосил қилиш учун RC-автогенераторлардан фойдаланилади. RC-автогенераторлар бир неча герцдан бир неча меггерцгача ишлай олади. Бироқ LC-автогенераторлар билан солиштиргандан RC-автогенераторларнинг устунлиги айнан паст ва инфрапаст частоталарда намоён бўлади, чунки бу частоталар диапазонида тебранишлар параметрлари стабил бўлган резистор ва конденсаторлардан фойдаланиш ҳисобига стабиллиги юқори бўлган частотага эга бўлади. Бундан ташқари бир хил истеъмол кувватига эга RC-автогенераторлар LC-автогенераторларга нисбатан кичик ўлчамга, массага ва таннархга эга бўлади. Юқорида кўрилган 6.1-расмда автогенераторнинг тузилиш схемаси ифодаланган. RC-автогенератори бир ёки кўп каскадли кучайтиргичдан ва RC кўринишидаги тескари боғланиш занжирлардан иборат бўлади.

RC-автогенераторларда қўлланиладиган Г-симон (6.9.а,б-расм). Вин кўприги ва Т-симон кўприк схемали кўринишидаги RC занжирлар частотага боғлиқ занжирлар ҳисобланади.



6.9-расм. Частотага боғлиқ занжирлар: а) Г-симон дифференциал RC занжир; б) Г-симон интеграл RC занжир.


Г-симон тескари боғланишли RC-автогенератори. Бу автогенератор (6.10-расм) мусбат тескари боғланишли кучайтиргич каскадидан иборат. Кучайтиргичнинг кириш ва чиқиш кучланишлари фаза  $180^\circ$  га

силжигандир. Агар чиқиш күчланишини бевосита күчайтиргич киришига берилса, у ҳолда манфий тескари боғланиш ҳосил бўлиб, генерация ҳосил бўлмайди. Фазалар баланси шарти бажарилиши учун күчайтиргични чиқишидан киришига узатиладиган тебранишни фаза бўйича  $180^\circ$  га силжитиш керак. Бу вазифани учта бир хил RC элементларидан иборат Г-симон RC занжирлар бажаради, ҳар бир RC қисм тебраниш фазасини  $60^\circ$  га силжита олади.


**Уч қисмли дифференциалловчи RC занжирлар.** Бундай занжирнинг схемаси 6.11-а-расмда кўрсатилган. Унинг частотавий ва фазавий характеристикасини аниқлайлик. Бунинг учун унинг комплекс узатиш коэффициенти  $\beta$  ни топиш керак.

Кирхгоф тенгламасини ёзиб:
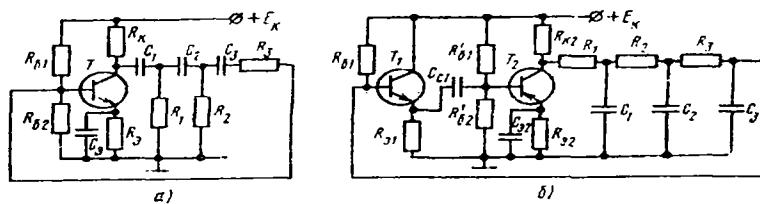
$$\begin{aligned} i &= i_1 + i_2 & i_1 R_1 &= i_2 \left( -\frac{1}{j\omega C_2} + R_2 i_3 \right) \\ i_2 &= i_3 + i_4 & i_3 R_3 &= i_4 \left( \frac{5}{j\omega C_3} + R_3 \right) \end{aligned} \quad (6.9)$$



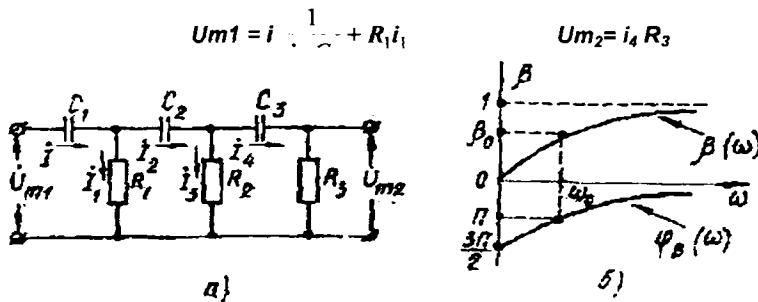6.10-расм. Г симон RC занжирли фаза силжитувчи автогенератор схемаси: а) бир каскадли б) икки каскадли



6.11-расм. Уч қисмли дифференциалловчи RC занжир (а) ва унинг частотавий ва фазавий характеристикиси (б).

(6.9) тизимдаги токларнинг ифодаларини йўқотиб ва соддалаштириб, сўнг  $\beta$  ни аниқлаш керак:

$$\beta = \frac{U_{m2}}{U_{m1}} = \frac{\frac{1}{\omega^2 C_2 R^2 C_3} + \frac{1}{\omega^2 C_1 C_2 R^2} + \frac{1}{\omega^2 C_1 C_2 R_1 R_3^2} + \frac{1}{\omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2} + \frac{1}{\omega^2 C_1 C_2 R_1 R_3} + j \left[ \left( \frac{1}{\omega^2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3^2} + \frac{R_2}{\omega^2 C_3 R_3^2} + \frac{1}{\omega^2 C_2 R_2} + \frac{1}{\omega C_1 R_2} + \frac{1}{\omega C_1 R_1} + \frac{1}{\omega C_2 R_3} + \frac{1}{\omega C_1 R_3} \right) \right]}{(6.10a)}$$

(6.10a) ифода маҳражининг ҳақиқий қисмими «*a*» мавхум қисмини «*b*» деб белгиласак, у қўйидаги содда кўринишга келади:

$$\beta = \frac{1}{\alpha + jb} \quad (6.10b)$$

Унинг модули

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + b^2}} \quad (6.11)$$

тескари боғланиш занжирининг частотавий характеристика аргументи эса қўйидаги формула билан ифодаланади:

$$\varphi_\beta = \operatorname{arctg} \frac{b}{\alpha} \quad (6.12)$$

у фазавий характеристикасини ифодалайди. Бу икки катталикнинг қийматлари график шаклида кўрсатилган (6.11-б-расмда). Унда  $\omega_0$  частотада  $b=0$  бўлиб, фаза силжиши эса  $\pi$  га тенг экани кўринади. Қолган частоталарнинг фаза силжишлари эса  $\pi$  дан фарқли бўлади. Шунинг учун генераторда факат  $\omega_0$  частотали тебранишлар ҳосил бўлади. Хусусий ҳолда  $R_1=R_2=R_3=R$  ва  $C_1=C_2=C_3=C$  бўлса, бу частота

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6RC}} \quad (6.13)$$

га тенг бўлади.

Бу ҳолда амплитудалар шарти бажарилиши учун  $\beta_0 = \frac{1}{29}$ , яъни кучайтириш коэффициенти  $K \geq 29$  бўлиши керак.

**Уч қисмли интегралловчи RC занжирлар** (6.12-а-расм) Агар  $C_1=C_2=C_3=C$  ва  $R_1=R_2=R_3=R$  бўлса, у ҳолда Кирхгоф тенгламаларини ёзib соддлаштириш ўтказилса, фильтрнинг узатиш коэффициенти учун қўйидаги ифода ҳосил бўлади:

$$\dot{\beta} = \frac{\dot{U}_{m2}}{\dot{U}_{m1}} = \frac{1}{(1 - 5\omega^2 C^2 R^2) + j(6\omega RC - \omega^3 R^3 C^3)} \quad (6.14)$$

унинг модули

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{(1 - 5\omega^2 C^2 R^2)^2 + (6\omega RC - \omega^3 R^3 C^3)^2}} \quad (6.15)$$


занжирнинг частотавий характеристикасини, аргументи қуидаги формула билан ифодаланади.

$$\varphi_\beta = -\operatorname{arctg} \frac{6\omega RC - \omega^3 R^3 C^3}{1 - 5\omega^2 R^2 C^2} \quad (6.16)$$

у фазавий характеристикасини ифодалайди (6.12.б-расм) (6.15) ва (6.16) ифодалар генерация шартлари

$$\omega_0 = \frac{6}{RC} \quad (6.17)$$

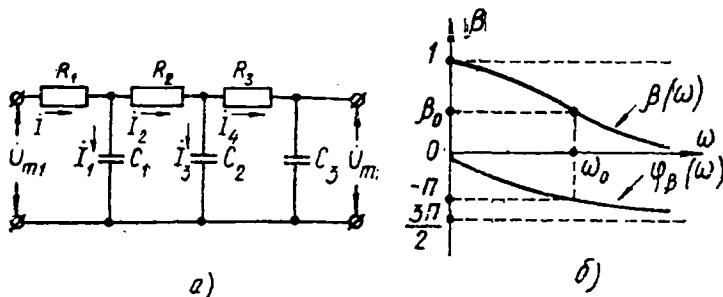частотада бажарилишини ва бунда  $K \geq 29$  бўлиши кераклигини кўрсатади.



6.12-расм. Уч звеноли интеграцияловчи занжирли  $RC$ -занжир (а) ва унинг частотавий ва фазавий характеристикаси (б).

Демак, частота филтри уч звеноли бўлган  $RC$ -генераторда кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти  $RC$ -қисмларини схематик уланиш кўринишига боғлик эмас экан.

**Тўрт қисмли дифференциалловчи  $RC$  занжирлар.** Айрим ҳолларда занжирдаги  $RC$  қисмлар тўртта бўлиши мумкин. Бу занжирнинг комплекс узатиш коэффициенти қуидагича ифодаланади:

$$\beta = \frac{1}{(1 + \frac{1}{\omega^4 C^4 R^4} - \frac{15}{\omega^2 C^2 R^2}) + j(\frac{7}{\omega^3 C^3 R^3} - \frac{10}{\omega R C})} \quad (6.18)$$


ундан занжирнинг частотавий характеристикаси

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{(1 + \frac{1}{\omega^4 C^4 R^4} - \frac{15}{\omega^2 C^2 R^2})^2 + (\frac{7}{\omega^3 C^3 R^3} - \frac{10}{\omega R C})^2}} \quad (6.19)$$

фазавий характеристика эса,

$$\varphi_\beta = -\operatorname{arctg} \left[ \frac{\frac{7}{\omega^3 C^3 R^3} - \frac{10}{\omega R C}}{1 + \frac{1}{\omega^4 C^4 R^4} - \frac{15}{\omega^2 C^2 R^2}} \right] \quad (6.20)$$

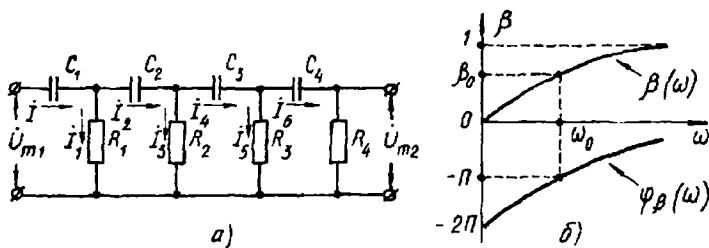күринишида ифодаланиши аниқланади. Уларнинг графиклари 6.13.б-расмда кўрсатилган.



6.13-расм. Тўрт қисмли дифференциалловчи RC занжир (а) ва унинг частотавий ва фазавий характеристикаси.

(6.19) ва (6.20) ифодалардан генераторнинг генерация частотаси

$$\omega_0 = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{RC} \quad (6.21)$$

бўлишини ва унда  $\beta_0 = \frac{1}{84}$  яъни  $K \geq 18.4$  эканини аниқлаш мумкин.

Шундай қилиб, юқорида келтирилган мисоллардаги каби ҳисоблаш йўли билан  $RC$ - қисмларнинг сони ихтиёрий бўлганда тескари боғланиш занжири учун  $\omega_0$  генерация частотасини ва унинг  $\beta_0$  узатиш коэффициентини аниқлаш мумкин.

Кўриб чиқилган автогенераторнинг ҳосил қилаётган тебранишлар частотасини ўзгартириш учун уч, тўрт қисмдаги  $R_1, R_2, R_3, R_4$ ларни ёки  $C_1, C_2, C_3, C_4$ ларнинг қийматларини бараварига ўзгартариш даркор.

Кўриб чиқилган  $RC$  схемали автогенераторлар кўйидаги камчилликлардан иборат: 1) Тескари боғланиш занжири кучайтиргич каскадини шунтлайди натижада кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти камаяди, оқибатда амплитуда баланси бузилиши ҳосил бўлади. Бу эса автогенератор ишлаб чиқарадиган тебранишнинг нобарқарорлигини ҳосил қиласди. 2)  $RC$  занжирнинг резонанс ҳусусияти ўтмас бўлганлиги сабабли ўз-ўзини уйғотиш шарти нафақат резонанс частота  $f_0$  учун балки унга яқин бўлган частоталар учун ҳам бажарилади. Шу сабабли автогенератор биргина  $f_0$  частотали тебранишдан ташқари ён частотали тебранишларни ҳам ишлаб чиқаради. Бундай ҳол эса генератор ишлаб чиқараётган синусоидал тебранишнинг шаклини бузилишига сабаб бўлади.

Биринчи камчилликни бартараф этиш учун тескари боғланиш занжири билан кучайтиргичнинг кириш оралиғига эмиттер қайтаргич схемали кучайтиргич каскади уланади (6.10.б-расм). Иккинчи камчилликни бартараф этиш учун эсса эмиттер занжирига  $R_3$  қаршиликни улаб ўзгармас ташкил этувчи бўйича манфий тескари боғланиш ҳосил қилинади.

## 7.БОБ. Импульсли қурилмалар ва ҳисоблаш техникаси

### 7.1. Арассимон генераторлар

Чекланган вакт оралығыда чиқыш күчланишининг даврий, бир текис ортиб сүңг бошланғич ҳолатига кескін қайтишига чизикли ўзгарувчан (аррасимон) генераторлар дейилади.

Арассимон тебранишининг күрениши 7.1-расмда ифодаланған бўлиб, у қуйидаги каттапликлар билан характерланади: тебраниш даври  $T$ , иш йўлининг давомийлиги  $T_p$ , тескари иш йўлининг давомийлиги  $T_{mec}$ , амплитудаси  $U_m$ , чизиксизлик коэффициенти  $\varepsilon$ .

Чизиксизлик коэффициенти куйидагича аниқланади:

$$\varepsilon = \frac{\left| \frac{du}{dt} \right|_{t=0} - \left| \frac{du}{dt} \right|_{t=T_p}}{\left| \frac{du}{dt} \right|_{t=0}} \quad (7.1)$$

Бунда  $\left| \frac{du}{dt} \right|_{t=0}$  ва  $\left| \frac{du}{dt} \right|_{t=T_p}$  - күчланиш иш йўлининг бошланғич ҳолатидаги

ва иш йўлини охирги ҳолатидаги ўзгариш тезликлари.

Амалиётда ишлатиладиган арассимон генератор (АГ) нинг  $T_p$  иш йўналишининг давомийлиги бир неча микросекунддан бир неча 100 секундгача бўлиши мумкин.  $U_m$  амплитудаси эса 1 дан 1000 В гача бўлиши мумкин.  $T_{mec}$  эса  $T_p$  нинг 1 дан 50% гача бўлиши мумкин. Кўпчилик амалий схемаларда  $\varepsilon < 1$  бўлади.

Кўпинча арассимон күчланиши, конденсаторни зарядлаш ва разрядлаш йўли билан олинади. Бизга маълумки, конденсатордаги күчланишининг қиймати  $U_c$  занжирдаги ток билан қуйидагича боғланади:

$$U_c = \frac{1}{C} \int i_c dt \quad (7.2)$$

$U_c$  күчланиши қиймати чизикли ўзгариш ҳолати учун қуйидагига тенг:

$$\frac{du_c}{dt} = const. \quad (7.3)$$

Бу икки формуладан қуйидагини ҳосил қиласиз:


$$\frac{du_c}{dt} = \frac{i_c}{C} = const$$

Бундан кўринадики, күчланишининг ўзгариши чизикли бўлиши учун конденсатор токининг қиймати ўзгармас бўлиши керак. Яъни


$$U_c = \frac{i_c \cdot t}{C}$$

Даврий арассимон кўринишلى импульс ҳосил килиш учун конденсаторни даврий зарядлаш талаб қилинади. Яъни АГ нинг функционал

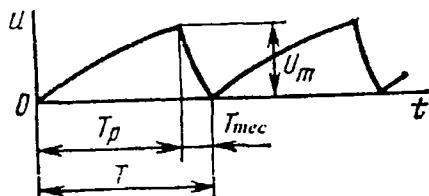схемаси 7.2-расмда күрсатылғаныдек бўлиши керак. Бунда калит ўчирилганда конденсатор ўзгармас ток манбаи орқали ўзгармас қийматдаги  $i_c$  токи билан зарядланади. Калит уланган ҳолатда эса конденсаторнинг разрядланиш жараёни бошланади.




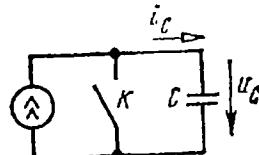7.1-расм. Аппасимон тебранишли кучланишининг кўриниши




7.2-расм. Аппасимон генераторнинг функционал схемаси

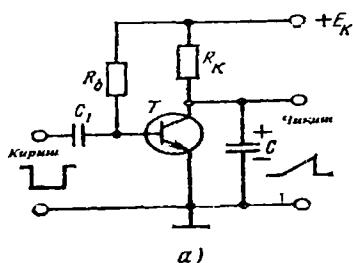7.3-а-расмда АГ нинг электр схемаси ифодаланган бўлиб, унда калит ўрнида транзистор ўрнатилган. Транзистор очилиб ёпилиши эса манфий ишорага эга бўлган  $U_{kip}$  кириш импульси орқали бошқарилади (7.3-б-расм).



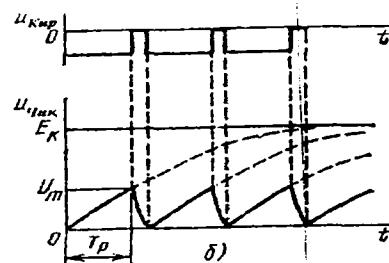7.3-расм. Аппасимон генераторнинг электр схемаси (а) ва характеристикаси (б).



Бошлангич ҳолатда транзистор тўйинган (калит уланган). Бундай ҳолатни ҳосил қилиш учун  $R_B$  ва  $R_K$  қаршиликларнинг нисбатларини танлаш йўли билан зришилади. Транзисторнинг киришига  $T_p$  давомийликдаги импульс узатилса, у ёпилади (калит узилади). С конденсатор  $+E_K$  манбадан  $R_K$  қаршилиги орқали зарядланади. Конденсатордаги кучланиш экспонента кўринишида ўзариб, (7.3-б-расм)  $U_c$  нинг қиймати қўйидаги қонуният билан ифодаланади:

$$U_c = E_K \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

Транзистор киришидаги импульс тугаши билан, транзистор тўйинган (калитнинг уланган) ҳолатига ўтади. Конденсатор эса транзисторнинг коллектор-эмиттер оралиғи орқали разрядланади (7.3-б-расмга қаранг).  $U_c$

нинг бошлангич қисми чизиқли бўлганлиги сабабли  $U_c$  нинг бошлангич қисмидан фойдаланилади. Бундай ҳолатда импульснинг чизиқсизлик коэффициенти кичик бўлади, лекин  $\frac{U_{\text{имп}}}{E_k}$  нисбат кичик қийматта эга бўлади. Шу сабабли бундай схема кам кўлланилади.


Юқори сифатли АГлар операцион кучайтиргичларда ҳосил қилиниши мумкин. 7.4.а-расмда операцион кучайтиргичли микросхемалар (153УД2 маркали) дан аррасимон генератор ясалгандир. Бу схемада С ва R элементлари орқали операцион кучайтиргичларда манфий тескари боғланиш ҳосил қилинган бўлиб, чиқиш кучланиши  $U_{\text{чиқ}}$  куйидагига тенгdir:

$$U_{\text{чиқ}} = U_c = \frac{i_C}{C}$$

Чиқиш кучланишининг қиймати тиристорнинг таянч кучланишидан ортиши билан тиристор очилади ва конденсатор у орқали разрядланади ҳамда  $U_c = U_{\text{чиқ}}$  камая бошлайди унинг қиймати тиристор ёпилиш қийматига етгунга қадар камаяди ва тиристор ёпилади. Сўнг яна конденсаторнинг зарядланиш жараёни бошланади. Бу жараён даврий қайтарилади. Операцион кучайтиргич тўйиниш нуқтасига етмаслиги учун  $U_{\text{таянч}} < U_{\text{чиқ,таянч}}$  тенгсизлик бажарилиши керак. Чиқиш импульснинг қайтарилиш частотаси қуйидагича аниқланади:

$$f = \frac{E}{RC} \frac{1}{U_{\text{чиқ}} - 1}. \quad (7.4)$$

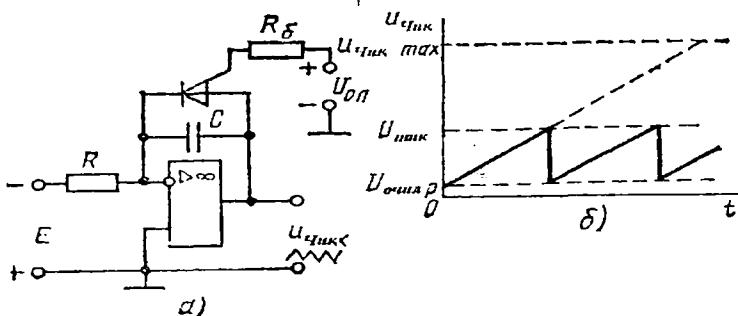53УД2 маркали микросхема (7.4.а-расм) да  $E=1В$ ,  $U_{\text{таянч}}=1-6В$ ,  $R=100кОм$ ,  $C=0.1мФа$ ,  $R_B=1.5$  кОм қийматлари учун чиқиш импульснинг такрорланиш частотаси  $f=20$  Гц, импульснинг максимал қиймати 6 В га тенг бўлади. (7.4) формуладан кўринадики,  $E$  ва  $U_{\text{таянч}}$ ларнинг қийматларини ўзгартириб, чиқиш импульснинг такрорланиш частотасини ўзгартириш мумкин экан.




7.4-расм. Аррасимон генераторнинг ОК да йигилган схемаси (а) ва характеристистикаси (б).

## 7.2. Электрон калитлар

Электроникада калит ўрнида транзисторлар ишлатилади. Бундай калитларни транзистор калитлари деб юритилади. Транзистор калитлар электрон схемаларнинг электр занжирларини улаш ва узиш (коммутация) учун хизмат қиласди.

Оддий релеларга қараганда транзисторли калитлар юқори узиб-улаш тезлигига эга бўлиб, узмасдан туриб турли занжирларни шу жумладан, катта қувватли занжирларда ток йўлини беркитади (транзистор ёпик ҳолатда транзистор қаршилиги кескин ортади, транзистор занжирга кетма-кет уланганлиги сабаби ток оқиб ўтаётган занжирнинг қаршилиги ҳам ортади натижада занжирдан ток оқиб ўтмайди). Транзистор электрон калит вазифасида ишлаганда тўлиқ очиқ еки тўлиқ ёпик ҳолатда ишлайди. Бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиш вақти жуда кичикдир.

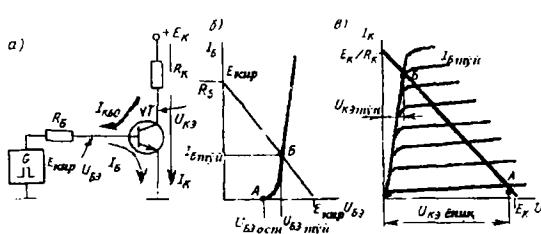Транзисторли калитларнинг камчилиги тўйиниш ҳолатида транзисторда қолдик кучланиш ва очиқ ҳолатда ишлаганда қолдик токнинг мавжудлиги яъни занжирнинг тўла уланмаслиги ёки узилмаслиги ҳисобланади.



7.5-расм. Электрон калит схемаси (а) ва уни ишлайшининг графикаларда тасвирланиши (б).

токлари нолга тенг яъни транзистор ёпик ҳолатда ишлайди. Бу ҳолатда  $R_K$  резистори орқали факат  $I_{C3}$  (коллекторни тескари ўтиш токи) кичик бошқарилмайдиган коллектор токи ўтиб,  $R_K$  да кичик кучланиш ҳосил қиласди. Транзисторга тушаётган  $U_{K3}$  кучланишининг қиймати  $E_K$  манба кучланишининг қийматидан бироз кичик бўлади, транзисторнинг бундай иш ҳолати юклама чизигининг А нуқтасига мос бўлади (7.5.в-расм). Транзисторнинг бундай ҳолати реле kontaktларининг узилган ҳолатига тўғри келади яъни юклама  $R_K$  манба кучланиши  $E_K$  дан узилган.


Транзисторни очиқ ҳолатга ўтказиш учун  $U_{B3}$  кучланишини  $I_B$  тўйиниш қийматигача ортирилади. Бу ҳолатга юклама чизигидаги Б нуқта мос келади. Транзистор коллекторида кучланиш  $U_{K3\text{ эмк}}$  даражасигача пасаяди яъни  $R_K$  очилган транзистор орқали  $E_K$  манбаига уланади.(транзисторнинг очиқ ҳолатининг қаршилиги нолга тенг,  $R \rightarrow 0$ )

Калит-транзисторнинг коллектор занжирининг уланиш лаҳзаси кириш сигнални лайдо бўлиш лаҳзасига нисбатан бир оз ортда қолади (кечикади), бу транзисторнинг хусусий сигимларини зарядланиш жараёни ҳисобига содир бўлади.

УЭ схемада йиғилган транзисторли электрон калит схемаси (7.5.а-расм) кўрсатилган. Бошқарув кучланиш базага  $R_B$  резистори орқали G импульс генераторидан келаётган  $U_{K3\text{ эмк}}$  узатилади. Транзистор базасида кучланиш  $U_{B3} < U_{B3\text{ эмк}}$  (7.5.б-расм) бўлганида унинг база ва коллектор

Калит-транзисторнинг ўчирилиш ләжаси ҳам кечикади, бунга транзисторнинг тўйинган ҳолатдаги зарядларни базага сингиш жараёни сабаб бўлади. Калитни ишлаш тезлигини ортириш учун, юқори чегара частотали узатиш ток коэффициентли ва кичик хусусий сифимга эга бўлган транзистор танланади. Шу билан бирга транзистор тўйиниши даражасини пасайтириш ёки тўйиниши даражасига етмаган (тўйинмаган калитлар) ҳолатни танлаш орқали эришилади. Охирги эътироф этилган усул амалиётда кўпроқ ишлатилади.

Тўйинмаган калитлар шотки транзисторларида бажарилади, улар оддий транзистордан ташкил топган бўлиб, коллектор ўтиши шотки диоди билан қисқа туташтирилгандир (7.6.а-расм). Ундан ўтаётган ток асосий заряд ташувчилардан ташкил топади. Шотки диодиди заряд тўпланиши содир бўлмаганлиги сабабли уни ёпилиши учун жуда кам вақт ( $0,1\text{ нс}$ ) талаб этилади. Очик диодда тўғри кучланиши қиймати тахминан  $0,4 \text{ В}$  ни ташкил этади. Очик кремнийли транзисторнинг р-п ўтишида эса бу қиймат  $0,5\text{-}0,6 \text{ В}$  ни ташкил этади. Шу сабабли база токи Шотки диоди орқали ўтади. Коллектор ўтиши орқали ўтадиган ток эса жуда ҳам кичик бўлади. Шотки транзисторлари биполяр транзисторларга нисбатан бир неча ўн марта катта тезликка эгадир. Шотки транзисторида бажарилган калит схемаси 7.6.б-расмда кўрсатилган.

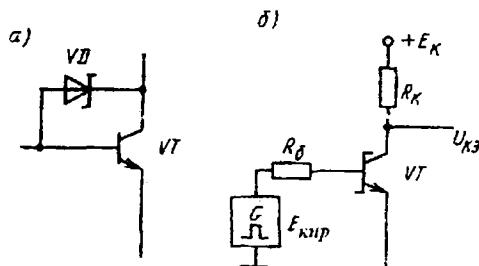

7.6-расм. Шотки транзистори (а) ва унда ўтилган электрон калит (б).

### 7.3. Мультивибраторлар

Импульс қурилмаларида гармоник бўлмаган тебраниш генераторлари кўп ишлатилади. Уларнинг тебранишлари релаксацион тебранишлар деб аталади. Рёлаксацион генераторлар гармоник тебраниш генераторлари каби ўзгармас ток манбай энергиясини маҳсус шаклдаги (тўғри тўртбурчак, учбурчак, арассимон ва бошқалар) ўзгарувчан ток энергиясига айлантириб беради. Ана шундай релаксацион генераторлардан бири-мультивибратор бўлиб, у шакли тўғри тўртбурчакка яқин тебранишлар манбайдир. Тузилиши жиҳатидан у кучли мусбат тескари боғланишли икки каскадли резисторларда тузилган кучайтиргичдир.

Мультивибраторнинг уч хил асосий иш режими мавжуд: автоматик тебраниш, синхронизация ва кутиб туриш режимлари.

**Автоматик тебраниш режимида** мультивибратор ўз-ўзидан уйғонадиган генератор каби ишлайди, яъни тебраниш тизимнинг ички


жараёнлари ҳисобига ҳосил бўлади. Шунинг учун импульсларнинг давом этиш вақти, тақорланиш частотаси ва бошқалар қурилманинг параметрларига боғлик бўлади. Уларни схемадаги элементларнинг қийматини ўзгартириш ҳисобига, маълум чегаравий қийматлар орасида ўзгартириш мумкин.

**Мультивибратор синхронизация режимида** ҳам ўз-ўзидан уйғонувчи генератор сингари ишлайди. Лекин ишлаб чиқариладиган тебранишларнинг тақорланиш частотаси ташқаридан таъсир этадиган синхронловчи (бир хилловчи) импульснинг частотаси билан бошқарилади. Умумий ҳолда синхронловчи импульснинг частотаси мультивибратор ишлаб чиқаридиган тебранишнинг частотасидан кичик бўлади. Лекин схема элементларини танлаш йўли билан уларни тенг қилиб олиш мумкин.

**Мультивибратор кутиб туриши режимида** ташқи турткি таъсирида ишловчи генератор ҳисобланади.

Шунинг учун у ҳар сафар ташқи махсус импульс таъсир этгандан кейингина ишлайди. 7.7 а-расмда автотебранувчи мультивибратор схемаси ифодаланган бўлиб, унда VT1 ва VT2 транзисторлари калит режимида ишлайди. Улар бир-бири билан резистив-сигим занжири орқали мусбат тескари боғланиш ҳосил қилинган. Мультивибраторнинг автоматик тебранишда ишлаш режимини кўриб чиқамиз (7.7 б-расм).

а моментда VT1 транзистори очиқ (7.7.б-расм) R3 резистори орқали ўтадиган ток билан тўйинган ва унинг коллекторидаги  $U_{k31min}$  кучланиш қиймати кичикдир. C2 конденсатор кучланиши R2 резистори орқали разрядланиши натижасида нолга яқинлашади. VT2 транзистори базасидаги кучланиш  $U_{c2}$  ва  $U_{k31}$  кучланишлари йигиндисидан иборат ва мусбат бўлиб қолади. VT2 транзистори очилади, унинг коллекторидаги кучланиш камаяди,  $U_{c4}$  ва  $U_{k32}$  кучланишлари йигиндисидан иборат VT1 транзистори базасидаги кучланиши эса манфий бўлиб қолади ва унинг кескин ёпилишига олиб келади. VT1 транзистори ёпиқ коллектордаги кучланиш экспонент бўйича ошади. Чунки дэярли нолгача разрядланган C2 конденсатори унга параллел уланган. Шу вақтда конденсатор C2 зарядлана бошлайди. Унинг заряд токи  $E_k$  манбанинг мусбат ишорали клеммасидан R1 резистор, C2 конденсатор ва VT2 транзисторнинг эмиттер ўтиши орқали  $E_k$  манбанинг манфий ишорали клеммасига оқиб ўтади.

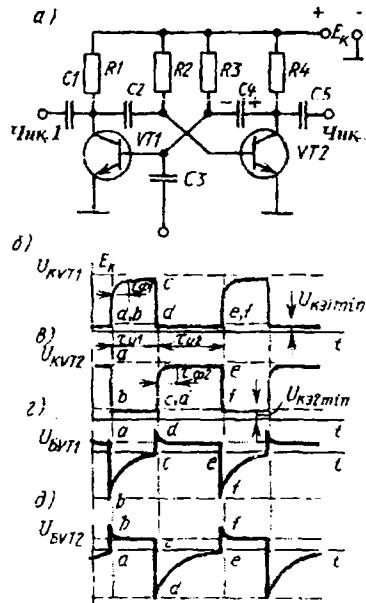

7.7-расм. Мультивибратор схемаси (а) ва унинг вақт диаграммаси (б).

**б моментда** VT2 транзистор түйиниш ҳолатига түлік ўтади. VT1 транзисторининг эмиттерли ўтишига C4 зарядланган конденсатор уланади, унинг күтб ишоралари 7.7.а-расмда күрсатилған.

Унинг очилиш вақти C4 конденсаторининг разряд вақти билан белгиланыб, C4 конденсатор очық VT2 транзистор ва R3 резистор орқали разрядланади.

**с моментда** конденсатор C4 түлік разрядланади. Бунда VT1 транзисторининг базасидаги күчланиш мусбат қийматта эга бўлиб, у очила бошлайди,  $E_k$  манба күчланиши қийматигача зарядланган C2 конденсатори VT1 орқали VT2 транзисторининг базасига уланади ва ҳоказо.

7.7.а,д-расмда күрсатилған импульслари кўринишдаги даврий жараён орасидаги вақт узинлиги қўйидаги формула билан аниқланади:

$$\tau_{\omega_1} \approx 0,7R3C4; \quad \tau_{\omega_2} \approx 0,7R2C2;$$

Схеманинг чиқишидаги импульсларнинг частотаси ва даврий кетма-кетлиги қўйидагича аниқланади:

$$f_s \approx \frac{1}{0,7(R3C4 + R2C2)}; \quad T_s \approx 0,7(R3C4 + R2C2);$$

Агарда схеманинг жараён вақтини ташкил этувчи асосий R2, R3 резисторлари ва C2, C4 конденсаторларнинг қийматлари тенг бўлса, мультивибратор симметрик дейилади ва генератор ишлаб чиқараётган импульс сигналининг тикилги 2га тенг бўлади.

Симметрик мультивибратордан чиқаётган импульсларнинг кәтталиклари қўйидагича аниқланади:

$$\tau_s \approx 0,7RC; \quad T_s \approx 1,4RC; \quad f_s \approx \frac{1}{0,7RC}$$

бу ерда R - R2 ва R3 резисторларнинг қаршилиги, С - C2 ва C4 конденсаторларнинг сигими.

Транзисторлар коллекторларидаги импульслар фронтларининг давомийлиги қўйидагича аниқланади:


$$\tau_{\phi_1} \approx 2,3R1C2; \quad \tau_{\phi_2} \approx 2,3R4C4$$

Ўз-ўзини уйғотишнинг осонлиги мультивибраторларнинг асосий устунлиги хисобланади. Камчилиги эса чиқиши импульсининг олд фронтининг тик эмаслигидир (7.7.б.в-расм). Операцион кучайтиргичда бажарилган мультивибраторлар бундай камчилликка эга бўлмайдилар.

**Синхронлаш режими** генератор  $U_{kip}$  импульслари билан яхши синхронлашади (7.8.а-расм), уларнинг частотаси схемада ҳосил бўлаётган тебранишлар частотасидан бир неча марта катта бўлади. Агарда схема автотебраниш режимида ишлаганда эди VT1 транзистори б моментда очилган бўлар эди. Синхроимпульс транзисторни бир мунча илгарироқ а моментда очади. Схема VT1 транзистори очық VT2 транзистори эса ёпиқ бўлса, иккинчи даврий барқарор ҳолатига мажбурий ўтади. Бу ҳолатнинг давомийлиги R2 резистор орқали C2 конденсаторининг разрядланыш вақти билан аниқланади. Шундан кейин схема вақтинча биринчи даврий барқарор ҳолатига қайтади. Синхронлаштиришнинг навбатдаги импульсида бу жараён такрорланади. Шундай қилиб, мультивибратор тебраниш частотасининг

барқарорлиги синхроимпульслар частотасининг барқарорлиги билан аниқланади.

**Мультивибратор частотани бўлиш режимида** ҳам ишлай олади (7.8-б-расм). Бундай ҳолатда VT1 транзистор базасига синхронловчи кетма-кет импульси  $U_{\text{кир}}$  узатилади, унинг частотаси мультивибратор ишлаб чиқараётган импульсъ частотасидан бир неча марта катта бўлади. Синхронловчи импульсларнинг амплитудалари шундай танлаб олинадики, бунда унинг 2 ёки 3 ва ҳоказо импульсларида мультивибраторнинг бир турғун

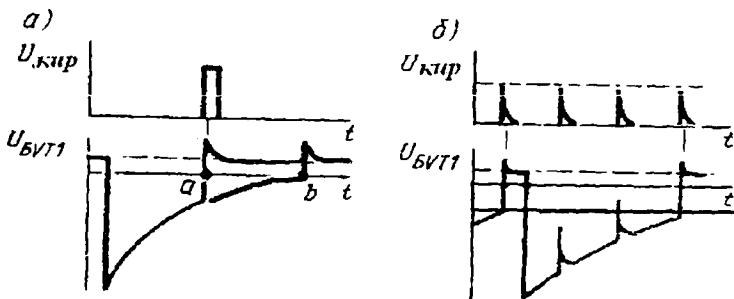

7.8-расм. Синхронизация жараёнида вақт диаграммаси (а) ва мультивибратор ёрдамида частоталарни ажратиш (б).

ҳолатдан иккинчи турғун ҳолатга мажбурий ўтиши таъминлансан. Шунга мос равишда мультивибратор чиқиш кучланишининг частотаси синхронловчи кириш импульсли кетма-кетлик частотасидан 2 ёки 3 баробар кичик бўлади. Агарда бўлиш коеффициенти 10 дан ортмаса мультивибратор барқарор ишлайди.


Сўнгги пайтларда мультивибраторларни ясашда операцион кучайтиргичлардан фойдаланиммоқда (7.9.а-расм). Операцион кучайтиргичнинг манбага уланган ҳолатида унинг инверция киришига  $U_1=0$  кучланиш узатилади, чунки С конденсатори зарядланishiша ултурмайди. Тўғри киришига (инверсланмаган киришига) эса  $R1$ ,  $R2$  кучланишни бўлувчи қаршиликлар орқали  $U_2$  кучланиш берилади, унинг қиймати қўйидагига тенг:

$$U_2 = U_{\text{кирmax}} \frac{R_1}{(R_1 + R_2)}$$


$U_2$  кучланишининг ишораси ОК чиқишидаги кучланишнинг ишораси билан аниқланади. (7.9, 7.10- расм).

Айтайлик,  $U_{\text{кирmax}} > 0$  бўлсин, унда  $U_2 > 0$  бўлади. Бунда С конденсатор  $R$  резистори орқали (7.9.б-расмдаги  $0-t_1$ , вақт оралиғида)  $I_1$  токи билан зарядланади.  $t_1$  моментда конденсатордаги кучланиш  $+ U_2$  қиймат даражасига эришади, сўнг яна бир неча милливольтга кўтарилади яъни, ОК нинг инверсиеланган киришида тўғри киришига нисбатан бирор қийматга ортади. Шу пайт ОК нинг чиқиш кучланиши (7.9.в-расм) кескин ўз ишорасини ўзgartириб,

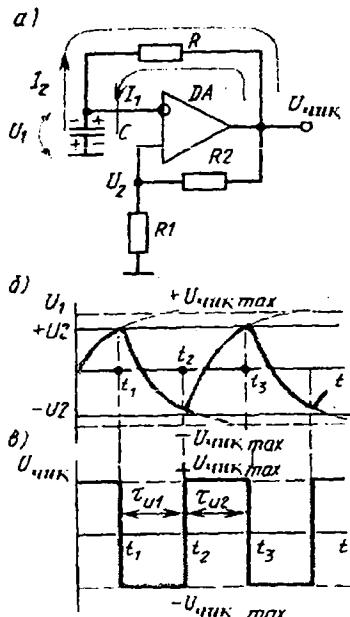$U_{\text{чук max}}$  қийматта тенг бўлади ва конденсатор  $C_2$ ,  $I_2$  токи билан разрядланиб, конденсатордаги кучланиш  $U_1$ , нинг қиймати  $U_2$ га тенг бўлган вақтда (расмда  $t_2$  момент) чиқиш кучланишининг ишораси яна ўзгариб  $+U_{\text{чук max}}$  га тенг бўлади.



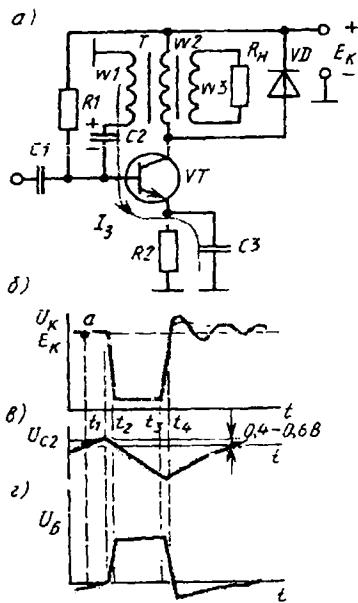7.9-расм. Операцион кучайтиргичда  
йигилган мультивибратор схемаси (а)  
ва унинг вақт диаграммаси (б, в).



7.10-расм. Блокинг-генератор  
схемаси (а) ва унинг вақт  
диаграммаси (б, в).

Шундан сўнг, С конденсаторининг  $I_1$  токи билан қайта зарядланиши бошланади ва жараён тақрорланади. Шундай қилиб, бу схема импульс кетма-кетлигини тикилиги 2 га, чиқиш кучланиши  $2U_{\text{чук max}}$  га, чиқиш импульсларининг

$$\text{кенглиги эса } \tau_{u1} = RC \ln \left( 1 + \frac{2R_1}{R_2} \right) = \tau_{u2} \text{ га тенг.}$$

#### 7.4. Мантикий алгебра асослари

Замонавий электрон ҳисоблаш машиналари ва дискрет автоматика курилмаларида ахборотларни қайта ишлаш учун иккилиқ саноқ тизими ишлатилади. Иккилиқ саноқ тизими бўлмиш "1" ва "0"ларни электр занжирларда кучланишининг потенциали бор ёки йўқлиги орқали ифодаланади. Одатда "1" юқори қўйматдаги потенциалга мос келиши, "0" эса унинг йўқлигини (схема кириши ёки чиқишидаги кичик потенциални ҳисобга олмаслик мумкин). Ахборот сигналларини бундай ифодаланишини рақамли деб ҳам атайдилар. Рақамли техника схемасини куришда XIX аср ўрталарида инглиз математиги Дж. Бул ишлаб чиқкан, шу сабабли бу усулни Бул алгебраси деб юритилади.

Бул алгебрасининг асосий қоидаларини кўриб чиқамиз. Бул алгебрасида фақатгина иккита тасдиқланган фикрдан фойдаланилади: ҳақиқий ва хато. Ҳақиқий фикрни тасдиқлашга мантикий 1, хатога эса мантикий 0 рақами берилади. Бундай ҳолатда мантикий алгебра қонунлари ҳар қандай мураккабликдаги мантикий схемани анализи ва синтез талабларига тўла жавоб беради.

1 ва 0 рақамлари кириш ўзгарувчини ёки уларнинг функциялари мантикий ҳолатини англатади. Агарда  $Y=f(X_1X_2...X_n)$  функция ундаги  $Y$  ва мустакил ўзгарувчилари  $X_1, X_2, \dots, X_n$  мантикий 1 ёки 0 кўрсаткичларни қабул қиласалар мантикий функция деб аталаади.


Ҳар бир  $X$  ўзгарувчига мантикий алгебрада  $\bar{X}$  инверс ўзгарувчи мос келади.  $\bar{X}$  ўқилишида  $X$  йўқ деб ўқилади. Ўзгарувчи ва унинг инверсияси бир вақтнинг ўзида албатта қарама-қарши мантикий ҳолатларда ҳам мавжуд бўлади. Масалан, агарда  $X=0$  бўлса, унда  $\bar{X}=1$ ; агарда  $X=1$  бўлса, унда  $\bar{X}=0$  бўлади. Бу қоида функцияларга ҳам таалуклу. Ҳар бир  $Y$  мантикий функцияси  $\bar{Y}$  мантикий функцияси инверсиясига мос келади.

Мантикий алгебранинг асосий операциялари қуйидагилар ҳисобланади:

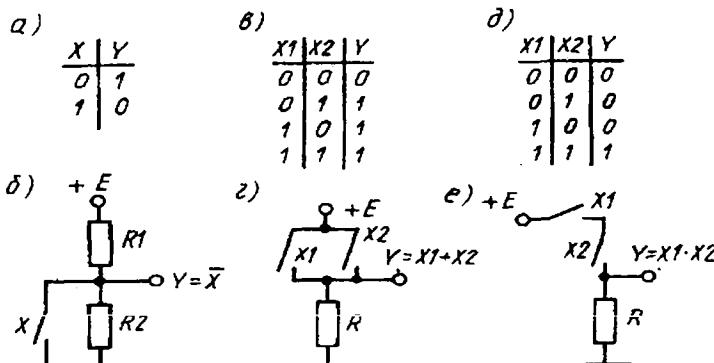1. Мантикий рад этиш (инверсия)  $Y=\bar{X}$ ; (а)
2. Мантикий қўшиш (дизъюнкция)  $Y=X_1+X_2$ ; (б)
3. Мантикий кўпайтириш (конъюнкция)  $Y=X_1\cdot X_2$ ; (в)

Мантикий функцияни ҳақиқийлик жадвал кўринишида тўла ва кўргазмали тақдим этилади, унда кириш мантикий ўзгарувчиларнинг ҳар бир мумкин бўлган комбинациясига функциянинг кўрсаткичи мос келади, ҳақиқийлик жадвал рақамли схемаларнинг алгоритм иши орқали аниқланади.

Мантикий рад этиш операцияси учун ҳақиқийлик жадвали (а) ва бу операцияни амалга оширувчи электр схема 7.11.а,б-расмларда кўрсатилган. Ўзгарувчи  $X$  фақат иккита кўрсаткичга эга бўлиши мумкин 0 ва 1. Шунга мос равишда  $X$  ўзгарувчини инверсиясидан иборат  $Y$  функция 1 ва 0



7.11-расм. Мантиқий рад этиши операцияси учун ҳақиқиүйлик жадвали (а), құшиш (в) ва құпайтириш (д) ва уларни ишлаб чиқариш схемалари (б,г,е).

күрсаткичларига эга бўлади. Ўзгарувчи  $X$  нинг ҳолати контакт уланганда мантиқий 1 га ва контакт узилганда мантиқий 0 га тенг деб келишиб оламиз. Чиқищдаги кучланиш контакт узилганида ( $X=0$ ) юқори қийматга эга бўлади, айни шу вақтда  $Y$  функцияси мантиқий 1 кўрсаткичига эга бўлади. Уланган контакт ( $X=1$ )  $R_2$  резисторни шунтлайди ва натижада чиқиш кучланиши нолга тенг бўлади, яъни  $Y=0$ .

Мантиқий құшиш операцияси учун ҳақиқиүйлик жадвали (б) ва бу операцияни амалга оширувчи электр схема 7.11.в,г-расмларда келтирилган. Аналитик операция ёзувида "+" белги мантиқий кўринишида ЭКИ ни ифодалайди. (б) шундай ўқилади: агарда  $X_1$  ёки  $X_2$  ёки бу иккала ўзгарувчилар бир вақтда мантиқий 1 кўрсаткичига эга бўлсалар,  $Y$  функция ҳам мантиқий 1 кўрсаткичига эга бўлади. Бундай мантиқий талқиннинг электр схемаси  $X_1$  ва  $X_2$  параллел контактлар орқали ифодаланиб, улар орқали кириш кучланиши чиқишига узатилади. Схемада  $X_1$  контакти ёки  $X_2$  контакти ёки иккала контакт уланса схеманинг чиқишида катта қийматли кучланиш (мантиқий 1) ҳосил бўлади. Агар иккала  $X_1X_2$  контактлар узилса чиқища кучланиш қиймати нол (мантиқий 0) ни беради.

Мантиқий қўпайтириш операцияси учун ҳақиқиүйлик жадвали (в) ва бу операцияни амалга оширувчи электр схема 7.11.д,е-расмларда келтирилган аналитик ёзилишидаги "\*" белгиси мантиқий "ХА" ни англатади. (в) формула қуйидагича ўқилади:  $X_1$  ва  $X_2$  иккала ўзгарувчилар бир хил қийматга эга бўлган ҳолда  $Y$  функцияси мантиқий 1 кўрсаткичига эга бўлади. Электр схемада иккита кетма-кет уланган контактлар билан ифодаланади. Фақат  $X_1$  ва  $X_2$  контактлари бир вақтда уланганда чиқища юқори қийматли кучланиш пайдо бўлиши (мантиқий 1), контактлардан фақаттинга биттаси уланганда эса чиқишида мантиқий нол бўлиши кўриниб турибди.


"0" ва "1" белгилар ўзгарувчилар ёки уларнинг функциялари ҳолатини англатади ва арифметик сонлар ҳисобланмайди. Мантиқий алгебра сонлар эмас, балки ҳолатлар алгебраси ҳисобланади.

## 7.5. Ҳисоблаш техникасининг мантиқий элементлари

Замонавий ҳисоблаш техникасида ихтисослаштирилган интеграл микросхемалар (ИМС) кўринишида бажарилиши мумкин бўлган кўплаб турли хилдаги мантиқий қурилмалардан фойдаланилади. Бироқ бу ҳар доим ҳам тежамли бўлмайди, чунки мураккаб бўлса ҳам барибир алоҳида операцияларни бажариш учун мўлжалланган ихтисослаштирилган ИМСлар ишлаб чиқарилмоқда лекин улар кўп эмас. Универсал таянч мантиқий элементлар (МЭ) анча тежамлидир, улардан ҳар қандай мураккабликдаги ва турли вазифалар учун мантиқий схемалар йилиши мумкин. Кўплаб мантиқий элементлар орасидан функционал тўла деб аталадиган бир неча гурухларини кўрсатиш мумкин. Бундай гурухга кирувчи мантиқий элементлар ёрдамида ҳар қандай мантиқий функция амалга оширилади. Мантиқий элементларнинг куйидаги беш гурухи функционал тўлиқ ҳисобланади:

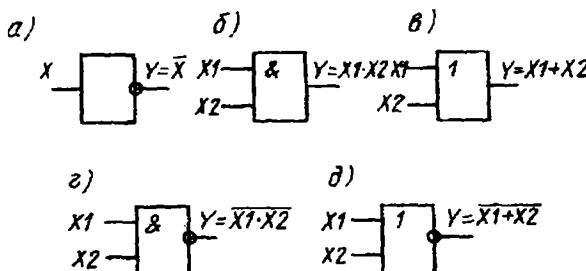1.  $Y = \bar{X}$  - рад этиш, ЙЎҚ  
 $Y = X_1 \cdot X_2$  - конъюкция, ҲА  
 $Y = X_1 + X_2$  - дизъюкция, ЁКИ
2.  $Y = X$  - рад этиш, ЙЎҚ  
 $Y = X_1 \cdot X_2$  - конъюкция, ҲА
3.  $Y = \bar{X}$  - рад этиш, ЙЎҚ  
 $Y = X_1 + X_2$  - дизъюкция, ЁКИ
4.  $Y = X_1 \cdot \bar{X}_2$  - конъюкцияни рад этиш ҲА- ЙЎҚ (Шеффер штрихи);
5.  $Y = X_1 + \bar{X}_2$  - дизъюкцияни рад этиш, ЁКИ ЙЎҚ (Пирс стрелкаси)

Бу мантиқий элементлар (ЙЎҚ инвенторидан ташқари)  $X_1$  ва  $X_2$  икки ўзгарувчан функцияни амалга оширади, яъни икки юришли ҳисобланади (7.12.а,б-расм).



7.12-расм. Оддий мантиқий элементларнинг шартли график белгиланиши: а) ЙЎҚ, б) ҲА, в) ЁКИ, г) ҲА-ЙЎҚ, д) ЁКИ -ЙЎҚ.

Саноатда кириши кўп сонли (саккизтагача) бўлган ва ундан мураккаброқ схемали мантиқий элементлар ишлаб чиқарилади, масалан икки босқичли 2 ҲА-ЁКИ-ЙЎҚ (7.13.а-расм). Элементларнинг мантиқий эквивалент шакли 2 ҲА-ЁКИ-ЙЎҚ-2ЁКИ-ҲА мантиқий элементи 7.13.б-расмда кўрсатилган.

Мантикий элементлар, кириш ўзгарувчилари устида мантикий операцияларда иштирок этувчи қисмларини ташкип этувчилари тури бўйича, қисмларни уланиш усули ва мантикий элементларнинг ўртасидаги боғланиш тури бўйича турларга ажратилади.

**Қисмлар тури бўйича** мантикий элементларни биполяр ёки майдон транзисторларига ёки қўшма турларга ажратадилар.

**Қисмларини улаш усули бўйича** статик ва динамик мантикий элементларга ажратилади. Статик ёки потенциал мантикий элементларнинг қисмлари бевосита боғланган (ажратиш конденсаторларисиз), динамик мантикий элементлар ажратиш конденсаторлари орқали уланган. Кўпчилик мантикий элементлар статик уланишда бажарилади.

**Мантикий элементлар ўртасидаги боғланиш** кўпроқ потенциалли бўлади, бу уларнинг схемасини соддалаштиради ва ишлаш тезлигини оширади.


Саноатда ишлаб чиқариладиган биполяр транзисторли мантикий элементлар схематехник ечимлари бўйича мантикий турларга ажратилади:

1. Резистив- транзисторли (РТЛ);
2. Резистив – сифим транзисторли (РЭТЛ)
3. Диодли – транзисторли (ДТЛ)
4. Транзистор-транзисторли (ТТЛ)
5. Эмиттер- боғланишли (ЭБЛ)
6. Интеграл инжекционли ( $I^2L$ )


Улар билан бир қаторда МОП-таркибли ва комплементор МОП транзисторли мантикий элементлар кенг тарқалган. РТЛ, РЭТЛ ва ДТЛ сериялари истиқболли эмас. Шунинг учун бундай мантикий элементлар фақат фойдаланилаётган қурилмалар учун ишлаб чиқарилган, янги маҳсулотларда кўлланилмайди.

ТТЛ элементлар кўп эмиттерли транзисторлар ишлаб чиқарилгандан сўнг пайдо бўлди. У диод мантикий элементлари хусусияти билан транзисторли кучайтиргич хусусиятларини умумлаштиради. Киришларда мантикий 0 ва 1 бўлишида  $X_A$ -ЙЎҚ мантикий элементларнинг соддалаштирилган схемаси 7.14.а,б-расмларда кўрсатилган. ТТЛ дан мантикий 0 олиш учун VT1 транзисторининг эмиттерлари корпус билан уланган (7.14.а-расм) VT1 транзисторнинг эмиттерлар токлари база занжиридаги R1 резисторида кучланишни ҳосил қиласди, бунинг оқибатида унинг кучланиши 0,8 В гача пасаяди.

a)

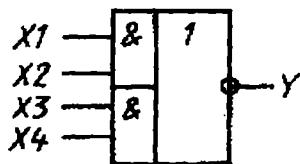


б)

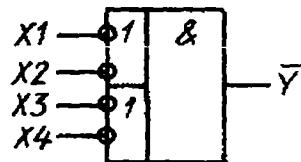

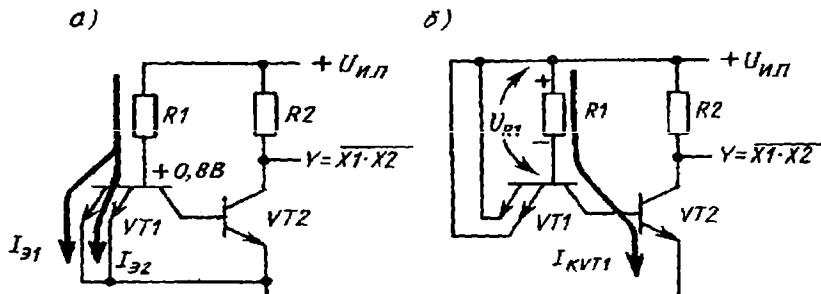7.13-расм. Иккى погонали логик элементларнинг шартли график белгиланиши: а) 2XA-ЕКИ-ЙЎҚ, б) 2EKI-XA

Бу күчланиш кетма-кет уланган VT1 транзисторининг база-коллектор ва VT2 транзисторининг база-эмиттерида ток ҳосил қилиш учун етарли эмас. Шунинг учун VT2 транзистори ёпиқ ва унинг коллектор потенциали манба күчланишига яқин, яъни схеманинг чиқишидаги VT1 транзисторининг эмиттерига  $+U$  манба күчланиш уланиши мантиқий элементнинг киришига мантиқий 1 ишора берилиши билан баробар (7.14-брасм).




7.14-расм. ТТЛ серияли ҲА-ЙЎҚ мантиқий элементларининг содда схемаси: чиқишида 0 бўлганида (а) ва 1 бўлганида (б).

Бу ҳолда VT транзисторнинг коллектор токи  $R1$  резисторда потенциал тушуви натижасида VT1 транзисторнинг эмиттерли ўтишлари ёпилади, шу ток ҳисобига VT2 транзистор очилади ва тўйиниш режимига ўтади, шу билан бирга унинг коллекторидаги күчланиш нолгача пасаяди, бу схема чиқишида мантиқий 0 га мос келади.

ТТЛ туркумига кирувчи деярли барча мантиқий элементлар асосини ташкил этувчи ҲА-ЙЎҚ, ЁКИ кенгайтирувчи ва очик коллекторли ҲА-ЙЎҚ мантиқий элементларидан ҳосил қилинади.

**ҲА-ЙЎҚ мантиқий элементи** 7.15-расмда кўрсатилган (схеманинг юкори қисми).  $X1, X2, X3, X4$  киришларидан хеч бўймаса биттасига мантиқий 0 келса, VT1 транзисторининг эмиттерли ўтиши очилади ва унинг база күчланиши тахминан 0,8 В гача пасаяди. Бу қиймат кетма-кет уланган учта VT1 коллектор, VT2- VT5 эмиттер ўтишларни очиш учун етарли эмас. Шунинг учун VT5 транзистори ёпиқлигича қолади, унинг коллекторидаги күчланиши  $+U$  манба күчланишига яқин бўлади, бу эса схема чиқишида мантиқий 1 га мос келади. Агарда барча

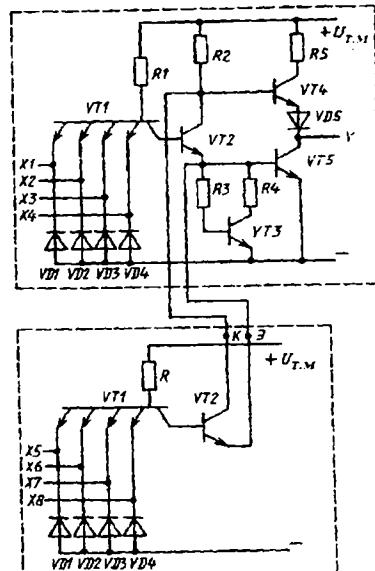

7.15-расм. ҲА-ЙЎҚ логик элементларининг схемаси.

киришларга мантикий 1 келса, VT1 транзисторининг коллектор утиши очилади, ҳамда VT2, VT3 ва VT5 транзисторлари очилиб у тўйинади, бунинг натижасида схеманинг чиқишида мантикий 0 пайдо бўлади.

VD1-VD4 диодлари демпфирловчи деб аталади, чунки улар монтаж (ийигув) схемаларида юзага келадиган паразит тебраниш жараёнларни йўқотиш учун мўлжалланган.

**ЁКИ бўйича кенгайтирувчи** (7.15-расмда кўрсатилган схеманинг пастки қисми). Унинг ҲА-ЙЎҚ схемасига уланиши янги ҲА-ЁКИ-ЙЎҚ мантикий элементини ҳосил қиласди. У


$$Y = \overline{X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_4 + X_5 \cdot X_6 \cdot X_7 \cdot X_8} \quad \text{мантикий}$$

функцияни амалга оширади (7.16-расм).

**Чиқиш бўйича катта тармоқланиш коэффициентли мантикий элемент.** Чиқиш бўйича катта тармоқланиш коэффициентли ҲА-ЙЎҚ мантикий элементи юқорида кўриб чиқилган ҲА-ЙЎҚ мантикий элементдан катта кувватли чиқиши каскади билан фарқланади (7.15-расмда кўрсатилган схеманинг юқори қисми). Бундай мантикий элементнинг чиқишига 30 тагача мантикий элементларни улаш мумкин.


**Эмиттер боғланишли мантикий элемент (ЭБЛ)** транзисторли схемалар орқали занжирни улаб узиш учун хизмат қиласди. Биполяр транзисторли мантикий элементлар б ошқа турларга қараганда катта тезкорлик ва катта кувват истеъмолига эга. Бу схемаларда транзисторлар актив режимда ишлайди. Эмиттер қайтаргичлар чиқищдаги сигнални кечикиш вақтини камайтиради (тезкорлигини оширади). Тезкорликни оширилиши мантикий 0 ёки мантикий 1 ни ифодаловчи кучланишларнинг орасидаги фарқни камайтириш йўли билан ҳосил қилинади. Бу усул ташки электр таъсиirlарга чидамсиз, чунки кичик амплитудали ташки электр таъсири унинг ёлғон ишга тушиш эҳтимолини орттиради.

ЁКИ-ЙЎҚ ёки ЁКИ функциясини амалга оширувчи ЭБЛ серия асосини ташкил этувчи базали мантикий элемент 7.17-расмда кўрсатилган. Дифференциал кучайтиргич VT4 ва VT5 транзисторларида бажарилган бўлиб уларнинг эмиттери умумий R6 резисторга эга. Бу транзисторларнинг коллектор занжирига R5 ва R7 резисторлар уланган, улардаги кучланишлар қарама-қарши фазалидир. VT5 транзисторининг базасига ҳарорат компенсацияловчи схеманинг VT6 транзистор чиқишидан ўзгармас ток кучланиши (таҳминан -2В) узатилади. VT6 нинг база потенциали VD1 ва VD2 диодлар ва R10 резистордаги кучланиши билан аниқланади.

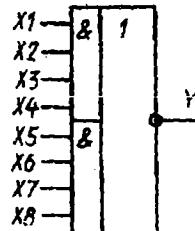

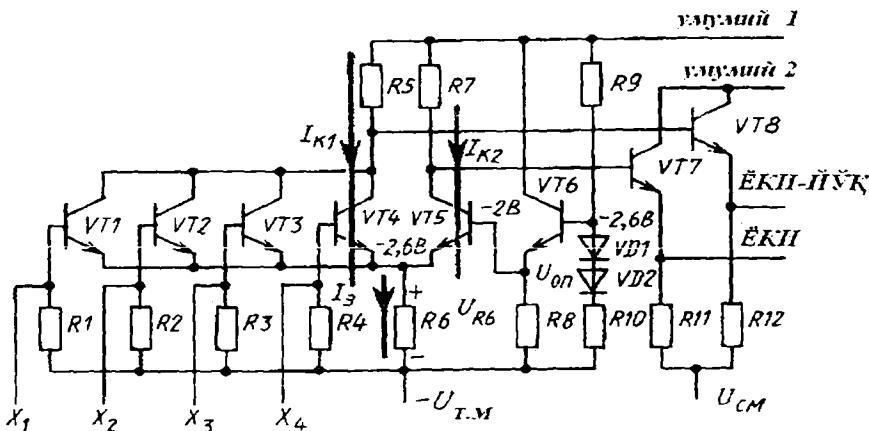7.16-расм. 4ВА-ЁКИ-  
ЙЎҚ логик  
элементларининг  
шартли график  
белгиланиши.

Мантикий элементни манба билан таъминлаш учун -5,2 В ли манба хизмат қилади. Умумий занжир 1 ерга уланади. Бу эса манба занжири орқали паразит боғланишини йўқотади.



7.17-расм. ЭБЛ серия асосини ташкил этиувчи мантикий элемент


Мантикий элементнинг барча киришларига ( $X_1, X_2, X_3, X_4$ ) мантикий 0 ( $U_{kup} = -1,85$  В) ёки абсолют кўрсатгичи бўйича катта кучланишлар берилганида VT1-VT4 кириш транзисторлари ёпилади, уларнинг коллектордаги потенциаллари нолга яқин бўлиб қолади (юқори мантикий сатҳ) ва эмиттер қайтаргич схемада йигилган VT8 транзистори чиқишида (ЁКИ-ЙЎҚ схема чиқиши) мантикий 1 пайдо бўлади, унга  $U_{kup} = -0,96$  В потенциали мос келади. Шу пайт VT5 транзисторнинг базасига VT6 транзистори эмиттеридан келадиган таянч кучланиши билан очик бўлади. Унинг коллектор потенциали паст мантикий сатҳга мос келади, яъни ЁКИ схемаси чиқишида – мантикий 0 бўлади ( $U_{\text{чек}}^0 = -1,65$  В).

Киришлардан бирига (ёки барча киришларга) мантикий 1 ( $U_{\text{чек}}^1 = -0,8$  В) берилганида, бу кириш транзистори (ёки барча кириш транзисторлари) очилади, унинг коллектор потенциали манфий бўлиб қолади ва паст мантикий сатҳига мос бўлади. Натижада ЁКИ-ЙЎҚ схемаси чиқишида мантикий 1, ЁКИ чиқишида эса мантикий 0 пайдо бўлади, чунки VT5 транзистор  $R_6$  резисторида ҳосил бўлган кучланиш ( $U_{\text{таянч}}$ ) ҳисобига беркилади. Шу вақтда VT5 транзистор коллекторидаги потенциал нолга яқин бўлади бу юқори мантикий сатҳга мос бўлади. Эмиттер қайтаргичлар (VT7 ва VT8) юкламаси бўлиб  $R_{11}$  ва  $R_{12}$  резисторлари хизмат қилади (одатда улар 51 Ом қаршиликка эга бўлади), улар мантикий элементга кирмайдилар.

ЭБЛ мантикий элементларининг юклама қобилияти юқори: чиқиш бўйича тармоқланиш коэффициенти 15 га, кўшимча схемалар уланганда 100 га етади ва унинг тезлиги 1нс ни ташкил этади.

**МОП-туридаги мантикий элементлар.** Бу турли мантикий элементлар охирги йилларда жуда кўп тарқалди. VT1, VT2 ва VT3 кетма-кет уланган транзистордан ташкил топувчи 2 ХА-ЙЎҚ мантикий элементи ва унинг шартли

график ифодаси 7.18.а,б-расмларда күрсатилган. VT1 юклама транзистори затвори манба билан уланганлиги сабабли бу транзистор очиқ ва унинг канал қаршилиги 25-40 кОм ни ташкил қиласи. VT2 ва VT3 транзисторлар ёпиқ пайтида мантикий элемент чиқишида күчланиш қиймати, манба  $+U_{T.M}$  қийматта яқин бўлади. VT2 ва VT3 транзисторларнинг киришида бир вақтда юқори мантикий сатҳли сигналлар пайдо бўлганида иккала транзистор очилади ва схема чиқишида мантикий 0 бўлади, чунки очиқ транзисторлар орқали ўтувчи ток VT1 транзисторида күчланиш тушувини келтириб чиқаради, VT1 транзисторининг қаршилиги уларнинг каналлари қаршилигидан анча катта.

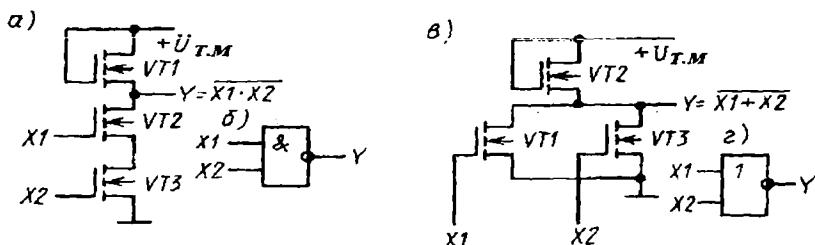


7.18-расм. МОП транзисторли 2ХА-ИЎҚ мантикий элемент (а), 2ЕКИ-ИЎҚ (б) ва уларнинг график белгиланиши (в,г).

2ЕКИ-ИЎҚ мантикий элементи (7.18.в,г-расмлар) иккита параллел уланган VT1 ва VT3 транзисторларидан ташкил топади, VT2 транзистори уларга юклама бўлиб хизмат қиласи. VT1 ва VT3 транзисторлари затворида паст мантикий сатҳ бўлганида схема чиқишида юқори мантикий сатҳ бўлади, чунки бу транзисторлар ёпиқ.

Киришларнинг бирда юқори мантикий сатҳдаги сигнал пайдо бўлганида (ёки иккала киришларда бир вақтда) мос транзисторлар очилади ва чиқишида күчланиш мантикий 0 сатҳигача камаяди.

2ХА-ЕКИ-ИЎҚ мантикий элементи (7.19.а- расм). 2ХА-ИЎҚ ва 2ЕКИ-ИЎҚ мантикий элементларини бирлаштиради.

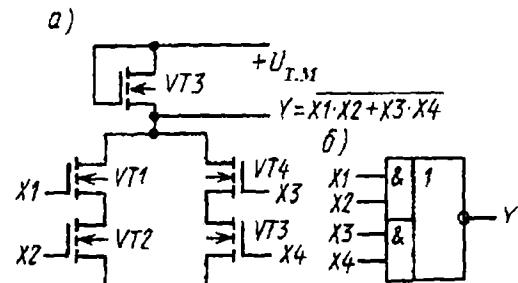КМОП-тузилишида бажарилган 2ЕКИ-ИЎҚ мантикий элементи (7.20- расм) VT1 ва VT2 н-каналли параллел уланган транзисторлар ва VT3 ва VT4 кетма-кет уланган р-каналли транзисторлардан ташкил топади. X1 ва X2 киришларида паст мантикий сатҳли сигнал пайдо бўлганида VT1 ва VT2 транзисторлари ёпиқ, VT3 ва VT4 транзисторлари эса очиқ бўлади. Шу пайт схема чиқишида мантикий 1 ўрнатилади. Агарда




7.19-расм. . МОП транзисторли 2ХА-ЕКИ-ИЎҚ мантикий элемент (а) ва уларнинг график белгиланиши (б).


киришлардан бирига (ёки бир вақтда иккитасига) мантикий 1 узатилса, унга тегишли р-каналлы транзистор ёпилади, п-каналлары эса очилади ва схема чиқишида мантикий 0 пайдо бўлади.

Шу каби КМОП тузилишда бажарилган 2ХА-ЙЎҚ мантикий элементи (7.21-расм) VT1 ва VT2 кетма-кет уланган п-каналлы транзисторлардан ва VT3 ва VT4 параллел уланган р-каналлы транзисторлардан ташкил топган.

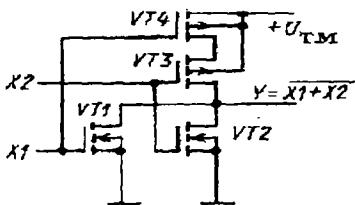VT3 ва VT4 транзисторларининг киришига паст сатҳли мантикий сигнал узатилганда у очиқ, VT1 ва VT2 транзисторлари эса ёпиқ ва чиқишида мантикий 1 ўрнатилади. X1 ва X2 киришларида бир вақтда юқори мантикий сатҳли сигнал пайдо бўлганида VT1 ва VT2 очилади. VT3 ва VT4 транзисторлари ёпилади ва схема чиқишида мантикий 0 пайдо бўлади.



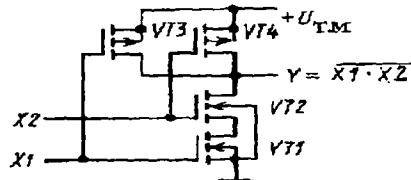
7.20-расм. КМОП-тузилишида бажарилган 2ҲКИ-ЙЎҚ-мантикий элементи



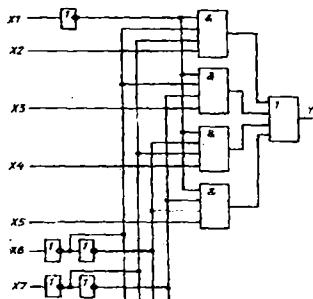
7.21-расм. КМОП тузилишида бажарилган 2ҲА-ЙЎҚ мантикий элементи

КМОП-тузилишидаги мантикий элементларнинг устунликлари қўйидагилар ҳисобланади: кичик истеъмол қуввати, МОП тузилиши мантикий элементларга нисбатан тезлиги юқори, ташкил электр ҳимояланган ва катта юкламага чидамлилиги.

**Мультиплексорлар ва демультиплексорлар.** Иккилик ахборотни умумий киришга кетма-кет узатиш учун мультиплексор хизмат қилади (7.22-расм).



7.22-расм. Мультиплексор схемаси.

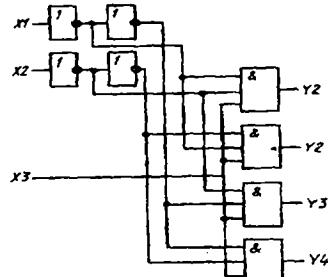

7.23-расм. Демультиплексор схемаси

Қақонки, мультиплексорнинг ёрдамчы кириши  $X_1$  да мантикий 0 бўлса,  $X_6$  ва  $X_7$  киришларида 00 комбинацияси бўлганида, ахборот  $X_2$  кириши  $Y$  чиқиши билан боғланган бўлади.  $X_6$  ва  $X_7$  киришларида 01 комбинацияси бўлганданда  $Y$  чиқиши билан  $X_5$  кириши боғланади ва шу каби. Шундай қилиб, иккилик кодли комбинацияси мультиплексорнинг манзилли киришига ва  $X_1$  киришида ёрдэ чи сигнал берилишида тўртта  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$  киришларини навбатма - навба. улаб ахборотлар оқимини бир шинада бирлаштиришга имкон беради.

Ахборот оқимини бир неча линиялар бўйича тақсимлаш тескари операциясини демультиплексор бажаради (7.23-расм). Манзилли кириш  $X_1$ ,  $X_2$  га келаётган ахборот оқими  $Y_1$ ,  $Y_2$ ,  $Y_3$ ,  $Y_4$ ларнинг бирига узатилади.  $X_3$  нинг киришида манзилли комбинация 00 бўлса,  $Y_1$  чиқишига уланади. Агарда манзилли комбинация 01 бўлса,  $Y_2$  билан уланади.


## 7.6. Триггерлар

Триггер-бир бит ахборотни сақлаш хусусиятига эга бўлган мантикий қурилма (1 бит деганда иккита ҳолат "1" ва "0" ни ифодаловчи 1 хона тушунилади). Умуман, иккита тургун ҳолатга эга бўлган ҳамма қурилмаларни триггер дейиш мумкин. Триггерлар бир неча турли бўлиб, улар транзистор ёки мантикий элементлардан йигиладилар. Триггерлар турларини кўриб чиқамиз.

Асинхрон RC-триггерлар юқорида айтганимиздек, биполяр транзисторда ясалган триггерлар энг содда хотира қурилмаларида ишлатилади.


Триггерлар (7.24-расм)  $S$  ва  $R$  киришларига ҳамда  $Q$  ва  $\bar{Q}$  чиқишига эга бўлади. Агар чиқишини шартли тўғри чиқиши деб  $Q$  билан белгиласак, у ҳолда иккинчи чиқишини инверсланган чиқиш  $\bar{Q}$  деб белгиланади.  $S$  киришни ўрнатувчи (инглизча сўздан set-ўрнатиш, Reset-қайтариш),  $R$  киришни бошланғич ҳолатга қайтариш деб юритилади.

Айттайлик триггер  $S$  киришига мантикий 1,  $R$  киришига 0 берилса,  $Q$  чиқишида 1 инверсланган  $\bar{Q}$  чиқишида эса 0 ҳосил бўлади. Ҳақиқаттан триггер қайси ҳолатда бўлмасин. VT1 транзисторнинг базасига юқори потенциал берилгандан, уни тўйинниш ҳолатига ўтказади ёки бу ҳолатни тасдиқлайди, VT2 транзисторни эса берк ҳолатга ўтказади, бу  $\bar{Q}$  чиқишида 0  $Q$  да эса 1 мантикий ишорани беради.

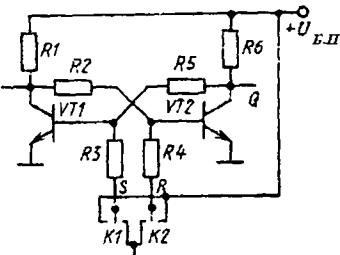

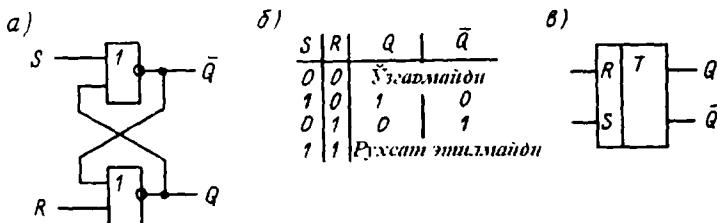7.24-расм. Биполяр транзисторда йигилган триггер.

Киришларга  $R$ -1;  $S$ -0 мантикий ишоралар узатилса, триггер чиқищдаги ҳолатлари тескарига ўзгаради, яғни  $Q$ -0;  $Q$ -1 ишора ҳосил бўлади. Бундай асинхрон триггерни кўпинча ЁКИ-ЙЎҚ мантикий элементларда бажарилади (7.25.а-расм).






7.25-расм. ЁКИ-ЙЎҚ логик элементлари RS-триггер (а), унинг жадвали (б) ва шартли график белгиланиши (в).

Ҳақиқийлик жадвалдан (7.25.б-расм) кўринадики  $S$  ва  $R$  киришларига мантикий 0 ишора узатилса, унинг чиқиши ўзгармайди яъни олдинги сигнал таъсирида ёзилган ҳолатда қолади. Агар  $S$ -1 ва  $R$ -0 бўлса чиқиш ҳолати  $Q$ -1 ва  $Q$ -0, агарда  $S$ -0 ва  $R$ -1 узатилса унинг чиқишлирида  $Q$ -0 ва  $Q$ -1 ҳолат ҳосил бўлади. Триггер нинг иккала киришига бир вақтда мантикий 1 узатилса схема ноаниқ ҳолатга эга бўлади, шу сабабли киришга бир вақтда 1 узатилишини тақиқланган кириш комбинацияси дейилади. Киришга бўндай сигнал узатилиши тақиқланади.

Триггернинг шартли график белгиси 7.25.в-расмда кўрсатилган. ҲА-ЙЎҚ мантикий элементда йигилган RS триггер и (7.26-расм) учун уларнинг киришига бериладиган сигнал инверсланган бўлиши керак.

ЁКИ-ЙЎҚ элементда йигилган RS триггернинг вақтга боғлиқ диаграммаси 7.27.а-расмда кўрсатилган. Айтайлик,  $t_1$ -т, вақт оралиғида триггер киришларига мантикий 0 узатилганда, унинг чиқиши  $Q$  да 0 бўлади.  $t_1$  моментда  $S$  –киришга мантикий 1 узатилса унинг  $Q$  чиқишида мантикий 1 пайдо бўлади. Яъни триггер 1 лик ҳолатига ўтади.  $t_2$  моментда  $S$  киришда мантикий 0 узатилса, триггернинг  $Q$  чиқиш ҳолати ўзгармайди яъни чиқища мантикий 1 қолади.

$t_3$  моментга келиб триггернинг  $R$  киришига мантикий 1 узатилиб,  $S$  киришида 0 қолса триггер нол ҳолатга яъни  $Q$  чиқиши мантикий 0 га ўтади. Агар  $t_4$  моментда  $R$  киришда 0 бўлса, триггер бунга эътибор бермайди чунки у олдинги моментда ёзиг олган ахборотни «хотира» сақлайди,  $t_5$  моментда  $S$  киришга мантикий 1 келса, триггер яна ўз ҳолатини ўзгартиради ва  $Q$  чиқища мантикий 1 кўрсатади  $t_5-t_4$  вақтлар орасида  $S$  киришга қандай мантикий сон берманг, триггернинг  $Q$  чиқищдаги мантикий сон ўзгармайди. Триггер ҳолатини факатгина  $R$  киришига мантикий 1 берилгандағина ўзгартиради бунга мисол вақтнинг  $t_6$  моментидир, яъни  $t_6$  моментда  $R$  киришга мантикий 1 берилса, триггер ўз ҳолатини ўзгартиради, яъни  $Q$  чиқища мантикий 0 га ўтади.

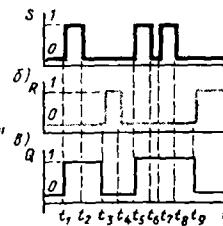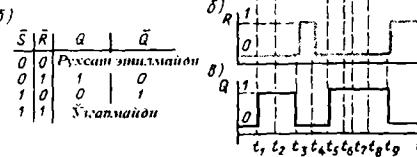
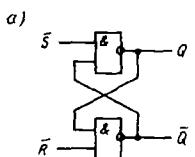


7.26-расм. ВА-ЙҮК мантикий элементтери RS-триггер (а) ва унинг жадваси (б)

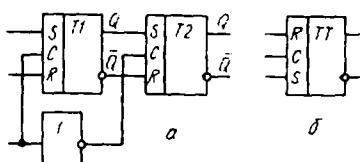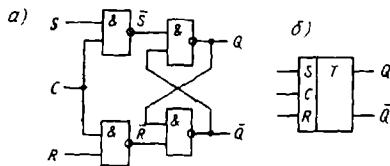7.27-расм. ЕКИ-ЙҮК мантикий элементтери RS-триггеринине вакт диаграммаси (а-б)

**Синхрон RS – триггер** (7.28.а-б-расм). Синхрон (тактловчи) RS-триггер ни ҳосил қилиш учун оддий RS-триггер га иккита ҲА-ЙҮК мантикий элементларни улаш орқали ҳосил қилинади.

Кириш сигналлари ҲА-ЙҮК элементлари (7.28.а-расм) орқали синхрон триггерга узатилади. Сигналлар ҲА-ЙҮК элементларидан ўтиши учун унинг С киришига синхрон импульс берилган вакт давомидагина ўтади. Қолган вактда





мантикий элементлардан олдинга ўтмайды. Шу сабабли синхрон триггернинг ҳолати синхрон импульс берилган ҳолдагина ўзгариши мумкин.

D-триггер фақат битта ахборотли киришга эга. У мантикий D сигнални әслаб қолиш учун мүлжалланған (delay-кечкитиріш) бўлиб, у ўз ҳолатини синхроимпульс келгандагина ўзгартиради. Бундай триггерни синхрон RS-триггер ва мантикий ЙҮК элементи билан улаб ҳосил қилинади (7.29-расм).


Бу схемада S киришига мантикий D сигнал R-киришга инверсияланган D сигнал берилади.

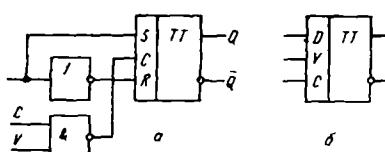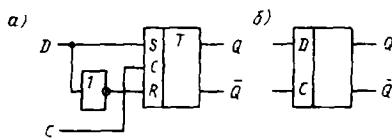Иккى тактили триггерлар етакчи-етакланувчи схемалар асосида амалга



оширилади. Бу **MS-триггер** деб аталади (master-уста, slave-ёрдамчи). Бундай триггернинг тузилиши ва шартли белгиси 7.30-расмда келтирилган. Бу схемада T1 триггер—етакчи, T2 триггер—етакланувчи ҳисобланади. Етакланувчи триггер етакчи триггер ҳолатини эслаб қолиш учун хизмат қилади. Синхронлаштирувчи импульслар T1 ва T2ларга қарама-қарши фазада берилганидан, T2 триггер ҳолатининг алмашиниши T1 триггер ҳолати алмашинишига нисбатан бироз кечикиб рўй беради. Икки погонали триггерлардан DV, JK ва T триггерлар кўп таркалган DV-триггер ҳам, D-триггер каби, мантикий сигнални кечиктириш, яъни эслаб қолиш учун ишлатилади. DV-триггер V рұксат этилган киришга эга бўлиб,  $V=1$  бўлгандагина D кириш бўйича бошқарилади. Маън қилинган  $V=0$  сигналда D киришда сигнал берилишидан қатъий назар триггер ўз ҳолатини сақлайди. DV-триггернинг тузилиши ва шартли белгиси 7.31-расмда келтирилган.

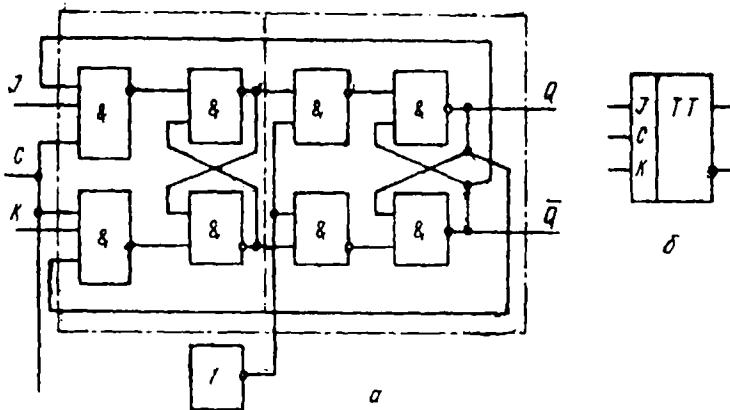**IK-триггер** RS-триггер каби иккита  $I=1$  ни ўрганиш ва  $K=1$  ни ташлаб юбориш ёки 0 ни ўрнатиш мантикий киришга эга. RS-триггеридан  $I=K=1$  бўлган сигнал берилгандан ҳосил бўладиган ноаниклик **IK-триггеридан** бартараф




7.32-расм. *IK* триггер (а) ва унинг шартли белгиси (б).

қилинган. ҲАМ-ЙЎҚ мантикий элементларидан ташкил топган **IK-триггер** схемаси ва шартли белгиси 7.32-расмда келтирилган.

Бундай триггер иккита синхронлашган **RS**-триггеридан иборат бўлиб, етакчи-етакланувчи схемаси бўйича уланган T1 триггер киришига учта киришли ҲАМ- ЙЎҚ элементлари уланган. Бу киришларнинг биринчисига, синхронлаштирувчи импульслар, иккинчисига-бошқарувчи  $I$  ва  $K$  сигналлар берилган. Учинч кириш бошқарувчи тескари боғланиш ҳосил қилиш учун хизмат қилади.

Агарда  $I=K=1$  бўлса, ҳар иккала ҲА-ЙЎҚ кириш элементлари очик қолади ва навбатдаги синхроимпульс, 1 сигнални триггер чиқишидан киришига берилган ҲА-ЙЎҚ элементи орқали ўтади.

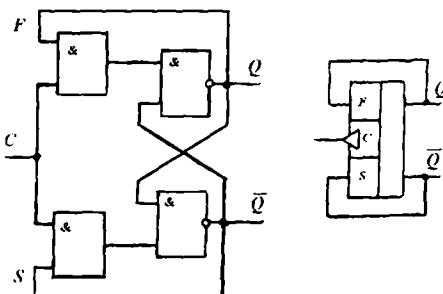**T-триггер** (toggle-almaшиб-улагич), асосан сигнал частотасини бўлиб берувчи ва ҳисобловчи сифатида ишлатилади. Унинг схемаси ва шартли белгиси 7.33-расмда келтирилган. T-триггерга ҳам бир синхроимпульс берилганида ўз ҳолатини тескарисига ўзгартиради. Шу сабабли инверсия белгиси  $C$  билан белгиланади.



7.33-расм. T-триггер (а) ва унинг шартли белгиси (б).

## 7.7. Жамлагичлар

Маълумки барча математик амаллар (айриш, кўпайтириш, бўлиш, тригонометрик функцияларни ҳисоблаш ва бошқалар) ягона амал қўшиш амали билан алмаштирилиши мумкин. ЭҲМ нинг бу амални бажарадиган курилмаси жамлагич (сумматор) деб юритилади.

Кўп хонали (юкори разрядли) сонларни қўшадиган жамлагичлар бир бўгинли (бир разрядли) жамлагичлар тўпламини ташкил қилади. Бир разрядли жамлагич қўшиш амалини бажарадиган мантиқий элементдан иборат бўлиб, бир разрядли сонлардан иккита ёки учтасини жамлаш учун хизмат қилади.

Кўпинча бир разрядли жамлагичда амал бажариш иккита асосли ҳисоблаш тизими бўйича олиб борилади. Уни икки модул бўйича жамлагич дейилади. Унинг ишлашини қўидагича тушунтириш мумкин: Мисол учун 5 ва 7 сонларини қўшиш керак. Маълумки улар 0101 ва 0111 қўринишида тасвирланади. Уларни қўшиш кичик разряд (охирги устун) дан бошланади. Унда  $1+1=2$  эмас, балки  $1+1=0$  бўлиб, 1 бир хона олдинга (олдинги разрядга) кўчирилади, яъни  $S_0=0$ ,  $P_0=1$ . Шунга асосан, иккинчи устун қўшилганда  $S_1=0$ ,  $P_1=1$ , учинчи устундан  $S_2=1$ ,  $P_2=1$ , тўртинчи устундан-  $S_3=1$ ,  $P_3=0$  ҳосил бўлади. Демак,  $12=1100$  га teng бўлади.

7.34-расмда бир разрядли жамлагичнинг таркибий схемаси кўрсатилган.

Унда Д-триггерларининг Д-киришига A ва B сонларнинг тегишли разрядлари (ҳадлари) таъсир этади. Улар C-киришга бериладиган синхронловчи сигнал таъсири давомида ёзилиб боради.


Фараз қилайлик,  $A=0$  ва  $B=0$  бўлсин. Синхронловчи сигнал таъсир этганда улар D-триггерларнинг чиқишида A ва  $AB$  ва B кўринишида қайд этилади. Натижада  $BA_1$ , мантикий элементнинг киришига  $A=0$  ва  $B=1$  мантикли сигнал таъсир этади ва чиқиш сигнални  $AB=0$  га teng бўлади.  $BA_2$  мантикий элементнинг кириш сигнални ва  $B=0$  бўлиб, чиқиш сигнални  $A=1$  ва  $AB=0$  га teng бўлади. Улар бир вақтда ЁКИ мантикий элементнинг киришига берилгани учун чиқишида  $S=AB+AB=0$  мантикли A ва B сонларнинг йиғиндиҳи ҳосил бўлади.

Агар  $A=1$ ,  $B=0$  бўлса,  $BA_1$  мантикий элементнинг чиқиш кучланиши  $AB=1$  га  $BA_2$  мантикий элементни эса,  $AB=0$  га teng бўлади. Натижада ЁКИ мантикий элементдан олинадиган чиқиш кучланиши  $S=1$  га teng бўлади. Худди шу тартибда A ва B сонларнинг бошқа разрядлари ҳам жамланиб боради.

Кўп разрядли жамлагичлар кетма-кет ва параллел турларга ажратилади. Кетма-кет жамлагичда кириш сонлари ташкил этувчи бир разрядли жамлагичларнинг киришларига коддаги кетма-кетлиқда кичик разряддан бошлаб таъсир эттирилади. Шунинг учун чиқишида олинадиган йиғинди ҳам код кетма-кетлигида ҳосил бўлади. Унда биринчи синхронловчи импульс таъсирида биринчи разрядли сонлар, иккинчи импульс таъсирида иккинчи разрядли сонлар ва ҳ.к. қўшила боради.

Кетма-кет жамлагичнинг афзаллiği мантикий элементлар сонининг оз бўлиши бўлса, камчилиги-тезкорлигининг кичикилигидир.

Кўп разрядли жамлагичнинг параллел схемасида қўшиш амали A ва B сонларнинг барча разрядлари бўйича бир вақтда бажарилади. Ташкил этувчи ҳар бир разрядли жамлагич сонларнинг ҳар хил разрядини кўшади. Унинг чиқишидан икки хил йиғинди олинади: сигнал йиғиндиши ва юқори разрядга кўчириш сигнални ( $P=AB=1$  бўлганда). Юқори разрядга ўтказиш сигналини ҳосил қилувчи схема оралиқ жамлагич-яримжамловчилар деб аталади. У бир разрядли жамлагич схемасига учинчи  $BA_3$  мантикий элементни киритиш йўли билан ҳосил қилинади. 7.34-расмда узулукли чизик билан кўрсатилган  $BA_3$  элементдир. Агар  $A=1$  ва  $B=1$  бўлса,  $BA_3$  мантикий элемент чиқишидаги сигнал  $P=AB=1$  бўлади ва у сигнални битта юқори разрядга силжитади.

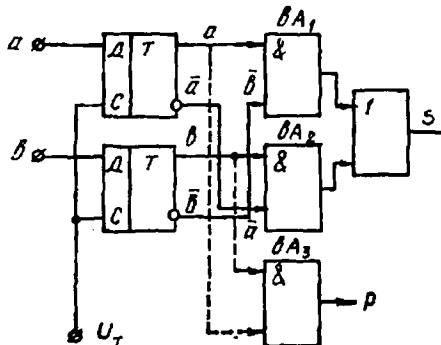

7.34-расм. Бир разядли жамлагичнинг таркибий схемаси

## 7.8. Шифратор ва дешифраторлар


Сигналнинг рақамли тасвир-кодини бир турдан иккинчи турга айлантирувчи қурилма код ўзгарткичи деб аталади. Унга шифратор ва дешифратор мисол бўлади.

Шифратор кириш сонларига мос рақамли кодни мантиқий амаллар бажариладиган сигналга айлантириб берса, дешифратор мантиқий элемент чиқишидаги сигнални кодга айлантириб беради. Масалан, ўнли сонлар икки асосли ҳисоблаш тизимида ва аксинчага айлантирилади. Шифратор ва дешифратор триггер ёки содда мантиқий элементлар ( $\text{ХА}$ ,  $\text{ЁКИ}$  ва  $\text{ЙЎҚ}$ ) нинг бирор комбинациясидан ташкил топади.


Демак, шифратор кодловчи (кодер) бўлса, дешифратор (декодер) сигналнинг тури хил кодлари ичидан кераклисини ажратиб берувчи қурилмадир.

7.35-расмда шифраторнинг принципиал схемаси (а) ва белгиланиши (б) га мисол кўрсатилган. Унда ўнли сонларнинг коди икки асосли сонлар тизими кодига айлантирилади. Горизонтал қатордаги ҳар бир диод резисторлар билан бирга  $\text{ХА}$  мантиқий элементни ҳосил қиласди. К калитлардан қайси бири уланса, мос  $\text{ХА}$  мантиқий элемент унга тўғри келадиган ўнли сонни икки асосли кодга айлантиради. Масалан, бешинчи ҳолат улансанга (5 сони), 0101 горизонтал ўтказгичга кучланиш берилади. Унга иккита диод уланган. Чап томондаги диод уни  $2^2$  чиқишига (вертикал шинага), ўнг томондаги диод  $2^0$  чиқишига узатади. (Уларнинг йигиндиси 5 га тенг).

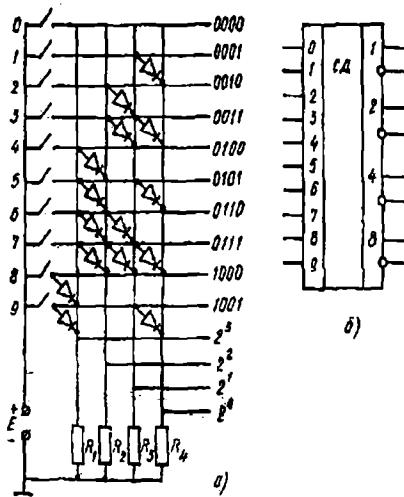7.36-расмда дешифраторнинг схемаси кўрсатилган. У икки асосли кодни ўн асосли кодга айлантириб беради. Унда ҳам диодлар резисторлар билан бирга  $\text{ВА}$  мантиқий элементини ташкил қиласди. Унинг кириш шиналари (горизонтал ўтказгичлар) Т-триггернинг тўғри ва фаза ўзгартуви чиқишлирага, чиқиши эса, қайд қилувчи қурилмага уланади.



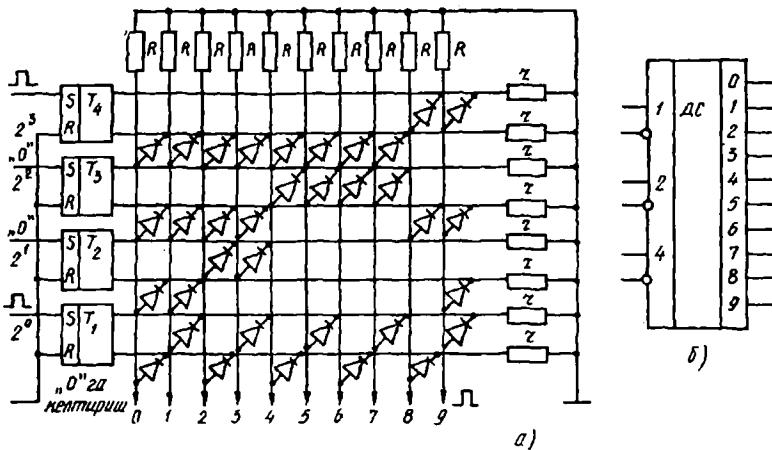7.35-расм. Шифраторнинг принципиал схемаси (а) ва шартли белгиланиши (б).



7.36-расмда Дешифраторнинг принципиал схемаси (а) ва шартли белгиланини (б).


## 7.9. Регистрлар

Регистр – иккилик ахборотни ёзиш, саклаш ва қайта ишлаш учун хизмат қилувчи қурилмадир. Ҳар қандай ЭҲМнинг мухим таркибий қисми ҳисобланади.

Айтиб ўтилганидек, триггер хотиранинг оддий ячейкаси ҳисобланиб 1 бит ахборотни саклаши мумкин. Демак, керакли сонли бит ахборотни саклаш учун бир бири билан маълум тарзда бирлаштирилган етарли сондаги триггерлар жамланмаси зарур. Регистр ана шундай қурилма ҳисобланади. Регистрлар кетма-кет, параллел ва кетма-кет параллел бўлади.

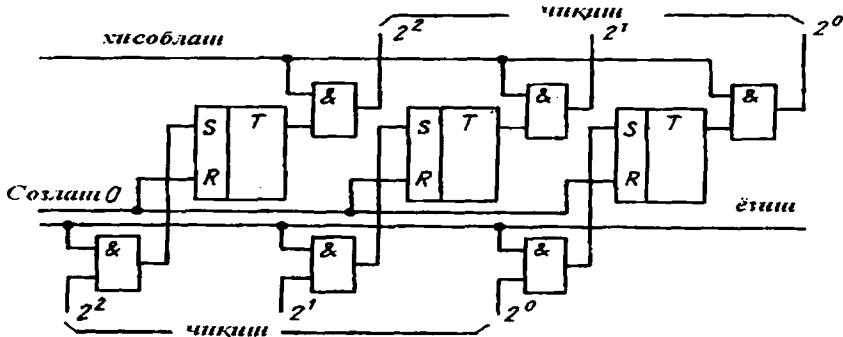
7.37-расмда уч разрядли параллел регистр кўрсатилган бирор сонни ёзишдан аввал регистрнинг барча триггерларини нолинчи ҳолатга ўтказилади, бунинг учун умумий шинани "Уст.о" боғланган триггерларнинг кириши R га мантикий 1 сигнали узатилади. Шундан сўнг "ёзиш" шинасига мантикий 1 берилиб, мос келадиган киришига разрядлар бўйича берилган сонлар ёзилади. Сонни ўқиш учун мантикий 1 ни ҲА схемаларининг чиқишига узатилади, бунинг натижасида регистрга ёзилган сон чиқишида пайдо бўлади.

Параллел регистрлар ахборотни фақат саклайди, шунинг учун уларни хотира регистрлари деб ҳам атайдилар.



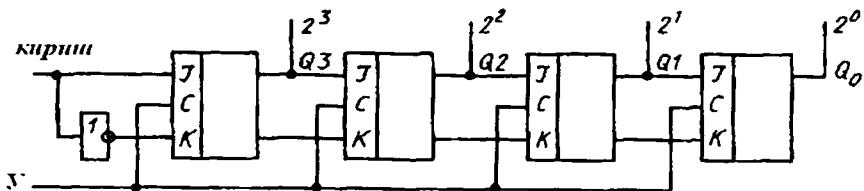7.37-расм. Уч разрядли параллел регистрнинг таркибий схемаси.

**Тўрт разрядли кетма-кет регистр.** Бу регистрлар JK триггерларида бажарилиб, унинг схемаси 7.38-расмда кўрсатилган. 7.39-расмда эса  $1010_2=10_{10}$  сонини ёзишда триггерларининг ҳақиқийлик жадвали келтирилган. Ёзиш кичик разряддан бошланади, яъни регистр киришида биринчи бўлиб мантикий 0 пайдо бўлади (7.39-расмда жадвалда тўрт қаторли). Бир вақтнинг ўзида С киришида такт импульси пайдо бўлиши керак. Бу сигналлар билан биринчи триггер нолинчи ҳолатга ўтказилади, бунда унинг аввалги ҳолати аҳамиятга эга бўлмайди.



7.38-расм. JK-триггерларида тўрт разядли кетма-кет регистрлар.

Кейинги мантикий 1 сигнални регистр киришида навбатдаги такт импульси билан бир вақтда пайдо бўлади. Биринчи триггернинг ҳолати бирликка ўзгаради, унинг чиқиш ҳолати эса аввал такт давомида иккинчи триггерга ёзib олинади ва шу каби. Шундай қилиб, тўрт такт давомида барча сонлар регистрга ёзib олинади. Бу сонлар параллел коддан (триггерларнинг \$Q\_0, Q\_1, Q\_2\$ ва \$Q\_3\$ тўғри чиқишлиари билан) ҳам ва кетма-кет кодда ҳам (триггер Q чиқиши кичик разядли тўрт тактли импульслари давомида) регистрдан чиқариб олиниши мумкин. Шунинг учун кетма-кет разядлардан кетма-кет кодни параллел кодга айлантириш учун фойдаланиш мумкин. Кетма-кет

регистр ясаш тамойилидан силжитиш регистри ясашда фойдаланилади. Силжитиш регистри иккилик рақамларни күпайтириш учун хизмат қиласы.

Мисол тариқасыда:

$101_2 = 5_{10}$  ва  $110_2 = 6_{10}$  сонларини күпайтиришни күриб чиқамиз.

Аввал одатий қоидалар билан мос равищда күпайтириш операциясини бажарамиз:

	101	кириши	Q3	Q2	Q1	Q0
X		0	0	X	X	X
110		1	1	0	X	X
—		1	1	1	0	X
000		0	0	1	1	0
101		1	1	0	1	1
101		0	0	1	0	1
—		1	1	0	1	0
$11110_2 = 30_{10}$						

7.39-расм.  $1010$  сонини ёзишда триггерларининг ҳақиқиүйлік жадвали

Бу мисоллардан күпайтириш операцияси күпайтиришида күрсатылған разрядларни тақсимлаш билан мос равищда уни чапга суриш йўли билан күпайтиришдан олинган иккилик сонларни кўшишдан иборатлиги кўриниб турибди.

Иккилик кўшилувчиларни суриш кетма-кет регистрларда бажарилади: ундан улар разрядлар бўйича кўшиш учун сумматорга келади. Натижада сумматор чиқишида икки иккилик сонларни бир бирига күпайтиришдан ҳосил бўлган иккилик сон пайдо бўлади.

Силжиш реверсив регистрлари мавжуд, уларни силжитиш йўналиши ечилаётган масалага қараб танланади.


Иккиламчи сонли бир разряд чапга суриш (катта разрядлар томонига) уни 2 га күпайтиришга, ўнга суриш эса (кичик разрядлар томонга) уни 2 га бўлишни англатишини эсда тутиш зарур.

## 7.10. Ҳисоблагиҷлар

Ҳисоблагиҷ (счётчик)лар рақамли қурилма бўлиб, киришга бериладиган импульсларни санаш учун хизмат қиласы. Функционал белгисига қараб улар жамловчи ва айирувчи ҳисоблагиҷларга ажратилади. Жамловчи ҳисоблагиҷда навбатдаги импульс унинг хотирасидаги сонни бир бирликка ошиrsa, айирувчи ҳисоблагиҷда у бир бирликка камайтирилади. Бундан ташқари ҳисоблагиҷлар бир вақтда ҳам жамловчи, ҳам айирувчи бўлиши мумкин. Уларни реверсив (кўшалоқ) ҳисоблагиҷ деб аталади. Триггерларнинг (разрядлари) орасидаги боғланиш усулига қараб ҳисоблагиҷнинг схемалари бевосита боғланишли, олиб ўтувчи занжирли ва комбинациялашган турларга эга. Бундан ташқари, сигнал таъсир эттирилиш усулига қараб улар кетма-кет, параллел ва араплаш турларга ажратилади.

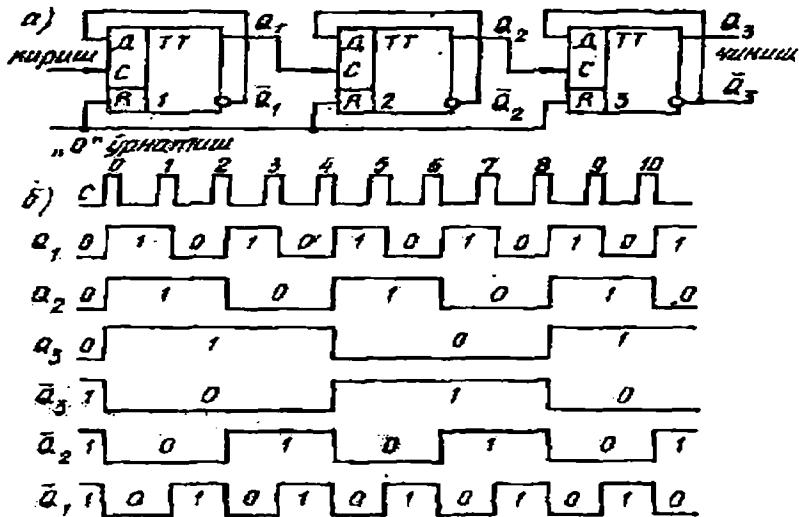7.40-расмда D-триггерда тузилган 3 разрядли бевосита боғланишли кетма-кет ҳисоблагиҷнинг соддалаштирилган таркибий схемаси күрсатилган. Бошланғич вақтда уччала триггер нол ҳолатга келтирилади ( $Q = 0$ ,  $Q = 1$ ). Агар киришга

импульслар бериле бошласа, триггерлар унга мос кетма-кет қайта уланы бошлады. Бунда I-триггернинг қайта уланиши даври иккита, II-триггерники - 4та, III – триггерники – 8та кириш импульсининг тақорланиши даврига тенг (7.40.б - расм). Демак, ҳисоблагич кириш импульсларини  $2^n$  тартибда бўлиб (таксимлаб) беради.



7.40-расм. Кетма-кет ҳисоблагичнинг таркибий схемаси(а) ва ишлashi (б).


Агар бошланғич ҳолат (нолга ўрнатиш) да ҳисоблагичда 2 асосда тўғри чиқишига 111 сон, инверс чиқишига – 000 сон ёзилган бўлса, у ўнли асосда тўғри чиқишида 7 сонига, инверс чиқишида эса, 0 сонига тўғри келади.

Саналадиган биринчи импульс таъсирида 1 триггер қайта уланади ва ҳисоблагичнинг тўғри чиқишида 110, инверс чиқишида 001 сон ёзилади. У тўғри чиқишида ўнли асосда 6 сонига, инверс чиқиш бўйича эса, 1 сонига тўғри келади.

Киришдаги иккинчи импульс таъсири тугагач, ҳисоблагич чиқишиларида 101 (5) ва 010 (2) сонлар ҳосил бўлади. Бу тўғри чиқиш бўйича ҳисоблагич айирувчи, инверс чиқиш эса, жамловчи бўлишини кўрсатади. Киришдаги 8 – импульс таъсири тугагач, ёзиш даври тугайди ва қурилма бошланғич ҳолатга ўтади.

Кетма-кет схемада рақамлар кетма-кет бир триггердан иккинчисига олиб ўтилгани учун ҳисоблагичнинг тезкорлiği жуда кичик бўлади. Ундан кутилиш учун унинг параллел схемасидан фойдаланилади. 7.41-расмда IK – триггерида йигилган 2 разрядли ҳисоблагичнинг соддалаштирилган таркибий схемаси кўрсатилган. Бошланғич вақтда триггер нол ҳолатда бўлиб ( $Q_1=Q_2=0$ ), ўзаро туташтирилган K - киришларига бир хил / мантиқи кучланиш бериб

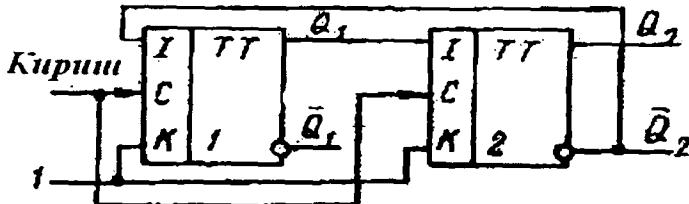күйилади.  $I$  – триггернинг  $I$  – кириши  $Q_2$  чиқишга уланган бўлгани учун  $I$  мантикли кучланиш таъсир этади.



7.41-расм. Параллел ҳисоблагичнинг таркибий схемаси.

Агар С – киришга  $I$  импульс таъсир этса,  $I$  триггер қайта уланиб чиқиш кучланиши  $Q_1=1$  бўлади. Бунда иккинчи триггернинг 1-киришидаги кучланиш 1 мантикли бўлиб қолади. Лекин бошланғич пайтда унда 0 мантикли кучланиш бўлгани учун у қайта уланмайди ва  $Q_2=0$  ҳолат сақланади ( $Q_2=1$ ). Шунга кўра 1 импульс тугасида ҳисоблагичга 01 сон ёзилган бўлади.

Иккинчи импульс таъсир этган вақтда иккала триггернинг 1 ва К киришларида 1 мантикли сигнал бўлади. Шунинг учун II импульсининг тугаси билан иккала триггер қайта уланиб, уларни тўғри чиқишлиарида  $Q_2=1$  ва  $Q_1=0$  мантикли сигнал ҳосил бўлади, яъни ҳисоблагичга 10 сони ёзилади. У ўнли тизим бўйича 2 сонига тўғри келади. Бунда триггерларнинг 1-киришларига "0" мантикли кучланиш уланган бўлади.

Шундай қилиб, ҳисоблагичда биринчи кириш импульсидан кейин 01, иккинчи импульсидан кейин-10, учинчи импульсдан кейин 00 сонлар ёзилади. Яъни унта кириш импульсидан кейин ҳисоблагич бошланғич ҳолатга қайтади.

Умуман олганда, барча ҳисоблагичлар мураккаб схемага эга бўлади. Мақсадга қараб унинг таркибида турли хил мантикий элементлар қатнашади. Бундан ташқари, ҳисоблагичлар факат икки асосли ҳисоблаш системасидангина эмас, балки ихтиёрий асосли қилиб ясалиши мумкин. Масалан, ўн асосли ҳисоблагич икки ўнли асосда ишлайдиган ҳисоблагичлар декадасидан (ўнлигидан) ташкил топади. Уларнинг нечта бўлиши ўнли сонларнинг юкори разряди билан белгиланади. Ҳар бир декада 0 дан 10 гача сонларни икки-ўнли код асосида санайди. Учинчи импульс таъсири тугагач, ҳисоблагич декадаларида бошланғич ҳолат тикланади.

### 7.11. Аналогли сигналларни рақамли сигналларга ва аксинча ўзгартиргичлар

Аналогли сигналларни  $U_A(t)$  ( $t$ -ўтувчи вақт) рақамли сигналларга  $U_D(k)$  ( $k$ -бутун сон) айлантиришнинг турли усуллари бор. Шулардан энг кўп тарқалгани сигнални вақт бўйича дискретлаштириш ва сатҳи бўйича квантлашдан иборат.

Дискретлаштириш-  $U_A(t)$  сигнални қисқа муддатли кетма-кет келадиган импульсларга  $U_d(k)$  алмаштириш демакдир. Бундай дискретлаштирилган сигнал амплитудавий-импульсли модулятор ёрдамида бажарилади. Унинг

битта киришига дискретланувчи аналоги сигнал берилса, бошқасига қисқа муддатли кетма-кет импульслар берилади.

Аналоги сигналларни кетма-кет келувчи импульслар орқали тасвирлашда интервал қанча кичик олинса, аниқлик шунча юқори бўлади. Бироқ бунда рақамли сигналлар сони ортиб кетади. Шу сабаби энг қулай ечими танлаб олиш зарур бўлади. Бу ечим В.А.Котельников теоремаси орқали берилади.

Бу теоремага кўра сигнални тенг  $\frac{1}{2\omega_{\omega}}$  вақтлар ичидаги саноқ қийматлари маълум бўлса, ундан спектрда частотаси  $\omega_{\omega}$ дан катта бўлмаган ихтиёрий сигнални тиклаш мумкин:

$$S(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} S_k \frac{\sin \omega_{\omega} \left( t - \frac{k\pi}{\omega_{\omega}} \right)}{\omega_{\omega} \left( t - \frac{k\pi}{\omega_{\omega}} \right)} \quad (7.5)$$

Дискретлаш даврида сигналнинг саноқ қийматлари турлича бўлади. Сигнал сатҳига мувофик равишда квантлаш усули билан сигналнинг саноқ қийматларини рақамли сигналларга айлантириш мумкин.

Кириш кучланиши ўзгарадиган  $U_{max}$  дан  $U_{min}$  гача бўлган оралиқ  $2^n$  интервалга бўлинади. Интервалнинг кенглиги

$$\Delta = \frac{U_{max} - U_{min}}{2^n} \quad (7.6)$$

квантлаш қадами дейилади. Ҳар бир интервалдаги п хонали код белгиланади. Одатда бу код иккилик тизимида ёзилган интервал номерига тенг. Сигнал квантланганда ва аксинча рақамли сигнал қайтадан аналоги сигналга айлантирилганда маълум бир бузилишлар ҳосил бўлади. Бу квантлаш шовқини дейилади. Квантлаш шовқинининг эффектив кучланиши:


$$U_{\omega} = \left[ \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} \frac{U^2 dU}{\Delta} \right] = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} \quad (7.7)$$

Сигнални дискретлаш ва квантлаш аналоги сигнални рақамли сигналга айлантирувчилар-ACPCA орқали амалга оширилади. Аксинча, рақамли сигналдан аналоги сигнални тиклаш рақамли сигнални аналоги сигналга айлантирувчилар (PCACA) ёрдамида бажарилади.


**Аналоги сигналларни рақамли сигналларга айлантирувчи қурилмалар** икки қисмдан-амплитудавий-импульсли модулятор ва квантловчи қисмлардан иборат.

Сигналларни квантлаш қуйидаги усулларда амалга оширилиши мумкин. Биринчи усулда квантланувчи кучланиш  $2^n$ -та компаратор ёрдамида таянч кучланишлари билан солиштирилади (7.42-расм). Таянч кучланишлари резисторли тақсимлагичлардан олинади. Агар квантланувчи кучланиш п-таянч кучланишидан кичик бўлса, п-компараторнинг чиқишида мантикий "0" сигнали,

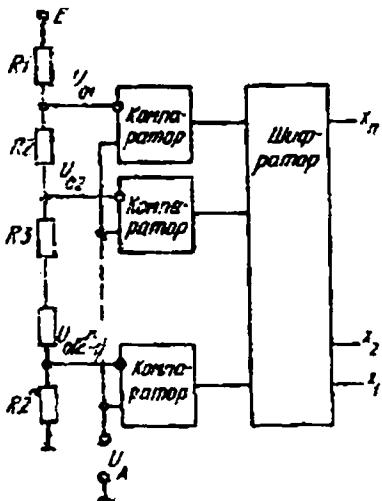агар катта бўлса, "1" сигнал ҳосил бўлади. Сигнал компаратордан чиқиб шифраторга берилади ва унда  $n$  – хонали параллел кодга айланади. Шу сабабли бу усул параллел схема деб аталади. Бу қурилмаларда битта саноқни ўзгартириси вақти 20-100 нс атрофида бўлади.



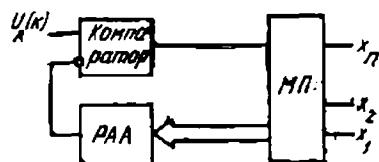7.42-расм. Сигналларни компараторлар ёрдамида квантлаш



7.43-расм. Хоналар бўйлаб тенглаштириш усали билан сигналларни квантлаш (РАА-ракамли сигналларни аналог сигналларга айлантиргич; МП-микропроцессор).

Иккинчи усул хоналар бўйлаб тенглаштириш деб аталади. Бунга кўра квантланувчи кучланиши  $U_A(k)$ ,  $n$  марта кетма-кет,  $n$  та таянч кучланиши билан солишибтирилади (7.43-расм). Оддин  $U_A(k)$  кучланиши катта хонали таянч кучланиши билан солишибтирилади:

$$U_{10....0} = U_{min} + \frac{U_{max} - U_{min}}{2^n} 2^{n-1} = \frac{U_{max} + U_{min}}{2} \quad (7.8)$$


Агар  $U_A(k) > U_{10....0}$  бўлса, коднинг катта хонаси  $X_n=1$  деб олинади. Агар  $U_A(k) < U_{10....0}$  бўлса,  $X_n=0$  бўлади. Сўнгра  $U_A(k)$  кучланиши ( $n-1$ )-хонасининг қиймати аниқланади, бундан кейинги ҳар бир солишибтириш навбатдаги код хонасининг қийматини белгилайди.

Учинчи усул – кетма-кет ҳисоблаш усули деб аталади. Бу усул квант қадами  $\Delta$  га тенг бўлган минимал таянч кучланишларини, квантланувчи  $U_A(k)$  кучланишга тенглашгунча ёки ундан кattaroq қийматларга эришгунга қадар неча марта қўшиб чиқиш қераклигини ҳисоблашга асосланган. Бу усулни ортиб борувчи таянч кучланиши манба ёрдамида амалга ошириш мумкин. Агар  $i$ -тактли интервалда таянч кучланиши  $U_o = U_{min} + \Delta i$  бўлса,  $U_A(k) \geq U_o$  шарт бажарилганда,  $i$ -сонининг коди рақамли сигнал  $U_D(kn)$  нинг кодини беради.

Бу типда ишловчи бир нечта схемалар мавжуд (7.43-расм).


Юқорида көлтирилгандай схемалар бир-биридан аниқлиги ва мураккаблиги билан фарқ қиласы. Параллел схема тез, кетма-кет схема секинрек ишлейді.

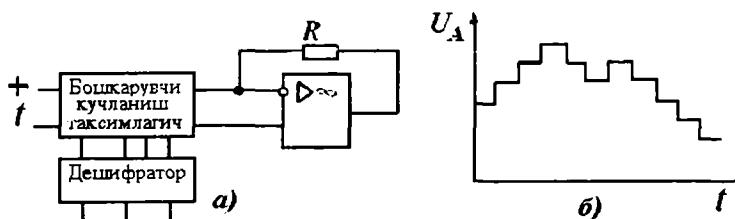**Рақамлы сигнални аналог сигналга айлантиргичлар**, күпинча бошқаруувчи резисторли күчланиш тақсимлагичлар орқали амалға оширилади (7.44-расм).



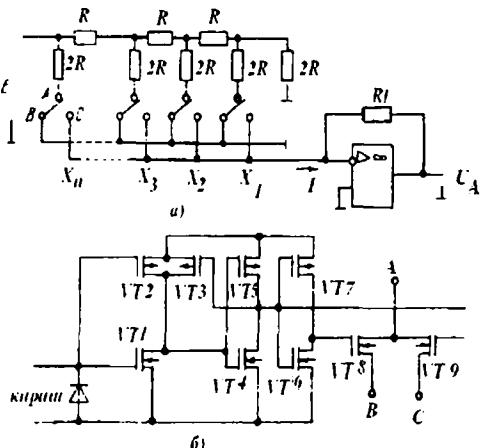7.44-расм. Рақамлы сигналларни аналоги сигналларга айлантиргичнинг блок схемаси (а) ва унинг чиқиштагы күчланиш ўзгариши (б).

Бунда рақамлы сигнал  $U_D$  нинг коди  $X_n \dots X_1$ ,  $X_1$ га қараб түрли хил резисторлар уланади. Рақамлы сигнални коди ўзгариши билан тақсимлагичнинг ўтказиш коэффициенти ҳам ўзгаради. Ўтказиш коэффициенти ўзгарғанлиги туфайли, бу тақсимлагичнинг киришига доимий күчланиш берилсада, чиқиш күчланиши нотекис ўзгаради. Күчланиш тақсимлагичларини улаш ва узиш электрон калитлар орқали амалға оширилади. Күчланиш тақсимлагичи вазифасини қаршиликлар матрицаси ўтайды. Бундай матрицаны күрениши, а расмда көлтирилган. Иккилик тизимдаги сигналларни бошқаруувчи калит схемаси 7.45-брасмда күрсатылған. Рақамлы сигнални аналог сигналнига айлантиришнинг аниқлик даражаси резисторларни тайёрланиш аниқлигига ва уларнинг иш режимида параметрларининг барқарорлигига боялғып



7.45-расм. Күчланиш тақсимлагич вазифасини бажаруувчи қаршиликлар матрицаси (а)

## 7.12. Хотира қурилмалари

Хотира қурилмалар (ХҚ) ЭҲМ нинг муҳим таркибий қисми ҳисобланиб, ҳисоблаш жаравенида рақамли ахборотни ёзиш, сақлаш ва ўқиш учун хизмат қилади. Улар ички ва ташқига ажратилади.

**Ички ХҚ.** Бу хотира қурилмалар оператив ахборотларни сақлаш учун мўлжалланган (ЭҲМ дастурининг барча зарур маълумотлар ва дастурлар билан ишлаши учун) ва қўйидагиларга ажратилади:

**Оператив хотира қурилмалари (ОЗУ).** ЭҲМ нинг универсал хотираси ҳисобланиб у мулоқот дастур билан белгиланади. ОЗУ таркибидаги маълумотлар масалани ечиш давомида ўзгаради ва кувват манбай ўчирилганда йўқолади. Доимий хотира қурилма (ПЗУ) ёрдамчи ахборотларни: -микродастурларни, ўзгармас катталикларни, дастурлар қисмларини сақлаш учун хизмат қилади. ПЗУ таркибидаги маълумот ҳисоблаш жаравенида ўзгармайди ва манба ўчирилганида маълумот сакланаб қолади.


**Оператив хотира қурилмалари.** Бу қурилмалар оддий ҳолларда регистрлар кўринишида бажарилиб, локал (маҳаллий) хотирани ташкил этиш учун фойдаланадилар шу сабабли мураккаб бўлмаган тузилишга ва кичик сигимга эга (64 бит). Одатда регистрларда қисқа вақт оралиқ натижалар, операция кодлари, буйруқлар ва бошқалар сакланади. Биполяр ва униполяр транзисторларда бажарилган матрицали ОЗУ катта сигимга (16384 битгача) эга бўлади (7.46-расм). Хотира элементлари (ХЭ) манзилли  $A_1, A_2, A_m$  ва разрядли  $P_1, P_2, P_n$  шиналари кесишишида жойлашади. Керакли манзилли шина билан бирлаштирилган хотира элементининг ҳар бир гурӯхи  $n$ -разрядли сўзини ташкил қилади.

Сўзни ёзиш учун манзилли шиналардан бирида мантикий 1 сигнални пайдо бўлиши зарур. Бу ҳолатда ХЭ га разрядли шинадаги мантикий ҳолат ёзилади, яъни ОЗУ га келиб тушган ахборот ёзилади. Сўзни ўқиш учун керакли манзил киришига ҳисобловчи сигнални узатиш зарур, бунинг натижасида разрядли шиналарда танланган сўз пайдо бўлади.


Икки координатали ОЗУларда (7.47-расм) хотира сигими катта қийматга эга бўлиб, (256 000 битгача) унинг хотира элементлари манзилли шинанинг  $X_1, X_2, X_3, X_4$  қаторлари ва  $X_5, X_6, X_7, X_8$  устунларининг кесишишган нуқталарида жойлашгандир.

Манзил коди тўрт разрядли сўз кўринишида ДС манзилли дешифраторига келиб тушади, унинг чиқишида битта разрядда фақат 1 бўлган иккита тўрт разядли иккилик сўз пайдо бўлади. Бу сўз қаторлар ва устунлар шиналарига келади, натижада мантикий 1 бир вақтнинг ўзида фақатгина битта ХЭ да пайдо бўлади.

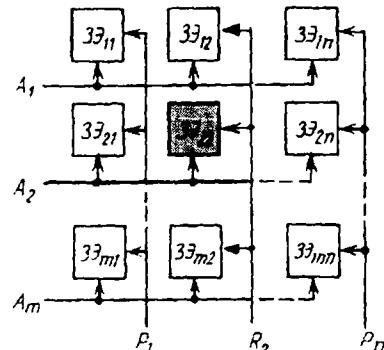Масалан, 7.47-расмда 0100 ва 0010 манзил сўзларига ХЭ<sub>23</sub> мос келади.



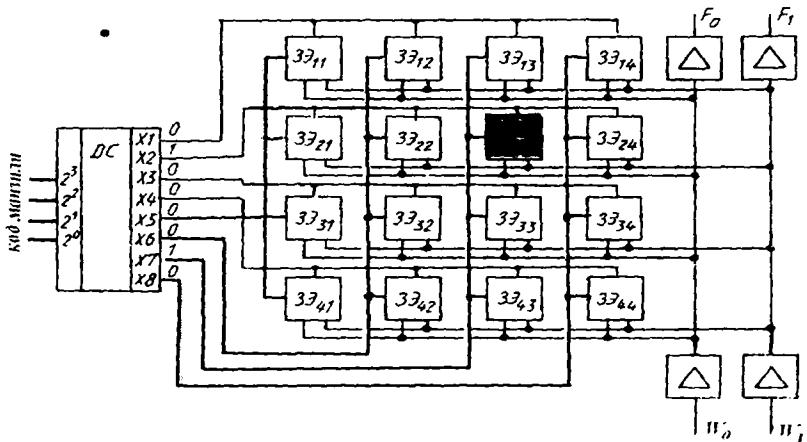7.46-расм. Матрицали ОЗУ нинг таркибий схемаси




7.47-расм. Икки координатали ОЗУ нинг структура схемаси.

Икки координатали ОЗУ хотира элементи бўлмиш, биполяр транзисторда йигилган триггернинг ахборотни сақлаш, ёзиш ва ўқиш режимларини кўриб чиқамиз (7.48-расм).

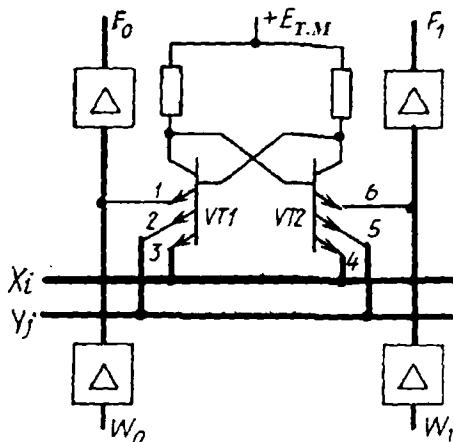7.48-расмда  $W_1$ ,  $W_0$  ёзиш кучайтиргичининг кириши,  $F_0$ ,  $F_1$  ўқиш кучайтиргичининг чиқиши,  $VT1$ ,  $VT2$  триггернинг кўп эмиттерли транзисторлари.

**Ахборотларни сақлаш режимида** манзилли шиналар қаторларига  $X_i$  ва устунларига  $Y_j$  (ёки улардан бири)га мантиқий 0 берилади. Бу ҳолда  $VT1$  ва  $VT2$  транзисторларининг 1 чи ёки 6 чи эмиттерларига сигнал тушганда бошқарилмайди, демак янги ахборотни ёзаб олиш мумкин эмас.

**Ахборотни ёзиш режимида** манзилли шинанинг  $X_i$  ва  $Y_j$  ларига мантиқий 1 берилади. Бу пайтда транзисторларнинг эмиттерли ўтишлари 2, 3, 4 ва 5 ёпилади ва триггер транзисторларининг 1 чи ёки 6 чи эмиттерларига сигнал берилишида бошқарилади ёзиш учун  $W_1$  ва  $W_0$  ёзиш кучайтиргичларнинг киришларига мос равища мантиқий 1 ва 0 бериш керак. Ёзиш кучайтиргичи киришга берилётган сигнални чиқишида инверциялади, шу сабабли разряд шина орқали 1 чи эмиттерга мантиқий 1, 6чи эмиттерга




7.48-расм. Биполяр транзисторда йигилган икки координатали ОЗУ нинг хотира элементлари

дастурлаштириладиган ПЗУ ёзилган ахборотнингинни беради. Бундан ташқари улардан мумкин. Уларни эслаб қолуви МДП- тузилма (7.50.а-расм), П таглик З затвордан икки қаватлик диди ва нитриди билан ажратилган.  $\text{SiO}_2$  кремний диокси жуда юпқа (3-4 нм). Затворга ёзиш мусбат импульс пастки қатламда кучли электр майдон пайдо бўлиб у инг икки қатламларни ажратиш чегарасига кириб боришигача, бу ерда улар ёзиш импульси олингандан кейин ҳам сақланниб.

Кремний нитридининг юқори қатлами электронларни ўтказмайди. Заряд остона кучланишини  $U_{ост}$  гача пасайтиради, бунинг транзисторнинг узатиш кўрсатгичи чапга силжийди (7.50.б-расм). 1 ёзилади. О ёзуви эса заряд йўқлигига мос келади, демак остона кучланиши бўлади. О ёзиш учун транзистор затворига ичи электронларни таглик сиқиб чиқарувчи салбий кучланиш боротни ўқиш учун затворга  $U_{ост1}$  ва  $U_{ост2}$  оралиғида ётувчи тузилади. Агарда 1 ёзилган бўлса транзистор очилади, О ёзилган тирия қолади.

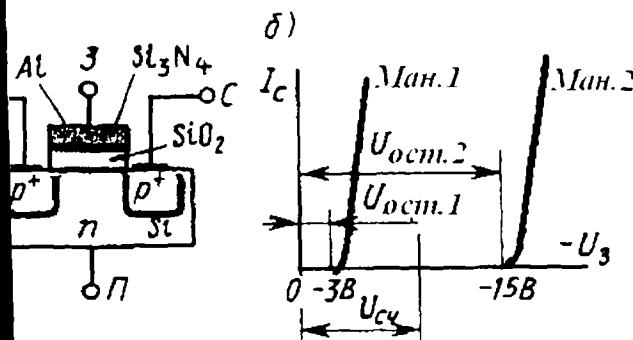**Тирия қурилмаси.** Бу қурилмалар жуда катта хотирага эга ёзиш лазер ёрдамида дискларга ёзиладилар.



расм. Эслаб қолуви МДП- тузилма (а) ва эслаб қолуви элементнинг характеристикиси (б).

### 7.13. Микропроцессорлар ва ЭХМ

Хисоблаш техникасининг ривожи 70-йилларда янги техник восита микропроцессор ва микро ЭХМларнинг шабаб бўлди. Хисоблаш техникасининг асосий қисми-юраги процессор хисобланади. Микропроцессор дастур асосида қурилма бўлиб, бир ёки бир неча микросхемадан ташкил этилми ахборотни қайта ишлаш, бошқариш ва бошқалар учун яратилади. У катта интеграл схема (КИС) асосида яратилади.


эса мантикий 0 узатилади. Натиж транзистори эса ёпилади, яъни 1 ёзи оширилади.

**Ахборотни ўқиш режимида** ёз мантикий 1 ўрнатилади, чунки бу ҳол ўқиш кучайтиргичлари киришларини 2, 3, 4 ва 5 эмиттерли ўтишлар ёпиқ эмиттерли ўтиш орқали разрядли ц кучайтирилади ва мантикий 1 кўричишида мантикий 0 бўлади. Ц мантикий 1 га мос келадиган кучлағ ҳар доим Е манба кучланишидан кич

Кўриб чиқилган ОЗУ статик ҳолда ёзиз олинган ахборотни чекла ОЗУлар ҳам ишлаб чиқарилади конденсаторлардан фойдаланила разрядланиши кузатилади, оқибат сақланадиган ахборотларни вақти-в

**Доимий хотира қурилма** транзисторларда бажарилади ва ғ дастурлаштириладиган турларига шиналар кесишишларида жойл бажарилган маскали ПЗУлар 7.4 ёзиш якунловчи техномантикий берилган схемадаги транзистор улашни таъминлашдан иборат бўл

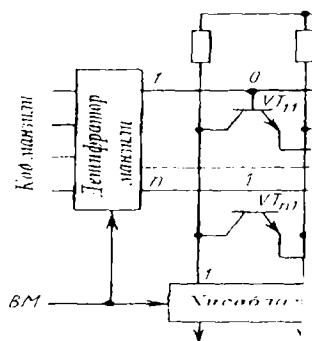Қатор танланганда манзил шшу шинага уланган транзисторл кучланиш деярли нолгача кам чишишларида мантикий 0 пайдо уламмаган транзисторлар ёпикли чишишларида мантикий 1 пайдо бў



7.49-расм. Биполяр транзи

**Қайта д**  
ёзишга имк  
фойдаланиш  
бажарилади  
кремний дио  
ластки қатла  
берилганида  
электронларн  
ёрдам беради  
коладилар.

$Si_3N_4$  кр  
Тўпланганд  
натижасида т  
Шундай қилиб  
 $U_{ост2}$  юкори с  
диэлектрикдан  
берилади. Ах  
кучланиш бер  
бўлса, ёпикли

**Ташки** хо  
бўладилар. Ёз

a)

и о



7.50-

Микроэле  
сифат жиҳатда  
яратилишига с  
бўлиб, процес  
бошқариладига  
топади ва рака  
хизмат қиласди

Микропроцессорнинг асосий қисмлари арифметик-мантикий қурилма, бошқариш қурилма, ички регистрлар (ички хотира) түплами, шина ва асбоблар (аппаратуралар)дан иборат.

Микропроцессорнинг таркибий схема кўриниши 7.51-расмда кўрсатилган.

**Арифметик мантикий қурилма** иккилик рақам асосида ишлаб у оддий арифметик кўшиш, айриш, солишириш, силжитиш амалларидан ташқари мантикий кўшиш (ЁКИ), мантикий кўпайтириш (ХА) ва бошқаларни жорий қиласди.

Арифметик-мантикий қурилма икки модулли жамлагичдан, дешифратордан, силжитиш регистридан, бошлангич маълумотларни сакрайдиган регистрлардан ва бошқа элементлардан ташкил топади.

Бошқариш қурилма арифметик-мантикий қурилмани ва бошқа элементларни бошқариш учун хизмат қиласди. У хотирадан микропроцессорнинг элементига келадиган буйруқларни икки асосли сигналга айлантириб беради. Бошқариш қурилма синхронловчи сигнал генератори билан туташган бўлиб, буйруқларни вақт бўйича кетма-кет бажарилишини таъминлайди.

Ички регистрлар түплами микропроцессорнинг ўта тез ишлайдиган хотирасини ташкил этади. У маҳсус ва умумий тартибда ишлайдиган регистрларга ажратилади. Маҳсус регистрга ахборот тўпловчи регистр, манзил регистри, ҳолатлар регистри ва бошқалар киради. Умумий тартибда ишлайдиган регистр дастурда кўрсатилган амалларни бажарища ҳосил бўладиган оралиқ натижалар, манзиллар ва буйруқларни хотирада вақтинча тутиб туриш учун хизмат қиласди.


Регистрлар ўзаро ва бошқа қурилмалар билан шиналар ёрдамида туташтирилади. Шина микропроцессорнинг ички ва ташки қурилмаларини туташтирувчи ўтказгичлар түпламидир. Тўпламдаги ўтказгичлар сони бир вақтда узатиладиган ахборотнинг разрядига teng бўлади.

Шиналар З турли бўлади: бошқарув шинаси, маълумотлар шинаси ва манзил шинаси. Шиналар блоклар билан ахборот алмашинуви учун хизмат қиласди. Бошқарув қурилма битта ўтказгичдан ўтаётган блоклар орасидаги ахборотларни вақт бўйича ажратиб беради.

**Маълумотлар шинаси** блоклар орасида операнд (операнд-операциялар бажариладиган обьект катталиги, масалан арифметик операнд-сонлардан иборат: кўшишда-кўшилувчи сон) ва буйруқларни алмашиниши учун хизмат қиласди.

**Манзил шинаси (МШ)** керак бўлган ахборотнинг хотира қурилмасидаги хотира ячейкасини жойлашган манзилини кўрсатади.

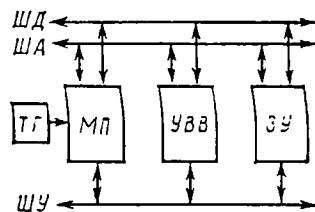**Бошқариш шинаси** бошқариш сигналларини блокларга узатиш учун хизмат қиласди. Микропроцессорнинг ўзи мустақил қурилма сифатида ишламайди. ЭҲМ бўлиши учун процессорга ахборотни киритиш ва чиқариш



7.51-расм. Микропроцессорнинг таркибий схема

қурилмаси (КЧК), хотира қурилмаси (ХК) ва тект генератори (ТГ) уланиши керак. Энг содда микро ЭХМ нинг блок схемаси 7.52-расмда кўрсатилган. Бунда биринчидан (КЧК) ташки қурилмалардан процессор ёки хотира қурилмасига ахборотларни киритиш ва ахборотни ташки қурилмаларга чиқариш; иккинчидан ахборотни қабул қиласи, сақлади, маълумотлар ва дастурларни узатади.

**Такти генератор** процессор орқали ҳамма блокларни синхронлаштиради. 7.52- расмдаги блок схемани микропроцессорли тизим деб ҳам юритилади.

Микропроцессорли тизимлар ахборотларга иккилик кодида яъни электр импульс кўринишида ишлов беради. Кўпчилик микропроцессорларда ахборотлар 4, 8, 12 ва 16 разряддан ташкил топади. Микропроцессорнинг ишлаш дастури кўпинча доимий хотиранинг ясалиш жараёнида киритилади. Айрим ҳолларда бу дастурни ўзгаририш имконини берувчи микропроцессорлар ишлаб чиқарилмоқда. Хотирадаги дастурни ўчириш учун ультрабинафша нурлар билан нурлантирилади.


Маълумотларни сақлаш учун тезкор хотира қурилмаси ишлатилади. Унга ахборот микропроцессор ёки ташки қурилмадан узатилади.

Хозирги кунда микропроцессор ва микро ЭХМларнинг ривожи шу даражага етдики, улар инсон фаолиятининг барча жабҳаларида ўз ўрнини топди. Техникада, илм-фандада, иқтисодда, микробиологияда ва бошқа соҳаларни микропроцессорларсиз ва микро ЭХМларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Масалан, техникада станоклар, қолаверса автоматик линиялар микропроцессорлар орқали бошқарилимоқда. Микропроцессорларни автомобилнинг ўт олдириш, ёқилғи узатиш, тезликни ўзгаририш тизимларида ишлатилиши унинг тежамкорлигини, ҳаракат хавфсизлигини таъминлашда ва атроф мұхитга зарарли газлар чиқарилишини камайтиришга олиб келади.

Микропроцессорларнинг ўлчов асбобларида ишлатилиши эса уларнинг функционал имкониятларини кенгайтиради ва ўлчаш аниқлигини оширади.

Микропроцессорларнинг кичик ўлчамили, таннахи арzon бўлганлиги сабабли майший техникаларда ҳам ишлатилмоқда. Масалан, кир ювиш машиналарини тўлиқ автоматлаштиришда, радио-телефизион қурилмаларни бошқаришда ишлатилмоқда. Шу билан бирга инсоннинг ҳар қандай ишини енгиллаштирувчи, бутун дунё билан тезкор ахборот алмасиниш имконини берувчи компьютерлар микропроцессорлардан ташкил топган.

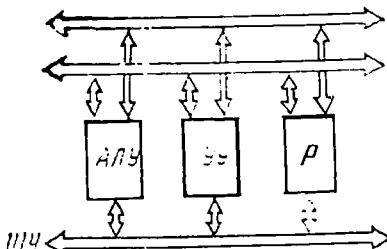Юқорида айтилганлардан кўринадики, ҳозирги кунда инсоният ўз ҳаёт фаолиятини микропроцессор ва микро ЭХМларсиз тасаввур қила олмайди



7.52-расм. ЭХМ нинг умумий структура схемаси.

## 8.БОБ. ЭЛЕКТРОН ЎЛЧОВ АСБОБЛАРИ

### 8.1. Электр ўлчов асбобларининг умумий тавсифлари

Электрик ва ноэлектрик катталикларни ўлчаш учун электрон ўлчов асбоблари ишлатилади. Улар ўз ичига электрон кучайтиргичлар, электрон генераторлар, тўғрилагичлар ва импульс қурилмаларини ўз ичига олади. Кўпинча уларга электромеханик ўлчов асбоблари (магниэлектрик тизимли) ҳам киради.

Электрон ўлчов асбоблари механик ўлчов асбобларидан қўйидаги сифатлари билан ажralиб туради.

1. Сезирлиги юқори. Унинг сезирлик чегараси ўлчанаётган катталиктининг шовқинига боғлиқ. Кўпинча электрон вольтметрларнинг сезирлик қиймати 0,1 – 10 мкВ оралиғида бўлади.

2. Ўлчанаётган катталилк занжиридан электр ўлчаш асбоби кичик қийматда энергия истеъмол қиласди, яъни унинг кириш қаршилиги катталигидир. Электрон ўлчов асбоблари бўлмиш электронвольтметр, электрон осциллограф ва ҳаказоларнинг кириш қаршиликлари 0,5 – 1 МОм атрофида бўлади. Айрим маҳсус ўлчов асбобларида эса  $10^8$  –  $10^9$  Омларни ташкил қилиш мумкин. Унда катта кириш қаршилиқ ўлчов асбоблари кичик кувватли ва юқори чиқиш қаршиликли занжирлар учун ишлатилади.

3. Сезирлиги жуда кенг частота оралиғида ҳам ўзгармайди. Масалан: сифатли кенг частота оралиғида ишлай оладиган электромеханик асбоблар (электродинамик тизимли) нинг частота иш кенглиги 45-1500 Гц оралиғида ётади.

Кўпинча электрон ўлчов асбобларида эса частота иш диапазони 10-50 МГц ни ташкил қиласди. Айрим маҳсус электрон ўлчов асбобларининг частота иш диапозони бир неча минг МГц гача боради.

Электрон ўлчов асбобларининг юқоридаги афзалликларидан ташқари унинг айрим камчиликлари ҳам мавжуддир.

1. Схематик мураккаблиги. Бу эса катта сонли радиоэлементларни ишлатилишидир. Шу сабабли ҳажми, массаси, таннаҳхи қимматдир. Шунга қарамай айрим рақамли ўлчов асбоблари, масалан: электрон рақамли вольтметр, амперметр ва рақамли соатлар массаси, ҳажми жиҳатдан механик ўлчов асбобларидан анча кичиқдир.

2. Электрон ўлчов асбобларини ишлатиш учун ўзгармас ток манбаи керак.

3. Ишга чидамлилиги кичик, лекин бундай камчиликни ҳозирги кунда замонавий электр ўлчов асбобларида интеграл микросхемалар ишлатилиб, чидамлиги кескин ошмоқда.

Электрон ўлчов асбоблари, механик ўлчов асбоблари ўлчай олмайдиган, кўпчилик катталикларни ўлчай олади. Масалан: вақт бўйича ўзгарадиган сигналларни тезкор осциллографлаштириш, частота характеристикасини аниқлаш спектриал таҳлил, жуда тез тақорланадиган импульсларни санаш ва ҳоказолар. Электрон ўлчов асбоблари электрон қуриламалар туркумига киритилиб, улар марказлашган ахборотни ёзиш, ахборотларни сақлаш, қайта ишлаш ва ҳоказолар учун ишлатилади. Бу туркум

курилмаларни информацион ўлчов тизимлари (ИҮТ.) дейилади. ИҮТ туркумига электрон ҳисоблаш машиналари ҳам киради.

## 8.2. Электрон осциллографлар

Электрон осциллографлар деб, электр сигналларни вакт бўйича ўзгаришини, унинг кўринишини, частотасини, амплитудасини экранда кўрсатиб ва унинг кучланишини, ток қиймати, частотасини, фаза силжишини ўлчайдиган курилмага айтилади. 8.1-расмда электрон нурли осциллографнинг блок-схемаси тасвирланган. Унинг асосий элементи бўлиб электрон нур трубка хизмат қиласди.

Схемада  $R_1$ ,  $R_2$  кучланишнинг бўлувчи қаршиликлари орқали электрон нур трубкага ўгармас ток манбаидан юқори кучланиш узатилади.  $R_1$  потенциометр. ЭНТ экранининг ёритилганлик даражасининг ҳосил қиласди.  $R_2$  потенциометр эса ЭНТ нинг иккинчи анод кучланишини ўзгартириш йўли билан электрон нурни фокуслайди. Электрон нурни вертикаль оғдирувчи канал ( $Y$ ) га частотали вертикаль оғдирувчи кучайтиргич "У" кириш курилмасидан ташкил топади.

Кириш курилмаси-кучланишни бўлувчи занжирдан ва сигнални кечикирувчи курилмадан ташкил топади. Кучланишни бўлувчи занжир "У" кучайтиргичнинг сезигрлигини бошқарди сигнални кечикирувчи курилма ЭНТнинг горизонтал пластинкасига берилаётган ёювчи кучланиш сигналдан олдинроқ келишини ҳосил қиласди, бу эса экранда жараён бошланишини кўришни таъминлайди. Текширилаётган сигнал осциллографнинг "У" клеммасига узатилади. Сигнал кириш қурилмаси орқали "У" кучайтиргичга берилади. "У" кучайтиргичнинг чиқишида сигналга пропорционал қийматда кучланиш ҳосил бўлиб, уни электр трубканинг "У" пластинкасига узатади. Пластинка кучланиш таъсирида электрон нурни "У" ўки бўйича оғдиради. "У" кучайтиргичининг сезигрлиги жуда ҳам катта бўлиб, унинг қиймати 2500 мВ гача бўлади. Электрон трубканинг сезигрлиги эса 0,1-0,4мм/В га тенгдир.

Электрирн нурни горизонтал оғдирувчи "Х" канали қўйидаги блоклардан ташкил топади. Кириш курилма каналини синхронловчи кучайтиргич, ёювчи генератор ва горизантал "Х" ўки бўйича ёювчи кучайтиргичдан ташкил топади. Кириш курилма ва "Х" ўки бўйича ёювчи кучайтиргич вертикаль оғдирувчи каналдан фаркланмайди, фақатгина унда сигнални кечикирувчи курилма бўлмайди.

Ёювчи генератор чизиқли ўзгарувчи (аррасимон) кучланишни ишлаб чиқаради ва "Х" кучайтиргичга узатилади. Кучайтиргичдан чиқсан аррасимон тебраниш ЭНТ нинг "Х" бўйича оғдирувчи пластинкасига узатилади. Ёювчи генераторни синхронлаш учун "Х" ёки "У" кириш курилмалари орқали синхронловчи кучайтиргичга сигнал узатилади, ундан чиқсан сигнал ёювчи генераторни бошқаради.

З кучайтиргич З киришига узатилган сигнални кучайтириб П калибратор орқали ЭНТ нинг модуляторига узатади, у экран ёритилганлигини ўзгартиради.


Калибратор: биринчидан "У" канални сезигрлигини белгилайди. Бунинг учун "У" киришига стандарт ўзгарувчан кучланиш берилади; иккинчидан ёйиш меъёрини белгилайди. Бунинг учун "У" киришига стандарт даврли импульс

кучланиши берилади, у модуляторга узатилади. Модулятор ЭНТ нинг экранида ёрқин узлуксиз чизиқлар ҳосил қиласди

Калибратор орқали номаълум кучланиш қийматини ва частотасини аниқлашда хатолиги 3 – 10 % ни ташкил қиласди.

$P_4$  қалит "X" занжирига уланган ёювчи генераторни ўчириб киришдан сигнални тўғри "X" кучайтиргичга узатиш имконини беради.

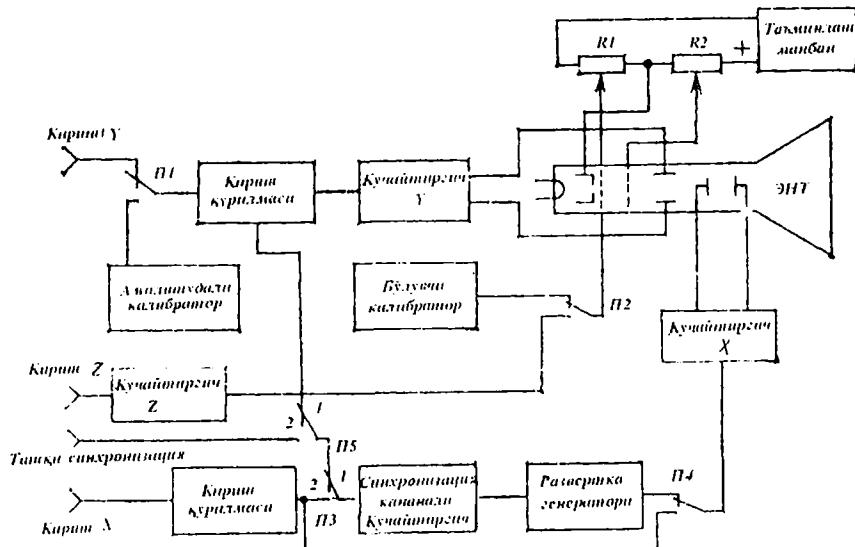8.1-расмда кўрсатилган  $P$ -калитнинг ҳолати учун осциллографнинг ишлашни кўриб чиқамиз: оғдирувчи генератор ишлаб чиқсан аррасимон кўринишдаги тебраниш "X" кучайтиргичи орқали ЭНТ нинг горизонтал ("X" ўқи) оғдирувчи пластинкасига узатилади. ЭНТ нинг катодидан экранга қараб нур кўринишида ҳаракатланаётган электронларни горизонтал ("X" ўқи бўйича) оғдирилади ва экранда, аррасимон тебранишнинг бир давр ичидা, электронлар ҳисобига чизик кўринишдаги ёритилган чизик ҳосил бўлади. Тебранишнинг бир даври тугаши билан тебранишнинг бошлангич қиймати нолга teng бўлади. Бу пайтда электрон нур бошлангич ҳолатига қайтади. Бу жараён даврий равишда қайтарилиб, экранда доим ёритилган чизик ҳосил бўлиб туради. Шундай қилиб "X" ўқи бўйича бир текисда ҳаракатланувчи нурнинг силжини вақтга пропорционал бўлиб унинг силжини  $X = Kt$  билан аниқланади. Агарда осциллографнинг вертикаль оғдирувчи пласастинкасига кучланиш берилмаса экранда горизонтал тўғри чизиқли ёритилганлик ҳосил бўлади.



8.1-расм. Электрон нур осциллографининг структура схемаси

Агарда осциллографнинг "Y" киришга текширилаётган  $U_c(t)$  кучланиш берилиб горизонтал пластинкага эса кучланиш берилмаса электрон нур  $U_c(t)$

қийматда вертикаль хараёндан дағындыктағы экранда вертикаль түрлі чизик өртілді.

Агарда бир вақтда  $U_c(t)$  сигналы осциллографтың "у" киришигіне горизонтал оғдирувчи пластинкаға эса ички ёйнувчи генератордан  $U_p$  аррасимон күчләнеш берилса, у ҳолда осциллограф экранда  $U_c(t)$  қонуният бүйича ўзгарайтган күчләнешнинг күринишини акс эттиради (8.2 – расм қаранг).

Даврий ўзгарадыган жараённан текширишда сигнал билан горизантал ёювчи генератор табраниши билан текширилаётган сигналны синхронлаштириш керак, акс ҳолда экрандағы тасвир турған бўлмайди. Айтайлик текширилаётган сигнал күчләнеші  $U_c$  вақт бўйича синусоидал ўзгарсун унинг  $T_c$  даври ёювчи генератор күчләнешнинг  $T_p$  давридан фарқлансан (8.3 – расм). Бунда импульс тугаганда нур ўзининг бошлангич ҳолатига қайтиб келаолмайди, чунки  $U_c(t)$  ёювчи табранишнинг иккінчи даврида экрандағы иккінчи эгри чизик мос келади. У биринчи эгри чизикдан  $T_c - T_p$  қийматта силжиган бўлади, ва ҳакозо. Шундай қилиб экранда турған бўлмаган "югурувчи синусоїда" ҳосил бўлади. Экранда тасвир турған бўлиши учун

$$T_p = n T_c \quad (8.1)$$

шарт бажарилиши керак.

Бунда:  $n$  – бутун сон.


Агарда  $n=1$  бўлса экранда битта даврли сигнал ҳосил бўлади,  $n=2$  бўлса экранда сигналнинг иккита даври өртілдади.

Амалиётда ёювчи генератор табранишини текширилаётган сигнал орқали синхронланади. Ёювчи генератор табранишини маҳсус ташки сигнал орқали ҳам синхронлаш мумкин бунинг учун  $\Pi_5$  қалитни 2 чи ҳолатта қўйилади.



Кўпинча замонавий осциллографларда узлуксиз ишлаш режимидан ташкари кутувчи режим ҳам ишлатилади. Бунда ёювчи генератор текширилаётган сигнал орқали ёки ташки синхронловчи импульс орқали ишга тушуриласди. Бу режимда кириш сигналы ёки синхронловчи импульс бўлмагандан, электрон нур ҳали экранга тушмайди – экран өртитмайди.

Бир пайтнинг ўзида иккита жараённи текшириш учун иккиси электрон нурли осциллографлар ишлатилади. Уларнинг электрон нур трубкасида бир – бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда ишлай оладиган иккита электрон нур қурилмаси жойлаштирилган.

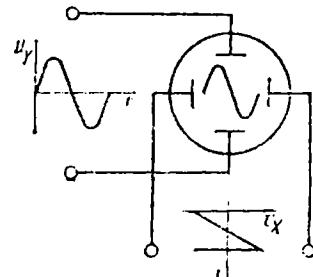Эслаб қолиш ва сигнални экранда кўрсатиш учун эсловчи осциллографлардан фойдаланилади. Уларнинг электрон нур трубкаларида



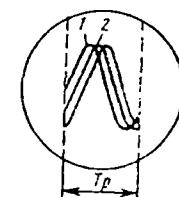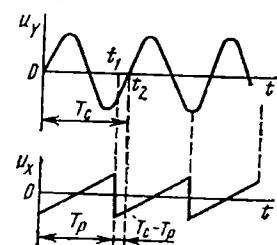8.2 – расм. Развертканинг вақт бўйича ўзгариши



8.3 – расм. Сигналларни синхронизациялаш

эслаб қолувчи қурилма мавжуддир. Сигналнинг керак бўлган қисми электрон нур трубкасида тасвир қўринишида 10 соатдан 170 соатгача эслаб тура олади.

Юқори частотали сигналларни текшириш учун стробоскопик осциллографлар ишлатилади. Уларнинг частота ўтказиш оралиғи тахминан нопдан  $(1-5)10^9$  Гц гача бўлади. Электрон осциллографлар сигналларнинг қўринишини уларнинг катталикларини текширишдан ташқари гармоник тебранишли сигналларни частоталарни ҳам ўлчай олади. Ўлчашиб учун экранда лиссажу шаклидан фойдаланилади, бунинг учун осциллографини "У" кириш занжирига частотаси аниқланадиган сигнал кучланиши берилади. "Х" киришига эса ташқи генератордан частотаси маълум тебраниш кучланиши берилади, бундай ҳолда осциллограф калити  $P_4$  орқали ёювчи генератор ўчирилади. Генератордан берилаётган тебранишнинг частотасини ўзгартириб электрон нур трубкада лиссажу шаклини ҳосил қиласиз. Агарда экрандаги лиссажу шакли эллипс айланга ёки тўғри чизиқдан иборат бўлса аниқланадиган сигналнинг частотаси, частотаси маълум генератор частотаси  $f_0$  га тенг бўлади. Шу билан бирга лиссажу шаклига қараб бу икки тебранишлар кучланишларнинг орасидаги фаза силжишларни аниқлаш мумкин.

### 8.3. Электрон вольтметрлар


Электрон вольтметрлар ўзгармас ва ўзгарувчан кучланишлар қийматини ўлчаш учун ишлатилади.

Вольтметрлар кучланиш қийматини 2 хил ифодалаш мумкин:

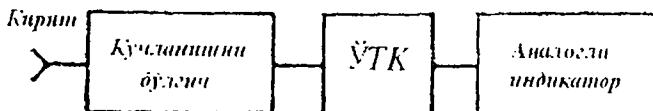1. Аналогли-бунда магнитоэлектрик ва электромагнит қурилмаларнинг стрелкаси орқали кучланиш қийматни кўрсатади.
2. Рақамли-куchlаниш қийматини табло орқали рақамларда ифодалайди.

Электрон вольтметрлар ўзгарувчан токли, ўзгармас токли ва универсал бўлади. Универсал вольтметрлар ўзгарувчан, ўзгармас ток кучланишларини ва занжир қаршилигини ўлчайди.

**Аналогли электрон вольтметрлар.** Ўзгармас ток кучланиш вольтметрининг блок схемаси 8.4-расмда ифодаланган. Унга кучланишни бўлувчи қурилма орқали вольтметрнинг ўлчаш чегараси ўрнатилади. Ўзгармас ток кучайтиргич орқали кучайтирилган кучланиш аналогли индикаторга узатилади. Кучланишни бўлувчи қурилманинг дастаги электрон вольтметрнинг олд қисмига жойлаштирилган бўлиб, у киришига берилаётган кучланишнинг қийматини бошкаради, шу йўл билан электрон вольтметрнинг ўлчаш чегарасини ортириш ёки камайтириш мумкин.




8.4- расм. Аналогли электрон вольтметр структура схемаси

**Ўзгарувчан ток кучланиш вольтметри.** 8.5-расмдаги вольтметрнинг ишлаш принципи ўзгарувчан кучланишни ўзгармас ток кучланишига

айлантириш йўли билан амалга оширилади. 8.5.а-расмда киришга берилган ўзгарувчан кучланиш тўғрилагич (Детектор) орқали ўзгармасга айлантирилиб, сўнг ўзгармас ток кучайтиргичи орқали кучайтирилиб, аналогли индикаторга узатилади. 8.5.б-расмдаги схемада эса киришга берилган ўзгарувчан ток кучланиш кириш қурилмаси орқали кенг частотали кучайтиргичга узатилади. Кириш қурилмаси биринчидан, кучланишни бўлувчи қурилмалардан ташкил топган бўлиб, дастаги орқали вольтметрнинг ўлчаш чегарасини ортиради.

Иккинчидан, ўлчанаётган кучланиш манбанинг катта қаршилиги билан кучланиш бўлувчининг кичик қаршилигини мослаш учун қўлланилади. Кенг частотали кучайтиргичда кучайтирилган ўзгарувчан кучланиш детекторга (тўғрилагичга) узатилиб, сўнг аналогли индикатор қурилма орқали унинг қиймати кўрсатилади.

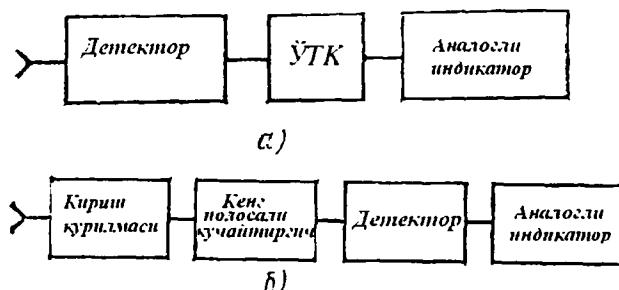8.5.а-расмда кўрсатилган схемали вольтметрнинг частота бўйича ўлчаш чегараси  $10^9$  Гц гача бўлади. Унинг камчилиги эса сезирлиги кичикилигидадир таҳминан 0.5 В ни ташкил қиласди.



8.5-расм. Ўзгарувчан кучланиш мантикий электрон вольтметрининг структура схемаси.

8.5.б-расмдаги схемали вольтметрнинг сезирлиги бир неча микровольтларни ташкил этади. Частота бўйича ўлчаш чегараси МГцларда ётади (30 МГц гача).

Ўзгарувчан кучланиш вольтметрнинг асосий элементи-детектор бўлиб у техник катталикларни белгилайди. Детектор-тўғрилагич ва фильтрлардан ташкил топган. Тўғрилагичда юқори частотали диодлар ишлатилиб, Г ва П схема кўринишидаги фильтрлар ишлатилади. Кенг частотали кучайтиргичларда эса каскадлар бир-бири билан гальваник боғланган кўп каскадли транзисторли кучайтиргичлар ишлатилади. Кучланишни бўлувчи элемент вазифасида резистор бўлгичлар ишлатилади.

**Универсал вольтметр.** (8.6-расм) ўзгармас кучланишни ўлчаш калит  $P$  "U"- ҳолатга утказилади. Бу эса 8.4.а-расмдаги ифодани беради. Ўзгарувчан кучланишни ўлчашда эса калит  $P$  "U~" га уланади. У эса 8.5-расмдаги схеманинг ифодасини беради. Актив қаршиликни ўлчаш учун калит  $P$  "R" ҳолатга ўтказилади. Бунда ўлчанадиган резистор  $R_x$  билан намунавий қаршилик  $R_o$  кетма-кет уланиб кучланишни бўлувчи қаршиликлини занжирини

ҳосил қиласылар. Намунашың қаршиликка тушаётган күчланиш  $R_x$  ның қийматындағы бөлиб,  $R_{oi}$  да ҳосил бўлган күчланиш ўзгармас ток кучайтиргич орқали аналогли индикаторга уланади.

Юқорида кўриб чиқилган электрон вольтметрлардан ташкари маҳсус вольтметрлар ҳам саноатда ишлаб чиқарилиб, улар импульс күчланишили вольтметр фаза сезигир ва селектор вольтметрлар деб юритилади.


**Импульс күчланишили вольтметрлар.** Улар видео ва радио импульсларни ҳамда синусоидал күчланишларнинг амплитудаларини ўлчаш учун ишлатилади саноатда В4-12, В4-14, В4-17, В4-20 маркали вольтметрлар ишлаб чиқарилади.

**Фаза сезигир вольтметрлар.** Улар комплекс қийматлардаги күчланишнинг биринчи гармоникасини, квадрат ташкил этувчисини ўлчаш учун хизмат қиласы. Вольтметр иккита индикатор билан таъминланган. Улардан бири комплекс күчланишнинг актив ва иккичиси реактив ташкил этувчиларини ўлчайдилар. Фаза сезигир вольтметрлар 4 кутбели занжирларнинг амплитуда-фаза характеристикасини текшириш учун ишлатилади, масалан: кучайтиргичларни амплитуда фаза характеристикаларини ўлчайди. Бу вольтметрларнинг частота иш оралиғи 0,5 Гц – 100 кГц гача бўллади, сезигрлиги эса 0,1–1 мВ оралиғида бўлиб, хатолиги 2,5–4 % оралиғида ётади.

**Селектор вольтметрлар** тор частота оралиғидаги синусоидал күчланишларни ўлчаш учун хизмат қиласы. Бундай вольтметрларда резонанс схемалари кучайтиргичлар ишлатилиб, уларнинг резонанс частотасини ўзгариши мумкин. Шу сабабли шовқинли сигналларни ўлчаш учун қулийлик яратади. Унинг киришига бериладиган сигналнинг қиймати 1 мВ дан 1 В гача бўлиш мумкин. Вольтметр кучайтиргични 20 Гц дан 30 МГц гача созлаш мумкин бўлиб, унинг частота кенглигини 1 ёки 10 кГц га teng қилиб олиш мумкин. Ўлчаш хатолиги 10–16 % ни ташкил қиласы. Бундай вольтметрлар саноатда В6-9, В6-10 маркаларда ишлаб чиқарилади.

**Рақамли вольтметрлар.** Улар рақамли ўлчов асбоблари туркумига кириб, дискрет кўринишдаги катталикларни ўлчайдилар. Ҳар қандай вақт бўйича узлуксиз сигналларни дискрет (рақамли) кўринишга айлантирилади.

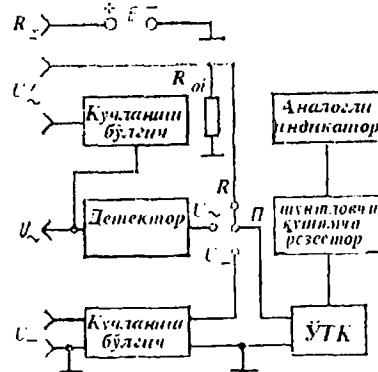
8.7 а-расмда вақт бўйича узлуксиз сигналнинг қиймати бўйича квантлаш йўли билан дискрет кўринишга айлантирилган. Расмда  $X_i$  ва  $X_i + 1$  дискрет сигналларнинг қиймати бир – биридан квант катталикка фарқланади.



8.6-расм. Универсал аналогли электрон вольтметрининг структура схемаси.

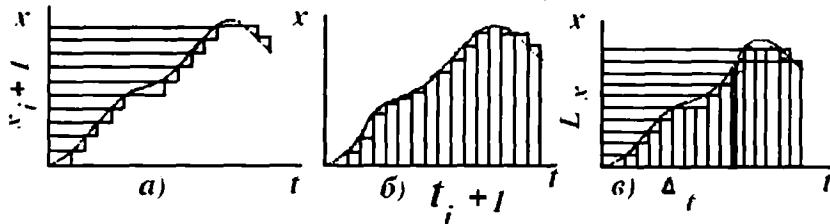8.7.б–расмда эса узлуксиз сигнални вақт бўйича квантлаш  $\Delta t = t_{i+1} - t_i$  йўли билан дискрет кўринишга келтирилган. Сигнални аниқлигини ошириш учун квантлаш вақтини камайтириш йўли билан ҳосил қилинади. Демак, ҳар қандай дискрет кўринишдаги сигнални импульсли қурилмалар орқали ишлов бериш мумкин.

Шундай қилиб дискрет кўринишдаги ўлчов асбобларни рақамли ўлчов асбоблар деб юритилади. Ҳар қандай дискрет кўринишдаги сигнални икки рақам (0 ёки 1, яъни импульс бор, импульс йўқ) комбинация йўли билан



8.7– расм. Сигналларни квантлаш ўйли билан дискрет кўринишга айлантириш

ишлов берилади. Рақамли ўлчов қурилмалар 8.8–расмда кўрсатилган бўлиб, улар қўйидаги блоклардан ташкил топган: Кириш қурилмалари (КҚ), бошқарув блоки, аналог рақамли қурилма (АРҚ), рақамли индикатор қурилма (РИҚ) ва истеъмол блоки (ТМ)ларидан ташкил топади.

Ўлчанадиган кучланиш, рақамли вольтметрларнинг  $U_{кир}$  клеммасига берилиб, сўнг кириш қурилмасига узатилиди. У кучланишни бўлувчи қаршиликлардан ташкил топган бўлиб, қаршиликни ўзгартириш автоматик ёки механик йўл билан бажарилади. Яъни кириш қурилмаси, кириш сигналининг қиймати қандай даражада бўлишидан қатъий назар, унинг чиқишида сигналнинг талаб этилган қийматини ҳосил қилиш учун ишлатилиди (Масалан, кириш қурилмалари чиқишидаги талаб этилган кучланиш 0–1 В бўлиши керак).

Кириш қурилманинг чиқишидаги сигнал аналог – рақамли қурилмага узатилиди ва аналог рақамли қурилманинг чиқища эса рақамли кодланган импульс ҳосил бўлади. Рақамли индикатор қурилма аналог – рақамли қурилмадан кодланган импульсни қабул қилиб дишефратор орқали индикатор кодига айлантириб беради ва индикатор ўлчанаётган сигналнинг қийматини ифодалайди. Шу билан бирга агар керак бўлса, принтер орқали ёзма кўринишда ифодалайди. Бошқарув блоки рақамли вольтметрларнинг барча блокларини бошқариш учун хизмат қиласиди. Бошқарув блоки рақамли қурилмаларда микропроцессор деб номланади. Рақамли вольтметрларда ҳар хил типли аналог – рақамли қурилмалар ишлатилиши мумкин. Рақамли вольтметрларнинг ўлчашдаги нисбий хатолиги қуйидаги формула билан аниқланади:

$$\delta = \pm (a + b U_k/U_x) \%$$

Бунда:

$a + b$  – нисбий ўзгармас сонлар бўлиб, улар вольтметрнинг аниқлик синфини белгилайди;


$U_k$  – ўлчаш оралиғи;

$U_x$  – ўлчанадиган кучланиш қиймати.

Замонавий рақамли ўлчов қурилмаларнинг ўлчаш аниқлик даражаси, аналогли ўлчов қурилмалардан анча юқори.

Масалан: замонавий магнитоэлектрик вольтметрларнинг ўлчаш хатолиги 0,1% ни, электрон аналогли вольтметрларнинг ўлчаш хатолиги 1–5% ни, рақамли ўлчов вольтметрларининг ўлчаш хатолиги эса 0,001 % ни ташкил қиласди.

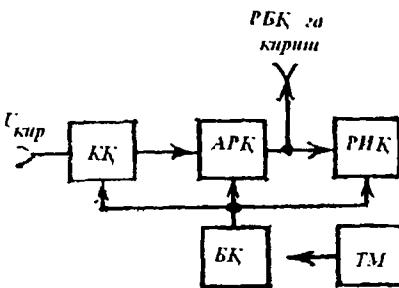Хозирги кунда рақамли вольтметрларда микросхемалар ишлатилганлиги, уларнинг массаси, ҳажми жуда кичик, асбобнинг ўлчаш ишончлиги юқори бўлганлиги сабабли рақамли ўлчов асбоблари жуда кўп кўпланилмоқда.



8.8-расм. Рақамли ўлчов қурилмалар

## **9.БОБ. Саноатда электрон қурилмалардан фойдаланиш соҳалари**

Биз олдинги параграфларда саноатда турли мақсадларда фойдаланиладиган кучайтирувчи, тұғриловчи, импульсли қурилмаларда ва автогенераторларда ярим үтказгичли асбоблар ва интеграл микросхемаларни құлланишини күриб чықдик, улар электрон қурилмаларни яратиш учун асос бўлиб хизмат қиласи. Саноат электроникаси учта асосий йўналишларга – ахборот электроникаси, энергетик электроника ва технологик электроникага ажратилади.

Ушбу бобда саноатда баъзи бир ахборот электроникаси масалаларини ҳал этишда электрон қурилмаларни құллаш усууллари кўрсатиб ўтилади. Бу масалалар турли технологик жараёнларнинг хусусиятларини ифода этиувчи электрик ва электрик бўлмаган катталикларини ўлчаш, хом ашёлар ва тайёр маҳсулотларнинг сифатини назорат қилиш. Ишлаб чиқариш жараённада кўплаб кўрсаткичларни ўлчаш ва назорат қилиш натижалари асосида турли хил объектларни ва ишлаб чиқариш жараёнларини автоматик текшириб ва бошқарив боришдан иборатдир.

Бу айтиб ўтилган масалаларни ҳал этиш саноатнинг ҳамма соҳаларида ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш учун муҳим аҳамиятга эга бўлади. Ишлаб чиқаришин автоматлаштириш, ишлаб чиқаришининг техникиктиносидий самарадорлиги оширилишига ва ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар сифати яхшиланишига олиб келади.

Автоматлаштиришнинг долзарб масалалари электрон қурилмаларнинг юкори сезувчанликка, тезкор ўлчайдиган ва назорат қиладиган, бошқариши масофадан амалга ошираоладиган, ишончли ишлайдиган ва ихчам, енгил, қулай бўлишини таъминлаши керак.

Хозирги кунда саноатда деярли ҳамма физик катталикларни (механик, иссиқлик, акустик, оптик, электрон ва магнит) ўлчаш, назорат қилиш ва бошқариш учун кўплаб турлардаги назорат-ўлчов ва бошқарув электрон қурилмаларидан фойдаланилади. Ноэлектрик катталикларни ўлчаш учун турли хил ноэлектрик катталикларни электр сигналларига айлантирувчи ўзгартиргичилар қўлланилади, уларнинг чиқиш электрик сигналлари ўлчанаётган ноэлектрик катталикларнинг ўзгаришлари ҳақида маълумотлар беради.

Бу турли физик ҳодисалардан фойдаланиладиган бирламчи ўзгартиргичларни электрон қурилма занжирига уланади, унда электрик сигнални қайта ишлайди, (кучайтириш, чеклаш, дифференциялаш, ажратиш ва бошқалар). Электрон бошқарув қурилмаларида маҳсус занжирлар қўлланиладики, улар ёрдамида назорат қилинаётган обьект ёки жараённинг ўлчанаётган катталиктинг кўрсаткичи орқали бошқариш мумкин бўлади.

### **9.1. Механик катталикларни назорат қилувчи электрон қурилмалар**


Электрон қурилмалар ёрдамида деярли ҳамма механик катталикларни ўлчаш мумкин: саноат масхулотлари ўлчамларини, уларнинг сонини, жисмлар бурчаклари ва юзаларини, ҳажми, оғирлиги, жисмларнинг чизиқли ва айланна тезлиги, тезланишларини, босимни, энергияси ва қувватини ўлчаш мумкин.

Жисмларнинг катталиклари, майдони, ҳажми ва сонини, уларнинг чизиқли ва бурчак остидаги ҳаракатлари кўрсаткичларини аниқлаш учун фотоэлектрик, ультратовушли, сифимли, индуктив ва резистор ўзгартиргич қурилмалар хизмат қиласди. Механик кучлар ва деформацияларни ўлчашда бирламчи ўзгартиргич бўлиб тензоўзгартирувчилар, магнито эластик, пъезоэлектрик, сифимли, индуктивли, резистор ва бошқа ўзгартиргичлар киради. Суюклик сатҳини ўлчашда пўкакли, фотоэлектрик, радио тўлқинли ва бошқа қурилмалардан фойдаланилади. Суюкликини сарфланишини ўлчаш учун эса – индукцион ўлчаш асбобларидан фойдаланилади. Босимни ўлчаш учун турли хилдаги манометрлардан фойдаланилади.

Темир тунукаларнинг қалинлигини ва қувурлар деворлари қалинликларини ўлчаш учун мўлжалланган, электрон қурилмаларга мисол сифатида ультратовушли резонанс қалинлик ўлчагичини кўриб чиқамиз. Резонансли услуб текширилаётган маҳсулотда сўнмас ультратовуш юзага келишига ва резонанс ҳосил бўлган частотани аниқлашга асосланади. Резонанс юзага келадиган частота ва унда акустик тўлқинлар тарқалиш тезлиги маҳсулотнинг қалинлигига боғлиқ бўлади. Резонанс юзага келиш ҳолатини қайд этиш йўли билан текширилаётган маҳсулот қалинлиги аниқланади.

Ультратовушли резонанс қалинлик ўлчагичининг тузилиш схемаси 9.1-расмда кўрсатилган. Ультратовушли ўзгартиргич 1 (пъезоэлемент), текширилаётган маҳсулотнинг бир томонига ёпиштириб ўрнатилади, ўзгартиргичга автогенератор 3 данэлектр тебраниш узатилади, пъезоэлемент эса электр тебраниши механик тўлқинга айлантириб акустик контакт ҳосил қилувчи минерал мой қатлами орқали механик ультратовуш текшириладиган маҳсулотга тарқалади.

Автогенераторнинг частотаси модулятор 4 орқали ўзгартирилади, у белгиловчи генератор 5 орқали бошқарилади. Пъезоэлемент автогенераторнинг тебраниш контурига сифимли элемент каби уланган, пъезоэлементнинг хусусий тебраниш частотаси текширилаётган маҳсулотнинг хусусий частотасига тенг бўлганида резонанс содир бўлади. Маҳсулот материали резонанс частотада ультратовуш тебраниш амплитудаси ортиб бориши натижасида пъезоэлемент сарфлаётган электр энергия ўсиб боради, бу автогенератор токининг ўсишига олиб келади. Автогенераторнинг частотаси вақт давомида ўзариб туриши сабабли резонанс пайтида автогенератор занжирига уланган резисторда кучланишнинг кескин ўзгариши кузатилади. Фильтр 6 орқали кучланиши кескин ўзгарган частота бошқа кучланиши ўзгартирмайдиган частота тебранишларидан фильтранади ва 7 кучайтиргич орқали электрон-нурли трубканинг 8 (ЭНТ) вертикал-оғдириш пластиналарига узатилади.

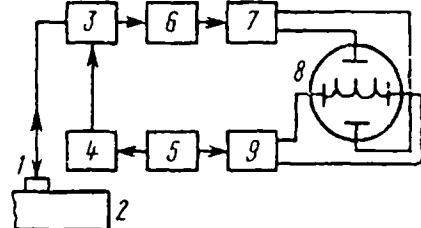

9.1-расм. Ультратовушли резонансли қалинлик ўлчагичининг структура схемаси

Частотали модуляторни 4 бошқарувчи асосий генератор 5 вақтингчалик ёйиб берувчи генератор 9 иши билан синхронлаشتади. Электрон-нурли трубка экраныда хосил бўлган чизик, частота ўки чизиги ҳисобланади. Текширилаётган маҳсулотда резонанс содир бўладиган частоталар ЭНТ экраныда импульслар кўринишида қайд этилади. Текширилаётган маҳсулотда ультратовуш тўлқинларининг тарқалиш тезлиги ва резонанс частотаси маълум бўлса, унда бу маҳсулотнинг қалинлигини аниқлаш жуда осон бўлади.

Саноатда ТУК-4В, УРТ-10, МЕТАЛЛ-2, МЕТАЛЛ-2М маркали ультратовуш резонансли қалинлик ўлчагичлар ишлаб чиқарилади. Маҳсулотнинг қалинлиги 0,1-50 мм гача бўлган маҳсулотни 1-3% хатоликда ўлчай олади.

## 9.2. Иссиклик катталикларини ўлчовчи электрон қурилмалар

Иссиклик техникаларида ўлчов ва бошқарув, назорат-ўлчов асбобларига, созловчи ва бошқарувчи асбобларга ажратилади. Кўпчилик назорат-ўлчов асбоблари компенсацион усулга асосланган бўлади ва асосий хусусиятлари билан ростлагичларни эслатади.

Ўлчанаётган ва бошқарилаётган катталиклар кўпинча ҳарорат, ҳароратлар фарқи, иссиқлик энергиясининг берилиши ёки сарфланиши бўлади. Иссиклик техникаси асбобларда бирламчи ўзгартиргич сифатида термопаралардан, қаршилик термометрлари ва тор оралиқ фильтрли фотоэлементлар кўлланилади.

Термопаранинг иссиқ ва совук учларидағи ҳарорат фарқларига пропорционал ЭЮК катталиклари одатда бир неча милливольтни ташкил этади.

Бу ЭЮК назорат-ўлчов ёки бошқарув асбобининг бевосита кириш қисмига узатилиши мумкин. Қаршилик термометри одатда кўприксимон занжирнинг диагоналига уланиб кўприкнинг ўлчов диагоналидаги ўзгарувчан кучланиш бир неча милливольтгача этиши мумкин.

Фотоэлектрик ўзгартиргичларда ҳароратни ўлчашда доимий токнинг қиймати бир неча микроамперни ташкил этиши мумкин.

Замонавий иссиқлик техникаси ростлаш асбобларидан мисол тариқасида аналоги ҳароратларни автоматик бошқаришда фойдаланиладиган созловчи импульсли таъминлаш блокни (РБИ) кўриб чиқамиз. Бу блокнинг тузилиш схемаси 9.2-расмда берилган.


Ўлчов ўзгартиргичлардаги  $X_1$  сигналлари жамловчи (сумматор) қурилманинг 1 киришига  $\Sigma_1$  юборилади, таянч сигналлар  $X_2$  эса жамлагич  $\Sigma_3$  киришига берилади.  $\Sigma_1$  ва  $\Sigma_3$  жамлагичларнинг чиқиш сигналлари  $\Sigma_{\phi}$  жамлагич киришига узатилади, у таянч сигнал йиғиндишидан, ўлчов сигналлар йиғиндишини айириб, айрма мос келмаслик  $u_1$  сигналларни ҳосил қиласди.

$u_1$  келмаслик сигнални  $\Sigma_a$  чиқишидан 2 демпфер киришига узатилади. У инерцион RC интегралловчи схемада йиғилган бўлиб, демпферловчи ўзгармас вақтини  $\tau = RC$  бошқариш мумкин. Демпфер чиқишидан мос келмаслик  $u_2$  сигнал жамловчи 3 операцион кучайтиргичнинг инверспланмаган киришига эса тескари боғланиш сигнални узатилади.

Жамловчи операцион кучайтиргичнинг чиқишидан  $u_3$  сигнал нол-орган 4 га узатилади, у  $\Delta$  таянч кучланиш қийматига эга бўлиб  $u_3$  нинг қиймати тенг кучланиш қийматига етмагунча  $\Delta u_3 (< \Delta)$  нол орган ишламайди, яъни

чиқишида күчланиш бўлмайди.  $u_3$  нинг қиймати  $\Delta$  тенг күчланишдан ортганда  $[u_3] > \Delta$  эса нол-орган чиқишида кескин  $u_4$  чиқиш күчланиши пайдо бўлади.

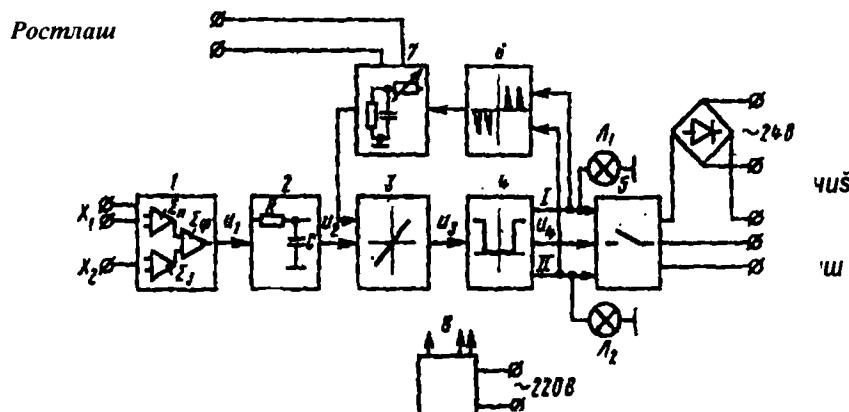$U_4$  күчланиш чиқиш калитларига ва қайта алоқа күчланишини юзага келтирувчиси тескари боғланиш занжири 6 га юборилади.  $U_1$  сигнали қутбига қараб чиқиш калитлари мос равишида керакли ташқи занжирларни улайдилар.



9.2-расм. РБИ ростловечи импульс блокининг структурал схемаси.

Манфий тескари боғланиш уланган ҳолатида, 4 нол-орган чиқишидан  $u_4$  сигнали күчланишини шакллантирувчи тескари боғланиш 6 га узатилади. Күчланишни шакллантирувчи қурилма импульсли генератордан иборатdir. Унинг частотаси 50 Гц бўлиб, катта тикликка эга бўлган импульсга эгадир. Импульснинг қутби  $u_4$  сигналининг қутбига боғлиқ бўлади.

Импульс күчланишини шакллантирувчи 6 дан инерцион занжирнинг киришига импульс узатилади. У RC занжиридан иборат бўлиб, унинг чиқишидан операцион жамловчи кучайтиргичнинг 3 инверцияланмаган киришига узатилади.

Манба 8 бутун қурилмани ўзгармас, стабиллашган күчланиш билан таъминлайди. Чиқиш калити 5 эса алоҳида манбадан таъминланади. Л1, Л2 сигнал лампалари нол-органинг ҳолатини кўрсатиб туради.

$U_3$  күчланишнинг мусбат ҳолатида, яъни  $u_3 > \Delta$  бўлганида  $u_4$  күчланиш нол-органинг 1-чиқишида ҳосил бўлиб, Л1 лампани ёқади.  $U_3$  күчланишнинг манфий ҳолатида яъни  $u_3 < \Delta$  бўлганида  $u_4$  күчланиш нол-органинг 2-чиқишида ҳосил бўлиб, Л2 лампани ёқади.

### 9.3. Акустик катталикларни ўлчовчи электрон қурилмалар


Тайёр маҳсулот ёки муҳит акустик катталикларини ва товуш интенсивлигини ўлчаш учун товуш босимини ўлчовчи (шовқин ўлчагич) қурилмалар ишлатилади. Акустик тебранишларнинг спектр ташкил

этувчиларини ўлчаш учун эса спектр таҳлил қурилмаси ишлатилади. Бу қурилмаларда бирламчи ўзгартгич бўлиб, конденсаторли ёки пьезоэлектрик микрофонлар ишлатилади. Микрофоннинг чиқишидан сигнал кучайтиргичга узатилиб сўнг бир неча фильтрлар орқали ишлов берилади ва ўлчов қурилмаси (микроамперметр, милливольтметр) га узатилади. Саноатда кўп ишлатиладиган шовқин кучайтиргичнинг структура схемаси 9.3-расмда ифодаланган. Акустик сигнални ўлчашда конденсаторли микрофон 1 дан фойдаланилади. Конденсаторли микрофон 10 Гц дан 20 кГц оралиқдаги сигналларни қабул қила олади ва бу оралиқда микрофоннинг частота характеристикаси тўғри чизиқли бўлади.

Паст даражали шовқинни ўлчашда микрофоннинг чиқишида ҳосил бўлган кучланиш 100-500 мВ ни ташкил этади ва у бошлангич кучайтиргичга узатилади. Кучайтиргич иккита майдон транзисторли резистор-сигим боғланишли схемада йигилгандир. Унинг кучланиши бўйича кучайтириш коэффициенти  $K_u$  5 га тенг. Бунда конденсаторли микрофон ишлатилганлиги сабабли кучайтиргичнинг кириш қаршилиги катта бўлади. Кучайтиргичларнинг 10 Гц дан 20 кГц гача оралиқда частота характеристикаси чизиқлидидер.

Бошлангич кучайтиргичнинг чиқишидан сигнал экранланган кабель (узунлиги беш метргача бўлиши мумкин) орқали асосий кучайтиргичга узатилади. У тўрт каскадли резистор-сигимли схемада йигилган бўлиб, биринчи каскади умумий исток схемали майдон транзисторида йигилган қолган учта каскад эса биполяр транзисторда йигилган. Асосий кучайтиргич чиқишидан асбобнинг паст ва юқори частоталарида сеизирлигини камайтириш учун корректор 5 фильтрига узатилади. Натижада асбобнинг частота характеристикаси инсон қулогининг частота характеристикасига мосланади. Ўлчашларда асбобни 5 фильтрсиз ҳам ишлатиш мумкин. Фильтрдан чиқсан сигнал ўлчов асбоби (магнитоэлектрик микроамперметр) га узатилади.

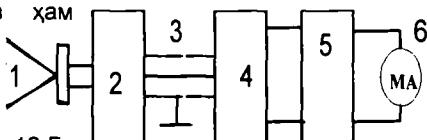
Кўриб чиқиленган шовқин ўлчагич товуш босимининг 10 дан 130 дБ гача ва 10 Гц дан 20 кГц частота оралиқларида ўлчай олади. Агар маҳсус фильтрлар уланса товуш спекторини таҳлил қилиш мумкин.



9.3-расм. Шовқин ўлчагични структура схемаси.
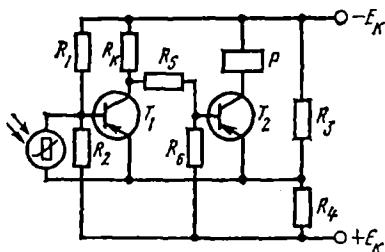
#### 9.4. Оптик катталикларни ўлчовчи электрон қурилмалар

Оптик катталиклар (нурланиш интенсивлиги, ёруғлик оқими, ёруғлик равшанилиги, ёритилганлик) ни ўлчаш учун фотоэлектрик ўзгартгичлар: фоторезисторлар, фотодиодлар, фототранзисторлар ва ҳоказолар ишлатилади. Оптик катталикларни назорат қилувчи электрон қурилмалар одатда қуидагилардан ташкил топади: кўзгу ва линза



9.4-расм. Фотоэлектрон реленинг электр схемаси.

тизимлари, фотоэлектрик ўзгартгич-лар, кучайтиргич, реле, индикатор ва ҳоказолар. Айрим ҳолларда вакт бўйича секин ўзгарадиган оптик катталикларни юкори частотали катталикларга ўзгартирувчи ёруғлик оқим модульяторлари ишлатилади. 9.4-расмда фотоэлектрон реле тасвиirlangan бўлиб, у фоторезистордан ва икки каскадли р-п-р типли биполяр транзисторда ясалган кучайтиргичдан иборатdir. Уни ишлаш принципи қўйидагича: фоторезистор ёритилмаган ҳолда T1 транзисторнинг эмиттер-базасига бериладиган кучланиш R1, R2 ва R3, R4 бўлувчи қаршиликларда ҳосил бўлган потенциаллар тушуви орқали ифодаланади. Бўлувчи қаршиликларнинг қийматлари шундай танланадики, унда фоторезистор ёритилмаган ҳолатда транзисторнинг эмиттерига тушаётган потенциал базаникига нисбатан мусбат бўлади. Натижада транзистор очилиб, коллектор токи катта, коллектор кучланиши эса кичик бўлади. Шу вақтда T2 транзисторнинг база потенциали эмиттерга нисбатан мусбат бўлиб, T2 транзистор берк ҳолатга яқин бўлади.

Фоторезистор ёритилган ҳолатда унинг қаршилиги кескин камайиб кетади. Натижада T1 транзисторнинг база потенциали эмиттерга нисбатан мусбат бўлиб, T1 транзистор ёпилади. Шу вақтда T2 транзисторнинг база потенциали эмиттерга нисбатан манфий бўлади ва T2 транзистор очилиб, унинг коллектор занжирига уланган электромагнит реле Р ишга тушади. Натижада реленинг контактлари хабар берувчи ёки бошқарувчи занжирни улади. Яъни назорат қилинаётган ёруғлик оқимини маълум бир қиймати ҳақида хабар беради ёки уни бошқаради. Бундай фото релелар кўча ёритиш чироқларини ўчириб-ёқиши учун ҳам ишлатилади. Агарда реле ўрнига ўлчов асбоби уланса, ўлчов қурилмасига айланади.

## 9.5. Моддалар таркиби ва хусусиятларини ўлчовчи электрон қурилмалар

Замонавий электрон илмий тадқиқот лабораториялари заводлар цехларига изчил кириб келмоқда, бу ерда улар ёрдамида турли моддаларнинг таркиби ва хусусиятларини бевосита назорат қилиш ва бошқариш мумкин бўлади.

Моддалар таркиби ва хусусиятларини аниқлашда модданинг кўп сонли хусусиятлари орасида электр ва магнит хусусиятлари алоҳида ўрин тутади.

Моддаларнинг магнит ва электр хусусиятларини текшириш жараёнида:

- газ, буғ, суюклик, қаттиқ жисмларнинг эритмаси, эмульсия ва бир жинсли суюкликларнинг химияни таркибини;
- жисм ва моддаларнинг микроскопик тузилишини;
- кристаллик панжаранинг субмикроскопик тузилиши, молекула ва микромолекулалар, атом ва субатом заррачаларни аниқлаш мумкин.


Солиштирма электр ўтказувчанлик  $\sigma$ , нисбий магнит киритувчанлик  $\mu$ , нисбий диэлектрик киритувчанлик  $\epsilon$  каби электр ва магнит катталикларни ўлчаш орқали моддаларнинг таркиби ва тузилишини аниқлаш мумкин. Масалан, аралашманинг солиштирма электр ўтказувчанлиги  $\sigma$  ни текшириш жараёнида суюклиқда эриган модданинг концентрациясини аниқлаш мумкин. Диэлектрик ўзгариш бурчагини ўлчаш молекулалар жойлашиш зичлиги ёки атомларнинг ўзаро боғланганлик даражасини аниқлаш имконини беради.

Нисбий магнит киритувчанликнинг ҳақиқий  $\mu'$  ва мавхум  $\mu''$  ташкил этувчилиари орқали ферромагнит жисмнинг тузилиши ва таркиби ҳақида маълумотга эга бўлиш мумкин.

Модданинг хусусиятини ифодаловчи электр ва магнит катталикларни бир неча усул билан ўлчаш мумкин. Ўлчаш усулини танлаш бир қатор омиллар билан аниқланади. Улардан асосийси частота омили ҳисобланади.

$0\text{-}10^6$  Гц оралиғида дифференциал ўлчаш усулидан фойдаланилиб, унда сигим ёки индуктив ўзгартичлар ишлатилади.  $10^3\text{-}10^8$  Гц частота оралиғида ўлчаш учун эса резонанс усули ишлатилиб, унда тебраниш контуридан фойдаланилади.  $10^8\text{-}10^{10}$  Гц частота оралиғида ўлчашда эса резонанс усули ишлатилиб, унда коаксал ўтказгичдан фойдаланилади.  $10^{10}\text{-}10^{14}$  Гц частота оралиғида эса ўлчаш учун волновод техникиси ишлатилади. Модданинг таркибини таҳлил қилишда солиштирма электр ўтказувчанлик  $\sigma$  ни ўлчаш усулидан фойдаланилса, бундай усулни кондуктометрик усул дейилади. Бу усулли электрон курилмасини эса кондуктометр дейилади. Модданинг таркибини таҳлилида нисбий диэлектрик киритувчанлик ва диэлектрик бурчагининг ўзгаришини ўлчаш усулидан фойдаланилса, бундай усулга диэлькометрик усул дейилиб, унинг электрон курилмаси диэлькометр дейилади.

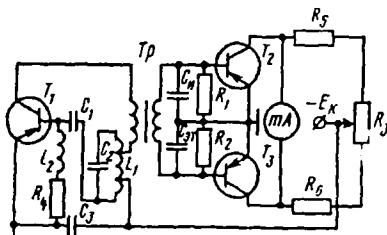Мисол тарикасида 9.5-расмда дифференциал диэлькометр схемаси ифодаланган бўлиб, унда бирламчи ўзгартич  $C_1$  конденсатори ҳисобланади. Ўлчашда  $C_{3t}$  этalon конденсаторининг сигимига ўлчанадиган  $C_1$  конденсаторнинг сигимини солиштириш йўли билан амалга оширилади. Ўлчаш конденсаторига текшириладиган модда жойлаштирилади. Этalon



9.5-расм. Дифференциал диэлькометр электр схемаси

конденсаторига эса хусусияти маълум бўлган суюқлик жойлаштирилади. Ўлчанадиган конденсаторнинг сигими текширилаётган модданинг диэлектрик киритувчанлик катталиги орқали аниқланади. Ўлчанадиган ва этalon конденсаторлар дифференциал схема кўринишда уланади. Бундай усулда T2, T3 транзисторларга хар-хил қийматдаги сигнал келади. Бу хар хил қийматли сигналларни T2, T3 транзисторлар (T2, T3 транзисторларнинг кучайтириш коэффициентлари тенг бўлиши шарт) кучайтириб беради, сўнг уларнинг чиқишига ўрнатилган миллиамперметр бу икки кучайтиргич кучланишини айрмасини ифодалайди яъни миллиамперметрнинг кўрсатиши ўлчанаётган ва этalon конденсаторларнинг комплекс қаршилик модулларининг айрмасига пропорционалдир. Ўлчов қисмига сигнал автогенератордан келади. У индуктив З нуқта схема орқали T1 транзисторида ийғилган бўлиб, ўлчов курилмани автогенераторга таъсирини камайтириш учун пасайтируви трансформатор  $T_p$  орқали боғлангандир. Ўлчашни амалга оширишда аввал электрон курилмани созлаш керак бўлади, бунинг учун  $R_3$  резистори қаршилигини ўзгартира бориб миллиамперметрнинг нол кўрсатишига ўрнатиш талаб этилади.

## 9.6. Дифектоскопик ўлчаш учун электрон қурилмалар

Саноат ишлаб чиқаришида ва маҳсулотларни бутунлигига таъсир этмасдан сифатини назорат қилишда электрон қурилмалардан кенг фойдаланилади. Бу қурилмаларга саноат маҳсулотлари ўлчамини, материалларнинг таркиби ва хусусиятини ўлчовчи ҳамда жисмдаги нуқсонларни аниқловчи дифектоскопиялар ҳам киради.

Дифектоскопия бир неча хил физик ҳодисалардан фойдаланиб ишлайди:


- **Дифектоскопиянинг акустик усули.** Дифектоскопнинг акустик усули акустик ҳодисалардан фойдаланишга асосланган. Акустик тўлқинлар нуқсонлар чегараларида синиш ва қайтишига дуч келади, бу ҳодиса нуқсонларни аниқлаш имконини беради. Ультратовуш тўлқин ёрдамида металлар, пластмассалар, бетон ва бошқа жисмларнинг жуда ҳам кичик ўлчамдаги нуқсонларини ҳам аниқлаб олади.
- **Дифектоскопиянинг магнит усули.** Дифектоскопнинг магнит усули ферромагнит материалларнинг нуқсонларидан магнит майдоннинг сочилишига асослангандир. Магнит майдонининг нуқсондан сочилишини ҳар хил ўлчов ўзгартичлар билан аникланди. Уларга гальваномагнит, ферромагнит, индукцион ва магнит қириндилари киради.
- **Дифектоскопиянинг оптик усули.** Дифектоскопнинг оптик усули ёруғлик нурларини нуқсонлар юзасидан турлича қайтишига асосланган бўлиб, уни фотоэлектрик ўзгартич билан ўлчанади.

Бундан ташкири дифектоскопиянинг радиацион, радиотўлқин, иссиқлик, электрик, электромагнит усуслари мавжуд.

Акустик усул саноатда кенг кўлланиладиган усул бўлганлиги учун ушбу усулини кўриб чиқамиз (9.6-расм). Акустик электр тебранишлар П пьезоўзартгич орқали механик тебранишга айлантирилиб, объекта узатилади. Пьезоўзартгич пластинка кўринишга эга бўлиб, пьезокерамика ёки кварцдан ясалган бўлади. Биз биламизки, бу материаллар пьезоэффект хусусиятига эга бўлганлиги сабабли электр тўлқинин механик тўлқинга айлантириб бера олади. Пьезометр электр тўлқинни механик тўлқинга айлантириб берувчи ва тарқатувчи ҳамда механик тўлқинни электр тўлқинга айлантириб берувчи ва тарқатувчи вазифасини бажаради. Текширилаётган объект билан пьезоўзартгич орасида акустик контакт ҳосил қилиш учун улар орасига кастро мояи сўртилади.

Дифектоскопнинг ГИ импульс генераторини, ГР ёйиш генераторини ишга тушириш ҳамда сигнал кучайтиргичини беркитиш С синхронизатор нинг импульси орқали бажарилган. Синхронизатор мультивибратор схемасида йигилиб, автотебраниш режимида ишлайди.

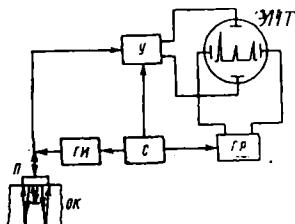Синхронизатор сигнални таъсирида импульс генератори 30-25000 Гц қайтариш частотали ва




9.6-расм. Ультратовушли  
Дифектоскопнинг  
таркибиий схемаси

тұлдирилиш частотаси 0,5-10 МГц га тенг бұлған импульслар ишлаб чиқаради. Бу импульс пьезоұзғартиргичта таъсир қилиб, у акустик тебраниш ҳосил қиласы да текширилаётган объект ОК га узатилади. Бир вақтнинг ўзида ёйиш генератори ишга тушади да электрон нур трубканинг экраныда ёйиш чизиги ҳосил бўлади. Импульсли генераторнинг катта қувватли импульси таъсирида кучайтиргични зўриқтирумаслик учун импульс генераторининг импульси давомийлик вақти орлиғида синхронизатор импульси орқали кучайтиргич беркитилади.

Акустик тебраниш текширилаётган объектда нур кўринишида тарқалиб унинг бир жинсли бўлмаган нуқталаридан объектнинг охиридан қайтади, объектнинг охиридан қайтан сигнал туб сигнал дейилади. Ҳамма қайтан акустик тебранишларни пьезоўзғартиргич қабул қилиб, уни электр импульсга айлантириб беради. Улар кучайтиргич орқали кучайтирилиб, электрон нур трубканинг вертикал оғидувчи пластинкасига узатилади. Шундай қилиб, ЭНТ нинг экраныда З та импульс- генератор импульси, туб импульс ва нуқсон импульслари ҳосил бўлади.

Акустик тўлқиннинг нуқсонга бориб қайтиш вақти, акустик тўлқиннинг объект тубига бориб қайтиш вақтидан кичик бўлғанлиги сабабли сигналлар электрон осциллографининг экраныда оддинма кейин алоҳида-алоҳида кўринишига эга бўлади. Яъни 1-импульс генератордан чиқаётган импульснинг тасвири, 2-импульс нуқсондан қайтан сигнал тасвири ва 3-импульс эса туб импульсни ифодалайди. Генератор импульси билан нуқсон импульси орасидаги вақт бўйича силжиши орқали нуқсон қандай чукурликда (масофада) эканлигини аниқлаш мумкин. Амплитудаси бўйича эса нуқсон ўлчамларини аниқлаш мумкин. Туб импульснинг ҳолати орқали объектнинг узунлигини аниқлаш мумкин. Ультратовушли Дифектоскоплар чукурликни ўлчаш қурилмалари, нуқсонларни автоматик сигнал билан аниқлаш ва бошқа ёрдамчи қурилмалар билан жиҳозланади. Ультратовушли Дифектоскоплар 2-3  $\text{мм}^2$  юзали, 100 мм чукурлиқдаги нуқсонларни аниқлаш имконини беради. Металларни товуш билан текшириш максимал чукурлиги 4-6 метрни ташкил этади. Қалинликни ўлчаш аниқлиги 1-2 % ни ташкил этади.

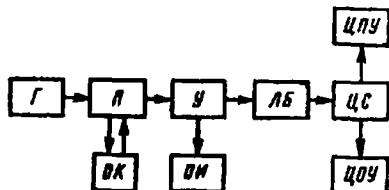9.7-расмда электромагнит деффектоскопнинг блок схемаси ифодаланган. Унда Г генератор (3 Гц дан 150 МГц гача частота орлиғида синусоидал ёки импульсли тебраниш ҳосил қиласы) таъсирида ўлчов ўзғартгич П ўзгарувчан электр майдонини ҳосил қиласы (ўзғартгич индуктив ғалтакдан иборат). Электр ўтказувчанликка эга бўлған объект (масалан: вольфрам сим) ўзғартгич орасидан ёки унинг ёнидан ҳаракатланиш жараёнида унда уюрмавий токлар пайдо бўлиб, унинг таъсирида электромагнит майдон ҳосил бўлади. Майдон таъсирида ўзғарттичда электр сигналлар ҳосил бўлиб, у кучайтиргич орқали кучайтирилади. Агарда текширилаётган объектда



9.7-расм. Электромагнит дифектоскопнинг блок схемаси

(вольфрам симда) нуқсон бўлса, уюрмавий токнинг тақсимланиши ўзгаради.

Бу эса ўзгартгида импульсли сигналлар ҳосил бўлишига сабабчи бўлади. Бу сигналлар МБ мантикий блок ва осциллографли қайд қилувчига таъсир қиласди. Мантикий блок орқали сигналларнинг амплитуда қиммати бўйича, вақт бўйича, тақсимланиши бўйича аломатлар билан тасвифланади. Юқоридаги аломатлар орқали мантикий блок рухсат этилган ва рухсат этилмаган ёки мавҳум сигнал эканлигини аниқлаб қарор чиқазади. Агарда сигнал рухсат этилмаган нуқсондан келаётган деб топилса, сигнал рақамли ҳисоблагичга узатилади ва унинг чиқишидан рақамли рўйхатга олиш қурилмасига, ундан рақамли чоп этиш қурилмасига узатилиб у нуқсонлар сони ва жойлашган ўрни тўғрисида аҳборот беради. Осциллографли индикаторда ўзгартгидан олинаётган сигнални тасвири ифодаланади.

Электромагнит деффектоскоплар 50 мм диаметрга эга бўлган симлар нуқсонларини ҳамда 1 м диаметрга эга бўлган трубаларни нуқсонларини аниқлашни 10 м/с тезликда бажаради.


### 9.7. Электрон қурилмаларни лойиҳалаштиришнинг асосий принциплари

Турли хил электрон қурилмаларнинг кўриб чиқилган тузилиши ва принципиал электрик схемалари уларнинг ишлаш принципларини тушунишга ва ўрганиб чиқишига имкон беради. Аммо схемалар ҳали электрон қурилманинг конструкциясини аниқлаб бермайди, фақатгина уни ишлаб чиқиши учунгина асос бўлиб хизмат қиласди.


Лойиҳалаштиришнинг асосий принциплари ва электрон қурилмаларнинг замонавий конструкциялари ҳакида тасаввурга эга бўлиш фақатгина ишлаб чиқишдагина эмас, балки замонавий электрон аппаратни ишлатиш пайтида ҳам мухим ҳисобланади.

Электрон қурилмаларнинг элементлари актив ва пассивларга ажратилади. Актив элементларга ярим ўтказгичли ва электровакумли асбоблар, пассивларига эса резисторлар, конденсаторлар, трансформаторлар, индуктив фалтаклар, реле, индикаторлар киради. Замонавий электрон қурилмаларда элементларнинг асосий қисми печатли платаларга жойлаштирилади. Унга катта ҳажмли аппаратлар ҳамда аппаратура олд панелида ўрнатилиши талаб этиладиган (ракамли, сигналли индикаторлар, бошқариш қисмлари ва бошқа) асбоблар бунга кирмайди. Печатли платаларни одатда фалгирланган шишатекстолитда бажарилади, шишатолали асосдаги пластик, бир ёки икки томонидан мис фолгаси билан қопланган бўлади. Диэлектрикнинг қалинлиги 0,8-3 мм ни ташкил этади, фолга қалинлиги эса 0,002-0,1 мм дан иборат бўлади.

Ўтказувчи ва дизлектрик материалларнинг тузилиши, конструктор томонидан тайёрланган кўринишдаги печатли плата сурати (9.8-расм) фотолитография усули билан печат платаси юзасига кўчирилади. Бунинг учун плата юзини ёргулликка сезувчан қатлам билан қопланади, уни фотошаблон орқали ёритилади, у печат платаси расмими суратга олиш билан ташкил этилган. Шундан кейин фоторезисторни эритмадан чиқарилади, унинг ёритилмаган қисмини олиб ташлайдилар ва бу ердаги фолгани маҳсус қоришига билан ювib ташланади. Ўтказувчи расмга мос келувчи ёритилган қисмлари фоторезистор қатлами билан ҳимояланган ва шунинг учун ювилиб кетмайди. Шундан кейин печатли платада 0,6-1,5 мм катталиқдаги тешиклар тешилади, осма элементлар маҳкамланади (интеграл схема, транзисторлар, резистор, конденсаторлар), тешиклар деворлари кимёвий усул билан метализация қилинади. Шундай қилиб бир томондан (бир томондан печат платаси) ёки икки томондан (икки томонли печат платаси) ўтказувчи сурати олинади. (9.9-расм).

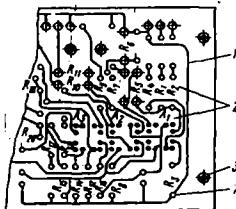

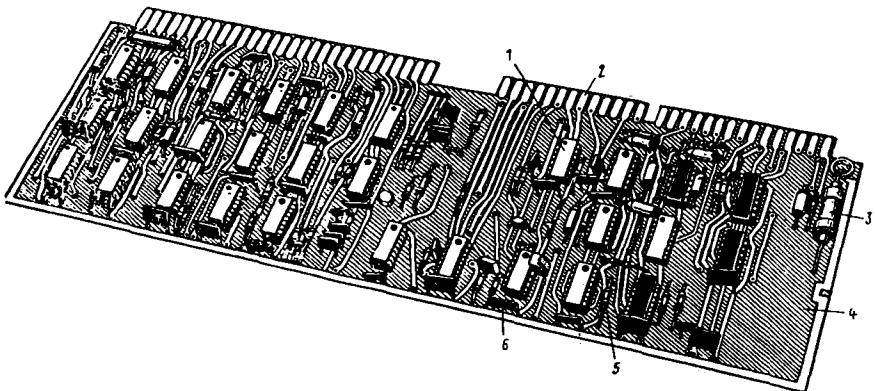9.8-схема. Монтаж  
платасининг  
кўриниши



9.9-расм. Платада деталларнинг жойлашиши


Печатли платалар майдонини кичиклаштириш учун кўп қаватли печатли платалар (ҚПП) қўлланилади, улар навбатма навбат дизлектрик материал қатлами ўтказувчи расмлари билан, улар орасида керакли уланишлар билан бажарилади. Ўтказувчи расмлар қатламлари ўртасидаги уланишлар металлаштирилган тешиклар орқали амалга оширилиши мумкин. Печатли ўтказувчиларнинг ҚПП қатламларида тақсимланиши печат платаларининг ҳажмини анча кичиклаштириш имконини беради, бу микросхемалардан фойдаланганда жуда муҳим бўлади. Печатли металларни улар ўрнатилган элементлари билан маҳкамлашда тешиклари орқали электрон аппарат конструкцияси элементларга маҳкамланади, улар блоклар, каркас,

субблоклар, стойкалар, пультлар бўлиши мумкин. 9.10-расмда электрон асбоблар конструкциялари элементларининг бажарилиш бўйича намуналари кўрсатилган. Замонавий электрон асбобларда микросхемалар асосида қурилган субблоклар сифатида одатда йўналтирувчи билан блокка ўрнатиладиган печатли узеллар қўлланилади.


Субблокларнинг блоклар билан ва блокларнинг ўзаро электрик улаш разъёмлари орқали амалга оширилади. Шундай қилиб субблоклар ва блоклардан алоҳида асбоблар ва қурилмалар яратилади. Электрон асбобларини блокларда лойихалаштириш принципи нуқсонларни излаб топиш ва бартараф қилишни осонлаштиради, аппаратнинг технологик самарадорлигини оширади.

Электрон аппаратлари ишлаб чиқиш ва фойдаланишда агрегатлаш қўллаш билан катта самарадорликка эришилади. Агрегатлаштириш – бу ўзаро бир-бирини алмаштира оладиган узеллар ва блоклардан ташкил топган аппаратларни жамлаш методидир. Агрегатли комплексларни ишлаб чиқишида унга киритиладиган узеллар ва блокларни тўла электрик ва конструктив бир-бирига мос келиши кўзда тутилади. Асосий блокларни ва субблокларни унифицирлаш янги аппаратни ишлаб чиқиш ва тадбик этиш имконини беради.

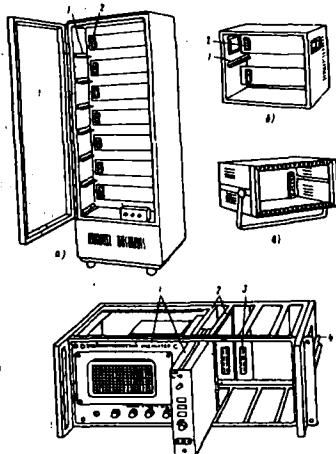Агрегат комплекслари турларини блоклар кичик бир тўпламидан, уларни маълум мосликлар ва сонида фойдаланиб мураккаблиги, вазифаси ва техник кўрсаткичлари турлича бўлган қурилма ва тизимлар яратиш мумкинлиги хисобга олиб тузилади. 9.11-расмда АСНК элементларидан бажарилган Дифектоскоп кўрсатилган.




9.10-расм. Электрон асбоблар лойихалари

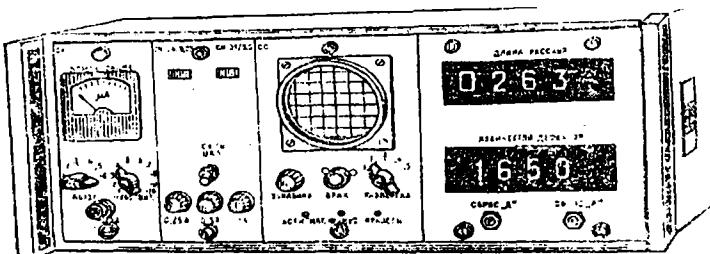

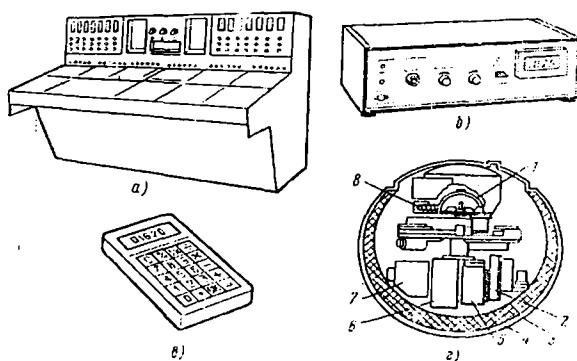9.11-расм. АСНК элементларидан бажарилган дифектоскоп

Шундай агрегатли комплекслар бошқа электрон қурилмалар учун ҳам ишлаб чиқилған. Масалан, электртүрлөв техникаси воситалари агрегатли комплекси (АСЭТ), ҳисоблаш техникаси учун (АСВТ) ва бошқалар. Электрон қурилмаларнинг конструктив бажарилиши турли хилда бажарилади ва уларнинг вазифаси, құлланиш соҳаси билан белгиланади.

Масалан, стационар шароитларда ишлаш учун мүлжалланган электрон аппаратлар самолёт ва космик аппаратнинг бортидаги конструкциясидан анча фарқ қиласы. 9.12.а-ғ-расмларда электрон аппаратларнинг жамланмасининг баъзи бир намуналари күрсатилған.



9.12-расм. Электрон аппаратларнинг жамланмаси

### 9.8. Металл қиркувчи станокларнинг электр жиҳозлари

Металл қиркувчи станоклар ишлов берилаётган материал (заготовка)ларга қиркувчи асбоб билан механик ишлов бериш учун хизмат қиласы.

Деталлар ишлаш технологик имкониятларига қараб станоклар универсал, ихтисослашган ва маҳсус станокларга бўлинади. Универсал станоклар турли деталлар ишлаш учун хизмат қиласи ва доналаб, кам сериялаб ишлаб чиқаришда, ремонт цехларида, устахоналарда ишлатилади. Ихтисослашган станоклар бир неча модификациялардаги деталлар ишлаш учун мүлжалланган ва сериялаб ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Маҳсус станокларда битта маълум деталь ишланади ва улар кўп сериялаб ҳамда кўплаб ишлаб чиқаришда қўлланилади.

Хозирги вақтда станокларнинг яна бир тури-мослашувчан ишлаб чиқариш модулларини ҳосил қилувчи тури қўлланилмоқда. Бу станоклар дастурлаштирувчи бошқариш тизимлари билан жиҳозланган бўлиб, уларни янги модификациядаги ёки мутлақо янги деталь тайёрлашга қисқа муддатда ўтказиш мумкин. Бундай станоклар асосида мослашувчан комплекслар ва корхоналар қурилмоқда. Бундай комплекс ва корхоналарни ҳатто

кўплаб ишлаб чиқариш шароитларида ҳам қайта жиҳозлаш учун кам харажатли қилиб, ишлаб чиқариладиган маҳсулот турини тез алмаштириш мумкин.

Станокларнинг электр жихозларига ўзгармас ва ўзгарувчан ток двигателлари, юргизувчи-ростловчи аппаратлар, электроавтоматика тизимлари элементлари, электр энергияси ўзгарткичлари киради.

Электр двигателлар ёрдамида станок механизмлари ҳаракатга келтирилади. Станокларнинг электр юритмаларида двигателнинг қайси тури қўлланиши ушбу омилларга боғлик; иш механизмининг айланиш частотасини ростлаш диапазони ва текислиги; юритма юкламасининг характеристики; ишга туширишлар частотаси;

энергетика кўрсаткичлари; хизмат кўрсатишнинг осонлиги ва ишончлилиги.

Саноат корхоналарининг станоклар паркида уч фазали қисқа туташтирилган асинхрон машинали электр юритмалардан энг кўп фойдаланилади. Бунинг сабаби асинхрон двигателларнинг ишончли ишлаши, осон бошқарилиши, нархининг арzonлигидадир.

Баъзи ҳолларда электр юритманинг айланиш частотасини бир текис автоматик ростлаш, айланиш йўналишини тез-тез ўзгартириш (реверслаш) талаб қилинади. Бу мақсадда ўзгармас ток двигателларидан фойдаланилади, чунки уларнинг айланиш частотаси ярим ўтказгичли (тиристорли ёки транзисторли) ўзгарткичлар ёрдамида якордаги кучланишини ўзгартириб ростланади.

Металл қиркувчи станокларнинг электроавтоматика тизимлари ҳозирги вақтда ҳам кўп қўлланилаётган электромеханик релелар, контакtsиз мантикий элементлар, дастурлаштирувчи тизимлар асосида яратилади.


Бошқариши дастурлаштирувчи воситалар ривожланиши билан кўп операцияли станоклар кўплаб яратилди, уларда пармалаш, йўниш, фрезалаш ва бошқа операциялар амалга оширилади. Санли дастур билан бошқариладиган (СДБ) станоклар асосий ишлаб чиқаришга буюмларни кўплаб чиқариш учун жорий қилинмоқда.

Дастур билан бошқариладиган станокларнинг электр жихозларини кўриб чиқамиз. Бундай станокларда деталлар ишчининг бевосита иштирокисиз тайёрланади, операцияларнинг керакли кетма-кетлигини, иш қисмларининг ҳаракат тезлигини эса бошқарувчи тизимнинг хотирасига ёзилган дастур беради.

Фрезалаш станоги куч головкасининг икки координата бўйича ҳаракатланишини сонли дастур билан бошқарувчи ёпиқ тизимнинг структура схемаси 9.13-расмда кўрсатилган. Тезликни ростлаш диапазонига ва механик сурилишларнинг аниклигига нисбатан қатъий талаблар қўйилиши ҳар бир координата бўйича электр юритмалар ҳосил қилиш учун ўзгармас ток двигателлари  $M_1$  ва  $M_2$  дан фойдаланишни тақозо этади. Ўзгармас ток электр юритмасининг ёпиқ тизими тиристорли ўзгарткичлар  $TU_1$  ва  $TU_2$  асосида ясалади. Улар топширикни СДБ стойкасидан олади. Иш қисмнинг сурилиш тезлигини ростловочи ёпиқ тизимларни ташкил қилиш учун двигателлар ўқига ўрнатилган тахогенераторлар  $T_01$  ва  $T_02$  дан фойдаланилади, улар тезлик бўйича тескари боғланиш сигналларини ҳосил қиласади. Шундай қилиб, кўриб чиқилаётган СДБ станокнинг электр

жиҳозларига төзликни ростловчи ёпиқ тизим киради, у тиристорли ўзгармас ток электр юритмаси асосида яратилган.

Олдин айтилганидек, иш қисмининг сурилиш тезлигини берувчи сигаллар тиристорли ўзгарткичларнинг кириш қисмларига СДБ стойкасидан келади, у станокни бошқариш тизимининг асосий бўлими ҳисобланади. Двигателларнинг ҳар бир координата бўйича ҳаракатланиш тезлигини берувчи сигналлар хотираға ёзилган дастурга мувофиқ СДБ тизимида шаклланади. Бундан ташқари, ушбу сигналнинг катталиги иш қисми каллаганинг координаталар бўйича ҳозирги, ҳақиқий ҳолатига боғлиқ бўлади. Иш қисмининг ҳолатига доир тескари боғланиш сигналини ҳолат ўзгарткичлари  $XU1$  ва  $XU2$  ҳосил қиласди, улар сифатида револьвер ёки индуктосигналларни ишлатиш мумкин. Бу сигналлар боғланиш линиялари орқали СДБ тизимининг солиштирувчи курилмасига узатилади, бу ерда улар дастурнинг команда сигналлари билан солиштирилади. Топшириқ билан унинг ижроси солиштирилиши натижасида электр юритмани бошқарувчи керакли сигнал ҳосил бўлади.

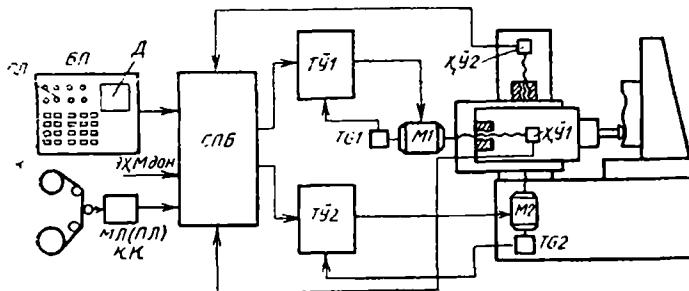

9.13-расм. Рақам дастурли бошқариладиган фрезалаш станогининг электр жиҳозлари.

Станокларни бошқариш дастурси хотираға бир қанча усуллар билан ёзилиши мумкин. Иш дастури кўл билан терилиши ва хотираға станокни бошқариш пульти БП дан клавиатура К ёрдамида киритилиши мумкин. Бу усул кам унумли бўлиб, амалда кўлланилмайди. Бошқариш пультидан дастурга тузатиш киритилади, шу туфайли операцияларнинг бажарилишини ва станок агрегатларининг ишлашини текшириш мумкин бўлади. Сигнал лампочкаси СЛ ва дисплей Д операторга станокнинг ижррчи қисмлари (электромагнитли реле, охирги включателлар, двигателлар) иши, бошқарувчи дастурнинг бажарилиш босқичлари тўғрисида маълумот беради.

Дастурни киритишнинг иккинчи усули тайёрлаб қўйилган дастурни магнитли лента ёки перфолентадан киритиш курилмаси МЛ (ПЛ) КК ёрдамида ўқишдан иборат.

СДБ станокларда деталлар ишлаш дастурсини юқори малакали дастурчи тайёрлайди. Ҳозирги вақтда автоматлаштирилган лойиҳалаш тизимлари (АЛТ) деб аталувчи маҳсус ҳисоблаш тизимларидан кенг фойдаланилмоқда; улар ёрдамида дастурларни тайёрлаш жараёни

автоматлаштирилади. Бунда деталь ишлаш дастурси боғланиш линиялари бўйлаб тўғридан-тўғри ЭХМ дан станокни бошқариш тизимига узатилиши мумкин. 9.13-расмда дастурни ёзишининг учинчи усули кўрсатилган.

Кўриб чиқилган мисол СДБ станоклар электр жиҳозларининг хусусиятларини очиб беради. Шу билан бирга, СДБ станокларнинг электр жиҳозларига одатдаги аппаратлар (автоматик включателлар, контакторлар, релеялар ва ҳоказо) ҳам киради.

### 9.9. Юқори частотали ток билан қиздирувчи электр қурилмаалар


Юқори частотали ток билан индукцион қиздирувчи қурилмалар машинасозлик корхоналарида деталларга термик ишлов беришда, металларни суюқлантиришда, уларни пластик деформациялаш (болғалаш, штампаш, пресслаш) учун қиздиришда кенг ишлатилади.

Металл суюқлантириладиган индукцион электр печнинг тузилиши 9.14-расмда кўрсатилган. У ўтга чидамли тигель 3 дан иборат бўлиб, унга суюқлантириладиган металл 2 солинади. Тигель атрофига ғалтак шаклидаги индуктор 1 жойлаштирилади ва у юқори частотали манбага уланади. Металлнинг қизиши ва суюқланиши унда вужудга келган уорма токлар  $I_1$ , ҳисобига содир бўлади. Печнинг индуктори мис симдан (ҳаво билан совитища) ёки думалоқ овалсимон ёки тўртбурчак кесимли мис найчадан (сув билан совитища) ясалади. Металл индукцион ток билан қиздирилганда индуктордаги ва қиздирилаётган металлдаги токларнинг ўзаро таъсири натижасида электродинамик кучлар вужудга келади. Бу токларнинг йўналишлари қарама-карши эканлиги эътиборга олинса, электродинамик кучлар таъсирида металл четдан марказга томон кўтарилади, бунинг натижасида суюқланган металл шишади ва унинг циркуляцияланishi содир бўлади.


Индукторга ток ажраладиган қилиб бириктирилган ёки эгилувчан кабелли шина ўтказгичдан келади; кабелда илмок бўлиб, у суюқланган металлни тўкиш учун печни оғдиришга имкон беради.

Замонавий машинасозлик корхоналарида оширилган частотали (0,5—10 кГц) индукцион печлар тиристорли частота ўзгарткичлар (ТЧУ) дан (электр машина ўзгарткичлари ўрнига) таъминланади.

Индукцион қурилманинг тиристорли частота ўзгарткичдан таъминланниш схемаси 9.15-расмда кўрсатилган. Қурилма тармоқка рубильник QS ва автомат QF ёрдамида уланади. Частота ўзгарткич уч фазали тармоқ кучланишини ўзгармас ток кучланишига айлантирувчи бошқариладиган тўғрилагичдан, тўғриланган кучланишининг пульсланишини текисловчи дросселлар  $L_d$  даги фильтрдан, ўзгармас ток кучланиши индукторни таъминлаш учун берилган частотали ўзгарувчан кучланишига айлантирувчи инвертордан иборат. Контакт K.1 реле K.1 ишлаб кетганда инверторни ишга тушириш учун хизмат қиласди. Конденсатор батареяси C реактив қувватни компенсациялаиди.

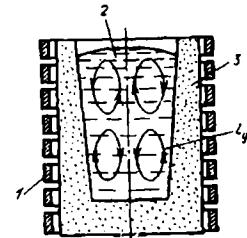

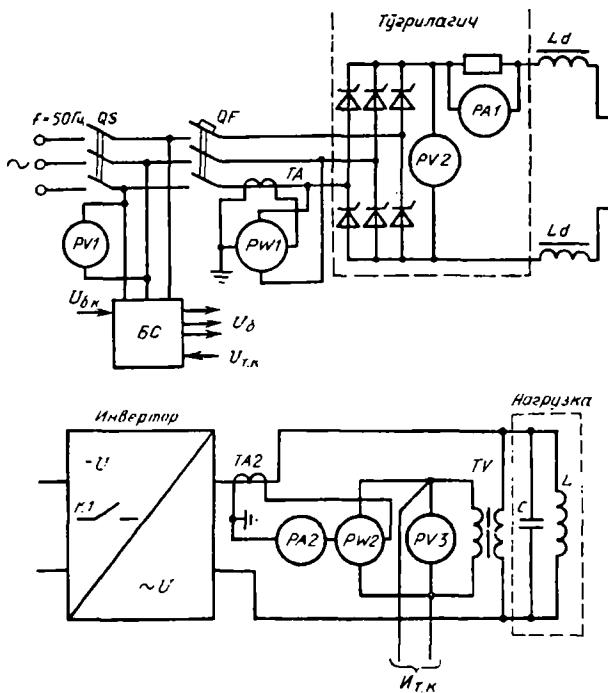9.14-расм. Индукцион электр печ: 1-индуктор, 2-металл, 3-тигель.



9.15-расм.Индукцион курилмани тиристорлы частота ўзгартыргычдан таъминлаш схемаси.

Электрон бошқариш тизими  $BC$  түғрилагич ва инвертор тиристорларини бошқаради ҳамда курилманинг керакпи режимда ишлашини таъминлады. Түғрилагичга келаёттан бошқариш кучланиши  $U_6$  берилган  $U_{6x}$  ва тескари боғланиши  $U_{tx}$  кучланишларининг айримасдан иборат.

Электр курилма ишининг асосий параметрларини унинг ўзидаги асбоблар билан, масалан, түғриланган кучланишини ва юклама қабул қилаётган токни ампер-метрлар  $PA1$  ва  $PA2$  билан, тармоқ кучланишини, түғриланган кучланишини ва юкламадаги кучланишини мос ҳолда вольтметрлар  $PV1$ ,  $PV2$  ва  $PV3$  билан, курилма ва юклама ишлатадиган қувваттн вольтметрлар  $PW1$  ва  $PW2$  билан текшириш мумкин. Ваттметр ва амперметрлар одатта трансформаторлар орқали улана-ди. Бундан ташқари, бошқариш тизимига курилманинг бузилмасдан ишлашини таъминловчи химоя ва сигнализация элементлари ҳам киради. Индукцион усуlda қиздирилаёттан металл устки қатламларининг қизиш тезлиги бир неча секундни ташкил этади, бунда пастки қатламлари яхши қизимайды. Бу ҳодисадан машинасозлиқда металларни тоблаш учун кенг фойдаланилади. Бундан ташқари, индукцион қиздириш металл

заготовкаларни бўшаштириш, нормаллаш, цементитлаш, азотлаш каби технологик жараёнларда қўлланилади.


Деталлар сиртини тоблаш учун индукцион қиздиришда турли конструкциялардаги индукторлар ишлатилади. 9.16-расмда ҳалқасимон ажраладиган индуктор кўрса-тилган, у тоблаш трансформаторининг иккиласми чўлғамига конструктив элементлар орқали уланади. Тобланадиган деталь индукторга жойлаштирилгандан кейин унинг пастки қисмини юкориги қисмлари билан зич қилиб бириктириб ёпиқ контур ҳосил қилинади.

Деталлар сиртини тоблаш учун маҳсус ва универсал тоблаш станоклари ишлаб чиқарилади. Тоблаш станокларида маҳсус электр жиҳозлар тоблаш (пасайтирувчи) трансформатори, индуктор, индукцион қиздири-гичларнинг паст компенсацияловчи конденсатор батареяси, станокни бошқариш тизими бор. Таъминловчи манбалар сифатида тиристордан уйготиладиган электр машина ўзгарткичлари ва лампали генераторлар кенг ишлатилади. Механик ишлов бериш автоматик линияларига ўрнатиладиган тоблаш станоклари деталларни тайёрлаш технологик занжирининг таркибий элементи ҳисобланади.


Юқори частотали токда тоблаш қурилмасининг схемаси 9.17-расмда кўрсатилган.

Таъминловчи манба сифатида электр машина ўзгарткичидан фойдаланилади, у электр машиналар  $M_1$  ва  $M_2$  асосида, тиристорли ўзгарткич UZ дан уйготиладиган қилиб тайёрланган. Машина ўзгарткичидан машина  $M_1$  айлантирувчи асинхрон двигатель бўлиб,  $M_2$  эса юқори частотали генератор бўлиб ҳисобланади.

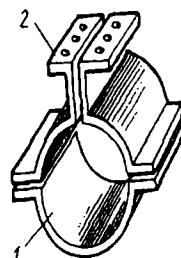Генераторни уйготиш Уйғ тиристорли ўзгарткич орқали амалга оширилади, унинг киришига бериш кучланиши  $U_b$  ҳамда генераторнинг



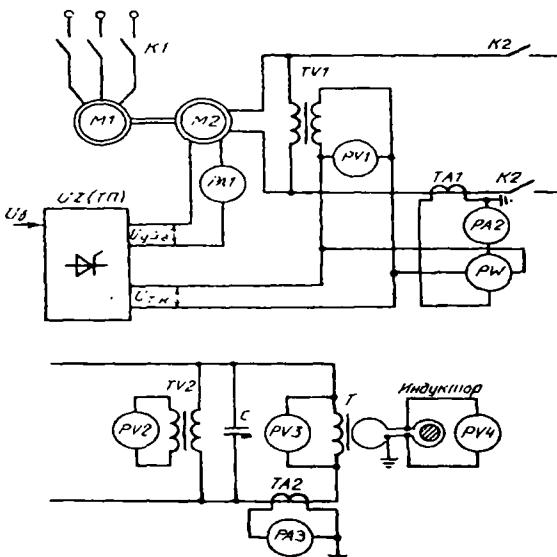9.16-расм. Ажралма тоблаш индуктори:  
1-индуктор, 2- конструктив элементлар.



9.17-расм. Деталларни юқори частотали токлар билан тоблаш қурилмасининг схемаси

кучланиш бўйича тескари боғланиши Ут.н берилади. Генератор кучланишини ростлашнинг ёпиқ тизими шу тарзда амалга оширилади. Тоблаш трансформатори  $T$  нинг иккиласми чўлғамида одатда битта ўрам бўлиб, у индуктор билан биргалиқда ёпиқ контурни ҳосил қиласди.

Коммутацияловчи аппаратлар контакторлар  $K_1$  ва  $K_2$  дан иборат бўлиб, улар мос холда машина агрегатини улади ҳамда ўз навбатида индукторни таъминловчи манбага улади.


Электр курилма ишининг асосий параметрларини унинг ўзидағи асбоблар билан, масалан, уйғотиш токини, генератор юкламаси токини ва тоблаш трансформаторининг бирламчи чўлғами токини амперметрлар  $PA_1$ ,  $PA_2$  ва  $PA_3$  билан, генератордаги, юкламадаги, тоблаш трансформаторининг бирламчи чўлғамидаги ҳамда индуктордаги кучланишини вольтметрлар  $PY_1$ ,  $PY_2$ ,  $PY_3$  ва  $PY_4$  билан, юклама ишлатадиган қувватни ваттметр  $PW$  билан текшириш мумкин.

Юқори частотали токда қиздириш курилмаларининг электр таъминоти якка тартибда (аввал кўрилганга ўхшаш) ёки марказлаштирилган таъминлаш схемалари бўйича амалга оширилади. Якка тартибда таъминлашда ҳар бир курилма ўз манбаига уланади. Марказлаштирилган таъминот кўплаб қиздириш курилмалари ўрнатилган цехларда, масалан, темирчилик цехида кўпланилади. Марказлаштирилган таъминотда умумий шинада бир ёки бир неча манбалар (генераторлар) ишлайди, уларга эса ўз навбатида бир қанча қиздириш курилмалари уланади.
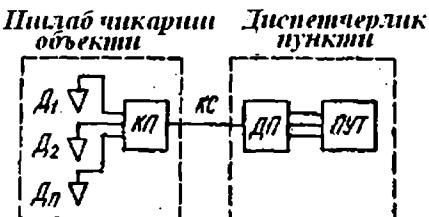
#### 9.10. Ишлаб чиқаришда ишлатиладиган телемеханика воситалари

**Телемеханика тизимлари ҳақида умумий маълумотлар.** Телемеханика—фан ва техниканинг ахборотни сигналларга ўзгартирадиган ва уларни линия бўйича узоқ масофаларга узатиш, сигнализация ва бошқариш учун одамнинг иштирокисиз ёки унинг чегараланган иштироки билан (узатишнинг битта томонидан кўп эмас) узатадиган курилмаларни ўрганувчи ҳамда яратувчи соҳасидир. Халқ хўжалигининг бир қатор соҳаларида телемеханика диспетчерлик бошқариш техникавий таъминотининг ажралмас қисми бўлиб қолди. Масалан, энерготизимларда, темир йўл транспортида, узлусиз ишлаб чиқариш жараёнли йирик ишлаб чиқариш корхоналарида телемеханик тизимлар ҳисоблаш марказлари билан биргалиқда бошқаришни тўлиқ автоматлаштиришга имкон берди.

Телемеханика тизимининг умумий кўриниши 9.18-расмда ифодаланган. Унда датчиклар  $D$ , узатувчи (назорат қилувчи) ярим комплект  $KP$ , алоқа канали  $KC$ , қабул қилувчи (диспетчерлик) ярим комплекти  $DP$  ва ижро этувчи ёки регистрация қилувчи органлар  $PUT$  (телемеханика пульти) дан иборат деб



9.18-расм. Телемеханика блок схемаси

қараш мүмкін. Узатувчи ярим комплектда ахборот датчиклар ва ўзгартырувчи қурилмалар ёрдамида алоқа линияларидан узатишиң қулай бўлган сигналларга айланади, қабул қилувчи ярим комплектда эса бу сигналлар дешифрацияланади ва қайта ахборотга айланаб, ижро этувчи ёки реєстрация қилувчи элементлар томонидан фойдаланилади.

Телемеханика воситалари: телесигнализация (ТС), телеўлчаш (ТҮ) ва телебошқариш (ТБ) қурилмаларидан иборат.

**Телесигнализация қурилмаси** асосан «ҳа—йўқ» типидаги маълумотларни ёки текширилаётган обьектнинг ҳолати ҳақида (масалан, авария вазияти тўғрисида хабар бериш) диспетчерга сигнализация ва хабар бериш учун ишлатилади.

**Телеўлчаш қурилмаси** узлуксиз ўлчанадиган миқдорларни (масалан, гидроэлектростанция энерготизизмга берайтган қувватни) узатиш учун мўлжалланган.


**Телебошқариш қурилмаси** турли буйруқлар кўринишидаги ахборотларни узатиш билан боғлиқ бўлган, кўпинча агрегатларни ёки механизмларни улаш ёки ажратиш функцияларни бажаради (масалан, ГЭС даги гидрогенераторни дистанцион улаш, темир йўл стрелкасини ўтказиш ва хоказо).

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, телемеханиканинг ҳақиий тизимлари ишлаб чиқаришнинг талабларига мос ҳолда сигнализация, ўлчаш, бошқариш (айтайлик, улашга буйруқ бериш билан бир қаторда шу буйруқнинг ижро этилганлиги тўғрисида ҳам ахборот, баъзан эса бошқарилаетган жараёнларнинг параметрларини ўлчаш даражаси олиниши керак) ҳар хил уйғунликка эга бўлган қурилмаларга эга. Шундай қилиб, амалда бошқариш ва сигнализация (ТҮ—ТС) ёки бошқариш, сигнализация ва ўлчаш (ТҮ—ТС—ТИ) функцияларини бирлаштирувчи, телемеханиканинг комбинацион тизимлари кўлланилади.

Телемеханикали тизимнинг схемаси ва конструкцияси кўп жиҳатдан назорат қилинадиган ва бошқариладиган обьектларнинг жойланишига боғлиқ: улар бир-бирига яқинми ёки катта масофа бўйлаб тарқалганни. Шунга мос ҳолда йигилган обьектлар учун тизимлар (масалан, элекстрик подстанциядаги ёғли ажратичларнинг ишини бошқариш) ва принципиал фарқ қилувчи тарқоқ обьектлар учун тизимлар ишлаб чиқилади. Тарқоқ обьектлар, халқ хўжалигига кўпроқ учрайдиган, ўнлаб ва ундан кўпроқ квадрат километр жойни эгаллайдилар. Масалан, тарқоқ обьектлар учун амалда телемеханиканинг тизимларини ташкил этишнинг учта схемаси кўлланилмоқда, улар назорат қилинадиган телемеханика пунктлари (КП) ва обьектларини уларнинг ўзаро жойланишини ҳисобга олади: чизиқли ( занжирли) радиал ва дарахтсизмон (9.19. а, б, в –расм).

Телемеханиканинг тизимлари, ахборотни узатиш усулига ва фойдаланиладиган алоқа каналининг турига қараб фарқ қилинади. Алоқа каналига боғлиқ ҳолда, яъни сигналлар узатиладиган физикавий мұхитга қараб, телемеханика тизимларининг симли алоқа линияларидан, электр энергиясини узатадиган линиялардан, радиоалоқадан фойдаланиладиган тизимларга бўлинади.

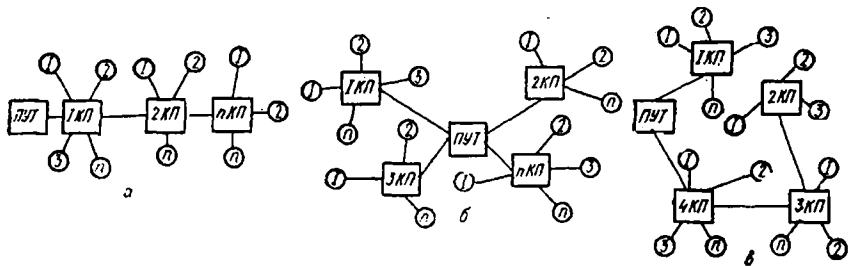
**Каналларни тақсимлаш усулига** кўра телеметрик тизимлар частотали, вақтли, кодли ва комбинацияланган тизимларга бўлинади.



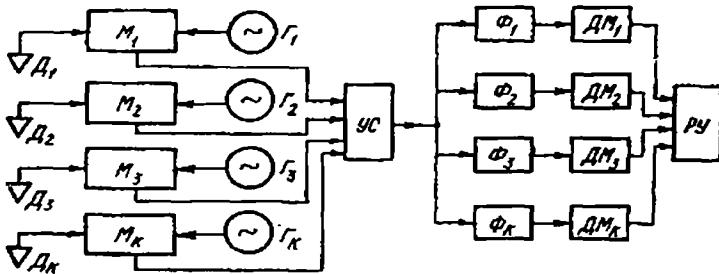9.19-расм. Телемеханика тизимларини ташкил этиш схемалари. а—чиликли; б—радиал; в—даражатсимон

Каналларнинг частотали бўлиниши ҳар бир алоқа каналига ўзининг бир неча юз герцдан то бир неча килогерцгача диапазондаги частоталар оралиги (элтувчи частоталар) ажратилади. Бу оралиқнинг эни телеметрланаёттан микдорнинг характеристи бўйича аниқланади. Ўзаро таъсирдан кутилиш учун қўшни каналларнинг частота кенглигига бир-бирларининг частоталарини эгалламаспликлари шарт.

Қабул қилувчи томонда элтувчи частоталар алоҳида каналлар бўйича оралиқ фильтрлар ёрдамида тақсимланади. 9.20-расмда каналлар частота бўйича ажратилган кўп каналли телеметрик тизимларнинг соддапаштирилган функционал схемаси кўрсатилган.




9.20-расм. Каналлари частотали ажратилган телеметрик тизимининг функционал схемаси.

Бунда  $D_1, D_2, D_3$  датчикларнинг ва назорат датчик  $D_k$  нинг технологик жараённинг ўлчанаёттан параметларига пропорционал бўлган чиқиш сигналлари, элтувчи частоталарнинг генераторлари  $f_1, f_2, f_3$  ва  $f_k$  билан боғлиқ бўлган  $M_1, M_2, M_3$  ва  $M_k$  модуляторларига келади. Генераторлар  $f_1, f_2, f_3$  ва  $f_k$  частотали  $U_1, U_2, U_3$  ва  $U_k$  синусоидал тебранишларни ишлаб чиқаради. Модуляторлардан чиқаётган сигналлар жамловчи қурилма СУ га берилади, бу ерда улар аралашади, сўнгра эса алоқа каналига тушади. Генераторлар, модуляторлар ва жамловчи қурилма шифраторни ҳосил

қилади. Қабул қилувчи томоннинг киришида  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  ва  $f_k$  частоталарга созланган  $\Phi_1$ ,  $\Phi_2$ ,  $\Phi_3$  ва  $\Phi_k$  оралиқ, фильтрлар жамланган сигнални қабул қилади ва элтувчи частоталарни ажратади. Олинган сигналлардан демодуляторлар ёрдамида датчикларнинг сигналларига пропорционал кучланишлар шакллантирилади. Бу сигналлар регистрация қилувчи қурилма РУ томонидан қабул қилинади.

Каналларни вакт бўйича ажратиш усали ҳар бир телеметрланаётган катталиклар ҳақидаги ахборот аниқ вакт оралиғи давомида даврий равища узатилиб туришига асосланган. Каналлар вакт бўйича ажратилган кўп каналли тизимларни қуриш имконияти, ҳар бир датчикнинг сигналини характерловчи импульслар орасидаги вакт ораликлари борлиги билан аниқланади. Аввалдан маълум бўлган бу вакт ораликларига бошқа каналларнинг импульсларни жойлаштириш мумкин.

Вакт бўйича ажратилган каналлар телеметрик тизимнинг функционал схемаси 9.21-расмда кўрсатилган. Каналларни вакт бўйича ажратишнинг моҳияти шундаки, маҳсус коммутациялайдиган қурилма  $K_1$ , ёрдамида модуляторлар навбатма-навбат ишга туширилади ва шу билан бирга телеметрик канал маълум вакт мобайнида датчикка уланади. Коммутаторнинг ишини, даврий равища импульсли сигналлар ишлаб чиқарувчи такти импульслар генератори ГТИ бошқаради. Тактили сигналларнинг частотаси датчикларнинг сўрокланиш тезлигига боғлиқ. Тактили импульслар, тизимнинг қабул қилувчи ва узатувчи қисмлардаги каналларнинг ишини бошқарувчи синхронизатор  $C_A$  га ҳам берилади. Шундай қилиб, биринчи датчик сўрокланганда биринчи модулятор, иккинчи датчик сўрокланганда эса иккинчи модулятор ишлайди ва ҳоказо.

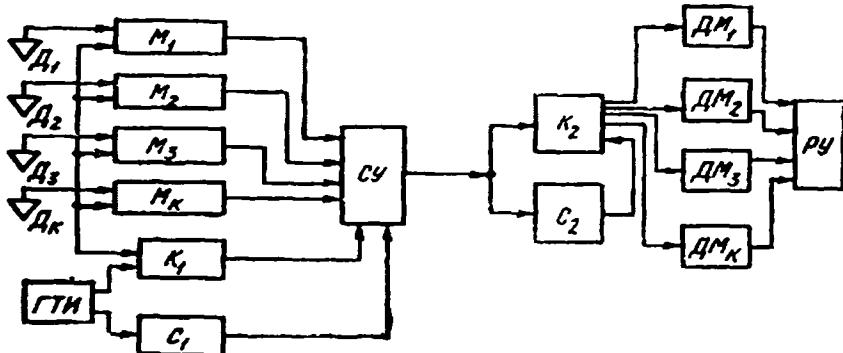


9.21-расм. Каналлари вактли ажратилган телеметрик тизимнинг функционал схемаси

Худди каналларни частота бўйича ажратиш тизимидағига ўхшаш, модуляторлардан келаётган чиқиш сигналлари жамловчи қурилма СУ да аралашади ва линияга узатиласди. Каналларни вактли ажратишдаги узатиш циклининг сигналларини характеристи 9.22-расмда кўрсатилган.

Қабул қишли томонида сигналлар коммутатор  $K_2$  ва синхронизатор  $C_2$  га тушади. Коммутатор  $K_2$  ўлчов импульсларини тегишили демодуляторга узатишни таъминлади, бу ерда модуляцияланган импульслар ўзгартирилади ва регистрация қилювчи курилмага йўналтирилади.

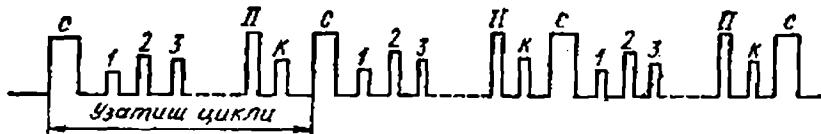Каналлари вақтли ажратиладиган телеметрик тизим каналлари чистотали ажратиладиган тизимга қараганда қатор афзаликларга эга, чунки бу ҳолда ҳаммаси бўлиб битта канал керак бўлади (физикавий ёки юқори частотали).




9.22- расм. Каналлари вақтли ажратилган тизимда узатиш цикл сигналларининг харakterи.

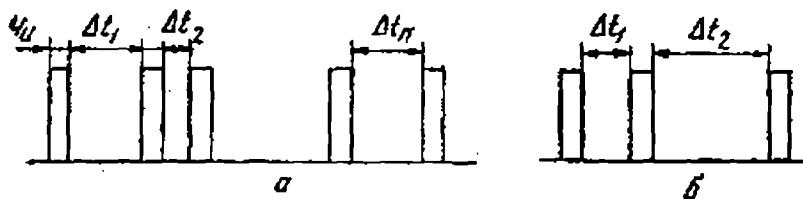1.2..., К-датчикларнинг кучланиши; с-синхронизациялайдиган импульс.

Каналлари кодли ажратиладиган телеметрик тизимда ҳар бир код, бир-бирларига нисбатан берилган  $\Delta t_1$ ,  $\Delta t_2$ , ...  $\Delta t_n$  вақт интервалларида жойлашган бир нечта импульслардан иборат. Импульслар орасидаги вақт интервалларининг комбинацияси кодли гурӯҳнинг характеристикиси бўлиб хизмат қиласди ва у турли гурӯҳлар учун бир хил бўла олмайди. 9.23-расмда иккита канал импульсларининг кодли гурӯҳлари кўрсатилган. Кодлар, одатда, тактли генераторлар ишлаб чиқарадиган ва кечикириши линиялари келадиган бир нечта видеоимпульслардан ҳосил бўлади. Видеоимпульслар ўрнига синуссоидал кучланиш импульсларидан ҳам фойдаланиш мумкин.

Бу ҳолда кодли гурӯҳ синусоидал тебранишларнинг частотаси, импульслар орасидаги интервалларнинг давомлилиги, шунингдек, импульсларнинг сони ва давом этишлиги билан характерланади.



9.23- расм. Импульсларнинг группалари: а — биринчи канални; б — иккинчи канални

## **9.11. Ишлаб чиқаришни диспетчерлик бошқаришда телемеханиканинг аҳамияти**

Саноат ишлаб чиқаришининг кўламини ортиши, унинг интенсивланиши ва энергия билан таъминланишининг ўсиши, борган сари мураккаб автоматлашган агрегат ва қурилмаларнинг кўлланилиши, техникалардан унумли фойдаланиш ва уларнинг ҳолатини тегишлича назорат қилиш масалалари муҳим аҳамият касб этмоқда. Бригадалар, цехлар, бўлимлар ва хўжаликларнинг ишлаб чиқариш кўрсаткичлари, асосан, машина ва аппаратурнинг қандай ишлаётганига боғлиқ. Айтайлик, йирик механизациялашган цехда хеч бўлмаганда битта электр двигателининг ишдан чиқиши бутун технологик жараённинг жиддий бузилишига олиб келади, шунга ўхшаш автоматлашган, ўз вақтида тузатилмаган бузилишлар ишлаб чиқариш маҳсулотларининг сифатига катта таъсир қиласди.

Ишлаб чиқаришнинг телефон алоқаси, ишлаб чиқаришни бошқариш ва технологик жараёнларнинг боришини умумий назорат қилишни яхшилаши тўғрисида юкорида гапирилган эди. Аммо автоматлаштирилган ишлаб чиқаришнинг ҳозирги замон шароитида унинг учун характерли бўлган жараёнларнинг тез ўтиши керакли ҳажмидаги аҳборотларни олиш, уни анализ қилиш ва тегишли қарорлар қабул қилишдаги тезкорликка эга бўлган талабларни телефон орқали кўпинча қондира олмайди. Технологик жараёнларнинг бориши ҳақида автоматик равишда аҳборот олишнинг имкони йўқлиги, маълумотларни йигиш учун ортиқча вақт сарфлашга олиб келади. Бу маълумотлардан оқибатда тубиб кетган жараённи баён этиш учун, бўлиб ўтган ҳодисаларни қайд қилиш учун фойдаланиб, «Бир дакиқада», аҳборотни олиш учун эмас, агар бу керак бўлса, технологик жараённинг боришига тезкор аралashiшни талаб этади. Шунинг учун машиналар, агрегатлар ва мосламаларни (биринчи навбатда стационарларини) нисбатан оддий назорат воситалари билан жиҳозлаш амалда қатъий зарур бўлиб қолди. Бу назорат воситалари ёрдамида диспетчерлик пунктига «ҳа-йўқ», «машина ишляпти», «туриб қолди», «электр энергия йўқ», «сув йўқ» ва бошқа турли сигналларни бериш мумкин бўлсин.


Шу сабабли, саноат ишлаб чиқаришида асосий технологик жараёнларнинг бориши бўйича аҳборотни автоматик равишда узатадиган дистанцион назорат ташкил этилиши керак. Бу эса ишлаб чиқариш жараёнида бузилишлар юз бериши билан уларни тезкор тўғрилашга имкон беради. Бошқача қилиб айтганда, механизациялашган йирик ишлаб чиқаришни бошқариш учун хўжаликда асосий технологик жараёнларнинг боришини назорат қилиб туришга, уларнинг асосий техникиавий параметрини белгилашга ва регистрация қилишга имкон берадиган телемеханика тизими яратилиши керак.

Саноат ишлаб чиқаришини бошқаришда телемеханизация ўзининг тараққиётида бошқариладиган электрон машиналардан фойдаланишга кенг йўл очиб беради, буларни режали равишда жорий этиш ва қўллашдан жуда катта натижалар кутилмоқда. Аммо ҳозирнинг ўзида, етарли даражада механизациялашган ва автоматлашган ишлаб чиқариш объекtlарида телемеханика воситалари ва тизимларидан фойдаланишнинг тажрибаси хўжаликларни телемеханизациялашнинг юқори эффектив эканлигини

күрсатмоқда. Телемеханизация ижтимоий катта аҳамиятта эга бўлиб, у билан бирга меҳнат маданияти ортди.

Ишлаб чиқаришда теленазоратни қўллаш айниқса йирик цехларда ва саноат типидаги комплексларда зарур ва эффектив ҳисобланади. Чунки улар техника воситалари билан юқори даражада жихозланган ишлаб чиқариш объектлари ҳисобланади. Ишлаб чиқарыш корхоналарининг технологик жараёни фақат узлуксиз ва мураккаб бўлибгина қолмай, балки, у тирик организмлар билан боғлиқ, шу боисдан ҳам машина ва механизмларнинг, шунингдек, назорат воситаларининг ишлаш қобилиятига ва мустаҳкамлигига юқори талаб қўйилади. Бундан ташкири, телемеханика воситалари асосий технологик операциялар режимларига амал қилишни, маҳсулотларнинг сақланишини, микроклимни, сув, иссиқлик ва энергия билан таъминлаш шароитларини ва ҳоказоларни кузатади.

Ҳозирда саноатда қўлланилаётган телемеханика назорат тизимларида (9.24-расм), жуда катта хилма-хилликка қарамай, бирламчи қабул қилувчи элемент сифатида маҳсус қурилмалар — датчиклардан фойдаланилади. Датчикларнинг конструкциялари ҳаддан ташкири хилма-хил бўлса ҳам, нозлектрик катталикларнинг электр датчиклари энг кўп тарқалгандир. Бу датчиклар ноэлектрик таъсирларга (масалан, температура, намлик, босим, куч, силжиш) учраб, уларни турли параметрдаги электрик сигналларга ўзгартиради, уларга қараб машиналарнинг ҳолати, режимларнинг сақланиши ва ҳоказолар, яъни натижада технологик жараённинг бориши тўғрисида фикр юритиш мумкин.

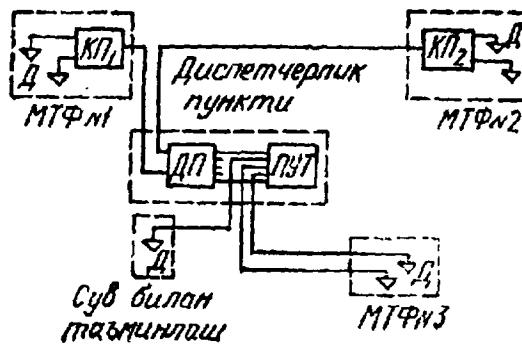

9.24-расм. Ишлаб чиқариш цехларида телемеханиканни ташкил этиши схемаси

Телемеханизацияда ўлчов қурилмаларини қўллаш аввало саноат ишлаб чиқаришида ахборотни тезроқ олиш ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг сифатига таъсир этадиган объектлар учун ўзини оқлаган. Кўйидаги мисол тариқасида сўнгги йилларда ишлаб чиқилган ва амалда текширилган телемеханика ўлчов тизимлари баён этилган.

Маҳсулотнинг оғирлигини ўлчаш тизими йирик механизациялашган омборларда қўллаш тавсия этилади, унинг ёрдамида автомобиль тарозидан ўтган юкланган машиналар сонига қараб юк миқдорини эффектив назорат қилиб туриш мумкин.

Оғирлик кучини электрик параметрларга ўзгартирадиган датчик сифатида ўзгарувчан қаршилик хизмат қилиши мумкин. Бу юкнинг оғирлиги таъсирида силжийдиган тарозили қурилманинг тегишли узатиш тизими орқали бирлашган бўлади. Диспетчирлик пунктидаги ўлчов асбоби машиналарнинг сони ва юкнинг оғирлигини бир вақтда регистрация қилади. Ўлчов органи сифатида кўпинча шкаласининг бўлими 500 кг бўлган ўзи ёзар прибор Н-370 ишлатилади. Ўлчов схемасининг ишлаш принципи жуда оддий. Машина тарозида турганда ўзи ёзарни юргизадиган электрон схема уланади, сўнгра ўлчаш схемаси уланади. Лентада импульс қайд қилинади, унинг амплитудаси юк ортилган машинанинг оғирлигига мос келади. Бир неча секунддан сўнг схема ўчирилади, у фақат тарозига кейинги машина турганда уланади. Шунга ўхшаш ҳолда бу тизим бошқа ишлаб чиқаришдаги шароитларида ҳам ишлатилади.

Сув сатҳини теле ўлчаш тизими аввало, сувни сатҳи мавсумга боғлиқ бўлган, катта бўлмаган ҳавазалардан оладиган хўжаликларга зарурдир: йилнинг курғоқчилик ва одатдагидан сув кам бўлган вақтларда ҳамда баҳорда сув кўпайиб тўғонларни бузиб юборадиган ёки сув тошқини бўлиши мумкин бўлган пайтларда зарур. Шунинг учун сувнинг сатҳини ўлчаш ва назорат қилиш учун теле ўлчаш тизимини қўллаш мақсадга мувофиқдир. Бу тизим ҳавзадаги сувнинг дебити тўғрисидаги маълумотларга ва бошқа конкрет шароитлар асосида тузилиши ҳамда суткалик сугориш графигини ҳисобга олиб, сувни рухсат этилган чегараларда сарфланишини таъминлаши керак.

Бундай тизимларда турли диаметрдаги иккита полиэтилен трубадан ясалган сатҳ датчиги анча афзаллликка эга. Бу трубалар бир-бирига кийгизилиб, икки учидан маҳкамланган. Кичик диаметрли трубанинг ичига занжирли узатманинг реостатли датчиги билан боғланган поплавок (пўрак) киритилган. Поплавокнинг юқорига ёки пастга ҳаракати (сув сатҳининг тебраниши билан бирга) датчикка узатилиб, унинг кўзгалувчан kontaktини сурди ва шу билан унинг электрик қаршилигини ўзгартиради. Ўлчов приборининг шкаласи сатҳ бирликларида даражаланган (ҳар бир бўлинмаси 5 см). Диспетчер маҳсус қайта ҳисоблаш жадвалидан фойдаланиб, сув сатҳининг тебранишига қараб сарф бўлаётган сувнинг миқдорини билиши ва суғориладиган майдонни ҳисобга олиб, унинг намлиги ҳақида фикр юритиши мумкин.

Датчик физикавий линия орқали регистрация қилювчи қурилма билан уланади. Аммо бир километрдан ортиқ масофага алоҳида линия қуриш мақсадга мувофиқ эмас, чунки ўлчашлар суткасига 2—3 марта бажарилиб, ҳар сафар 15—20 секунд вақтни олади. Шунинг учун бу ерда, диспетчерликнинг АТС билан бирлаштирилган телефон линиясидан қисқа муддатли фойдаланишини тавсия этиш мумкин. Бу линияни маълум йўл билан сатҳ датчигига ва телемеханика пультининг регистрация қурилмасига уланади.

## ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Каримов И.А. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. - Тошкент: Шарқ НМК, 1997.
2. Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт-пировард мақсадимиз 12-томлик. -Тошкент: Ўзбекистон, 2000. Т.8.
3. Каримов И.А. Юксак малакали мутахассислар-тараққиёт йўли. -Тошкент: Ўзбекистон, 1995.
4. Хонбобеев А.И., Халилов Н.А. Умумий электротехника ва электроника асослари. -Тошкент: Ўзбекистон, 2000.
5. Каримов А.С., Мирхайдаров М.М. ва бошқалар. Электротехника ва электроника асослари. -Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
6. Нигматов А. Радиоэлектроника асослари. -Тошкент: Ўқитувчи, 1994.
7. Турдиев Н.Ш. Радиоэлектроника асослари. -Тошкент: Ўқитувчи, 1992.
8. Федотов В.И. Основы электроники. -М.: Высшая школа, 1990.
9. Жеребцов И.П. Основы электроники -М.: Энергоатомиздат, 1989.
10. Быстров Ю.А. Электронные цепи и устройства. -М.: Высшая школа, 1989.
11. Колантаевский Ю.Ф. Радиоэлектроника. -М.: Высшая школа, 1988.
12. Прохорский А.А. Основы автоматики телемеханики. -М.: Высшая школа, 1988.
13. Герасимов В.Г. Основы промышленной электроники. -М.: Высшая школа, 1986.
14. Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленное электроники -М.: Радио и связь, 1980.
15. Ахроров Н.А. Электротехникадан қисқача изоҳли луғат. -Тошкент: Ўқитувчи, 1990.
16. Политехника луғати. -Тошкент: Ўзбекистон Энциклопедияси, 1989.

## МУНДАРИЖА

Кириш .....	3
1.БОБ. Электрон занжирларнинг асосий элементлари .....	5
1.1. Электр қаршилик. Резисторлар .....	5
1.2.Электр сифим. Конденсатор .....	8
1.3.Индуктивлик. Ғалтаклар .....	10
2.БОБ. Ярим ўтказгичли асбоблар .....	12
2.1.Ярим ўтказгичларнинг ўтказувчанлиги .....	12
2.2.Тўғриловчи диодлар .....	17
2.3.Стабилитронлар ва стабисторлар .....	19
2.4.Биполяр транзисторлар .....	20
2.5.Майдон транзисторлари .....	29
2.6.Тиристорлар .....	34
2.7.Махсус ярим ўтказгичли асбоблар .....	36
2.8.Ярим ўтказгичли фотоэлементлар .....	39
2.9.Интеграл микросхемалар .....	46
3.БОБ. Электрон тўғрилагичлар ва стабилизаторлар .....	55
3.1.Тўғрилаш схемалари .....	55
3.2.Силликовчи фильтрлар .....	65
3.3.Бошқариладиган тўғрилагичлар .....	68
3.4.Кучланиш стабилизаторлари .....	69
3.5.Ток стабилизаторлари .....	71
3.6.Ўзгармас ток кучланишини ўзgartиргичлар .....	72
4.БОБ. Кучайтиргич каскадлари .....	74
4.1.Умумий маълумот .....	74
4.2.Умумий эмиттерли кучайтиргич каскади .....	77
4.3.Транзисторли кучайтиргичларнинг ҳароратга боғлиқлиги .....	82
4.4.Умумий коллекторли ва умумий базали кучайтиргичлар каскади .....	83
4.5.Майдон транзисторли кучайтиргич каскади .....	87
4.6.Кучайтиргич каскадларининг иш режимлари .....	91
5.БОБ. Кўп каскадли ва қувват кучайтиргичлар .....	94
5.1.Кўп каскадли кучайтиргич .....	94
5.2.Кучайтиргичларда тескари боғланиш .....	100
5.3.Ўзгармас ток кучайтиргичлари .....	104
5.4.Операцион кучайтиргичлар .....	110
5.5.Танлов кучайтиргичлар .....	114
5.6.Қувват кучайтиргичлари .....	120
6.БОБ. Гармоник тебранишли генераторлар .....	128
6.1.Автогенераторларнинг ўз-ўзини уйғотиш шартлари .....	128
6.2.LC-автогенераторлар .....	130
6.3.RC-автогенераторлар .....	135
7.БОБ. Импульсли қурилмалар ва ҳисоблаш техникиаси .....	140
7.1.Аррасимон генераторлар .....	140
7.2.Электрон калитлар .....	143
7.3.Мультивибраторлар .....	144
7.4.Мантикий алгебра асослари .....	149
7.5.Ҳисоблаш техникасининг мантикий элементлари .....	151

7.6.Триггерлар .....	158
7.7.Жамлагичлар .....	162
7.8.Шифратор ва дешифраторлар .....	164
7.9.Регистрлар .....	165
7.10.Хисоблагичлар .....	167
7.11.Аналогли сигналларни рақамли сигналларга ва аксинча ўзгартиргичлар .....	169
7.12.Хотира курилмалари .....	173
7.13. Микропроцессорлар ва ЭХМ .....	176
<b>8.БОБ. Электрон ўлчов асбоблари .....</b>	<b>179</b>
8.1.Электр ўлчов асбобларининг умумий тавсифлари .....	179
8.2.Электрон осциллографлар .....	180
8.3.Электрон вольтметрлар .....	183
<b>9.БОБ. Саноатда электрон курилмалардан фойдаланиш соҳалари .....</b>	<b>188</b>
9.1.Механик катталикларни наазорат қилувчи электрон курилмалар .....	188
9.2.Иссиклик катталикларини ўлчовчи электрон курилмалар .....	190
9.3.Акустик катталикларни ўлчовчи электрон курилмалар .....	191
9.4.Оптик катталикларни ўлчовчи электрон курилмал .....	192
9.5.Моддалар таркиби ва хусусиятларини ўлчовчи электрон курилмалар .....	193
9.6.Дифектоскопик ўлчаш учун электрон курилмалар .....	195
9.7.Электрон курилмаларни лойиҳалаштиришнинг асосий принциплари .....	197
9.8.Металл қирқувчи станокларнинг электр жиҳозлари .....	200
9.9.Юқори частотали ток билан қиздирувчи электр курилмалар .....	203
9.10.Ишлаб чиқаришда ишлатиладиган телемеханика воситалари .....	206
9.11.Ишлаб чиқариши диспетчерлик бошқаришда телемеханиканинг аҳамияти .....	211

Босишга 28.02.2008 да рухсат этилди  
 Бичими 84/108. Шартли босма табоги – 13,5  
 Буюртма рақами - 14  
 Адади – 1000 нусха  
 Баҳоси келишилган нарҳда