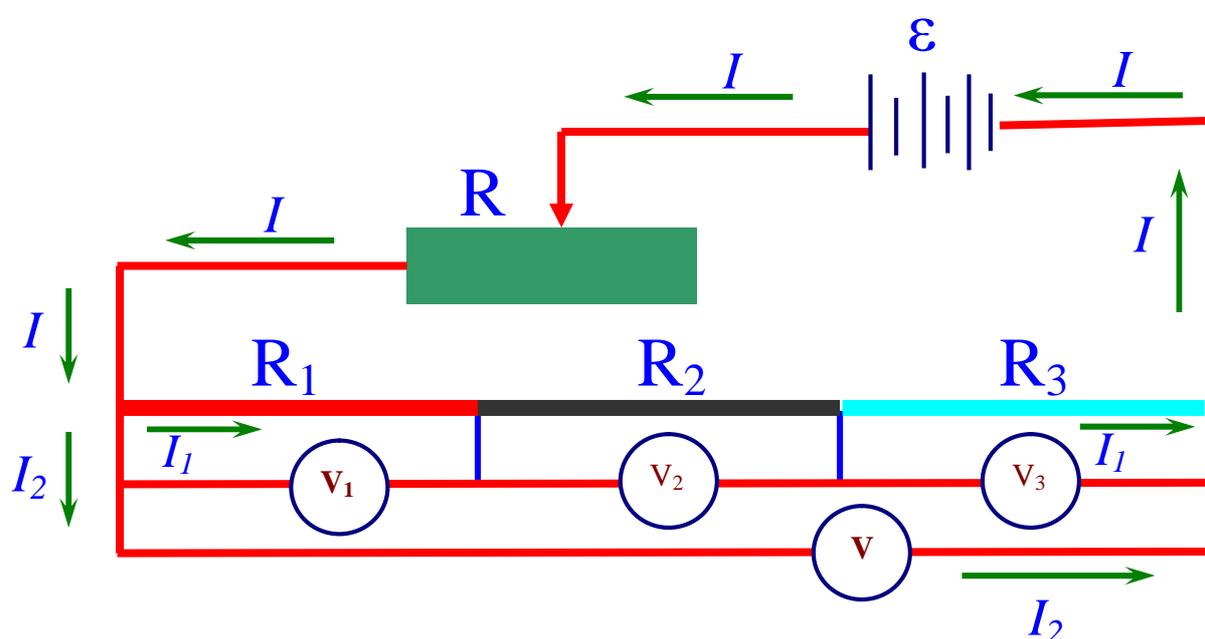


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
O'RTA MAXSUS, KASB – HUNAR TA'LIMI MARKAZI

“Zamonaviy o'qitish vositalari va axborot texnologiyalari” o'quv, ilmiy-uslubiy ishlab chiqarish laboratoriyasi

ELEKTROTEKNIKADAN
rangli o'quv – uslubiy ko'rgazmalar



$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$IR = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$


$R_V \gg R_1, R_2, R_3$
bo'lganligi uchun
 $I_2 \ll I_1$
natijada
 $I \approx I_1$

Kasb – hunar kollejlari uchun mo'ljallangan

Toshkent – 2004

ELEKTROTEXNIKADAN

rangli o`quv – uslubiy ko`rgazmalar

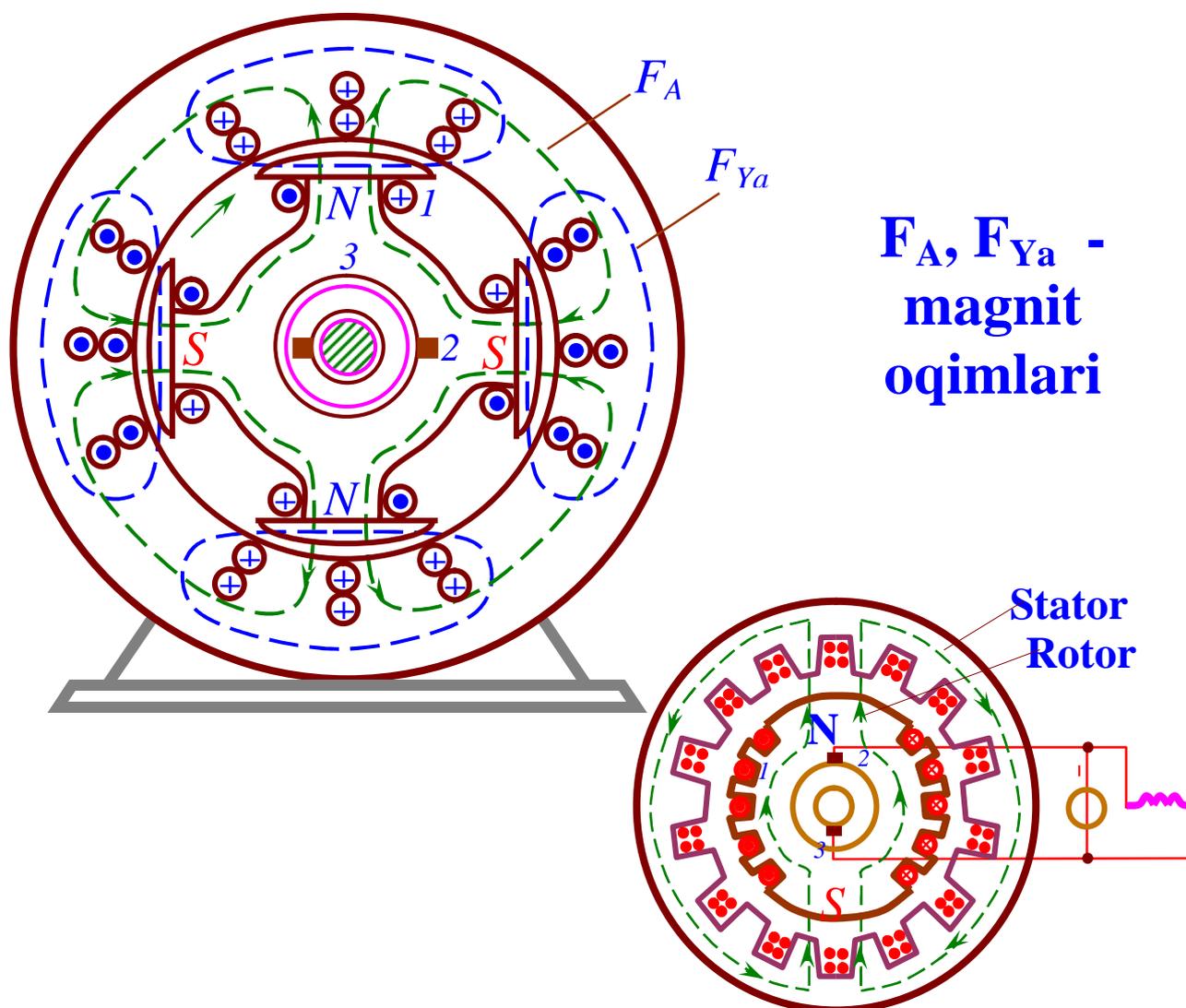

Kasb – hunar kollejlari uchun mo'ljallangan

Toshkent – 2004

Ushbu o`quv – uslubiy qo`llanma “Osiyo taraqqiyoti
banki” loyihasi bo`yicha ishlab chiqilgan

Loyihaning ilmiy raxbari:

*“Zamonaviy o`qitish
vositalari va axborot texnologiyalari”
o`quv, ilmiy–uslubiy ishlab chiqarish
laboratoriya boshlig`i*
f.m.f.n., dots. Xasanov E.G.

Mualliflar:

*Zamonaviy o`qitish
vositalari va axborot texnologiyalari”
o`quv, ilmiy–uslubiy ishlab chiqarish
laboratoriya boshlig`i*
f.m.f.n., dots. Xasanov E.G.

katta ilmiy xodimi
f.m.f.n., dots. Yusupov R.A.

ilmiy izlanuvchi – tadqiqodchi
Ernazarova G.O.

kichik ilmiy xodimi
Qo`ziyev K.T.

MUNDARIJA

1.	Elektr zanjirlarda foydalaniladigan sxemalarning shartli belgilari	6
2.	Kondensatorlar, ularni ketma-ket va parallel ulash	8
3.	Qarshiliklarni ketma – ket ulash	9
4.	Qarshiliklarni parallel ulash	10
5.	Taqqoslash usuli bilan qarshilikni aniqlash	11
6.	Dielektrikning elektr mustahkamligini aniqlash usuli	12
7.	Tokli ikki o`tkazgichda o`zinduksiya xodisasi	13
8.	Magnit induksiyasi	14
9.	Diyamagnetik va ferromagnetik jismlar	15
10.	Moddalarning magnit xossalari	16
11.	Tarmoqlanmagan magnit zanjirlar	17
12.	Tarmoqlangan magnit zanjirlar	18
13.	O`tkazgich, gaz – lampalari va diodlar VAXi	19
14.	O`zgaruvchan tok generatorining E.Yu.K.si	20
15.	O`zgaruvchan tok zanjiriga qarshiliklar parallel ulangan	21
16.	O`zgaruvchan sinusoidal ikkita toklarni qo`shish grafiklari	22
17.	O`zgaruvchan tok zanjiriga qarshiliklar ketma-ket ulangan	23
18.	O`zgaruvchan tok zanjiriga qarshilik va sig`imni ulanganda tok bilan kuchlanish orasida fazalar farqi	24
19.	O`zgaruvchan tok zanjiriga g`altak ulanganda tok bilan kuchlanish orasida fazalar farqi	25
20.	Qarshilik va sigim ulangan o`zgaruvchan tok zanjiri	26
21.	Qarshilik va galtak ulangan o'zgaruvchan elektr tok zanjiri	27
22.	RLC-o'zgaruvchan tok zanjiriga ketma-ket ulangan	28
23.	RLC-o'zgaruvchan tok zanjiriga parallel ulangan	29
24.	Uch fazali tok	30
25.	Uch fazali generatorni tashqi zanjirga yulduz usulda ulash	31
26.	Uch fazali generator kuchlanishni foydalanishda yulduzcha usulda uchta o`tkazgichlarni qo`llash	32

27.	Uch fazali generatorni tashqi zanjirga ulashda uchburchak usuli	33
28.	Uchta sinusoidal maydonlar qo`shilganda aylanuvchi magnit maydonni hosil qilish	34
29.	Stator cho`lg`amlarini ulash usullari	35
30.	Uch fazali elektr yurituvchi kuch	36
31.	Elektr yurituvchi kuchning uch fazali simmetrik sistemalari	37
32.	Uch fazali zanjirlarda avariya rejimlari	38
33.	O`zgaruvchan tok mashinalarining konstruktiv sxemalari	39
34.	Bitta faza cho`lg`aming magnit maydoni	40
35.	Uch fazali chulg`mning aylanuvchi magnit maydoni	41
36.	Transformatorning tuzilishi	42
37.	Transformatorning salt ishlash rejimi	43
38.	Transformatorning foydalanish koeffitsentini aniqlash sxemasi	44
39.	Uch fazali transformator	45
40.	Payvantlash transformatori	46
41.	Qisqa tutashuvli rotorli dvigatellarni ishga tushurish	47
42.	Bir va iiki fazali asinxron dvigatellar	48
43.	Sinxron mashinaning tuzilishi	49
44.	Sinxron generatorning ishlash jarayoni	50
45.	Sinxron mashinaning elektr tarmog`i bilan parallel ishlashi	51
46.	Kollektor	52
47.	O`zgarmas tok mashinasining ishlash jarayoni	53
48.	Uch fazali asinxron dvigatel sxemasi	54
49.	Uch fazali asinxron dvigatelni bir fazali zanjirga ulash sxemasi	55
50.	Lyuminessent lampani ulash sxemasi	56
51.	Elektr tokidan himoya qiluvchi uskuna (zazemleniye) sxemasi	57
52.	Uskunani elektr tokidan himoya qilish ahamiyatini tushuntiruvchi sxema	58
53.	Elektr jarohatini oldindan olish	59

Kirish so'zi

Kadrlar tayyorlash milliy dasturining ikkinchi bosqichida oqitish samaradorligini va sifatini zamonaviy talab darajasiga ko'tarish maqsadida yangi o'qitish vositalaridan keng foydalanish lozim.

Shu maqsadga erishish uchun "Zamonaviy o'qitish vositalari va axborot texnologiyalari" laboratoriyasi tomonidan e'tiboringizga havola qilinayotgan elektron ko'rgazmalar yaratildi va ma'lumotlar kompakt diskga (CD) yozildi.

Ushbu o'quv – elektron ko'rgazmalarda kasb – hunar kollejlarning **“Elektrotexnika”** maxsus kursi dasturiga mos keluvchi mavzular kiritilgan.

Undan tashqari bu o'quv mahsulotlaridan kasb – hunar kollejlarning quyidagi maxsus kurslarini o'tish jarayonida foydalanish tavsiya etiladi: **“Umumiy elektrotexnika asoslari”**, **“Elektronika asoslari”**, **“Elektr zanjirlar nazariyasi”**.

Kompakt diskdan foydalanish usullari:

1. Dars o'tish jarayonida o'qituvchi kompakt diskni kompyuterga o'rnatib, multimedia – proektor orqali ma'lumotni ekranga tushirib, kerak ko'rgazmalarni tanlaydi va o'quvchilarga tushuntiradi.
2. Kompyuter sinfida o'quvchilar mustaqil ravishda ko'rgazmalarni o'rganishlari mumkin.
3. Printer yordamida qog'ozga chiqarilgan ko'rgazmalar televizorga yoki multimedia-proektorga ulangan video – ko'z orqali tasviri ekranga tushirilib, o'qituvchi tomonidan tushuntiriladi.
4. Printer yordamida slaydga chiqarilgan ko'rgazmalar kodoskop yordamida ekranga uzatiladi va tushuntiriladi.

Diqqat: 9, 44, 56, 60, 61 – betlarda animatsiyalar berilgan




ANIMATSIYA


CTRL tugmasini bosib, sichqonchanning chap tugmasini bosing


Elektr zanjirlarda foydalaniladigan sxemalarning shartli belgilari

6

1.  o`tkazgich

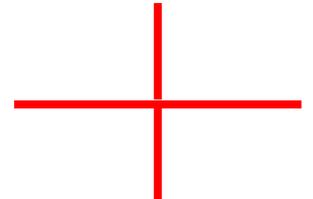2.  bir–biriga ulanmagan ikkita o`tkazgichlar

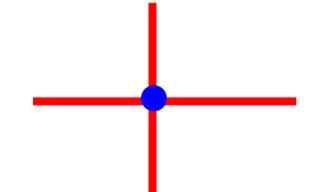
3.  bir–biriga ulangan ikkita o`tkazgichlar

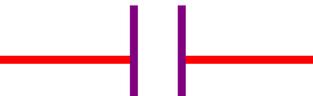5.  kondensator (elektr sig`im)

6.  o`zgarmas tok manbai

7.  o`zgaruvchan tok manbai


9.  rezistor, (qarshilik)

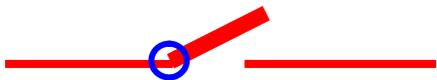
10.  *otkazgichlarni bir – biriga ulovchi kalit*

11.  *elektr lampasi*


12.  *elektr qong`iroq*

13.  *galvonometr*

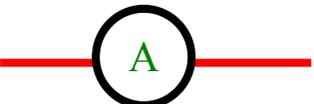14.  *ampermetr*

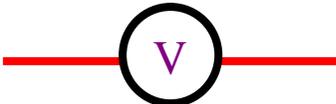15.  *voltmetr*


16.  *elektr g`altak*

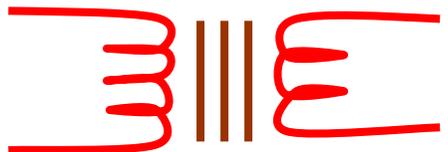17.  *elektr transformator*


Kondensatorlar, ularni ketma-ket va parallel ulash

8


Yassi kondensatorlarni
ketma-ket ulash

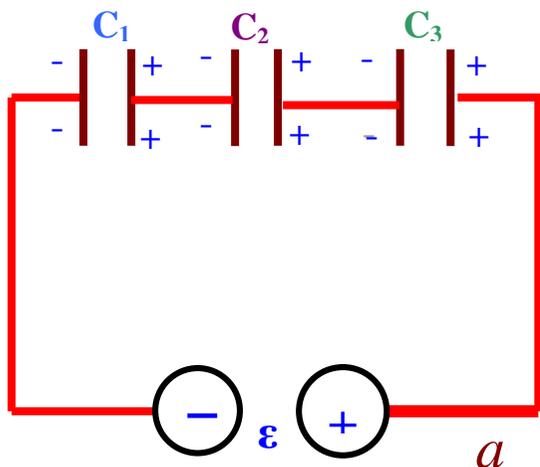

Yassi kondensatorlarni
parallel ulash

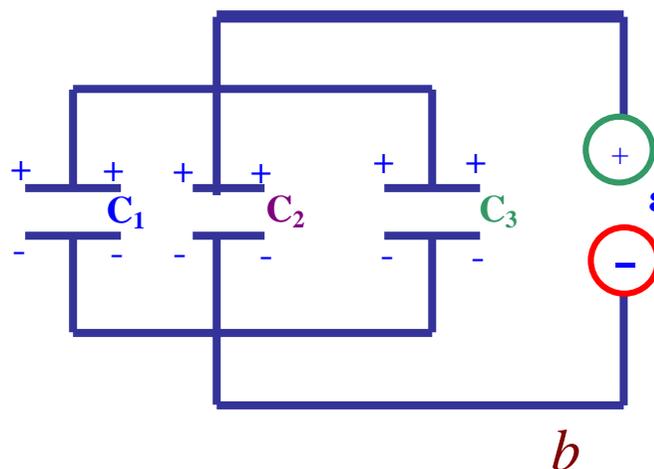

Yassi kondensatorlarni
aralash ulash

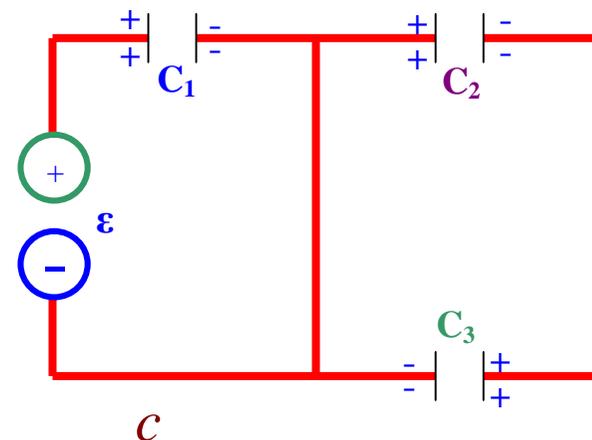

S - kondensator qoplarning
yuzasi;

ϵ_0 - elektr doymiy;

ϵ - nisbiy dielektrik
singdiruvchanlik;

r - kondensator qoplamlari
orasidagi masofa;

$$C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{r}$$


a
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

b
$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

c
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + C_3}$$

Qarshiliklarni ketma – ket ulash

9

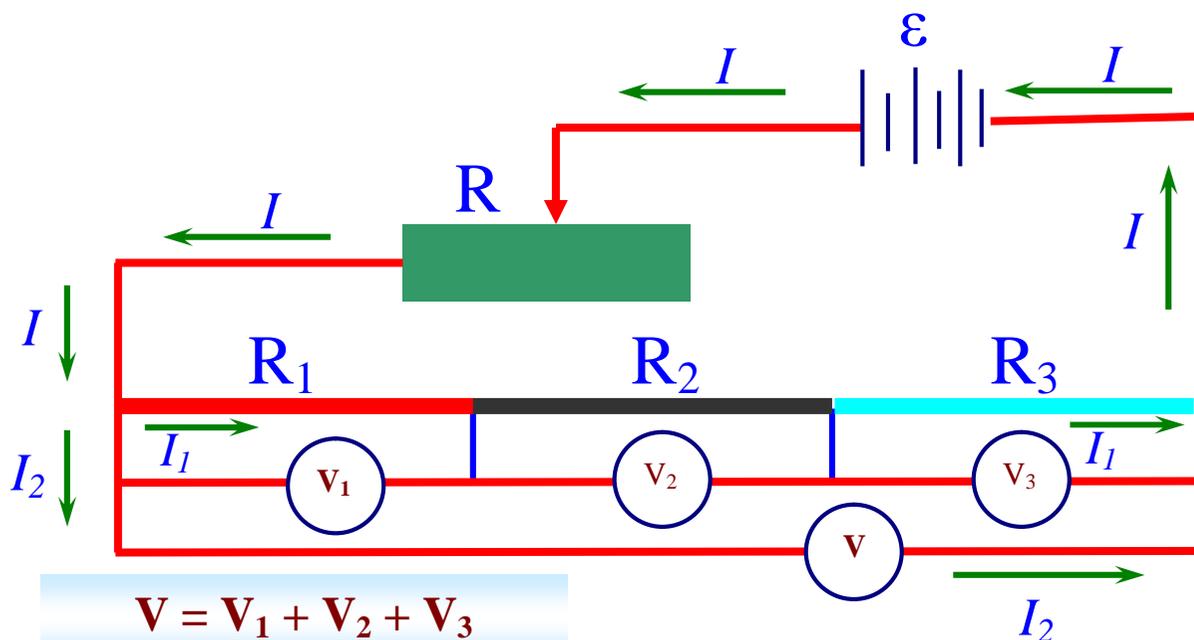

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$IR = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$



ANIMATSIYA

CTRL tugmasini bosib,
sichqonchanning chap tugmasini
bosib

$R_V \gg R_1, R_2, R_3$
bo`lganligi uchun

$I_2 \ll I_1$
natijada
 $I \approx I_1$

ε – o`zgarmas tok manbai

R – potensiometrlik qarshilik

R_1 – mis simning qarshiligi,

R_2 – temir simning qarshiligi

R_3 – alyuminiy simning qarshiligi

V_1 – mis simdagi kuchlanish tushish


V_2 – temir simdagi kuchlanish tushish

V_3 – alyuminiy simdagi kuchlanish tushish

V – umumiy kuchlanish tushish

Qarshiliklarni parallel ulash

10

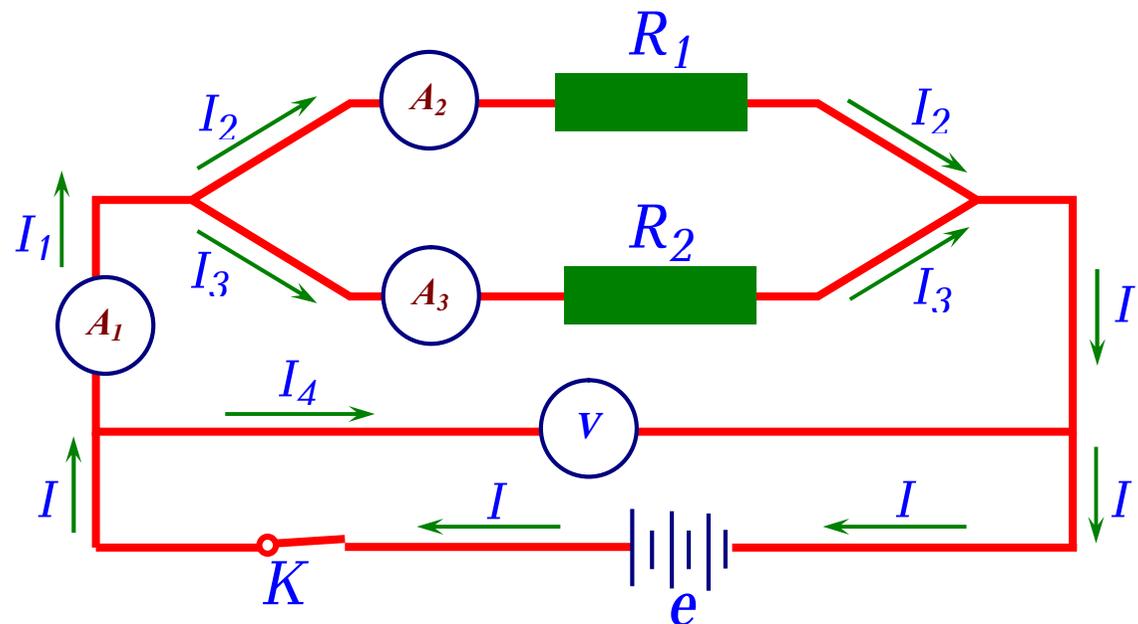


K – kalit
 A_i – ampermetrlar
 i – 1,2,3
 V – voltmetr
 e – doimiy tok manbai

$R_V \gg R_1, R_2$
shuning uchun
 $I_4 \ll I_1$, ya'ni $I \approx I_1$
Kirxgofning I va II qoidalariga
asosan zanjirning umumiy qarshiligi

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Taqqoslash usuli bilan qarshilikni aniqlash

11

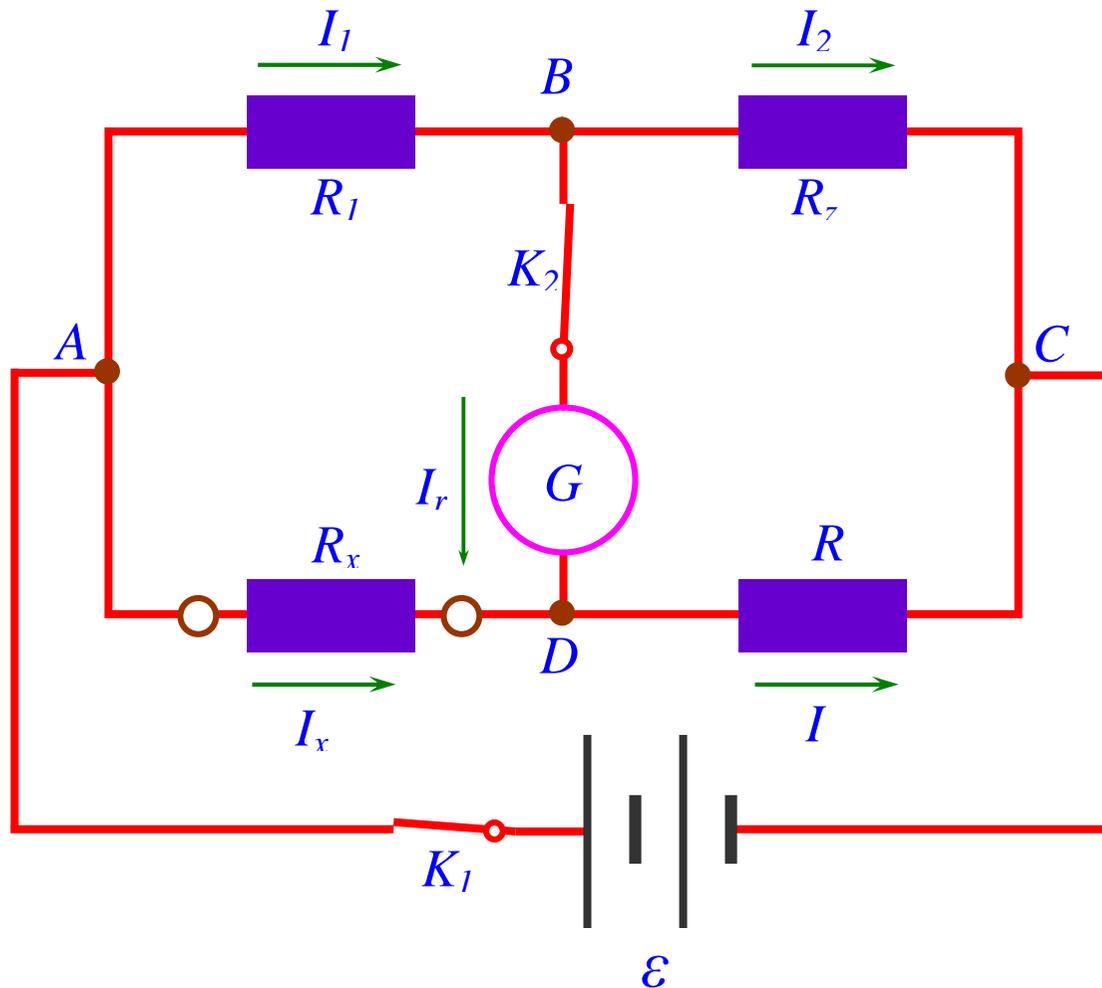

ε - doimiy tok manbai
 K_1, K_2 - kalitlar
 R_1, R_2, R - qarshiliklar
 R_x - noma'lum qarshilik
 G - galvonometr
 A, B, C, D - tugunlar

$V_B = V_D$
bo'lganda,

$$I_1 = I_2$$

$$I_x = I$$

$$I_1 R_1 = I_x R_x$$


$$I_2 R_2 = IR$$

tengliklar bajariladi. Undan

$$R_x = \frac{RR_1}{R_2}$$

Dielektrikning elektr mustahkamligini aniqlash usuli

12

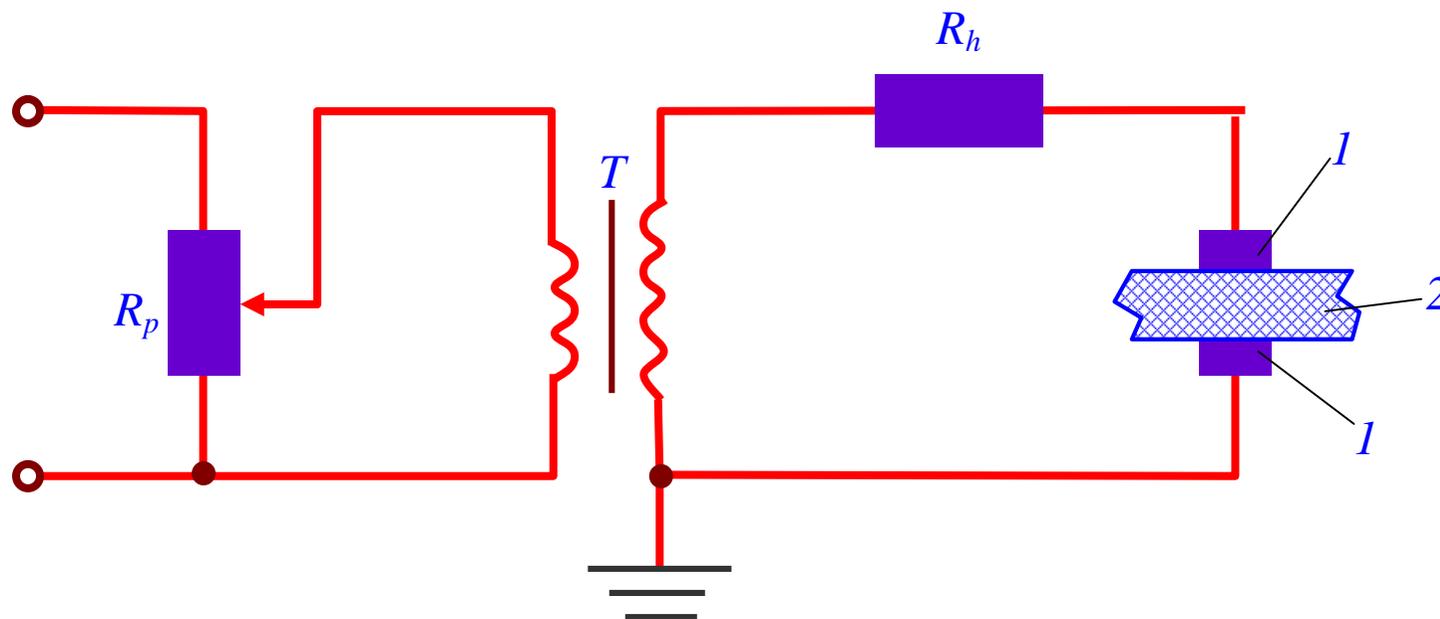



R_p – sozlovchi potensemeytrik qarshilik
 T – kuchaytiruvchi transformator
 R_h – himoyalovchi qarshilik
 1 – elektrodlar
 2 – tekshiriluvchi dielektrik namuna

$$E_m = \frac{U}{h}$$

E_m – elektr mustahkamlik, kV/mm
 U – kuchlanish, kV
 h – elektr izolyatsiyalangan moddaning qalinligi, mm

Tokli ikki o`tkazgichda o`zinduksiya xodisasi

13

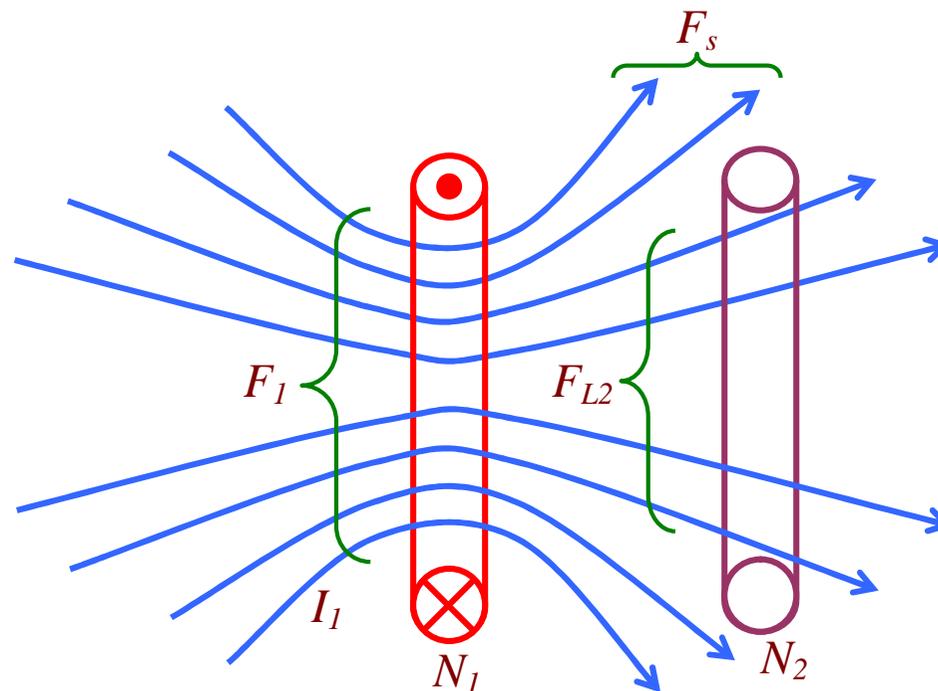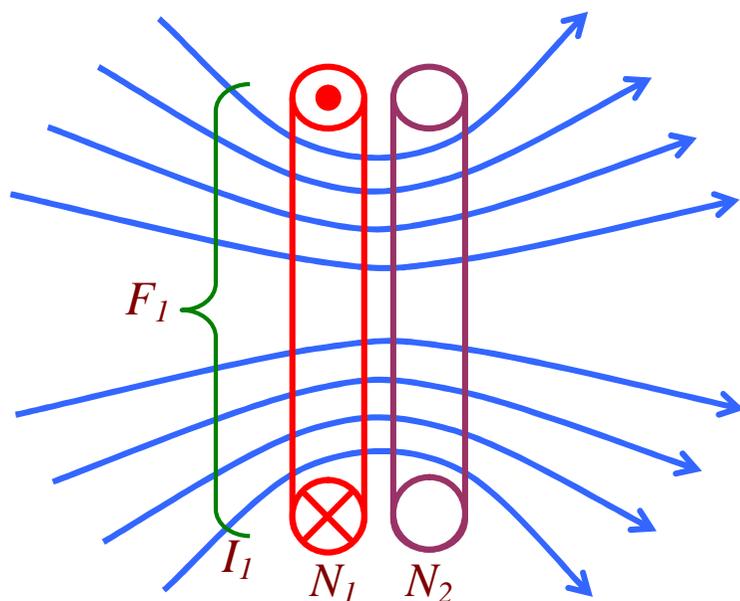

N_1, N_2 – 1 va 2-chi o`tkazgichlar

I_1 – 1-chi o`tkazgichdan o`tayotgan tokning kattaligi

F_1 – 1-chi o`tkazgich atrofida hosil bo`lgan magnet oqimlari

F_{L2} – 2-chi o`tkazgichdan o`tayotgan oqimlar qismi

F_s – 2-chi o`tkazgichda o`tmaydigan o`qimlar

Birinchi g`altakning xususiy oqimlashuvi

$$\psi_{1.1} = F_1 N_1 = L_1 I_1$$

va o`zaro oqimlashuvi


$$\psi_{1.2} = F_1 N_2 = M_{1.2} I_1$$

L_1 – 1-chi g`altakning induktivligi

$M_{1.2}$ – o`zaro induktivlik


Magnit induksiyasi

14

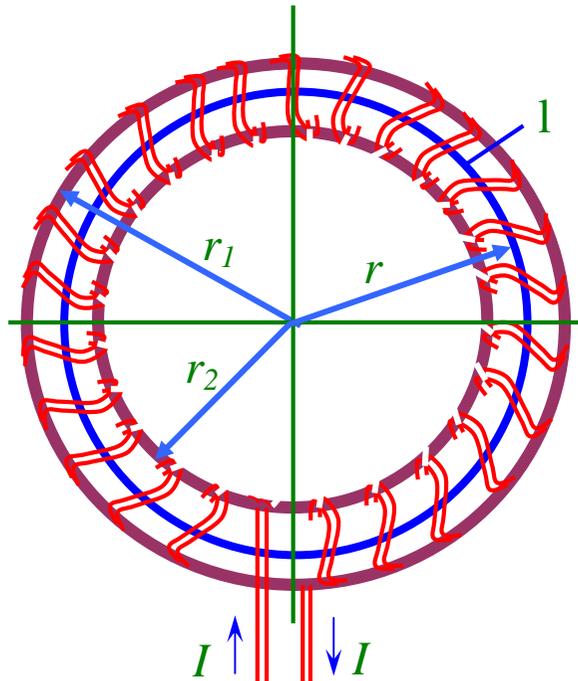

- I – toroiddan o'tuvchi tok kuchi
- r_1 – toroidning tashqi kuchi
- r_2 – toroidning ichki radiusi
- r – toroidning markazgacha bo'lgan masofa

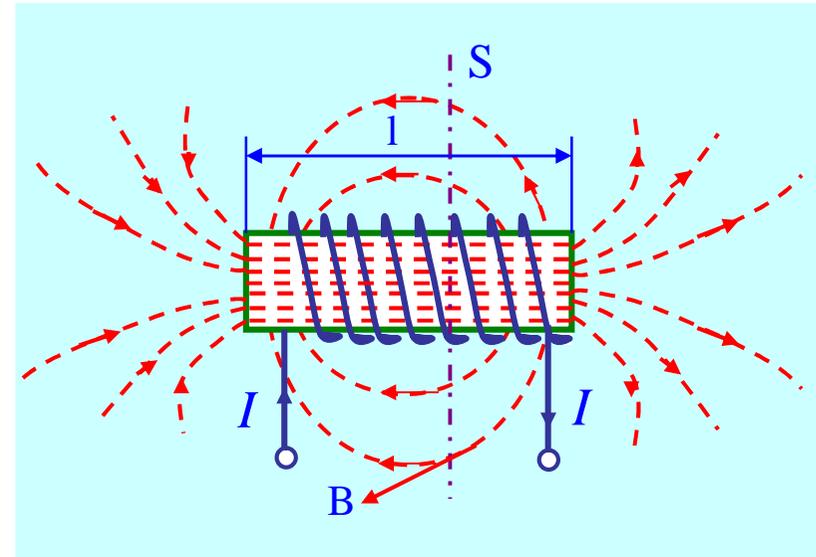Bir jinsli magnit maydon hosil qilishda toroiddan foydalaniladi




- l – solinoidning uzunligi
- I – tok kuchi
- \rightarrow – magnit kuch chizig'larining yo'nalishi
- B – magnit induksiya vektorining yo'nalishi


Solenoidning markazida bir jinsli magnit maydon hosil bo'ladi

Diyamagnetik va ferromagnetik jismlar

15

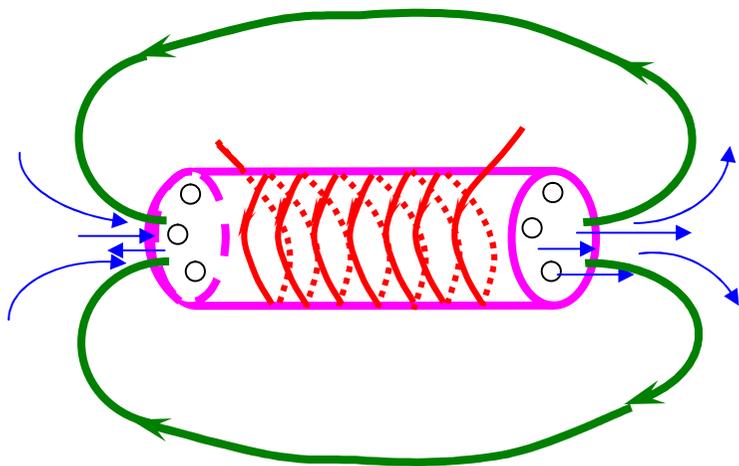

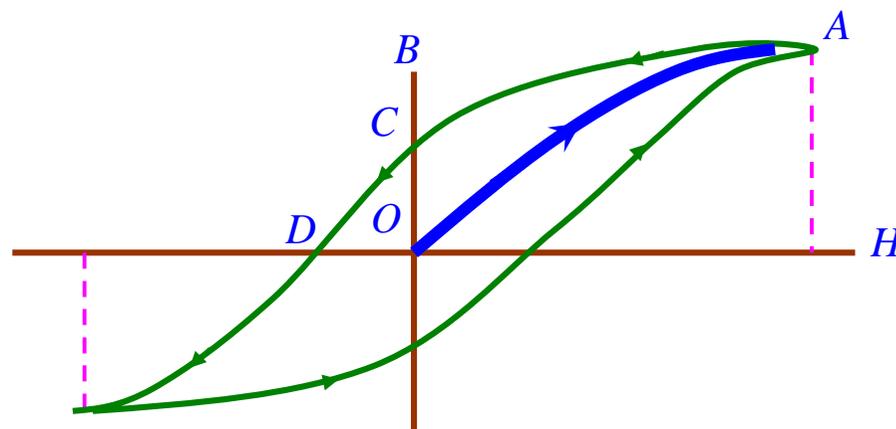
Diyamagnetik jismlarda tashqi magnet maydon ta'sirida uning magnetik xususiyati oshadi, $\mu > 1$. Normal sharoitda elementar toklarning yonalishlari issiqlik xarakati tufayli betartib bo'ladi, shu sababdan diyamagnetik jismlarda magnetik xususiyati sezilmaydi.



Ferromagnetik jismlarda $B = f(H)$ funksional bog'lanish chiziqli bo'lmasdan murakkab ko'rinishda bo'ladi. Uni gesterezis sirtmog'i deyiladi. H ning qiymati oshganda B ning ham qiymati oshib OA chizig'i yjonaladi. H ning teskari yjonalishda kamaytirganimizda B ning qiymati AC chizig'i bo'yicha kamayib, $H = 0$ bo'lganda $B \neq 0$ bo'ladi. DO qismi koertsiativ kuch deyiladi

Moddalarning magnet xossalari

16

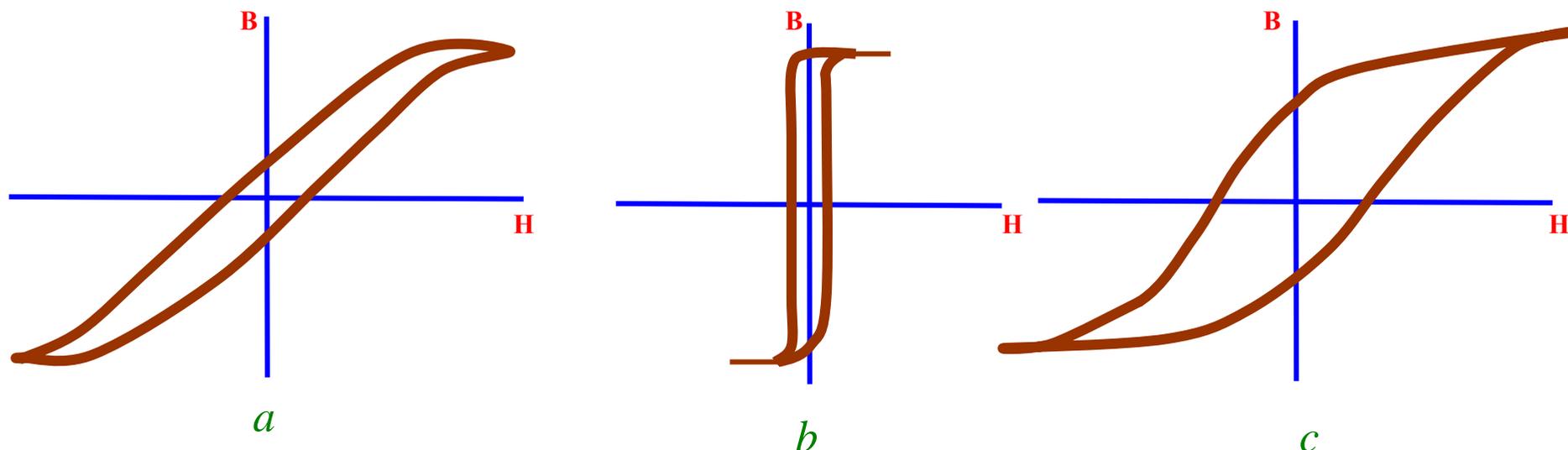


Magnit – yumshoq materiallar boshlang`ich va maksimal singdiruvchanlik qiymatlarining kattaligi va koersitiv kuch qiymatining kichigligi ($H_c \leq 400 \text{ A/m}$) bilan tavsiflanadi. Ularning gistirizis sirtmog`i tor bo`ladi (a, b – rasmlar).

Temir – nikelli qotishmalar – permaloylarning magnet singdiruvchanligi yuqori, koersativ kuchi kam (b – rasm).

Asosiy metall magnet – yumshoq materiallar – kam uglerodli po`latlar, cho`yan doimiy magnet o`tkazgichlar sifatida ishlatiladi.

Tarmoqlanmagan magnet zanjirlar


17

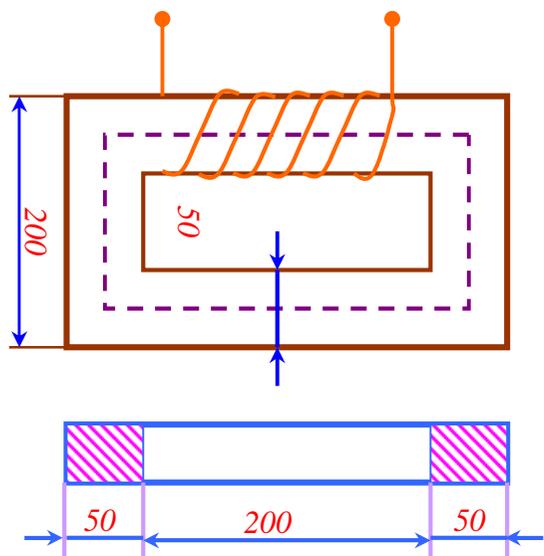

Magnet zanjirning magnet oqimi tutashadigan qismi asosan ferromagnit materialdan tayyorlanadi va magnet o'tkazgich deyiladi.

Bir jinsli zanjir magnet o'tkazgichi butun uzunligi davomida bitta materialdan tayyorlangan va ko'ndalang kesimning shakli hamda o'lchamlari bir xil bo'ladi.

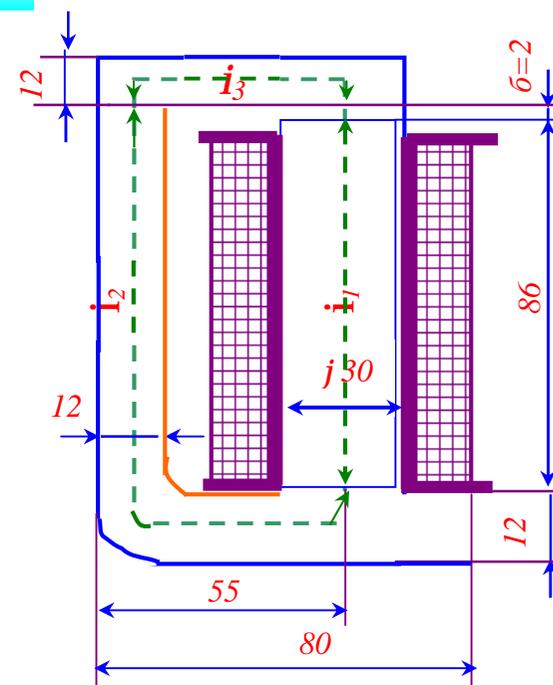Elektromagnet qurilmaning ferromagnit jismligi qismida magnetlovchi kuch bo'lganda magniy oqimi hosil bo'ladi va u shu qismda tutashadigan bo'lsa, qurilmaning shu qismi magnet zanjiri deyiladi.




Har xil jinsli zanjirda magnet o'tkazgich bir – biridan umumiy holda uzunligi, ko'ndalang kesimi, materiali jihatidan farq qiladigan bir necha qismdan iborat.

Tarmoqlangan magnet zanjirlar

18

Magnit oqimlar umumiy holda turli tarmoqlarda turlicha bo`ladi. Tarmoqlangan magnet zanjirlar uchun
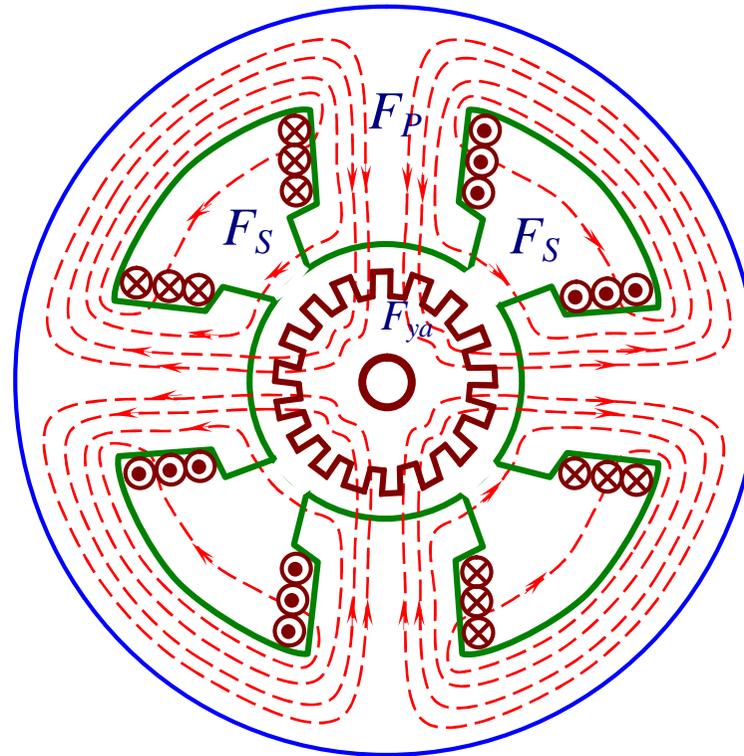
$$\begin{aligned}\sum \Phi &= 0 \\ \sum F &= \sum H l\end{aligned}$$



Simmetrik tarmoqlangan magnet zanjirlarini shartli ravishda shunday konturlarga ajratish mumkinki, ajratilgan konturning barcha qismlarda magnet oqimi bir xil bo`lsin.


$$\Phi = \frac{IN}{R_M} = \frac{F}{R_M}$$

F_P – normal magnet oqimlari
 F_S – magnet oqimlar
 F_{Ya} – yakor hosil qiluvchi magnet oqimlar


$$\sum_1^k F_k = \sum_1^n H_n l_n = \sum_1^n U_{mn}$$

O`tkazgich, gaz – lampalari va diodlar VAXi

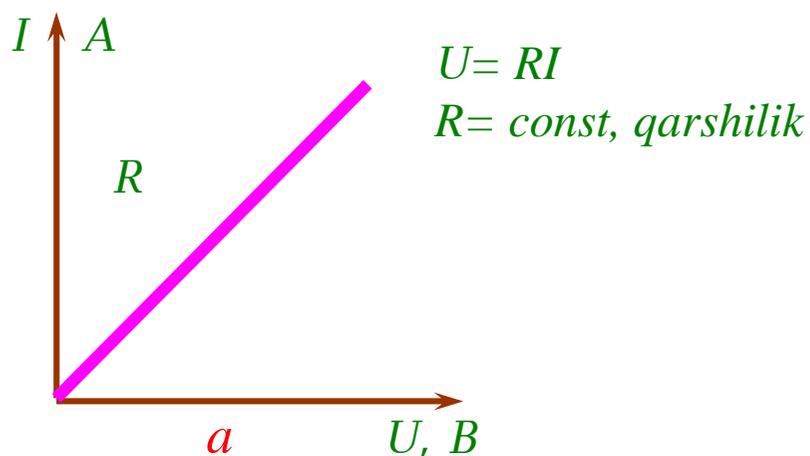
O`tkazgichning volt – amper (VAX) xarakteristikasi



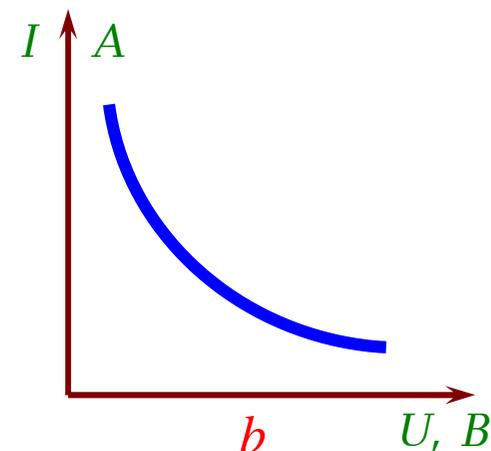Gaz (neon, argon, ksenon) to`ldirilgan lampalar VAX





Elektron lampa diodining VAX

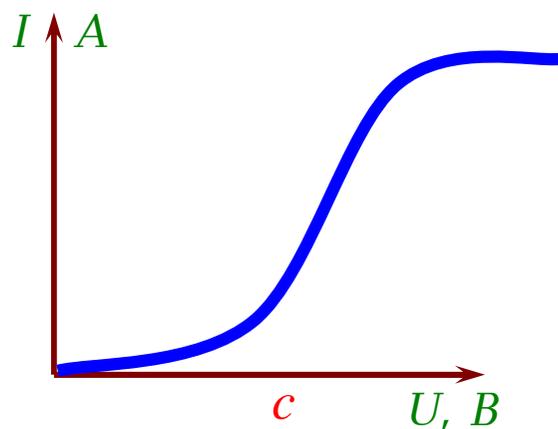

VAX – volt-amper xarakteristika

$I = f(U)$ – funksiyaning grafiklari

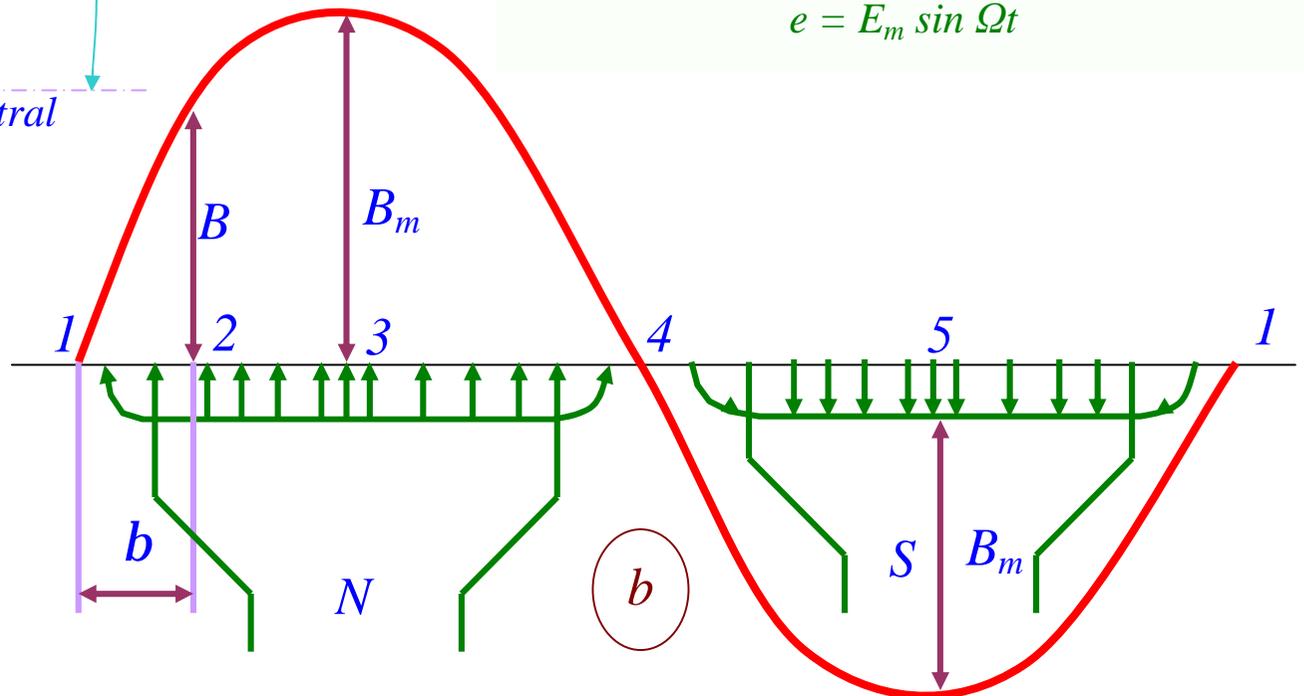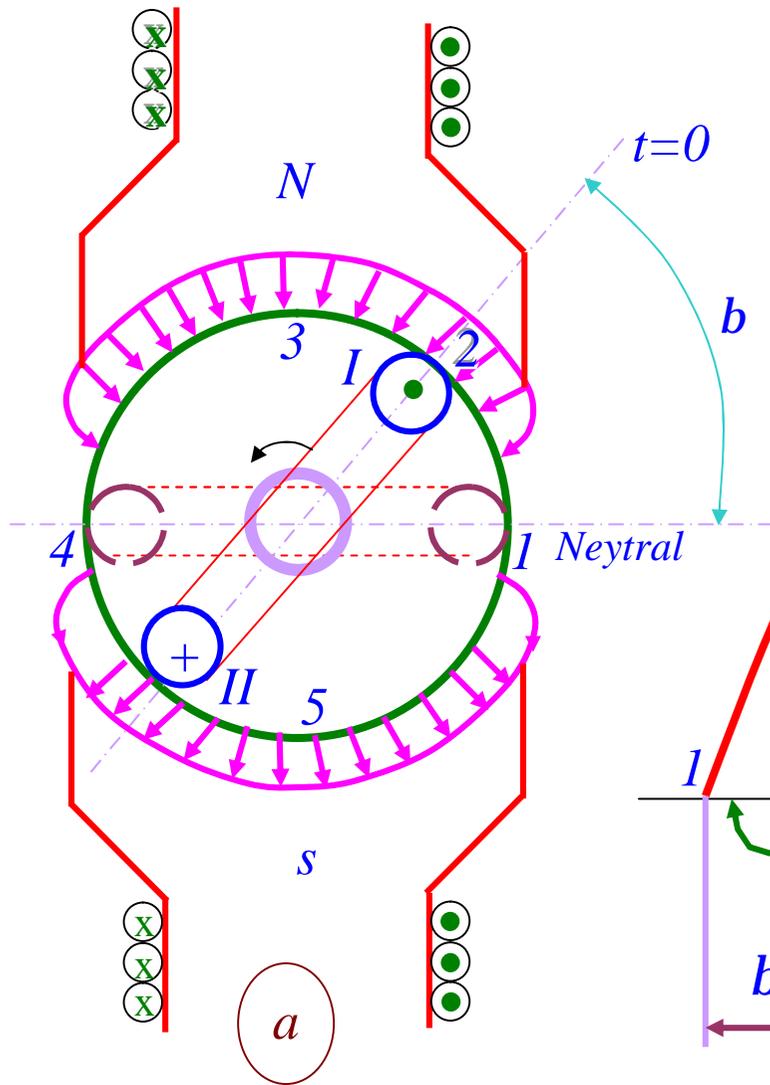O`zgaruvchan tok generatorining E.Yu.K.si




Magnit qutblari bilan rotor orasidagi havo tirqishida magnit maydon rotor aylanasi radiuslari bo`ylab yo`nalgan (a – rasm).
Magnit induksiyasi havo tirqishi bo`ylab sinusoida bo`yicha taqsimlangan (b – rasm).

$$B = B_m \sin \beta, \quad B - \text{magnit induksiya vektori.}$$


E.Yu.K. vaqtga bog`liq tenglamasi:

$$e = E_m \sin \Omega t$$

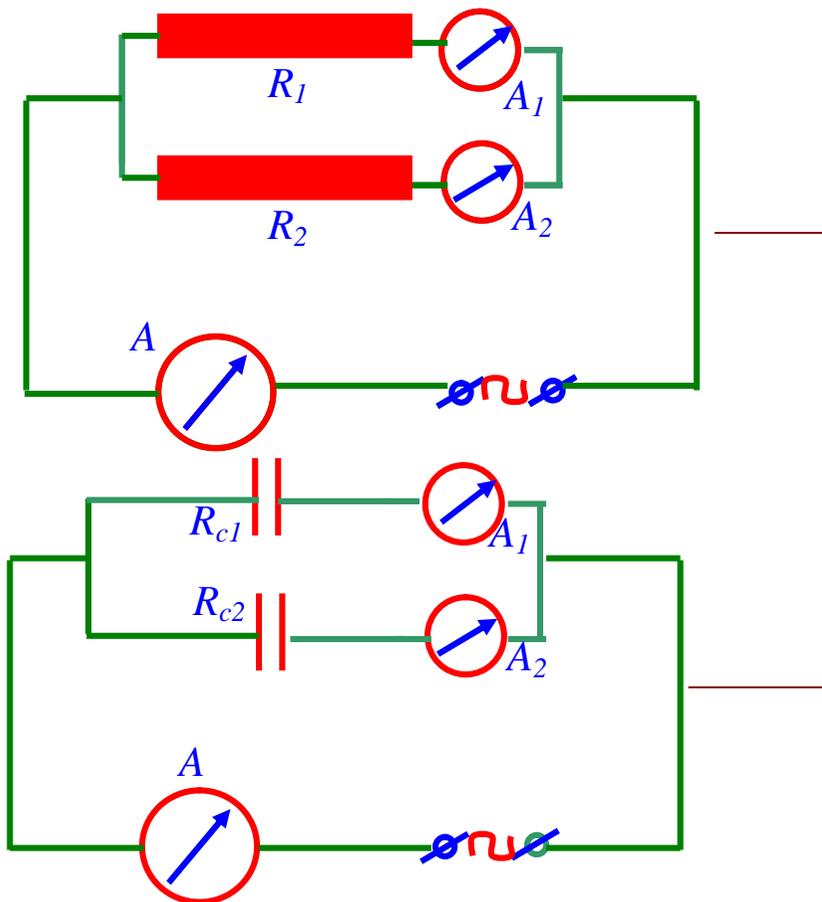O`zgaruvchan tok zanjiriga qarshiliklar parallel ulanganda






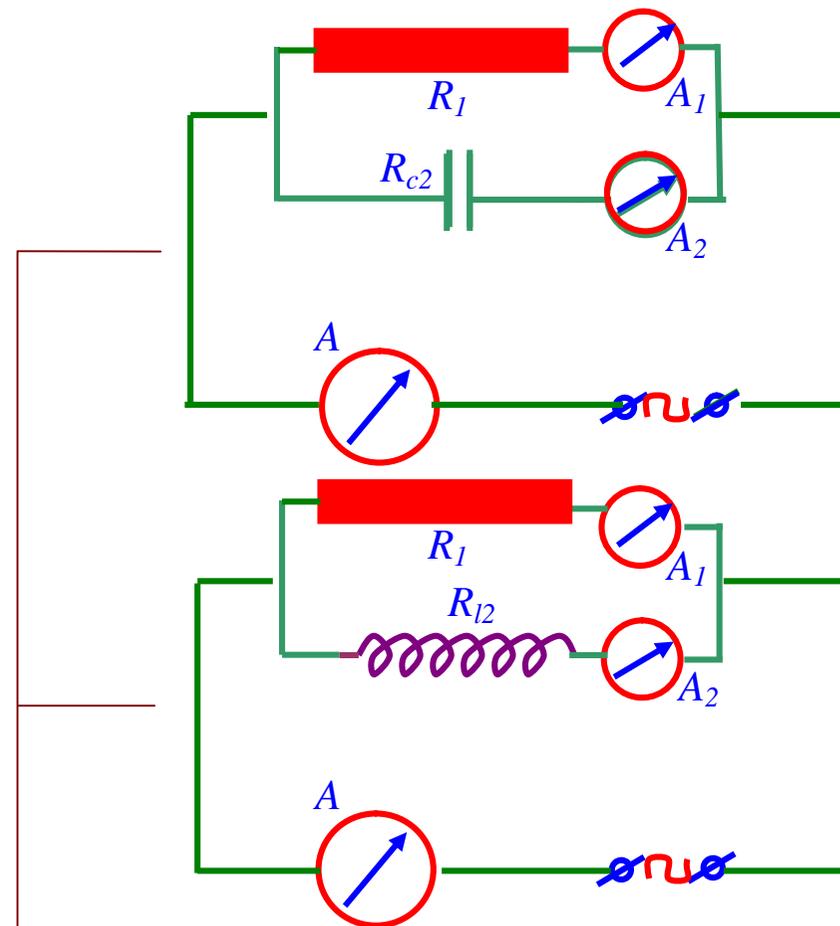O`zgaruvchi tok zanjiriga bir xil qarshiliklarni parallel ulanganda
 $I = I_1 + I_2$



O`zgaruvchi tok zanjiriga har xil qarshiliklarni parallel ulanganda
 $I_1 + I_2 > I > I_1 - I_2$

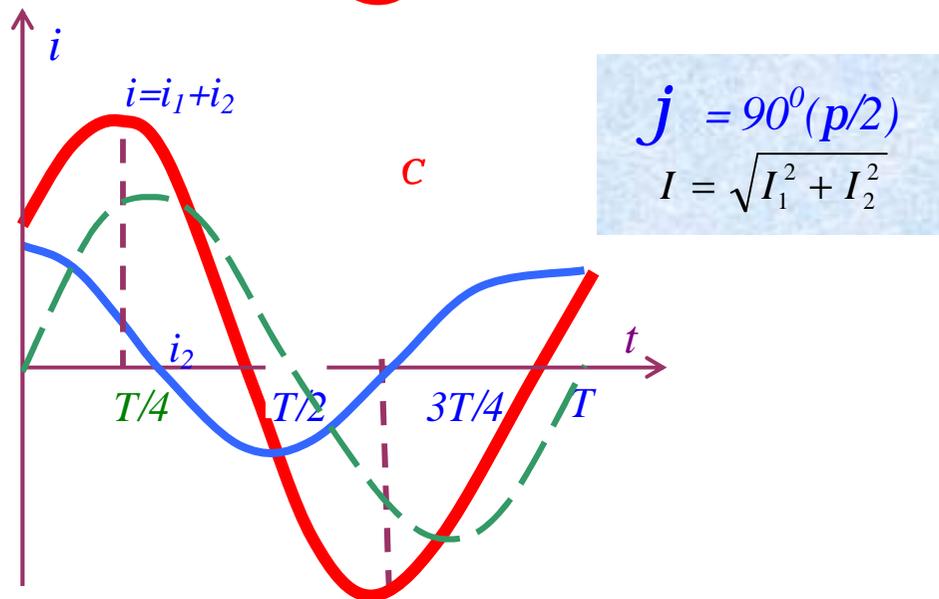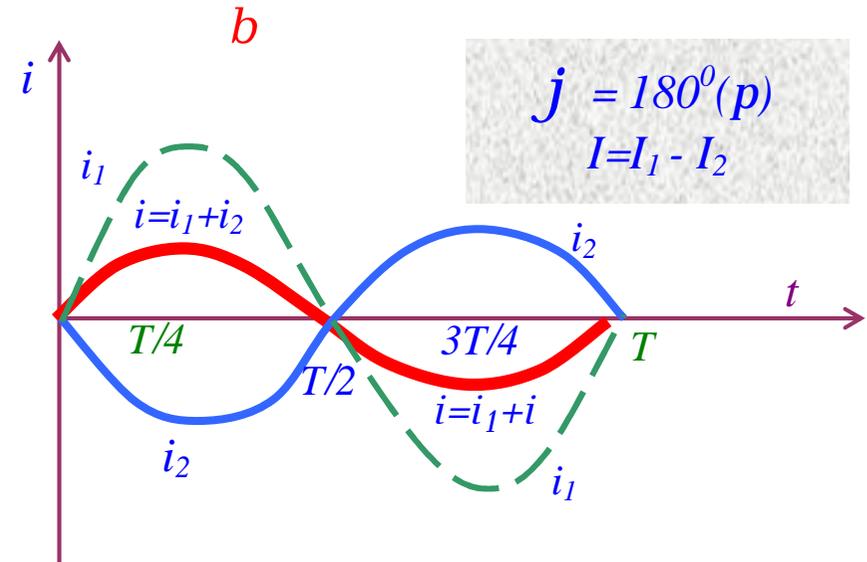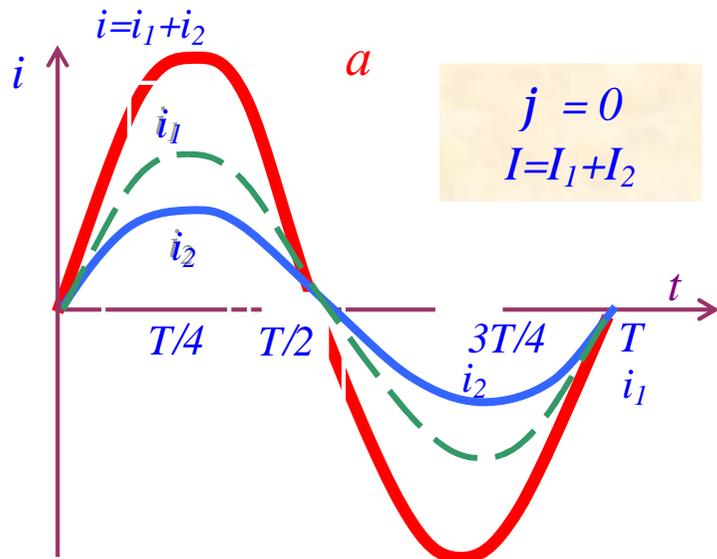O`zgaruvchan sinusoidal ikkita toklarni qo`shish grafiklari




Qo`shiluvchi toklarning fazalari bir xil (a-rasm).
 Qo`shiluvchi toklarning fazalari qarama qarshi (b-rasm).
 Qo`shiluvchi toklarning fazalari 90^0 farq qiladi (c-rasm).
 Natijaviy o`zgaruvchan tokning oniy qiymati toklarning fazalar farqiga bog`liq.

O`zgaruvchan tok zanjiriga qarshiliklar ketma-ket ulanganda

Agar $R_1=R_2$
 $U_{AC}=U_{AB}+U_{BC}$

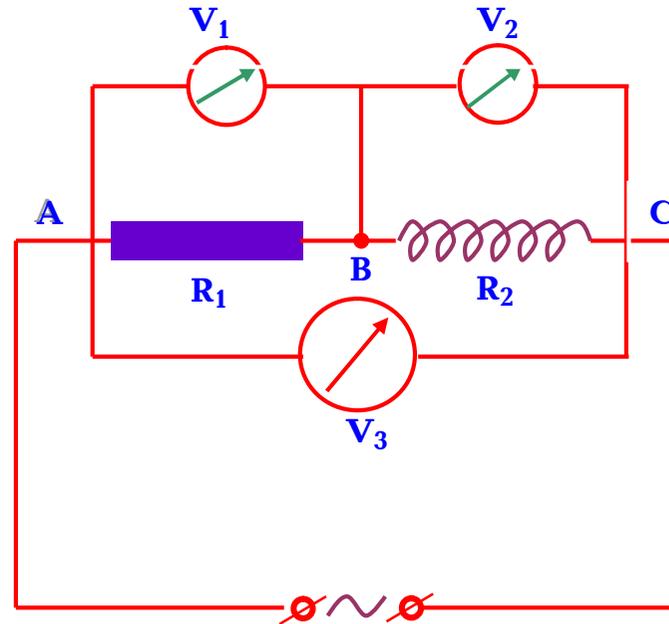
Umumiy holda
 kuchlanishning oniy
 qiymati $u=u_1+u_2$





Agarda R_1 va R_2 larning
 tabiati ha xil bo'lsa,
 $U_{AC}<U_{AB}+U_{BC}$

O`zgaruvchan tok zanjiriga qarshiliklarni ketma-ket ulanganda ularning kuchlanishi qo`shiladi ya'ni $R_{AB}+R_{BC}$ lekin $R_{BC}=R_L$ induktiv g`altakning qarshiligi
 V_1 voltmeter zanjirning AB qismidagi kuchlanish tushushini o`lchaydi
 V_2 voltmeter zanjirning BC qismidagi kuchlanish tushushini o`lchaydi
 V_3 voltmeter zanjirning AC qismidagi kuchlanish tushushini o`lchaydi

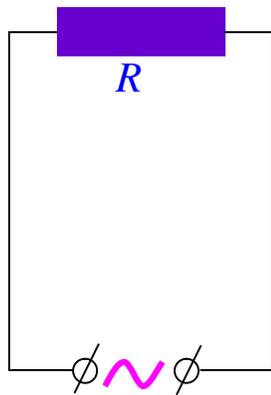
O`zgaruvchan tok zanjiriga qarshilik va sig`imni ulanganda tok bilan kuchlanish orasida fazalar farqi



$$e = I R$$

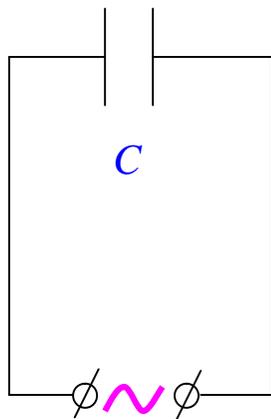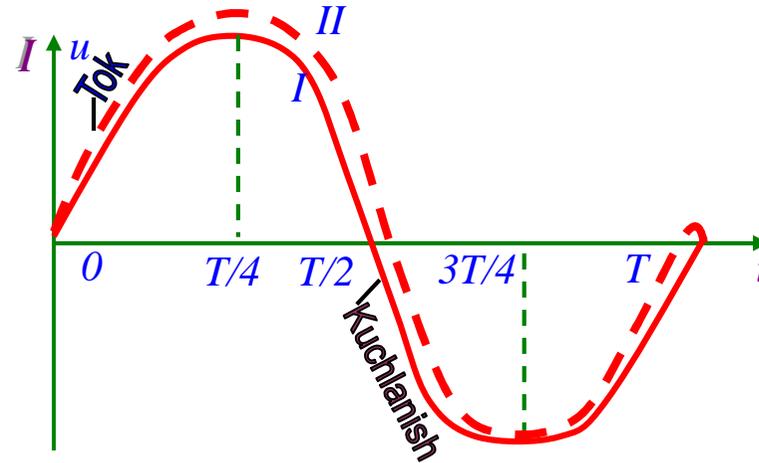


$$e = \frac{I}{\nu c} = I \cdot R_c$$

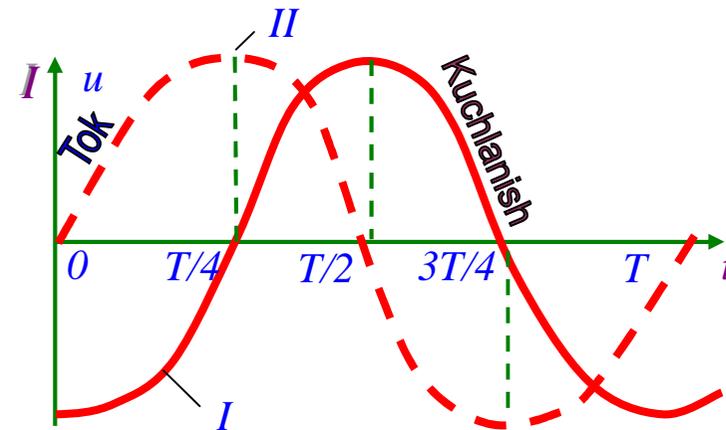


e - o`zgaruvchan elektr yurutuvchi kuch, ω -o`zgaruvchan tokning chastotasi, c -kondensator sig`imi

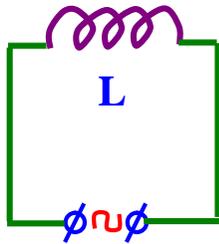O`zgaruvchan tok zanjiriga g`altak ulanganda tok bilan kuchlanish orasida fazalar farqi



$$e = I \omega L = I R_L$$

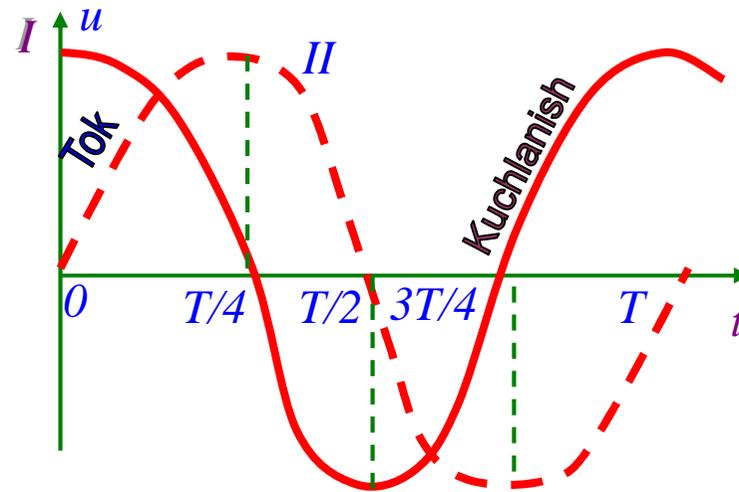

Tok va kuchlanish orasidagi fazalar farqi ϕ quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi

$$\operatorname{tg} \phi = \frac{R_L}{R_{om}} = \frac{L \cdot \omega}{R_{om}}$$



L-g`altakning induktivligi, ω -o`zgaruvchan tok chastotasi, R_{om} -o`tkazgich qarshiligi.

Zanjirga sig`im ulanganda ϕ faza siljishi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi

$$\operatorname{tg} \phi = \frac{R_c}{R_{om}} = \frac{1}{R \cdot \omega C}$$

Qarshilik va sig`im ulangan o'zgaruvchan tok zanjiri

26

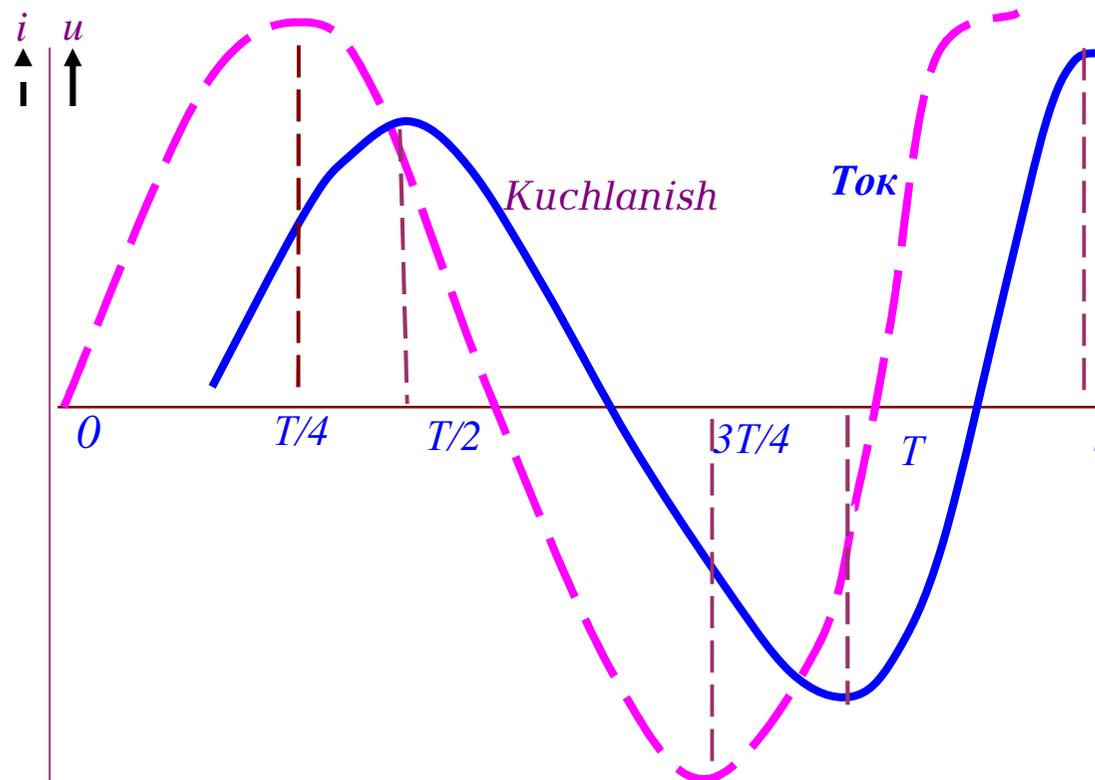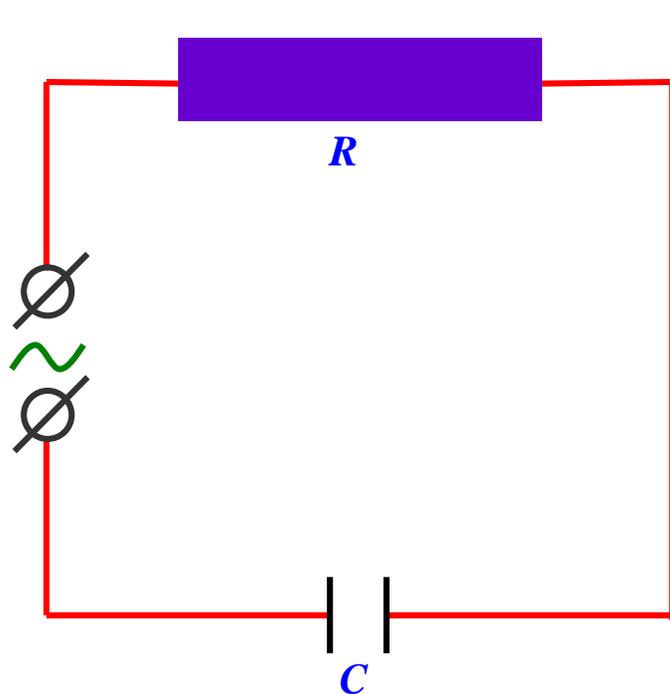



O'zgaruvchan tok zanjiriga R – qarshilik va C – kondensator ulanganda tok va kuchlanish tushish orasida φ faza farqi vujudga keladi. Uning kattaligini quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{R_c}{R_{om}} = \frac{1}{R \cdot \omega C}$$

R – aktiv qarshilik, $\frac{1}{\omega C}$ - sig`im qarshiligi bo`lib, reaktiv qarshilik deyiladi.

Qarshilik va g`altak ulangan o'zgaruvchan elektr tok zanjiri

27

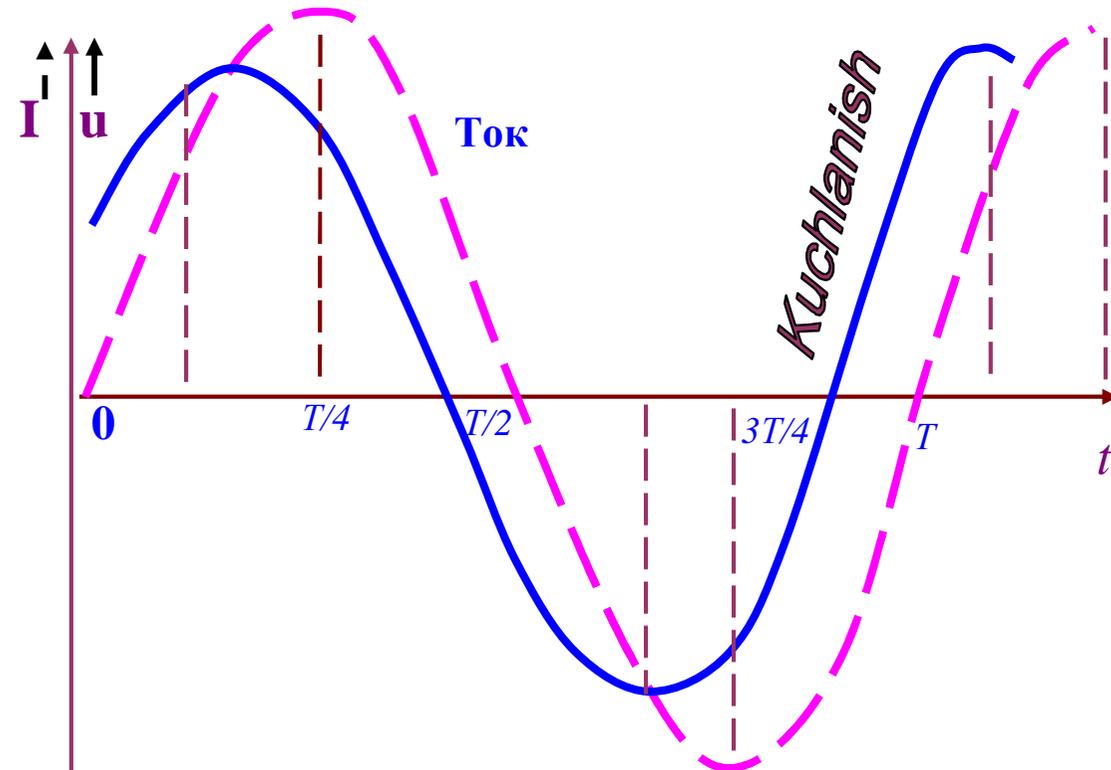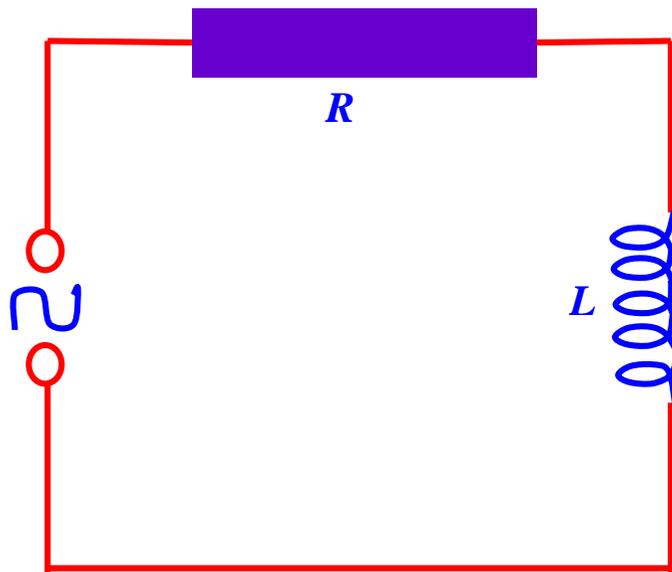



O'zgaruvchan tok zanjiriga R – qarshilik va L – g`altak ulanganda tok va kuchlanish tushish orasida j faza farqi vujudga keladi. Uning kattaligini quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\operatorname{tg} j = \frac{R_L}{R_{om}} = \frac{L \cdot \omega}{R_{om}}$$

R – aktiv qarshilik, $L \cdot \omega$ – g`altak qarshiligi bo`lib, reaktiv qarshilik deyiladi.

RLC – o'zgaruvchan tok zanjiriga ketma – ket ulangan

28

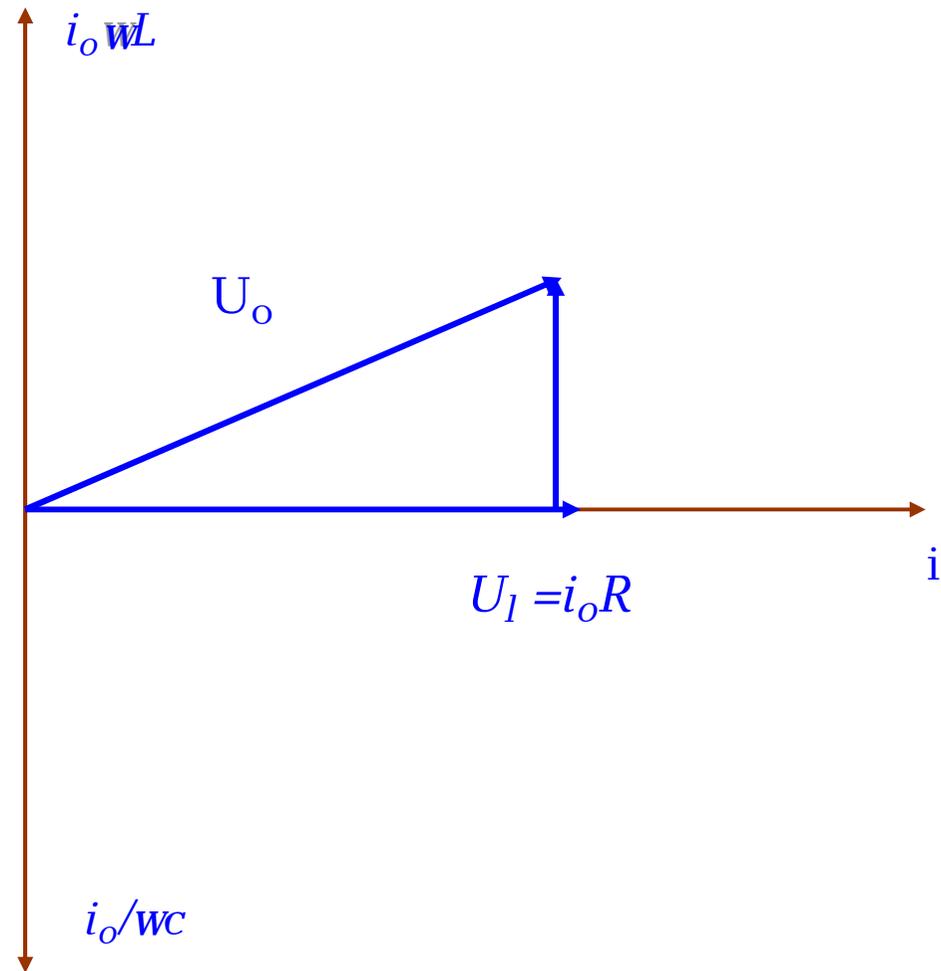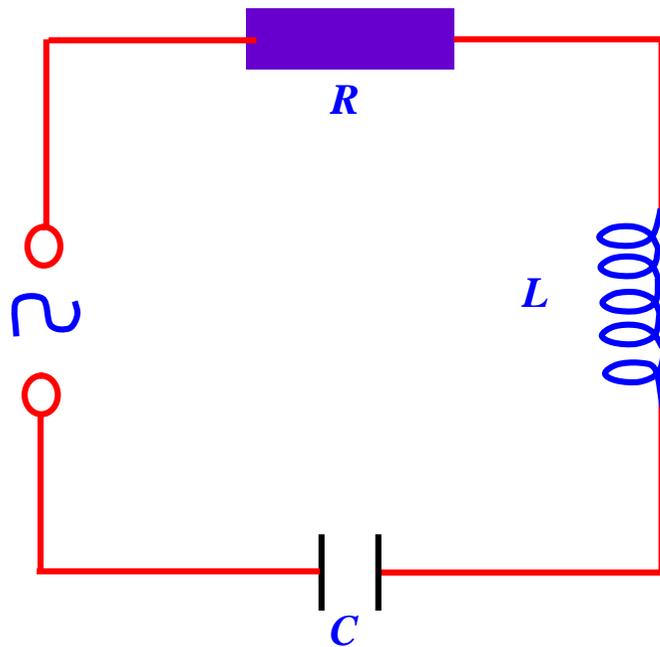

R –qarshilik C –sigim L –galtak

$$u = \frac{i}{\sqrt{R^2 + (\omega \cdot L - 1/\omega \cdot C)^2}}$$

$$\text{tg}\varphi = (\omega L - 1/\omega C)/R$$



RLC –zanjirning kuchlanish vektor diagrammasi;

U_a –kuchlanishning aktiv tashkil etuvchisi;

U_z – kuchlanishning reaktiv tashkil etuvchisi.

RLC – o'zgaruvchan tok zanjiriga parallel ulangan

29

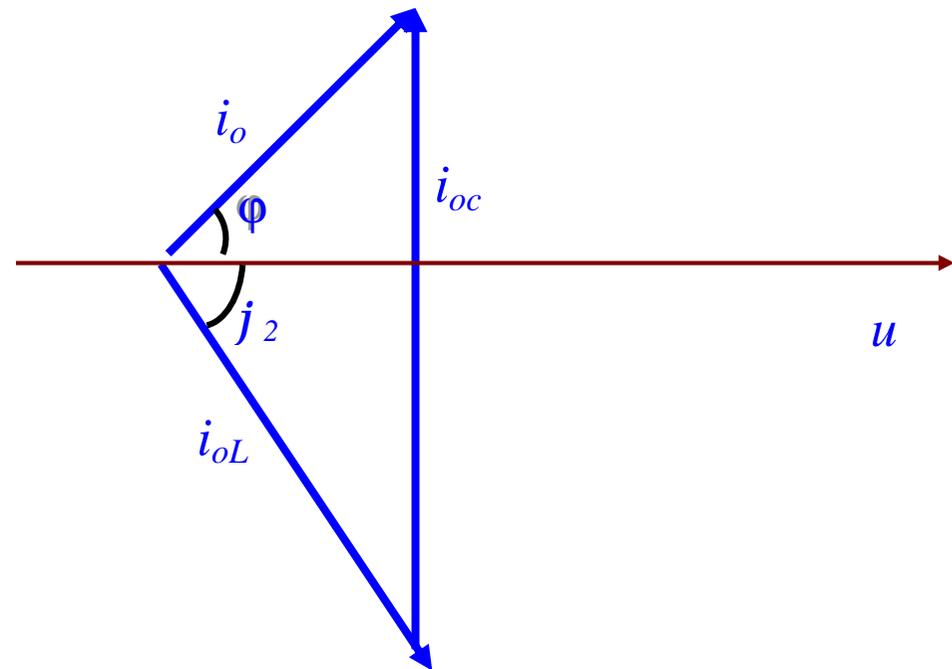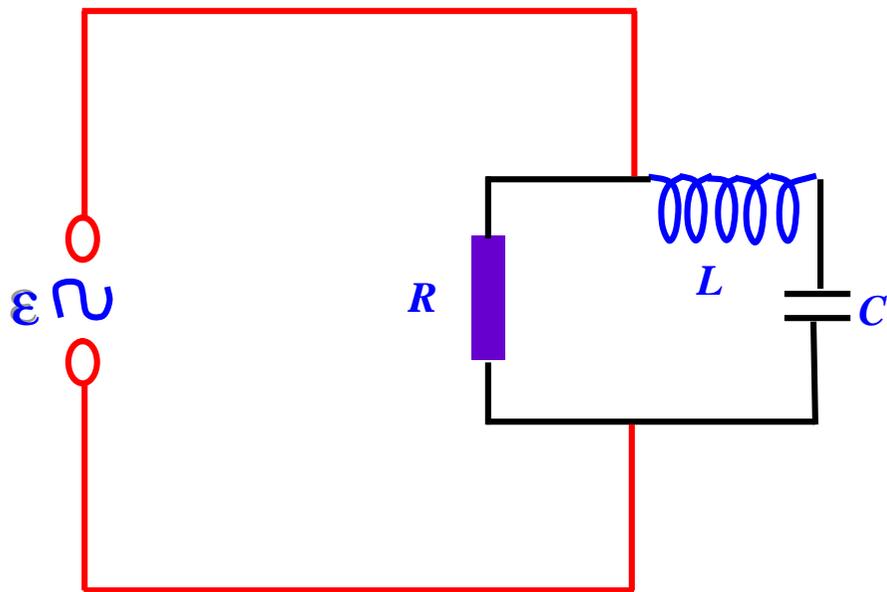


R –qarshilik, L –g'altak,
 C –sig'im, e-o'zgaruvchan elektr
manbayi

*RLC–zanjirni parallel ulashda tok
vektor diagrammasi*

Uch fazali tok


30

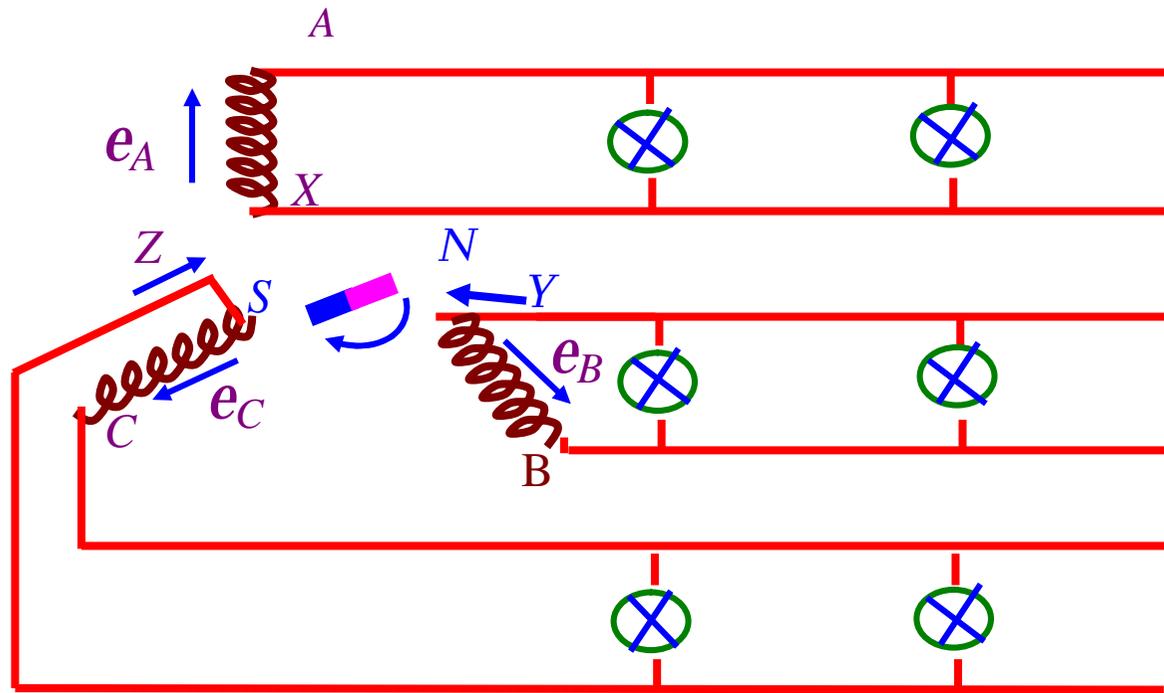

NS- doimiy magnitik, e_A , e_B , e_C – yakrda hosil bo`luvchi o`zgaruvchan elektr yurutuvchi kuchlar, — - yakr uchlaruga ulangan o`tkazgichlar, ⊗ - yurutuvchi lampalar. Chizmada uch fazali o`zgaruvchan tok generatorining yakrlariga tashqi manbalarni ulash sxemasi keltirilgan.

Uch fazali generatorni tashqi zanjirga yulduz usulda ulash


31

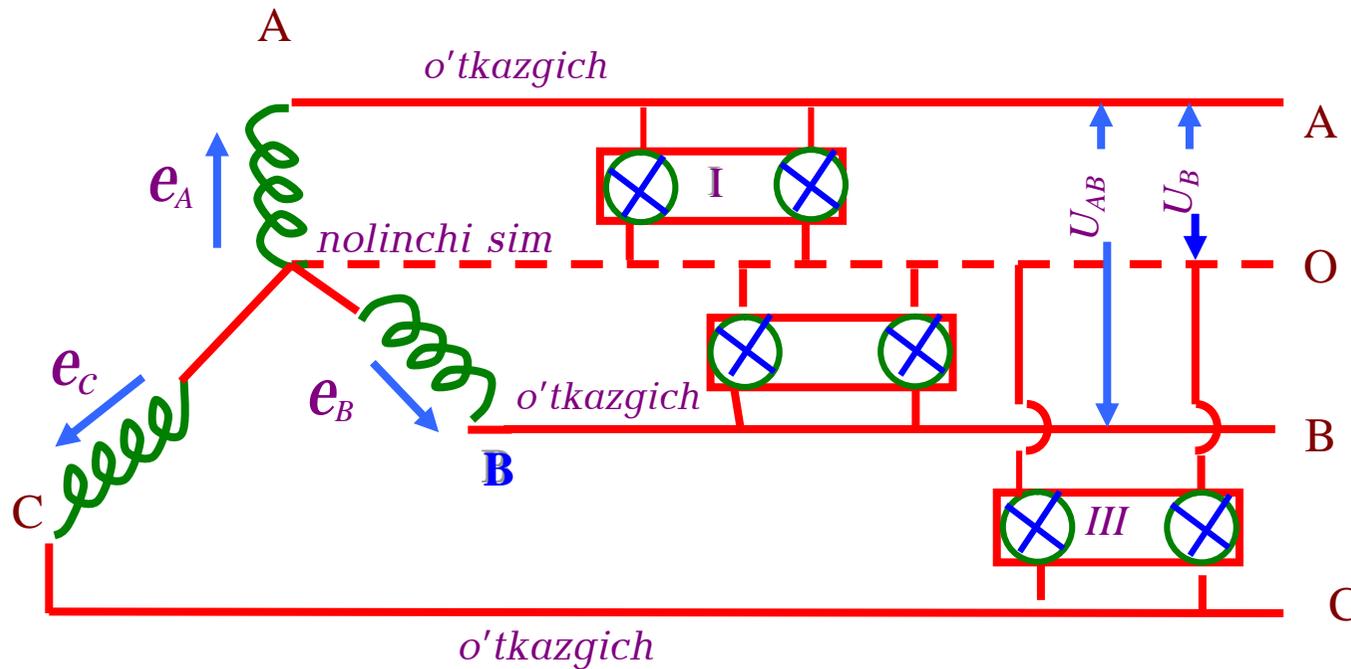

Uch fazali generatorning uchlariga yulduzcha usulda ulangan simlar L –lampalar turkumini tok bilan ta'minlashdi uch fazali generator chulg'amlarini yulduzcha ulash to'rtta o'tkazgichdan foydalanishi.

Uch fazali generator kuchlanishni foydalanishda yulduzcha usilda uchta o'tkazgichlarni qo'llash

32

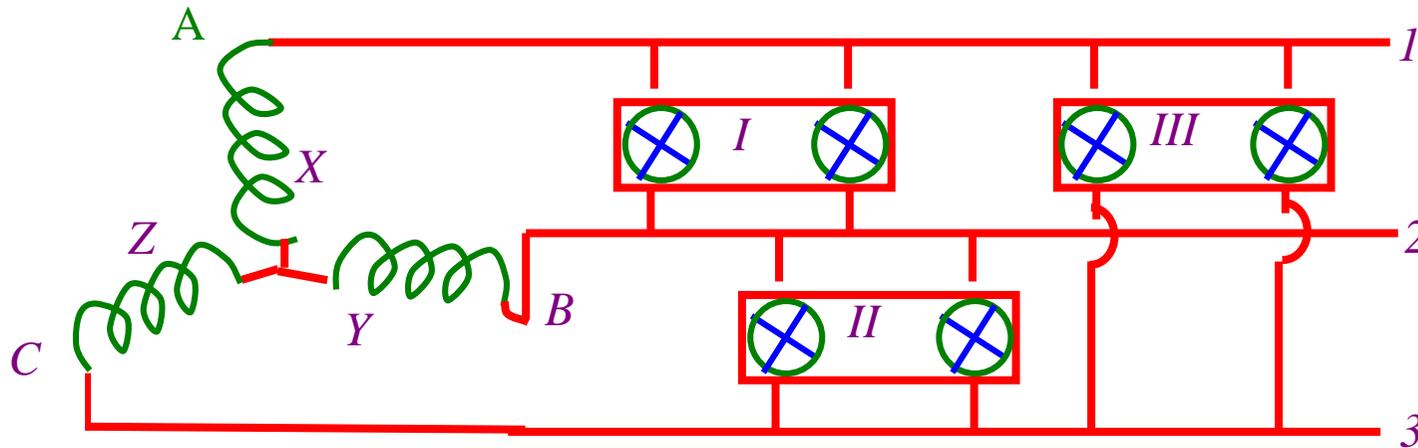


Uch fazali generator cho'lg'amlarini tashqi zanjirga ulasdda uchta o'tkazgichdan foydalanish usulining sxemasi.

$U_o = \sqrt{3} \cdot U_f \approx 1,73 \cdot U_f$ U_f - generator fazalarida hosil bo'luvchi kuchlanish. Agarda $U_f = 200$ V bo'lsa $U_o = 380$ V bo'ladi. Bu hisob generator cho'lg'amlarida hosil bo'luvchi toklarning kattaligi bir xil bo'lganda o'rinli.

Uch fazali generatorni tashqi zanjirga ulashda uchburchak usuli




33

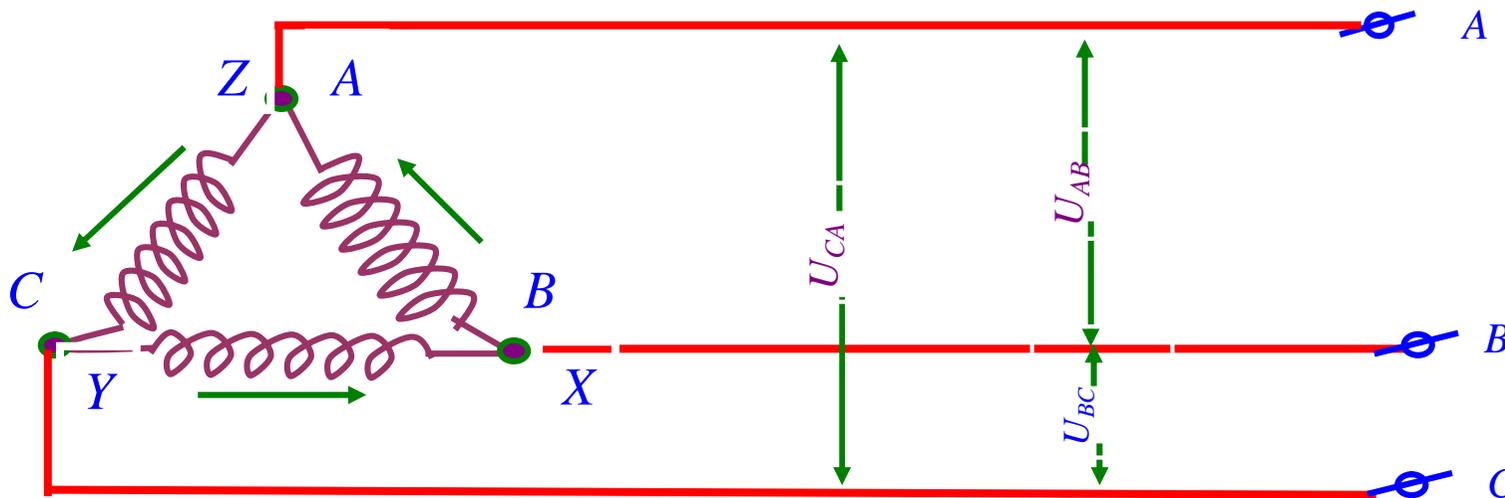

Uch fazali generator cho`lg`amlarini tashqi zanjirga ulashda uchburchak usulidan foydalanganda uchta o`tkazgichlar yetarli bo`ladi. O`tkazgichlar uchburchakning A,B va C cho`qqilariga ulanadi, uchburchak usulida ulanganda generatorning chiziqli kuchlanishi faza kuchlanishiga teng bo`ladi.


$U_o=U_f$. Shunday qilib, generator cho`lg`amlarini uchburchak usulida ulanganida o`tkazgichdagi kuchlanish tushish 1,73 marta kichik bo`ladi.

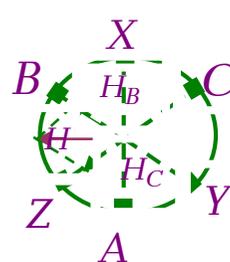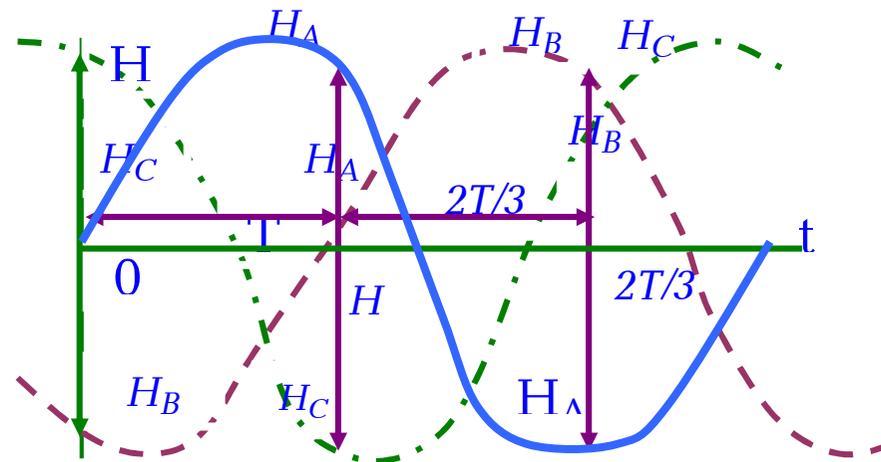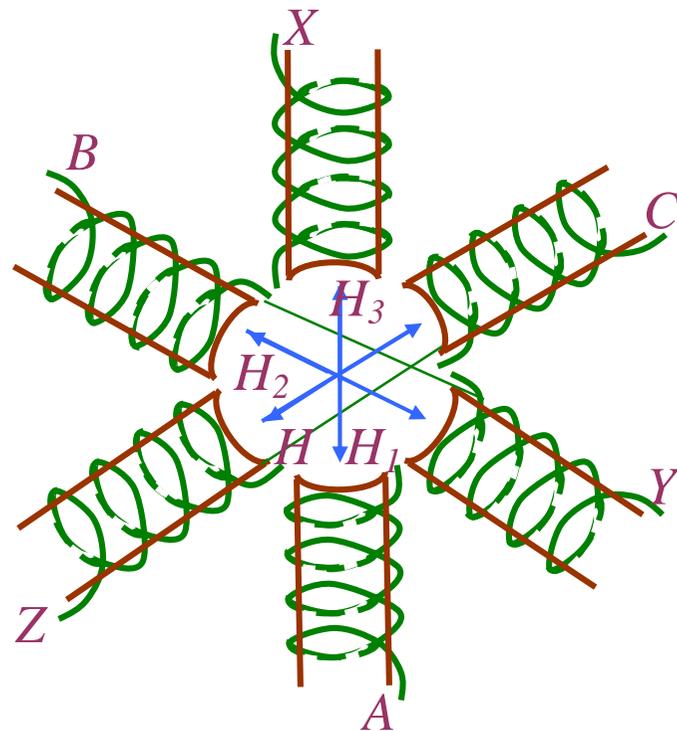Uchta sinusoidal maydonlar qo'shilganda aylanuvchi magnet maydonni hosil qilish




$$t = T/3; H_A = 0$$

$$H \perp XA$$

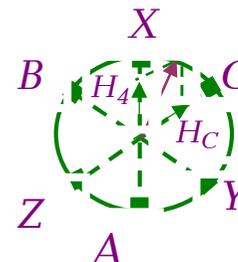

$$t = 2T/3; H_B = 0$$

$$H \perp YB$$

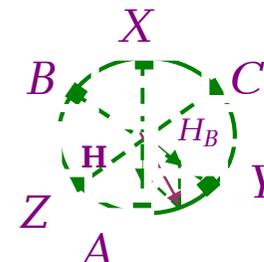


$$t = T; H_C = 0$$


$$H \perp ZC$$

Bir-birini nisbatan 120° da yo'nalgan uchta sinusoidal maydon hosil qilish aylanuvchan magnet maydoni hosil qilish. XA, YB, ZC magnet maydonni hosil qiluvchi g'altaklardir.

Stator cho'lg'amlarini ulash usullari

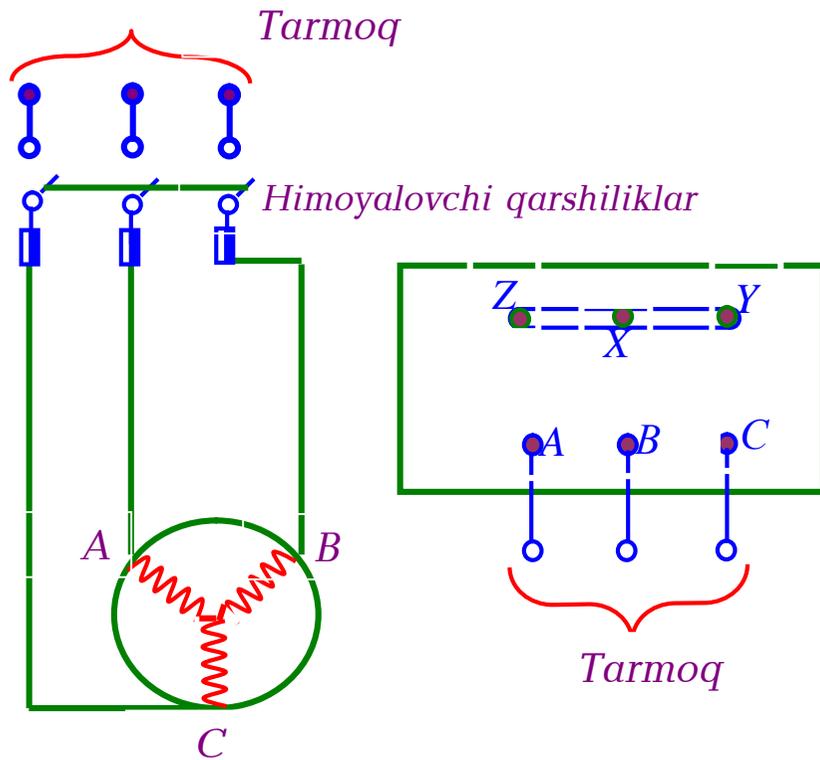


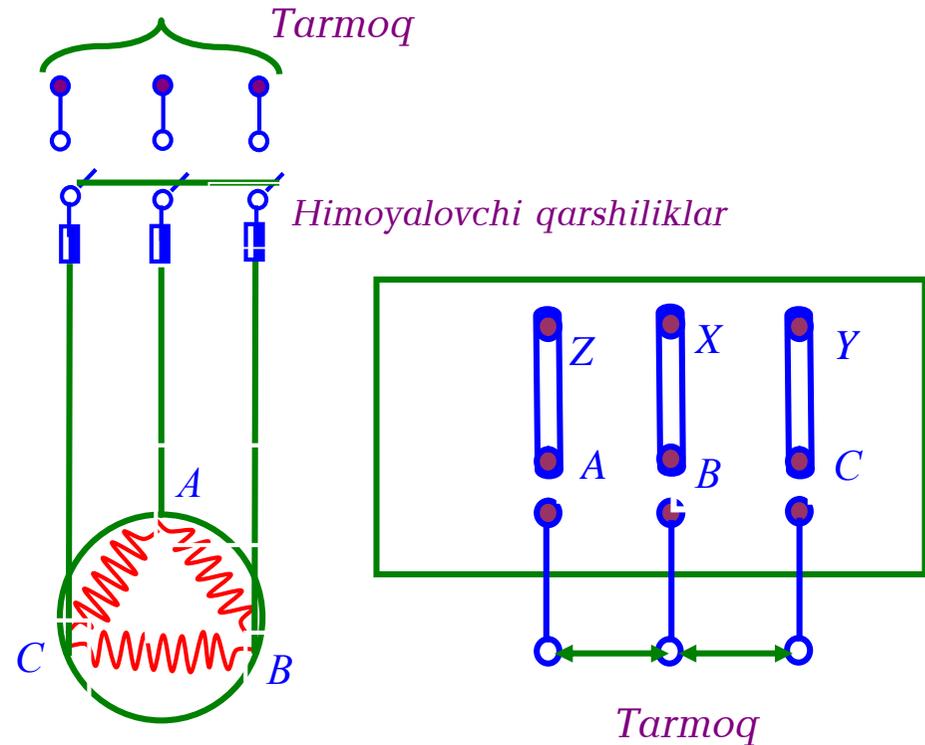
Stator cho'lg'amlarini yulduzcha usulida ulash



Stator cho'lg'amlarini uchburchak usulida ulash

Uch fazali elektr yurituvchi kuch

36

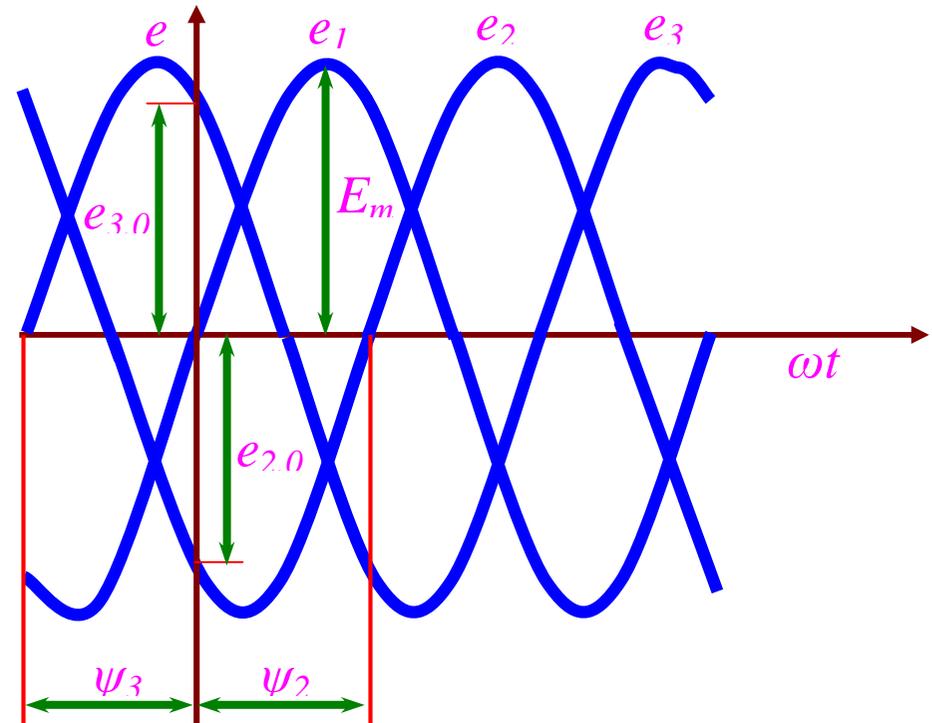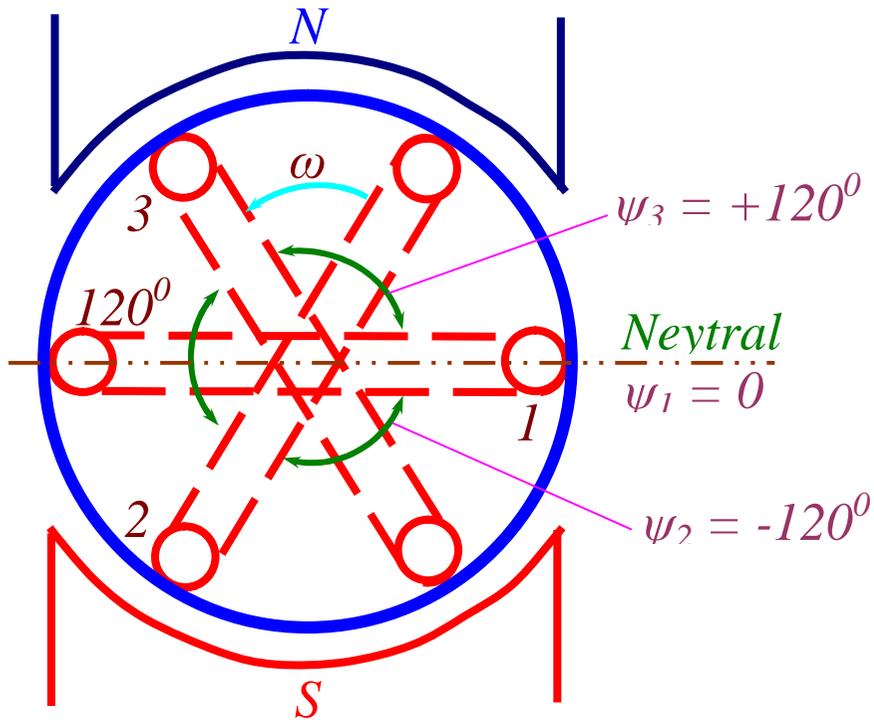



Magnit maydondagi rotor soat miliga qarama –qarshi aylanadi

$$\begin{aligned}
 e_A &= E_m \sin \omega t; \\
 e_B &= E_m \sin (\omega t - 120^\circ); \\
 e_C &= E_m \sin (\omega t + 120^\circ)
 \end{aligned}$$

ψ_2, ψ_3 – faza siljishlari
 E_m – maksimal amplituda
 $e_{2.0}, e_{3.0}$ – amplitudalarning oniy qiymatlari


Elektr yurituvchi kuchning uch fazali simmetrik sistemalari

Uch fazali generatorning cho'lg'amlarida hosil bo'lgan elektr yurituvchi kuch (*E.Yu.k.*) *X, Y, Z* uchlaridan *A, B, C* boshlang'ich nuqtalarga tomon yo'nalishi musbat deb qabul qilingan. *E.Yu.k.* va toklarning tegishli vektor diagrammasi *b* - rasmda ko'rsatilgan. Manbaning har bir cho'lg'amini alohida iste'molchi bilan ulash va uchta mustaqil zanjir hosil qilish mumkin, ulardan har birining alohida toki i_A, i_B, i_C bo'ladi.

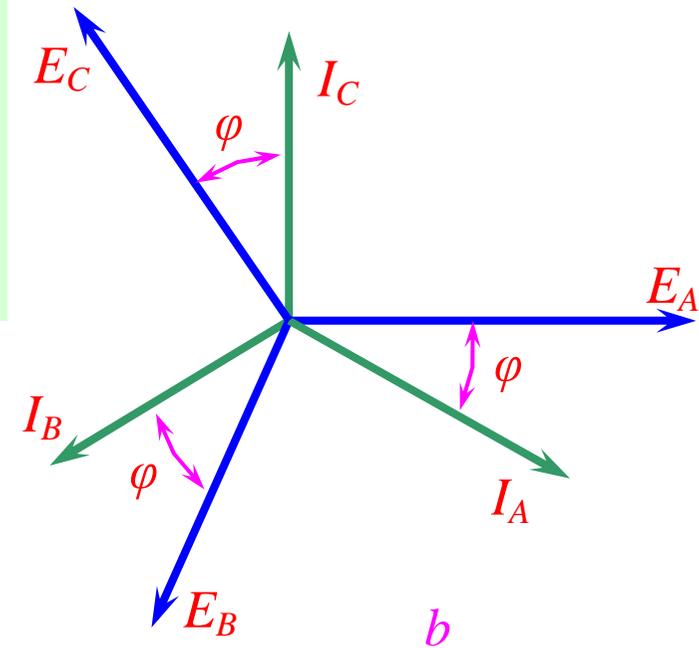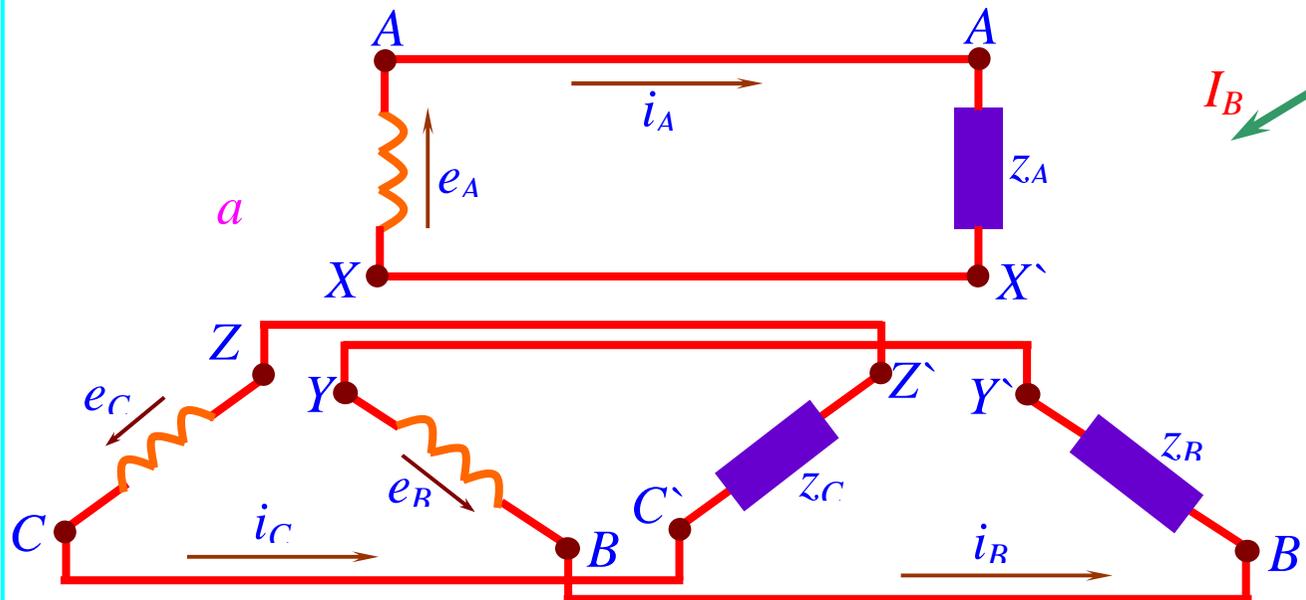


φ – tok kuchi va *e.yu.k.* orasidagi faza

Uch fazali zanjirlarda avariya rejimlari

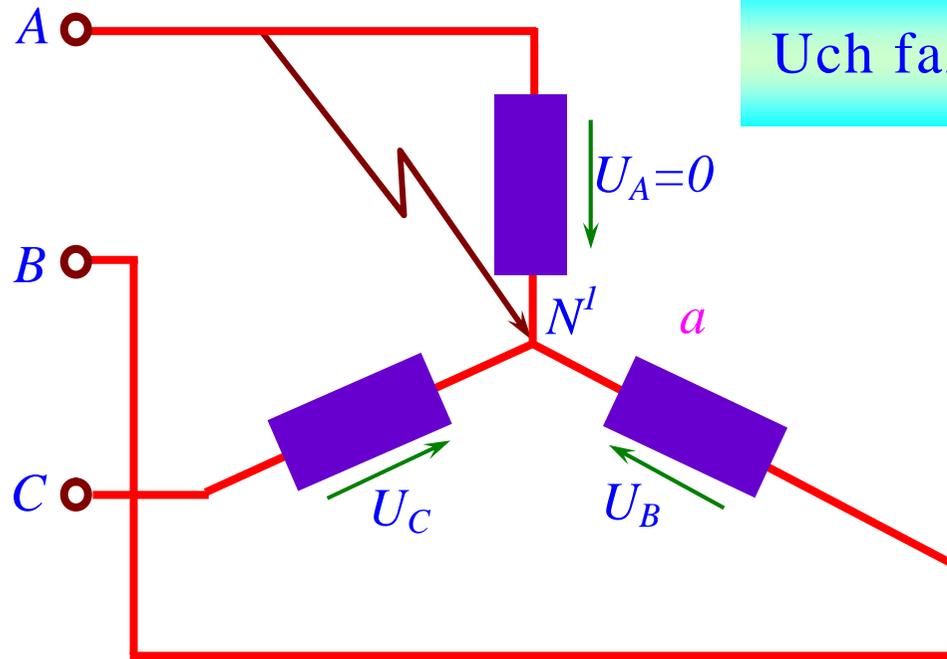


Uch simli sxemada iste'molchi yulduz usulida ulanganda bitta fazada simning uzulishi shu fazada kuchlanish va tokning mutlaqo bo'lmasligiga olib keladi. Iste'molchining boshqa ikkita fazasi liniya kuchlanishiga ketma – ket ulangan bo'lib qoladi. A fazada sim uzilganda (a – rasm) B va C ketma – ket ulangan.

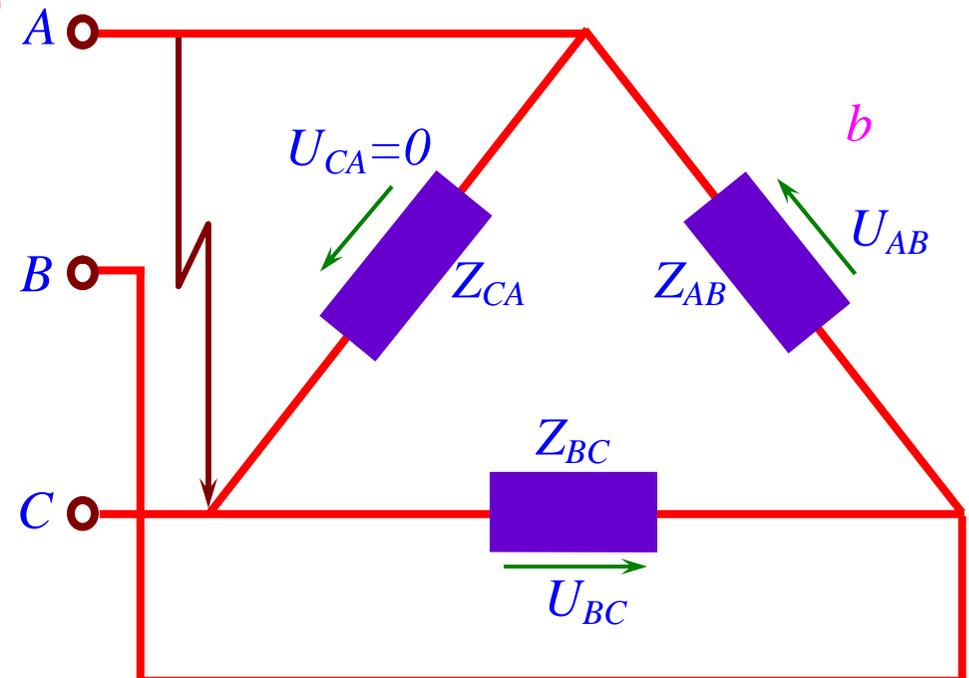
Iste'molchi uchburchak usulida ulanganda A fazada (b – rasm) liniya simining uzulishi sxemani ikkita Z_{AB} , Z_{CA} fazalar liniya kuchlanishi U_{BC} ga ketma – ket ulangan bo'lib qoladi. Uchinchi faza Z_{BC} normal kuchlanish ostida bo'ladi.



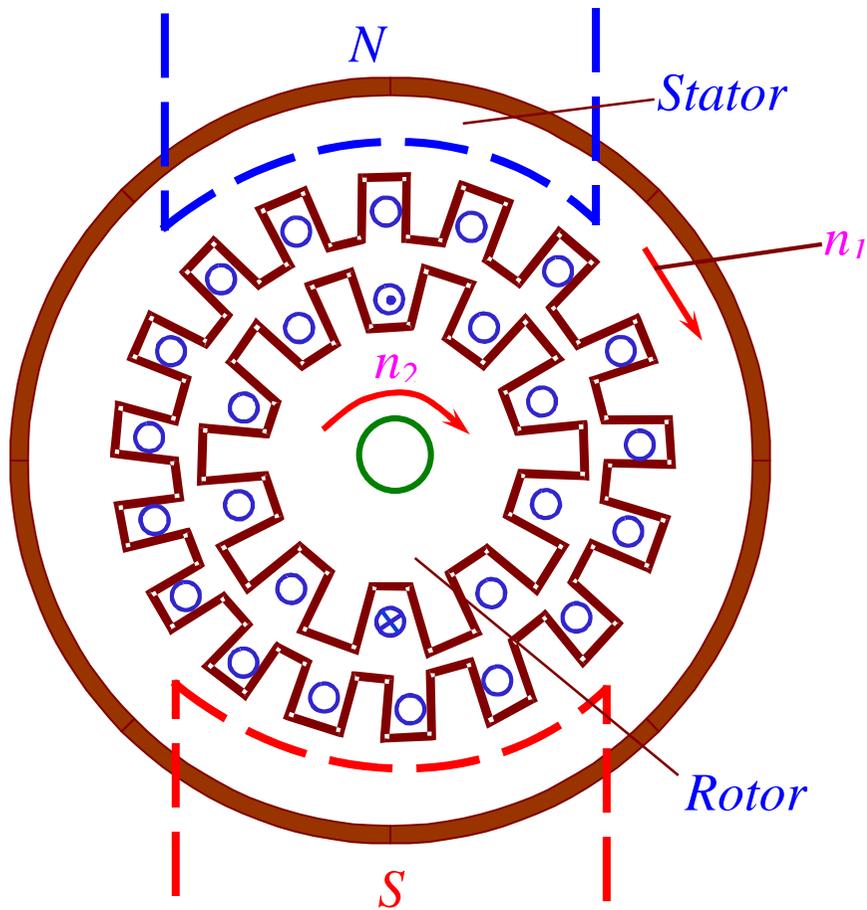O`zgaruvchan tok mashinalarining konstruktiv sxemalari




Asinxron mashinaning konstruktiv sxemasi

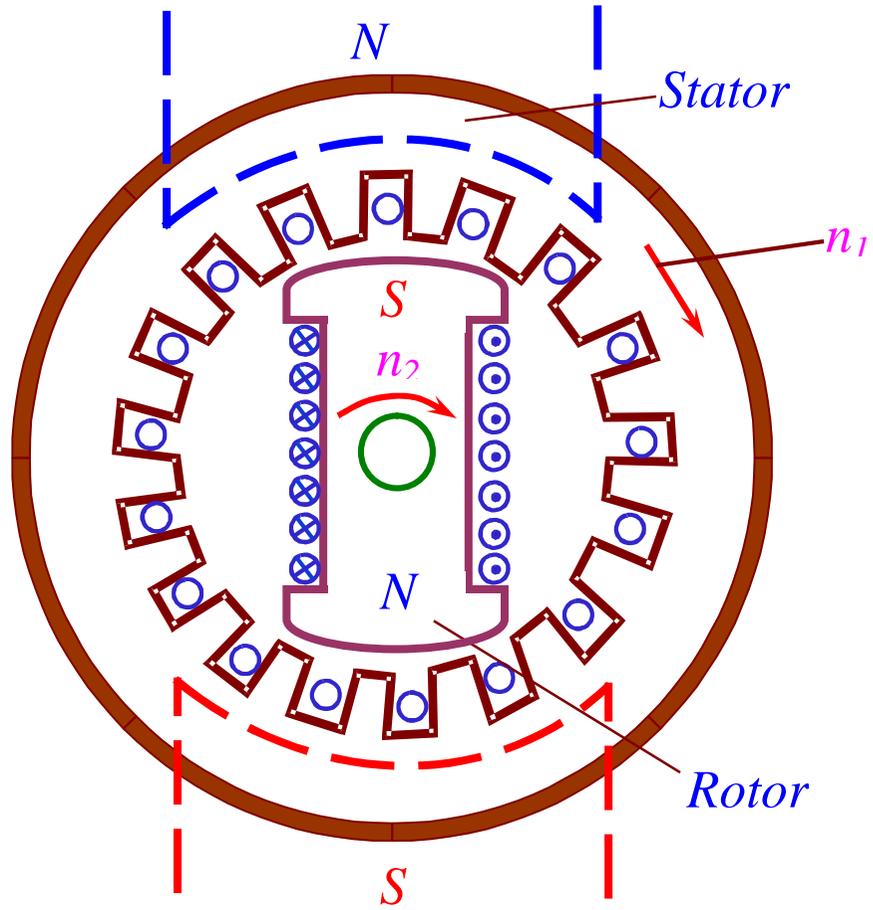


Sinxron mashinaning konstruktiv sxemasi

Bitta faza cho`lg`amining magnit maydoni

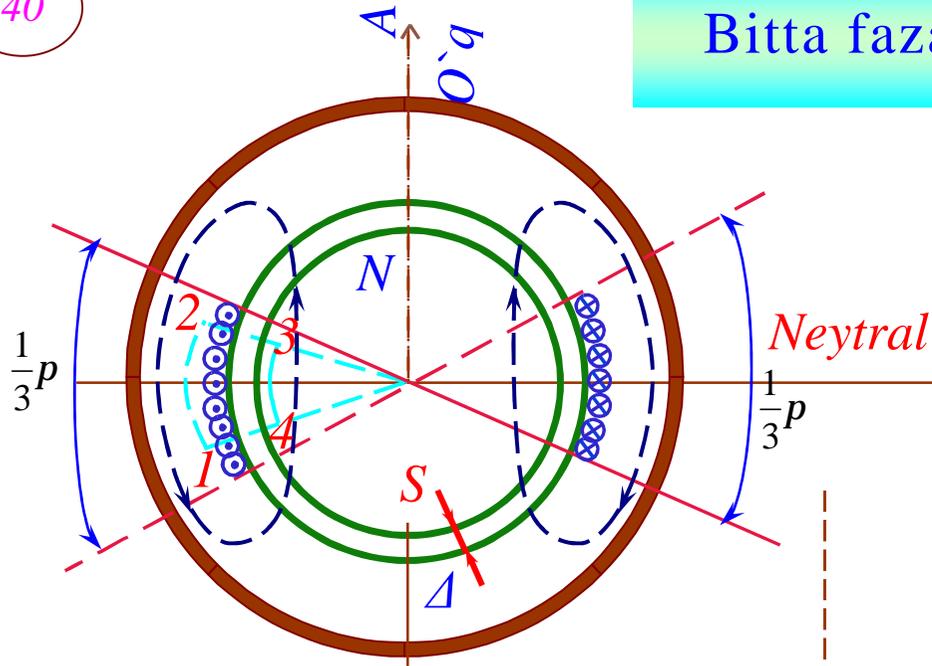


Statorning yoyilgan holati keltirilgan

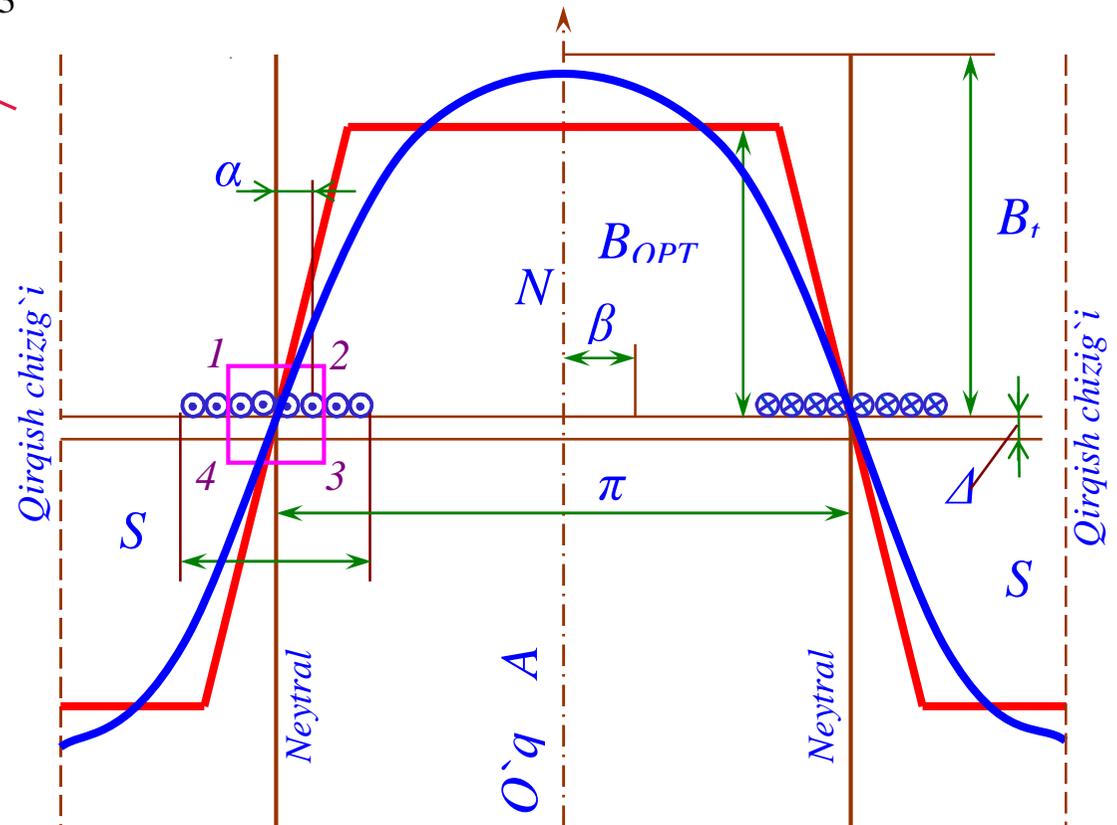Uch fazali cho`lg`amning bitta fazasi, uning o`tkazgichlari stator ichki yuzasining $1/3$ qismiga bir tekis taqsimlangan. Magnit oqimining o`qiga perpendikulyar, stator bilan rotorni ikki qismga ajratadigan tekislik *neytral* deyiladi



Uch fazali chulg`mning aylanuvchi magnit maydoni

41

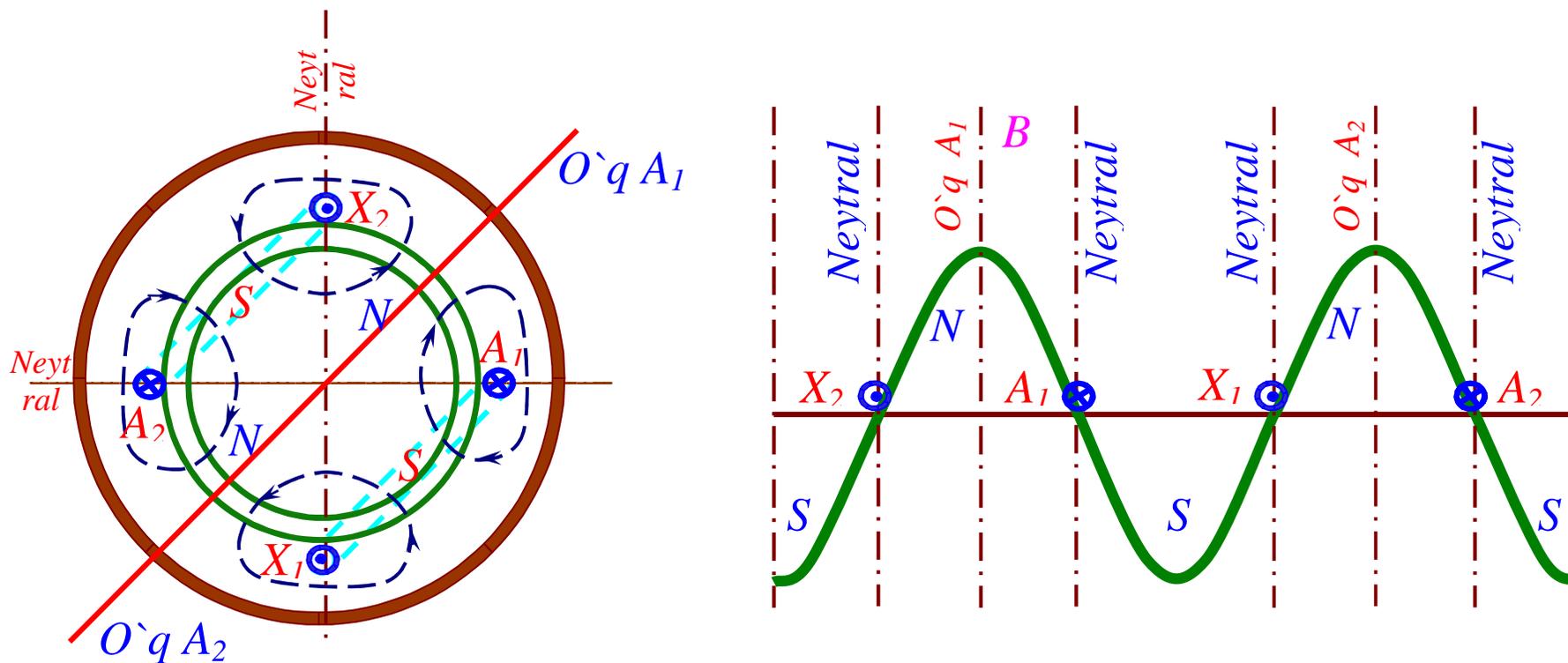



Har qaysi fazaning chulg`mini aktiv tomonlari orasidagi masofa stator aylanasiining $\frac{1}{4}$ qismiga teng keladigan ikkita g`altakdan iborat qilib tayyorlanadi. Bu holda to`liq aylanasida bitta qutblar jufti bo`ladigan xol uchun aytilgan barcha mulohazalarni stator aylanasini uzunligining yarmiga bitta qutblar jufti to`g`ri keladigan holiga ham taaluqlidir.

$p=2$ magnit maydonining aylanish chastotasi $n_1=60 f/2$ ayl/min umumiy holda esa qutb juftlari soni istalganicha bo`lganda

$$n_1 = 60 \frac{f}{p}$$

Transformatorning tuzilishi


42

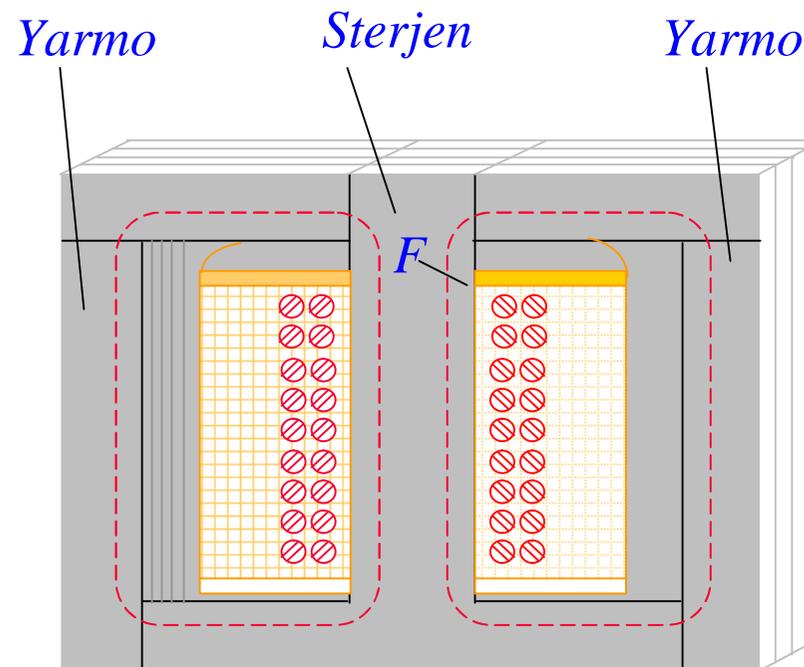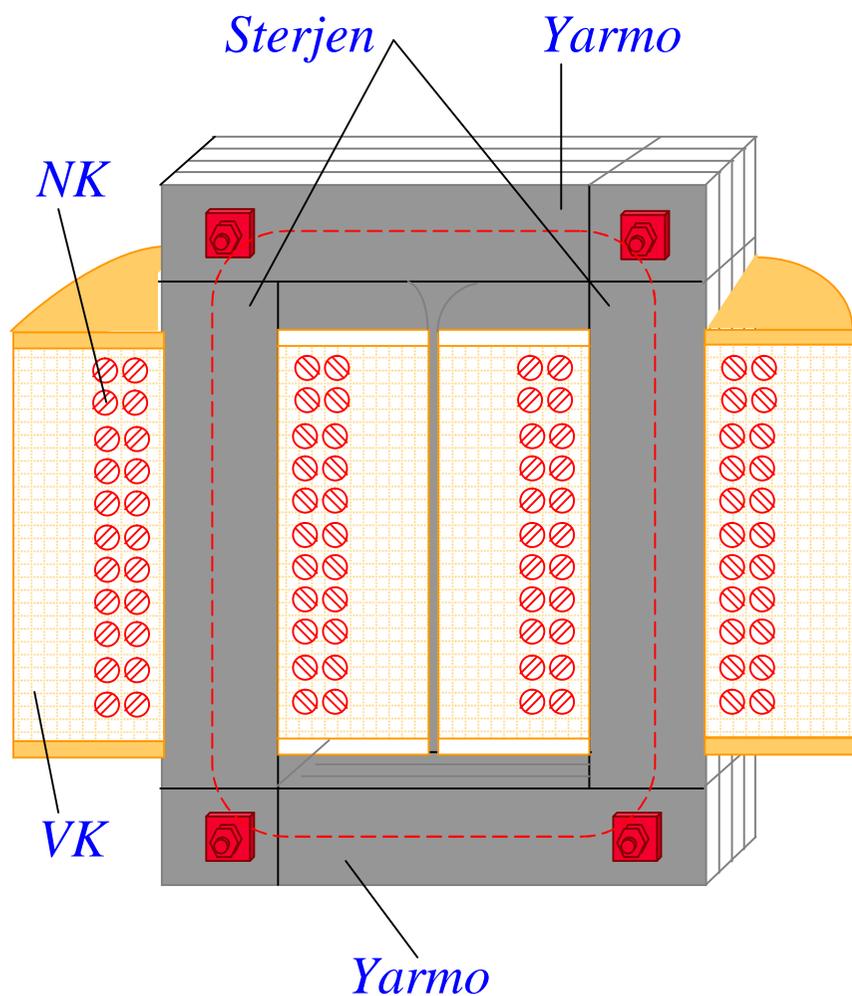

Transformatorlarning magnit o`tkazgichlari sterjenlar bilan yarmodan tarkib topgan. Sterjenlarda cho`lg`amlar joylashadi, yarmo esa sterjenlarni birlashtiradi va magnit o`tkazgichning yopiq bo`lishini ta'minlaydi.

Transformatorning salt ishlash rejimi

43

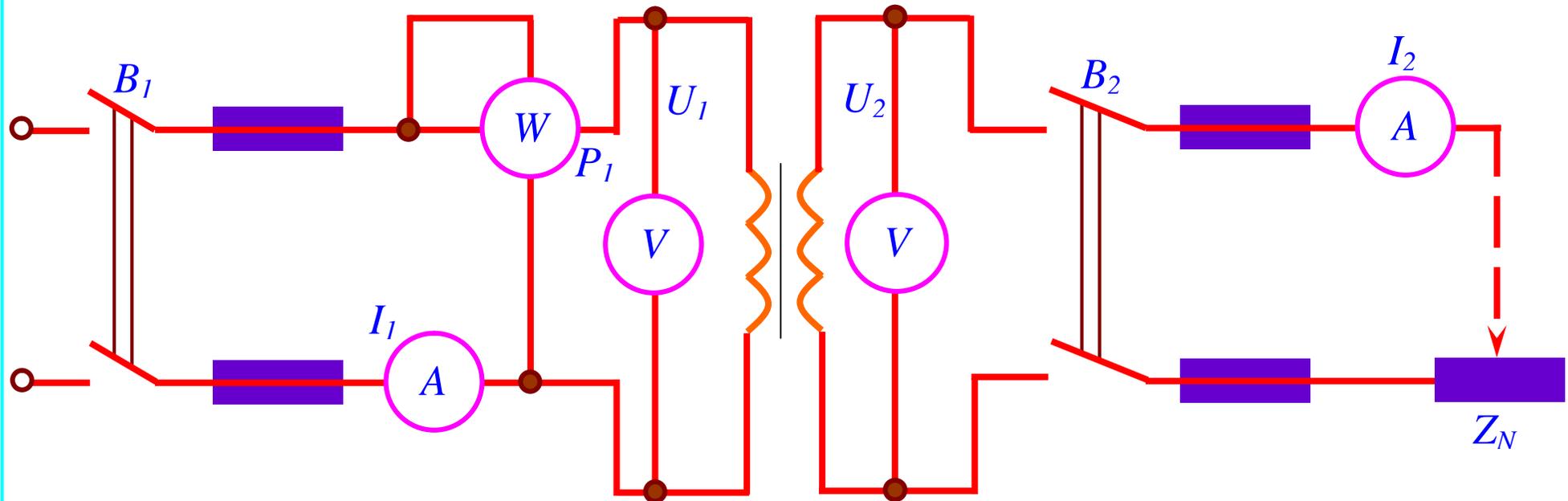


Transformatorning salt ishlash rejimida birlamchi cho`lg`ami tarmoqqa nominal kuchlanish U_1 ostida ulangan (uzgich B_1 yopiq), ikkinchi cho`lg`am esa uzgich B_2 bilan uzilgan ($I_2 = 0$) bo`ladi.

Ikkilamchi cho`lg`am qismlarida kuchlanish nominal kuchlanishga teng $U_2 = U_{2nom}$. Transformator cho`lg`amlarida nominal nagruzkada kuchlanishning pasayishi nominal kuchlanishning 5 – 10 % ini tashkil etadi.

Transformatorning foydalanish koeffitsiyentini aniqlash sxemasi

44

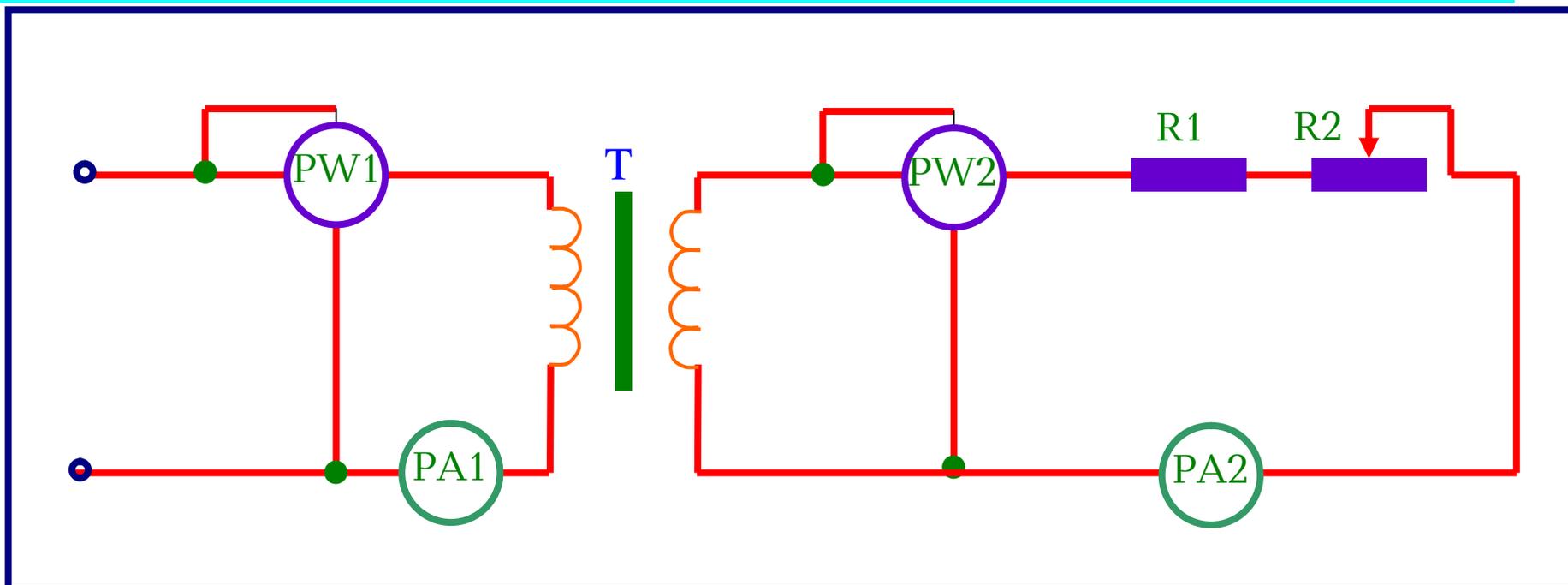


Transformatorning foydali ish koeffitsiyentini aniqlashda uning ikkilamchi zanjiriga har xil kuchlanishli elektr asboblari ulanadi. Bu kuchlanishni o`zgartirishga imkon beradi. Tajribada ikkilamchi zanjirda kuchlanishning oshishi birlamchi zanjirning kuchlanishining oshishi mos kelishi kuzatiladi. Transformatorning ikkilamchi zanjiriga ulangan voltmeter ko`rsatgichlariga qarab uning foydali ish koeffitsiyenti aniqlanadi.



ANIMATSIYA

CTRL tugmasini bosib, sichqonchani chap tugmasini bosing

Uch fazali transformator

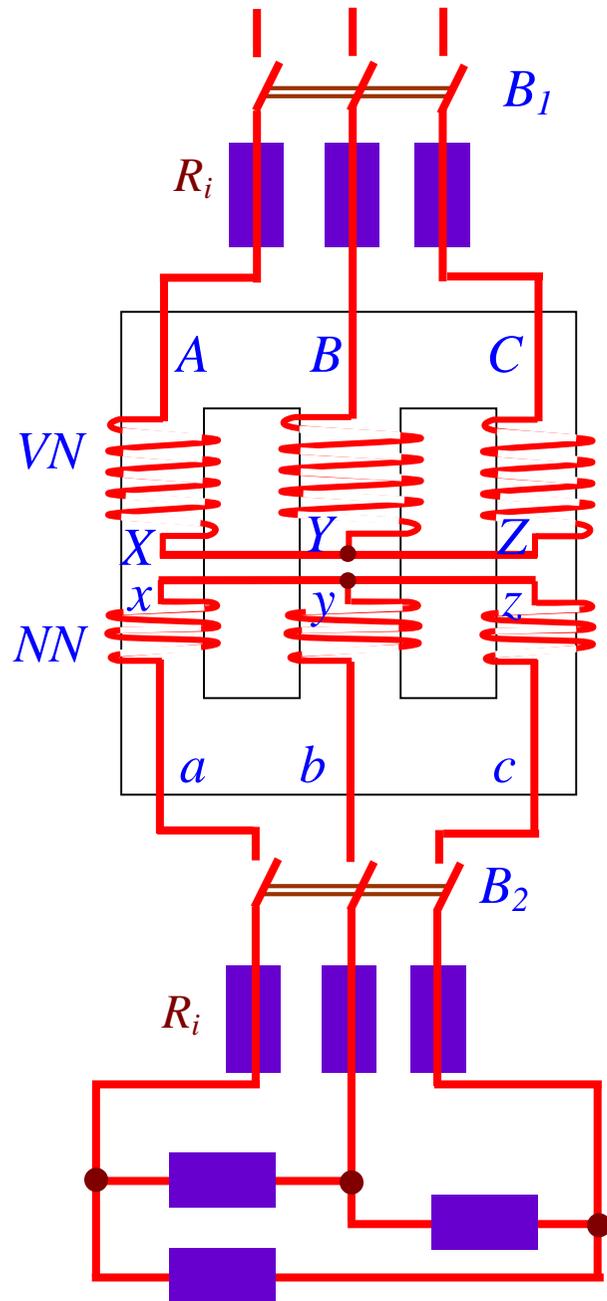


Uch fazali transformatorning tuzilish sxemasi. Uchta o`zak sterjenlarining har birida bitta fazaning ikkita cho`lg`ami (VN va NN) joylashgan. Transformatorlarni ulanish guruhlari bo`yicha ajratishga liniya kuchlanishlari – birlamchi va ikkilamchi kuchlanishlar orasidagi fazalarning siljish burchagi asos qilib olingan.

Transformatorlarning turlari va konstruksiyalarining nihoyatda xilma – xilligi ularning vazifasi, shuningdek quvvati va kuchlanishi turlicha ekanligi sababdir.

R_i – himoyalovchi qarshiliklar

B_1, B_2 – elektr tarmog`iga ulovchi dastalar


Payvandlash transformatori

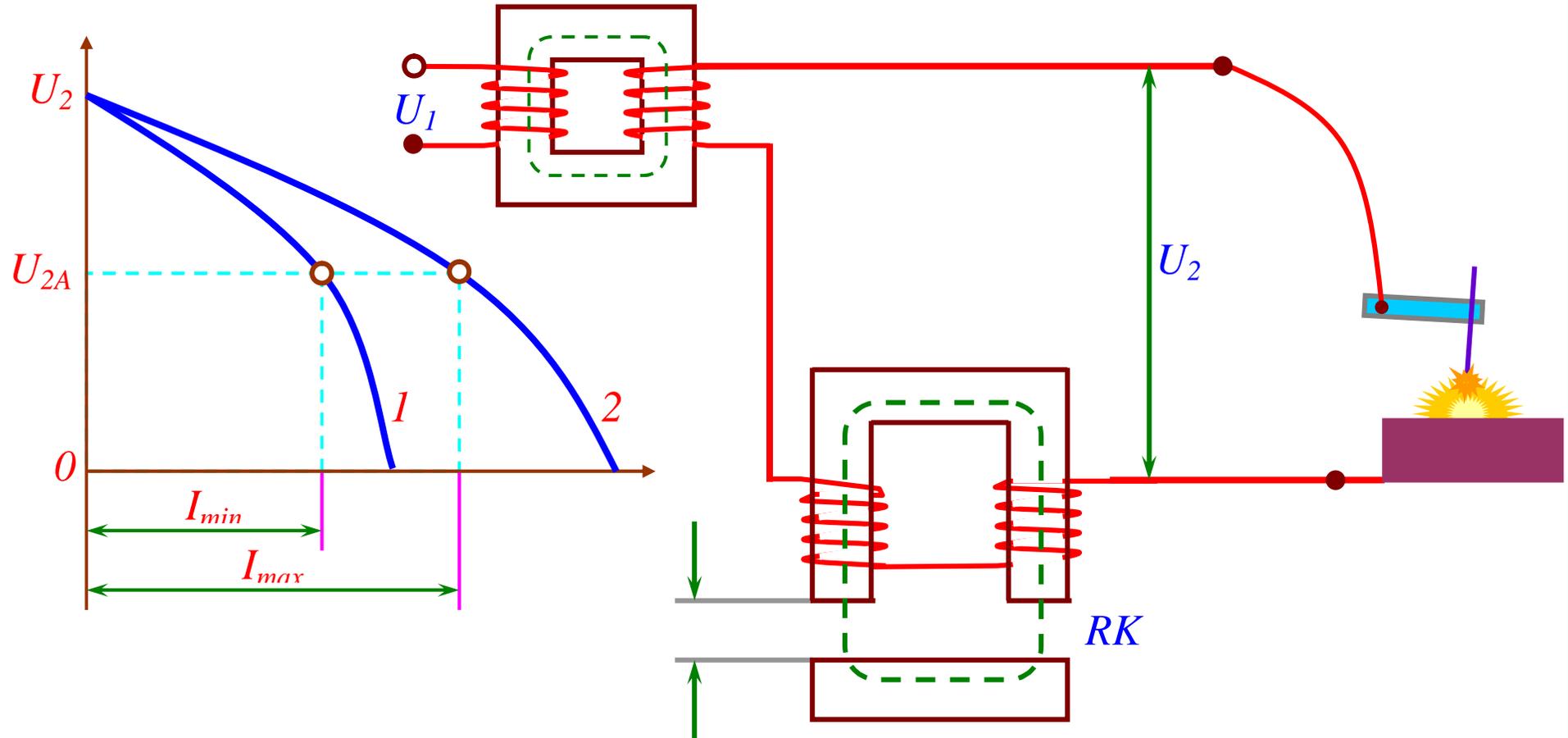

Yoyli payvandlash uchun transformator 220 yoki 380 V li tarmoqqa ulash uchun mo'ljallangan bo'lib, ikkilamchi tarmoqda elektr yoyi hosil qilish uchun salt ishlash kuchlanishi yetarli darajada 60-70 V bo'ladi.


Tashqi xarakteristikasi keskin pasayadi va shu bilan bog'liq holda nagruzka salt ishlashdan qisqa tutashuvga qadar keskin va tez o'zgaranda tok qisman o'zgaradi

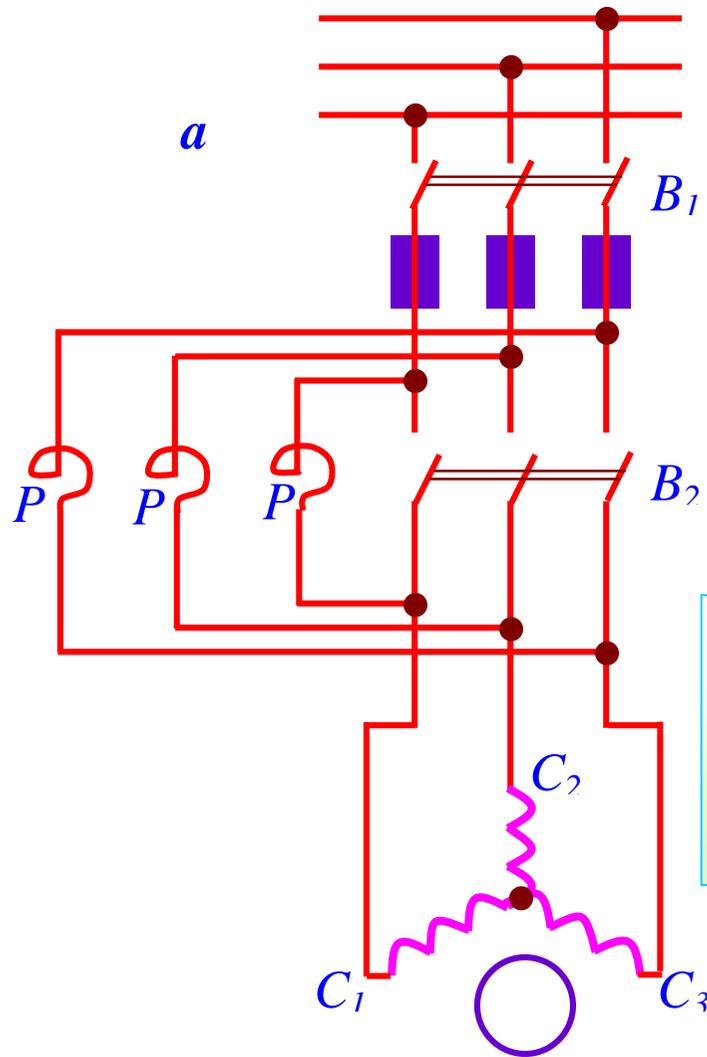Qisqa tutashuvli rotorli dvigatellarni ishga tushirish



Ishga tushirishning boshlanashida kuchlanishni pasaytirish uchun stator cho'lg'amlarini yulduzdan uchburchakka o'zgartirib ulash (a-rasm).

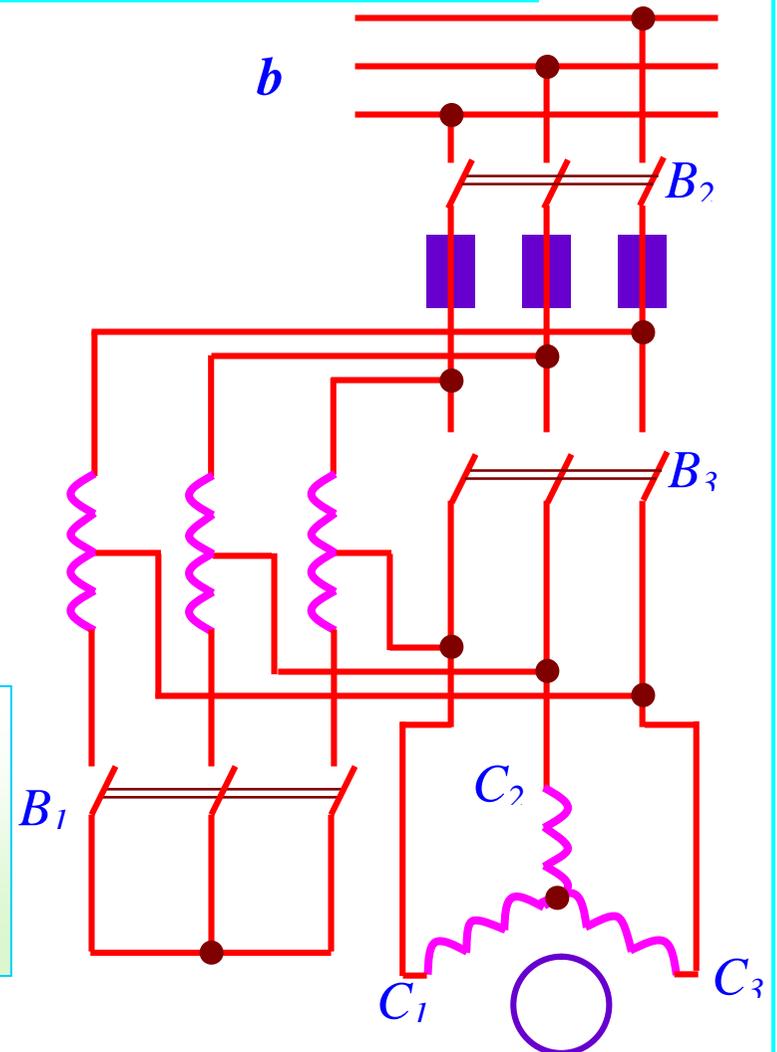
Ishga tushirish oldidan statorning cho'lg'amlari yulduz usulida ulanadi, so'ngra B2 dasta yordamida dvigatel tarmoqqa ulanadi (b-rasm).



Bu usul ishga tushirishning boshlang'ich davrida faza kuchlanishni $\sqrt{3}$ marta, ishga tushirish liniya tokini 3 marta kamaytirishga imkon beradi.

Bir va iiki fazali asinxron dvigatellar

48

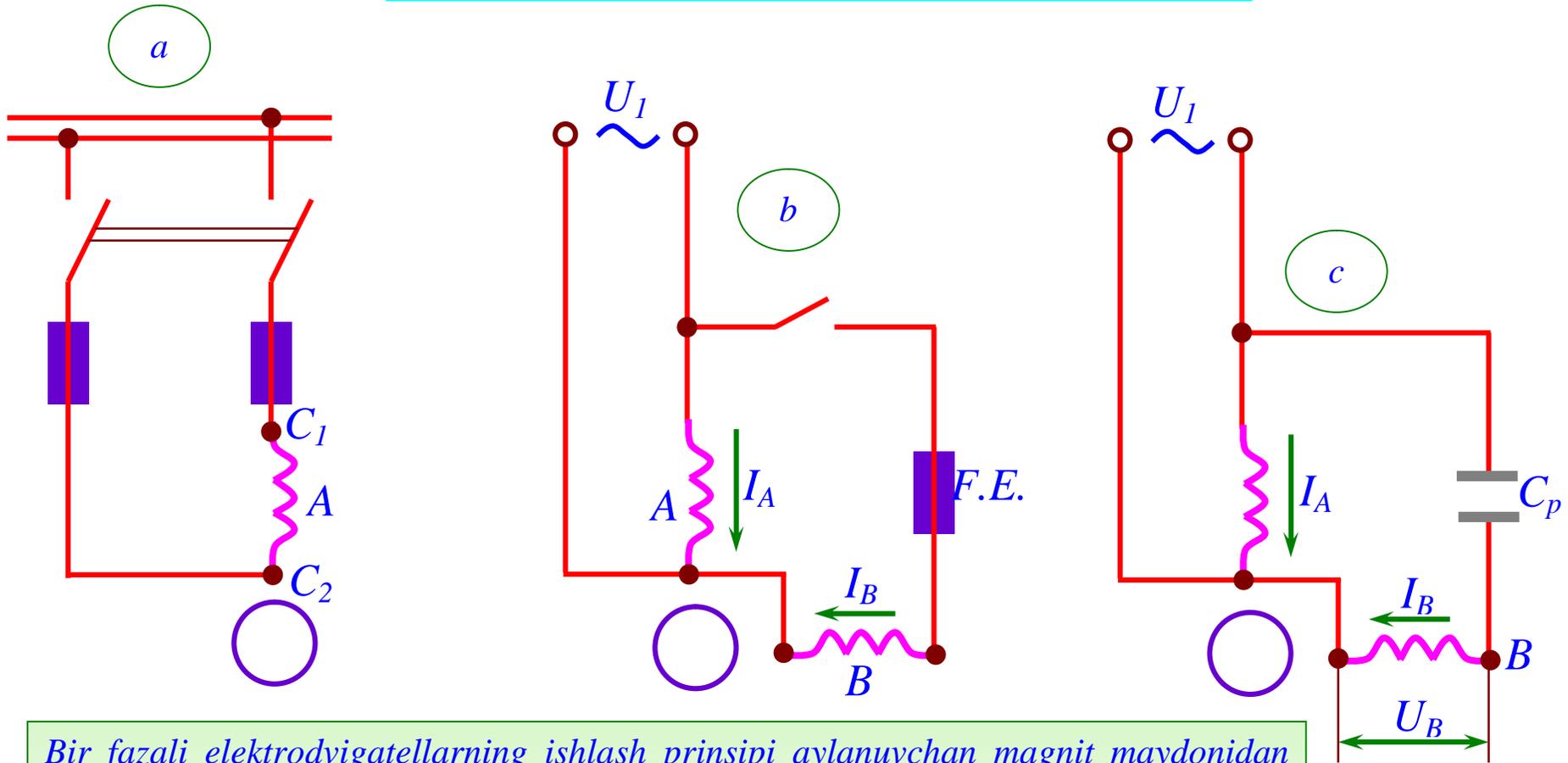


Bir fazali elektrodvigatellarning ishlash prinsipi aylanuvchan magnit maydonidan foydalanishga asoslangan (a-rasm).

Bir fazali dvigatelni ishga tushirish uchun zaruriy aylantiruvchi moment statordagi qo`shimcha chulg`am B vositasida hosil bo`ladi, bu chulg`am asosiy chulg`amdan bo`sh qolgan o`yiq'larga joylashtiriladi (b-rasm).

Chu`lg`amlardan biri tarmoqqa bevosita, ikkinchisi kondensator orqali ulanadi (c-rasm).

Sinxron mashinaning tuzilishi


49

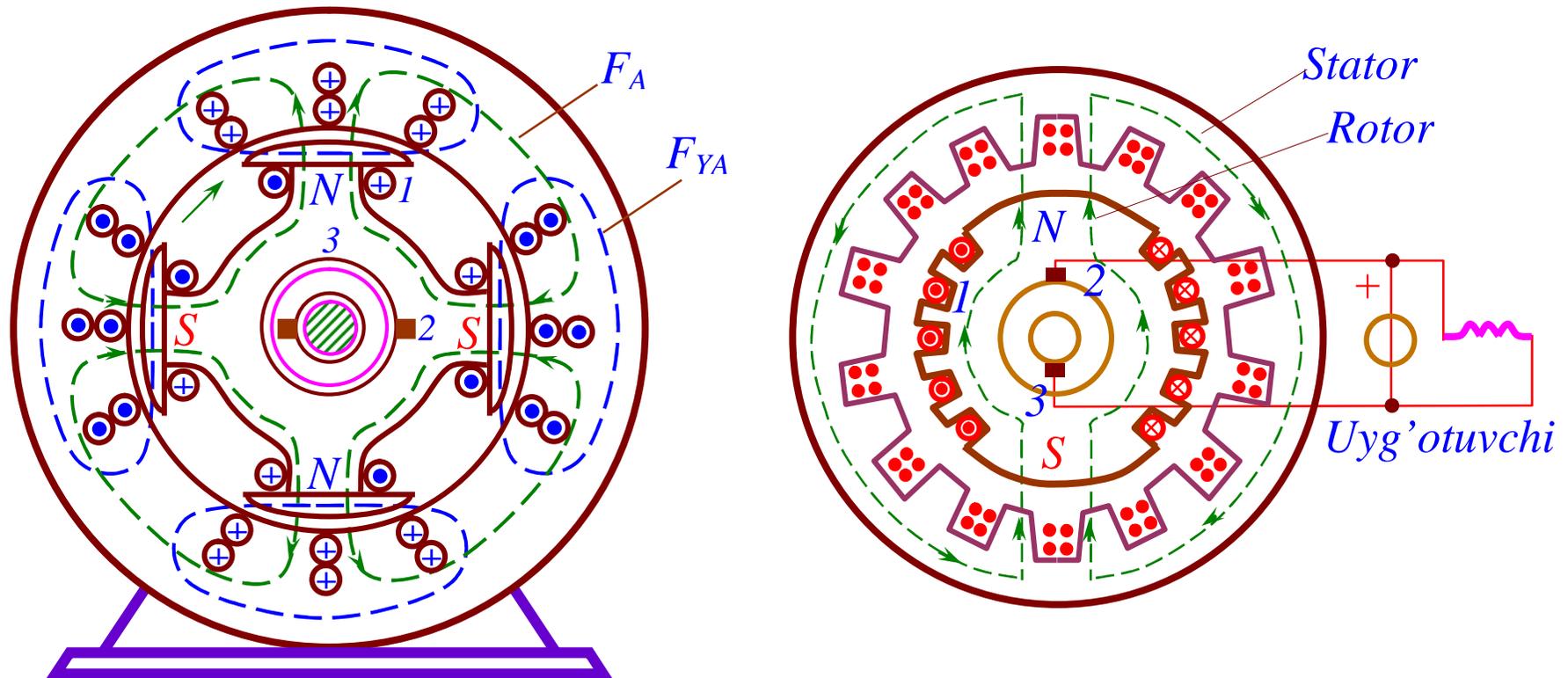

Ayon qutbli rotorning silindrsimon po'lat o'zagi bo'lib, unga uyg'otish cho'lg'aming g'altaklari bilan 1 – magnet qutblari -3 mahkamlangan 2-qo'zg'almas cho'tkalar.

N va *S* shimoliy va janubiy magnet qutblari, *F*-magnet maydon oqimlari.


Sinxron generatorning ishlash jarayoni

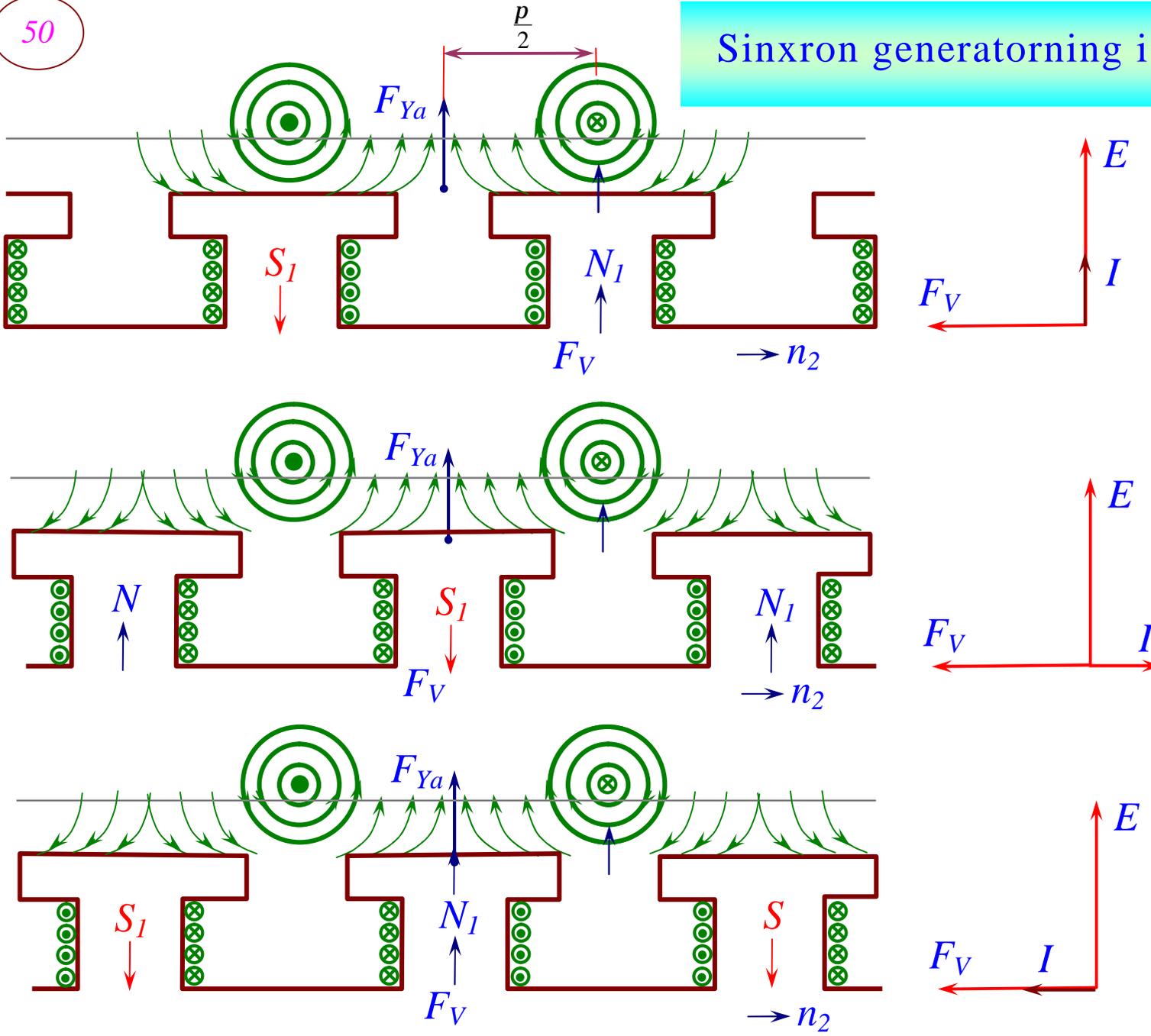

Yakor chulg`amining magnet oqimi yo`nalishi chizmada keltirilgan

Sinxron mashinaning elektr tarmog`i bilan parallel ishlashi

51

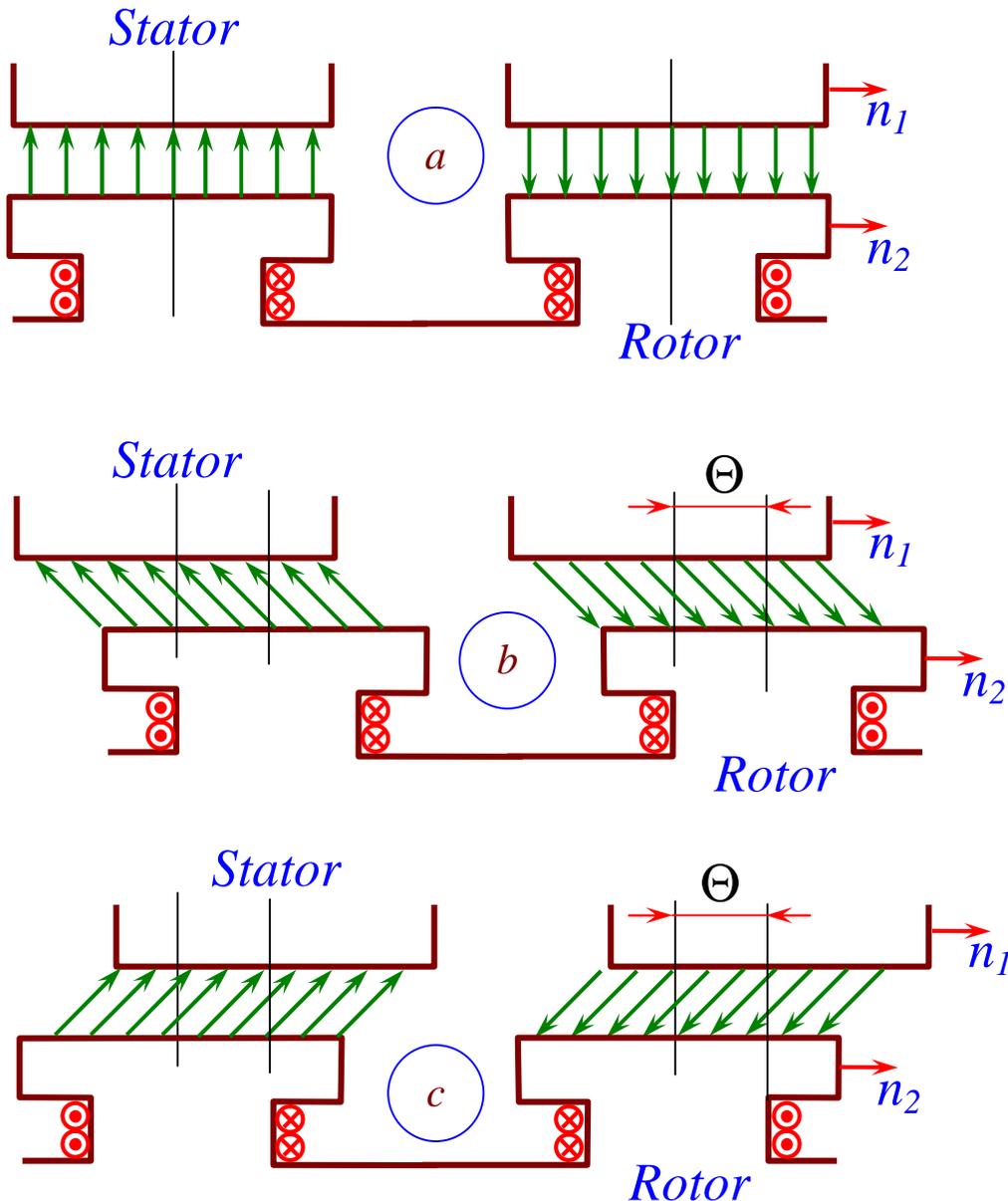



$$\Theta = 0, \Phi = \Phi_y$$

bo`lganda salt ishlashda rotorning shimoliy qutbi ro`parasida statorning janubiy qutbi bo`ladi, ikkala qutbning o`qlari esa fazoda ustma – ust tushadi (a-rasm).

Generator rejimida rotor bilan stator qutblarning o`qlari fazoda Θ burchakka siljigan bo`ladi, bunda aylanish yo`nalishi bo`yicha rotor oldinda bo`ladi, chunki u yetaklovchi zveno hisoblanadi (b-rasm).

Dvigatel rejimida statorning magnet maydoni yetakchi zveno bo`ladi va rotorni o`zining ketidan ergashtiradi (c-rasm).


Kollektor

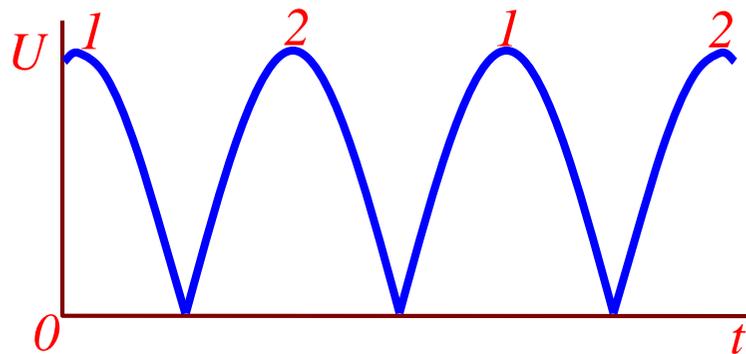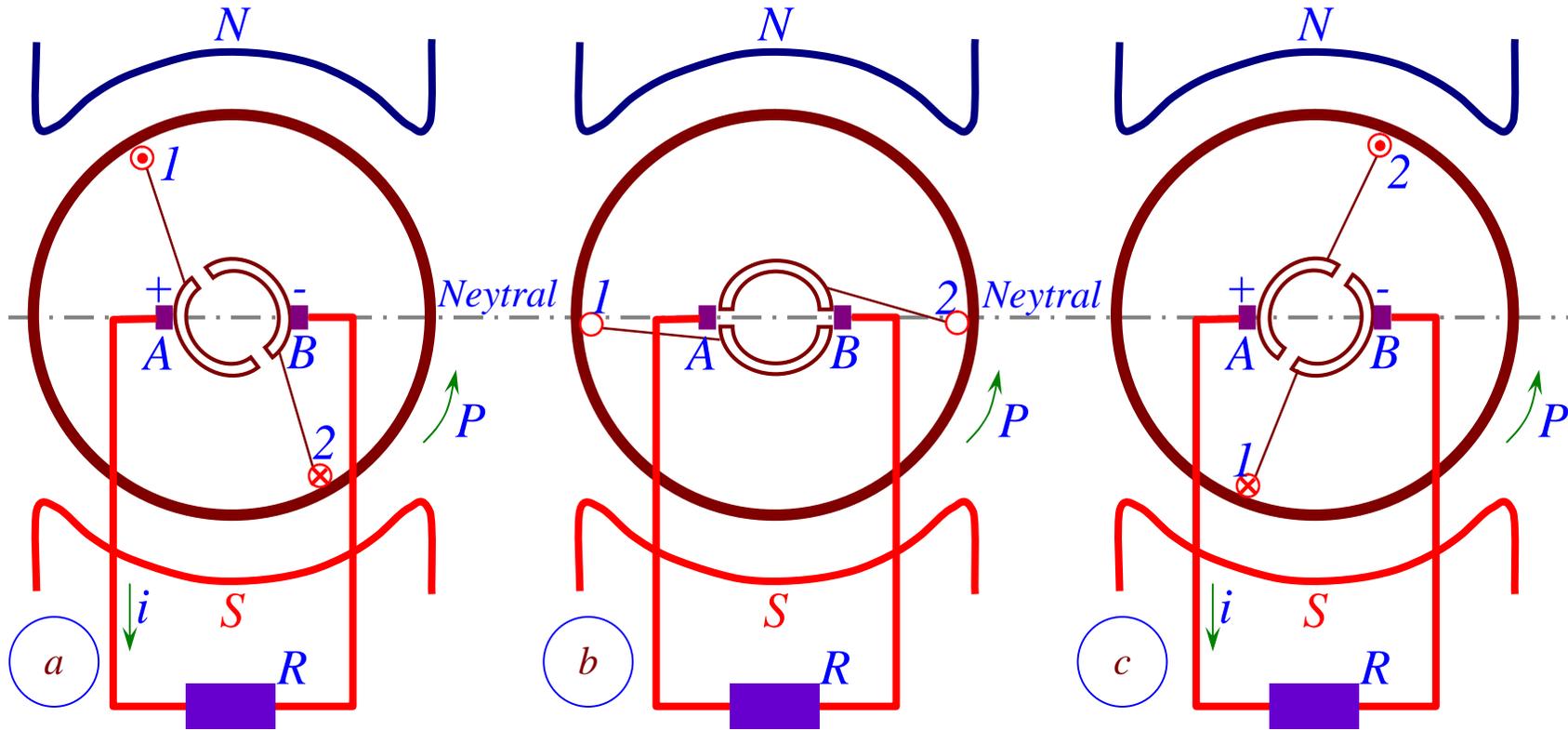

Rotor aylanganida seksiyaning o'tkazgichlari qutblar ostida joyini almashtirganida bir vaqtning o'zida cho'tkalar ostidagi kollektor plastinalari ham almashinadi (a,c-rasmlar). Seksiya o'tkazgichlarning neytral orqali o'tish momenti, cho'tkalar ostidagi plastinalarning almashinishi b-rasmda ko'rsatilgan.

O`zgarmas tok mashinasining ishlash jarayoni


53

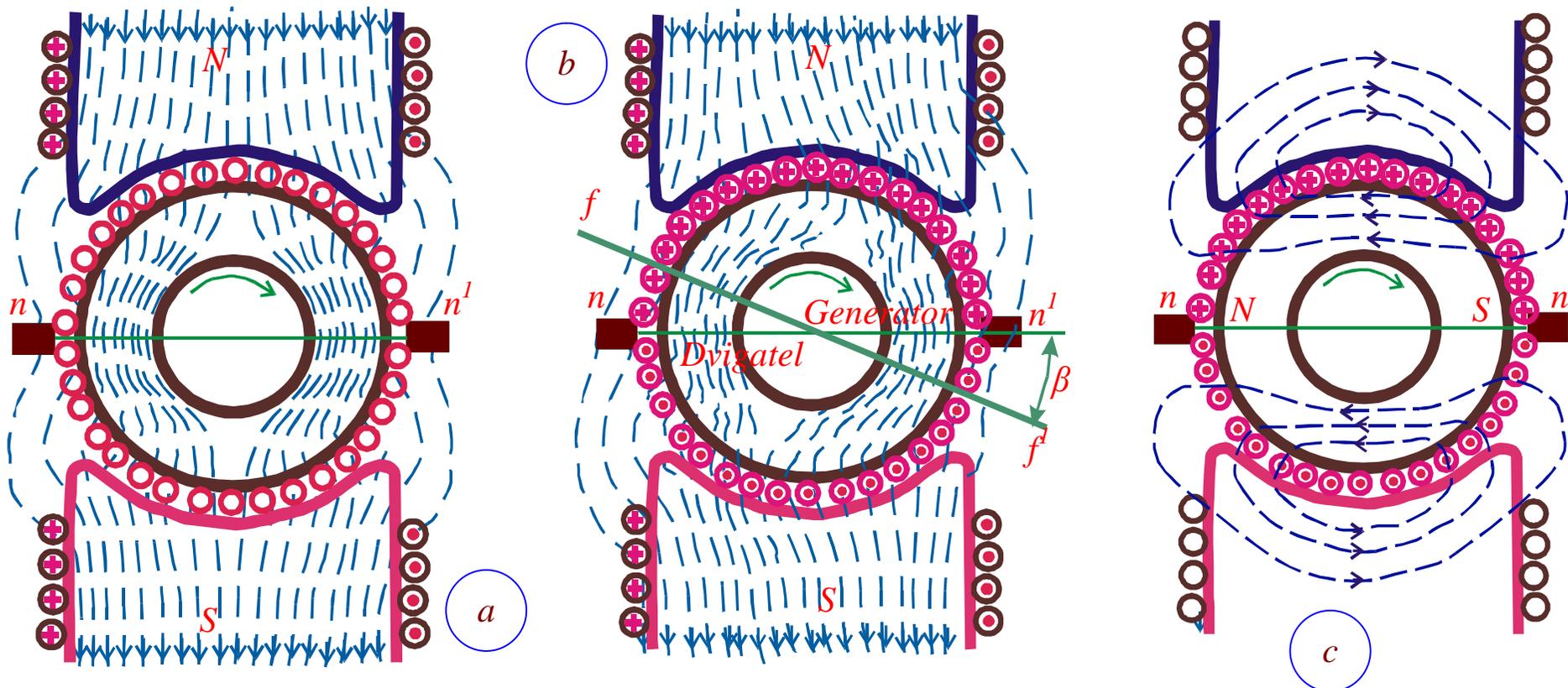

O`zgarmas tok mashinasining ishlash jarayonida yakor reaksiyasi. Salt ishlashda mashinaning magnit maydoni qutblariga simmetrik bo`ladi, fizik neytral, geometrik neytral $n - n'$ bilan ustma - ust tushadi (a-rasm). Nagruzkali mashinada yakor chulg`ami magnitlovchi kuchning ikkinchi manbasi bo`lib, qutblar o`qiga ko`ndalang yo`nalgan ikkilamchi magnit maydon hosil qiladi (b-rasm). Ikkilamchi maydon qo`shilishi natijasida natijaviy nosimmetrik magnit maydoni hosil bo`ladi (c-rasm).

Uch fazali asinxron dvigatel sxemasi


54

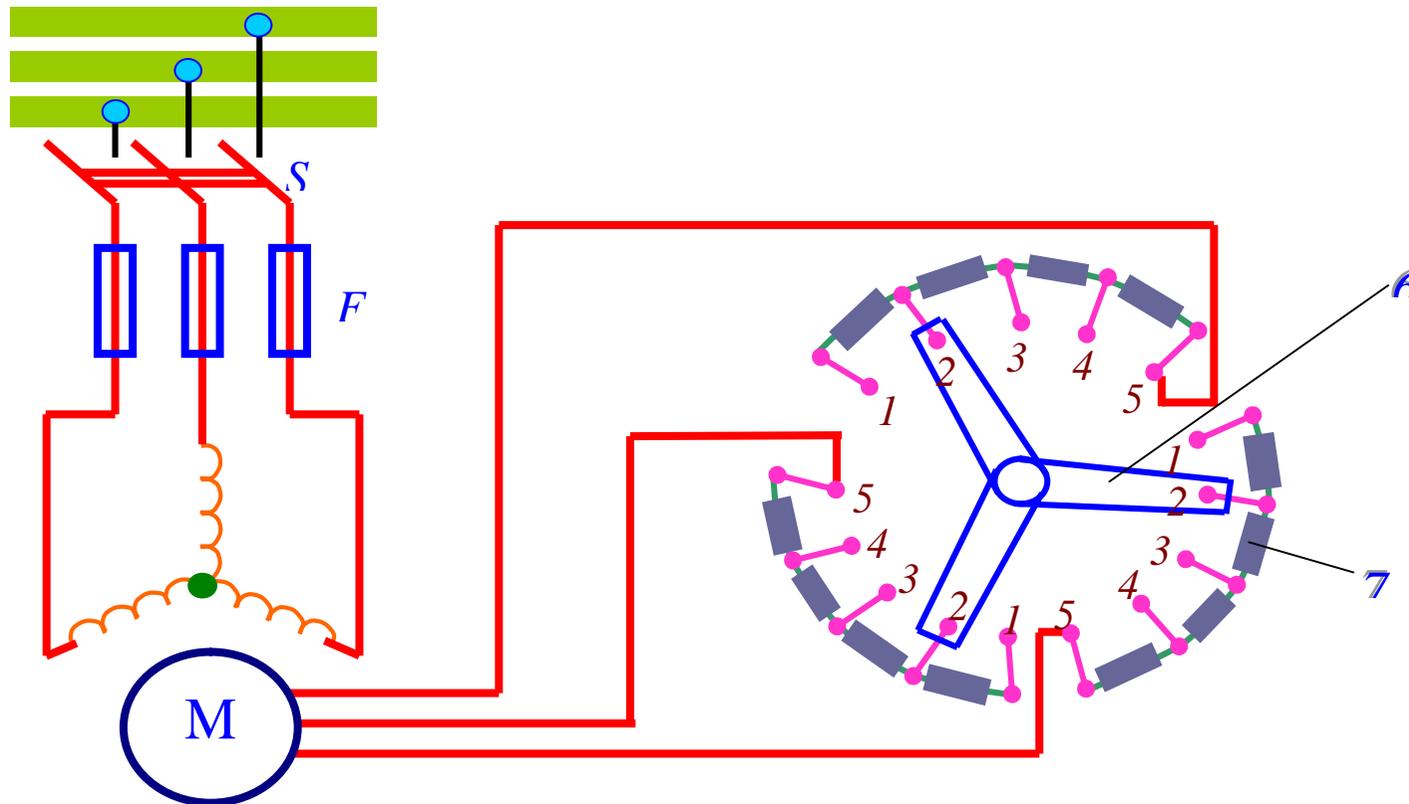

- S* - elektr tarmog`iga ulovchi dasta (rubilnik);
- F* - himoyalovchi qarshiliklar;
- M* - elektromotor
- 1-5* - qisqichlar (kontaktlar);
- 6* - qisqichlarni ulovchi moslama (pereklyuchatel);
- 7* - qarshiliklar (rezistorlar).

Uch fazali asinxron dvigatelni bir fazali zanjirga ulash sxemasi

55

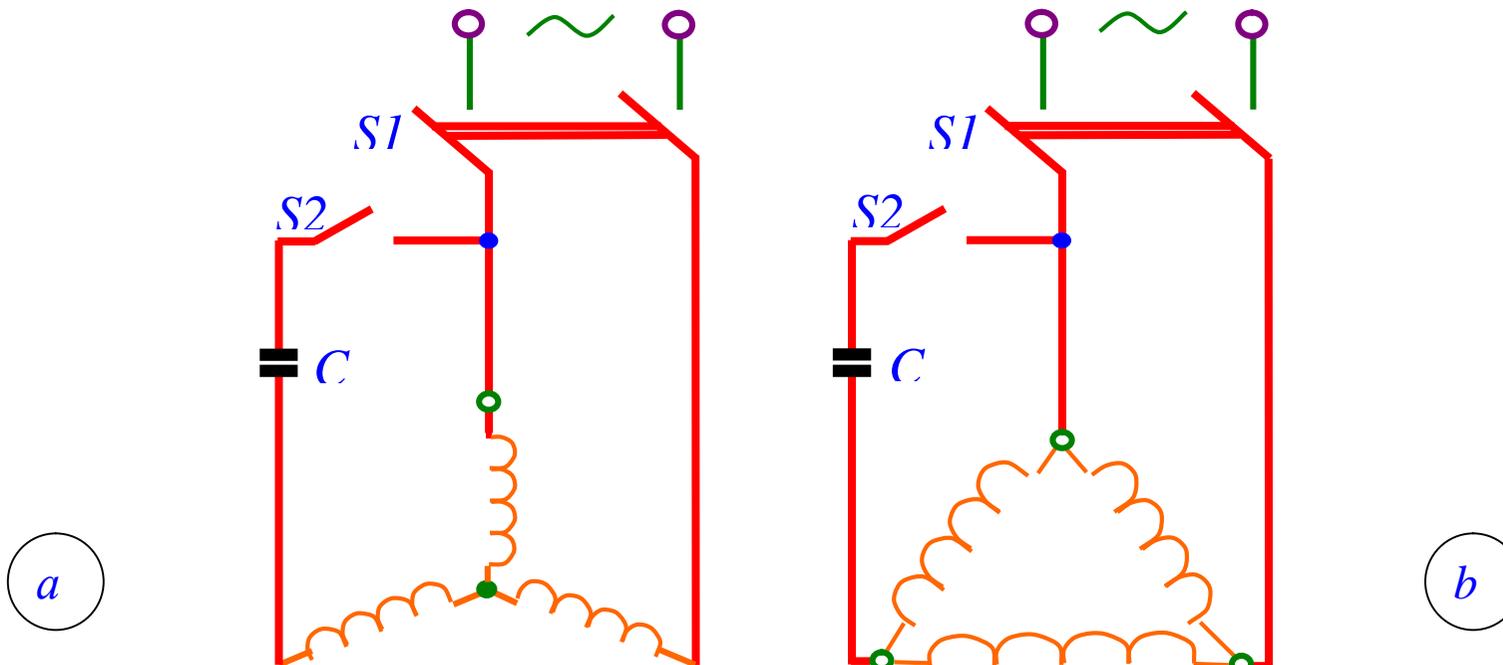


- a* — stator chulg`am fazasi yulduzcha shaklida ulangan;
- b* — stator chulg`am fazasining uchburchak shaklida ulangan;
- c* — kondensator;
- S1* — asinxron dvigatelni elektr tarmog`iga ulovchi dasta;
- S2* — kalit.

Lyuminessent lampani ulash sxemasi




ANIMATSIYA

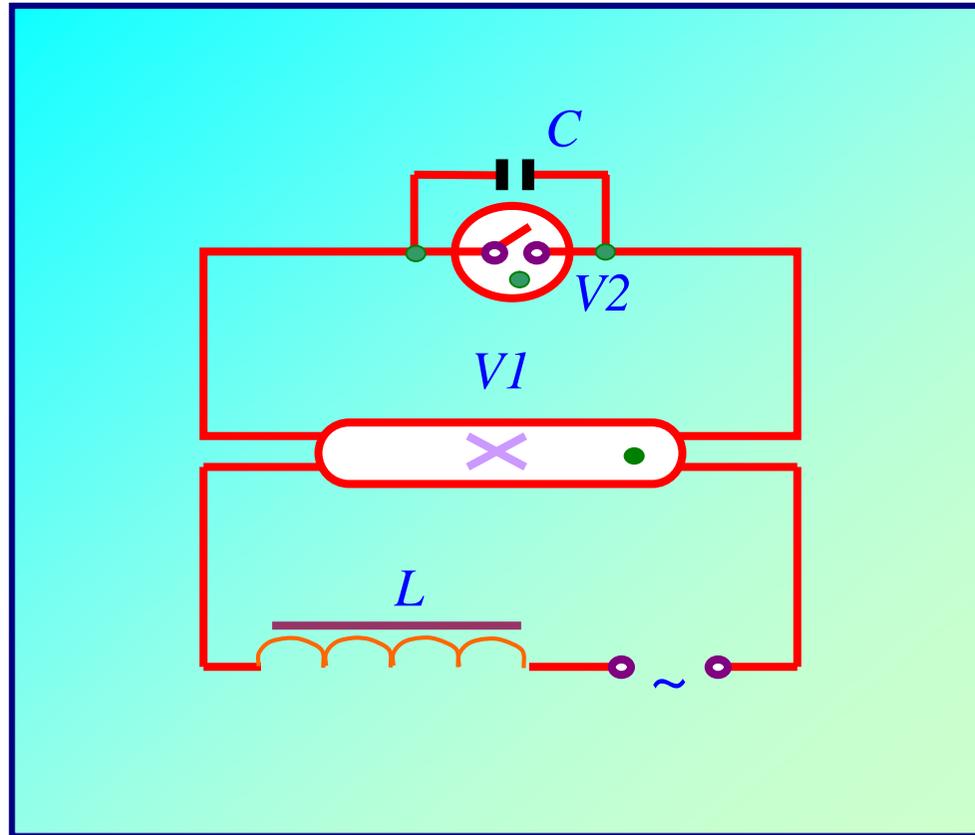CTRL tugmasini bosib, sichqonchani
chap tugmasini bosib




<i>C</i>	—	<i>kondesator;</i>
<i>V2</i>	—	<i>startyor, gazorazryadli lampa;</i>
<i>V1</i>	—	<i>lyuminessent lampa;</i>
<i>L</i>	—	<i>g`altak.</i>

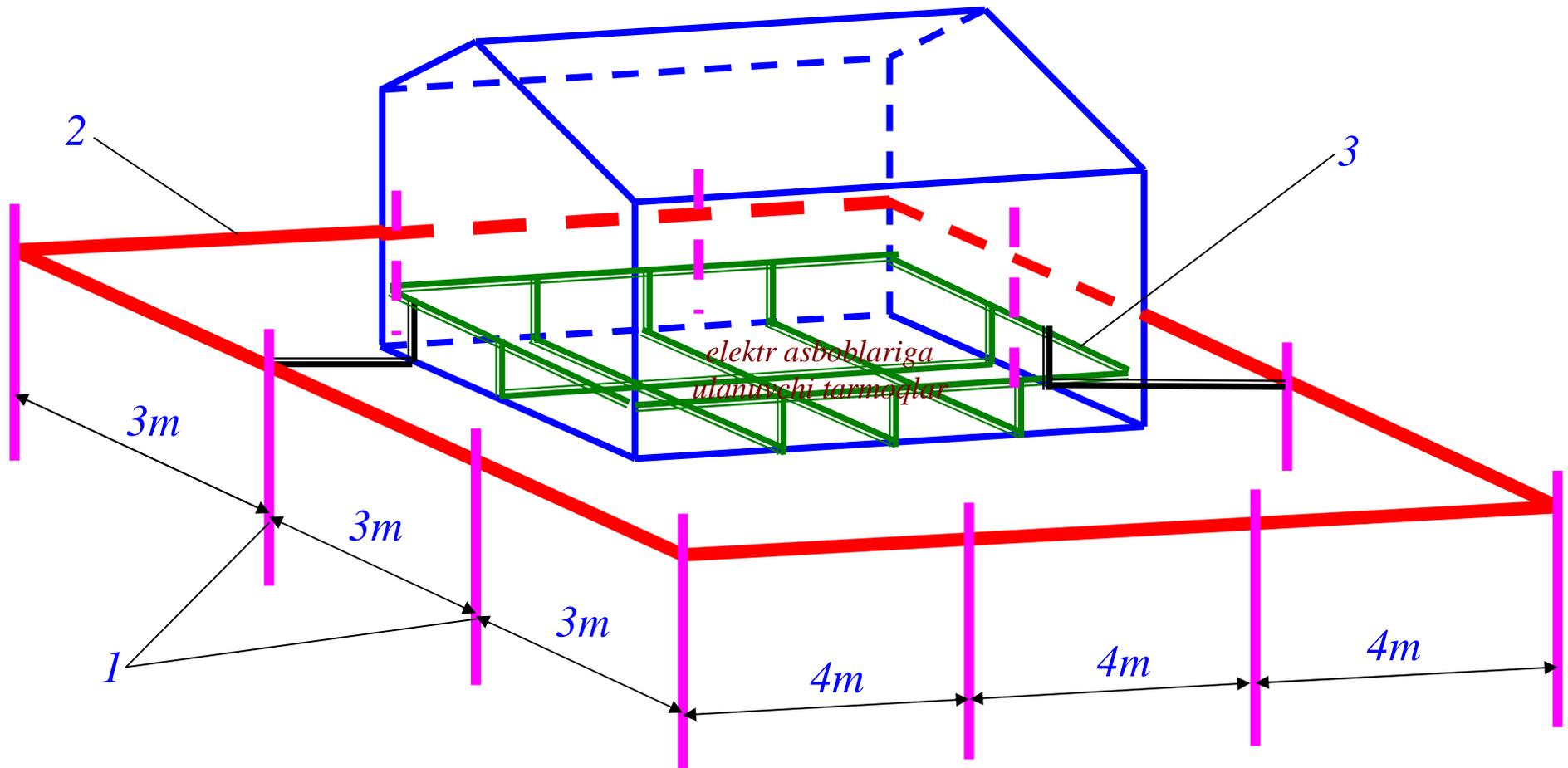Elektr tokidan himoya qiluvchi uskuna (zazemleniye) sxemasi



- 1 - vertikal elektr himoyalovchi (zazemleniye);
- 2 - gorizontaal elektr himoyalovchi;
- 3 - elektr himoyalovchi o`tkazgichlar.



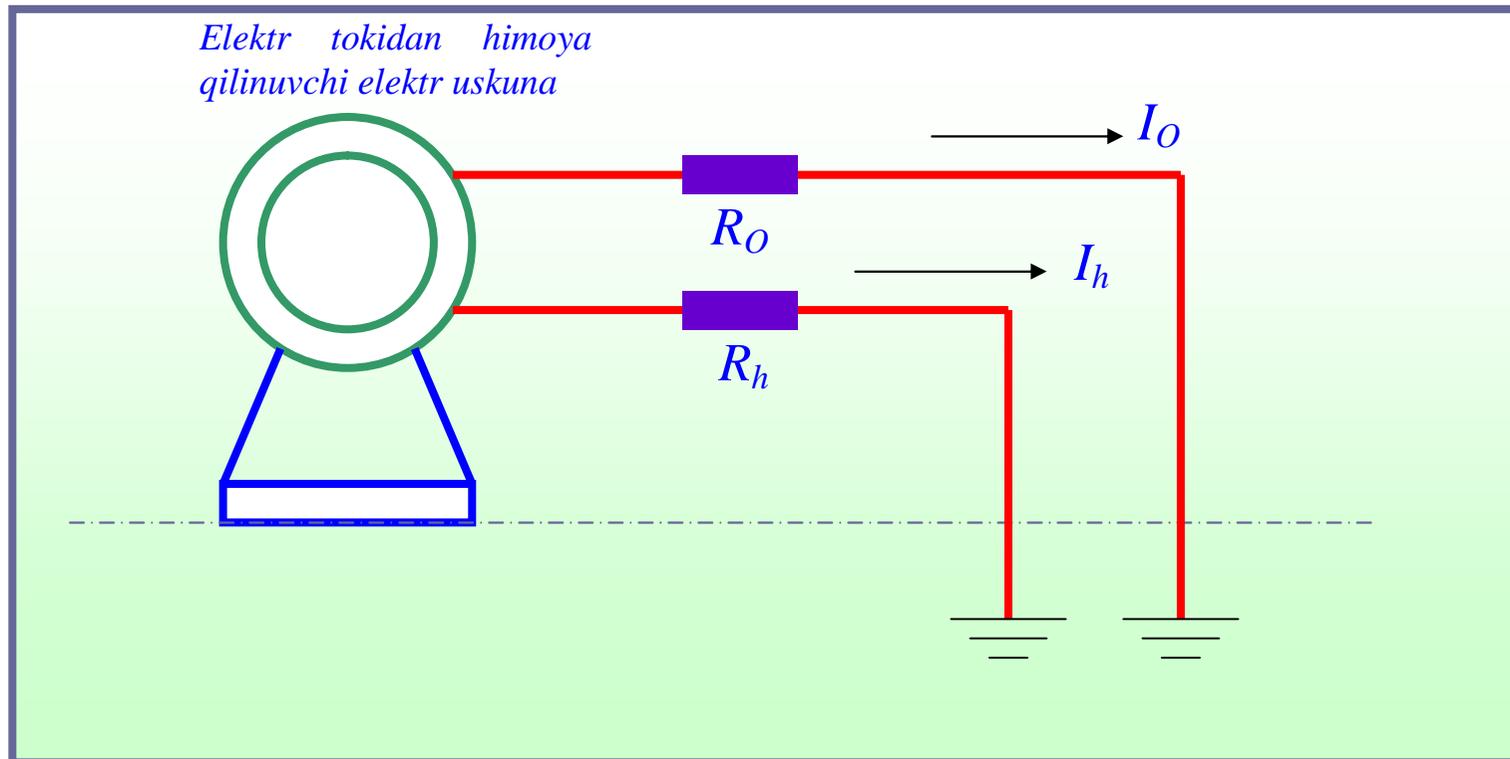
Uskunani elektr tokidan himoya qilish ahamiyatini tushuntiruvchi sxema





R_O - odamning elektr qarshiligi;
 R_h - himoya qiluvchi o`tkazgichlar qarshiligi,
 $R_h \leq 4 \text{ Om}$, $R_h \ll R_O$, shu sababdan $I_O \ll I_h$.

Elektr jarohatini oldini olish

59

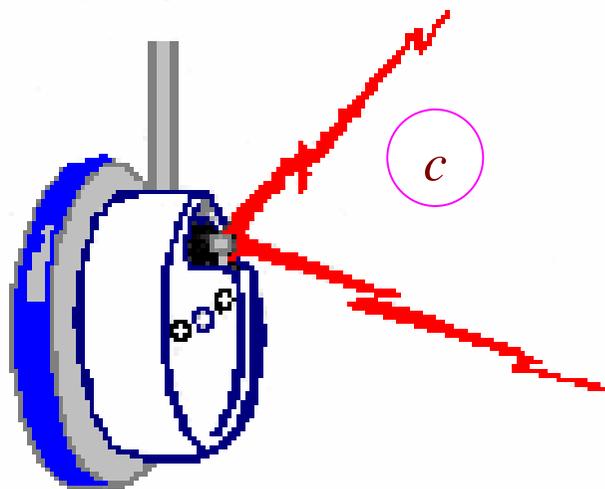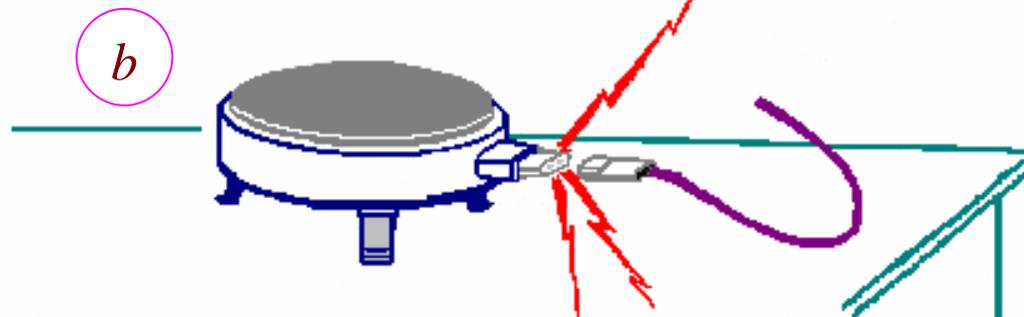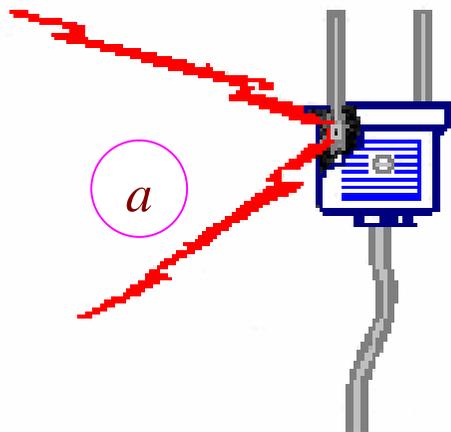

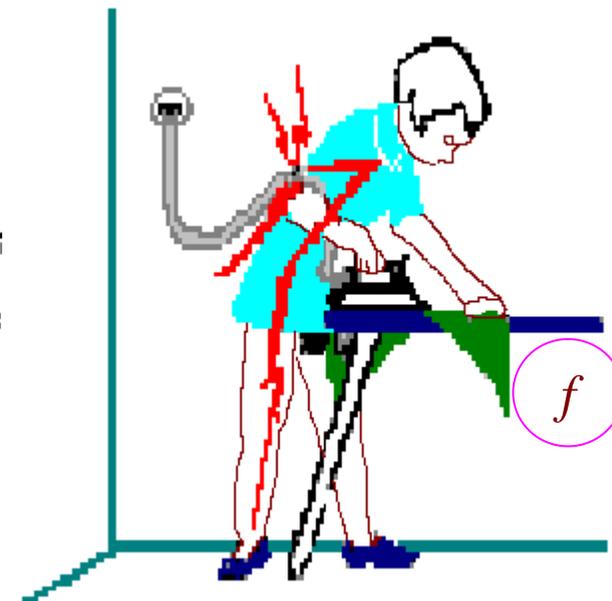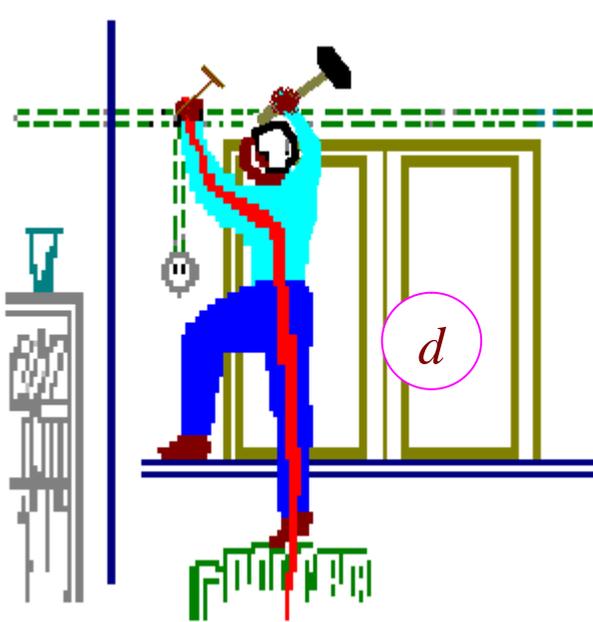
- a - elektr vilkasining nosozligidan qisqa tutashuv kuzatiladi;*
- b - elektroplitani tokka ulash qismida nosozlikdan qisqa tutashuv kuzatiladi;*
- c - devordagi shtepsel qisqichlarning boshashib qolganligi tufayli qisqa tutashuv kuzatiladi.*



[ANIMATSIYA-1](#)
[ANIMATSIYA-2](#)

CTRL tugmasini bosib, sichqonchani chap tugmasini bosib

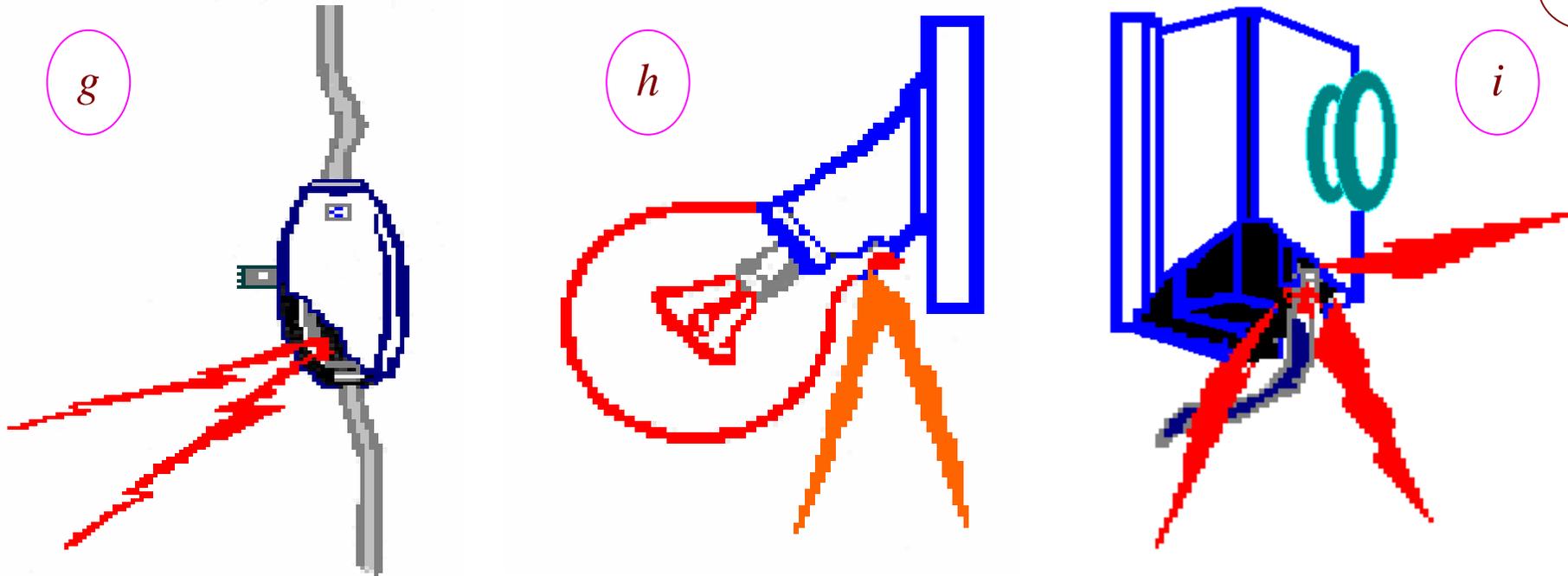d - devor ichkarisidan o`tkazilgan simlarni ta'mirlash jarayonida ehtiyotsizlikdan quruvchi qisqa tutashuv xodisasiga duch keladi;
e - elektr o`tkazuvchi simlarga ho`l narsalarni osish havfli;
f - nosoz elektr dazmoli bilan ishlash ham havfli;



ANIMATSIYA

CTRL tugmasini bosib, sichqonchanning
chap tugmasini bosing

g, h, i - rasmlarda tokni uzuvchi (выключатель) elektr lampira patronining va elektr propkalarda qisqichlarning bo`shab qolgani tufayli va elektr lampasining qizish natijasida patron oralig`ida kontaktlar buzilib qisqa tutashuv xodisasi kuzatiladi.