

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI

ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

«ELEKTROTEXNIKA, ELEKTROMEXANIKA
VA
ELEKTROTEXNOLOGIYaLAR»

K A F E D R A S I

«ELEKTROTEXNIKA VA
ELEKTRONIKA»

fanidan

MA`RUZALAR KURSI

Андижон – 2013.

“TASDIQLAYMAN”

Andijon mashinasozlik instituti

O`quv-uslubiy kengashida ko`rib chiqilgan va ma`qullangan.

Kengash raisi _____ Q.Ermatov

«_____» _____ 2013 y

“MA`QULLANGAN”

“Avtomatika va elekrotexnologiya” fakulteti kengashida
muhokama qilingan va ma`qullangan

kengash raisi _____ N. Toychiboyev
«_____» _____ 2013 y

“TAVSIYA ETILGAN”

“Elektrotexnika, elektromexanika va elekrotexnologiyalar”
kafedrasi

majlisida muhokama qilingan va tavsiya etilgan

Kafedra mudiri _____ B.Mamadjanov
(Kafedra majlisining ____-sonli bayonnomasи)
«_____» _____ 2013 y

Taqrizchilar:

1.H.Sobirov, t.f.n, - AndMII, «Umummuhandislik fanlari»
kafedrasining dotsenti.

2. N. Samatov, t.f.n.- AQXI «Umumtexnika fanlari» kafedrasining
dotsenti

Tuzuvchilar: katta o`qituvchi Z.M.Rejabov – Elektrotexnika va elektronika
asoslari fanidan ma`ruzalar kursi.

A.: AndMII, 2013 y.

MUNDARIJA

1.Kirish-----

2-mavzu: Elektr zanjirlari va ularni elementlari._____

3-mavzu: Elektr zanjirlarini modellashtirish._____

4-mavzu: Chiziqli elektr zinjirlarni hisoblash usullari va tahlili._____

5-mavzu: Chiziqli dinamik zanjirlar va ularni matritsali matematik modellari._____

6-mavzu:Chiziqli to`rtqutbliklar _____

7-mavzu: Elektrik filtrlar _____

8-mavzu: Nochiziqli elektr, elektron va magnit zanjirlari._____

9-mavzu: Nochiziqli dinamik zanjirlarni o`tkinchi rejimlari, ularni turg`unligi va taxlili._____

10-mavzu: Uch fazali sistema._____

11-mavzu: Elektronika elementlari._____

12-mavzu: Tranzistor, dinistor va tiristorlar._____

13-mavzu: Integral operatsion kuchaytirgichlar. operatsion sistemalar._____

14-mavzu: Impulsli texnika elementlari. quvvat kuchaytirgichlar va kuch o`zgartirgichlar._____

15-mavzu: Matematik mantiq elementlari._____

16-mavzu: Bazaviy mantiq elementlari._____

17-mavzu: Raqamli integral mikrosxemalar. Katta integral mikrosxemalar. Elektron va yarim o`tkazgichli qurilmalarni loyihalashni umumiy holatlari._____

18-mavzu: Mikroprosessorlar. mikroprosessorli kompleks elementlari. Texnologik ob`ektlarni boshqarish uchun mikroprocessori sistema va vositalar._____

19-mavzu: Elektr mashinalari va elektr yuritma asoslari._____

20-mavzu: Avtomatlashtirilgan elektr yuritma haqida umumiy tushunchalar, uni funksional qismlari va elementlari tavsifi._____

21-mavzu: O`zgarmas tok dvigateli hamda asinxron, sinxron va qadam elektrodvigateli avtomatlashtirilgan elektr yuritmalar._____

22-mavzu: Yuklama diogrammalari va ularni quvvatini aniqlash uslublari._____

23-mavzu: Elektr yuritmani statik va dinamik rejimlari._____

24-mavzu: Elektr yuritmani koordinatalarini rostlash usullari _____

25-mavzu: Sanoat robotlarini avtomatlashirilgan elektr yuritmalar.

1-mavzu. KIRISH. FANNING TARIXI VA RIVOJLANISH G`OYALARI

Reja:

1.Elektrotexnika fanning tarixi, rivojlanishi va taraqqiyotidagi o`rni. 2.Faning maqsadi, vazifalari va o`zbekistonda elektr energiyasi ig`ch shi.

3.Elektr energiyasi xaqida ma`lumot – elektr zaryadi, maydoni, elektr toki, potentsial, qarshilik, dielektrik, fotoeffekt, termoelektron emissiya.

Elektrotexnika fani deb – elektr energiyasi xosil qilib, uni amaliy maqsad-lar uchun foydalanish yo`nalishlarini o`rganadigan fanga aytildi. Xozirgi paytda elektr energiyasi ma`lum bo`lgan barcha energiyalardan farqli o`laroq sanoatda, tran- sportda, qishloq xo`jaligida, maishiy xizmatda va xalq xqjaligini barcha soxalari-da alovida tengi yo`q o`rin egallaydi. Bu energiyani ustunlik tolmonlari shundaki;

- a) uni xoxlagan energiya turiga aylantirish mumkin, yoki xoxlagan energiyani elektr energiyasiga aylantirish mumkin,
- b) eng sodda va arzon moslamalar yordamida elektr energiyasini juda katta tezlik bilan istalgancha miqdorda va xoxlagancha uzoq masofalarga uzatish mumkin,
- v) ekologik jixatdan toza, atrof muxitni ifloslantirmaydi, xidi yo`q, rangi yo`q, o`zidan chiqindi chiqarmaydi.

Elektrotexnika fanining rivojlantirishga rus olimlari va muqandislari katta qissa qo`shdilar. Elektr xodisalarini o`rganish 1650 yilda birinchi elektr mashinasini yaratilishidan boshlandi. 1785 yilda Kulon tomonidan elektr zaryadla-rining o`zaro ta`siri qonunini yaratildi. Kuchlanishning birinchi elektro kimyoviy manbaasini o`rganish 1799 yilda A.Volta tomonidan yaratilgan davrdan boshlandi. 1802 yili fizik olim professor V.Petrov elektr yoyini xosil qildi. 1832 yili rus olimi P.Shilling telegrafni yaratdi. 1834 yili E.X.Lents elektromagnit induktsiya qoidasiga asos soldi. B.Yakobi birinchi bo`lib doimiy tok elektrosvigatelinini yaratdi. 1873 yili rus olimi A.N.Lodigin lampochkani ixtiro qildi. P.N.Yablochkov 1876 yili elektr tarmoqini muxim apparati xisoblangan transformatorni yaratdi. 1877 yili Tomas Edison magnit tasmasiga ovoz yozish mumkinligini isbotladi. XIX asrning oxirlariga kelib 1891 yili rus injeneri M. O. Dolivo-Dobrovolskiy uch fazali o`zgaruvchan tok xosil ?ilishni va uning asosiy iste`molchisi bo`lgan uch fazali asinxron motorlarni kashf ?ildi. Xozirgi vaqtida sanoatda, transportda va xalq xo`jaligini barcha tarmoqlarida boshqa energiyalar bilan bir qatorda elektr energiyasidan keng ko`lamda foydalanilmoqda. Insoniyat bir necha yuz yillar mobaynida xar-xil xodisalarini o`rgana borib, bizni atrofimizni o`rab turgan bizdan tashqari muxitdan shunday xulosalarini o`zilariga oldilarki, bizni o`rab turgan bizdan tashqari barcha narsalar ko`rinishi, tuzulishi qanday bo`lishlidan qatiy nazar ular eng sodda elementlardan – atom- lardan tuzilgan bo`ladi. Bir necha atomlar birlashib esa molekulalarni tashkil qiladi. Bir necha molekulalar birlashib esa o`z navbatida siz va bizga ko`rinib – ko`rinmay turgan qattiq, suyuq va gaz xolatidagi jismlarni tashkil qiladi. Xo`p shunday ekan, bizdan tashqi muxitdagি narsalar xammasi atomlardan, ya`ni proton va neytronlardan, bitta musbat va bitta manfiy zarrachalardan iborat ekan. Bir necha protonlar birlashib atomni yadrosini, bir necha neytronlar birlashib modda-larni elektronlarini tashkil qiladi. Yadro va elektron bu bir butun atom demakdir

Xozirgi kundagi nazariyaning ko`rsatishicha xar bir atom ikki qismdan musbat zaryadlangan yadrodan va manfiy zaryadlangan elektronidan iborat. Atom o`zini tarki- bida ikki xil zaryadni bir xil miqdorda ushlab turganligi uchun xech qanday elektr xossasiga ega emas. Xar xil elementlarning atomlari bir biridan faqat atom oqir-ligi bilangina farq qiladi. Ularning oqirligi tarkibida saqlab turgan elektron-lar va protonlarning miqdoriga boqliq. Masalan; vodorod (N) atomining oqirligi Mendeleev jadvalidagi 1 ga teng deb olingan, chunki uning atomi 1 ta elektron va 1 ta protondan tashkil topgan. Mis atomida esa yadroning atrofida 29 ta elektron

va oltinni atomi atrofida esa 79 ta elektron bor. Elementlar atomi tarkibidagi elektronlari soni xar doim uning D.Mendeleev jadvalidagi o`rniga to`qri keladi.

Elektrotexnika fanining kelajak istiqboli xaqida gapiradigan bo`lsak, qisacha qilib aytganda kundalik xayotda elektr energiyasiga bo`lgan talablarimizdan tashqa-ri, kosmosga tushib chiqayotgan kosmik kemalarning ishini xam, elektr energiyasiga yurayotgan elektromobilarning ishini xam, xalq xo`jaligidagi yuzaga kelayotgan yangi ixtirolarni xam, elektr energiyasi istirokisiz amalga oshirishimiz qiyin.

2.Faning maqsadi, vazifalari va o`zbekistonda elektr energiyasi i`ch shi.

Elektrotexnika – elektr energiyasi ishlab chiqarish, elektr va magnit qodisala-ridan amalda foydalanish qaqidagi fandir. Bu fan elektr energiya ishlab chiqarish uni uzatish va undan foydalanish qaqidagi barcha masalalarni xal qiladi.

Elektr energiya–energiyalarning universal bir formasi bo`lib, u oldiga quyilgan barcha vazifalarni bajara oladi;

- elektr energiyani ishlab chiqaruvchi qurilmalarni tuzulishi va ishlash printsipini o`rgatadi;
- elektr energiyasiga ishlaydigan elektr mashinalarini tuzulishi va ishlash printsipini o`rgatadi;
- elektr energiyasini boshqarish va ximoya vositalarini tuzulishi va ishlatalish soxalarini o`rgatadi;
- ishlab chiqarishni qar taraflama avtomatlashtirishga imkon beradi.

XX asr energetika va elektrlashtirish soxasida muqim davr xisoblanadi. Chunki bu davr radio va yarim o`tkazgichlar texnikasining paydo bo`lishini, televidenianing kashf etilishi, avtomatika va telemekhanikani taraqqiy etishi, mikroelektronika va energetikaning misli ko`rilmagan darajada o`sishi, integral mikrosxemani va atom energiyasining kashf etilishi va taraqqiyoti bilan chambarchas boqliqdир.

Umuman elektrotexnikaning yutuqlaridan qalq xo`jaligining barcha soxalari-da, keng foydalaniladi. Elektrotexnika – elektr zanjirlarida va elektromagnit maydonlarida elektr va magnit energiyalarining xosil bo`lish va o`zgarish qonuniyat- larini o`rgatadigan fan va texnika soxasidir. Elektr energiyasidan foydalanuvchi qurilmalarni takomillashib borishi, texnologik jarayonlarni shunday tezlikda va aniqlikda bajarilishini ta`minlaydiki uni inson sezgi organlari bilan sezib ko`rib boshqara olmaydi. Bu esa o`z navbatida ishlab chiqarish jarayonlarida avtomat lashtirishni yuzaga kelishiga sabab bo`ladi. Ayniqsa qalq xo`jaligini mexanizatsiya-lash va avtomatlashtirish soqalarida erishilgan yutuqlarni elektr energiyasisiz tasavvur qilib bo`lmaydi.

O`zbekiston Respublikasi yalpi sanoat maxsulotini xajmida elektroenergeti-kani salmoqi 10 % dan oshadi. Turli elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi elektrostota ntsiyalarining bitta yuqori voltli xavo liniyasiga birlashtirilishi va markazdan boshqarilishi elektroenergetika tizimi deyiladi. Mamlakatda ishlab chiqarila-yotgan elektr energiyasini 85–90 % ni issiqlik elektrostantsiyalarida xosil qilin- moqda. IESlar tez va arzon narxlarda qursa bo`ladigan elektrostantsiyalar xisobla-nadi.Xozirgi kunda mayjud bo`lgan texnika imkoniyatlari bilan, quvvati 6 mln kWt soat ga ega bo`lgan IES lar qurish mumkin. Mamlakat iqtisodiyoti uchun elektr ener giyasining tan narxi arzon bo`lgani muximroq xisoblanadi. Bu energiyaning tan narx avvalo shu energiyani ishlab chiqarish uchun sarflanadigan yoqilqini qazib olish va tashib keltirishga sarflanadigan xarajatlarga boqliq bo`ladi. Shuning uchun yangi elektrostantsiyalarini barpo etishda shu faktorlarni xisobga olish muxim xisobla-nadi. Agar yonilqini tashib keltirish xarajatlari elektr energiyasini uzatish xara-jatlaridan yuqori bo`lsa, u xolda elektrostantsiyani joyini o`zgartirgan maqulroq bo`ladi. Elektr energiyasini uzatish masofasi fan–texnika taraqqiyotini o`sishi bilan yil sayin ortib borayapti. Elektr energiyasini simlar orqali uzatish uning avfzalliklaridan biridir. Iqtisodiyotning xamma soxalarida elektr energiyasidan foydalanilishi bu energiyaning ikkinchi muxim avfzalliklaridan xisoblanadi. Maxalliy yoqilqilardan keng foydalanish mumkinligi imkoniyatlari uning uchinchi avfzalligi va nixoyat elektr energiyasini qudratlari elektrostantsiya larda ishlab chiqarish mumkinligi, ya`ni bir joyni o`zida bir necha mln kWt soat energiyaning xosil qilinishi mumkinligi uning navbatdagi

avfzalligidir. IES larning juda ulkanlari boshqa viloyatlarni xam elektr energiyasi bilan ta`minlay oladilar va ularni GRES lar deb yuritiladi. Mamlakatimizda Sirdaryo, Toshkent, Yangi Angren, Navoiy, Taxiyatosh, Angren GRES lari ishlab turibdi. Birgina Sirdaryo GRES i o`zi yiliga 13 mlrd kVt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi (1-rasm).



1-rasm. Sirdaryo GRES i.


Istiqlol yillarida qashqadaryo viloyatida quvvati 3,2 mln kVt bo`lgan Talli-marjon GRES ining 800 megavattli birinchi blokinning ishga tushirilishi ulkan loyixalardan biri sifatida e`tirof etildi. Ko`pgina IES lar elektr energiyasi ishlab chiqarish bilan birga issiqlik energiyasi (issiq suv) xam ishlab chiqaradi. Ularni biz IEM lar deb yuritamiz. Masalan, Farqona neftni qayta ishslash zavodi qoshidagi Issiqlik Energiya markazi.

Mamlakatimizda IES lardan tashqari GES lar xam ishlab turibdi. Bunga mi-sol qilib Bo`zsuv kanalida birinchi bo`lib qurilgan GES ni aytishimiz mumkin. Ke yinchalik qurilgan Xisrav, Tuyamo`yin, Farxod, Xodjakent GES lari xam mamlakat iqtisodiyotida katta axamiyat kasb etadi. Tezoqar daryolarda GES larni bir – biriga yaqin qilib qurish mumkin. Bunga misol qilib, Chirchiq – Bo`zsuv energetika inshoat-idagi GES lar kaskadini aytishimiz mumkin. Yana bundan tashqari boshqa energiya manbaalarini o`zlashtirish maqsadida Toshkent viloyati Parkent tumanida “Fizika - quyosh” instituti qurib ishga tushirildi. Bu erda juda katta terretoriyada quyosh energiyasidan foydalaniladigan laboratoriya barpo qilindi. Bunday tadbirdarlarni barchasi Respublikamizda elektr energiyasi xosil qilishning boshqa manbaalari xam mavjudligini isbot qiladi.

O`zbekiston Respublikasi elektr energetika tizimi asosiy tarkibi. jadval №1


Nº	Elektr energiya manbayi	Ishlab chikarilgan energiya mikdori
1	Sirdaryo GRES	
2	Toshkeht GRES	

4	Navoiy GRES	66,0 mlrd kVtG`soat
5	GES (19ta)	

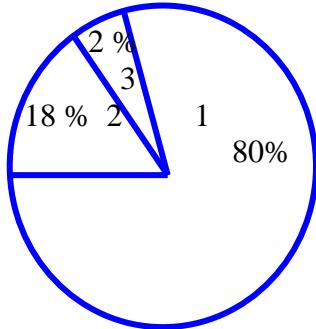

2-pacm. Elektr energiya ishlab

Umuman olganda mamlakatning taraqqiyoti xamda xalq xo`jaligini rivojlan-tirishda elektroenergetik tizim asosiy vazifalarini xal etuvchi kafolatli omil xisoblanadi. Ma`lumki, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi istiqbollari o`z energetika bazasiga ega ekanligi bilan belgilanadi. Bu jitxatdan O`zbekiston Respublikasi qudratli energetika tizimga ega. O`zbekistonda 1970 yilda 18,3 mlrd kVt soat, 1980 yilada 33,9 mord kVt soat, 2007 yilda 49,0 mlrd kVt soat, 2010 yilda 55 mlrd kVt soat, 2013 yil statistika ma`lumotlariga ko`ra 66,0 mlrd kVt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. quyida 3-rasmida O`zbekiston Respublikasi elektr energiya ishlab chiqarish va undan foydalanish diagrammasi keltirilgan.

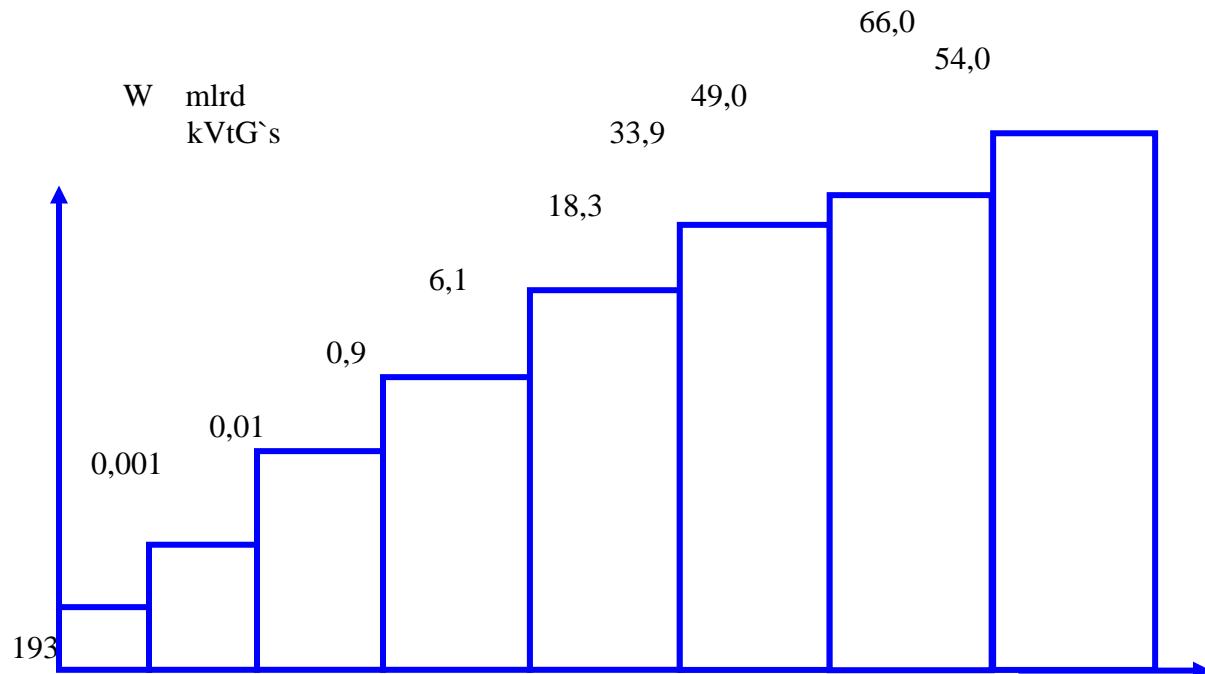

3.Elektr energiyasi xaqida ma`lumot – elektr zaryadi, maydoni, elektr toki, potentsial, qarshilik, dielektrik, fotoeffekt, termoelektron emissiya.

Bizdan tashqi muxitdagi jismlar xammasi atomlardan, ya`ni proton va neytron lardan iboroat ekan, ularni aloxida xossalariiga xaqida to`xtalib o`tishimiz zarur bo`ladi. Elektronlar – manfiy zaryadlangan zarrachalar, musban zaryadli protonning atrofida maxsus orbita tashkil qilib, shu orbitada aylanib yuradilar. Bu orbita bo`yicha chekka qismlarda joylashgan elektronlarni yadro markazidan uzoqda bo`lgan-ligi uchun ozgina tashqi energiya yordamida uni

shu orbita ta`siridan chiqarib yubo-rish mumkin. Tabiiy xolatda atom tarkibidagi elektronlar va protonlar tashqi muxit bilan o`zaro muvozanatda bo`ladi. Agar biror ta`sir natijasida u o`zini tarkibidan elektronlarni yoki protonlarni yo`qotsa, u xolda muvozanat buziladi. Atom o`zini tarkibidan qancha ko`p zaryadini yo`qotsa u shuncha kuchli elektrleranadi. Zaryadlangan jismdagagi elektr miqdori elektr zaryadi deb ataladi va q xarfı bilan belgilanadi. Ikki zaryad orasidagi o`zaro ta`sir kuchini Kulon qonuni bilan ifodalanadi. Bu qonun quyidagi formuladagidek topiladi.

Elektr zaryadi ta`sir eta oladigan fazo elektr maydoni deyiladi. Zaryadlan gan xar bir jism atrofida elektr maydoni bo`ladi. Elektr maydonining ma`lum nuqtasidagi zaryadni bu maydon ta`siridan tashqariga chiqarish uchun maydondagi kuchlar ish bajarishi lozim, ana shu ishni ifodalovchi kattalik shu nuqtaning potentsiali deyiladi. Tashqi kuchlar ta`sirida zaryadlangan zarrachalarni tartib-li xarakatiga elektr toki deyiladi. Uzunligi 1 m, yo`qonligi 1mm bo`lgan o`tkaz-gichning o`zidan 1 A miqdordagi elektr tokini o`tganda zaryadlangan zarrachalarning xarakatiga ko`rsatadigan ta`sir kuchi shu shtkazgichni qarshiligi deyiladi. Tashqi kuchlar ta`sirisiz o`zidan elektr tokini o`tkazmaydigan materiallarga dielektrik materiallar deyiladi. Mendeleevning kimyoviy jalvalidagi yarim o`tkazgichli ele-mentlar shunday bir ajoyib xossaga egaki, ular yoruqlik nuri ta`siridan o`zidan elektronlarni qo`yib yuboradi yoki elektronlarni o`ziga oladi. Bu ajoyib xodisa fotoefekt deb ataladi. Buni birinchi bo`lib 1888 yili rus olimi A.G.Stoletov kuzatgan. Issiqlik ta`sirida metallardagi elektronlarning xarakati tezlashadi elektr o`tkazuvchanligi ortadi. Bu xodisa termoelektron emissiya deyiladi.

Nazorat uchun savollar.

- | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.Elektrotexnika fani nimani o`rgatadiq | 2.Elektr zaryadi nima, Kulon qonuni ifodalangq |
| 3.Elektrotexnika fanini yuzaga kelish tarixiq | 4.Elektr maydoni va elektr toki nimaq |
| 5.Fanning maqsadi va vazifasi nimaq | 6. O`zbekistonda kanday elektrostantsiyalar ko`pq |
| 7.qarshilik, o`tkazuvchanlik, dielektrik nimaq | 8.Fotoeffekt, termoelektron emissiya nimaq |
| 9.Elektr energiyasi kuchlanishni uzatish qandayq | 10.O`zbekistondagi energiya iG`ch ni o`sishi qandayq |


MAVZU: ELEKTR ZANJIRLARI VA ULARNI ELEMENTLARI.

Reja:

- 1. Elektr zanjirlari.**
- 2. Elektr eneriya manbai va iste`molchilarining shartli belgilari.**
- 3. Elektr zanjirlarini ish rejmlari.**

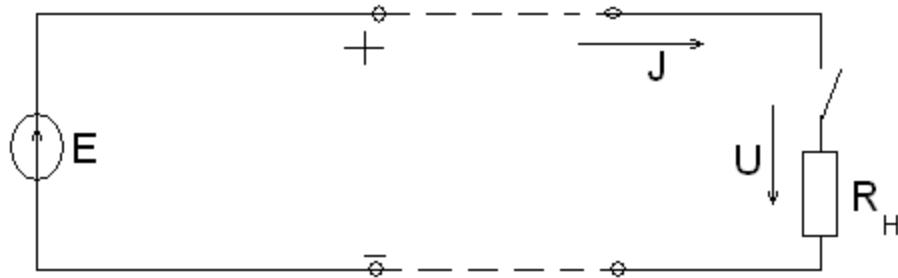1. Elektr zanjirlari deb, elektr toki hosil qiluvchi va uni olimishini ta`minlash uchun berk yo`l hosil qiladigan qurilmalar yig`indisiga aytildi.

Elektr zanjiri, asosan elektr energiyasining manbai YE elektr energiyasi iste`molchisi-R, birlashtiruvchi simlar hamda zanjirni ulab-uzish uchun moslama (ulagich) - U kabi elemetlardan tashkil topgan (1-rasm).



1-rasm. Elektr zanjiri.

Manbada boshqa tur energiya (issiqlik, mexanik, kimyoviy va shunga o`xshashlar) elektr energiyasiga aylanadi. Elektr energiyasini hosil qiluvchi turli manbalarning shartli belgilanishi quyidagicha:


- EYUK;
- Galvanik elementlar yoki akkumulyator batareyalari;
- Ketma-ket ulagan galvanik elementlar;
- Termometrlar;
- Fotoelement;
- O`zgarmas tok mashini generatori;
- O`zgaruvchan tok elektr mashina generatori.

Elektr energiya ist`yemolchilarda boshqa tur energiyalarga aylanadi. Elektr energiya iste`molchilari sxemalarda quyidagicha belgilanadi:

- Zaryadlanuvchi akkumulyator;
- O`zgarmas tok dvigateli;
- Elektr peni;
- Chuglanma lampa.

Elektrotexnik qurilmalarni ulab uzish uchun kommutatsion (qurilmalar) apparatlar ishlataladi (uzgichlar, ulagichlar, tumblerlar, va sh. o`). Elektr zanjirlarini kommutatsion apparatlari quyidagicha belgilanadi:

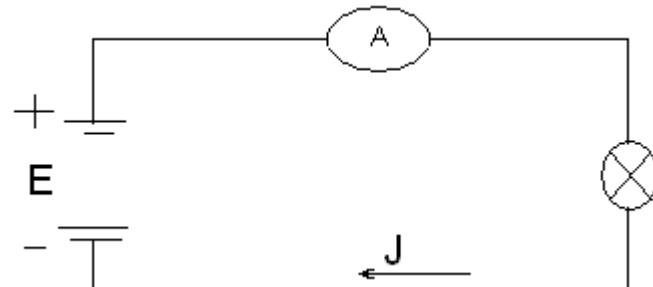- Bir qutbli (uzgich);
- Pereklyuchatel;
- 3 fazali ulagich (rubilnik).



2-rasm. Sodda o`zgarmas tok zanjiri

Zanjirdan o`tayotgan elektr tokining qiymati yoki kuchi o`tkazgichning ko`ndalang kesimidan vaqt (t) birligi ichida o`tayotgan elektr zaryadlarining miqdori -q Bilan aniqlanadi, ya`ni tok kuchi zaryadlarning xarakat tezligiga proporsional kattalikdir:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

Agar zanjirdan o`tayotgan tokning yo`nalishi va qiymati vaqt davomida o`zgarmas bo`lsa, bunday tok **o`zgarmas tok** deyiladi va quyidagicha belgilanadi:

$$i = \frac{q}{t}, (A) \quad 1A = \frac{1Kl}{1c}$$


Elektrotexnik qurilmalarda o`tadigan energetik jarayonlar juda murakkab bo`lib elektromagnit maydonlarini hosil bo`lishi hamda ularni ifodalovchi miqdorlarni o`zgarishi Bilan bog`liq. Ularni ifodalash uchun elektromagnit maydonlarni ifodalovchi vektor, elektr va magnit miqdorlari talab qilinadi, ya`ni elektr E , magnit maydoni N kuchlanganliklari, magnit induksiyasi V , elektr toki zichligi j va boshqalar. Lekin ko`p hollarda elektrotexnik qurilmalarni asosiy hususiyatlari fizika kursidan ma`lum integral tushunchalar orqali ham ifodalanishi mumkin: tok, EYUK, kuchlanish.

ELEKTR ZANJIQLARINI ISH REJIMLARI.

1. Nominal rejim: Elektr qurilmasining nominal parametrlari, odatda, uning pasportiga ko`rsatilgan bo`ladi. Elektr qurilmalarining nominal parametrlari ichida eng xarakterlisi **nominal kuchlanish** va **nominal tok** hisoblanadi.


Nominal quvvat nominal tok va nominal kuchlanish orqali topiladi.

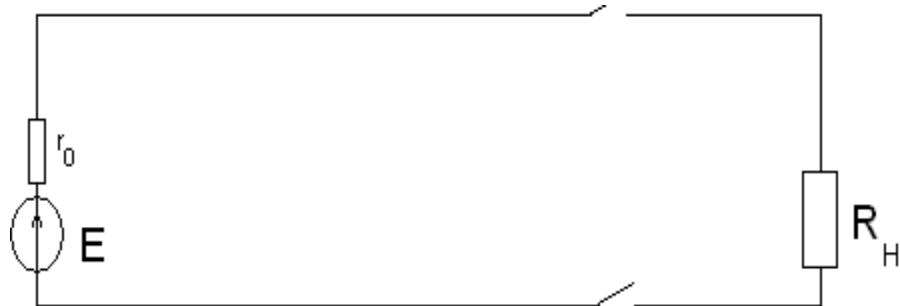2. Salt ishlash rejimi deganda tashqi zanjir manbadan ajratilgan va uning R qarshiligi amalda cheksizga teng bo`lib ($R = \infty$) zanjirdan tok o`tmagandagi ($I = 0$) holat tushuniladi. Bu holda manba qismlaridagi kuchlanish "U" uning EYUKga teng bo`ladi ($E = Y$).



3-rasm. Salt ishlash rejemini harakterlovchi sxema.

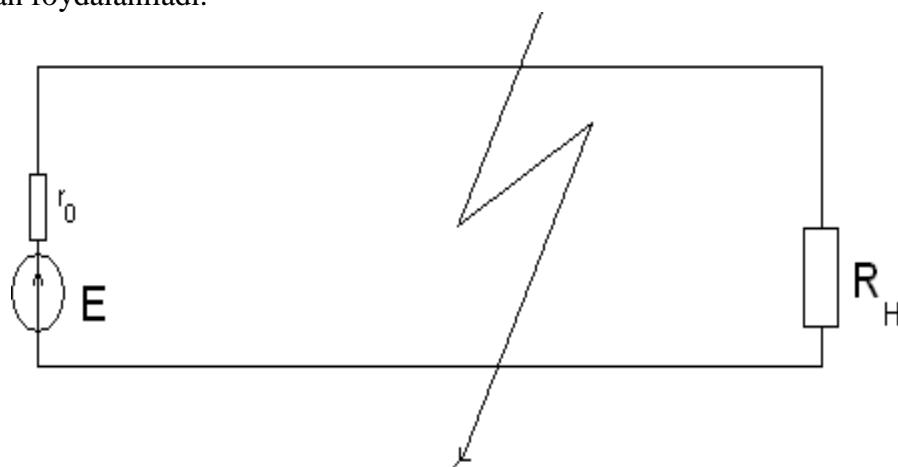3. Qisqa tutashuv rejimi deb zanjir elemetlarining qarshiliksiz o`zaro ulanib qolishiga aytiladi (4-rasm). Elektr qurilmalari uchun qisqa tutashuv rejimi salbiy holat hisoblanadi. Chunki zanjirning qisqa tutashuv bo`lgan paytida qarshiligi bo`lishi natijasida qisqa tutashuv toki nominal qiymatidan bir necha marta ortib ketadi. Elektr qurilmalarini bu tokdan himoyalash uchun zanjirni shikastlangan joyini tarmoqdan avtomatik ravishda uzib qo`yadigan himoya qurilmalaridan foydalaniлади.



4-rasm. Qisqa tutashuv rejemini harakterlovchi sxema.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Elektr zanjiri tarkibi qanday elementlardan tashkil topgan.
2. Elektr energiya manbalari va iste`molchilar sxemalarda qanday belgilanadi.
3. Elektr zanjirlarini necha hil rejimlari bor.
4. Nominal rejimni tushuntiring.
5. Salt ishslash rejimi.
6. Qisqa tutasyuv rejimi.
7. Tok kuchi nimaq
8. O`zgarmas tok nimaq

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

2-MAVZU: ELEKTR ZANJIRLARINI MODELLASHTIRISH.

Reja:

1. **Modellashtirish turlari.**
2. **Elementlarni statik va dinamik modellari.**
3. **Rezistiv, induktiv, sig`im elementlarini matematik modellari.**

Real elektromagnit va elektron qurilmalarni o`rganish jarayonida ularni element iva qismlaridagi jarayonlarni grafik va jadvallar yordamida ifodalash mumkin. Bundan tashqari, kuzatilgan jarayonlar xarakteri bo`yicha **statik** va **dinamik** bo`ladi.

Elementlarni analitik modellari tok va kuchlanishlar uchun algebraik yoki differensial tenglamalar ko`rinishida berilishi mumkin.

Grafik modellar grafiklar yordamida ko`rsatiladi, masalan, volt-amper xarakteristikalar (VAX), yoki sxema zamesheniya yordamida. Ideal elementlardan tuzilgan elektr sxema zamesheniyalar o`ta qulay va keng tarqalgan moddalar ko`rinishidir.

Jadvalli modellar raqamli jadvallar ko`rinishida berildi, ular asosan eksperimental xarakteristikaga grafiklarga mos tushgan bo`lishi kerak, chunki ular uchun analitik ifodalashni topish qiyin.

Modellarni aniqligi modellar va real elementlar xarakteristikalarini o`rtacha kvadratik chetga chiqishi orqali baholandi.

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{Y_{mj} - Y_{ej}}{Y_{ej}} \right)^2}$$

bu yerda Y_{mj} va Y_{ej} - xarakteristikani nuqtasidagi real elementni toki i yoki kuchlanishi I.

Elementlarni **static modellari** o`zgarmas va o`ta sekin o`zgaruvchi ta`sirlarda ishlatiladi.

Dinamik modellar esa tez o`zgaruvchan hamda yuqori chastotali ta`sirlarda qo`llaniladi.

Elektr zanjirlarini zamesheniya sxemalari.

Zamesheniya sxemalari real elektr zanjirlarini matematik ifodalanishi bo`lganligi sababdan ular ko`p hollarda **elektr zanjirlarini matematik modeli** deb ham ataladi.

Kuchlanishi toka bog`liqligi elektr zanjiri elementlarini asosiy xarakteristikalarini hisoblanadi. Bu bog`lanishlarni volt-amper xarakteristikalarini deb atashadi(VAX).

Elektr zanjiri elementlari **passiv** va aktivga bo`linadi. Barcha elektr energiya manbalari **aktiv elementlar hisoblanadi**, ular EYUKni ma`lum miqdori Bilan harakterlanadi.

Elektr energiya issiqlikka aylanadigan zanjir elementi qarshilik R yoki o`tkazuvchanlik g Bilan xarakterlanadi. Bunday elementlar **passiv elementlar** deb ataladi.

Aktiv elektr zanjirlari passiv elementlardan tashqari, elektron yoki yarimo`tkazgichli asboblardan tashkil topadi, ularda kirish signalini energiyani o`zgarish jarayonini boshqaradi. Bu energiya esa manbadan keladi.

Real elementlarni modellari elektr energiyasi ideal manbalari va ist`yemolchilar tushunchasidan foydalanishga asoslanadi. Masalan: rezistivli, induktivli va sig`imli elementlar, yana tok va kuchlanish manbalari.

Rezistiv elementlarni matematik modellari Om qonuni asosida yoziladi, unga ko`ra aktiv qarshilik r (yoki o`tkazguvchanlik g) tok (t) ko`rinishidagi ta`sir Bilan kuchlanish $I(t)$ ko`rinishidagi reaksiya orasidagi aloqani ifodalovchi parametr hisoblanadi.

$O-t$ vaqt oraliq`idagi intervalda rezistorda boshqa tur energiyaga aylangan elektromagnit energiya:

Quyidagi tenglama **induktiv elementlarni matematik modullari** hisoblanadi:


Quyidagi tenglama **sig`im elementini matematik modeli** hisoblanadi:

Rvt qarshilikni rezistiv element va EDS YE manbaadan iborat elementlari ketma-ket ulangan elektr energiya manbasini zamesheniya sxemasi quyidagicha bo`ladi:

a) ichki qarshilikli EYUK manbaasi;

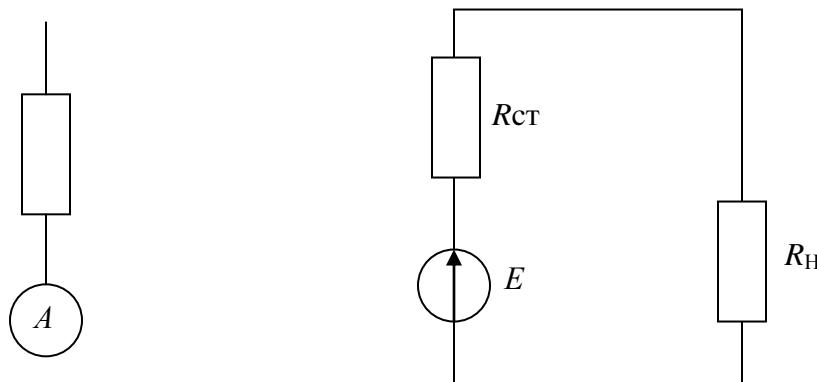b) elektr energiya mabaai va passiv iste`molchi ketma-ket ulangan zanjirni zamesheniya sxemasi.

Elektr energiya manbaasi va aktiv iste`molchi ketma-ket ulangan zanjirni sxemasi quyidagicha ko`rsatiladi:





Aktiv iste`molchi volt-amper xarakteristikasi (a) va zamesheniya sxemasi (b); elektr energiya manbaasi va aktiv iste`molchi ketma-ket ulangan zanjirni zamesheniya sxemasi (v).

Elektr zanjiri va u asosida tuzilgan zamesheniya sxemasi quyidagicha bo`ladi:

a) elektr zanjiri.

b) zamesheniya sxemasi.

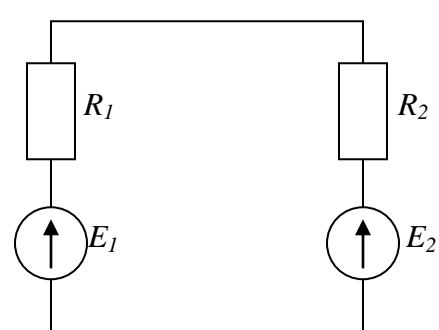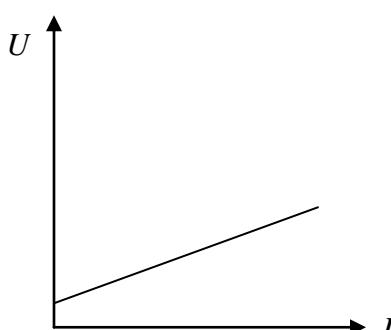

a)

b)

v)

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Modellashtirish deb nimaga tushuniladi.
2. Modellashtirishni qanday turlari mavjud.
3. Statik va dinamik model deganda nimani tushunasiz.
4. Aktiv va passiv elementlarga nimalar kiradi.
5. Rezistiv induktiv va sig`im elementlarini modellari qanday ifodalanadi.
6. Reristiu va induktiu elementlarni matematik modeli.
7. Sig`im elementini matematik modeli.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошқалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники.Т. 1989 год.

3-MAVZU: CHIZIQLI ELEKTR ZINJIRLARNI HISOBBLASH USULLARI VA TAHLLILI.

Reja.

1. **Elektr zanjirlarini hisoblash usullari.**
2. **Tugun kuchlanishlar usuli.**
3. **Qo`shilish usuli.**
4. **Kontur toklar usuli.**

Elektr zanjirlarini hisoblashdan asosiy maqsad tokni zanjir tarmoqlarida qanday taqsimlanganligini aniqlashdir. Bu vazifa Om va Kirxgof qonunlaridan foydalanib hal etiladi. Murakkab elektr zanjirlarini hisoblash uchun turli usullar mavjud bo`lib ularni qaysi birini qo`llash sxemalarda elementlarni qanday joylashishiga va masala shartiga bog`liq.

Quyida ushbu usullarni alohida ko`rib chiqamiz.

1. Tugun kuchlanish usuli yordamida ikki tugun nuqtaga ega bo`lgan murakkab zanjirli hisoblanadi.

1-rasmda A va V tugun nuqtalarga ega bo`lgan murakkab znjir tasvirlangan. A va V tugun nuqtalari orasidagi kuchlanish **tugun kuchlanish** deb ataladi. V tugundan A tugunga qarab yo`nalgan tok yo`nalishini EYUK larning musbat yo`nalishi deb ataymiz. A va V tugun orasidagi kuchlanish:

$$u = E_1 - J_1 R_1 = E_2 - J_2 R_2 = E_3 - J_3 R_3 = O - J_u R_u$$


Tarmoqlardagi toklarni hisoblash qo`yidagicha bajaralidi.

$$\frac{E_1-u}{J_1} = \frac{E_2-u}{J_2} = \frac{E_3-u}{J_3} = \frac{O-u}{J_4}$$

$$\frac{E_2-u}{J_2} = \frac{E_3-u}{J_3}$$

$$\frac{E_3-u}{J_3} = \frac{O-u}{J_4}$$


$$\frac{E_1-u}{J_1} = \frac{O-u}{J_4}$$

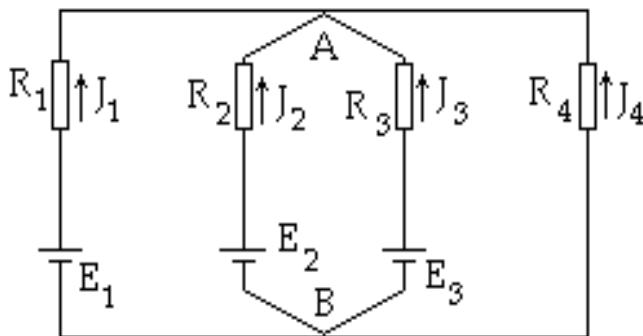R_1 R_2 R_3 R_4 


1-rasm. Murakkab elektr zanjirlari.

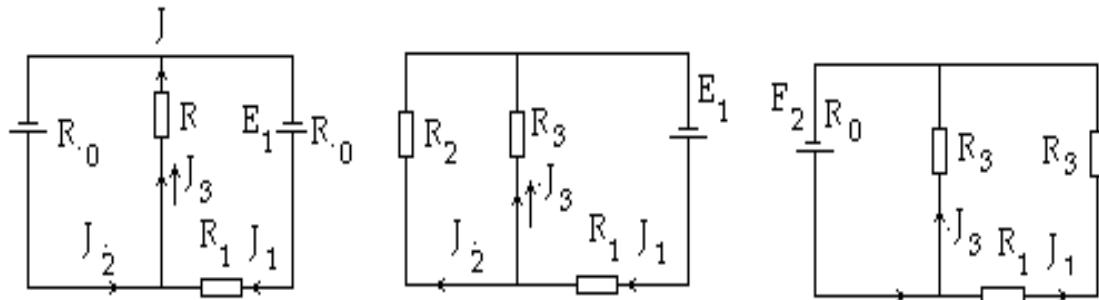2. Qo'shilish usulini mohiyati shundan iboratki, agar zanjirda bir necha EYUK bo'lsa, zanjirning har bir qismidagi toklarni bir-biridan mustaqil holda, shu qismlardagi EYUK Lar hosil qiladi deb hisoblash mumkin(2-rasm).

Natijaviy yuklarni topish uchun hususiy toklarni yo`nalishini hisobga olgan holda ularni qo'shamiz.



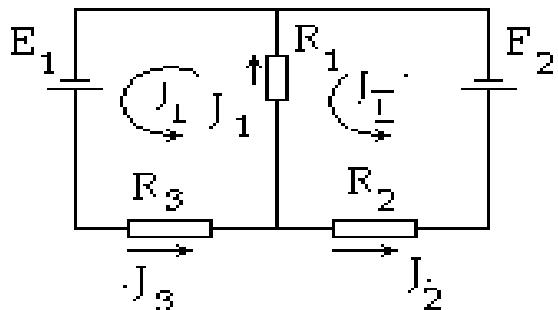3. Kontur toklar usuli. Bu usulni qo'llashda murakkab zanjirda kontur toklari qabul qilinib yo`nalishlari qabul qilinadi. Avvalo bu konturlar uchun Kirxgof qonuniga asoslanib tenglamalar tuziladi. Bu tenglamalar sistemasini yechish natijasida kontur toklar qiymatlari aniqlanadi. So`ngra bu toklar asosida zanjir elementlaridagi xususiy toklarni aniqlanadi.



3-rasmda ko`rsatilgan zanjir uchun tenglamalar tuzamiz va ular asosida xususiy toklarni topamiz.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Elektr zanjirlarini hisoblash mohiyati nimada
2. Elektr zanjirlarini nechta hisoblash usuli mavjud va Lar qaysilar.
3. Qaysi usul qachon qo'llaniladi.
4. Har bir hisoblash usulini mohiyatini tushuntiring.
5. Tugun kuchlanishlar usuli qanday hisoblan

6. O`qish usuli

Adabiyotlar ro`yhati:


1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.


3-MAVZU: BIR FAZALI O`ZGARUVChAN TOK ZANJIRI Reja:

- 1.O`zgaruvchan tok zanjirlari va elekrotexnik qurilmalar.
- 2.Sinusoidal tok xaqida tushuncha, EYuK va tok manbaalari.
- 3.O`zgaruvchan tok zanjirida aktiv, induktiv va siqim qarshiliklar.
4. Elektr zanjirlari va ularni xisoblash usullari.
- 5.Sinusoidal tok zanjirida aktiv, reaktiv va to`la quvvat.
- 6.Elektr zanjirlarida reaktiv quvvatni konpensatsiyalash usullari.

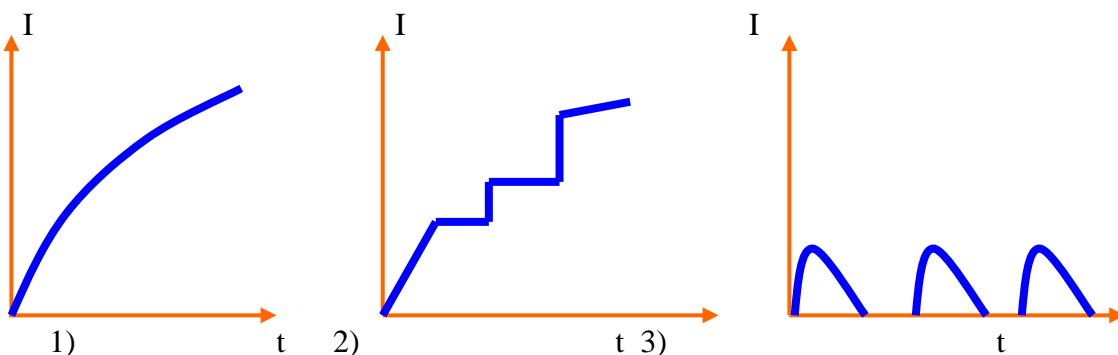1.O`zgaruvchan tok zanjirlari va elekrotexnik qurilmalar.

Yo`nalishi va qiymati davriy ravishda o`zgarib turadigan xar qanday tok o`zgaruvchan tok deyiladi. O`zgaruvchan tok vaqt bo`yicha ma`lum qonun asosida o`zgarib turadi, ya`ni tokning qiymati vaqtning funktsiyasidir. Sanoatda va turmushda foydalanila digan o`zgaruvchan tok, sinusoidal qonun bo`yicha o`zgaradigan tokdir. Sinusoidal qonun bo`yicha o`zgaradigan EYuK, tok va kuchlanishlar sinusoidal o`zgaruvchan katta liklar deyiladi. O`zgaruvchan toklarni quyidagicha turlarga ajratish mumkin:



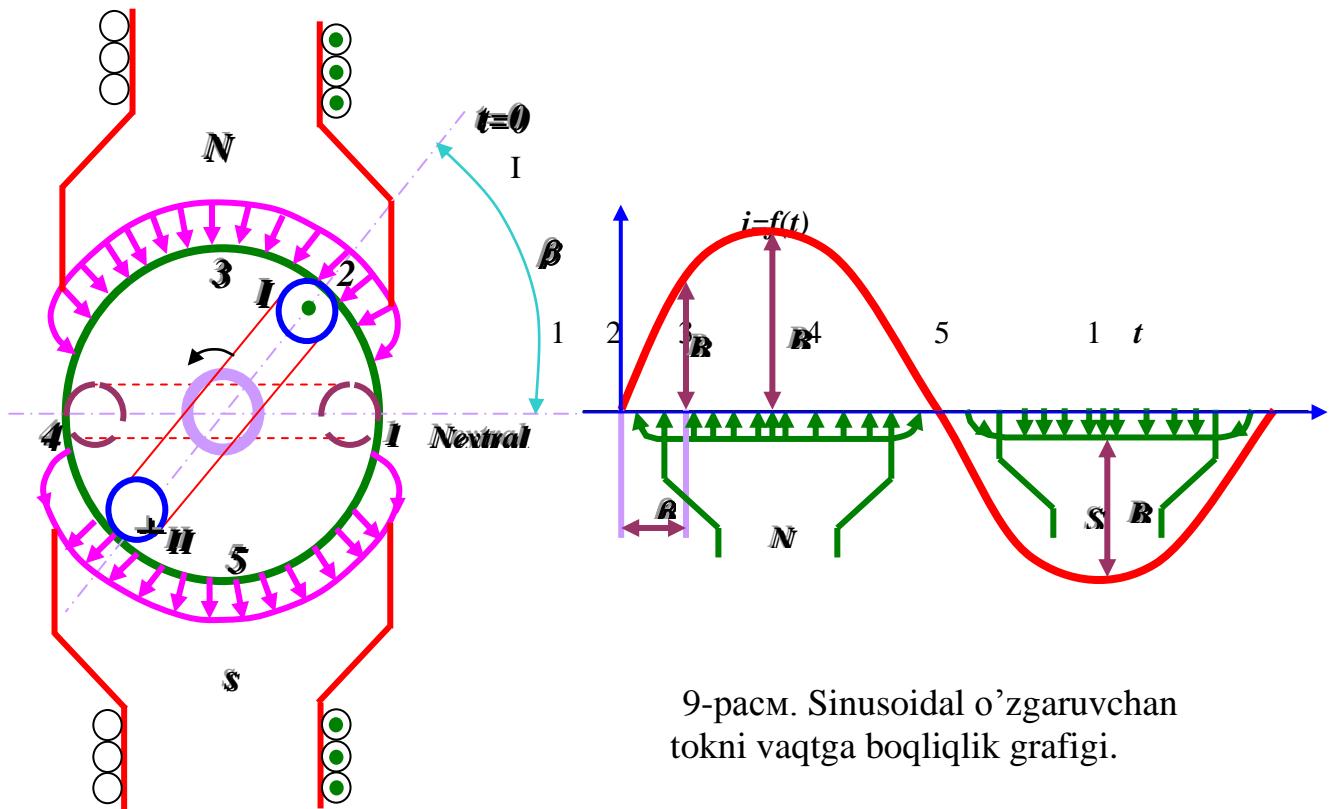


9-pacм. Sinusoidal o'zgaruvchan tokni vaqtga boqliqlik grafigi.

Kuchli generatorlarning rotori elektromagnit rejimida ishlaydi, bunda u xosil qilgan magnit maydonini oqimini boshqarish mumkin.

Sinusoidal o'zgaruv chan kattaliklarni xarakterlovchi quyidagicha parametrlari mavjud. Davri, chastotasi, amplitudasi va faza siljishi.

Davr deb yo`nalishi va kattaligi jixatidan bir marta to`la o`zgarishiga aytildi. Chastota deb bir sekund ichida to`la o`zgarishlar soniga aytildi.

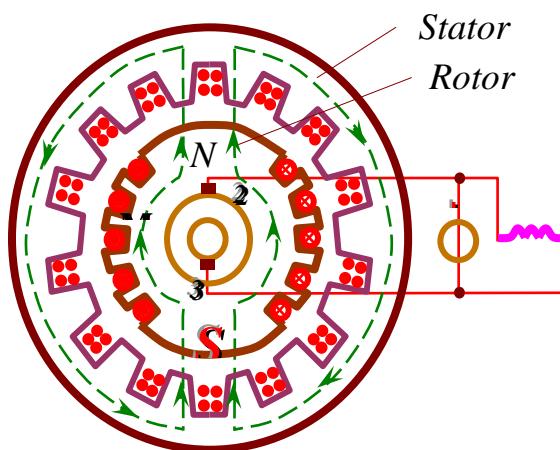Amplituda deb musbat va manfiy yarim sharlarda parametrning erishgan eng katta qiymatlariga aytildi.



10-rasm: O`zgaruvchan tok generatorining kesimi ko`rinishi.


Faza siljishi deb chastotasi bir xil bo`lgan ikkita o`zgaruvchan tok orasidagi davrlarining boshlanish momentlarini bir-biriga to`qri kelmasligiga aytildi.

IqImsin (t) UqUmsin (t) bu erda: I_m – sinusoidal tokni maksimal qiymati. U_m – sinusoidal kuchlanishni maksimal qiymati. (q - burchak chastatasi)


11-rasm. Sinusoidal kattaliklarni o`zgarishi.

3.O`zgaruvchan tok zanjirida aktiv, induktiv va siqim qarshiliklar.


12 – rasm. Aktiv qarshilikli zanjir.

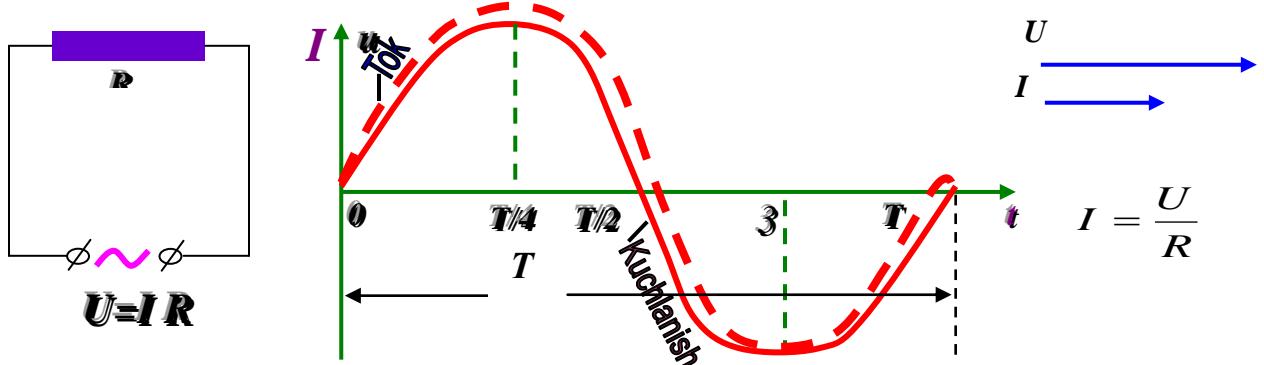

13 –rasm. Induktiv qarshilikli zanjir.

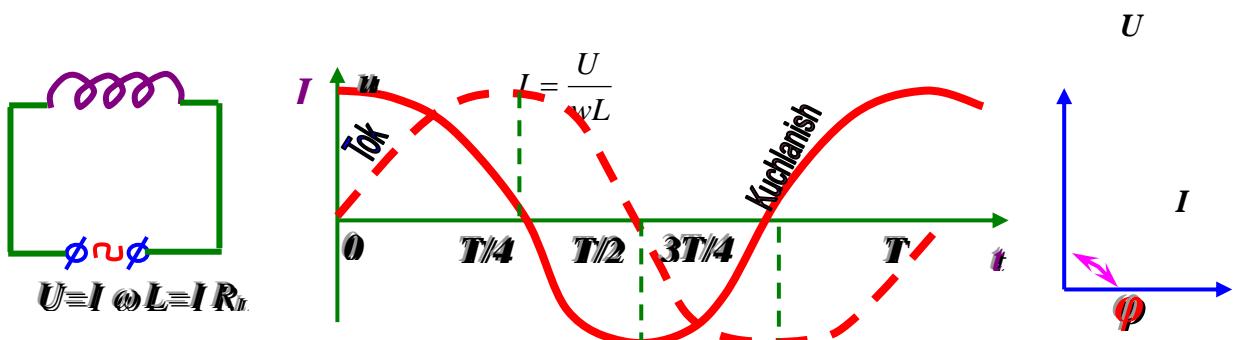

14-расм. Сиғим қаршилигли занжир.

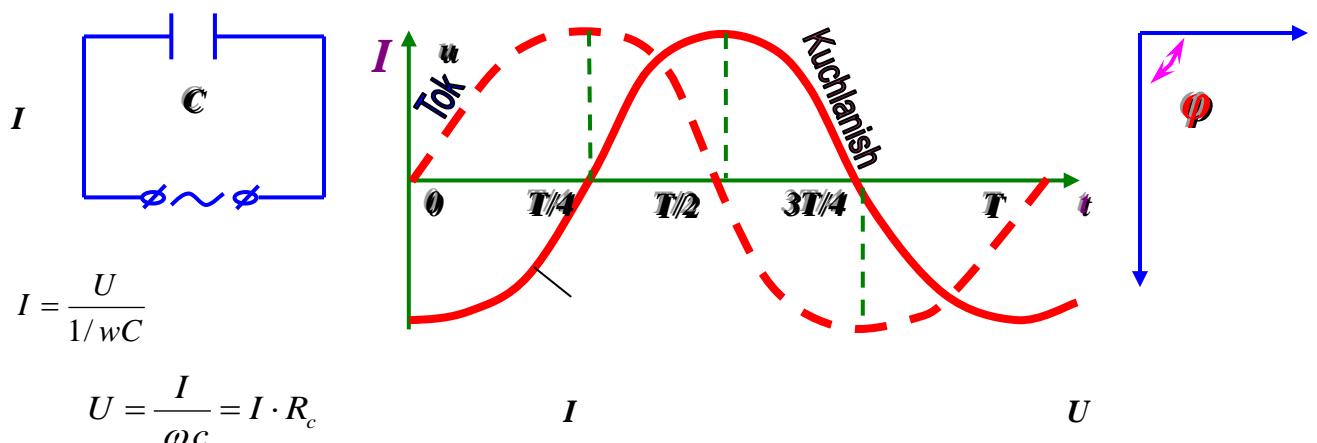

Aktiv qarshilik induktiv va siqim qarshiliklar o`zgaruvchan tok elektr zanjirlarining parametrlari xisoblanadi. Masalan choqlanish elektr lampalari, qarshilik elektr pechlari,

rezistorlar aktiv qarshiliklar, salt ishlayotgan transformator induktivlik, yuklamasiz kabel esa siqim bilan ko`rsatiladi


4-MAVZU: CHIZIQLI DINAMIK ZANJIRLAR VA ULARNI MATRITSALI MATEMATIK MODELLARI.

Reja:

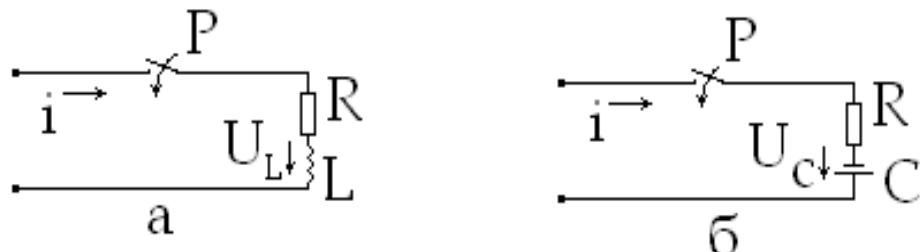1. O`tish jarayonlarini sodir bo`lishi.
2. Kommutasiyani 1 va 2 qonunlari.
3. Chiziqli dinamik zanjirlarni matritsali matematik modellari.

O`tish jarayonlari (dinamik jarayonlar) chiziqli elektr zanjirlarida ularni tarmoqqa ulab uzganda va yana uni elementlari bo`lgan R va C o`zgargan holatda bo`ladi.

Induktivlik L (a) va sig`im S (b) aktiv qarshilik R orqali o`zgarmas kuchlanish manbaiga ulanganda elektr zanjirlaridagi o`tish jarayonlarini sodir bo`lish qonunlarini ko`rib chiqamiz.



1-rasm. Induktiv g`altakni (a) va kondensatori (b) o`zgarmas kuchlanishga ulanish sxemalari.

Rubilnik P ulangunga qadar barqaror rejim shu bilan xarakterlanadiki, induktivlikdagi kuchlanish U_n va sig`imdagisi kuchlanish U_c nolga teng.

Rubilnik P ni ulanmagan va ulangan holatlari to`g`ri keladigan ikkala barqaror holatlar o`rtasida ma`lum qisqa vaqt o`tish jarayonlari sodir bo`ladi. Ya`ni bu vaqt oralig`ida galtakdagii tok ma`lum $i_{\text{t}}=1$ qiymatga, kondensatordagi kuchlanish esa $U_c=1$ bo`ladi. 1-rasmdagi zanjirni elektr holati o`tish davri uchun Kirxgofni ikkinchi qonuni bo`yicha quyidagi tenglama bilan ifodalanadi.

$$U = iR + U_L = iR + L \frac{di}{dt}$$

Quyidagi tenglama kuchlanishlar balansini ifodalaydi, ya`ni zanjirga qo`yilgan kuchlanishni bir qismi aktiv qarshilikka qo`yilgan kuchlanishni muvozanatlaydi, qolgan qismi esa tok o`zgarishi davomida xosil bo`lgan induktiv kuchlanish $U_L = Ldi/dt$ ni muvozanatlaydi.

Rubilnik R ulangandan so`ngi barqaror holatda zanjirdagi tok o`zgarmaydi, shuning uchun $di/dt = 0$ natijada ikduktivlikdagi kuchlanish $U_L = 0$. Natijada tarmoqqa qo`yilgan kuchlanish hamisha aktiv qarshilik Rga qo`yilgan bo`ladi.

$$i_{\text{op}} = J = \frac{U}{R}$$

Bir barqaror rejimdan ikkinchi barqaror rejimga o`tishdagi o`tish davrni mohiyatini tushunib olaylik. Mabodo biz rubilnik ulangandan so`ng tok Odan Iga sakrab o`tadigan bo`lsa, $t = 0$ holat uchun $di/dt = 0$ kelib chiqadi, lekin bu holat avvalgi keltirilgan formulani inkor etgan bo`ladi, chunki ma`lumki manbaa kuchlanishi U ma`lum miqdorga ega. Bundan tashqari yana, tokni sakrab o`zgarishi g`altak magnit maydonini Odan $W_M = LI^2/2$ o`zgarishiga olib kelish kerak edi. Vaholanki, energiyani bunday sakrab o`zgarishi uchun cheksiz katta quvvatga ega bo`lgan manbaa talab qilingan bo`lar edi. Bu aslida mumkin bo`lmagan narsa.

Demak bundan shunday xulosa chiqadiki:

Tok induktivlikda sakrab o`zgara olmaydi. Shuning uchun induktivlik bor tarmoqdagi tokni oniy qiymati o`tish davrini boshlang`ich davrida undan avval qanday bo`lsa keyin ham shunday qoladi.

Bu xulosa **komutatsiyani birinchi qonuni** deb ataladi. Bundan kelib chiqadiki, rubilnik R ulangandan so`ng boshlang`ich vaqtda, ya`ni $t = 0$ da zanjirdagi tok 0ga teng, natijada $i_r = 0$, induktivlikdagi kuchlanish esa manbaa kuchlanishga teng (xuddi zanjir induktivlikda ajratilgani kabi). b rasmdagi zanjirni elektr holati quyidagi tenglama bilan ifodalanadi.

$$U = U_c + iR = U_c + RC \frac{dU_c}{dt}$$

Ma`lumki, zanjirdagi tok sig`imidagi kuchlanishni o`zgarish tezligiga proporsional bo`ladi, ya`ni:

$$i = C \frac{dU_c}{dt}$$

Quyidagi tenglama zanjirdagi kuchlanishlar balansini ifodalaydi: ya`ni zanjirga qo`yilgan kuchlanishni bir qismi qarshilikka qo`yilgan kuchlanish tushuvini kompensatsiyalaydi ($iC \frac{dU_c}{dt}$), qolgan qismi esa sig`imdagisi kuchlanish (U_c) ni.

Rubilnik R ulangandan so`ngi barqaror holatda sig`imdagisi kuchlanish o`zgarmaydi. Ya`ni $\frac{dU_c}{dt} = 0$, va zanjirdagi tok $i = 0$. Manbaa qo`llanishi to`la sig`imga qo`yilgan, ya`ni $U_{c0} = U$ (xuddi zanjir sig`imida ajratilgan kabi).

Induktivlikli zanjirdagi o`tish jarayonlariga tegishli xulosalarni sig`imli zanjirlar ular ham qo`llash mumkin bo`ladi. Agarda rubilnik ulangandan so`ng sig`imdagisi kuchlanish sakrab Odan I erishgan desak, u holda $t = 0$ unda $\frac{dU_c}{dt} = a$, amalda bu mumkin emas. Bundan tashqari sig`imda qo`llanishni sakrab o`zgarishi elektr maydon energiyasini ham Odan $W_s = \frac{CU^2}{2}$ ga o`zgarishini isbotlangan bo`lur edi.

Aytib o`tilganlardan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkin: sig`imda qo`llanish sakrab o`zgarishi mumkin emas. Shuning uchun sig`imdagisi kuchlanishni oniy qiymati o`tish davrini boshlang`ich onlarida undan avval qanday bo`lsa keyin ham shundayligicha qolveradi.

Bu xulosa komutatsiyani ikkinchi qonuni deb ataladi. Bundan kelib chiqadiki, rubilnik R ulangandan so`ng boshlang`ich vaqtda, ya`ni $t = 0$, sig`im zanjirdagi qo`llanish (b rasm) $U_{c0} = 0$ (xuddi sig`im o`zaro qisqa tutashgandek), zanjir kuchlanish to`la aktiv qarshilikka ulangan hisoblanib, tok quyidagi nisbat bilan topiladi.

$$i_0 = \frac{U}{R}$$

Ko`rsatib o`tilganlardan tashqari amalda o`tish jarayonlarini sodir bo`lishda zanjir uchastkalaridagi qisqa tutashuvlar, elektrodvigatellar yuklamalarni ham sabab bo`lishi mumkin.

O`tish jarayonlarini davomiyligi sekundni un, yuzlab qismini tashkil qilish mumkin. Ya`ni o`tish jarayonini juda oz vaqt oralig`ida sodir bo`lishi ham tok va kuchlanishni kesikn ortib ketishiga olib keladi. Bu holat elektr qurilmalariga salbiy ta`sir ko`rsatishi mumkin.

Chiziqli dinamik zanjirlarni matritsali matematik modellari.

Ma`lumki, zanjirlarni topologik (geometrik) strukturasini maxsus jadvallar (matritsa) yordamida ifodalash mumkin, ular tarmoqlarni tugun hamda konturlar bilan o`zaro aloqalarini belgilaydi.

Matritsalar uchun bir hil bo`ladi: tugunli, konturli va yuzali.

Tugunli matritsa (A) jadval ko`rinishida bo`lib, uni qatori tugunlarga, stolblarni esa tarmoqlarga ta`luqli bo`ladi.

Konturli matritsa (V) ham jadval ko`rinishida bo`lib uni qatorlari konturlarga stolblari esa tarmoqlarga ta`luqli bo`ladi.

Yuzali matritsa (S) yuzalar uchun jadvallar yoziladi. Ular qaysi tarmoqlar yuzalar bilan bog`langanligini ko`rsatadi.

Belgilangan zanjirlar uchun matritsalar yozamiz:

$$I[U_B] = 1[U_i]$$

$$[B][U_B] = 0^2[U_2]$$

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. O`tish jarayonlari qachon sodir bo`ladi.
2. Komutatsiyani birinchi qonunini ta`riflang.
3. Komutatsiyani ikkinchi qonunini ta`riflang.
4. Matritsa turlarini izohlang.
5. Tugunli matrisa.
6. Konfusli matrisa.
7. Yuzali matrisa.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники.Т. 1989 год.

5-MAVZU: CHIZIQLI TO`RTQUTBLIKLAR


Reja:

1. To`rtqutblik tavsifi.
2. Aktiv va passiv to`rtqutbliklar.
3. To`rtqutblik doimiy;arini aniqlash.

Qoida bo`yicha generator va ist`emolchi bir-birlari bilan doimo oraliq zvenolar orqali tutashadi. Bu zvenolarga tarmoq sig`imi, o`lchov asboblari, reostatlar va h. k. lar kiradi. Zanjirdagi tokni rostlash uchun sxemaga reostat ham kiritilishi mumkin. Shunday qilib, bu oraliq zveno murakkab zanjir hosil qilish mumkin, bunday oraliq zvenoni manbagaga ulanadigan qismlarini kirish qismlari deb ataymiz va 1-1 deb belgilaymiz iste` molchi ulanadigan qismlarini esa chiqish qismlari deb atab ularni 2-2 bilan belgilaymiz.

Demak bunday ikkita kirish va okkita chiqish qismlarga ega bo`lgan oraliq zvenoni to`rtutblilik deb ataymiz. Mabodo to`rtqutblilik manbasiz bo`lsa u passiv to`rtqutblilik deb ataladi.

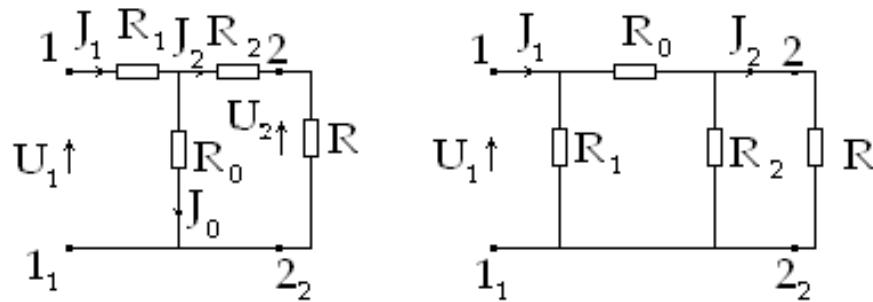Xohlaganda qarshilikka ega bo`lgan har qanday murakkab to`rt qutblilik unga ekvivalent bo`lgan va yulduz simon (T ko`rinishidagi sxemali) yoki uchburchak simon (P ko`rinishidagi sxemali) ulangan qarshiliklar bilan almashtirilishi mumkin (2-rasm).



a) T ko`rinishidagi sxema.

b) P ko`rinishidagi sxema.

To`rt qutblilik doimiyligi. To`rt qutblilikni kirish qismlariga beriladigan kuchlanish U_1 va tok J_1 ni, chiqish qismlaridagi kuchlanish U_2 va tok J_2 ga bog`liqligi uni tenglamasiga deb aytildi.

T ko`rinishidagi sxema uchun:

$$J_1 = J_2 + J_0 = J_2 + \frac{J_2 R_2 + U_2}{R_0} = J_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_0}\right) + \frac{U_2}{R_0}$$

$$U_1 = J_1 R_1 + J_2 R_2 + U_2 = (R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_0}) J_2 + \left(1 + \frac{R_1}{R_0}\right) U_2$$

Belgilaymiz:

$$A = 1 + \frac{R_1}{R_0}; \quad B = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_0}; \quad C = \frac{1}{R_0} \quad \text{va} \quad D = 1 + \frac{R_2}{R_0}$$

Natijada to`rt qutblilik tenglamasini olamiz:

$$U_1 = A U_2 + B J_2$$

$$J_1 = C U_2 + D J_2$$

P ko`rinishli sxema uchun:

$$U_1 = (J_2 + \frac{U_2}{R_2}) R_0 + U_2 = \left(1 + \frac{R_0}{R_2}\right) U_2 + J_2 R_0$$

$$J_1 = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + J_2 = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{R_0}{R_1 \cdot R_2}\right) U_2 + \left(1 + \frac{R_0}{R_1}\right) J_2$$

Belgilaymiz:

$$A = 1 + \frac{R_0}{R_2}; \quad B = R_0; \quad C = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{R_0}{R_1 \cdot R_2}; \quad D = 1 + \frac{R_0}{R_1}$$

Natijada o`xshash tenglama olamiz:

$$U_1 = A U_2 + B J_2$$

$$J_1 = C U_2 + D J_2$$

A, B, C, D-to`rt qutblilikni o`zgarmaslari deyladi. A va D o`lchamsiz sonlar; B-qarshilik o`lchovida, C-o`tkazuvchanlik.

To`rt qutblilik o`zgarmaslari bir-birlari bilan quyidagiga bog`langan.

$$AD - BC = 1$$

Mabodo to`rt qutblilikni kirish va chiqish qismlari o`zaro almashtirib qo`yilsa quyidagi tenglama hosil bo`ladi;

$$U_2 = BU_1 + BJ_1$$


$$J_2 = CU_1 + DJ_2$$

Yani A va D lar almashtiriladi.

Mabodo kirish va chiqish qismlari almashtirib ulanganda kirish va chiqishdagi kuchlanish va toklar o`zgarmay qolsa bunday to`rt qutblilik **simmetrik to`rt qutblilik** deb ataladi.

Simmetrik to`rt qutblilikda $A=D$ bo`ladi.

To`rt qutblilik doimiyalarini aniqlash. To`rt qutbliliklarni doimiyalarini aniqlash uchun salt yurish hamda qisqa tutashuv tajribalaridan foydalilanadi. Salt yurish tajribasini o`tkazish uchun to`rt qutblilikni tashqi zanjiri uzub quyladi ($J_2 = 0$) va uni kirish qismlariga rostlovchi kuchlanish beriladi. So`ngra chiqish kuchlanish U_2 berilgan qiymatga ega bo`lgunga qadar ko`tariladi. O`lchov asboblari orqali U_2 , U_{1x} va I_{1x} yozib olinadi.

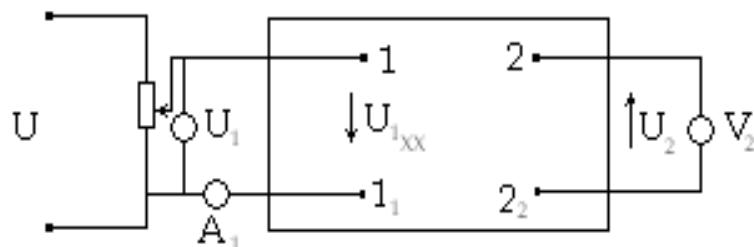


3-rasm. Salt yurish tajribasini o`tkazish uchun sxema.

Salt yurish tajribasi uchun ($I_2 = 0$) avvalgi formulalar asosida quyidagi tenglamani hosil qilamiz.

$$U_{1x} = AU_2 + BI_2 = AU_2,$$

$$I_{1x} = CU_2 + DI_2 = CU_2$$

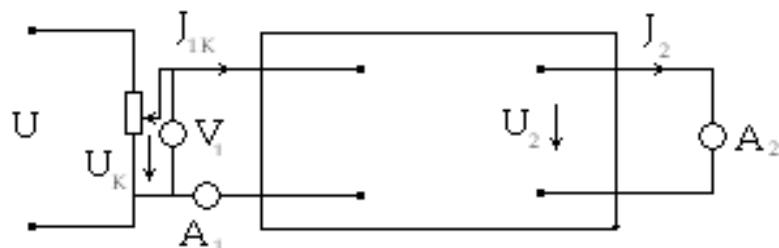Salt yurish tajribasida chiqish qismlari $2' - 2''$ qisqa tutashtirilib birlamchi kuchlanish I_1 tok J_2 nominal qiymatga ega bo`lgunga qadar ko`tariladi. Asbob ko`rsatishlar yozib olinadi.



4-rasm. Qisqa tajribasini o`tkazish uchun sxema.

Qisqa tutashuv tajribasi uchun ($U_2 = 0$)

$$U_{1k} = AU_2 + BI_2 = AU_2,$$

$$I_{1k} = CU_2 + DI_2 = CU_2$$

Bu ikki tajribadan kelib chiqib.

$$A = \frac{U_{1x}}{U_2}; \quad B = \frac{U_{1k}}{J_2}; \quad C = \frac{U_{1x}}{U_2}; \quad D = \frac{J_{1k}}{J_2}$$

A, B, C, D qiymatlari orqali T va P sxemali uchun qarshiliklarni topib olish mumkin. Salt yurish hamda qisqa tutashuv tajribalaridan:

$$U_1 = AU_2 + BJ_2 - U_{1x} + U_{1k}$$

$$J_1 = CU_2 + DJ_2 = J_{1x} + J_{1k}$$

Yani ist`emolchilarni berilgan ish rejimi uchun U_1 va J_1 salt yurish va qisqa tutashuv rejimlarini rostlash orqali topiladi.

To`rtqutblik usuli tarmoqlarni, transformatorlarni, dvigatellarni, kuchaytirgich kabi qurilmalarni tekshirishda qullaniladi.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. To`rtqutblilik deb nimaga aytildi.
2. Aktiv va passiv to`rtqutblilikni tushuntiring.
3. To`rqtblilik doimiyлari qanday topiladi.
4. To`rtqutbliklar nima uchun kerak.
5. To`rt qutbliklar ko`rinishidagi sxema uchun doimiyligini aniqlash.
6. P. ko`rinishdagi sxema uchun doimiyligini aniqlash.
7. Salt ishslash rejimi uchun to`rt qutbli tenglamasi qanday.
8. Qisqa tutashuv rejimi uchun to`rt qutbli tenglamasi qanday.
9. To`rt qutblik nima uchun o`rganiladi.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники.Т. 1989 год.


10-мавзуу. TRANSFORMATORLAR

Reja:

- 1.Transformatorlarni vazifalari va qo`llanilish soxalari.
- 2.Bir fazali transformatorlarni tuzilishi va ishslash printsipi.
- 3.Transformatorlarning ish rejimlari.
- 4.Transformatorlarni almashinish sxemalari va vektor diogrammalari.
- 5.Transformatorlarda quvvat isrofi va pasport ma`lumotlari.

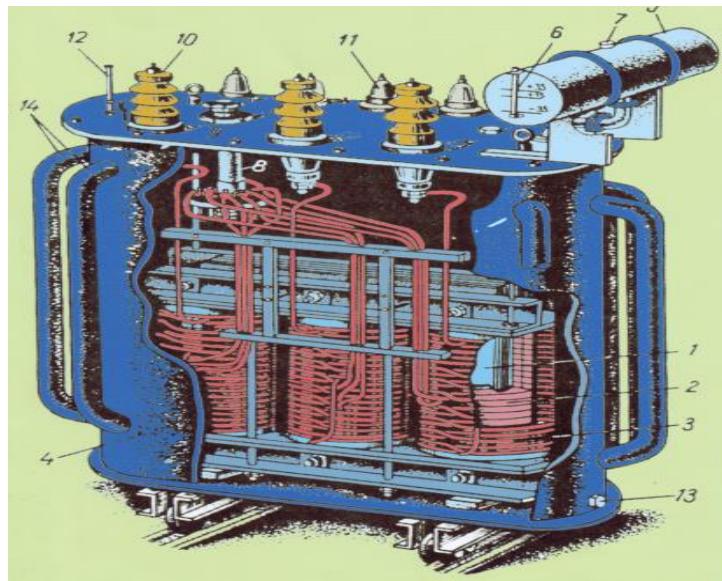1.Transformatorlarni vazifalari va qo`llanilish soxalari.

O`zgaruvchan tok kuchlanishini chastotasini o`zgartirmay uning miqdorini ort-tiruvchi statik elektromagnit apparat, yoki kuchlanish miqdorini orttirib yoki kamaytiriб beradigan elektroinduktsion statik apparat-transformator deyiladi.




21-rasm. Uch fazali transformatorning tuzilishi.

Elektr energiyasi, elektrostantsiya generatorlaridan iste`molchilarga uzatiladi; iste`molchilar esa ko`pincha stantsiyadan uzoq masofalarda joylashgan bo`ladi. Energiya isroflarini kamaytirish va simlarning oqirligini kamaytirish maqsadida generatorlardagi kuchlanish miqdorlarinini bir necha o`n yoki yuz marotaba katta bo`lgan elektr uzatish kuchlanishigacha ko`tarish kerak bo`ladi.

Transformatorlardan juda ko`p maqsadlarda foydalaniladi. Transformator berk po`lat o`zakmagnit o`tkazgichdan tuzilgan bo`lib, bu magnit o`tkazgichga o`zaro elektr kontaktga ega bo`lmagan ikki yoki bir necha chulqam o`ramlari joylashtirilgan bo`ladi. Magnit o`tkazgichning chulqamlari joylashgan qismi o`zak – deb ataladi.

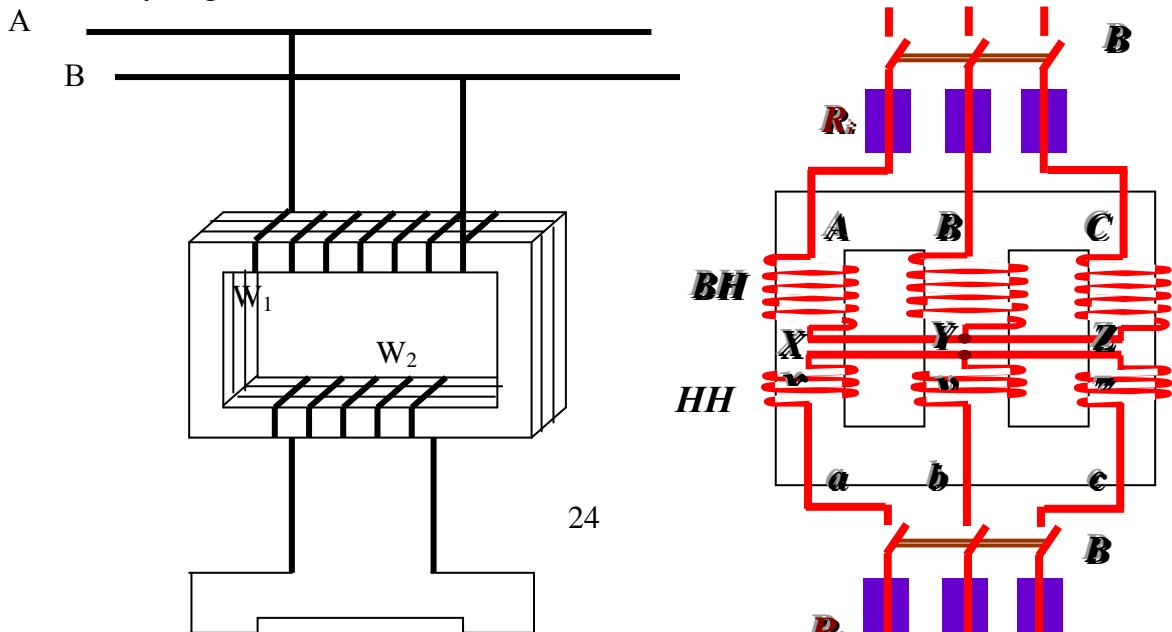2.Transformatorlarni tuzilishi va ishlash printsiпи.

Elektr energiyasi manbaidan kelib kiradigan chulqam – birlamchi chulqam deb, energiya iste`molchisi ulanadigan boshqa chulqam ikkilamchi chulqam deb ataladi. Birlamchi chulqamga berilgan o`zgaruvchi U_1 kuchlanishdan I_1 tok va po`lat o`zak orqali yopiluvchi F magnit oqimi xosil bo`ladi. Elektromagnit induktsiya qonuniga asosan o`zgaruvchan F magnit oqimi ta`sirida birlamchi chulqamda o`zinduktsiya EY_1 i E_1 ni, ikkilamchi chulqamda esa o`zaroinduktsiya EY_2 i E_2 ni yuzaga keltiriladi.




R

22-rasm. Bir va uch fazali transformatorning printsipial sxemasi.

Agar ikkilamchi chulqamga yuklama ulansa I_2 yuklama toki xosil bo`ladi va ikkilamchi kuchlanish U_2 ni kamayayishiga sabab bo`ladi. Yuqori kuchlanishli chulqamdagagi EYuK kiymatining past kuchlanishli chulqamdagiga nisbati transformatorlarning transformatsiya koeffitsenti deyiladi va K bilan belgilanadi. □ Transformatsiya koeffitsentiga boqlik ravishda transformatorlar kuchaytiruvchi yoki pasaytiruvchi guruxlarga bo`linadi.

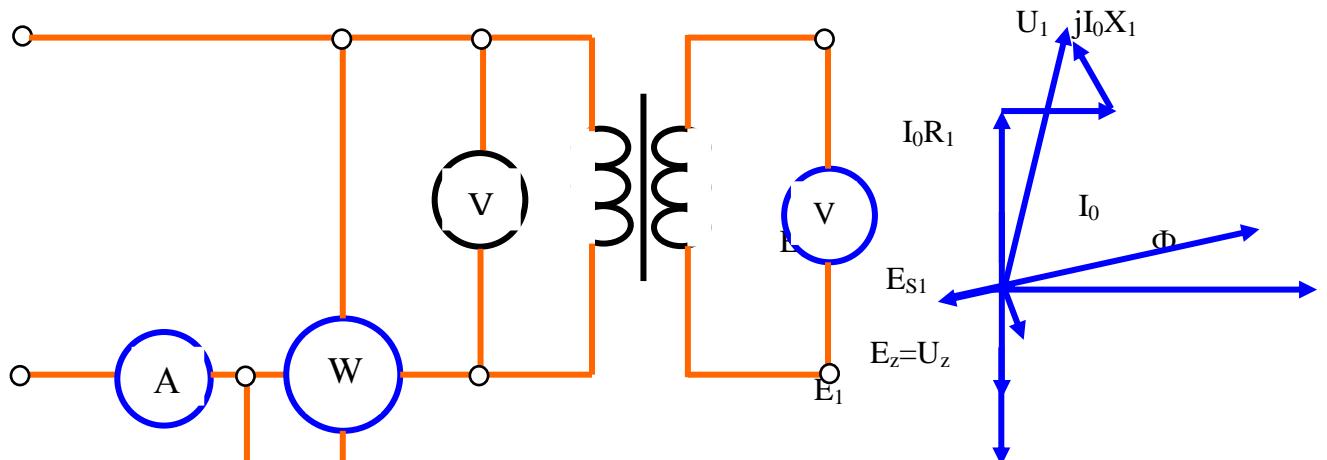
4. *Transformatorlarning ish rejimlari.*

Transformatorlardan foydalanish jarayonida asosan uch xil ko`rinishga ega bo`lgan ish rejimlari kuzatiladi. 1.Salt ishlash rejimi. Transformatorning birlamchi chulqamiga naminal kuchlanish berilib, ikkilamchi chulqam yuklamasiz bo`lgan rejim uning salt ishlash rejimi deyiladi. 2.qisqa tutashuv rejimi. Nominal yuklama bilan ishlayotgan transformatorning ikkilamchi chulqami tasodifan qiska tutashib qolsa, unda bu rejim qisqa tutashuv rejimi deyiladi. Unday xolatda chulqamdan no minalga nisbatan 10-20 marta katta tok o`tishi mumkin. Bunda releli ximoyalagich-lar ishga tushib, uni bir onda elektr tarmogida ajratadi, aks xolda transformator da katta nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. 3.Yuklamalni ish rejimi. Bu rejimda transformatorga uning xarakterlovchi kattaliklaridagi yuklamalar ulanib, u nominal xolatda ishlaydi.




23-pacm. Transformatorning printsipial sxemasi va vektor diogrammasi.

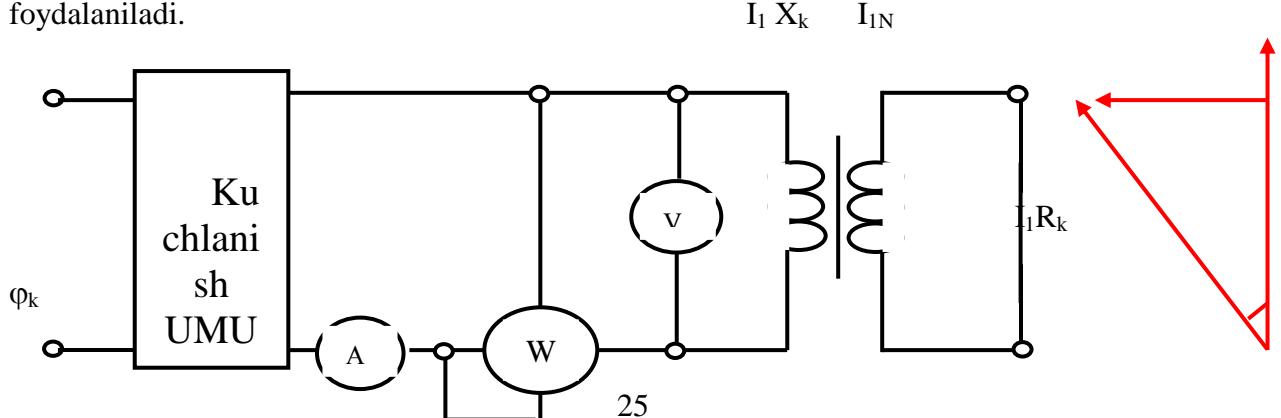qisqa tutushuvdagagi transformator parametrlarini aniqlash uchun qisqa tutashuv tajribasidan foydalilanadi.



24-rasm. Transformatorning qisqa tutashuv ish rejimi va vektor diogrammasi.

Agar salt ishlash rejimidagi transformatorning ikkilamchi chulqamiga Zn yuklama ulansa, yuklama toki I₂ xosil bo`ladi. Bunda birlamchi chulqam zanjiridagi kuchlanishlar tushuvi kichik bo`lganligi sababli xisobga olinmasa xam bo`ladi. Bu ish rejim yuklamalni ish rejimi xisoblanadi. Ikkilamchi parametrlari birlamchiga keltiril-gan transformatorni unga ekvivalent bo`lgan elektr sxemasi bilan almashtirish mumkin. Demak, keltirilgan transformatorga ekvivalent bo`lgan elektr sxemasi transformatorning ekvivalent sxemasi deyiladi. Ekvivalent sxema asosida unda-gi elektromagnit jarayonlarni taxlil kilish xamda transformator ulangan elektr tarmoqini xisoblash ancha engillashadi. Transformatorning salt ishlash va qisqa tutashuv tajribalaridan aniqlangan parametrlaridan foydalanib, ekvivalent sxema asosida uning vektor diogrammasi quriladi. Ikkilamchi chulqamdagagi U₂ kuchlanishning yuklama I₂ tokiga boqlanashini ifodalovchi grafik transformatorni tashqi xarakteristikasi deyiladi. Transfor matorda energiya isroflari umuman nisbatan ko`p emas. Transformatorlarni quvati ga karab FIK ning qiymati $\eta = 0,96 \dots 0,995$ gacha bo`ladi.

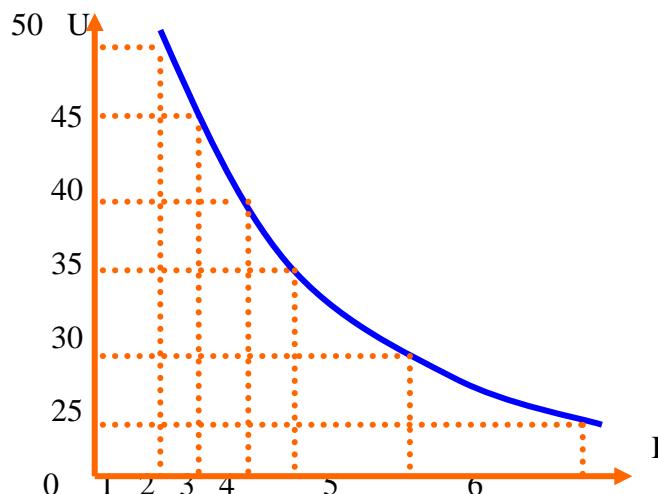

26-rasm. Transformatorning tashqi xarakteristikasi.

Shu sababali kirishdagi R₁ va chiqishdagi R₂ quvvatni bevosita o`lchashda aniq natija bermasligi mumkin. Bunda FIK ni aniklashning ancha ishonchli bevosita usuli – salt ishlash va qisqa tutashuvdagagi isroflar quvvati o`lchangandan keyin aniqlash usuli qo`llaniladi:

Elektr energiyasi uzoq masofalardan kam isrof bilan olib kelishda iste`mol-chilarga taqsimlashda, o`lchov ishlariada xamda umumiylar energetik tizim yaratishning asosiy omili transformatorlardan foydalanish xisoblanadi.

$$\text{Un FIK ni } \eta = \frac{P}{P_2} \cdot 100\% = \frac{P_2}{P_2 + P_M + P_N} \cdot 100\% = \frac{U_2 I_2 \cos \varphi_2}{U_2 I_2 \cos \varphi_2 + P_M + P_N} \cdot 100\%$$

Nazorat savollari.

- 1.Transformator nimaq
- 2.Transformatorning konstruktsiyasi qandayq
- 3.Uning ish rejimlari qandayq
- 4.Transformatorning turlarini sanab beringq
- 5.Transformatsiya koefitsenti nimaq
- 6.Foydali ish koefitsenti qandayq

7.Transformatorning tashqi xarakteristikasi nimaq

9.Transformatorning vektor diogrammasi qandayq

10.O`lchov transformatorlarini turlari qandayq

5-MAVZU: ELEKTRIK FILTRLAR

Reja:

1. Elektrik filtrlar turlari.

2. Elektrik filtrlarni tuzish.

3. Elektrik filtrlarni ishlasj prinspi.

Chastota ortganda induktiv qarshilik ortadi, sig`im qarshilik esa kamayadi. Induktiv qarshilik tok kuchlanishdan fazada bo`yicha 90^0 ga orqada qoladi, sig`im qarshilikda esa kuchlanish tokdan shuncha burchakka orqada qoladi.

Reaktiv qarshiliklarni bu hususiyatlari amalda turli vazifalarni bajaruvchi elektrik filtr qurilmalarini tuzishda ishlataladi.

Demak, filtr manbaa bilan iste` molchi orasida joylashgan.

Oldiga qo`yilgan vazufalarga qarab filtrlar quyidagi turlarga bolinadi:


- 1) past chastotali filtrlar, ular O dan f chastotagacha bo`lgan toklarni ko`rsatadi.
- 2) Yuqori chastotali filtrlar, ular ma`lum chastotadan to chegarasigacha bo`lgan chastotali toklarni o`tkazadi.
- 3) Palosali filtrlar, ular f_1 dan f_2 gacha bo`lgan chastotali toklarni otkazadi.
- 4) To`chuvchi filtrlar, ular chastotadagi f_1 dan f_2 gacha bo`lgan toklarni o`tkazmaydi.

Tuzilishi bo`yicha filtrlar har bir ulanishga ega bo`lgan induktivlik va sig`imlaridan tashkil topgan to`rt qutbliliklarni eslatadi.


Past chastotali filtrlar zanjirida induktivlik ketma-ket, sig`im esa [parallel ulangan bo`lishi lozim, shundagina bunday filtrlar f_1 dan 0 gacha bo`lgan chastotali toklarni o`tkazib, f_1 dan yuqori chstotali toklarni o`tkazmaydi. Aytib o`tilganidek, past chastotali toklar uchun induktivlik kichkina qarshilikni hosil qiladi, yuqori chstotali toklar uchun katta qarshilik. Sig`im esa uni teskarisi, katta chstotali toklar uchun u kichik qrshilik hosil qilsa, past chstotali toklar uchun esa katta qarshilik hosil qiladi. Shuning uchun u yuqori chstota bo`yicha iste` molchini shuntlaydi, yani yuqori chstotali toklarni o`zi orqali o`tkazib yuboradi.

Past chstotali filtrlar o`zgaruvchan tokni to`g`rilashda qo`llaniladi, yani ular tokni o`zgaruvchi qismini kamaytirish uchun kerak bo`ladi. Shuning uchun ular tekslovchi (sglajevayushie) deb ham ataladi (1-rasm).

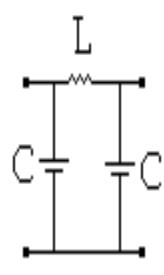Yuqorida chstotali filtrlarda induktivlik va sig`im o`rinlari almashtiriladi, yani ular istemolchilardan yuqori chstotali toklarni o`zkazib yuborib, past chstotali toklarni ushlab qolish zarur (2-rasm).



1-rasm. Past chstotali filtr.

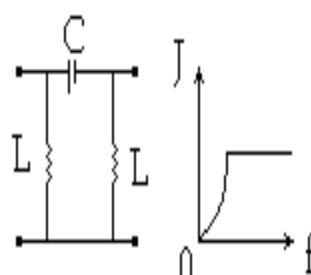


2-rasm. Yuqori chstotali filtr.

G`altak va kondensorer ketma-ket va parallel ulangan tebranish konturini filtrlash ta`sirini ko`rib chiqamiz. <a`lumki, bunday konturlarda ma`lim sharoitlarda rezonans hodisasi ro`y beradi: ketma-ket zanjirda kuchlansih rezonansi parallel zanjirda esa tok rezonansi (3-rasm).




3-rasm. Ketma ket (a) va parallel (b) tebranish konturlari.

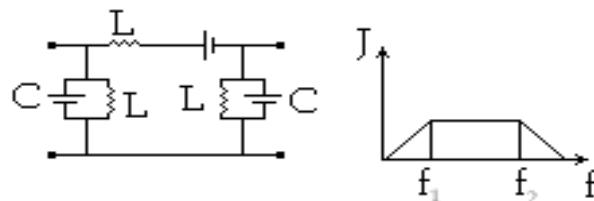Ko`rsatib o`tilgan LC tebranish konturlari asosan polosali va tusuvchi filtrlarda qo`llaniladi. Quyidagi chiziqlarda polosali hamda tusuvchi sxemalari keltirilgan (3,4 rasm).



3-rasm. Polosali filtr.

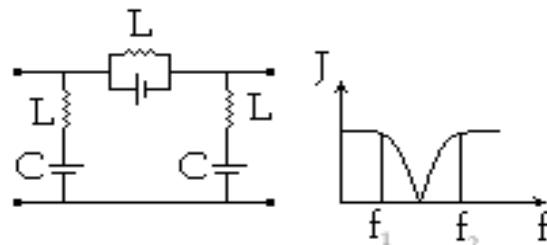

4-rasm. Tusuvchi filtr.

L_1C_1 dan tuzilgan ketma-ket zanjir va filtr rezonansli va unga qo`shni bo`lgan chastotalar uchun oz qarshilikka ega, shuning uchun u ma`lum polosadagi hamda unga yaqin bo`lgan chastotalarni yahshi o`tkazadi, lekin boshqalarni ushlab qoladi. L_2C_2 lardan tuzilgan parallel zanjir esa rezonansga moslashtirilgan va unga yaqin chastotalarga katta qarshilik hosil qiladi, ammo boshqalarga esa oz. Shuning uchun u iste`molchini rezonansga yaqin bo`lgan barcha chastotalardan tashqari chastotalardan shuntlaydi, yani ular o`zi orqali o`tkazib yuboradi.

Tusuvchi filtrlar ma`lum chastotali polosani ushlab qolishi lozim. Shuning uchun ketma-ket hamda parallel zanjirlarni o`rnini almashtiriladi.

L_1C_1 dan iborat parallel zanjirlar rezonansi yaqin polosali chastotalarni amalda o`tkazmaydi, shu bilan birgalikda boshqa chastotalarga qarshilik ko`rsatmaydi.

L_2C_2 dantuzilgan ketma-ket zanjir, unga qarama-qarshi rezonansli va unga yaqin chastotalarni o`zidan o`tkazib yuborib is`temolchini shuntlaydi, yani ular uchun katta qarshilik ko`rsatadi.

Ushbu filtrlarni o`tkazib yuborish harakteristikalari chizmalarda filtrlar bilan yonma-yon berilgan. Ordinata bo`yicha iste`molchilardagi tok ko`rsatilgan.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Filtrlarni qanday turlari mayjud.
2. Filtrlar qanday elementlardan tuziladi.
3. Filtrlarni vazifalari nimalardan iborat.
4. Past chastotali filtrlar to`g`risida tushuncha.
5. Yuqori chastotali faktlar to`g`risida tushuncha.
6. Palasali to`suvchi filtrlar.
7. Past chastotali Yuqori chastotali filtrlar.
8. Palasali to`suvchi filtrlar sxemasi.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

7-MAVZU: NOCHIZIQLI ELEKTR, ELEKTRON VA MAGNIT ZANJIRLARI.

Reja:

1. **Nochiziqli elektr zanjirlari.**
2. **Nochiziq;I elementlarni volt-amper xarakteristikalari.**
3. **Nochiziqli induktivlik va uni xarakteristikasi.**


Elektr zanjirining qarshiligi tok kuchiga va kuchlanishiga bog`liq bo`lgan zanjir **nochiziqli zanjir** deb ataladi. Nochiziqli zanjirlarga cho`g`lanma lampalar, elektron lampalar, ion va yarim o`tkazgichli asboblar misol bo`la oladi.

Buday zanjirlarning qarshiligi doimiy bo`lmagani uchun zanjirdagi tok kuchi uning qismlaridagi kuchlanishga proporsional bo`lmaydi. Nochiziqli zanjir uchun Om qonunini tadbiq etin bo`lmaydi.

1-rasm a) da yarimo`tkazgichli diodning amper-bolt xarakteristikasi ko`rsatilgan. Rasmdan ko`rinib turibdiki diodning xarakteristikasi nosimetrikdir.

Termistorlarning sezgirligi xaroraratning o`zgarishiga bog`liq. Ularning qarshiligi temperature o`zgarishi bilan metall qarshiligiga nisbatan keskin ortadi. Ular o`lchov qurilmalarida muxitning xaroratini gazning oqish tezligini aniqlashda keng qo`llaniladi.

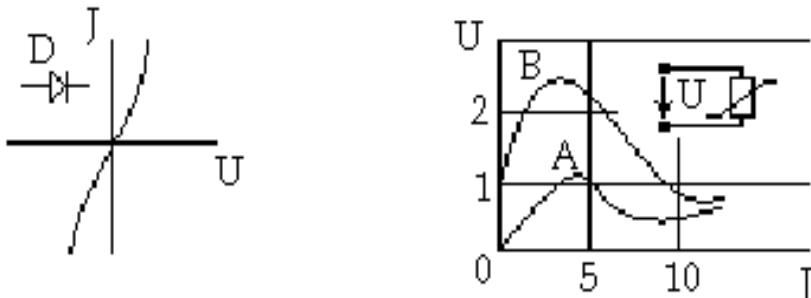1-rasm. b) da ikki hil xarorat uchun termistorning volt-amper xarakteristikasi tasvirlangan.



1-rasm. a) yarimo`tkazgichli diodni volt-amper xarakteristikasi. b) ikki xil xarorat uchun termistorning volt-amper xarakteristikasi.

Xaraktersitikaning boshlang`ich soxasida qarshilik chiziqli tarzda o`zgarib boradi. Xarakteristikaning egilish A nuqtasidan keyin tok ortishi bilan termistor qarshiligining kamayishi tasvirlangan.


Nochiziqli induktivlik. Toki va magnitavni oqimi nochiziqli bog`langan ferromagnitivniy element nochiziqli induktiv g`altak yoki oddiy qilib nochiziqli induktivlik deb ataladi va $L(i)$ bilan belgilanadi (2-rasm).



2-rasm. Nochiziqli induktivlik.

Paramert $L(i)$ ning nchiziqligi, asosan, induktiv g`altak joylashgan muxitning magnit o`tkazuvchanligi μ ning magnitaviy maydon kuchlanganligi kattaligiga bog`liqligidan kelib chiqadi.

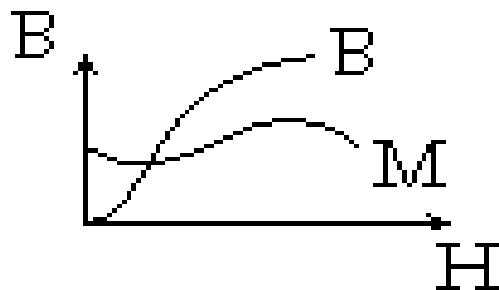2-rasmda po`latning ideallashtirilgan magnitlanish egri chizig`i $B = f(H)$ bilan magnitaviy o`tkazuvchanligining o`zaro bog`lanishining egri chizig`i $\mu = y(H)$ ko`rsatilgan.



3-rasm. Po`latning magnitlanish egri chizig`i.

Nochiziqli elektr zanjirlarini grafik va analitik usullarida tekshirish mumkin.

Grafik usulda berilgan kuchlanishda zanjirdagi tok yoki berilgan tok zanjirdan kuchlanish elementining volt-amper yoki amper-volt xarakteristikasidan aniqlanadi.

Murakkab zanjirning volt-amper xarakteristikalarini analitik usulda hisoblanadi.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Qanday zanjirlar nochiziqli zanjirlarga kiradi.
2. Nohiziqli zanjilarga misollar keltiring.
3. Nohiziqli elektr zanjirlar qanday usullarda tekshiriladi.
4. Po`latni magnitlash egri chizig`ini izohlang.
5. Termorezistorning B.A.X.
6. Diodning B.A.X.
7. Nohiqlik induktivlik.
8. Nohiqlik zanjirlarni qanday tekshirish mumkin.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.


8-MAVZU: NOCHIZIQLI DINAMIK ZANJIRLARNI O`TKINCHI REJIMLARI, ULARNI TURG`UNLIGI VA TAXLILI.

Reja:

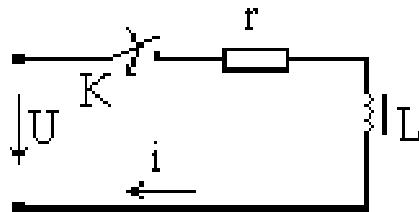1. **Nochiziqli zanjirlar o`tkinchini rejimlarini hisoblash usullari.**
 2. **Ferromagnitaviy elementlarni o`zgarmas kuchlanishga ulab tekshirish.**
- O`tkinchini jarayon davomida nochiziqli elementlar parametrlari o`zgarishsiz qolmaydi va ular unga ham miqdoriy, ham sifatliy o`zgarishlar kiritadi. Nochiziqli zanjirlarning bu xususiyatlarini hisobga olish zanjirdagi dinamikaviy rejimlarni ifodalaydigan nochiziqli differensial tenglama echimining aniqligiga bog`liq.

Turg`unlashgan rejimlarni hisoblash halidagiga o`xshash nochiziqli zanjirlardagi o`tkinchini jarayonlar grafikaviy, analitikaviy va grafoanalitikaviy usullar bilan hisoblanadi. Buni nochiziqli unduktiv g`altakni o`zgarmas kuchlanish misolida ko`rib chiqamiz.


1-rasm $t = U$ paytida qarshiligi u bo`lgan $L(i)$ ferromagnitaviy elementni U kuchlanishga sxemasi ko`rsatilgan.



1-rasm. Ferromagnitaviy elementni U kuchlanishga ularash.

Dastavval zanjirni $U = U_0$ o`zgarmas kuchlanishga ulangandagi o`tkinchini jarayonlarini hisoblashlarini shartli linearlash usuli bilan tanishamiz. Bu usulda nochiziqli induktiv g`altak $L(i)$ o`tkinchini jarayon tugagandan so`ng turg`unlashgan tok J_{mype} va oqim f_{mype} ga mos keladigan statikaviy parametrlar kabi hisoblanadigan biror shartli va miqdori bo`yicha o`zgarmas ekvivalent induktivlik L_s ga ega deb hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, berilgan nochiziqli $\Psi(i)$ xarakteristika shartli ravishda M nuqtadan o`tuvchi tog`ri chiziq $\Psi = L_s(i)$ (2-rasm (a)) bilan almashtiriladi, bu erda $i = U_0 / u$ va $\Psi = \Psi_{mype} = L_s J_T$. Yuqorida qabul qilingan shartlarga binoan zanjirni uvozanat tenglamasi: $\Psi_i + \frac{d\Psi}{dt} = U_0$ ni quyidagi ko`rinishda qaytadan yozamiz:
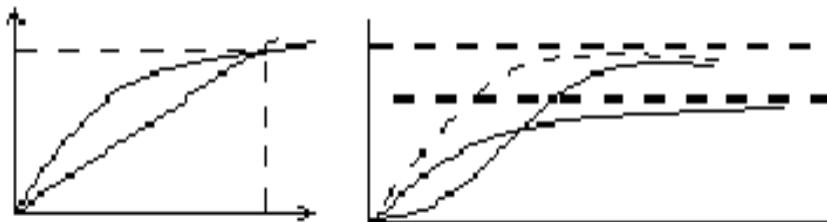
$$\frac{d\Psi}{dt} + \frac{u\Psi}{L_s} = U_0$$



2-rasm.

Bu tenglamani o`zgaruvchan Ψ ga nisbatan chiziqli differensial tenglama kabi echib, quyidagini hosil qilamiz.

$$\Psi = \Psi_{mype} \left(1 - e^{-\frac{t}{u}}\right)$$

bu erda $\tau = L_0 / \mu$ – vaqt konstantasi. (sek).

Bu ekspotensial chiziq 2-rasm. b) da ko`rsatilgan. Bu grafikdan $t_1 \dots t_n$ paytlar uchun $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$ lashgan oqimlarning qiymatlarini aniqlab 2-rasm a) dagi egri chiziq $\Psi(i)$ dan ularga mos i_1, i_2, \dots, i_n toklarning qiymatlarini topamiz va masaladagi no`malum $i(t)$ egri chiziqni yasaymiz. Bu egri chiziq chiziqli zanjir uchun qurilgan o`tkinchi tok $i = J_{typ} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ grafikdan farq qilib u vaqt bo`yicha notejis o`zgaradi. Bu holga ferromagnitaviy element dinamikaviy induktivligi $L_g(i)$ xarakterining o`zgarish qonuniga teskari bo`lishi sabablidir.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Nochiziqli dinamik zanjirlarni hisoblashda qanday usullardan foydalaniladi.
2. O`zgarmas kuchlanishga ulangan ferromagnitaviy elementdagи tok o`zgarishi qanday topiladi.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

9-MAVZU. ELEKTR O`LCHASHLAR VA ELEKTR O`LCHASH ASBOBLARI

Reja;

1. Noelektrik va elektrik kattaliklarni elektrik usulda o`lchash.
2. Elektr o`lchov asboblarini klassifikatsiyalanishi.
3. O`lhash natijalarini taqqoslash va baxolash.
4. Fizik kattaliklarni elektr usul bilan o`lhash va uning axamiyati.

1. Noelektrik va elektrik kattaliklarni elektrik usulda o`lchash.

Elektr qurilmalarni uzlusiz nazorat qilib turish, ishlab chiqarish jarayonla-rini to`qri olib borish xamda ulardan samarali foydalanish katta axamiyatga ega xisoblanadi. Buning uchun turli xil fizik kattaliklarni o`lhash ishlarida elektr o`lchov asboblaridan foydalanishni talabaga o`rgatish muxifa xisoblanadi.

Elektr kattaliklarni o`lhash turli ishlab chikarish jarayonlarini to`qri olib olib borishga, elektr qurilmalarini beto`xtov ishlatalishga va ulardan yaxshiroq foydalanishga yoqilqi xamda xom ashyoni tejashta imkon bergenligi uchun bizning keng masshtabli ishlab chiqarishimizda nioxoyatda katta axamiyatga egadir.

Elektr o`lhash asboblarini ikkita asosiy gruxga ajratish mumkin:

1. Bevosita baxolash asboblari.
2. Solishtirib o`lchaydigan asboblar.


Davlat standartiga ko`ra bevosta baxolaydigan asboblar aniqlik darajasiga

qarab sakkizta sinfga bo`linadi 0,05 ; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; va 4. Asboblarning shka-lasida aniqlik sinfini ko`rsatuvchi son aylana ichiga olib quyiladi. Nominal katta-lik deb, asbobni yuqori o`lchash chegarasiga aytildi. Shunday qilib, asbobni keltiril gan xatoligi □ Umumiy xolda xatolik musbat yoki manfiy bo`lishi mum-kin. Biror kattalikni asbob yordamida o`lchab aniqlaganda qilingan nisbiy xatolik deb asbobning eng katta xatoligining shu kattalikni o`lchab topilgan qiymatiga nis-batiga aytildi, bu nisbat foizlarda ifodalanadi. Shunday qilib asbob bilan kattalikni o`lchagandagi nisbiy xatoligi aniqlanadi.

2.Elektr o`lchov asboblarini klassifikatsiyalanishi.

Eng ko`p tarqalgan tizimlarning o`lchash mexanizmlari bilan tanishib chiqamiz.

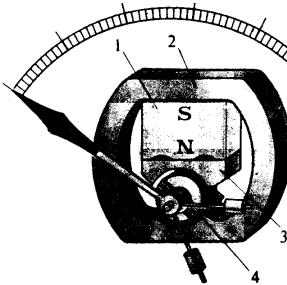a) Magnitoelektrik o`lchash mexanizmi ko`chmas magnit zanjiri xamda xarakatchan qismidan iborat bo`ladi.



27-rasm.


Magnitoelektrik ýlchash mexanizmi

1- doyimiy magnit

2-magnitli ýzak

3-magnit kuthbi

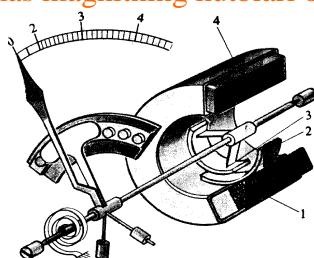b) Elektromagnit o`lchash mexanizmi qaltak va strelka bilan bir o`qqa o`rnatalgan po`lat o`zakdan iborat. Xuddi o`sha o`qqa teskari ta`sir ko`rsatuvchi spiralsimon prujina va tinchlaniruvchining alyuminiyidan yasalgan sektorsimon yaproqchasi xam o`rnataladi. Bu yaproqcha o`zgarmas magnitning kutblari orasiga joylashtiriladi.




28-pacm.

Elektromagnit o`lchash mexanizmi. 1-chul?am


2,3- o`zak 4-ekran.

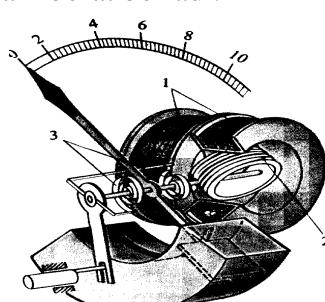v) Elektrodinamik tizimdagagi o`lchash mexanzimi ikki sektsiyaga ajratilgan ko`chmas qaltak va xarakatchan qaltakdan iborat bo`ladi.



29-rasm. Elektrodinamikdagagi ýlchash mexanzimi. 1-2-chulqamlar 3-prujina.

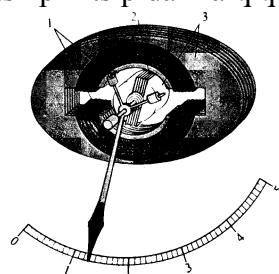g) Ferrodinamik o`lchash mexanizmini ishslash printsipi elektrodinamik o`lchash mexanizmlarining ishslash printsipidan farq qilmaydi.




30-rasm Ferrodinamik ýlchash mexanizmlari.

1,2-chul?amlar

3-magnitli ýzak

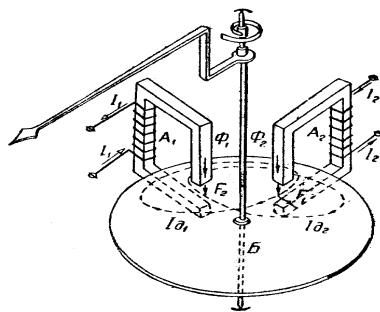d) Induktsion sistemadagi o`lchash mexanizmidagi ikkita ko`chmas elektromagnit xamda strelka bilan bir o`qqa o`rnatilgan xarakatchan alyuminiy diskdan iborat.



31-rasm. Induktsion sistemadagi o`lchash mexanizmi.

3.O`lchash natijalarini taqqoslash va baxolash.

Texnologik jarayonlarni takomilashtirishda, boshqarish tizimlarida, elektr energiyasini uzok masofalaridan tejamli uzatishda, kerak bo`lgan joyda uni talabi ga muvofiq taqsimlanishi xamda elektr qurilmalarni osonlik bilan avtomatlashti rish imkoniyatlari elektr o`lchov asboblari yordamida amalga oshiriladi.

Elektr o`lchov asboblari xalq xo`jaligida elektr kattaliklari: kuchlanish, tok kuchi, quvvat, energiya, qarshilik, tok chastotasi shuningdek noelektrik kattaliklar: temperatura, namlik, satx va boshqalarni o`lchashda keng qo`llaniladi. Elektr quril-

malarining ish rejimi o`lchash asboblarining ko`rsatishiga muvofiq kuzatiladi.

4.Fizik kattaliklarni elektr usul bilan o`lchash va uning axamiyati.

O`lchash natijalarini olish usuli bo`yicha bevosita va bilvosita o`lchash usul lari mavjud. Bevosita o`lhashlar shkalasi izlanayotgan kattalik xisobida darajalan gan o`lchov asboblari yordamida bajariladi. Bilvosita o`lhashlar yordamchi kattaliklar ning qiymatini beradigan asboblar yordamida bajariladi. Bu yordamchi kattalik vositasida izlanayotgan kattalik xisoblab chiqariladi.

Maxsus texnik vositalar – o`lchash asboblari yordamida biror fizik kattalikni qiymatini tajriba yo`li bilan aniqlash o`lchash deyiladi. O`lchash ma`lumotlarini kuzatuvchi vosita o`zlashtirilishi uchun qulay bo`lgan shaklda ko`rsatuvchi texnik vosita o`lchash asbobi deyiladi. Odатдаги о`лhashlar uchun mo`ljallangan asboblar ish asbobi deyiladi. Bu asboblarning shkalalarini darajaga bo`lib chiqish uchun va ularni tekshirib turish uchun mo`ljallangan asboblar namuna asboblar deyiladi. Ba`zi elektr o`lchash asboblarini o`zgarmas tok zanjirida xam o`zgaruvchan tok zanji rida xam ishlatish mumkin bo`ladi. Bunday o`lchash asboblarini universal o`lchov asbobi deyiladi. O`zgaruvchan tokni yuqori kuchlanishli zanjirlariga ulanadigan o`lchov asboblarining o`lchash chegaralarini kengaytirish maqsadida kuchlanish va tok transformatorlaridan foydalaniladi. Chunki bunday zanjirlarda o`lchash chegarala-rini qo`shimcha qarshilik yordamida yoki shuntlar yordamida kengaytirish mumkin emas. Negaki o`lchash asbobining chulqamlari yuqori kuchlanish ostida bo`lib ularni ishdan chiqib qolish xolatlari kuzatilishi mumkin.

Nazorat uchun savollr.

- 1.Texnologik jarayonlarni qanday kuzatiladiq
- 2.Elektrik usulda o`lchashning boshqa turda o`lchashlardan avfzaligi nimaq
- 3.Noelektrik kattaliklarni elektrik usul bilan o`lchash qandayq
- 4.Absalyut xatolik, nisbiy xatolik nimaq
- 5.O`lchov asboblarining aniqlik sinfi qandayq

- 6.Nominal doimiy – deganda nimani tushinasizq
- 7.Bevosita va bilvosita o`lchash usullarini tushintirib beringq
- 8.O`lchash asboblarining klassifikatsiyasi qandayq
- 9.Ishchi o`lchash asbobi nimaq 10.Universal o`lchov asbobi nimaq

9-MAVZU: UCH FAZALI SISTEMA.

Reja:

1. **Uch fazali elektr yurituvchi kuch (EYUK) ni olish.**
2. **Manbaa va iste`molchini “yulduzsimon” va “uchburchaksimon” ulanish usullari.**
3. **Uch fazali sistemani quvvatlari.**

Uch fazali EYUK ni olish. Hozirgi kunda elektr energiya ishlab chiqarish, taqsimlash va undan foydalanish uch fazali sistema bo`yicha bajariladi: uch fazali generatorlar, transformatorlar, uzatish va taqsimlash tarmoqlari qo`llaniladi. Uch fazali iste`molchilar keng qo`llaniladi.

Uch fazali sistema bir fazali sistemaga nisbatan quyidagi afzallliklarga ega:

- biron bir ob`ektni elektrlashtirish uchun ranglli metal sarfi oz;
- uch fazali sistemada ikki hil kuchlanish olish mumkin;
- uch fazali tok aylanuvchi magnit maydoni hosil qiladi;
- uch fazali elektr mashinalarini tuzilishi soda, ihcham va arzon.

Uch fazali simmetrik EYUK bir hil chastota, amplitudega ega bo`lgan va bir birlariga nisbatan 120^0 burchakka siljigan uchta EYUK yig`indisidir.


Uch fazali simmetrik EYUK sistemasi uch fazali generator yordamida olinadi, unda uchta mustaqil cho`lg`umlar bo`lib ular bir brilariga nisbatan 120^0 burchak ostida joylashgan.

Cho`lg`umlar harakatlanganda ularda hosil bo`ladigan EYUKlar:

$$e_A = E_m \sin \omega t$$


$$e_A = E_m \sin(\omega t - 120^0)$$

$$e_A = E_m \sin(\omega t - 240^0)$$

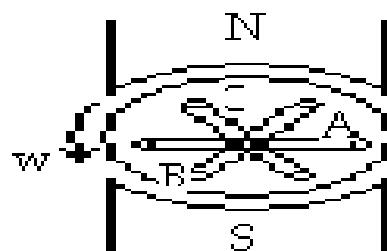

1-rasm. Uch fazali EYUK ni olish.

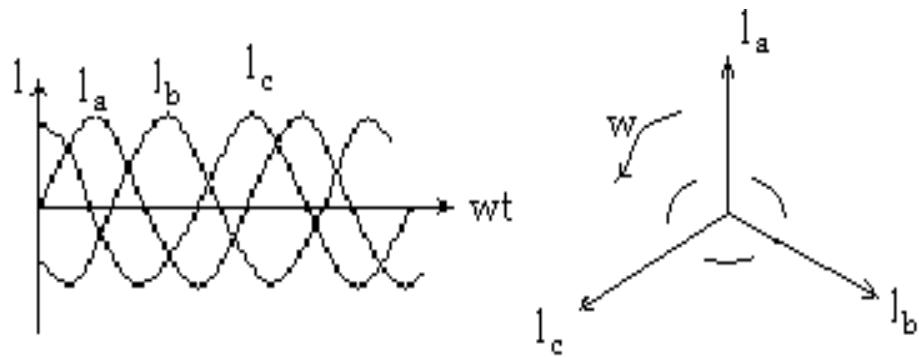Har bir cho`lg`um o`z iste`molchisi bilan tutashtirilsa uchta mustaqil zanjir hosil bo`ladi. Bunday bog`lanishsiz uch fazali sistemada generator va iste`molchi 6ta sim bilan tutashtiriladi. Simlarni uch fazali EYUK sistemasi grafigi va uni vector diogrammasi chizmada ko`rsatilgan (2-rasm).




2-rasm. Uch fazali EYUK sistenasini grafika (a) va uni vector diagrammasi.

Generator va iste`molchi fazalarini o`zaro tutashtirib bog`langan sistema hosil qilish mumkin, natijada tutashtiruvchi simlar soni kamayadi.

Manbaa va iste`molchini “yulduzsimon” va “uchburchaksimon” ulash usullari.

1-“Yulduzsimon” ulanish.

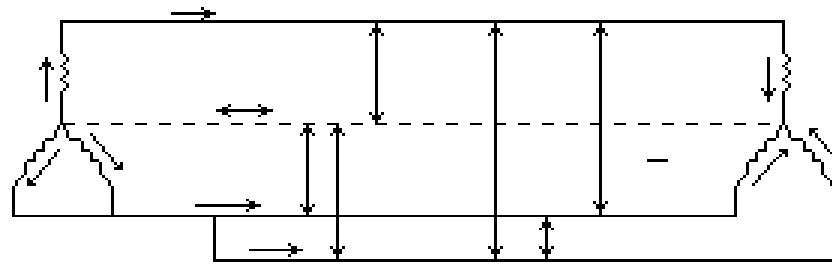

U_A, U_B, U_C – faza kuchlanishlari (U_ϕ)


U_{AB}, U_{BC}, U_{CA} – liniya kuchlanishlari (U_π)

i_A, i_B, i_C – liniya toklari (J_π)

i'_A, i'_B, i'_C – faza toklari (J_ϕ)

“Yulduzsimon” ulangan uch fazali sistema: $U_\pi = \sqrt{3}U_\phi$; $J_\pi = J_\phi$

2-“Uchburchaksimon” ulanish

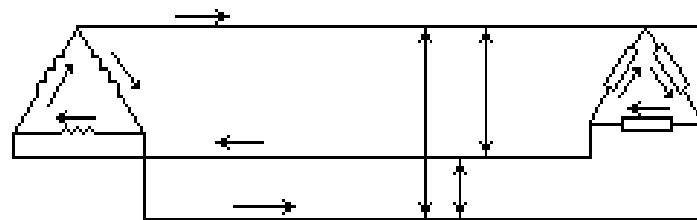

“Uchburchaksimon” ulangan uch fazali sistema: $U_\pi = U_\phi$; $J_\pi = \sqrt{3}J_\phi$

Uch fazali sistema aktiv quvvatlari ($B\bar{n}, kB\bar{m}$):

$$P_A = J_A U_A \cdot \cos \varphi_A$$

$$P_v = P_A + P_B + P_C$$

$$P_A = J_B U_B \cdot \cos \varphi_B$$

simmetrik sistema uchun:

$$P_C = J_C U_C \cdot \cos \varphi_C$$

$$P_v = 3P_\phi$$

Uch fazali sistemani erktiv quvvatlari ($BAP, kBAP$):

$$Q_A = J_A U_A \sin \varphi_A$$

$$Q_v = Q_A + Q_B + Q_C$$

$$Q_B = J_B U_B \sin \varphi_B$$

simmetrik sistema uchun:

$$Q_C = J_C U_C \sin \varphi_C$$

$$Qv = 3Q_\phi$$

Uch fazali sistemani to`la quvvatlari (BA, kBA)

$$S_A = J_A \cdot U_A$$

$$S_v = S_A + S_B + S_C$$

$$S_B = J_B \cdot U_B$$

simmetrik sistema uchun:

$$S_C = J_C \cdot U_C$$

$$S_v = 3S_\phi$$

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Uch fazali sistemani keng qo`llanilishiga sabab nima.
2. Uch fazali EYUK qanday hosil qilinadi.
3. Uch fazali sistemada liniya va faza kuchlanishlari deganda nimani tushunasiz.
5. Uch fazali systema quvvatlari qanday topiladi.
6. Uch fazali systemani bir fazadan afzalliklari.
7. Liniya kuchlanishi va faza kuchlanishi nima.
8. Yulduzcha ulash qanday ulanadi.
9. Uchburchak ulash deb nimaga aytildi.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники.Т. 1989 год.

10-MAVZU: ELEKTRONIKA ELEMENTLARI.

Reja:

1. **Elektron asboblar tuzilishi va ishlash prinsipi.**
2. **Yarim o`tkazgichli asboblar.**
3. **Yarim o`tkazgichli asboblarni ishlatalishi.**

Elektron asboblar. Elektronika vakkumda, gazlarda va yarim o`tkazgichlarda elektr toki hodisasiiga asoslangan asboblar tuzilishi va ishlash prinsplarini o`rgatadi. Bu asboblar asosan uch guruhga **elektron -vakkum, ion va yarim o`tkazgichli** asboblarga bo`linadi.

Elektron asboblarda tok hodisasi elektronlar harakatiga bog`liq bo`lib elektronlarni amalda gaz atomlar bilan to`qnashmasligini ta`minlaydigan yuqori vakkum bo`ladi. Bunday asboblar guruhiga elektron lampalar (diod, triod, tetrod, pentod) va elektron nur trubkalari kiradi.

Elektron asboblar. Kam quvvatli to`g`rilagichlarda, kuchaytirgichlarda, generatorlarda, yuqori chastotali qabul qilish qurilmalarida avtomatika, telemexaniqa, o`lchash va hisoblash texnikasi sxemalarida qo`llaniladi.

Ion asboblar. Tok faqat elektronlarning harakatiga emas, balki elektronlarning gaz atomlari bilan to`qnashishlarida hosil bo`ladigan ionlarning harakatiga ham bog`liq bo`ladi. Bu asboblar guruhiga gazotronlar, tiratronlar, simobli ventillar va boshqalar kiradi.

Elektrodlar oralig`ida biror gaz bo`lsa tashqi kuchli elektr manai ta`siri ostida turgan elektr yoyi paydo bo`ladi.

O`zgarmas tokni to`g`rilash uchun mo`ljallangan ionda yoki gazrazryadli ikki elektrodli asbob gazotroya deb ataladi.

Tiratron – katod bilan anod orasiga boshqaruvchi tur o`rnatishdan gazotroddir. Ular kuchaytirgich sifatida ishlataladi.

Ignitron havosi siylaklasjgan shisha yoki metall balondan va simobli katoddan tuzilgan bir anodli simobli to`g`rilaqichlar.

Yarim o`tkazgichli asboblar. Bunday soboblarda tok hosil bo`lishi uchun elektronlar va “kovaklar” harakatlanishi asosida bo`ladi. Bu harakatlanish yarim o`tkazgichli moddalarning kristall panjaralarida bo`ladigan protsesslar bilan izohlanadi.

Yarim o`tkazgichli asboblarni elektron va ion asboblarga ko`ra bir qator afzalliklari bor, yani ularda vakkum hosil qilish va katodni qizitish zarurati yo`q. Ular ixcham, mexanik mustahkam va hizmat muddati bir munkha ortiq, arzon va foydalanishda ancha qulay. Bunday afzalliklarga ko`ra yarim o`tkazgichli asboblar texnikasi barcha sohalarda elektron va ion asboblarini siqib chiqaramoqda.

Yarim o`tkazgichli asboblar tayyorlashda ko`p tarqalgan **terminiy** va **kremniydan** foydalaniladi.

Elektr o`tkazuvchanligi jihatidan yarim o`tkazgichlar metallar bilan dielektriklar o`rtasida turadi. Yarim o`tkazgichlarni elektr o`tkazuvchanligi harorat, yorug`lik, bosim, kuchli elektr maydoni ta`sirida o`zgarishi mumkin. Yarim o`tkazgichlarga biroz aralashma qo`shilganda, ularni o`tkazuvchanligi bir necha million marta o`zgarishi mumkin.

Tashqi elektr maydon ta`sirida erkin elektronlar harakatlanib, elektron o`tkazuvchanlikni hosil qiladi (n-o`tkazuvchanlik).

Erkin elektronlar hosil bo`lishida kovalent bog`lanishlarda bo`sh joy “elektron kovak” hosil bo`ladi.

Kovak mavjud bo`lganda bog`lanish elektronlaridan biri kovak o`rnini egallashi mumkin va bu erda normal bog`lanish tiklanadi, biroq boshqa joyda normal bog`lansih buziladi, bu kovak o`rnini boshqasi egallaydi.

Tashqi elektr maydoki maydoni ta`sirida kovaklar maydon yo`nalishida siljiydi. Kovaklarni siljishi kattalik jihatidan elektronlar zaryadiga teng bo`lgan musbat zaryadlar tokiga ekvivalent. Bu protsess **kovakli o`tkazuvchanlik** deb ataladi. (p-o`tkazuvchanlik).

Demak yarim o`tkazgichlarning o`tkazuvchanligi elektron va kovakli o`tkazuvchanliklar yig`indisidan iborat bo`ladi.

Yarim o`tkazgich kristaliga boshqa elementlarni atomlarini kiritib, kristalda erkin elektronlarning kovaklardan ko`p bo`lishiga yoki aksincha kovaklarning erkin elektronlardan ko`p bo`lishiga erishish mumkin.


Masalan germaniy atomini kristall panjarasi besh valentli atomli mishyak, surma yoki fosfor kabi modda aralashmasi kiritilsa ularni to`rtta atomi germaniyning to`rttala atomi bilan bog`lanishadi. Natijada ularni beshinchi elektroni erkin qoladi. Bunday aralashma elektron o`tkazuvchanlikni oshiradi (n-o`tkazuvchanlik).

Agarda germaniy atomiga uch valentli indiy, gaily, alyuminiy kabi aralshma kiritilsa u holda ularni elektronlari germaniyini qo`shni uch atomlari bilan kovalent bog`lanishadi, natijada germaniy to`rtinchi atomi bilan bog`lanish yo`qoladi, chunki ularni to`rtinchi elektroni yo`q.

Barcha kovalent bog`lanishlar tiklanishi mumkin, qachonki etishmayotgan to`rtinchi elektron yaqinroqdagagi germaniy atomidan olinsa. Bu holda germaniy atomini tashlab ketgan elektron o`rnida kovak hosil bo`ladi, u esa qo`shni germaniy atomi elektroni orqali to`ldirishi mumkin.

Natijada kovaklar harakati sodir bo`ladi. Atomdagи valent elektronlar soni oz bo`lgan aralashma asosiy yarimo`tkazgichga nisbatan kovakli o`tkazuvchanlik keltirib chiqaradi. Bunday moddalar **akseptorli** moddalar deb ataladi.

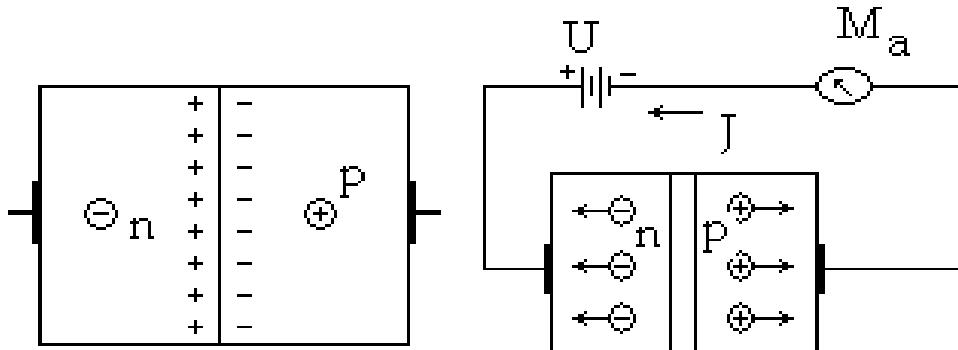Yarim o`tkazgichli diod. Yarim o`tkazgichli diod (vental) deganda “p” va “n” o`tkazuvchanlikli yarimo`tkazgichlardan tashkil topgan elementni tushunamiz (1-rasm).




1-rasm. Yarimo`tkazgichli vental va uni ulanish sxemalari.

- Umumiy ko`rinishi.
- Teskari yo`nalishda ulanish.
- To`g`ri yo`nalishda ulanish.

$J_{tug'}$ - tog`ri tok

J_{tes} - teskari tok

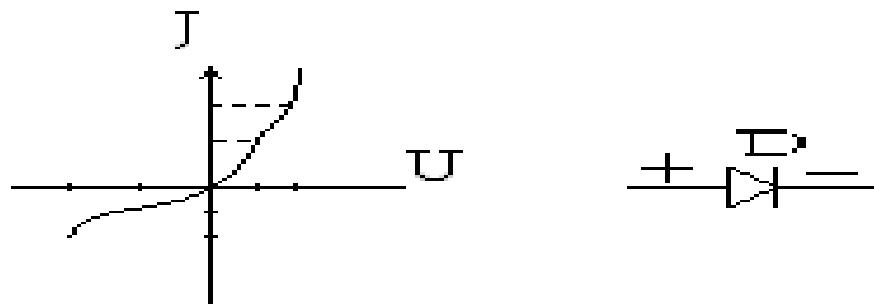2-rasmida germaniyli diodni voltamper xarakteristikasi (a) xamda shartli belgisi ko`rsatilgan (b).




Hozirgi kunda elektronika sanoati nuqtali va yassi diodlar ishlab chiqarmoqda. Nuqtali diodlar asosan yuqori chastotali toklarni to`g`rilaşjda qo`llaniladi.

Tunnel diod ikki qutbli yarim o`tkazgichli asbob bo`lib unda tok tashuvchilar p – n sohasidan o`tmay balki o`ziga hos “tunnel” orqali o`tib ketadi. Agar diodlar o`zgaruvchan sig`imdan iborat bo`lsa bunday diodlar **varikaplar** deyiladi.

Varikaplar radiotexnikada:


- tebranish konturlarining rezonans chastotasini qayta sozlash;
- chastotani chiziqli bo`lmagan sig`imga o`zgartirish;
- yuqori chastotali elektr tebranishlarni kuchaytirishda ishlatiladi.

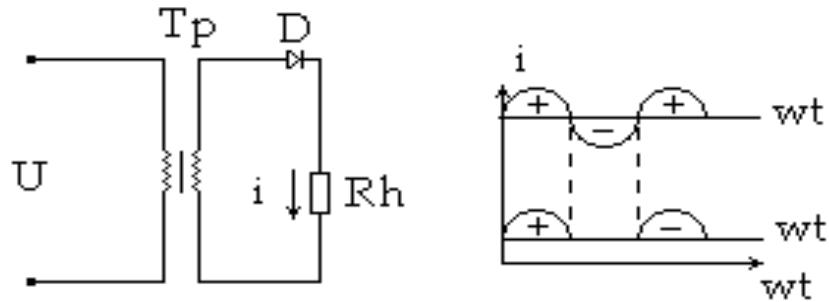Yarim o`tkazgichli diodlar tokni bir tomonga o`tkazish imkoniyatiga ega bo`lganliklari tufayli ular o`zgaruvchan tokni o`zgarmas tokka aylantiruvchi sxemalarda qo`llaniladi (3-rasm).



3-rasm. a) bitta yarim davrli ventilli to`g`rilagich.
b) to`g`rilangan tok grafigi.

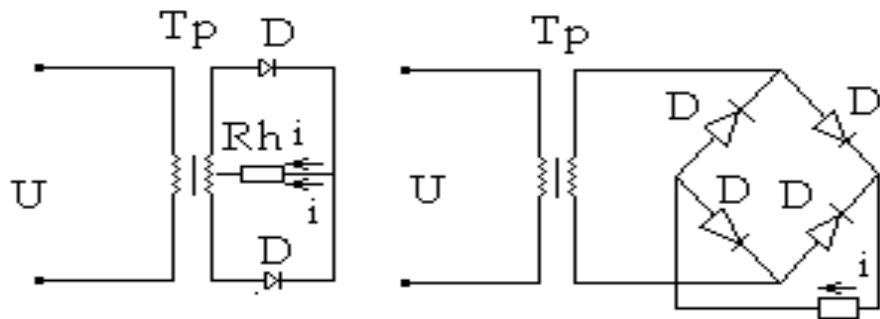4-rasmda ikki yarim davrli ventilli to`g`rilagichlar sxemalari ko`rsatilgan.



4-rasm. Ikki yarim davrli (a) va ko`proq sxemali to`g`rilagich sxemalalri.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Elektron asboblarni tuzilishi va ishlatalishini tushuntiring.
2. Yarim o`tkazgichlik asboblar qanday elementlardan tuziladi.
3. Elektr va kovak o`tkazuvchanlik nima.
4. Yarim o`tkazgichli asboblarga nimalar kiradi va ular qayerlarda ishlataladi.
5. Elektron vakuumli asboblar qanday ishlaydi.
6. Sonli asboblar.
7. Inotron, gazatron, tiratron nima.
8. Yarim o`tkazgichli asboblar ionli va electron vacuum asboblaridan ustunligi.

Adabiyotlar ro`yhati:


1. А.С.Каримов ва бошкаплар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный 4 микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

11-MAVZU: TRANZISTOR, DINISTOR VA TIRISTORLAR.

Reja:

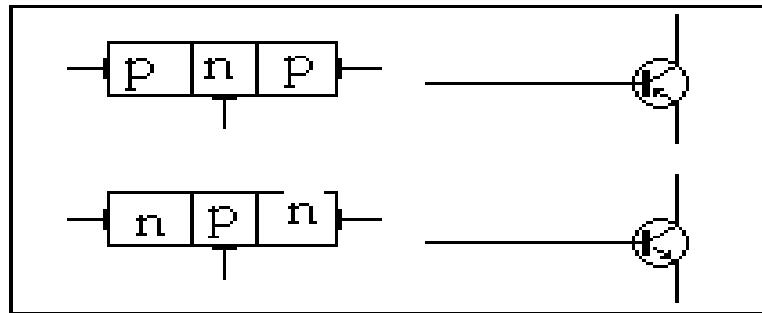
- 1. Tranzistorlarni tuzilishi va ishlatalishi.**
- 2. Tranzistorlarni asosiy parametrlari.**
- 3. Tranzistorlarni ulanish usullari.**
- 4. Dinistor va tiristor.**

Tranzistorlar radiotexnikada elektr signallarini generatsiyalash va uni kuchaytirishda ishlataladi. Tranzistorlarni sxemalari a, b, v, g rasmlarda ko`rsatilgan. Tranzistorlar uchta qatlamidan tashkill topgan bo`ladi.



1-rasm. a, b, v, g tranzistorlarni sxemalari.

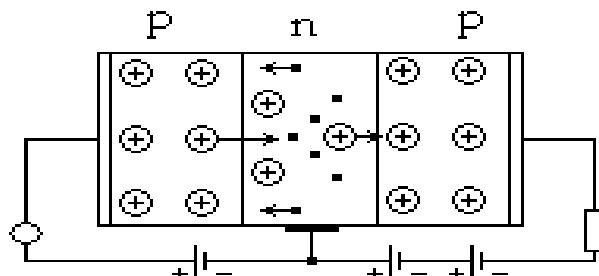Tranzistorlarni o`rta qatlami **baza** deb, chetki qatlamlari esa **emitter** va **kollektor** deb ataladi. Tranzistorlarni elektr zanjiriga ulanish sxemasi 2-rasmda ko`rsatilgan.



2-rasm. Tranzistorni elektr zanjiriga ulanish sxemasi.

Tranzistorlarni ishlash prinsipi quyidagicha: emitter ichidagi elektr toki asosiy zaryadlanuvchilar bo`lgan kocaklar harakatidir.

Bu kovaklar asososohasiga injensiyananadi va asosiy bo`lmagan zaryad tashuvchilar sifatida kollektorga qarab harakatlanadi. Bu erda musbat kovaklar o`tish ichida ta`sir ko`rsatayotgan maydon tomonidan tortib olinadi (manfiy zaryadlangan kollektorga tortiladi) va kollektor ichida asosiy zaryad tashuvchilar tarzida kollektor tokini o`zgartiradi.

Emitter zanjirida tokning har qanday o`zgarishlari zanjirdagi tokni o`zgartiradi. Kolektor zanjirdagi yuklama qarshiligidagi kuchlanish o`zgarishlarini hosil qiluvchi kuchlanishdan katta qilib olish, kollektor zanjirida o`zgaruvchan tok, yuklama qarshiligidagi esa o`zgaruvchan kuchlanish hosil qilish mumkin. Bunda o`zgaruvchan tokning yuklama qarshiligidagi ajraladigan quvvatni emitter zanjiridan sarflanayotgan quvvatdan katta qilib olinishi mumkin, yani quvvatni kuchayishi sodir bo`ladi.

Yarim o`tkazgichli triodlar huddi uch elektroqli vacuum lampalar kabi ishlaydi. Bunda emitter katod rolini, kollektor esa anod rolini o`ynaydi, to`r o`rnida esa baza bo`ladi.

Ko`rinishi, tuzilishi va ishlash prinspiga qarab tranzistorlar yassi, bopolyar, maydon tranzistorlariga bo`linadi.

Tranzistorlarni asosiy parametrlari. Kirish va chiqish qarshiliklari kollektorning teskari toki hamda tok bo'yicha kuchaytirish koeffisienti tranzistorlarning asosiy parametrlari hisoblanadi.


Kirish qarshiligi R_x deb, chiqish zanjiri ochiq turgan holatdagi baza bilan emitter orasidagi qarshilikka aytildi.

Chiqish qarshiligi R_u deb, kirish zanjiri ochiq holatdagi kollektor bilan baza orasidagi qarshilikka aytildi.

Tok bo'yicha kuchaytirish koeffisienti β kollektor toki o'shining baza toki o'shiga bo'lgan nisbati bilan aniqlanadi.


$$\beta = \frac{\Delta J_K}{\Delta J_b} \text{ bunday holda } U_K = \text{const} \text{ bo'ladi.}$$

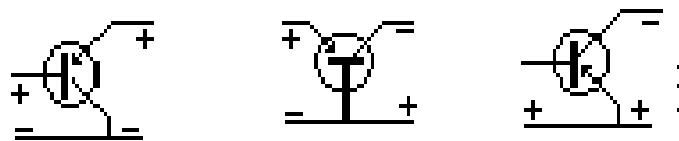Tranzistorlarni ulanish usullari. 3-rasm a, b, v da tranzistorlarning umumiy emitterli, umumiy bazali va umumiy kollektorli usulda ulanishi ko'rsatilgan.



3-rasm. Tranzistorlarni umumiy emitterli (a) umumiy bazali (b) va umumiy kollektorli (v) usulda aniqlanadi.

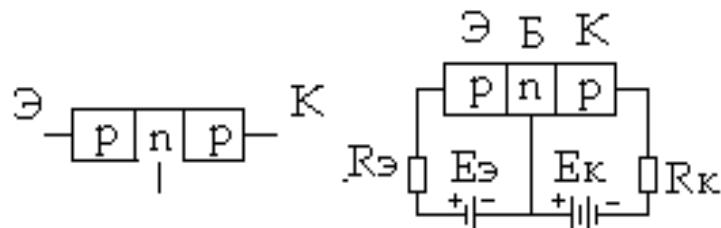Bipolar tranzistorlar. Bipolar tranzistorlarda, emitter baza va kollektor qatlamlari yahlit monokristallarda hosil qilingan bo'ladi (4-(a) rasmida). Bu qatlamlardagi erkin tok tashuvchilarining konsentrasiyasi va qatlamlarning qalinligi qat'iy qiymatlarga ega. 4-(b) rasmida




bipolar tranzistorlarni zanjirga ulash sxemasi ko'rsatilgan.

4-rasm. a,b-bipolar tranzistorlarni elektr zanjiriga ulash.

Maydon tranzistorlari. Ma'lumki tranzistorlar konstruktiv tuzilishiga qarab bipolar va unipolar tiplarga ajratadi.


Maydon tranzistorlar unipolar tranzistorlar qatoriga kiradi.

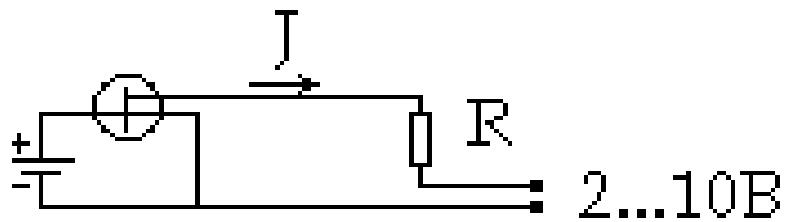Maydon tranzistorlarida ishchi tok yarim o'tkazgich uchun asosiy bo'lgan zaryad tashuvchilar (elektron yoki kovak) yordamida vujudga keladi. Bipolar tranzistorlarda esa ishchi tokni hosil qilish har ikkala tip tok tashuvchilar ham katta rol o'ynaydi. P-n o'tishli maydon tranzistorlarini ulanish sxemasi 5-rasmda ko'rsatilgan.



5-rasm. Maydon tranzistorlarini tarmoqqa ulanish sxemasi.

Tiristor uch va undan ko`p p-n o`tish va ikki turg`un holatga ega bo`lgan, ochiq holatdan yopiq holatga va aksincha o`ta oladigan yarim o`tkazgichli asbobdir. Faqat ikki chiqish uchlari bo`lgan p-n-p-n strukturasi **dinistor** deb ataladi (6-rasm, a). Uchta chiqish uchlari bo`lgan p-n-p-n strukturasi tristor deb ataladi (6-rasm b, v). Tristorfagi chetki p- qatlam anod vazufasini, chetki qatlam esa katod vazufasini bajaradi va ular tristorning emitterlari deb ataladi. Oraliqdagi P-bazaga ulangan uchunchi elektrod boshqaruvchi elektrob deb ataladi.

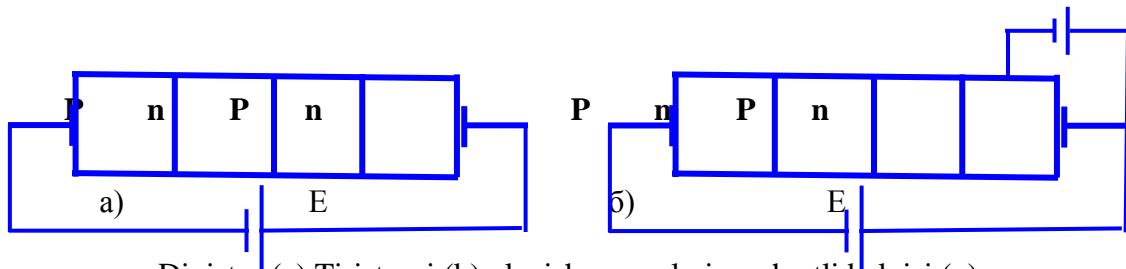

-rasm. Dinistor (a) Tiristorni (b) ulanish sxemalari va shartli belgisi (v).

Dinistor boshqarilmaydigan diod hisoblanib tarmoq kuchlanishi ma`lum miqdorga etgunga qadar u yopiq bo`ladi. Tarmoq kuchlanishi belgilaydigan miqdorga etganda u ochiladi. Shuning uchun dinistoruzib-ulagach sifatida “kutuvchi” rejimida ishlovchi element deb ataladi.

Tiristorlarda uchunchi boshqaruvchi elektrodga kichik kuchlanish berish yo`li bilan uni qarshilagini keskin kamaytirish mumkin. Shuning uchun tiristorlarni boshqariladigan uzib ulagach deb ham atashadi.

Tiristorlar katta kuchlanish va kichik tok bilan boshqariladi.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Tranzistorlar qanday tuzilishga ega.
2. Tranzistorlarni ulanish sxemalarini tushuntiring.
3. Tranzistorlarni asosiy parametrлari qaysilar.
4. Bipolyar va maydon tranzistorlar deganda nimani tushunasiz.
5. Dinistor va tranzistorlarni tuzilishi va ishlash prinsplarini tushuntiring.
6. Maydon tranzistorining tarmoqqa ulanishi.
7. Bipolya tranzistorini elektr zanjiriga ulash.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкадар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный 4 микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

12-MAVZU: INTERGRAL OPERATSION KUCHAYTIRGICHLAR. OPERATSION SISTEMALAR.

Reja:

1. **Kuchaytirgich tog`risida tushuncha.**
2. **Operatsion kuchaytirgichlar.**
3. **Summatorlar.**

Kirish signali quvvatini kuchaytirish uchun mo`ljallangan qurilmaga **kuchaytirgich** deb ataladi. Hozirgi kunda **integral** tuzilishdagi kuchaytirgichlar ko`proq qo`llaniladi.


Umuman olganda elektr kuchaytirgichlar ko`pkaskadli qurilmalar hisoblanadi. Kaskadlarumumiylar emitterli, umumiy kollektorli va umumiy bazali sxemalar asosida quriladi.

Umumiy emitterli kaskadlar kuchaytirgich kaskadlari, umumiy kollektorli kaskadlar kuchlanish takrorlovchilari va umumiy bazali kaskadlar tok takrorlovchilari (povtoriteli) hisoblanadilar.

Ko`p kaskadli kuchaytirgichlar ketma-ket ulangan bir hil kuchaytirgichlar yig`indisidir.

Har qanday kaskad sxemasi manbaa, tranzistor va uni o`zgarmas tok bo`yicha rejimini ta`minlovchi siljish zanjirlaridan iborat.

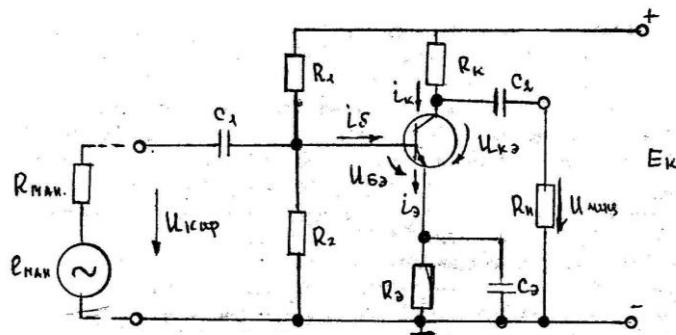1-rasmida bipolar tranzistor asosida qurilgan kuchaytirish kaskadini prinsipial sxemasi ko`rsatilgan.



1-rasm. Kuchaytirish kaskadi.

Bu sxemada tranzistorlar manbaaga R_K va R_a rezistorlar orqali ketma-ket ulangan R_1 , R_2 va R_3 rezistorlar tashqi muhit o`zgarganda kollektor tokini stabillash uchun ishlataladi. C_3 kondensatori esa R_3 ni shuntlash uchun kerak bo`ladi. C_1 va C_2 kondensatorlar o`zgarmas tok bo`yicha signal manbasi zanjirini (C_1) va kuchaytirgich chiqishini R bilan harakterlanadi.

Operatsion kuchaytirgich barcha kuchaytirgichlar kabi kirish signali quvvatini kuchaytirish uchunishlatiladi. “Operatsion” so`zi kuchaytirgichni turli matematik operatsiyalar bajarish uchun ishlatalishi (qo`sish, ayrsih, ko`paytirish, logorifmlash va hokazolar) bildiradi.


Integral mikrosxema ko`rinishidagi tuzilgan kuchaytirgich **operatsion kuchaytirgich** deb ataladi.

Integral operatsion kuchaytirgichlar. Universal hisoblanib, ular matematik operatsiyalarni bajarish bilan birga signallarni generatsiya qiladi, kuchaytiradi va o`zgartiradi.


Operatsion kuchaytirgichlarda kirish sifatida differensial kuchaytirish kaskadi qo`llanilib, u kuchaytirgich chiqish potensialini bir maromda bo`lishini ta`minlaydi, qolaversa ikkita kirish borligi evaziga uni imkoniyatlarini oshiradi.

Kirish signali chiqish signali bilan bir fazada yotadimi yo`qmi, unga qarab kirishlar **invertirlovchi** va **noinvertirlovchi** (kirish 2.) bo`ladi (2-rasm).

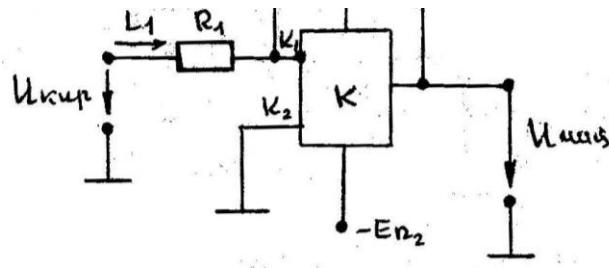Operatsion kuchaytirgichlarni ta`minlash uchun har hil qutbli $+E_{n1}$ va $-E_{n2}$ manbalardan foydalilanadi, ular tinch holatda nolga teng potensial olish imkonini beradi.



2-rasm. Ideal operasion kuchaytirgich.

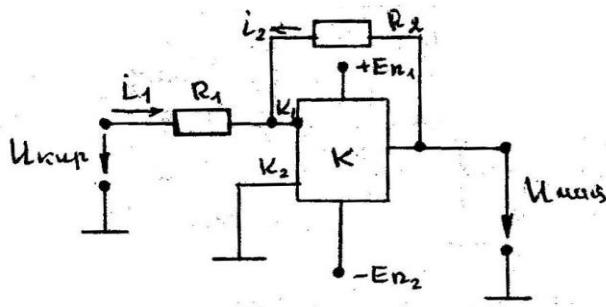


3-rasm. Noinvertirlovchi kuchaytirgich.

Operasion kuchaytirgichlarni asosiy parametrlaridan biri uni kuchlanishini kuchaytirish differentisl koeffisienti hisoblanadi. Operasion kuchaytirgichlarni kuchaytirish differentisl koeffisienti juda yuqori (bir necha million) va chiqish qarshiligi juda oz (R_{chiq} 10....100 Om orasida).

Chiziqli kuchaytirgichlar tuzish uchun **manfiy teskari bog`lanishdan** foydalaniladi.

Qaysi kirishga kirish signali kuchlanishni berilishiga qarab invertirlovchi va noinveritrlovchi kuchaytirgichlar bo`ladi.

Noinvertirlovchi kuchaytirgichlarda (3-rasm) kirish va chiqishdagi signal fazalari bir hil. Kirish kuchlanishi noinvertirlovchi kirishga beriladi, kuchaytirgichni chiqishdan $R_1 - R_2$ qarshilikni bo`lgich orqali inventirlovchi kirishga manfiy teskari bog`lanish kuchlanishi beriladi. Manfiy teskari bog`lanish borligi tufayli kuchaytirgichning kuchaytirish koeffisienti etarli darajada muayyan R_1 va R_2 miqdorlarini tanlash yo`li bilan kerakli kuchaytirish koeffisientini olish mumkin bo`ladi. Invertirlovchi kuchaytirgich hosil qilish uchun (4-rasm) kirish signali va teskari bog`lanish signali bir vaqtida invertirlovchi kirishga beriladi, ikkinchi kirish esa erga ulab qoyiladi.

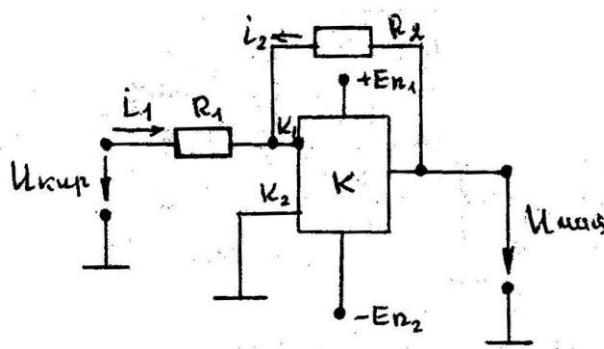

4-rasm. Invertirlovchi kuchaytirgich.

Operasion kuchaytirgichni kirish tokini hisobga olmasak i_1 toki teskari aloqa toki i_2 teng bo`ladi ya`ni $i_1 = i_2$.

Integral operasion kuchaytirgich kuchaytirish koefisienti juda katta bo`lganligi tufayli uni qarshidagi differensial sig`im $U_{kir.d}$ juda oz. Haqiqatdan bo`lsa

bu erda kuchaytirgichni teskari

bog`lanishsiz kuchaytirish koefisienti. Bundan kelib chiqib $U_{kir} = R_1 \cdot i_1$, $U_{chiq} = -R_2 \cdot i_2$ manfiy ishora.

Chiqishdagi faza signali kirishdagi faza signaliga teskariligini bildiradi, yani kuchaytirgich **invertirlovchi** hisoblanadi. Toklarni tezligini hisobga olgan holda yozamiz:

$$K = \frac{U_{chiq}}{U_{kir}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Olingen hulosalar kirish signallarini jamlaydigan kuchaytirgich sxemasini tuzish mumkin ekanligini isbotlaydi. Buning uchun bir nechta kirish signallarini (masalan uchta) bir hil uchta rezistorlar orqali kuchaytirgichni invertirlovchi kirishga berish mumkin bo`ladi.

Uchna kirishga ega bo`lgan zanjirga ulangan operasion kuchaytirgich kuchlanishlarini jamlash ajgebraik operasiyasini bajaradi, shuning uchun ham u summator deb ataladi.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Kuchaytirgich deb nimaga aytildi.
2. Ko`p kaskadli kuchaytirgichlar qandau hosil qilinadi.
3. “Operasion kuchaytirgich” nima ma`noni anglatadi.
4. Noinvertirlovchi va invertirlovchi kuchaytirgich deganda nimani tushunasiz.
5. Summator nima vazifani bajaradi.
6. Chiziqli kuchlanishlar tuzish uchun _____ usuli.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.

13-MAVZU: IMPULSLI TEXNIKA ELEMENTLARI. QUVVAT KUCHAYTIRGICHLAR VA KUCH O`ZGARTIRGICHLAR.

Reja:

1. **Impulsli sistema nima vazifani bajaradi.**
2. **Komparator va multivibratorlar.**
3. **Quvvat kuchaytirgichlar va kuch o`zgartirgichlar.**

Impulsli qurilmalarni ishida qisqa muddatli signallar, pauzalar bilan almashib turadi. Impulasli qurilmalar quyidagi afzalliklarga ega.


1. Ilpuls rejimida ishlaydigan kichik quvvatli qurilma yordamida ilpuls ta`sir etayotgan qisqa muddat ichida katta quvvatga ershish mumkin.
2. Ilmuls rejimida ishlaganda yarim o`tkazgichli sxemalar “kalit” rejimida ishlaydi, yani qurilma ikki holatdan (“ulangan yoki uzilgan”) birida bo`ladi. Natijada yarim o`ztkazgichli asboblar parametrlarini o`zgarishiga haroratni ta`siri kamayadi.

Murakkab impuls qurilmalari integral mikrosxemalarga jamlangan elementlardan tuzilgan.

Elektr ilpulsi deb qisqa vaqt ichida o`zgarmas qiymatdan farq qiluvchi tok yoki kuchlanishga aytildi. Bir sekund ichida impulslar soni ilpuls chastotasi (φ) deb ataladi. $\varphi = \frac{1}{T}$


bu erda: T impuls davri.

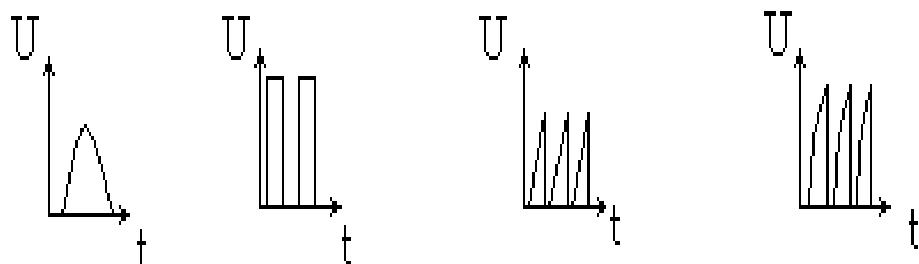Shakliga qarab impulslar tog`ri burchakli, trapesional, Eksponensional, arrasimon va boshqa turlarga bo`linadi(1-rasm a, b, v, g).



1-rasm. Turli shaklli impulslar.

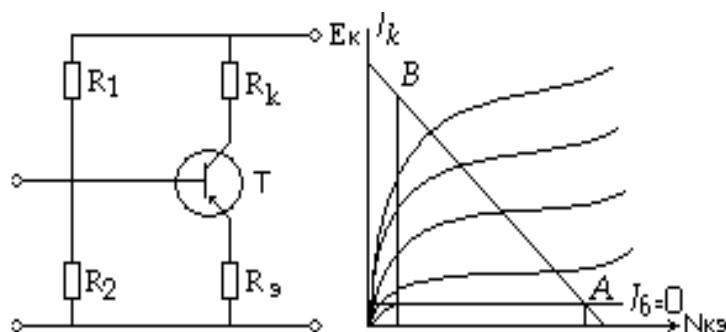Elektron kalit sifati diodlar, elektron lampalar, tranzistorlar ishlataladi. Bunda element faqat ulangan va uzilgan holatda bo`lishi mumkin. Ulangan holatda element qarshiligi $R = 0$, uzilgan holatda esa $R = \infty$ deb hisoblanadi. Shunga qarab chiqishda signal “bor” yoki “yo`q” deyish mumkin. Tranzistorlarda kalitni ishlashi bilan tanishamiz (2-rasm a).




2-rasm. Tranzistorli ulanish sxemasi (a) va uni xarakteristikasi.

Tranzistorni ulanish sxemasi kuchaytirgich kaskadidagi kabi bo`lib, T tranzistor kalit rejimini ishlaydi. Uzish rejimida baza toki $J_{b1} = 0$, potensial esa manfiy bo`lib, kollektor toki katta emas ($J_{k1} = J_{k0}$). R_k qarshiligidagi kuchlanishni pasayuvi juda kichik va kollektordan olinayotgan kuchlanish $U_{K1} = E_K$ (A nuqta).

To`yinish rejimida bazaga musbat potensial beriladi, baza toki $J_b = U_{kir} / R_b$ kollektor toki $J_{k2} = E_K / R_k$, kollektor potensiali esa $U_{K2} = 0$. O`zish rejimidan to`yinish rejimiga otish ro`y beradi. Demak baza potensiali oshganda kollektor potensiali kamayadi. Bunday kalit invertirlovchi deyiladi.

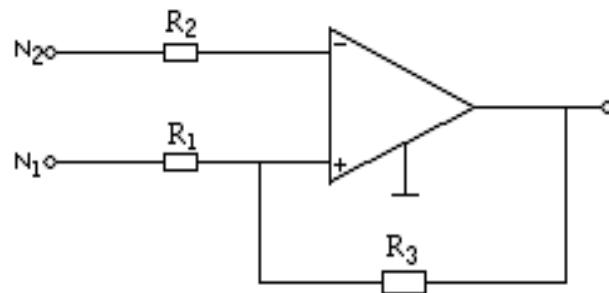Impulasli rejimda ishlovchi qurilmalardan biri komparaterdir. U yakka signalni o`zaro taqqoslash uchun ishlataladi (3-rasm). Komparator impulsli rejimda ishlayotgan operasion kuchaytirgichlar asosida quriladi.




3-rasm. Komparatorlar sxemasi.

Komparatorlar EXM larda, turli o`zgartirgichlarda signal taqqoslash uchun ishlatiladi.

Komparatorlar asosida multivibratorlar quriladi. Multivibrator deb to`g`ri burchakli sinussimon tebranishlar generatorga aylanadi (4-rasm).

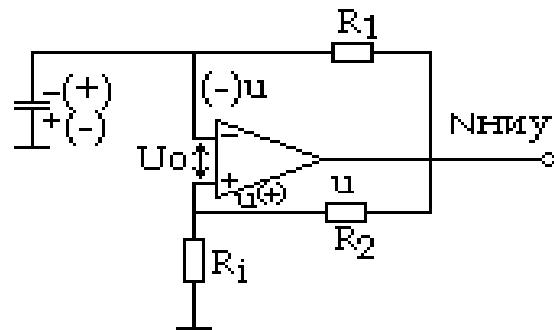Multivibratorlar simmetrik, nosimmetrik vibratorlarga bo`linadi. Multivibratorlar o`z o`zini uyg`otishda ishlayi.




4-rasm. Multivibratorlar sxemasi.

Bu erda U_o kirish signali.

Impulsni davomiyligi R_1 ga va Sga bog`liq.

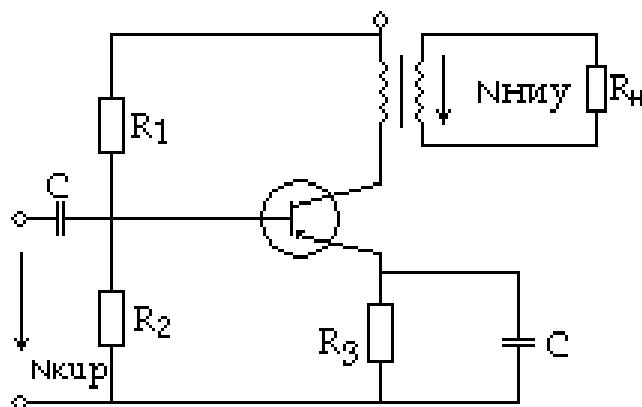Quvvat kuchaytirgichlar. Ular kirish quvvatini kuchaytirish uchun ishlatiladi. Ko`p kaskadli kuchaytirgichlarni ohirgi kaskadi asosan quvvatni kuchaytirib beradi (5-rasm). Quvvat kuchaytirgichlarni ishlash prinsipi an`anaviy kuchaytirgichlarni ishlash prinspidan farq qilmaydi.




5-rasm. Quvvat kuchaytirgich sxemasi.

$$\text{Kuchaytirish koeffisienti: } K_p = \frac{P_{chiq}}{P_{kir}}$$

Kuch o`zgartirgichlar. Ular asosan o`zgaruvchan tokni o`zgarmas tokka aylantirish, o`zgarmas tokni o`zgaruvchan tokka o`zgartirish (inventorlash) hamda chastota o`zgargichi uchun ishlataliladi.

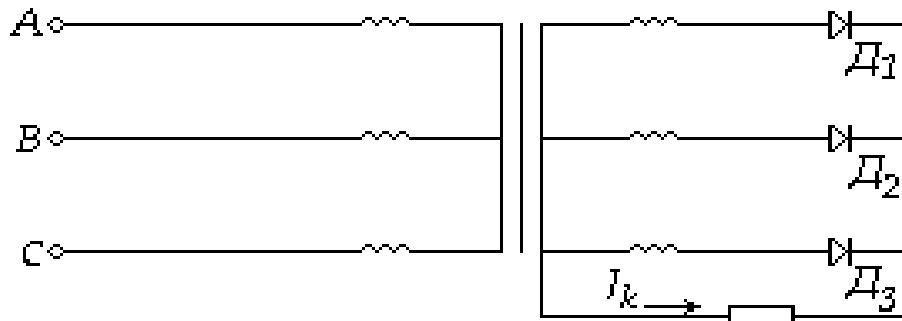Quyidagi sxema (6-rasm) uch fazali o`zgaruvchan tokni o`zgarmas tokka aylantiradigan o`zgartirgich sxemasi ko`rsatilgan.



6-rasm. Uch fazali o`zgaruvchan tokni o`zgarmas tokka aylantirish sxemasi.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Impulsli texnika elementlarini vazifasi nimadan iborat.
2. Elektron kalit nima.
3. Komparator qanday tuzilgan.
4. Multivibrator qanday vazifani bajaradi.
5. Quvvat kuchaytirgichlarni vazifasi nima.
5. Kuch o`zgartirgich.
6. Kuchaytirgich vazifasi.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный 4 микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

14-MAVZU: MATEMATIK MANTIQ ELEMENTLARI.

Reja:

1. Umumiy tushunchalar.
2. Ko`paytirish (konyuksiya) –“VA” operasiyasi.
3. Qo`sish (dieyunksiya) “YOKI” operasiyasi.

Umumiy tushunchalar. Yuqorida ko`rsatib o`tilganidek avromatika, hisoblash mashinalari va boshqaruv qurilmalari nazariyasi va amaliyotni rivojlanishi matematik mantiq ahamiyatini o`sib borayotganligidan dalolat beradi. Insoniyat avval zamonlardan aqliy mehnatni qandaydir darajada almashtira oladigan, qurilmalar ustida bosh qotirganlar. Ammo buning uchun eng avvalo ob`ektlar, hodisalar va bu ijodlarni aniq formulirovki talab qilingan. Aniqlandiki,

bunday maqsadlarga erishish uchun matematik mantiq apparatidan foydalanish kerak bo`ladi. Chunki matematik mantiq mantiqiy hulosalar mexanizmini o`rgatadi.

Demak avtomatik qurilma echish kerak bo`lgan masala avvalo mantiq usullari orqali ifodalanadi, undan keyingina texnik masala hal qilinib u yoki bu qurilma yig`iladi.

Endi matematik mantiq elementlari bilan tanishib o`tamiz.

Informasiya yoki miqdor va uning inversiya(inkor)sining yig`indisi 1ga teng bo`ladi.

$$\overline{x} + \overline{x} = 1$$

Informasiya yoki miqdor va uning inversiyasiga ko`paytmasi 0ga teng bo`ladi.

$$\overline{x} \cdot \overline{x} = 0$$

Informasiya yoki miqdor a bilan 0 yig`indisi a miqdorga teng bo`ladi.

$$a + 0 = a$$

Informasiya yoki miqdor bilan 1 yig`indisi 1ga teng bo`ladi.

$$\overline{x} + 1 = 1$$

Informasiya yoki miqdorning 1ga ko`paytmasi 1ga teng bo`ladi.

$$\overline{x} \cdot 1 = 1$$

Informasiya yoki miqdorning 0ga ko`paytmasi 0ga teng bo`lsa

$$x \cdot 0 = 0$$

Mantiq algebrasida har bir o`zgaruvchi fikr yoki informasiya (miqdor) faqat ikki qiymatga (0 va 1) ega bo`lishi mumkin. Shuning uchun informasiyalar (miqdorlar) yig`indisi alohida miqdor qiymatiga ega bo`ladi.

$$\overline{x} + \overline{x} + \overline{x} = \overline{x} = 0$$

$$x + x + x + x = a = 1$$

Informasiyalar ko`paytmasi ham o`sha miqdorga teng bo`ladi.

$$x \cdot x \cdot x = x$$

Yuqorida aytilganlariga muvofiq quyidagi tenglamalarni yozish mumkin.

$$x_1(x_2 + x_3) = x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3$$

$$x_1 \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1$$

$$x_1 + x_2 = x_2 + x_1$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = (x_1 + x_2) + x_3$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = (x_1 \cdot x_2) \cdot x_3$$

Inkor qilingan o`zgaruvchi fikr yoki informasiyalar yig`indisi alohida inkor qilingan informasiyalarning ko`paytmasiga teng bo`ladi.

$$\overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{x_3} = \overline{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3}$$

Inkor qilingan informasiyalarning ko`paytmasi inkor qilingan alohida informasiyalarning yig`indisiga teng bo`ladi.

$$\overline{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3} = \overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{x_3}$$

Inkor (inversiya) “YO`Q” operasiyasi. Mantiqiy algebraning bu operasiyasi haqiqiy, bor informasiyani inkor qilinsa yo`q informasiyasiga va noto`g`ri informasiyalar inkor qilinsa “HA”

informasiyasiga aylanishini ko`rsatadi. Bunday baytilgan fikr yoki informasiyalar nohaqiqiy, yani x bo`lsa bu argumentni inkor qiluvchi funksiya y haqiqiy bo`ladi va quyidagicha yoziladi:
$$y = x$$

Operasiyaning holatlar jadvaliiga muvofiq 0 ni inkor qilish 1,1 ni
inkor qilish esa 0 ga teng bo`adi.

Ko`paytirish (konyuksiya) –“VA” operasiyasi. Ikki fikr yoki

Informasiyaning har biri haqiqiy bo`lsa, ularning ko`paytmasi haqiqiy bo`ladi va quyidagicha yoziladi.

$$x_1 \cdot x_2 = y$$

Operasiyaning holatlar jadvaliga muvofiq funksiya y haqiqiy bo`lishi uchun argumentlar x_1 va x_2 haqiqiy qiymatlarga ega bo`lishi lozim. Qolgan hamma holatlarda “VA” funksiyasi nohaqiqiy, yani $y=0$ bo`ladi.

Qo`shish (dieyunksiya) “YOKI” operasiyasi. Agar qo`shiluvchi argumentlarning kamida bittasi haqiqiy qiymatga ega bo`lsa, fikrlar “YOKI” informasiyalarining yig`indisi haqiqiy bo`ladi. Buni qo`shish operasiyasining holatlar jadvaliga qarab ham ko`rish mumkin.

Funksiya y haqiqiy qiymatga ega bo`lishi uchun x_1 yoki x_2 yoki x_3 va hokazolar haqiqiy qiymatga ega bo`lishi kerak.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Matematik mantiqni ahamiyati nimadan iborat.
2. YO`Q va YOKI operasiyalarini mohiyatini tushuntiring.
3. VA operatsiyalari.
4. Matematik mantiq elementlari bilan tanishtiring.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

15-MAVZU: BAZAVIY MANTIQ ELEMENTLARI.


Reja:

1. **Yarim o`tkazgichli asboblar yordamida mantiqiy elementlar hosil qilish.**
2. **Mantiqiy elementlar sistemasi.**
3. **Yarim o`tkazgichli xotira elementlari.**

Mantiqiy elementlar ko`pincha kontaksiz asboblar asosida tuzilib, dastur bilan boshqariluvchi sistemarlida qo`llaniladi. Bu elementlar bilan VA, YO`Q va XOTIRA mantiqiy funksiyalarini bajarish mumkin.

Mantiqiy element VA dan chiqish signali olish uchun uning birinchi va boshqa hamma kirishlariga signal berishlari zarur.

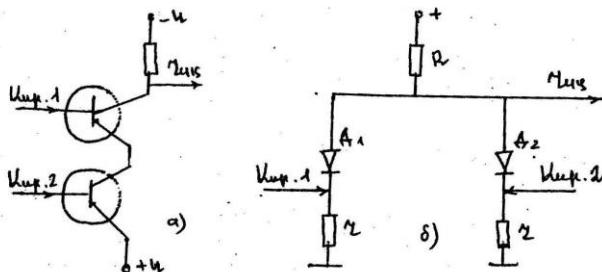1-rasmda tranzistorlar (a) va yarimo`tkazgichli dioddan (b) tuzilgan “VA” mantiqiy elementlарини sxemasi ko`rsatilgan.




1-rasm. a-tranzistordan; b-yarimo`tkazgichli dioddan tuzilgan VA mantiqiy elementlarini sxemalari.


1-rasm. a-uchun element chiqishidan musbat potensial olish uchun hamma tranzistorlar bazasiga manfiy potensiali ilpulslar berish kerak bo`ladi.

1-rasm. b-uchun esa kirish qismlariga musbat signal berilsa, uning chiqish qismlarida ham signal hosil bo`ladi.

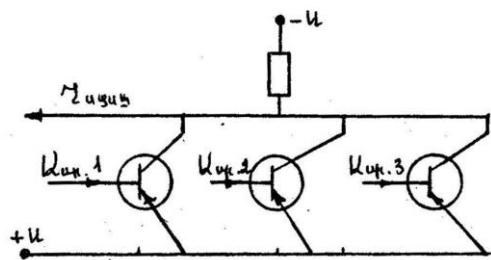“YOKI” funksiyasini bajaruvchi mantiqiy element bir necha kirish va bitta chiqish qismiga ega bo`ladi. Bunda chiqish signalini olish uchun kirish qismlarini biri yoki hammasiga signal berish zarur.



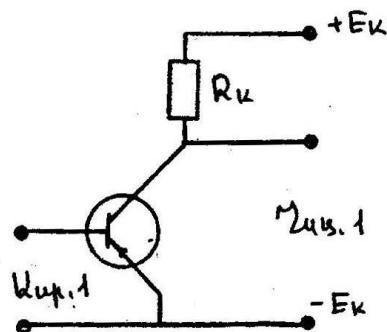2-rasm. Tranzistorlardan tuzilgan “YOKI” elementini sxemasi.



3-rasm. Tranzistorlardan tuzilgan “YO`Q” elementini sxemasi.

Bunda tranzistorlardan bittasini yoki hammasining bazasiga manfiy signal berilsa, u holda elementning chiqish qismida signal hosil bo`ladi.


Inversiya yoki mantiqiy inkor etish funksiyasi “YO`Q” operasiyasi deb ataladi. Bu operasiyaning boshqarilish sxemasi 3-rasmda ko`rsatilgan.

Bu erda kirishdagi signal “1” bo`lsa chiqishdagi “0” bo`ladi. Kirishdagi “0” bo`lsa chiqishdagi “1” bo`ladi, yani kirishdagi kuchlanish nolga teng bo`lganda tranzistor yopiq,

E_K kuchlanish chiqishdagi kuchlanishga teng. Kirishga signal berilganda tranzistor ochilib, undan va qarshilik R_K dan tok o'tadi va R_K qarshilikda kuchlanish pasayovi hosil bo'ladi. Chiqishdagi kuchlanish U_{chq} =ning qiymati kicik, yani "0" bo'ladi.

Shu uch asosiy mantiqiy element yordamida har qanday mantiqiy funksiyalarni bajarish mumkin. Shuningdek, kombinasiyalashgan, yani ikkita va undan ortiq operasiya bajara oladigan (maslan "YOKI", "YO'Q", "VA") elementlari ham bor. Hozirgi vaqtida EXMLarda mantiqiy elementlar sistemasidan keng foydalananiladi. Funksional to`liq bo`lgan mantiqiy elementlar to`plami mantiqiy elementlar sistemasi deb ataladi. Qanday elementlardan hosil qilinganligiga qarab mantiqiy elementlar resistor – tranzistorli mantiq (PTM) diod – tranzistorlarni martik (DTM), tranzistor tranzistorli mantiq (TTM) va MOYA (metall oksid, yarimo`tkazgich) tranzistordan mantiq (TM) larga bo`linadi. Ko`rsatib o`tilgan mantiq elementlari harakteristikalarini 1-jadvalda ko`rsatilgan.

Mantiq funkciya nomi	Shartli belgisi	Matematik belgilanish	Releli kontaky ekvivalent sxemasi
va		$y=x_1 \cdot x_2$	
yoki		$y=x_1+x_2$	
yo`q		$y=\bar{x}$	
yoki-yo`q		$y=\overline{x_1+x_2}$	
va-yo`q		$y=\overline{x_1 \cdot x_2}$	

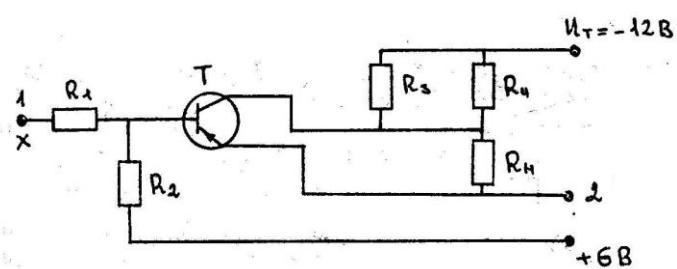

4-rasm. "YO`Q" funksiyasini bajaradigan T-101 mantiq elementini elektr sxemasi.

Hozirgi kunda T seriyali tranzistorli bazaviy mantiq elementlari ko`p ishlatalmoqda. Quyida uni sxemasi (4-rasm) va ishlash prinspi bilan tanishamiz.


Ishlash prinspi: emmiterga nisbatan baza musbat bo`lsa tranzistor yopiq, manfiy bo`lsa ochiq. Kirishda signal bilan bo`linganda (1 va 2 klemmalar) bazadagi musbat potensial orqali transistor yopiq. Chiqishda (2 va 3 klemmalar) kuchlanish manbaa ko`rinishiga yaqin.

$$U_{chiq} = -U_T - J_{K0}R_K \approx -U_T$$

bu erda J_{K0} -yopiq tranzistor sakrab ochiladi. R_3 va R_u ni rezistoirlardagi kuchlanish tushuvchi tarmoq kuchlanishiga yaqin.

Chiqishdagi kuchlanish mantiqiy 0ga teng kirishdagi mantiq 1ga chiqishdagi mantiq 0ga to`g`ri keladi yoki uni teskarisi.

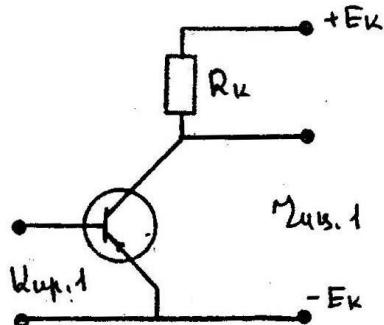4-rasm. "YO`Q" funksiyasini bajaradigan T-101 mantiq elementini elektr sxemasi.




Bu erda T-tranzistor; 1-mantiq; 01-tip tuzilishini bildiradi.

Yarim o`tkazgichli xotira elementlari. Aytib o`tilgandek "YOKI-YO`Q", "VA-YO`Q" mantiqiy sxemalarida kombinasiyalash yo`li bilan "XOTIRA" qurilmalarini hosil qilish mumkin. Bunday qurilmalarga triggerlar deb ataladi.

Trigger ikkita turg`un muallak holatga ega bo`la oladigan va kirish (boshqarish) signali ma`lum darajadan oshganda bir holatdan ikkinchi holatga sakrab o`tadigan qurilmaga aytildi. Triggerlar ikki sinfga bo`linadi: Simmetrik va Nosimmetrik. Xotira qurilmalarida asosan simmetrik triggerlar qo`llaniladi.

Simmetrik triggerlarda birinchi mantiqiy sxemani chiqishi ikkinchisini kirishi bilan ikkinchisini chiqishi esa birinchisini kirishi bilan bog`langan bo`ladi.

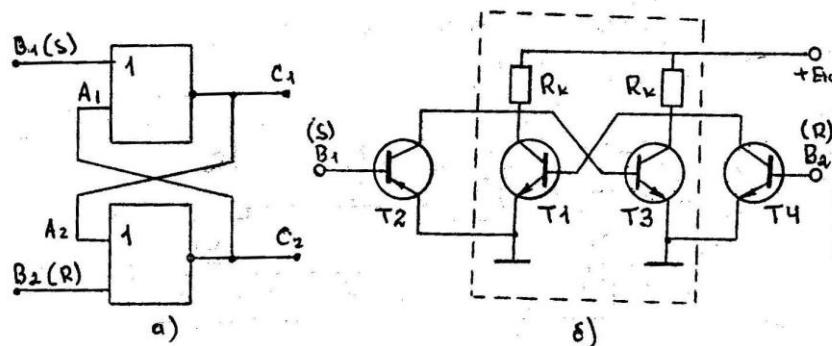5-rasmida ikkita bir hil tranzistorli sxemalar asosida qurilgan ikkita kirishli "YOKI-YO`Q" operasiyasini bajaradigan simmetrik triggerni strukturaviy (a) va prinspial (b) sxemalari ko`rsatilgan.



5-rasm. Triggerni mantiqiy strukturasi (a) va prinspial elektr sxemasi (b).

5 a-rasmida chiqish C_1 kirish A_2 bilan kirish A_1 chiqish C_2 bilan tutashtirilgan. Qolgan B_1 va B_2 kirishlar triggerni boshqarish uchun lashlatiladi. Trigger ikkisistabil yacheyka (b-rasm) sifatida $T1$ va $T3$ tranzistorlardan tuzilgan: $T1$ tranzistorga chiqish (kollektor) $T3$ tranzistorni kirish (baza) bilan, $T3$ tranzistorni chiqish esa $T1$ tranzistorni kirish (baza) bilan tutashgan.

Trigger ikki turg`un holatda hohlagancha vaqt turishi mumkin. Bunday holatlar uchun 1) $T1$ -yopiq, $T3$ -ochiq; 2) $T1$ -ochiq, $T3$ -yopiq.

Shunday qilib simmetrik triggerga elektrik asimetriya (rejim ma`nosida) mos keladi. Triggerda chiqsh potensiali ikki hil holatda bo`ladi, birinchisi mantiqiy 1ga, ikkinchisi mantiqiy 0ga to`g`ri keladi. Triggerda o`rnatilgan holat uni kirishdagi signal o`zarmaguncha saqlab qoladi. Trigger boshqa holatga yordamchi boshqaruvchi kirishlar hisoblanadi. Bunday boshqarish trigger ishini ajrim boshqarish deb ataladi.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. YO`Q, VA, YOKI operasiyalari yarimo`kazgichli elementlar yordamida qanday tuziladi.
2. Mantiqiy elemenlar sistemasi deganda nimani tushunasiz.
3. Trigger deganda nimani tushunasiz.
4. Simmetrik triggerlar qanday tuziladi.
5. Xotira elementlari.
6. Tranzistorlashdan tuzilgan YO`Q element sxemasi.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. Каримов ва бошқалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

16-MAVZU: RAQAMLI INTEGRAL MIKROSXEMALAR. KATTA INTEGRAL MIKROSXEMALAR. ELEKTRON VA YARIM O`TKAZGICHLI QURILMALARNI LOYIHALASHNI UMUMIY HOLATLARI.

Reja:

1. **Raqamli integral mikrosxemalar.**
2. **Katta integral mikrosxemalar.**
3. **Elektron va yarim o`tkazgichli qurilmalarni loyihalashni umumiyl holatlari.**

1-Raqamli integral mikrosxemalar. Integral mikrosxema (IMS) – bu o`zaro bog`langan bir necha tranzistorlar, diodlar, kondensatorlar. Rezistorlar yig`indisi hisoblanadi va u yagona texnologik siklda tayyorlanib (yani bir paytda), elektr signallarini o`zgartirishda ma`lum funksiyalarni bajaradi.

IMS tarkibiga kirgan komponentlar undan mustaqil ajratib olinishi va mustaqil buyum sifatida ishlatalishi mumkin emas. Ular integral elementlar deb ataladi. Ulardan farqli o`laroq ularga konstruktiv moslashtirilgan detal va qurilmalar diskret komponentlar deb ataladi. Ular asosida tuzilgan bloklar esa diskret sxemalar deb ataladi.

Yuqori puhtalik va sifat, ihchamlik, engillik, arzonlik integral mikrosxemalarini halq ho`jaligini barcha sohalarida keng qo`llanilishga sabab bo`lmoqda. Zamonaviy mikroelektrotexnika asosini yarimo`tkazgichli integral mikrosxemnalar tashkil etmoqda. Zamonaviy yarimo`tkazgichli IMS kristtallarini o`lchamlari 1,5x1,5 dan 6x6 mm gacha.

Kristall maydoni qancha katta bo`lsa unga shuncha ko`p elementli integral mikrosxemani joylashtirish mumkin bo`ladi.

Integral mikrosxemalarida tranzistorlarni ma`lum ulanishlar asosida rezistor va kondensator hosil qilish mumkin.

Yarimo`tkazgichli IMS larni hususiyati shundan iboratki ularni elementlari orasida induktivlik g`altagi yo`q, chunki shu paytgacha qattiq jismlarda elektromagnit induksiyasiga ekvivalent bo`lgan fizik hodisa olish imkoniyati bo`lmagan.

Katta integral mikrosxema – deb ko`p sonli bir turli yacheykalardan tashkil topgan ko`p o`lchamli yarimo`tkazgichli qurilmaga aytildi. U murakkab funksional sxemaga birlashgan bo`ladi.

Hozirgi kunda ishlab chiqarayotgan katta integral mikrosxemalar (KIMS) 10 ming va undan ortiq mantiq elementlaridan tashkil topadi.

Barcha KIMS lar uch sinfga bo`linadi.

- 1) hisoblagichlar, rezistorlar, jamlagichlar, arifmetik-mantiq qurilmalari tipidagi funksional bloklar;
- 2) xotiras qurilmalari (XQ);
- 3) mikroprosessorlar (MP).

Dastlabki KIMS lar MDP (metall dielektrik poluprovodnik lar) struktura asosida qurilgan. Hozirgi kunda KIMS element bazasiga bipolyar strukturalar ham kiradi.

Elektron va yarimo`tkazgichli qurilmalarni loyihalashni umumiyl holatlari.

To`g`ri elektron va yarimo`tkazgichli qurilmalarni strukturaviy va prinsipial elektr sxemalari ularni ishlash prinsplarini taxlil qilishga o`rgatadi. Ammo bu elektr sxemalar elektrik va yarimo`tkazgichli qurilmalarni konstruksiyasini belgilay olmaydi, balki ularni tuzish uchun asos bo`la oladi holos. Bunday qurilmalarni loyihalashni asosiy prinsplari haqida tushunchalar ularni ishlab chiqarishdagina emas. Balki ulardan foydalanish uchun ham kerak bo`ladi. Elektron va yarimo`tkazgichli qurilmalarni elementlari **aktiv va passiv** bo`linadi.

Aktiv elementlarga quyidagilar kiradi: yarimo`tkazgichli va elektrovakuum asboblar.

Passiv elementlarga esa: rezistorlar, kondensatorlar, transformatorlar, induktivlik g`altaklari, rele, ulagichlar, indikatorlar, sim va kabellar.

Qurilma elementlari optimal holatda joylashtirilishi va mahkamlanishi lozim, bir brilari bilan prinsipial sxema asosida ulanishi kerak.

Zamonaviy elektron va yarimo`tkazgichli qurilmalarni ko`pchilik qismi bosma platalarga joylashtirilgan. Bunday platalar dielektrik asos hisoblanib teshiklari mavjud va chizmalar ko`rsatilgan. 0,3-1,5 mm diametrda hosil qilingan teshiklar osma elementlar (integral sxemalar, tranzistorlar, rezistorlar, kondensatorlar)ni joylashtirish, bosma platani mahkamlash hamda teskari tomonda joylashtirilgan elementlarni ularash uchun ishlatiladi. Teshik devorlari metallashtiriladi.

Osma elementlarni uchlari teshiklarda qayylanadi, chunki ularga bosim simlar kelgan. Shunday qilib bosma uzel (tugun) hosil qilinadi.

Bosma platalarini yuzasini qisqartirish uchun ko`pqatlamlari platalar (KQP) qo`llaniladi, ular almshinuvchi dielektrik qatlamlardan tuzilgan bo`ladi. KQP qatlamlarda bosma simlarni taqsimlanishi bosma platalarini o`lchamlarini keskin qisqartirishga olib keladi, bu narsa ko`p chiqishlarga ega bo`lgan mikrosxemalardan foydalilanadi.

Elektron va yarimo`tkazgichli qurilmalar (EYAK) ni loyihalash va ishlatishda **agregatlashtirishni** qo`llash katta foyda beradi. Agregatlashtirish-o`zaro almashtiriladigan uzel va bloklardan tuzilgan apparatlarni **konpanovkalash** usulidir.

Agregatlashgan komplekslarni tuzishda unga kirgan barcha uzel va bloklarni to`la elektrik va konstruktiv almashinishi ko`zda tutiladi. Asosiy tipoviy bloklar va subbloklar unifikasiyalashtirilgan, bu holat yangi apparaturalarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishga tadbiq

etish vaqtini keskin qisqartiradi. Agregatli komplekslarga standart o`lchamlarga ega bo`lgan konstruktiv elementlar yig`masi kiradi.

Agregatli komplekslar nomenklaturasi shunday tuziladiki, nisbatan oz bloklar yig`indisini ma`lum soniida turli murakkablikka vazifaga ega bo`lgan qurilma va sistemalar ko`rish mumkin bo`lsin. Agregat kompleksiga misol qilib emirilmaydigannazorat qurilmasi kompleksini olish mumkin. Uni tarkibiga mashina, belgilangan cjaстota generatori, analog-diskret o`zgartirgich va bir kanalli o`zi yozar rezistorlar subbloklari hamda bazi bir boshqa bloklar kiradi.

Elk\ektron va yarimo`tkazgichli qurilmalarni konstruktiv bajarilishi juda hil va ularni vajifalari ishlatalish sohasi bilan aniqlanadi. Maslan stasionar sharoitlarda ishlash uchun mo`ljallangan elektron apparaturani samolot bortiga yoki kosmik kemada ishlatalidihan apparaturadan farqi katta.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki: hozirgi kunda elektron, yarimo`tkazgichli hamda elektromagnitlar asosida turli qurilmalar, avtomatlashtirilgan sanoat robotlari va manipulyatorlar tuzilmoqda. Ular yordamida tehnologik jarayonlarni boshqarish, nazorat va axborot sistemalari takomillashmoqda.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Integral mikrosxema deganda nimani tushunasiz.
2. Katta integral mikrosxema nima.
3. Elektron va yarimo`tkazgichli qurilmalarni aktiv va passiv elementlariga nimalar kiradi.
4. Bosma plata deganda nimani tushunasiz.
5. Agregatlanish qaerda qo`llaniladi.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Учитувчи» 1995 йил.
2. Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Учитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный 4 микропроцессорной техники.Т. 1989 год.

17-MAVZU: MIKROPROSESSORLAR. MIKROPROSESSORLI KOMPLEKS ELEMENTLARI. TEXNOLOGIK OB`EKLARNI BOSHQARISH UCHUN MIKROPROSSESSORLI SISTEMA VA VOSITALAR.

Reja:

1. Mikroprosessor.
2. K-580 mikorospesessorli kompleksi.

Mikroprosessor – bu raqamli integral sxema hisoblanib, uni tarkibiga asosan arifmetik va mantiqiy qurilma, komandalar deshifratora hamda boshqarish qurilmasi kiradi. Mikroprosessorni vazifasi axborot ustida arifmetik va mantiqiy operasiyalarning tugallangan ketma-ketligini bajarishdir. Shuningdek, mikroprosessor axborotni xotirada saqlab, uni tashqi qurilma bilan almashib turadi. Hozirgi kunda dastgohlar, o`lchash apparatlari, avtomobilarni boshqarish uchun murakkab qurilmalar tuzish uchun diskret tranzistorlar, integral sxemalar ishlatalishi shart bo`lmay, balki imkoniyatlari bo`yicha universal bo`lgan yarim o`tkazgichli boshqaruv qurilmalari bo`lgan mikroprosessorlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Mikroprosessor (MP) ning funksional tuzilishi va ishslash prinsipi bilan tanishib chiqamiz.


MPning kirishiga ma`lumotlar massivi D berilib, bu massivga ma`lum (X)programma ostida ishlov beriladi va chiqishda D ikkita asosiy qism: operasiyalar bloki (OB) va boshqaruv bloki

(BB) kiritiladi. OB berilgan ma`lumotlar ustida turli operasiyalar (qo`shish, ayrish, ko`paytirish va hokazolar)ni bajaradi. OBning to`g`ri ishlanishini BB ta`minlab turadi. Buning uchun BB da X dasturning bajarilish ko`satmalari boshqaruvchi signal Yga aylantiriladi. OBning holatini tekshirish uchun Y₀ signali hosil bo`lib, u BB tomondan kuzatiladi.

MPning asosiy vazifa biror ob`ektni (masalan display, shahsiy EXM klaviyaturasi, dastur asisida boshqariladigan dastgohlar va boshqaralar) boshqarishdan iborat bo`lib, boshqarish ob`eki (BO) bilan bog`lanish uchun kiritish-qirqish qurilmasi (KCHK) ga ega. Dastur va dastlabki ma`lumotlar xotira qurilmasi (XQ) da saqlanadi. BOdan KCHKga uzluksiz signal beriladi. KCHKda signal raqamli axborotgaaylantiriladi va BBga uzatiladi. Xotira qurilmasi. MP va kiritish-chiqarish qurilmasidan iborat sistema mikroprosessor sistemasi (kompleksi) deb ataladi. MPSda axborot KCHKdan MPga va XKga berilishi mumkin. MPSdagi barcha blok va qurilmalari sezilishini bir hil chastotalar generatori ishlab chiqaradigan sinxronlash impulslarini ta`minlab beradi.

Dastur asosida ishlaydigan qurilmalarning barchasi 2-rasm a dagi struktura sxemasi tarzida ifodalash mumkin. Bunda SIG-standart ilmulslar generatori, DXK-doimiy xotira qurilmasi, OXK-operativ xotira qurilmasi, ASH-adreslar shinasi, MSH-ma`lumotlar shinasi. BSH-boshqaruv shinasi.

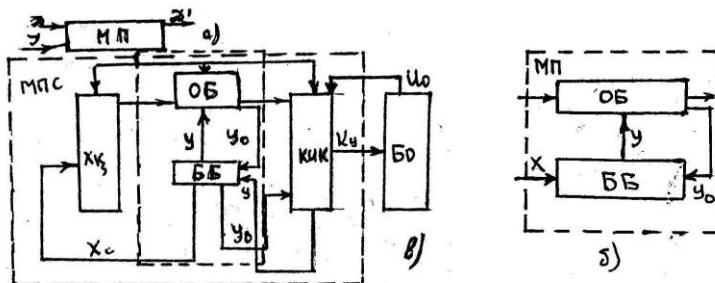MSH-informasuyani MPdan tashqi qurilmalarga va ansincha tashqi qurilmalardan MPga uzatish uchun hizmat qiladi.



2-rasm. a) dastur asosida ishlaydigan qurilmalari strukturaviy sxemasi.

b) K 580 mikroprocessorrlardagi chiqish simlarini sxemasi.

BSH boshqaruv signallarini uzatish uchun hizmat qiladi. Shinallardagi simlar soni MPning turiga bog`liq. Masalan keng tarqalgan mikroprosessor K 580da (2-rasm b) ASH da 16ta adres liniyasi (AO-A15), MSH da 8ta ma`lumot liniyasi va BSH da 12boshqaruv liniyasi bor. Kiritish-chiqarish simlarida (ular portlar deb ataladi) axborotni vaqt bo`yicha ketma-ket yoki parallel uzatish mumkin.

MP, XQ va KCHK lar orasida axborot almashuvini ta`minlab beruvchi qo`shimcha qurilmalar va shinalar EXM interfeysini tashkil qiladi.

MPda ma`lumotlar quyidagi tartibda yoziladi. $t = t_0$ vaqtda ASH ga MP ma`lumotlar yozilishi kerak bo`lgan OXK katagining adresini olib chiqadi. Δt_1 vaqtdan so`ng ko`rsatilgan adres bo`yicha OXKfa yozilishi kerak bo`lgan MP ma`lumotlari MSHga uzatiladi, vaqtdan so`ng BSH yozish liniyasiga raqam yozishni ruhsat etuvchi signal beriladi. Δt_3 vaqt ichida raqam XKga yoziladi va yozish liniyasiga ta`qiqlash signali beriladi.

Axborotni o`qish va shu tartibda o`tkaziladi, faqat ruhsat liniyasi o`qish liniyasiga beriladi. MP uchta rejim (sinxron, asinxron va xotiraga to`g`ri murojat etsih) da ishlash mumkin. Sinxron rejimda Mpning murojatlari orasida vaqt bir hil va eng katta qiymatga ega. Asinxron rejimda oldingi operasiya tugashi bilan ma`lumot almashuvi davom etadi. Xotiraga to`g`ri murojat etsih rejimi bajarilayotgan operasiyani tugamasidan xotiraga murojat etish imkoniyatini beradi.

Hozirgi kunda sanoat turli mikroprosessorli komplekslarni ishlab chiqarmoqda. Maslan avvalda ko`rib o`tilgan K580 seriyali komplekt n-kanalli MOP tranzistorlar texnologiyasi bo`yivha yig`ilgan bo`lib uchta prosessorli hamda o`nta yordamchi integral sxemalarini o`z ichiga oladi. Uni parametrlari quyidagicha komandalarni bajarish vaqt 2mks, komandalar soni-78, adreslanuvchi xotirani maksimal sig`imi 64k, qvvat sarfi-1,5Vt.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Mikorosposesorlar qanday qurilmalardan tashkil topgan.
2. Mikorosposesorlarni vazufasi nima.
3. Mikorosposesorlar komplekslariga misol keltiring
4. K-580 mikorosposesorli kompleksiga izoh bering.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. ахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники.Т. 1989 год.

18-MAVZU: ELEKTR MASHINALARI VA ELEKTR YURITMA ASOSLARI.

Reja:

1. Elektr mashinalarni vazufasi va ishlash prinspi.
2. O`zgaruvchan va o`zgarmas tok mashinalari.
3. Elektr yuritma tushunchasi.
4. Elektr yuritma turlari.


Elektr mashinalari mexanik energiyani elektr energiyaga (elektr generatorlari) elektr energiyani mexanik energiyaga (elektr dvigatellari) o`zgartirish uchun ishlatalindi.

Tok turiga qarab elektr mashinalari o`zgaruvchan tok mashinalari va o`zgarmas tok mashinalari turlariga bo`linadi.

Elektr mashinalarini tuzilishi va ishlash prinspi elektromagnit induksiyani hodisasiga va magnit maydonlari o`zaro ta`siriga asoslangan.

Elektr mashinalari qo`zg`almas qism stator va harakatlanuvchi qism rotordan iborat. Elektr mashinasi ishlash prinスピga bog`liq holda bu qismlarni har biri induktor (nagbit maydin hosil qilish uchun) yoki yagor (EYUK induksiyanadi) bo`lib ishlashi mumkin.

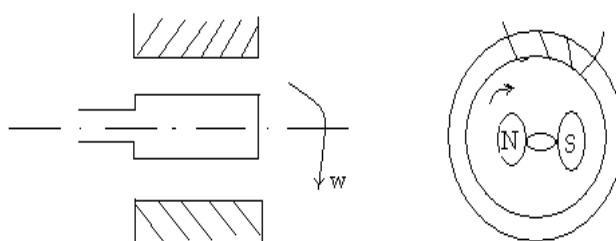Masalan: 1 fazali o`zgaruvchan tok generatorida (1-rasm) induktor vazifasini o`zgarmas magnit bajaradi, aylanuvchi qismlari ramka yakor hisoblanadi.



1-rasm. O`zgaruvchan EYUK olishni tushuntiruvchi sxema.


- a) magnit maydonda harakatlanuvchi ramka.
- b) o`zgarmas magnitni aylanishi.

1-rasm b) da ko`rsatilgan generator sxemasida aylanuvchi magnit induktor hisoblanadi (rotor); cho`lg`am va yakor hisoblanadi (stator). Vaqt birligi ichida rotor tezligi elektr mashinasini aylanish chastotasi deb ataladi.

Agarda elektr mashinasini aylanish chastotasi magnit maydonni aylanish chastotasi bilan bir hil bo`lsa bunday elektr mashina sinxron deb ataladi.

Asinxron mashinalarda esa rotorni aylanish tezligi magnit maydonni aylanish chastotasidan oz.

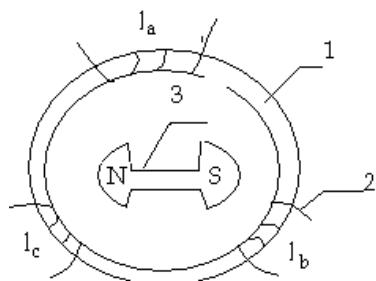Sinxron elektr mashinalari. Sinxron mashinalar asosan elektr generatori bo`lib ishlaydi. 2-rasmida uch fazali sinxron generator sxemasi ko`rsatilgan.



2-rasm. Uch fazali sinxron generatorda EYUK hosil qilish; 1-stator; 2-stator cho`lg`amlari; 3-o`zgarmas magnitli rotor.

Tashqi kuch ta`sirida aylangan magnit maydoni stator cho`lg`amlarini kesib ularda EYUK induksiyalaydi:

$$\begin{aligned} l_A &= E_m \sin \omega t \\ l_B &= E_m \sin(\omega t - 120^\circ) \\ l_C &= E_m \sin(\omega t - 240^\circ) \end{aligned}$$

Elektr energiyasi asosan uch fazali turbo hamda gidrogeneratorlarda ishlab chiqariladi.


Sinxron generatorlar nominal kuchlanish, quvvat, tok, chastota bilan tasniflanadi.

Hozirgi kunda quvvati 500 dan 800000kVt gacha quvvatli turbo generatorlar ishlab chiqariladi.

Sinxron mashinalar dvigatel sifatida ham ishlatiladi. Sinxron mashina dvigatel sifatida ishlashi uchun uni stator cho`lg`amiga uch fazali o`zgaruvchan tok ulanadi, rotor cho`lg`amiga esa o`zgarmas tok beriladi. Sinxron dvigatellarni aylanish tezligi 100 dan 3000 ayl/min gacha.

Asinxron elektr mashinalari. Asinxron mashinalar asosan elektr dvigateli sifatida ishlatiladi.

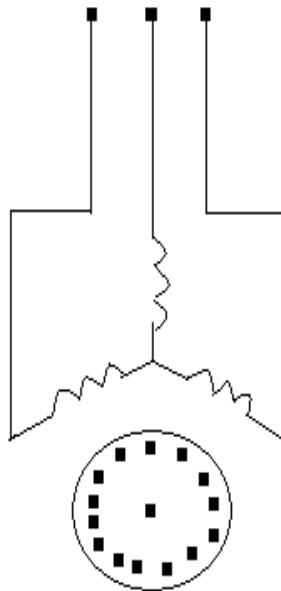Uch fazali asinxron dvigateliishlash prispi ni ko`rib chiqamiz (3-rasm).



3-rasm. Uch fazali asinxron dvigateli elektr sxemasi. 1-uch fazali stator cho`lg`amlari. 2-rotor cho`lg`amlari.

Uch fazali asinxron dvigatelda aylanuvchi magnit maydon uch fazali tok orqali hosil bo`ladi. Stator cho`lg`amlari bir-birlariga nisbatan 120 gradus burchak ostida joylashgan bo`ladi. Stator cho`lg`amlarini boshlari C1, C2, C3. ohirlari C4, C5, C6 bilan belgilanadi.

Asinxron dvigatellar rotor tuzilishi bo`yicha qisqa tutashtirilgan rotorli hamda faza rotorli bo`ladi. Faza rotorli asinxron dvigatellarni rotor cho`lg`amlari stator cho`lg`amlari kabi ko`rinishida bo`lib ular rostlovchireostatlar orqali ulanadi. Rostlovchi reostatlar dvigatellarni ishga tushirish va ishchi xarakteristikalarini o`zgartirish uchun ishlataladi.

Asinxron dvigateli magnit maydonni aylanish tezligi quyidagi formuladan topiladi.

$$n_0 = \frac{60f}{P}$$


bunda n_0 -magnit maydonni aylanish tezligi (ayl/min);

f -stator cho`lg`amidagi tok chastotasi;

P -stator cho`lg`amini juft qutblar soni.

Uch fazali asinxron dvigatellar ham nominal quvvat, nominal kuchlanish, nominal tok, FIK hamda quvvat koeffisienti $\cos \varphi$ bilan xarakterlanadi.

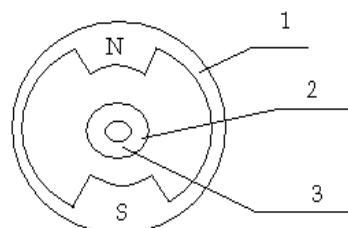O`zgarmas tok mashinalari. O`zgarmas tok mashinalari ham generator ham dvigatel bo`lib ishlay oladi.




4-rasm. O`zgarmas tok mashinalari tuzlilishi tushuntiruvchi chizma.

1-induktor (stator); 2-yakor (rotor); 3-kollektor.

Tok yakordan tashqi zanjirga, yoki tashqi zanjirdan yakorga bir yo`nalishda oqishi uchun o`zgarmas tok mashinalarida kollektordan foydalaniladi. Elektr toki kollektorga va kollektordan shetkalar orqali oqadi.

Qo`zg`atish cho`lg`amini tok bilan ta`minlash bo`yicha o`zgarmas tok mashinalari quyidagilarga bo`linadi (5-rasm).

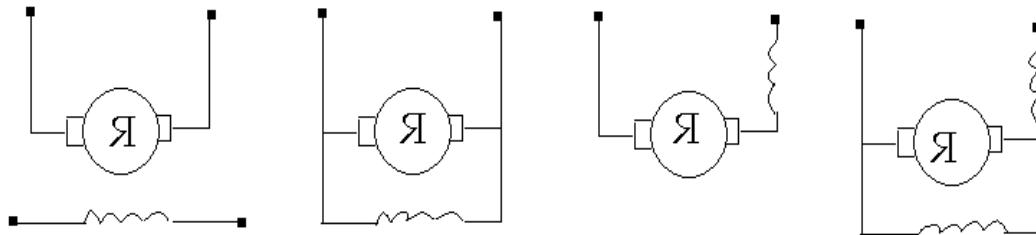1. – Mustaqil qo`zgatiluvchi, bunda qo`zg`atish cho`lg`ami tashqi tok manbaidan tok oladi;
2. – Parallel qo`zg`atilish;
3. – Ketma-ket qo`zg`atilish;
4. – Aralash qo`zg`atilish.



5-rasm. Mustaqil (a), parallel (b), ketma-ket (v), aralash (g) qo`zg`atishli o`zgarmas tok mashinasi sxemalari.

O`zgarmas tok generatorlari mustaqil tok manbasi kerak bo`lgan hollarda ishlataladi. Masalan, elektromagnitlarda, elektromagnit muftalarda, elektrodvigatellarda, elektrtoliz vannalarda, payvandlash quvurlarida va shunga o`xshashlarda.

Elektr yuritma asoslari. Elektr yuritma ishchi mashina ustida aylantiruvchi magnit hosil qilish uchun hizmat qiladi.

Elektr yuritmani elektr qismi bir yoki bir necha elektrodvigatellardan va elektr qurilmalaridan iborat. Elektr yuritmani mexanika qismi va reduktorli uzatma, harakat o`zgartirgichlari va boshqalardan iborat bo`lib, u elektrodvigatel o`qidan ishchi mashinaga aylantiruvchi momentni uzatish uchun ishlataladi.

Elektr yuritmalar uch guruhga bo`linadi: yakka dvigatelli, guruhli va ko`p dvigatelli. Yakka dvigatelli elektr yuritmada har bir ishchi mashina o`z elektrodvigateligiga ega. Guruhli elektr yuritmada bir guruh ishchi mashinalar bitta elektrodvigateldan harakat oladi. Ko`p dvigatelli elektr yuritmada agregatni har bir ishchi mashinasi yoki organi o`z elektrodvigateligiga ega. Ishlab chiqarishni maxanizasiyalash va avtomatlashtirish ko`p dvigatelli elektr yuritmalarni keng qo`llanilishiga olib kelmoqda.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Elektr mashinalarini vazifasi nima.
2. Elektr mashinalar qanday asosiy qismlardan tashkil topgan.
3. O`zgaruvchan tok mashinalari necha hil bo`ladi.
4. O`zgarmas tok mashinalari necha hil bo`ladi.
5. Elektr yuritma tarkibiga nimalar kiradi.
6. Elektr yuritmalarni qanday turlari mavjud.
7. Yakka dvigatelli guruhli yuritma.
8. Ko`p dvigatelli yuritma.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный 4 микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

19-MAVZU: AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR, UNI FUNKSIONAL QISMLARI VA ELEMENTLARI TAVSIFI.

Reja:

1. **Avtomatika haqida umumiy tushunchalar.**
2. **Elektr yuritmani automatik boshqarish va himoya vositalari.**
3. **Avtomatika elementlari: datchik, kuchaytirgich, rele.**

Avtomatika-fan va texnikani texnologik jarayonlarni inson ishtirokisiz boshqarish asosoari va nazariyasini o`z ichiga olgan sohasidir. Avtomatlashtirish natijasida aqliy va jismoniy mehnat orasidagi farq bartaraf qilindi, mehnat unumdorligi ortgan holda mahsulot tan narhi kamayadi.

Zamonaviy avtomatika qurilmalari odam ishtirokisiz nazorat va himoya qilishni, avtomatik boshqarishni hamda rostlashni amalgam oshiradi.

Avtomatik qurilmalar quyidagi asosiy elementlardan tashkil topgan: datchiklar, kuchaytirgichlar, relelar, ijrochi organlar va boshqalar.

Avtomatlashtirilgan elektr yuritma deb boshqarish apparatlari bilan avtomatik ravishda ishga tushiriladigan, to`htatiladigan yoki ma`lum tezlikni o`zgartirmay saqlab turadigan yuritmaga aytildi. Texnologik talablarga ko`ra tezligi majburiy ravishda o`zgartoroladigan yuritma **rostlanadigan elektr yuritma** deb ataladi. Avtomatlashtirilgan va rostlanadigan elektr yuritmalarda va yuqoridaq asosiy qismlar (elektrodvigatellar, uzatmalar, boshqarish vositalari) dan tashqari datchiklar ham bo`lishi mumkin.

Elektr yuritmani automatik boshqarish va himoyalash vositalari.

1. Kontaktorlar va magnitli ishga tushirgichlar elektromagnit apparatlari hisoblanib, ular elektrodvigatellarni avtomatik bohqarish uchun ishlataladi. Ular elektrodvigatellarni kuchlanish yo`qolganda, 50...60% gacha pasayganda avtomatik ravishda tarmoqdan uzib qo`yadi.

Magnitli ishga tushirgichlar – maxsus konstruksiyali kontaktorlar hisoblanadi.

Magnitli ishga tushirgichlar noverersiv va reversiv bo`ladi. Reversiv magnitli ishga tushirgichlar yordamida elektrodvogatellar ishga tushirilibgina qolmay balki eskari tomonga ham aylantiriladi.


2. Ervchan saqlagichlar elektr qurilmalari va elektrodvigatellarni qisqa tutashuv tokidan hamda ortiqcha yuklanishdan saqlaydi. Saqlagichlarni uzuvchi qismi bo`lib uni eruvchan qo`ymasa (mis, qo`rg`oshin) hisoblanadi. Qisqa tutashuv yoki ortiqcha yuklama sodir bo`lganda eruvchan quyma erib ketadi, natijada tarmoq uzeladi. Saqlagichlarni sxemalaridagi shartli belgisi:

3.Issiqlik relelari elektro qurilmalarni davomli ortiqcha yuklanishdan saqlaydi.

Issiqlik relesi umumiyo` ko`rinishda zanjirga ketma-ket ulangan qizitgich hamda bimetall plastinka (invar-latun) va kontaktlardan iborat. Ortiqcha yuklama sodir bo`lganda qizitgichdan ortiqcha tok o`tib undan chiqqan issiqlik bimetall plastinkani egilishiga sabab bo`ladi va u richaglar yordamida kontaktlarni uzib qo`yadi. Kontaktlar dastlabki holiga “qaytarish” tugmasini bosish orqali yoki bimetall plastinkani sovigandan so`ng o`z o`zidan qaytish mexanizmi yordamida avtomatik ravishda qaytadi. Hozirgi paytda elektro dvigatellar cho`lg`amlarni

ortiqcha qizishdan himoyalish zamonaviy qurilmadir: UVTZ-1, UVTZ-4B kabi yarimo`ztkazgichli qurilmalar yordamida bajarilmoqda.

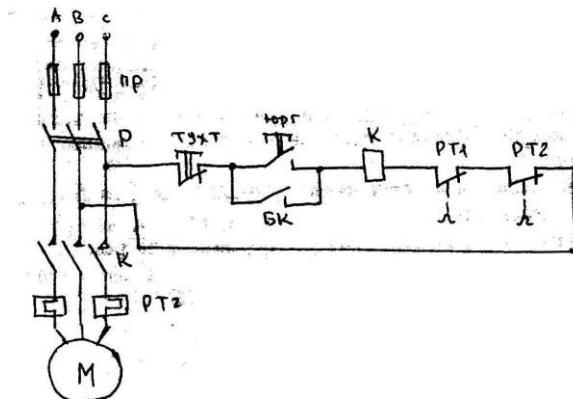
1-chizmada elektrodvigatellarni noreversiv magnitli ishga tushirgich yordamida tarmoqqa ulash sxemasi ko`rsatilgan. Sxemada saqlagichlar hamda issiqlik releleri ulanishlari ko`rsatilgan.



1-rasm. Elektrodvigatelni magnitli ishga tushirgich orqali tarmoqqa ulanish sxemasi: PR-saqlagich; R-ulagich; RT₁, RT₂ issiqlik releleri; TYX, YURG to`htatish va yurg`azish tugmalari; K-g`altak va uni kontaktlari; VK-blok kontakti.

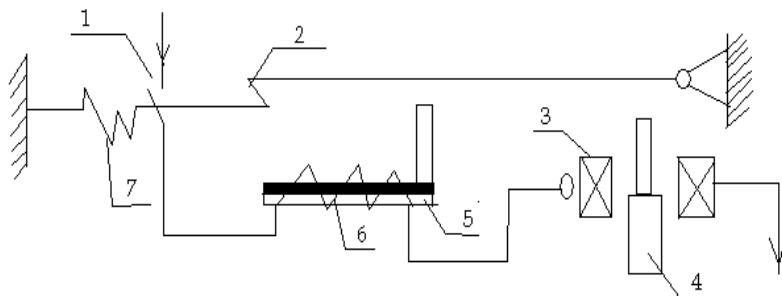4. Avtomatik uzgichlar (AP50, AK63, A1000, AE2000) elektr qurilmalariga`l bilan ulan ungani hamda ortiqcha yuklama va qisqa tutashuv sodir bo`lganda avtomatik ravishda uzib qo`yish uchun ishlatalidi.

Avtomatik uzatgichdagagi issiqlik ajratgichlari elektr qurilmalarini ortiqcha yuklamada ishlashdan saqlaydi, elektromagnit ajratgich esa qisqa tutashuv tokidan saqlaydi. Issiqlik ajratgichlari sozlanadi. Ajratgichlarni tuzilishi 2-rasmda ko`rsatilgan.




2-rasm. Aralash ajratgichni sxemasi: 1-kontakt; 2-kalit; 3-cho`lg`am; 4-yakor; 5-bimetall plastinka; 6-qiziqticg; 7-prujina.

Zanjirda qisqa tutashuv sodir bo`lganda yakor 4 cho`lg`amga tortilib richag ta`sirida kalitni ochib kontaktni uzib qo`yadi. Ortiqcha yujlama sodir bo`lganda esa bimetall plastinka egilib richag orqali kontaktni uzib qo`yadi.

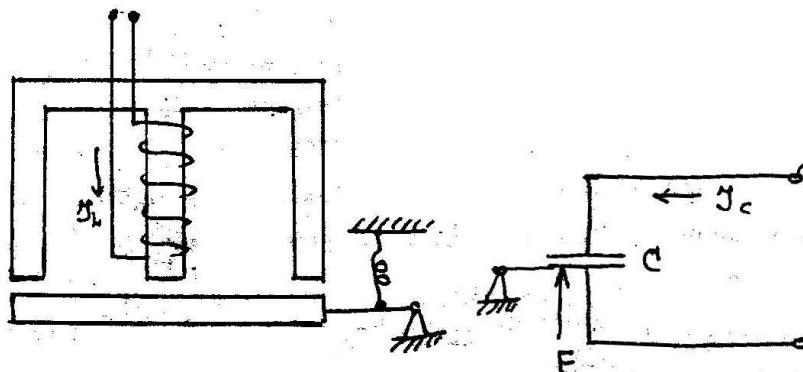5. Datchiklarni vazifasi fizik kattaliklarni o`lchanishi, masofaga uzatilishi, hamda boshqarilishi, nazorat qilinishi oson bo`lgan kattaliklarga aylantirish uchun hizmat qiladi. Avtomatik qurilmalarda bunday kattaliklar asosan elektr kattaliklar (tok, kuchlanish, EYUK, zaryad)ga aylantiriladi. Datchiklar ikki turga bo`linadi: parametrik va generatorli. Parametrlidagi datchiklarda fizik miqdorlarni o`zgarishi elektr miqdorlarini o`zgarishi olib keladi. Generatorli datchiklarda esa fizik miqdorlarni o`zgarishi elektr zanjirda EYUK hosil bo`lishiga sabab bo`ladi. Masalan haroratni kuchaytirilishi termoEDS hosil bo`ladi.

Parametrik datchiklarni ishlashini ko`rib chiqamiz.

Tenzometrlar esa deformasiya ta`sirida o`z qarshiligini o`zgartiradi (4-rasm) 5 va 6 rasmlarda induktiv va sig`im datchiklari ko`rsatilgan. Bunday datchiklar tashqi kuch P ta`sirida induktiv qarshilik (5-rasm) va sig`im qarshiliklari o`zgarib zanjir tokini o`zgarishiga sabab bo`ladi.



5-rasm. Induktiv datchikni tuzilishi. 6-rasm. Sig`im datchiginini tuzilishi.

Generatorli datchiklarda termopara va o`zgarmas tok mikromashinalari kiradi. Mashina tezligini o`zgarishi induksiyalanadigan EYUK miqdorini o`zgarishiga olib keradi.

Avtomatlashtirilgan elektr yuritmani boshqarishda ko`rsatib o`tilganlardan tashqari kuchaytirgichlar, stabilizatorlar, relelar ham qo`llanishlari mumkin.

Kuchaytirgichlarni vazifasi datchikka kelayotgan kuchsiz signallarini kuchaytirib ijrochi qurilmaga uzatishdir.

Kuchaytirgichlar lampali, yarimo`tkazgichli, magnitli, elektr mashinali turlarga bo`linadi. Kuchaytirgichlarni asosiy parametrlari uni kuchaytirish koeffisientidir.

$$K = \frac{P_{chiq}}{P_{kir}}$$

Bu erda P_{chiq} , P_{kir} kuchaytirgichni kirish va chiqish quvvatlari. Stabilizatorni vazifasi parametrlarni ma`lum chegarada ishlab turishdir.

Relelarni vazifasi kirish signallarni ma`lum miqdorga etganda chiqish signali sakrab o`zgarishini ta`minlashdir.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Avtomatika so`zi nima ma`noni bildiradi.
2. Avtomatlashtirilgan elektr yuritma deganda nimani tushunasiz.
3. Elektr yuritmani boshqarish va himoya vositalariga nimalar kiradi.
4. Datchik nima.
5. Kuchaytirgich nima vazifani bajaradi.
6. Releni vazifasi nima.
7. Kuchaytirgichni. Kuchaytirgich koeffitsenti va parametrlari.

Adabiyotlar ro`yhati:


1. А.С.Каримов ва бошталар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

20-MAVZU: O`ZGARMAS TOK DVIGATELI HAMDA ASINXRON, SINXRON VA QADAM ELEKTRODVIGATELI AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALAR.

Reja:

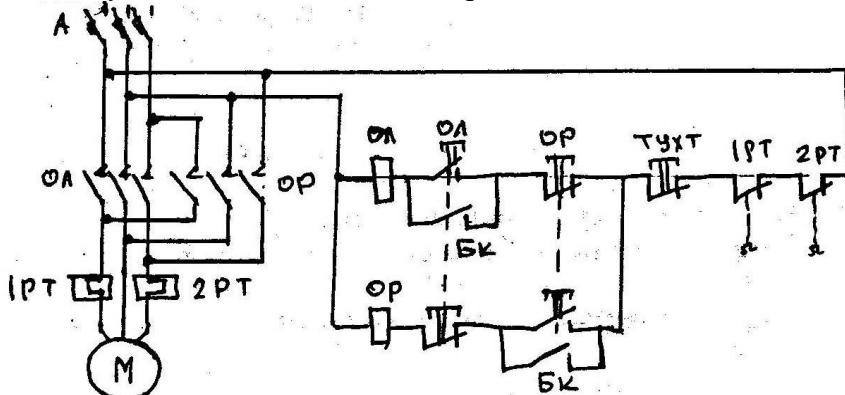1. Asinxron elektrodvigatelli avtomatlashtirilgan elektr yuritma.
2. O`zgarmas tok va sinxron dvigatelni avtomatik ishga tushirish.
3. Elektrodvigatellarni jadal to`xtatishni avtomatlashtirish.

Qisqa rutashtirilgan rotorli asinxron dvigateli ishga tushirish teskariga aylantirish hamda aylantirish hamda himoyalash sxemasini ko`rib chiqamiz (1-rasm).



1-rasm. Qisqa tutashtirilgan asinxron dvigateli avtomatik ishga tushirish, teskari aylantirish hamda himoyalash sxemasi.

Boshqarish vositalari quyidagilardan iborat: reversiv magnitli ishga tushirgich, knopkalar, issiqlik relelari, saqlagichlar, uzgichlar. Uzgich ulangandan so`ng sxema ishga tayyor holatda keladi. “OL” knopka ezilishi bilan “OL” kontaktori g`altagi ulanadi. U ishga tushib o`zini kuch kontaktori bo`lgan “OL” kontaktlarini ulab dvigateli tarmoqqa ulaydi. Shu vaqtida uni blok kontaknti BK ulanib qoladi va shu bilan “OL” knopkasi blokirrovka qilinadi. Dvigateli to`htatish uchun “to`xt” knopkasi eziladi. Natijada “OL” kontaktor g`altagi zanjiri ulanadi, dvigatel tarmoqdan uzilib to`xtaydi. “OL” va “OR” g`altaklari zanjirlarida mexanik aloqa mavjudligi evaziga bir paytni o`zida “ol” va “or” knopkalarini ezilishi mumkin emas.


Dvigateli uzoq vaqt ortiqcha yuklamada ishlashidan avtomatik himoyalash RT1 va RT2 bimetall issiqlik relelari orqali bajariladi. Ularni ajraluvchi kontaktlari ta`minlovchi manbaa zanjiriga ketma-ket ulangan. Rele qisqa vaqt ichida sodir bo`ladigan yurg`azish toklaridan ishlab ulgurmaydi. Ortiqcha yuklamada rele ishga tushib dvigateli tarmoqdan ajratib qo`yadi. Bimetall plastinka sovigandan so`ng kontaktlarni avvalgi holatiga qaytarish, buzishlar bartaraf etilgandan so`ng qo`l orqali bajariladi.

Dvigatellarni qisqa tutashuv tokidan eruvchan saqlagichlar himoya qiladi. Yurg`azish toklarida ular ishga tushmaydi. Sxemada tarmoq kuchlanishi yo`qolib qayta tiklanganda, hamda kuchlanish ma`lum miqdordan pasayib ketganda dvigatel tarmoqdan uzib qo`yiladi.

Dvigateli reostatli sihga tushirishni avtomatlashtirish. Reostatli ishga tushirishni avtomatlashtirishdan asosiy maqsad ishga tushirish reostatini qismlarini shunday chiqarib tashlashki, bunda yurg`azishdagi tok va momentlarni yuqori va pastki miqdorlari berilgan qiymatlar chegarasida bo`lish kerak. Reostatli ishga tushirishni avtomatlashtirish yoki tok, yoki vaqt, yoki tezlik, yoki yo`l bo`yicha bo`lishi mumkin.

Yakor tezligi bo`yicha o`zgarmas tok dvigatelinii ishga tushirib yuborishni avtomatlashtirish. 2-rasmida parallel qo`zg`otishli dvigateli tezlik bo`yicha ishga tushirish sxemasi ko`rsatilgan. Yurg`azish reostati ikki pog`onaga ega. Ikki tezlanish kontaktlarini g`altaklari 1Y va 2Y dvigatel yakor qisqichlariga ulangan. G`altaklardagi kuchlanish yakor EYUKga proporsional. Kontaktlar ma`lum yakor tezligiga tog`ri keladigan kuchlanishlarda ishga tushirishga moslangan bo`ladi. “Yurg`” knopkasini ezib kontaktor L orqali yurg`azish reostati to`la kiritilgan holda dvigatel

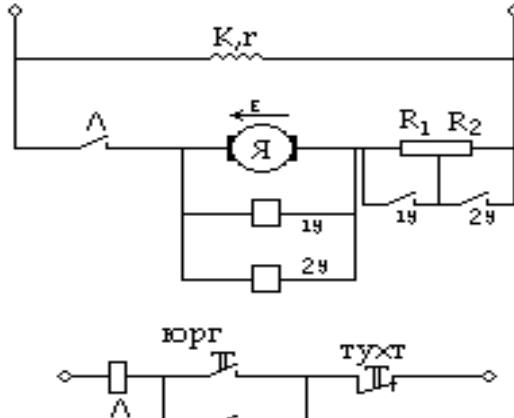
yuqori tarmoqqa ulanadi. Dvigatel tezligi oshgan sari yakordagi EYUK va kuchlanish orta boshlaydi.



2-rasm. O'zgarmas tok dvigatelini tezlik bo'yicha reostatli ishga tushirishni avtomatlashtirilgan sxemasi.

Ma`lum tezlikda kontaktor 1Y ishga tushadi va uni kontaktlari bиринчи pog`она reostani tutashtiradi. Keyingi tezlikni oshishida kontaktor 2Y ishga tushib uni kontaktlari reostatni ikkinchi pog`onasini tutashtiradi.

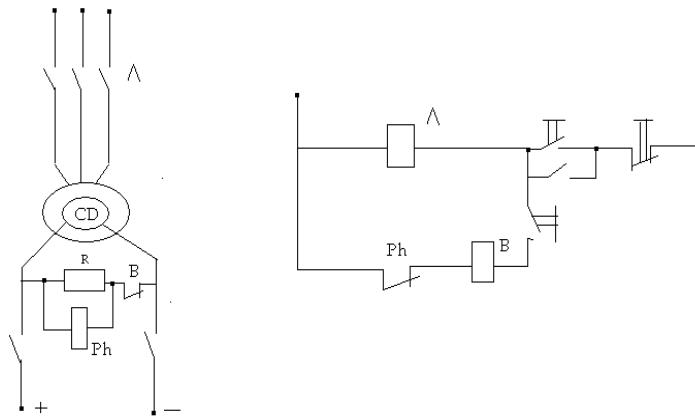Sinxron dvigatelni avtomaik ishga tushirib yuborish. 3-rasmida sinxron dvigatelni asinxronli ishga tushirib yuborish sxemasi ko`rsatilgan.




3-rasm. Sinxron dvigatelni asinxronli ishga tushirib yuborish sxemasi. "Yurg" knopkasi ezilishi bilan kontaktor L stator cho`lg`amini tarmoqqa ulaydi.

Rotorga joylashtirilgan maxsus “oy katak” tipidagi cho`g`am evaziga rotor aylana boshlaydi. Razryadlovchi rezistorga ulangan rotor cho`lg`amlarida aylanuvchi maydon avvaliga katta EYUK induksiyalaydi (chastotasi tarmoq chastotasiga teng bo`lgan). Bu zanjirda kechikish bilan kontakt L ulanadi. (bu vaqtida RN kontakti ochiq) Rotor tezligi sinxron tezlikka yaqinlashganda (sirpanish koeffisienti $S = 5\%$) RN relesi yakori qaytib kontaktor B zanjirdagi RN kontaktini ulaydi. U razryadlovchi resistor R ni uzib rotorni qo`zg`atish cho`lg`amini o`zgarmas tok manbaiga ulab qo`yadi. Dvigatel sinxronizmaga kirib sinxron dvigatel kabi ishlay boshlaydi.

Dvigatellarni dinamik jadal to`xtatishni avtomatlashtirish tezlik yoki vaqt bo`yicha bo`lishi mumkin.

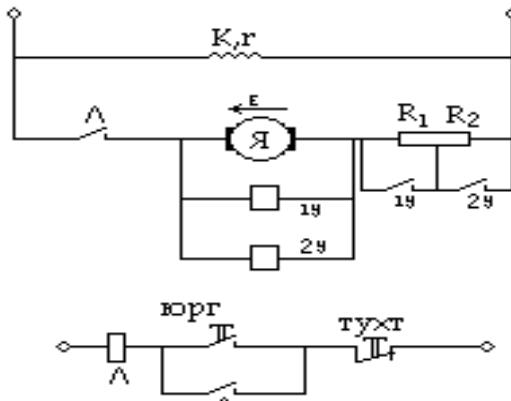O`zgarmas tok dvigatelini tezlik bo`yicha jadal to`xtatishni ko`rib chiqamiz (4-rasm). 4-rasm. O`zgarmas tok dvigatelini dinamik jadal to`xtatishni avtomatlashirish sxemasi.



“To`xt” knopkasi bosilishi bilan g`altak L uzeladi va u yakor zanjirdagi kuch kontakti L ni ajratadi va u dinamik jadal to`xtatish relesi RT zanjirdagi blok kontakti ulaydi. Natijada u to`xtatish rezistori R yakorni ulovchi to`xtaish kontaktorini ulaydi. Yakor tezligi va EYUK kamayadi. Dvigatel to`xtaydi va yana ishga tushishga tayyor holga keladi.

Qadam elektrodvigatellari uchun ham quyida keltirilgan sxemalarni qo`llab ishga tushirish, jadak to`xtatish, teskariga aylantirish va boshqa operasiyalarni amalgam oshirish mumkin.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Asinxron elektrondvigateli avtomatik ishga tushirish sxemasi qanday tuzilgan.
2. O`zgarmas tok dvigatelini tezlik bo`yicha reostatli ishga tushirish qanday bajariladi.
3. Sinxron dvigatelni avtomatik ishga tushirish sxemasi qanday tuzilgan.
2. O`zgarmas tok dvigatelini dinamik jadal to`xtatiishni avtomatlashirishni tushuntiring.
3. O`zgarmas to`k dvigatelini jadal to`xtatish bo`yicha avtomatlashirilgan sxema.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

21-MAVZU: YUKLAMA DIOGRAMMALARI VA ULARNI QUVVATINI ANIQLASH USLUBLARI.

Reja:

1. Elektrodvigatellarni yuklama diogrammalari va ish rejimlari.
2. Elektrodvigatellarni ishishi va sovishi.
3. Elektrodvigatel quvvatini aniqlash.

Mashina va mexanizmlar uchun elektrodvigatellar quvvatini aniqlashda ularni yuklama diogrammalari hamda ish rejimlari asosiy rol o`ynaydi. Har qanday elektrodvigatel nominal rejimda ishlashga mo`ljallangan bo`ladi va bu rejim elektrodvigatel shitida ko`rsatilgan bo`ladi.

Elektronika sanoati asosan uchta asosiy ish rejimlari uchun elektrodvigatellar ishlab chiqaradi – davomli –S1, qisqa vaqtli-S2, va qisqa takrorlanuvchi-S3.


Davomli rejimda elektrodvigatel chegarasiz uzoq vaqt o`zgarmas yoki o`zgaruvchan yuklama ishlashga mo`ljallangan bo`ladi. Bu vaqt davomida elektrodvigatel harorati barqarorlashadi.

Qisqa vaqtli rejimda elektrodvigatel harorati barqarorlashib ulgurmeydi balki dvigatel tarmoqdan uzilgandan so`ng muhit haroratigacha pasayib ulgiydi. Bunday elektrodvigatellarni pasportida quvvat va ishlay olish davomiyligi ko`rsatilgan bo`ladi ($T=10,30,60$ va 90 min).

Bitta sikl davomiyligi $t_y = t_{ish} + t_{pauza}$ 10 min. dan oshmaydi. Ishchi davr davomida elektrodvigatel harorati barqarorlashib ulgurmeydi, pauza vaqtida esa mihit haroratigacha sovib ulgurmeydi. Bu rejim ishlash davomiyligi bilan xarakterlanadi.

$$Pv\% = \frac{t_{ish}}{t_y} \cdot 100\%$$

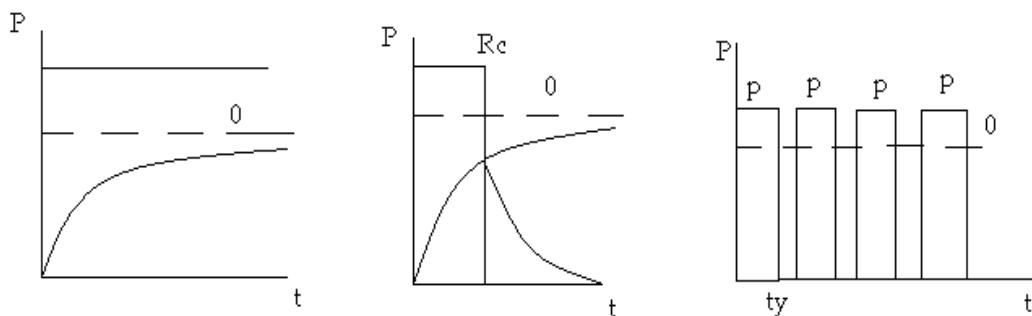Pv% miqdori elektrodvigatel pasportida ko`rsatilgan bo`ladi.




1-rasm. Elektrodvigatel quvvati va haroratini o`zgarishi:

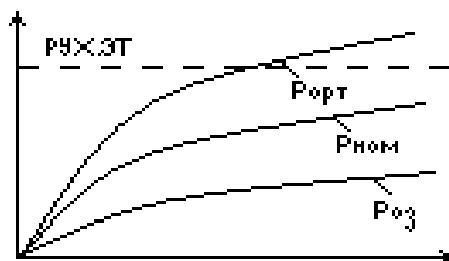- a) o`zgarmas yuklamadagi davomli rejim
- b) qisqa vaqtli rejim
- v) qisqa takrorlanuvchi rejim.

Elektrodvigateli qizishi vasovushi. Elektrodvigatel cho`lg`amlardagi hamda ststor va rotor o`zaklaridagi isrodlar evaziga qiziydi.

2-rasmida elektrodvigateli yuklamaga bog`liq holda qizishi ko`rsatilgan.



$\theta r_{ruh \cdot et}$ -harorat qizishini ruhsat etilgan miqdori, P_{opt} -ortiqcha yuklanish, P_{nom} -nominal yuklanish, P_{oz} -oz yuklanish.

Haroratni qizishini ruhsat etilgan miqdori dvigatel cho`lg`amlariga ishlatilgan izolyasion material sifati bilan aniqlanadi. (A guruhli izolyasion material uchun $\theta r_{ruh \cdot et} = 65^{\circ}C$, E guruhi uchun $\theta r_{ruh \cdot et} = 80^{\circ}C$, B guruhi uchun $\theta r_{ruh \cdot et} = 90^{\circ}C$).

Tashqi muhir haroratini standart miqdori $+40^{\circ}C$ deb qabul qilingan. Muhit harorati $+40^{\circ}C$ dan farq qilsa, elektrodvigateli yuklanish quvvati quyidagi ifodadan topiladi.

$$P_x = P_{nom} \sqrt{1 + \frac{40^{\circ}C - \theta_{T.M}}{\theta r_{uh.et}} (\alpha + 1)}$$

bu erda P_{nom} - dvigatel nominal quvvati, kVt;

α - asinxron elektrodvigatellar uchun o`zgarmas isroflarni o`zgaruvchan isroflarga nisbati: 0,5...0,7.

Elektrodvigatellarni issiqlik rejimi uni quvvatini aniqlashda asosiy kreteriy hisoblanadi.

Shuning uchun uni ishlash davriga sovush sharoitlariga ahamiyat berish lozim, chunki ortiqcha qizish natijasida cho`lg`am izolyasiasi ishdan chiqadi, podshipniklarni moylanishi yomonlashadi va umuman olganda uni ishlash muddati qisqaradi.

Elektrodvigatel quvvatini aniqlash. O`zgarmas yuklamada elekrodvigatellarni hisobiy quvvati quyidagi ifodadan topiladi.

$$P_x = \frac{P_m}{\xi_{o'z}}$$

bu erda P (kVt) – ishchi mashinanai o`qidagi quvvat, u mashina pasportidan yoki spravochnikdan olinadi, kVt.

$\xi_{o'z}$ -uzatmani ifodali ish koeffisienti.

Ko`p hollarda elekrodvigatel quvvati empiric formulalar orqali topiladi. Masalan, teshuvchi dastgoh uchun quvvat (kVt) quyidagi ifodadan topiladi:

$$P_x = (0,05...0,07)d$$

bu erda d parmani eng katta diametri, mm. Hisobiy quvvat miqdori bo`yicha katalogdan quyidagi shartni bajargan holda elekrodvigatel tanlanadi.

$$P_{n.dv} \geq P_x$$

O`zgaruvchan yuklama uchun elekrodvigatel quvvatini aniqlashda yuklama diogrammasidan foydalaniib, moment yoki tokni o`rtacha kvadrat miqdori topiladi. Masalan, ekvivalent quvvati

P_{ekv} (kVt) bu shunday quvvatki, u haqiqiy yuklama kabi elekrodvigatelda qizish hosil qiladi.

$$P_{ekv} = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + \dots + P_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}$$

bu erda P_1, P_2, \dots, P_n - yuklama diogrammasidan olingan quvvatlar miqdori: t_1, t_2, \dots, t_n P_1, P_2, \dots, P_n - quvvatlarga mos keladigan vaqt oraliqlari.

Shartdan kelib chiqib $P_{n.dv} \geq P_{ekv}$.

Qisqa vaqtli rejimda ishlaydigan mashinalar uchun maxsus elekrodvigatellar ishlab chiqariladi. Ularni pasportlarida qisqa vaqtli qurish va ishlay olish davomiyligi ko`rsatiladi. Bunday elekrodvigatellarni qisqa vaqtli ortiqcha yuklamada ishlashi ko`zda tutilganligi uchun

ularni o`qi va podshipniklari baquvvat bo`ladi. Amalda qisqa vaqtli rejim uchun davomli rejimda ishlaydigan elektrosvigatellarni tavsiya etish mumkin, lekin uning teskarisi mumkin emas.

Qisqa takrorlanuvchi rejim uchun ham maxsusu elektrosvigatellar ishlab chiqariladi. Ular yuqori yurg`azish va maksimal momentlarga ega bo`lib, o`qlari, podshipniklari kuchaytirilgan bo`ladi. Bunday elektrosvigatellarni pasportida standart Pv% 15,25,40, va 60% lardagi quvvatlar miqdori ko`rsatilgan bo`ladi.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Yuklama diogrammasi deganda nimani tushunasiz.
2. Elektrosvigatellarni qanday ish rejimlari mavjud.
3. Elektrosvigatellar nima sababdab qiziydi.
4. Elektrosvigatel quvvatini tashqi muhit haroratiga qanday aloqasi bor.
5. Elektrosvigatelquvvati uni ish rejimiga qarab qanday aniqlanadi.
6. Elektrosvigatel quvvatini qanday formula bilan aniqlanadi.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошқалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

2-MAVZU: ELEKTR YURITMANI STATIK VA DINAMIK REJIMLARI.

Reja:

1. **Elektr yuritmani harakat tenglamasi.**
2. **Qarshilik va siltash momentlarini dvigatel o`qiga keltirish.**
3. **O`tish jarayonlarini davomiyligi va ulardagi isroflar.**

1. Elektr yuritma harakat tenglamasi.

Ma`lumki, elektrosvigatел hosil qilgan mexanik energiya ishchi mashinani qarshiligin engish uchun sarflanadi. Elektr yuritmada tezlikni har qanday o`zgarishi uni qismlaridagi kinetik energiyani o`zgarishiga olib keladi, natijada momentlar tengligi buziladi. Shuning uchun aylanma harakatda harakat tenglamasi quyidagi ko`rinishga ega.

$$\pm M_{dv} \mp M_c = M_{din} = J \frac{d\omega}{dt}.$$

bu erda: M_{dv}, M_c - dvigatel o`qidagi va qarshilik momentlari $H \cdot \rho$

J - sistemani inersiya momenti, dvigatel o`qiga keltirilgan, $kg \cdot m(m\rho_2)$

ρ - inersiya radiusi, m

m -massa kg

M_{din} - dinamik moment.

Tenglama taxlilidan shu hulosa kelib chiqadiki, $M_{dv} > M_c$ bo`lganda tezlanish $\frac{d\omega}{dt} > 0$ sistema tezlanish oladi, $M_{dv} < M_c$ bo`lganda esa sistema sekinlashadi. Agar

$M_{dv} = M_c$ bo`lsa $\frac{d\omega}{dt} = 0$ yani $\omega = const$. Demak, bu sharoitda yuritma turg`un holatda bo`ladi.

Momentlar oldidagi ishoralar (+, -) ular yo`nalishini harakatini asosiy yo`nalishiga mos va mos emasligini ko`rsatadi.

Ko`p hollarda inersiya momenti o`rnida siltash momentidan foydalaniladi, ma`lumki $J = \frac{CD^2}{4}$, $CD^2 = 4J$.

Elektr yuritmani harakat tenglamasi quyidagi ko`rinishda yozamiz:

$$\pm M_{dv} \mp M_c = \frac{CD^2}{38,2} \cdot \frac{dn}{dt}$$

Elektr yuritmani harakat tenglamasi ilgarilanma harakat uchun quyidagicha yoziladi:

$$\pm F_{dv} \mp F_c = m \frac{d\vartheta}{dt}$$

bu erda F_{dv}, F_c - harakatlanuvchi kuch va ststik qarshilik uchun, H ;

ϑ - ilgarilanma harakat tezligi, m/s ;

$$m \frac{d\vartheta}{dt} - dinamik kuch, H .$$

Qarshilik va siltash momentlarini dvigatel o`qiga keltirish. Ko`pinvha ishchi mashinalarni aylanish chastotasi elektrodvigatel o`qi aylanish chastotasiga to`g`ri kelmay qoladi. Bunday hollarda turli uzatmalardan foydalaniladi.

Harakat tenglamasini yozish uchun esa ko`p hollarda kuchlar va momentlarni ,bh o`qqa, asosan dvigatel o`qiga keltirishga to`g`ri keladi. Keltirilgan qarshilik momentlarini topishda esa energiyani saqlanish qonuni asos qilib olinadi.

Quvvatlar tenglamasini asos qilib ilgan holda quyidagi tenglamani hosil qilamiz (1-rasm).

$$M_{s.kel} \cdot \omega_g = M_s \cdot \omega_c \frac{1}{\eta}, \text{ yoki}$$

$$M_{s.kel} = M_c \frac{\omega_c}{\omega_g \cdot \eta} = \frac{M_s}{i \cdot \eta}.$$

$$J_c, M_s, \omega_c$$

$$J_g, \omega_g$$

$$M_{s.kel}$$

1-rasm. Elektr yuritmani kinematik sxemasi.

bu erda ω_g, ω_s - dvigatel va ishchi mashina o`qlarini burchak tezliklari;

$i = \omega_g / \omega_s$ - elektrodvigatellardan ishchi mashinaga umumiylar uzatishlar soni;

M_s - ishchi mashinani qarshilik momenti; $H \cdot M$

$M_{s.kel}$ - ishchi mashinani qarshilik momenti, lekin dvigatel o`qiga keltirilgan.

Ilgarilanma harakatdan aylanma harakatga o`tishda quyidagi tenglamadan foydalanamiz:

$$M_s \cdot \omega_g = \frac{F \cdot \vartheta}{\eta} \text{ yoki } M_s = \frac{F \cdot \vartheta}{\omega_g \cdot \eta}$$

bu erda F - yuk massai (kg) hosil qilgan ishchi mashinani qarshilik kuchi, H .

ϑ - yukni ilgarimanga harakat tezligi, m/s .

Bir o`qqa keltirilgan inersiya va siltash momentlari sistemasidagi kinetik energiyalarni tengligiga asoslangan. Boshqacha qilib aytganda, keltirilgan inersiya momenti zaxirasi barcha harakatdagagi sistemani kinetik energiyasi zaxirasi teng bo`lishi kerak.

$$J_{kel} \frac{\omega g^2}{2} = J_g \frac{\omega g^2}{2} + J_1 \frac{\omega_1^2}{2} + J_c \frac{\omega_c^2}{2}$$

Tenglama $\omega g^2 / 2$ bo`lib, quyidagini olamiz:

$$J_{kel} = J_g + \frac{J_1}{i_1^2} + \frac{J_2}{i_2^2}$$

bu erda, $i_1 = \frac{\omega g}{\omega_1}$, $i_2 = \frac{\omega g}{\omega_c}$ -dvigatel o`qi va ayrim aylanayotgan $J = \frac{CD^2}{4}$ ni hisobga olgan

holda formula qayta yozamiz:

$$CD^2_{kel} = CD^2_{dv} + \frac{CD_1^2}{i_1^2} + \frac{CD_c^2}{i_c^2}$$

Ilgarilanma harakatdagi massalarni aylanma harakatga keltirishdagi kintek energiyalar tezligini hisobga olgan holda:

$$J_{kel} \frac{\omega_g^2}{2} = m \frac{g^2}{2} \text{ dan } J_{kel} = m \left(\frac{g}{\omega_g} \right)^2$$

bunda m - ilgarilanma harakatdagi qismlar massasi, kg .

Elektr yuritmani yurg`azib yuborishdagi va tormozlashdagi dinamik rejimlari. O`tish jarayonlari davomiyligini qisqartirish qurilmalarini ish unumini oshirishga olib keladi. Elektr yuritmani asosiy tenglamasidan ishga tuhirib yuborish, tormozlash, bir tezlikdan ikkinchi tezlikka o`tishdagi burchak tezligidan ikkinchi tezlikka o`tishdagi o`tish jarayonlari davomiyligini topish mumkin. Yuritmani bir burchak tezligidan ikkinchisiga o`tish uchun ketgan vaqt

$$t = \int_{\omega_1}^{\omega_2} \frac{J d\omega}{M_{dv} \cdot M_s},$$

Oddiy holat uchun, yani $M_{dv} = const$, $M_s = const$, $J = const$. tenglama quyidagicha echiladi.

$$t_{o'rt} = \frac{J(\omega_2 - \omega_1)}{M_{dv} - M_s} = J \frac{\omega_2 - \omega_1}{\alpha M_n - M_s}$$

bu erda $M_{dv} = M_{o'rt} = \alpha M_n$ - dvigateli o`rtacha moment miqdori. Dvигател yuklamasiz ishga tushayotga bo`lsa ($M_s = 0$), yurg`azib yuborish vaqt

$$t_{o'rt} = \frac{J \omega_1}{M_{dv}} = \frac{J \omega_1}{\alpha M_n}$$

Koeffisient α ni miqdori 1,2...2 gacha.

Tormozlanish vaqtini topish uchun ham avvalgi tezlikdan foydalanamiz.

Agarda M_{dv}, M_s, J larni o`zgarmas deb olsak tormozlash vaqt

$$t_T = \frac{J \omega_1}{M_{dv} + M_s}$$

Mabodo sistemada momentlar burchak tezligiga bog`liq holda o`zgaradigan bo`lsa yuritmani harakat tenglamasi nochiziqli bo`lib u analistik echimga ega bo`lmay qoladi. Bunday hollarda grafoanalitik usullardan foydalanishga to`g`ri keladi.

Elektr yuritmalarni yurg`azib yuborish va tormozlash vaqtlaridagi energiya isroflari.

Elektr yuritmani o`tish jarayonlari davomida elektrodvigatel cho`lg`amlaridan katta tok o`tib intensive qizishga olib keladi. Shuning uchun elektrodvigatel quvvatini tanlashda bu isroflarini hisobga olishga to`g`ri keladi.

Qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron dvigatelni yurg`azib yuborishdagi isroflar quyidagi tenglamadan topiladi.

$$A_{yu} = \frac{J\omega_c^2}{2} + \frac{J\omega_c^2}{2} \cdot \frac{R_1}{R_2},$$

bu erda $\frac{J\omega_c^2}{2}$ - rotor zanjiridagi isroflar aylanuvchi massalar kinetik energiyasi zahirasiga teng.

$$\frac{J\omega_c^2}{2} \cdot \frac{R_1}{R_2} \text{ stator zanjiridagi isroflar.}$$

Qarama qarshi ularash yordamida tormozlashda isroflar quyidagicha topiladi.

$$A_T = 3 \frac{J\omega_c^2}{2} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right);$$

teskariga aylantirish yo`li bilan jadal to`xtatishdagi asinxron dvigatel cho`lg`amlaridagi isroflar:

$$A_{T.T.} = 4 \frac{J\omega_c^2}{2} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

Sinxron va o`zgarmas tok dvigatellari uchun ham isroflar quyidagi konuniyatlar asosida topiladi.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Aylanma ilgarilanma tormozlar uchun elektr yuritma harakat tenglamalari qanday yoziladi.
2. Inersiya va siltash momentlari deganda nimani tushunasiz.
3. Nima uchun qarshilik va siltash momentlari dvigatel o`qiga keltiriladi.
4. O`tish jarayonlaridan isroflar qanday topiladi va ularni kamaytirish uchun qanday choralar ko`rish kerak.
5. Elektr yuritmani yurgizib yuborishdagi dinamik rejimlari.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

23-MAVZU: ELEKTR YURITMANI KOORDINATALARINI ROSTLASH USULLARI

Reja:

1. Elektr yuritma koordinatalarini rostlashni asosiy ko`rsatkichlari.
2. O`zgarmas tok dvigatellarini tezligini rostlash usullari.
3. O`zgaruvchan tok dvigatellarini tezligini rostlash usullari.

Hozirgi zamon ishlab chiqarishda o`zgaruvchan tezlikda ishlaydigan va mexanizmlar ko`p uchraydi. Bunday mashina va mexanizmlarda tezlikni rostlash evaziga yuqori ish unumiga hamda talab darajasidagi ish sifatiga erishiladi. Tezlikni rostlash mexanik va elektrik usullar bilan amalgam oshriladi. Lekin elektrik usul qo`llanilganda ishchi mashina kinematikasi soddalashadi, texnik iqtisodiy ko`rsatkichlari yaxshilanadi.

Tezlikni rostlash uchun u yoki bu usulni tanlash barcha usullarni texnik iqtisodiy ko`rsatkichlarini taqqoslash orqali bajariladi.

Elektr yuritmani tezligini rostlashni turli usullarini xarakterlovchi asosiy ko`rsatkichlarga quyidagilar kiradi:

- 1) Rostlash chegarasi;
- 2) Tekislik;
- 3) Iqtisodit ko`rsatkich;
- 4) O`rnatilgan tezlikda turg`un ishlay olish;
- 5) Turli tezliklardagi yuklama.

Rostlash chegarasi maksimal va minimal aylanishlar tezliklari nisbatan orqali topiladi, yani $D = \omega_{\max} / \omega_{\min}$.

Rostlash tekisligi ikki qo`shni tezliklar nisbati orqali xarakterlanadi:

$$K_{tek} = \frac{\omega_i}{\omega_i - 1}$$

Rostlash iqtisodiy ko`rsatkichlari capital va ishlatish sarflari miqdori bilan baholanadi.

O`rnatilgan tezlikda turg`un ishlay olish rostlash xarakteristikasini kattaligi bilan belgilanadi.


Turli tezliklarda yuklama dvigatel tokini miqdori bilan aniqlanadi.

1.Parallel qo`zg`otishli o`zgarmas tok dvigatelinini aylanish tezligini rostlash.

Parallel qo`zg`otishli dvigateli tezlik xarakteristikasi tenglamasidan kelib chiqadiki, uni tezligini o`zgartirishni (rostlashni) uchta usuli mavjud ekan:

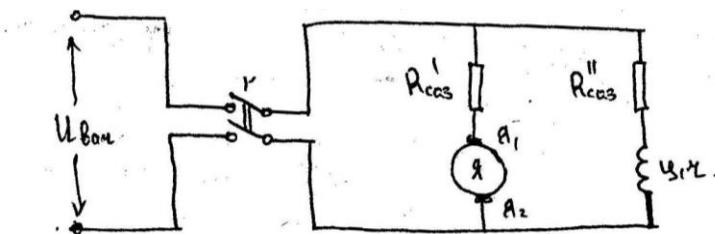
- a) Yakor zabjiridagi qarshilikni rostlash;
- b) Dvigatel qo`zg`atish tokini o`zgartirib rostlash`;
- c) Dvigatelga qo`yilgan kuchlanishni o`zgartirib rostlash.

Parallel qo`zg`atishli dvigateli elektr sxemasi 1-rasmida ko`rsatilgan.



1-rasm. Parallel qo`zg`atishli o`zgarmas tok dvigatelinini elektr sxemasi.

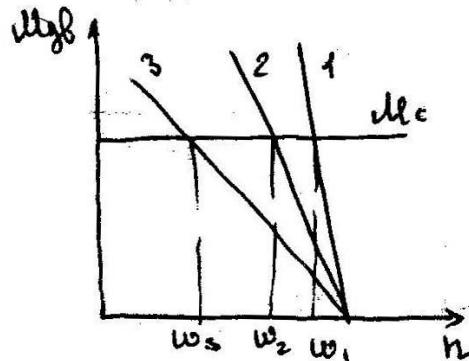
Parallel qo`zg`atishli o`zgarmas tok dvigatelinini yakor zanjiriga qarshiliklar kiritilganda uni mexanik xarakteristikalari 2-rasmida ko`rsatilgan.



2-rasm. Parallel qo`zg`atishli o`zgarmas tok dvigatelini yakor zanjiriga qarshiliklar kiritilganidan so`ng mexanik xarakteristikaları. 1,2,3 - tabiiy xarakteristika $\rightarrow R_{soz} = 0$

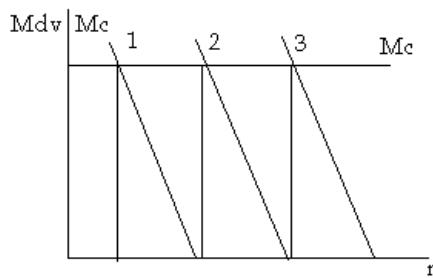
2.3 qarshiliklar kiritilgandagi xarakteristikalar M_s ishchi mashina qarshilik momenti; 1,2,3 - har hil qarshiliklarda mexanik xarakteristikadir.

Magnit oqimini o`zgartirish (qo`zga`tish toki orqali) orqali dvigatel tezligi o`zgartirilsa 3-rasmdagi mexanik xarakteristikalar olinadi.



3-rasm. Parallel qo`zg`atishli dvigatel tezligini oqim orqali o`zgartirilgandagi mexanik xarakteristikaları.

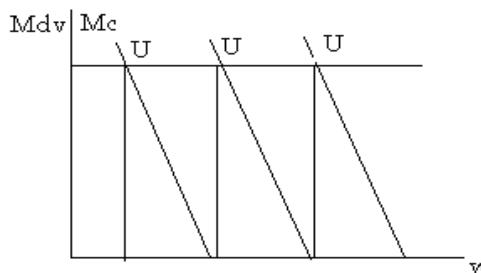Elektrodvigatelga qo`yilgan kuchlanishni o`zgartirish orqali tezlik rostlashdagi mexanik xarakteristikalar 4-rasmda ko`rsatilgan.



4-rasm. Parallel qo`zg`atishli dvigatel tezligini tarmoq kuchlanishi orqali o`zgartirilganda mexanik harakteristikalar.

Asinxron elektrondvigatellarni tezligini sozlash usullari.

Asinxron dvigatellarni tezligini rostlash usullarini o`rganishda quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$n = \frac{60f}{P}(1-s)$$

bu erda f - tok chastotasi, P - juft qutblar soni;


S - sirpanish koeffisienti;

n_0 - magnit maydonni aylanishlar soni;

n - rotorni aylanishlar soni.


Quyidagi formuladan ko`rinib turibdiki, asinxron dvigatellarini aylanish sonini o`zgartirish uchun tok chastotasini, juft qutblar sonini o`zgartirish, hamda rotor zanjiriga qo`shimcha qarshilik kiritish kerak.

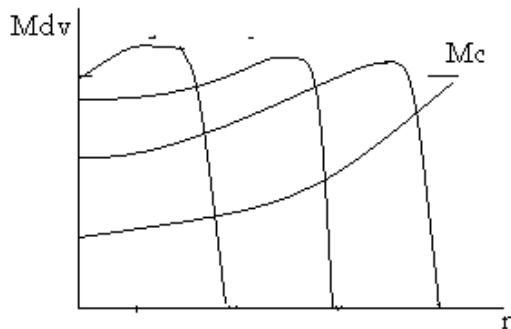Tok chastotasi o`zgarganda dvigatel mexanik xarakteristikasini quyidagi ko`rinishga ega bi`ladi (5-rasm).




5-rasm. Asinxron elektrodvigateli turli tok chastotalaridagi mexanik xarakteristikalari.

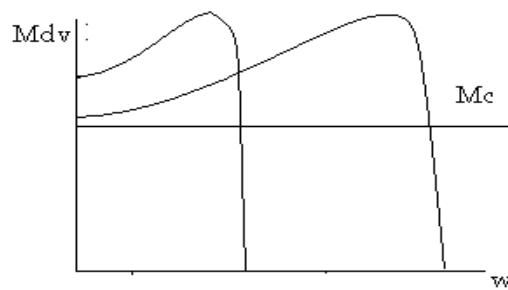Asinxron elektrodvigatel stator cho`lg`amidagi qutblar soni o`zgarganda tezlik qog`onali o`zgaradi (6-rasm).




6-rasm. Asinxron elektrodvigateli juft qutblar soni o`zgargandagi mexanik xarakteristikalari.

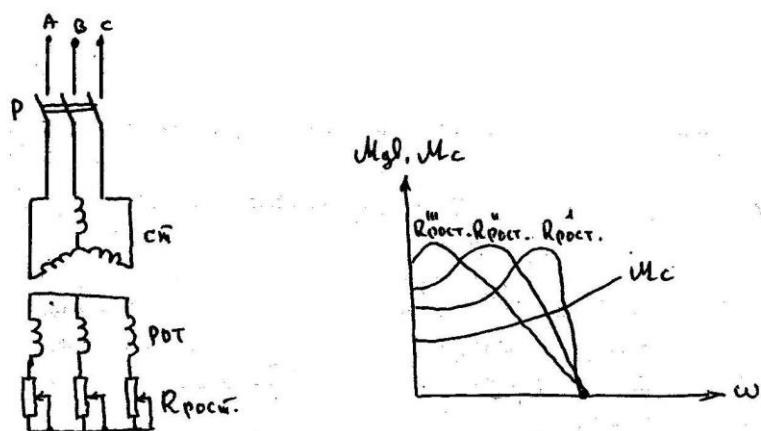Rotor zanjiriga aktiv qarshilik kiritib tezlikni rostlash faza asinxron dvigatellar uchun qo`llanadi. Rotor zanjiriga qarshilik kiritilganda dvigatel sirpanish koeffsienti oshadi, natijada jadak tezlik kamayadi (7-rasm).



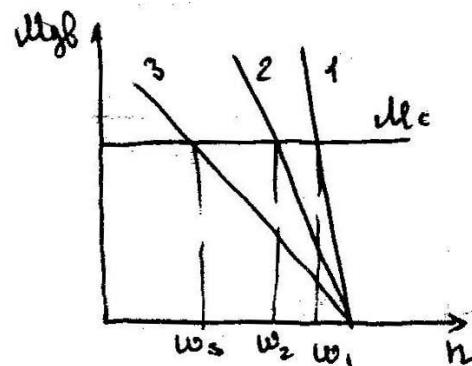7-rasm. Rotor cho`lg`amiga aktiv qarshilik kiritib tezlikni rostlash.



8-rasm. Faza rotorli asinxron dvigatelbi mexanik xarakteristikalari: M_s -qarshilik momenti.

Asinxron dvigatel tezligini rostlashni boshqa usullari ham mavjud, yani ularni maxsusu talab qo`yilgan sharoitlardagina qo`llaniladi. Bunday usullar bilan adabiyotlar orqali tanishish mumkin.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Elektr yuritma koordinatalarini (tezliklarini) rostlashni asosiy ko`rsatkichlarini sanang va ularni tushuntiring.
2. O`zgarmas tok dvigatelin tezligig qanday usullar bilan rostlanadi.
3. O`zgaruvchan tok dvigatelin tezligi qanday usullar bilan rostlanadi.
4. O`zgaruvchan tok dvigateli tezligi juft qutblar soni o`zgartirish usuli.
5. Rotor zanjiriga qarshilik kiritish orqali o`zgartirish.
6. O`zgaruvchan to`k dvigateli to`k chastotasini o`zgartirish usuli.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный микропроцессорной техники. Т. 1989 год.

24-MAVZU: SANOAT ROBOTLARINI AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARI.

Reja:

1. **Sanoat robotlari haqida tushuncha.**
2. **Sanoat robotlari va monipulyatorlarni boshqarish uchun elektr yuritmalar.**
3. **Monipulyator va sanoat robotlarini adaptive dasturli boshqarish sistemalari.**

Sanoat robotlari va monipulyatorlar asosan salomatlik uchun xavfli hamda zararli va mehnat sharoiti og`ir bo`lgan uchastkalarda qo`llaniladi. Ular yana ma`lum vositalar bilan

mekanizasiyalash hamda avtomatlashtirish qiyin bo`lgan ishlarni bajarish uchun ham qo`llanilishi maqsadlidir.

Ular mahsulotlarga turli ishlov berish bilan bog`liq bo`lgan asosiy operasiyalardan tashqari, ikkinchi darajali bo`lgan operasiyalarni, yani tayyor mahsulotlarni uzatish va harakatlantirish, mahsulotlarni yig`ish, ularga qoplama surtish, payvandlash kabilarni ham avtomatlashtirish imkonini beradi.

Sanoat roboti deb monipulyatorlarhamda boshqarish sistemasidan iborat bo`lgan mexanik qurilmaga aytildi.

Monipulyatorlar esa odam qo`li harakati yoki ishchi funksionallarini bajara oladigan va odam orqali yoki avtomaik ravishda boshqariladigan qurilmalardir.

Monipulyatorlar asosan yuritmalardan, mexanizmlardan, muvozanatlovchi yuklardan jamda changal qurilmalardan iborat. Ijrochi qurilma harakatlanuvchi zvenolar yig`indisi hisoblanib, u detal, instrument va shunga o`xshashlarni harakatga soladi va u **sanoat robotini qo`li** deyiladi. Monipulyatorlar konstruktiv sxemaga bog`liq holda sanoat roboti qo`li turli korfinat sistemalarda harakatlanishi mumkin. To`g`ri burchakli koordinat sistemasida (tekis va fazoviy) ob`ekt fazoni ma`lum nuqtasini zvenolarni to`g`ri chiziqli siljishi ikki yoki uch o`zaro perpendikulyar o`qlar bo`yicha etkaziladi. Egri chiziqli koordinat sistemasida (maydon, silindrik, sferik) ob`ekt berilgan nuqataga qo`lni chiziqli harakati va uni ikki o`zaro perpendikulyar yuzadagi burchak harakatlanishi orqali etkaziladi.

Monipulyatorni harakatlanish qobiliyati uni qo`li orqali mustaqil harakatlar soni bilan yoki harakatlanish darajasi soni bilan aniqlanadi.

Sanoat robotlari va monipulyatorlar elektrik, pnevmatik va gidravlik yuritmalar bilan jihozlangan bo`ladi. Elektrik yuritmalar doimiy tok va qadam dvigatellari asosida bajariladi. Gidravlik yuritmalar esa yuqori energiya sig`imiga va tez harakatchanligi tufayli katta yuk ko`tarish (10 kg dan yuqori) anoot robotlarida qo`llaniladi. Pnevmatik yuritmalar yuk ko`tarish qobiliyati 20 kg gacha bo`lgan soddalashtirilgan siklli sanoat robotlarida keng tarqalgan.


Aytib o`tilganidek hozirgi kunda sanoat robotlarini avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini asosini o`zgarmas tok dvigatellari va ular asosida tuzilgan elektr yuritmalar tashkil qiladi.

Kirish dastgohlarida qo`llanilayotgan elektr yuritmalarini sanoat seriyalari quyidagilardir:

ETZ, ETZD, ETRP va ESHIR-1.

Hozirgi kunda sanoat robotlari va SDB dastgohlarida asosan ETRP seriyadagi elektr yuritmalar ko`proq uchraydi. ETRP-komplekt tiristorli elektr yuritma, quvvati 30 kWt gacha. Aylanish tezligini rostlash diopozoni 10:1 gacha, qo`zg`atish cho`lg`amidagi kuchlanishni rostlash orqali tezlik o`zgartiriladi.

ETRP elektr yuritmani fuksional sxemasi 1-rasmida ko`rsatilgan. Yuritma quyidagi asosiy qismlardan tuzilgan: dvigatel yakorini ta`minlovchi YATU tristorli o`zgartirgachdan, dvigatel qo`zg`atish cho`lg`amini BP tiristorli reversordan, yakorni boshqaruvchi kanaldagi BFU 1 impulslar chiqaruvchi blokdan, qo`zg`atish cho`lg`amidagi boshqarish kanalidagi BFU 2 impulslar chiqaruvchi blokdan, revers rejimini boshqaruvchi BUR blokdan, tok RT va tezlik RS postlagichlardan, texogenerator TG dan, tok doimiysi DT dan, rele elementi RE dan.

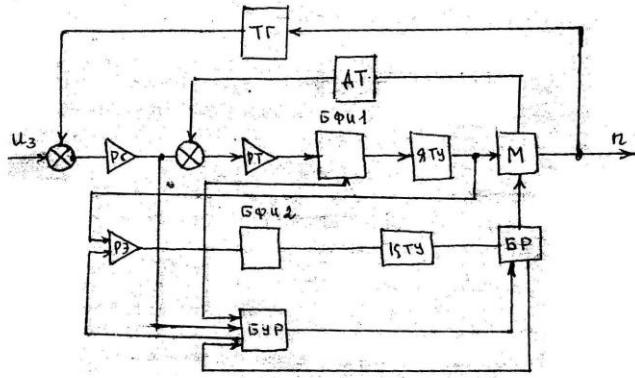

1-rasm. ETRP seriyali elektr yuritmani fuksional sxemasi.

MANIPULYATOR VA SANOAT ROBOTLARINI ADAPTIV DASTURLI BOSHQARISH SISTEMALARI.

O`z o`zidan moslashuvchi adaptive sistemalarni paydi bo`lishi axborot oqimi soni bo`yicha SDB klassifikasiyasini kengayishiga olib keladi. Ma`lum kriteriyalar bo`yicha ishlov berishni o`zgaruvchan shartlariga avtomatik ravishda moslashadigan adaptive SDB (ASDB) lar paydo bo`ladi, boshqaruvni va bosh teskari bog`lanishlar bilan aniqlanadi.

O`z o`zidan mostlashuvchi avtomatik boshqarish sistema (ABS) larda boshqaruvchi ob`ektlarni parametrlari, uni hususiyatlari va ishlash sharoiti noaniq bo`ladi. Ular ishlash davomida ko`zda tutilmagan holatda o`zgaradi. Bunday holatlarda effektiv boshqarishga erishish uchun ish davomida ob`ekt xarakteristikasi to`g`risida axborotlar yig`iladi.

O`z o`zidan moslashuvchi ABS larda yig`ilgan axborotlar asosida boshqarishdan qo`yilgan maqsadga erishish uchun rostlagichlarni ustavlari yoki parametrlari o`zgartiriladi.

O`z o`zidan tashkil qilinuvchi ABS larda ko`rsatib o`tilganlar bir qatorda sistema strukturasi shunday o`zgaradiki, natijada boshqarish maqsadi yuksak darajada bajariladi.

Birinchi turdagи o`z o`zidan boshqarish maqsadi sifatida ba`zi-bir statik sifat ko`rsatkichini ekstremumga erishish ko`zda tutiladi. Ekstremum soxasidagi vazifani ta`minlash uchun rostlagichiga beriladigan topshiriq avtomatik ravishda o`zgaradi.

Ikkinchi turdagи o`z o`zidan moslashuvchi sistemalarda sifat ko`rsatkichi sistemanı dinamik hususiyatlari bilan ifodalandi.

Sifat ko`rsatkichini ekstremumiga erishish ABS parametrlarini (rostlagichlarni kuchaytirish koeffisienti va vaqt o`zgarmaslarini va teskari aloqani) avtomatik ravishda o`zgarishi orqali amalgam oshiriladi.

O`z o`zidan moslashuvchi bunday sistemalar o`z o`zidan moslashuvchi, korrektlanuvchi sistemalar deb ataladi (yoki parametrlari o`z o`zidan rostlanuvchi sistemalar).

Bunday adaptive o`z o`zidan moslashuvchi avtomatik boshqarish sistemalari statik robotlari va monipulyatorlarni asosiy boshqarishi sistemalari bo`lib hizmat qiladi.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Sanoat roboti deganda nimani tushunasiz.
2. Manipulyator nima vazifani bajaradi.
3. Sanoat robotlari qanday elektr yuritmalar orqali boshqariladi.
4. Adaptiv dasturli boshqarish sistemasi vazifasi nima.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный 4 микропроцессорной техники.Т. 1989 год.

25-MAVZU: KORXONALARING ELEKTR TA`MINOTI ASOSLARI

Reja.

- 1.Elektr energiya xosil qilish va uni tarqatish.
- 2.Iste`molchilarining elektr ta`minoti tizimi, nimstantsiya (podstantsiya) lar.
- 3.Yukori va past kuchlanishli elektr tarmoqlari.

1.Elektr energiya xosil qilish va uni tarqatish.

Elektr energiya elektrostantsiyalarda ishlab chiqariladi. Ularda turli ener-giyalar elektr energiyaga aylantiriladi. Ishlatilayotgan birlamchi energiya turiga qarab elektrostantsiyalar quyidagi turlarga bo`linadi: gidravlik (GES), issiqlik (IES), atom (AES). Xozirgi kunda issiqlik elektrostantsiyalari ko`p tarmoqli bo`lib ularni ulushiga barcha ishlab chikarilayotgan elektr energiyasining 80-85 % miqdori to`qri keladi.

Gidravlik elektrostantsiya (GES) larda suv okimi energiyasi birlamchi energiya xisoblanib gidrogeneratorlar yordamida elektr energiyasiga aylantiriladi.

Issiqlik elektrostantsiya (IES) larida qattiq, suyuk, gaz ko`rinishidagi yoqil-gilarni kimyoviy energiyasi elektr energiyaga aylantiriladi. IES lari buq turbina li, gaz turbinali va ichki yonuv dvigatelli bo`lishi mumkin. Ammo buq turbinali elektrostantsiyalar ko`p tarqagan. Ba`zi issiqlik elektrostantsiyalari iste`mol chilarni elektr energiyasi bilan ta`minlash bilan bar qatorda buq va issiqlik suv bilan xam ta`minlaydilar (TETs).

Atom elektrostantsiya (AES) larida energiya manbaasi sifatida yadro yoqilqi-si ishlatiladi. Zanjirli reaktsiya tufayli parchalanish natijasida yadro yoqilqisi issiqlik ajratib chiqaradi va u suvni buqga aylantiradi. Xosil bo`lgan buq turbi-naga yuboriladi. Buq xosil bo`lish jarayoni turli sxema va sikllar bo`yicha amalga oshiriladi. Boshka jixatlari tomonidan AES lar IES lardan farq qilmaydi.


Xozirgi kunda quyosh energiyasidan, er osti suvlarining issiqligidan, shamol energiyasidan, dengiz oqimlarining qalqishidan foydalanish xamda atom va issiqlik energiyasidan to`qridan-to`qri elektr energiyasi xosil qilish bo`yicha tadqiqot-lar olib borilmoqda.

Ta`kidlab o`tish joizki, jixozlar xamda energetik resurslarlan oqilona foydalanish maqsadida turli elektrostantsiyalar energotizimlarga, ayrim energotizimlar esa birlashgan energetika tizimlari (BET)ga birlashadilar. To`laqonlilik bilan aytish mumkinki, xozirgi kunda Uzbekiston Respublikasida yagona birlashgan energetika tizimi mavjud.

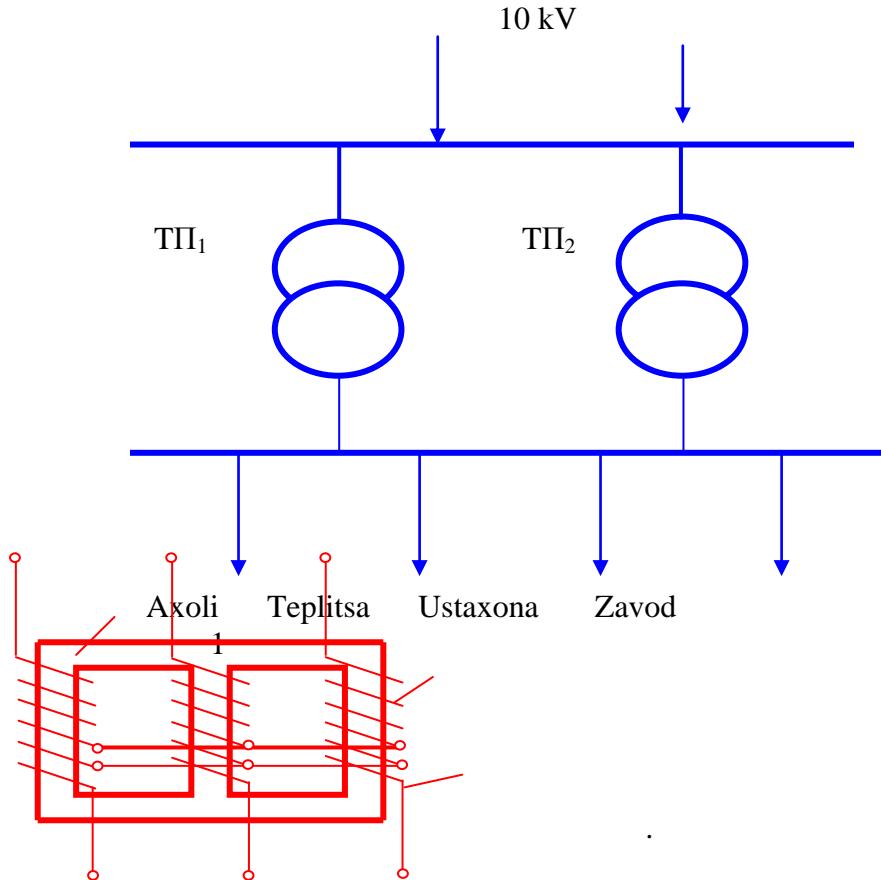2. Iste`molchilarini elektr ta`minoti va nimstantsiya (podstantsiya) lar.

Xozirgi kunda mamlakatimizda sanoat korxonalari va qishloq xo`jalik iste`molchilarini elektr ta`minoti markazlashtirilgan davlat energetika tizimidan amalga oshiriladi. Elektr ta`minoti sxemasi bilan tanishib chiqamiz: energotizimni 500 kV li, 380 kV li, 220 kV li, 110 kV li yuqori kuchlanishli tarmoqidan 35 kV li nimstantsiya orqali 35 kV li ta`minlash liniyasi ketadi.

Ularga 35G`6...10 kV li rayon nimstantsiyalari ulanadi, ulardan esa 6...10 kV li taksimlovchi liniyalar ketadi. Bu liniyalarga 6...10G`0,4 kV li pasaytiruvchi nimstantsiyalar ulanadi. qoida bo`yicha bunday nimstantsiyalar iste`molchilarga yaqin joylarga o`rnatalidi. Ulardan esa 380G`220 V li past kuchlanishli tarmoq orqali tarqatiladi. Iste`molchilarni elektr energiyasi bilan ta`minlash sxemasi kuyidagi rasmida keltirilgan (12-rasm).



Transformer nimstantsiyalarida kullaniladigan uch fazali kuch tranformator-lari po`lat listlardan yiqilgan o`zakdan xamda birlamchi va ikkilamchi chulqamlar-dan iborat bo`ladi. O`zak xamda chulqamlar moy tulgazilgan metall bakka joylashtiriladi. Moy transformator izolyatsiyasini elektr mustaxkamligini oshiradi va chulqamlarni sovutishni yaxshilaydi. Elektrotexnika sanoati kuyidagicha rusumli transformatorlarni ishlab chikaradi: 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 2500; 4000; 6300; kV A va boshka.

3.Yuqori va past kuchlanishli elektr tarmoqlari.

Elektr energiyasi elektrostantsiyalardan iste`molchilarga yuqori kuchlanishli (1000 V dan yukori) va past kuchlanishli (1000 V gacha) liniyalar orqali uzatiladi. Eelktr ta`minoti tizimida 6, 10, 20 va 35 kV li yuqori kuchlanishli uch simli xavo tarmoqlari xamda 380G`220 V kuchlanishli erga ulangan nul simli past kuchlanishli (xavo va kabel) tarmoqlari quriladi.

Xavo liniyalarini asosiy elementlariga tayanchlar, simlar, izolyatorlar va armatura kiradi. Yoqochli yoki temir beton tayanchlarga simlar osiladi. Xavo tarmoqlari uchun quyidagi simlar ishlataladi; ochik alyuminiyli (A), po`lat – alyuminiyli (AS), po`lat ko`psimli (PS, PSM) va bir simli (PSO). Xavo liniya (tarmoq)larini kesim yuzalari qizishni ruxsat etilgan qiymati, kuchlanishni yo`qolishi va mexanik bikrligining xisobi bo`yicha topiladi. Masalan, kuchlanish yo`qolishini ruxsat etilgan miqdori (2...3 %)ni belgilab uch fazali tarmoq fazasi simi kesim yuzasini kuyidagi formuladan topish mumkin.

mm²,

bunda (-simni solishtirma qarshiligi, Om, R-yuklama quvvati Vt, -liniya uzunli gi m, U-tarmoq nominal kuchlanishi V, qU-kuchlanish yo`qolishini ruxsat etilgan qiymati V.

Bir fazali tarmoq simini kesim yuzasi quyidagicha topiladi.

$$F = \frac{2 \cdot \rho \cdot P \cdot \ell}{\Delta U \cdot U} \cdot 10^{-6}$$

Simlarni qizishi bo`yicha kesim yuzasini topishda avvalo yuklama toki topiladi, so`ngra ushbu tok bo`yicha ma`lumotnomadan maqbul standart kesim yuzasi aniqlanadi. Bunda quyidagi shart bajarilishi kerak: simni standart kesim yuzasi toki In yuklamani xisoblangan toki Iyu dan katta bo`lishi shart In> Iyu.

Ma`lumki, elektr qurilmalarini ishlatish jarayonida quvvat koeffitsenti Cosq yuklamani miqdoriga va xarakteriga qarab o`zgaradi. quvvat koeffitsentini oz miqdorlarida simlardagi isroflar ko`payadi, ammo isroflarni o`zgartirmasdan ushlab turish uchun esa sim kesim yuzasini oshirish kerak bo`ladi. Demak, quvvat koeffitsenti Cosq – elektr energiyasidan okilona foydalanish ko`rsatkichi xisoblanadi. Yana Cosq ni past bo`lishi iste`molchi tokini ortishiga olib keladi, bu o`z xolatida yuklama tokini oshishiga, isroflarni ko`payishiga, sim kesim yuzasini katta bo`lishiga olib keladi. Cosq ni oshirish usullari quyidagilar:

- elektrodvigatel quvvati ishchi mashina quvvatiga to`qli kelishi kerak;
- ishchi mashinalarga aylanish chastotasi yuqori bo`lgan dvigatel tanlash kerak;
- elektrodvigatellarni nominal yuklamada ishlashini ta`minlash kerak;
- elektrodvigatellarni yuklamasiz ishlashini cheklash lozim;
- quvvat koeffitsentini oshirish uchun kondensatorlardan foydalanish kerak.

Nazorat savollari.

- 1.Elektr energiya xosil kilinishini izoxlangq
- 2.Energiyani kanday tarkatiladiq
- 3.Elektr ta`minoti kG`x da kandayq
- 4.Nimstantsiyalar nimaq
- 5.Transformatorlarni izoxlangq
- 6.Iste`molchilarning toifalari kandayq
- 7.Elektr energiyasi kanday uzatiladiq
- 8.Past va yukori elektr tarmoklarini izoxlangq

Adabiyotlar ro`yhati:

1. А.С.Каримов ва бошкалар. Электротехника ва электроника асослари. Т. «Укитувчи» 1995 йил.
2. А.Я.Шихин и другие. Электротехника. М. «Высшая школа» 1989 год.
3. А.Рахимов. Электротехника ва электроника асослари .Т. «Укитувчи» 1998 йил.
4. А.И. Холбобоев, Н.А.Хошимов. Умумий электротехника ва электроника асослари. 2000 йил.
5. В.В.Паушин и другие. Основа автоматики вычислительный 4 микропроцессорной техники.Т. 1989 год.

