

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ

Б.Н. Раҳмонов, А.С. Файзиев, А.М. Қозираимов, Ш.А. Назаров

## **ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ВА ЭЛЕКТРОНИКА АСОСЛАРИ**

Лаборатория ишлари тўплами

ТОШКЕНТ - 2007

**Муаллифлар: Б.Н. Раҳмонов, А.С. Файзиев, А.М. Қозираимов, Ш.А. Назаров,** Электротехника ва электроника асослари. Лаборатория ишлари тўплами.

Б.Н. Раҳмонов, А.С. Файзиев, А.М. Қозираимов, Ш.А. Назаров., ТДТУ “Назарий ва умумий электротехника” кафедраси, ТАҚИ “Математика ва табиий фанлар” кафедраси, Тошкент, 2007 – 56 бет.

Ўқув қўлланмаси Олий техника ўқув юртларининг ноэлектротехник ихтисосликлари учун ОЎМТВ тасдиқлаган “Электротехника ва электроника асослари” курси дастурларига асосан тузилган, 12 та лаборотория ишини ўз ичига олади. Талабалар меҳнатини енгиллаштириш ва уларнинг ўзлаштиришларини осонлаштириш мақсадида барча лаборотория ишлари учун назарий қисмлар анча тўлиқ ҳолда берилган.

Олий техника ўқув юртларининг талабалари учун мўлжалланган.

Тошкент архитектура қурилиш институти, “Математика ва табиий фанлар” кафедраси.

ТАҚИ илмий – педагогик Кенгаши қарорига мувофиқ нашрга тавсия қилинди.

Такризчилар: Тошкент кимё-технология институти “Физика ва электротехника” кафедраси доценти, техника фанлари номзоди А.Й.Йўлдошев, ТАҚИ “Математика ва табиий фанлар” кафедраси доценти физика-математика фанлари номзоди Г.С. Вахидова

## Сўз боши

Курилиш йўналишидаги Олий ўқув юртларида таълим олаётган ҳар бир талаба нафакат мутахассислик фанларини чуқур ўрганиши керак, балки ушбу фанларнинг янги қирраларини ва имкониятларини очишда кўмакдош бўладиган фанларни ҳам чуқур ўрганиши лозим. Бундай фанлар қаторига “Электротехника” фанини ҳам киритиш мумкин. Мамлакатнинг энергетик салоҳиятини ошириш, электр энергиясидан фойдаланиш, ҳамда янги электротехник қурилмалардан ҳалқ хўжалигининг турли соҳаларида кенг кўламда фойдаланиш иктиносидий юксалиш даражасини белгилайди. Замонавий курилишни электр энергияси ва электротехник қурилмаларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Электр энергияси курилишда турмуш ва ишлаб чиқаришнинг барча соҳаларидаги каби, энергиянинг энг муҳим ва энг кўп кўлланиладиган турига айланган. Электр машиналарисиз курилиш бу даражада жадаллашмаган ва меҳнат унумдорлиги бу қадар ўсмаган бўлар эди. Курилишдаги автоматизация ва механизация жараёнларининг асосини электротехник машиналар ва асбоб – ускуналар ташкил этаяпти. Шуларни ҳисобга олган ҳолда, курилиш муандисларининг электротехника фанини яхши эгаллаши замон талабига айланиб қолди. Электротехниканинг асосий қонунларини, электротехник қурилмалар ва приборларнинг ишлаш принципларини билмасдан туриб тўлақонли курилиш мухандиси бўлиш мумкин эмас.

Электротехника курсининг ўқитилиши жараёнида лаборатория машғулотларини ўтказиш амалий аҳамиятга эга, чунки лаборатория практикуми назариядан келиб чиқадиган қонуниятларни амалда синаб кўриш имкониятини беради. Лаборатория ишларини бажариш талабаларнинг мазкур курсни пухта ўзлаштиришлари ва уларнинг турли электр схемаларни йиғишига, электр ўлчов асбоблари ва аппаратларидан фойдаланишга, шунингдек, оддий амалий текширишлар ўтказишларига ёрдам беради. Умуман олганда электротехника лаборатория ишларида назарий билим билан масалалар ечиш мужассамланган бўлиб, ўлчаш, ҳисоб, графиклар чизган ҳолда микдорий муносабатлар аниқланади. Бунда амалий кўникма ҳосил қилиниб, асбоблар билан ишлашда маълум даражада малакага эга бўлинади. Шунинг учун ҳам Олий ўқув юртларида электротехника лабораторияларини бажариш талабалар учун мажбурий ҳисобланади.

Кўлланмада талабаларнинг лаборатория машғулотларини ўтказишга тайёрланишини осонлаштириш мақсадида ҳар бир лаборатория ишига оид назарий тушунчалар берилган. Бундан ташқари қўлланмада тажриба қурилмасининг схемаси, аниқланаётган катталикларни ҳисоблаш формулалари, ишни бажариш тартиби, ҳамда ўз ўзини синаш саволлари берилган.

Кўлланмани тайёрлашда А.С. Каримов ва бошқаларнинг “Электротехника ва электроника асослари” ўқув қўлланмасидан ва Тошкент Давлат Техника Университети “Назарий ва умумий электротехника” кафедраси томонидан тайёрланган лаборатория ишлари матнларидан

фойдаланилди. Қўлланма Олий техника ўқув юртлари талабалари учун мўлжалланган.

## 1 - лаборатория иши ЎЗГАРМАС ТОКНИНГ ОДДИЙ ЭЛЕКТР ЗАНЖИРЛАРИНИ ТЕКШИРИШ


### I. Ишнинг мақсади.

1. Электр ўлчов асбоблари ёрдамида занжир қисмларидаги ток ва кучланишларни бевосита ўлчаш йўли билан Ом ва Кирхгоф қонунларини экспериментал текшириш.

2. Ўзгармас ток занжирида истеъмолчиларни (қаршиликларни) кетма-кет, параллель ва аралаш улашни ўрганиш.
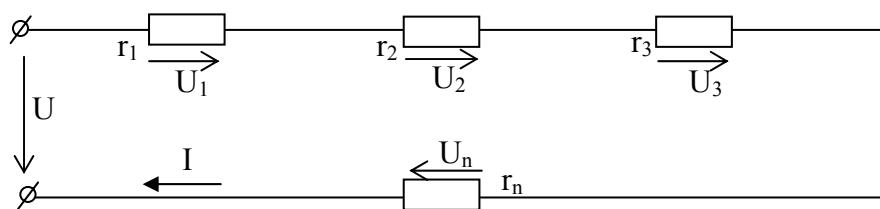
### II. Назарий қисм.

Электр занжир деб манбадан (генератордан) истеъмолчига электр энергиясининг ўтиши учун берк йўл ҳосил қиласидаги қурилмалар ва элементлар йифиндисига айтилади. Манба (генератор), улагич симлар ва истеъмолчи (приёмник) занжирнинг асосий элементлари хисобланади.



1.1 – расм.


Истеъмолчиларни энергия манбага улашда кетма-кет, параллел ва аралаш улаш схемалари ишлатилади. Қаршиликлар (резисторлар)  $r_1, r_2, \dots, r_n$  ни манбага кетма-кет улаб контур ҳосил килиш 1.1-расмда кўрсатилган.. Бундай занжирнинг ўзига ҳос хусусияти - ундан доимо бир хил қийматдаги токнинг оқиб ўтишидир. Бундай занжирнинг ҳар бир қаршилигига Ом қонунига биноан кучланишнинг пасаови  $U_k = Ir_k$  ( $k$  - қаршиликнинг тартиб номери) содир бўлади, яъни

$$U_1 = Ir_1, \quad U_2 = Ir_2, \dots, \quad U_n = Ir_n.$$

Аммо Кирхгофнинг иккинчи қонунига биноан занжир қисмларидаги кучланишларнинг пасаовлари йигиндиси унга берилган кучланишга teng, яъни

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = I(r_1 + r_2 + \dots + r_n) = Ir,$$

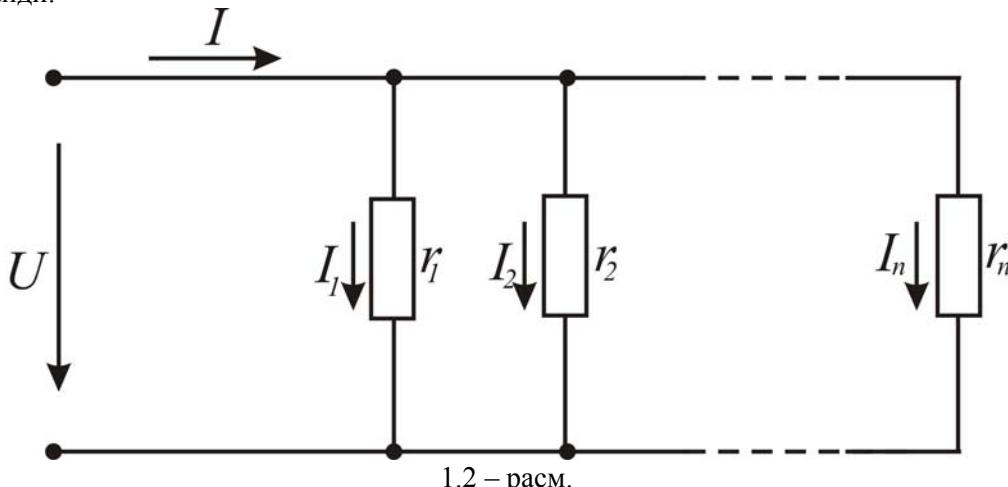бу ерда  $r = r_1 + r_2 + \dots + r_n$  бутун занжир қаршиликларининг йифиндисига teng эквивалент қаршилик бўлиб, уни манбага улагандан занжирдан аввалгидек қийматдаги ток ўтишини таъминлайди.



1.2 – расм.


Қаршиликлари параллель уланган занжирнинг (1.2.-расм) ўзига ҳос хусусияти унинг шахобчаларидаги кучланишнинг доимо бир хил бўлишидир, яъни  $U = I_1 r_1 = I_2 r_2 = \dots = I_n r_n$ .

Бундай занжирнинг ҳар бир қаршилигидан алоҳида  $I_k = U/r_k$  ток оқиб ўтиб, занжирнинг манбадан истеъмол қилаётган токи I Кирхгофнинг биринчи қонунига биноан занжир шахобчаларидан ўтаётган токларнинг йифиндисига teng, яъни  $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$  ёки

$$I = \frac{U}{r_1} + \frac{U}{r_2} + \dots + \frac{U}{r_n} = U \cdot \left( \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \dots + \frac{1}{r_n} \right) = U \frac{1}{r_s}$$

Истеъмолчиларни энергия манбаига аралаш схема бўйича улаганда кетма-кет ва параллель улашларнинг ҳар қандай варианти бўлиши мумкин (1.3-расм).

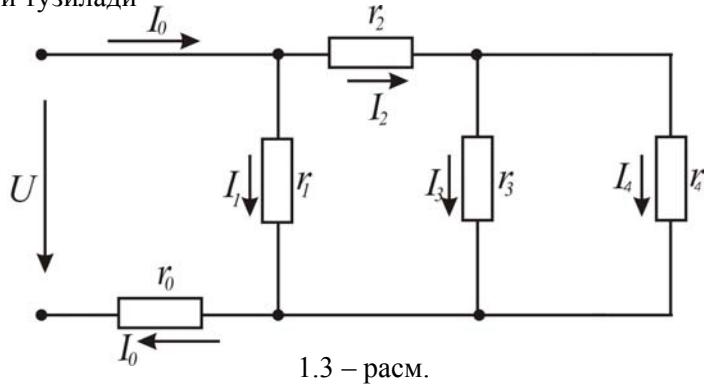
Занжирнинг айрим участкаларидағи ток ва кучланишлар Кирхгоф қонунларига асосан аникланади. Масалан, 1.3-расмдаги занжирнинг каршиликлари  $r_0, r_1, r_2, r_3, r_4$  ва кучланиш  $U$  маълум булса, занжирдаги номаълум  $I_0, I_1, I_2, I_3, I_4$  токларни аниклаш учун занжирнинг бешта мувозанат тенгламаси тузилади :



$$I_0 - I_1 - I_2 = 0; \quad I_2 - I_3 - I_4 = 0; \quad I_0 r_0 + I_1 r_1 = U; \quad I_2 r_2 + I_3 r_3 - I_1 r_1 = 0; \quad I_4 r_4 - I_3 r_3 = 0.$$

### III. Ишни бажариш тартиби

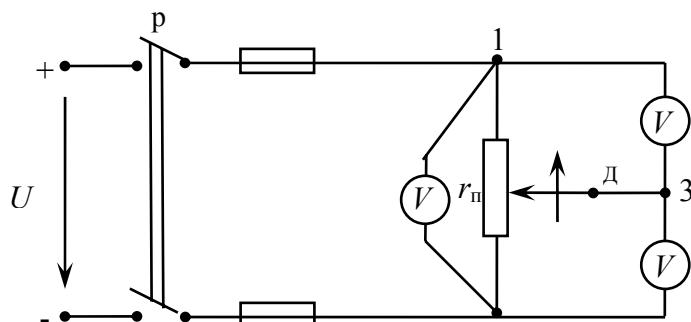1. 1.4-расмда кўрсатилган электр схема йигилади. Бунда  $U_0$  - ўзгармас манба кучланиши,  $r$  - икки кутбли ажратгич,  $r_n$  - ташқи занжирдаги кучланишни бир текис ўзгартериш учун ишлатиладиган реостат - потенциометр.  $V_1$  ва  $V_2$  вольтметрларни ўзаро кетма-кет улаб, манба кучланиши  $U_0$  га, яъни потенциометр  $r_n$  нинг 1 ва 2 қисмларига бириктирилади.




1.4 – расм.

Вольтметрларнинг ўзаро уланган ўрта нуктаси 3 ни потенциометрнинг дастаги  $\Delta$  га улаб, дастакнинг истаган ҳолатида  $U_1 + U_2 = U_0$  эканлигига ишонч ҳосил қилинг. Потенциометр дастагининг турли ҳолатлари учун, шунингдек, иккита охирги ҳолати учун ҳам 5-6 марта ўлчашшларни бажариб, 1.1-жадвалга ёзинг. Потенциометр  $r_n$  нинг манба кучланиши  $U_0$  ни қийматлари аввалдан маълум бўлган кучланиш  $U_1$  ва  $U_2$  ларга истаган нисбатда бўлиб бера олишига ишонч ҳосил қилинг.

1.1-жадвал

$U_1, B$					
$U_2, B$					
$U_0, B$					

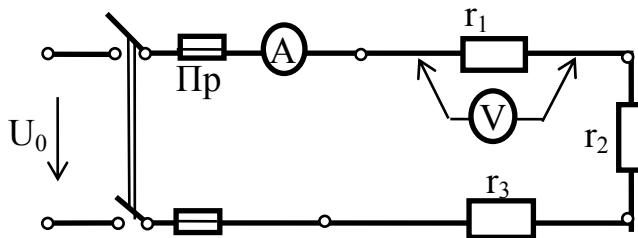2. Қаршиликлари  $r_1$ ,  $r_2$  ва  $r_3$  кетма-кет уланган 1.5- расмдаги электр схемани йиғиб, уни ўзгармас кучланиш манбай  $U_0$  га уланг. Вольтметр  $V$  ёрдамида занжир қисмларидаги кучланишлар пасаюви  $U_{12}$ ,  $U_{23}$ ,  $U_{34}$  ларни ва бутун занжирнинг кучланиши  $U_0 = U_{14}$  ни ўлчанг. Ўлчаш натижаларини 1.2-жадвалга ёзинг. Олинган маълумотлар бўйича кўрилаётган занжир учун Кирхгоф иккинчи қонунининг ҳаққонийлигига ишонч ҳосил қилинг, яъни қуидагини аниқланг



1.5 – расм.

1.2-жадвал

Ўлчашлар						Хисоблашлар				
$I$ $A$	$U_0$ $B$	$U_{12}$ $B$	$U_{23}$ $B$	$U_{34}$ $B$	$U_{41}$ $B$	$r_1$ $Om$	$r_2$ $Om$	$r_3$ $Om$	$R_s = r_1 + r_2 + r_3$	$R_s = U_0/I$


$$U_{13} = U_{12} + U_{23}; \quad U_{24} = U_{23} + U_{34}; \quad U_0 = U_{12} + U_{23} + U_{34}$$

Ом қонунидан фойдаланиб занжир қисмларининг қаршиликлари  $r_1$ ,  $r_2$ , ва  $r_3$  нинг қиймаларини аниқланг.

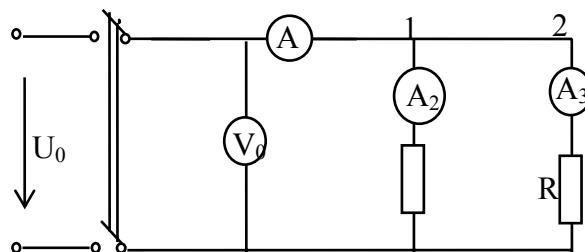3. Қаршиликлари  $r_2$ ,  $r_3$  параллел уланган занжирни 1.6-расмдаги схема бўйича йиғиб, ўзгармас кучланиш манбай  $U_0$  га уланг. Ўлчаш натижаларини 1.3-жадвалга ёзинг.

Олинган маълумотлар бўйича Кирхгоф биринчи қонунининг ҳаққонийлигига ишонч ҳосил қилинг, яъни  $I_1 = I_2 + I_3$ .

Ом қонунидан фойдаланиб қаршиликлар  $r_2$  ва  $r_3$  ни ҳисобланг.




1.6-расм.

1.3-жадвал

Ўлчашлар				Хисоблашлар		
$U_0, [B]$	$I_1, [A]$	$I_2, [A]$	$I_3, [A]$	$r_2, Om$	$r_3, Om$	$r_s, Om$

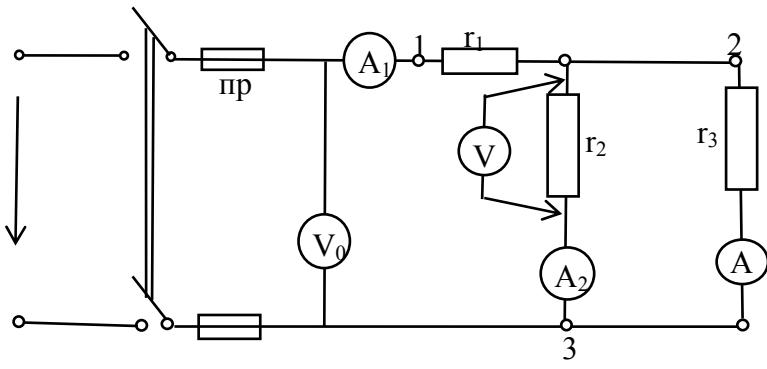4. Қаршиликлари аралаш уланган 1.7-расмдаги схемани йиғиб, ўлчашдан олинган маълумотларни 1.4-жадвалга ёзинг



1.7 – расм.

1.4-жадвал

Ў л ч а ш л а р						Х и с о б л а ш л а р		
$U_0, B$	$I_1, A$	$I_2, A$	$I_3, A$	$U_{12}, B$	$U_{23}, B$	$r_1, \Omega$	$r_2, \Omega$	$r_3, \Omega$

Кирхгоф қонунлари бўйича занжир учун тенгламалар тузиб, ўлчаш натижалари асосида бу қонунларнинг ҳаққонийлигига ишонч ҳосил қилинг. Қаршиликлар  $r_1, r_2, r_3$  ни ҳисобланг.


### ЎЗ-ЎЗИНИ ТЕКШИРИШ УЧУН САВОЛЛАР

1. Ўзгармас токнинг қандай манбалари бор?
2. Ом қонунини таърифланг ва унинг қўлланишига оид мисоллар келтиринг.
3. Кирхгоф қонунларини таърифланг ва улар асосида ихтиёрий аралаш занжир учун тенгламалар тузинг.
4. Эквивалент қаршилик нима ва у турли бириктириш схемалари учун қандай аниқланади?

**2 – лаборатория иши**  
**СУПЕРПОЗИЦИЯ (УСТМА – УСТЛАШ) УСУЛИ БИЛАН ҲИСОБЛАШНИ**  
**АМАЛДА ТЕКШИРИШ**

**I. Ишнинг мақсади.**

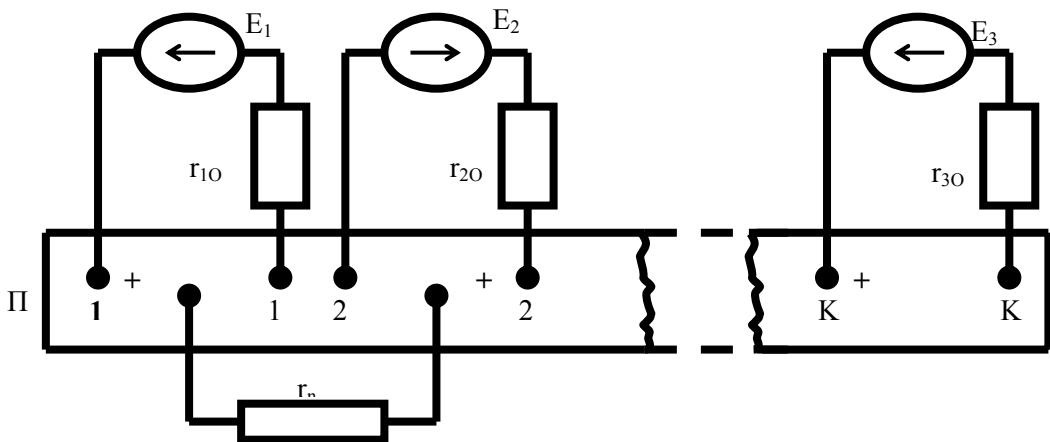1. Мураккаб ўзгармас ток занжиридаги ток ва кучланишларни бевосита ўлчаш йўли билан бир нечта манбали занжирларни ҳисоблаш учун устма-устлаш усулининг ҳаққонийлигига ва уни қўллаш мумкинлигига ишонч ҳосил қилиш.



2.1 – расм.

2. Устма-устлаш усули бўйича текшириладиган занжирнинг ҳисобий натижаларини тажрибадан олинган маълумотлар билан таққослаш.


**II. Назарий қисм.**

Устма-уст усули ўзгармас ёки ўзгарувчан ток занжирларини ҳисоблаш усулларидан бири бўлиб, бунда  $k$  та ЭЮК манбаи бўлган мураккаб занжирнинг  $r_n$  қаршиликли ихтиёрий  $n$  шахобчасидан оқиб ўтаётган токни занжирдаги ҳар бир ЭЮК  $E_1, E_2, \dots, E_k$  нинг алоҳида таъсиридан оқиб ўтаётган  $I'_1, I''_1, \dots, I^k_1$  токларнинг йиғиндиси деб қаралади (2.1 – расм).

Бунинг учун занжир қандайдир пассив кўпқутблиқ “ $\Pi$ ” тарзида берилган бўлиб, унинг ичидаги элементлари, масалан қаршиликлар  $r_1, r_2, \dots, r_n$  тегишли схема бўйича бириктирилган ва жойлаштирилган. Бу усулни ўрганиш осон бўлиши учун ЭЮК манбаи бўлган шахобча вақтинча кўпқутблиқдан ташқарига чиқарилган. Занжирнинг айрим қаршиликларидан ўтаётган реал токларни (шу жумладан, 2.1 – расмда кўрсатилган  $r_n$  қаршиликларидан ўтаётган ток ҳам бор) аниқлаш учун аввал уларнинг таркибидаи  $I'_1, I''_1, \dots, I^k_1; I'_2, I''_2, \dots, I^k_2; I'_n, I''_n, \dots, I^k_n$  ташкил этувчилирини ҳисоблаш керак.

Масалан,  $n$  шахобчадаги  $r_n$  қаршилиқдан ўтаётган ток  $I'_n$  ЭЮК  $E_1$  нинг таъсирида ҳосил бўлган ташкил этувчиидир. Унинг миқдорини 2.1 – расмдаги  $E_2, E_3, \dots, E_n$  ЭЮК лар занжирдан вақтинча ажратилиб, фақат  $E_1$  ЭЮК уланган пайтидагина ҳисоблаш керак. Фақат шуни эсда тутиш керакки,  $2 - 2, 3 - 3, \dots k - k$  қисмалар (кутблар) орасидаги ЭЮК манбалари занжирдан вақтинча ажратилгани туфайли, уларнинг ички қаршиликлари  $r_{20}, r_{30}, \dots, r_{n0}$  нолдан фарқли бўлса, схемада ҳисобга олиниши керак. Агар генераторлар чексиз катта қувватли бўлса, уларнинг очик қолган қисмалари вақтинча қисқа туташтирилади. ЭЮК манбаларини навбатма – навбат улаш йўли билан алоҳида

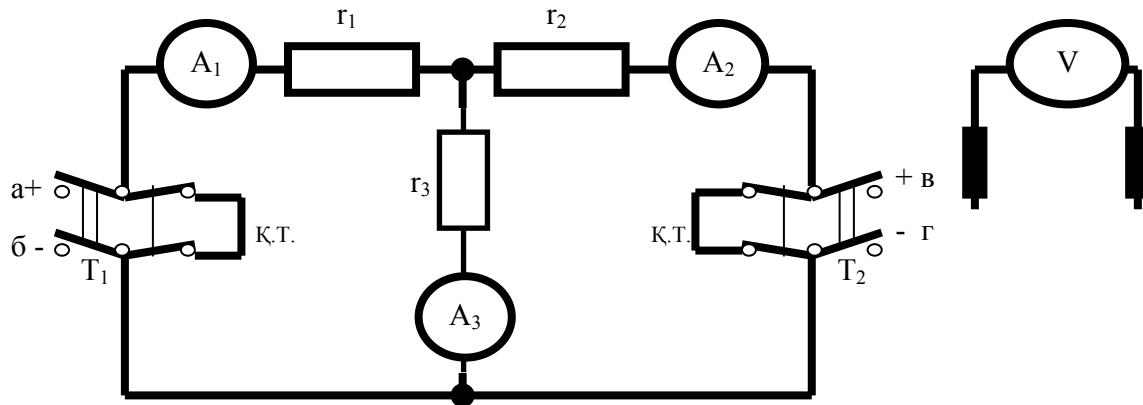шахобчаларнинг токлари  $I'_m, I''_m, \dots, I^k_m$  хисобланади. Сўнгра бу ташкил этувчиларнинг йўналишларини ҳисобга олган холда қўшиб, ҳақиқий ток  $I_m = \sum I^k_m$  аниқланади.



2.2 – расм.

**Эслатма.** Мазкур усул ЭЮК манбалари сони икки ёки учтадан ортиқ бўлмаган мураккаб занжирларни ҳисоблаш учун қулайдир.

### III. Ишни бажариш тартиби

1. 2.2 – расмдаги электр схемада  $T_1$  ва  $T_2$  тумблерларни қисқа туташув «қ.т.» ҳолатига ўтказиб,  $A_1, A_2, A_3$  амперметрларнинг кўрсатишлари бўйича занжир шахобчаларида токларнинг йўқлигига ишонч ҳосил қилинг.

Вольтметр  $V$  ёрдамида  $E_1$  ва  $E_2$  манбаларнинг  $a$ - $b$  ва  $v$ - $g$  қисмаларида кучланишларнинг борлигини текширинг. Бунинг учун аввал 2.2-расмдаги схемани стенддаги умумий тумблер орқали электр тармоққа уланг.

2. Тумблер  $T_1$  ни  $a$ - $b$  ҳолатига ва тумблер  $T_2$  ни эса «қ.т.» ҳолатига ўтказиб,  $I'_1, I'_2, I'_3$  токларнинг қийматларини 2.1 – жадвалга ёзинг. Энди тумблер  $T_1$  ни «қ.т.» ҳолатига ва тумблер  $T_2$  ни эса  $v$ - $g$  ҳолатига ўтказиб,  $I''_1, I''_2, I''_3$  токларнинг қийматларини жадвалга ёзинг. Амперметрларнинг стрелкалари ўнг томонга оғганда токларнинг қийматлари «+» ишора билан, чап томонга оғганда эса “-“ ишора билан ёзилиши керак.

3.  $T_1$  ва  $T_2$  тумблерларнинг ҳолатларини ўзгартирмай,  $T_1$  тумблерни  $a$ - $b$  ҳолатига ўтказиб,  $I_1, I_2, I_3$  токларнинг натижавий қийматлари 2.1-жадвалнинг пастки қаторига ёзилсин. Бу токларнинг ҳар бири  $E_1$  ва  $E_2$  ЭЮК манбаларини занжирга навбати билан улангандаги таъсирларидан ҳосил бўлган токларнинг алгебраик йиғиндисига тенг эканлигига ишонч ҳосил қилинг.

2.1-жадвал

$I_1, mA$		$I_2, mA$		$I_3, mA$	
$I'_1$	$I''_1$	$I'_2$	$I''_2$	$I'_3$	$I''_3$

4. Вольтметр  $V$  ёрдамида  $E_1$  ва  $E_2$  манбаларнинг кучланишларини ва занжирнинг ҳар бир қаршиликларидаги  $U_1, U_2, U_3$  кучланишларни ўлчаб, қийматларини 2.2 – жадвалга ёзинг. 2.1 – жадвалнинг маълумотларидан фойдаланиб,  $r_1, r_2, r_3$  қаршиликларнинг қийматлари хисоблаб топилади, яъни

$$r_1 = \frac{U_1}{I_1}; \quad r_2 = \frac{U_2}{I_2}; \quad r_3 = \frac{U_3}{I_3}.$$

2.2-жадвал

$E_1, B$	$E_2, B$	$U_1, B$	$U_2, B$	$U_3, B$	$r_1, Om$	$r_2, Om$	$r_3, Om$

5. Устма-устлаш усули асосида  $E_1$  ва  $E_2$  манбаларнинг қучланишлари ва  $r_1, r_2, r_3$  қаршиликларнинг олинган қийматлари бўйича текширилаётган занжир учун назарий ҳисоблашларни бажариб, унинг натижаларини тажрибадан олинганлар билан таққосланг.

### Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Устма-устлаш усулининг моҳияти нимада?
2. Занжирни навбатма – навбат ЭЮК манбаларига улаганимизда ўлчов асбобларидан ўтаётган токларнинг йўналишининг ўзгаришига сабаб нима?
3. Нима учун занжирнинг барча иш режимларида унинг айрим шахобчаларидағи токларнинг йўналишлари доимо ўзгаришсиз қолади?
4. Занжир биринчи манбадан ишлаётганда унга иккинчи манбани улаш билан токларнинг йўналишини ўзгаришсиз қолдириб, фақат биринчи манбанинг катталикларига (миқдорларига) таъсир этадиган режимни таъмин этиш мумкинми?
5. Токларни устма – устлаш принципини занжирнинг айрим участкалари қучланишларига қўллаш мумкинми? Мумкин бўлса (бўлмаса) нима учун?
6. Қандай ҳолларда электр занжирларини ҳисоблаш учун устма-устлаш усулини қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади?

### 3-лаборатория иши

## ҮЗГАРУВЧАН ТОК ЗАНЖИРИДА $r$ , $L$ ВА С ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ КЕТМА-КЕТ УЛАШ

### I. Ишнинг мақсади.

1. Ўзгарувчан ток занжири учун Ом ва Кирхгофнинг иккинчи конуини татбик этишни ўрганиш.

2. Ўзгарувчан ток занжирида актив қаршилик  $r$ , индуктивлик  $L$  ва сифим  $C$  ни турли схемаларда кетма-кет улаганда занжирга берилган кучланишнинг қандай тақсимланишини амалда текшириш.

3. Ўлчашдан олинган маълумотлар бўйича кетма-кет занжир учун ток ва кучланишларнинг вектор диаграммасини қуришни ўрганиш.

4. Занжирнинг актив -  $r$ , реактив (индуктив -  $X_L$ , сифим -  $X_C$ ) ва тўла -  $Z$  қаршиликларини, шунингдек, занжирнинг кириш томонидаги ва қисмларидаги ток ва кучланишлар орасидаги фаза силжиш бурчакларини аниqlашни ўрганиш.

5. Занжирнинг параметрларига қараб ток ва кучланишлар турли фаза силжиш бурчакларига эга бўлишини осциллограф ёрдамида кўриб, ишонч ҳосил қилиш.


$$Z = \frac{U}{I}; P = I^2 \cdot r; r = \frac{P}{I^2}; X = \sqrt{Z^2 - r^2}; X_L = \omega L = \sqrt{Z_F^2 - r_F^2}; Z_F = \frac{U_F}{I}$$
$$r_F = \frac{P_F}{I^2}; L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f} \Gamma_H(\text{Генри}); f = 50 \text{ Гц}; \omega = 2\pi f = 314; X_C = Z_C = \frac{U_C}{I};$$
$$C = \frac{1}{X_C \cdot \omega} = \frac{1}{X_C \cdot 314} \Phi(\text{Фараада}); C = \frac{10^6}{314 \cdot X_C} \mu\Phi (\text{микрофараад} \text{ } a); \cos \varphi = \frac{P}{U \cdot I}$$

### II. Назарий қисм.

Ўзгарувчан ток занжири  $r$ ,  $L$  ва  $C$  элементларининг кетма – кет, параллель ва аралаш уланган турлича схемаларидан иборат бўлиши мумкин. Занжирдаги актив қаршилик  $r$  истеъмол қилинаётган электр энергиясининг иссиқлик ёки ёруғлик энергиясига, яъни фойдали ишга айланяётганлигини характерлайди. Индуктивлик  $L$  занжирнинг магнит майдонини, сифим  $C$  эса электр майдонини характерлайди.

Ушбу лаборатория ишида истеъмолчиларни ўзгарувчан ток занжирида кетма – кет улашнинг қуйидаги ҳоллари ўрганилади:

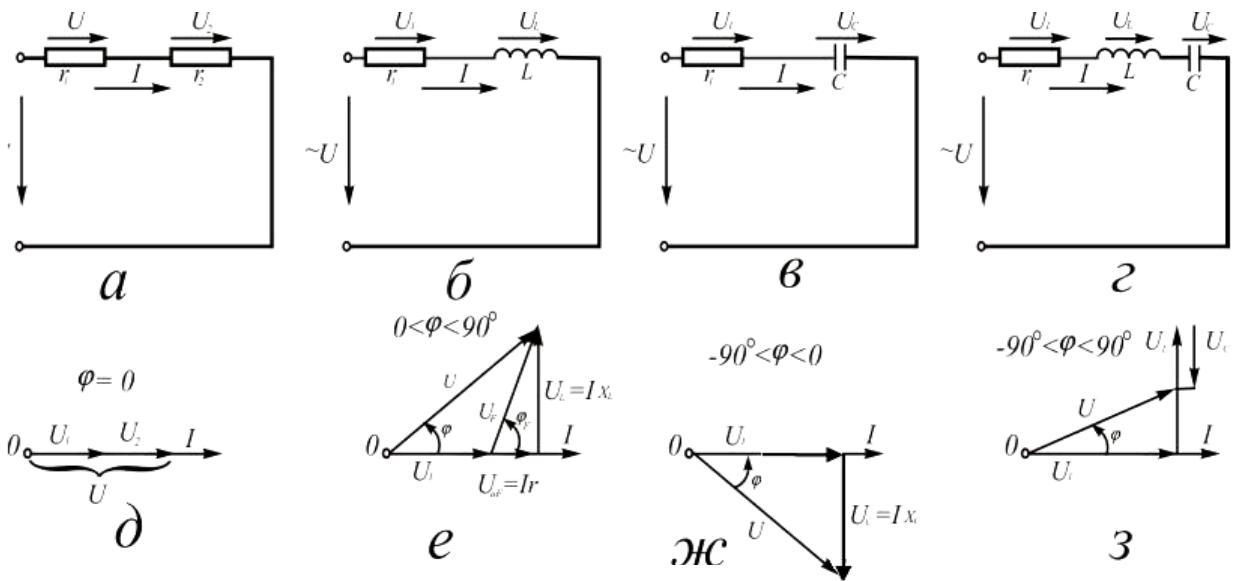- актив қаршилик  $r_1$  ва  $r_2$  кетма – кет уланган занжир (3.1- расм, *a*);
- актив қаршилик  $r_1$  ва индуктив ғалтак  $L$  кетма – кет уланган занжир (3.1-расм, *b*);
- актив қаршилик  $r_1$  ва конденсатор  $C$  кетма – кет уланган занжир (3.1-расм, *c*);
- умумий ҳол –  $r$ ,  $L$  ва  $C$  элементлар кетма – кет уланган занжир (3.1-расм, *e*).



### 3.1 – расм

,  $\varphi$  да күрсатилган ўзгарувчан ток занжири учун Ом қонуни қыйдагича ифодаланади:

$$I = \frac{U}{z} = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2}}$$

бу ерда:  $I$  ва  $U$  занжирдаги ток ва кучланишнинг таъсир этувчи қиймати,  $z$  – занжирнинг тўла қаршилиги,  $Om$ ,  $r$  – актив қаршилик,  $Om$ ;  $x_L$  – индуктив қаршилик,  $Om$ ;  $x_C$  – сифим қаршилик,  $Om$ .

$$x_L = \omega L; \quad x_C = \frac{1}{\omega C};$$

бу ерда:  $L$  – индуктивлик,  $Gn$ ,  $C$  – сифим,  $\Phi$ ,  $\omega = 2\pi f$  - ўзгарувчан ток бурчак частотаси,  $rad \cdot c^{-1}$ ,  $f$  – ўзгарувчан ток частотаси,  $Gn$ .

Ўзгарувчан ток занжирларида жараёнларни таҳлил қилишда вектор диаграммалардан фойдаланишга тўғри келади. Уларни қуришда қуйидагиларга риоя қилиш керак:


а) занжир актив қаршиликтан иборат бўлгандаги ток ва кучланиш векторининг йўналишлари мос бўлади, улар орасидаги фаза силжиш бурчаги  $\varphi = 0$  (3.1 – расм,  $a$ ,  $\delta$  ва 3.2 - расм,  $a$ ,  $\varepsilon$ );

б) индуктивликда кучланиш фаза бўйича токдан  $90^\circ$  га олдин келади (3.2 – расм,  $b$ ,  $\delta$ );

в) сифимда эса кучланиш токдан фаза бўйича  $90^\circ$  га орқада қолади (3.2 – расм,  $e$ ,  $e$ );

б ва в пункtlардаги шартлар соғ индуктив ғалтак ( $r_L = 0$ ) ва сифим ( $r_k = 0$ ) учун қабул қилинган бўлиб, ўзгарувчан ток занжирларида жараёнларни осон тушунтиришга ёрдам беради.

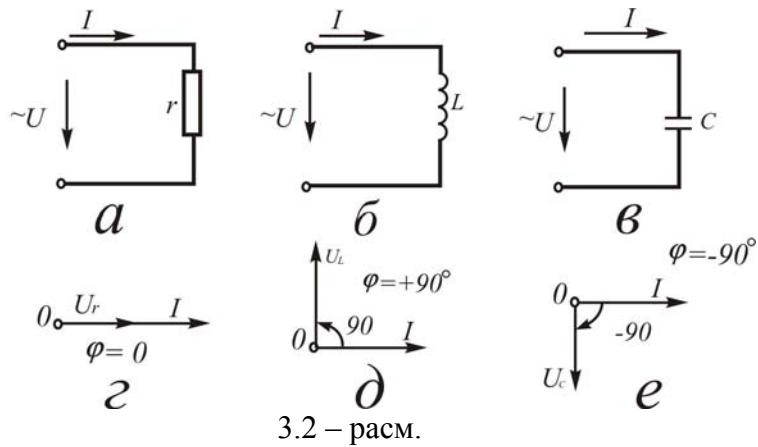Реал индуктив ғалтак ва сифимда ток билан кучланиш орасидаги фаза силжиш бурчаклари 3.1 – расм  $e$  ва жа да кўрсатилган вектор диаграммадаги каби, индуктивликда  $0 < \varphi < 90^\circ$ , сифимда эса  $-90^\circ < \varphi < 0$  бўлади.



3.2 – расм.

Үзгарувчан ток занжирида занжирга берилган кучланиш, үзгармас ток занжиридаги каби, занжир қисмларидаги кучланишалар тушувларининг алгебраик йифиндисига тенг бўлмай, балки уларнинг вектор йифиндисига тенг бўлади, яъни

$$\bar{U} = \bar{I} \cdot z_1 + \bar{I} \cdot z_2 + \dots + \bar{I} \cdot z_n = \bar{U}_1 + \bar{U}_2 + \bar{U}_3 + \dots + \bar{U}_n$$

Кирхгоф иккинчи қонунининг үзгарувчан ток занжири учун татбиқ этилиш хусусияти шу билан фарқ қиласди. Занжир фақат актив қаршиликдан иборат бўлганда Кирхгофнинг иккинчи қонуни худди үзгармас ток занжиридаги каби татбиқ этилади.

Истеъмолчилар кетма – кет биритирилган үзгарувчан ток занжирида ток билан кучланиш орасида фаза силжиш бурчаги  $\varphi$  мавжуд, яъни

$$i = I_m \sin \omega t, \quad u = U_m \sin(\omega t \pm \varphi).$$

Занжир индуктив ёки актив – индуктив характерга эга бўлса,  $\varphi$  бурчак мусбат, агар сифим ёки актив – сифим характерга эга бўлса, манфиийdir.

Үзгарувчан ток занжирининг давр ичидағи ўртача қуввати актив қувват дейилиб, у куйидагича ифодаланади:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt = UI \cos \varphi.$$

Демак, үзгарувчан ток занжирида актив қувват, үзгарувчан ток занжиридагига ўхшаш, фақат  $UI$  кўпайтмага боғлик бўлмай, қувват коэффициенти  $\cos \varphi$  га ҳам боғлиқдир.

Актив қувват ваттларда ( $Bm$ ), киловаттларда ( $kBm$ ) ва мегаваттларда ( $mBm$ ) ўлчанади.

$UI = S$  кўпайтма занжирининг тўла қуввати дейилиб, вольт – амперларда ( $BA$ ), киловольт – амперларда ( $kBA$ ) ўлчанади.

У холда

$$P = UI \cos \varphi = S \cos \varphi,$$

бу ерда  $\cos \varphi$  занжирнинг қувват коэффициенти бўлиб, у истеъмол қилинаётган тўла қувватнинг қандай қисми фойдали ишга сарф бўлаётганини кўрсатади.


Қувват  $\pm Q = UI \sin \varphi = S \sin \varphi$  занжирнинг реактив қуввати бўлиб, вольт – ампер реактив, киловольт – ампер реактивларда ўлчанади ва қисқача  $VAp$ ,  $kVAp$  тарзида ёзилади.

Реактив қувват истеъмол қилинаётган тўла қувватнинг қандай қисми манбага қайтарилаётганини билдиради, шунинг учун ҳам реактив қувват дейилади. Индуктив характердаги реактив қувватни мусбат ( $+Q_L$ ) ишора билан, сифим характердагисини эса манфий ( $-Q_C$ ) ишора билан белгилаш қабул қилинган.

### III . Ишни бажариш тартиби

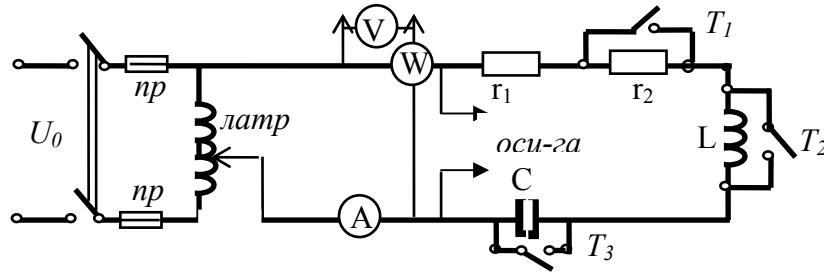1. Лаборатория стенди билан танишиб бўлгандан сўнг 3.3 – расмдаги электр схемани йиғиб, уни автотрансформатор (ЛАТР) ёрдамида бир фазали ток тармоғига уланади.

ЛАТРнинг чиқиши қисмаларидағи кучланишнинг қийматы ўқитувчи томонидан белгиланади.



3.3 – расм.

2.  $T_2$  ва  $T_3$  тумблерларни улаб,  $r_1$  ва  $r_2$  резисторлардан иборат кетма-кет занжир ҳосил қилинади. Ваттметр параллель чулғамининг ва  $V_2$  вольтметрнинг қисмалари уланган шчуплар ёрдамида занжирнинг ҳар бир қисмидаги ва бутун занжирдага актив күвватни ва кучланишларнинг тушувларини ўлчаб, натижалари 3.1 - жадвалнинг актив нагрузка қаторига ёзилади.

3. Тумблер  $T_1$  ни улаб, тумблер  $T_2$  узилади. Натижада резистор  $r_1$  дан ва индуктив фалтак  $L$  дан иборат актив-индуктив характеристи кетма-кет занжир ҳосил бўлади. 2-пунктдаги каби ўлчашларни бажариб, натижалари 3.1-жадвалнинг актив-индуктив нагрузка қаторига ёзилади.

4. Тумблер  $T_2$  ни улаб, тумблер  $T_3$  узилади. Натижада резистор  $r_1$  ва сифим  $C$  дан иборат актив-сифим характеристи кетма-кет занжир ҳосил бўлади. 2-пунктдаги каби ўлчашларни бажариб натижалари 3.1-жадвалнинг актив-сифим нагрузка қаторига ёзилади.

5. Тумблер  $T_2$  ни ажратиб, резистор  $r_1$  индуктив фалтак  $L$  ва сифим  $C$  дан иборат кетма-кет уланган занжир ҳосил қилинади. 2-пунктдаги каби ўлчашлар бажарилиб, натижаларини 3.1-жадвалдаги нагруззканинг умумий қаторига ёзиш керак.

6. 2-пунктдаги ўлчашлар бажарилганда занжир қисмларидаги кучланишлар тушувлари  $U_1$  ва  $U_2$  ларнинг алгебраик йиғиндиси тармоқ кучланиши  $U$  га teng эканлигига; 3, 4 ва 5 пунктларда эса  $U_1$ ,  $U_L$  ва  $U_c$  кучланишлар тушувларининг алгебраик йиғиндиси тармоқ кучланиши  $U$  дан катта бўлишига ишонч ҳосил қилинади.

7. 3, 4 ва 5 – пунктларда осциллограф ёрдамида ҳар бир нагрузка турининг осциллограммасини экрандан калькага кўчириб, занжирдаги ток билан кучланиш орасида фаза силжиш бурчагининг борлигига ва 2-пунктда эса шу фаза силжиш бурчагининг йўклигига ишонч ҳосил қилинади.

8. Ўлчашдан олинган маълумотлар бўйича ҳар бир нагрузка тури учун масштабда ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси курилади ва улар билан ёнма-ён тегишли осциллограммалари кўрсатилади.

9. 3.1 – жадвалдаги барча ҳисоблашларни бажаргандан сўнг занжирнинг параметрларини аниқлашга ўтилади.

10. Ўзгарувчан ток занжиррида Ом қонуни ва Кирхгоф иккинчи қонунининг татбиқ этилиш хусусиятлари, шунингдек, ток ва кучланиш орасидаги фаза силжиш бурчагига занжир параметрларининг таъсири хақида хулоса берилади.

Нагрузка характери (тури)		ҮЛЧАШЛАР			Х И С О Б Л А Ш Л А Р							
		<i>I</i>	<i>U</i>	<i>P</i>	<i>cosφ</i>		<i>Z</i>	<i>r</i>	<i>X<sub>L</sub></i>	<i>X<sub>C</sub></i>	<i>L</i>	<i>C</i>
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Bm</i>	<i>диаг</i>	<i>хисоб</i>	<i>Ом</i>	<i>Ом</i>	<i>Ом</i>	<i>Ом</i>	<i>Гн</i>	<i>мкФ</i>
Актив	резистор <i>r<sub>1</sub></i>											
	резистор <i>r<sub>2</sub></i>											
	бутун занжир											
Актив - индуктив	резистор <i>r<sub>1</sub></i>											
	индуктив ғалтак <i>L</i>											
	бутун занжир											
Актив - сифим	резистор <i>r<sub>1</sub></i>											
	конден- сатор <i>C</i>											
	бутун занжир											
Умумий хол	резистор <i>r<sub>1</sub></i>											
	индуктив ғалтак <i>L</i>											
	конден- сатор <i>C</i>											
	бутун занжир											

### Хисобот түзиш тартиби.

#### 1. Ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаларини қуриш.

Аввал ток ва кучланишларнинг масштабини ( $m_I = \frac{A}{мм}$ ,  $m_U = \frac{B}{мм}$ ) танлаб олиш керак.

Кетма – кет занжирларда ток занжирнинг барча элементлари учун бир хил қийматтаға эга бўлгани учун уни бош вектор тарзida олиш маъқул хисобланади.

а) Нагрузка актив қаршиликдан иборат бўлганда. Ихтиёрий *O* нуқтадан ток вектори *I* ни горизонтал қўйиб (3.1 – расм, *д*) яна шу нуқтадан ток векторининг йўналиши бўйича *r<sub>1</sub>* резистордаги кучланиш тушуви вектори  $\bar{U}_1$  ни қўямиз, унинг охиридан *r<sub>2</sub>* резистордаги кучланиш тушуви вектори  $\bar{U}_2$  ни қўямиз. Бу векторларнинг йигиндиси тармоқ кучланишининг вектори  $\bar{U}$  га тенг.

б) Нагрузка актив қаршилик ва индуктивликдан иборат бўлганда. Ихтиёрий *O* нуқтадан ток вектори *I* ни горизонтал қўйиб (3.1 – расм, *e*) яна шу нуқтадан ток векторининг йўналиши бўйича *r<sub>1</sub>* резистордаги кучланиш тушуви вектори  $\bar{U}$  ни қўямиз. Мазкур занжир учун Кирхгофнинг иккинчи қонунига кўра унга берилган кучланиш:

$$\bar{U} = \bar{I} \cdot r_1 + \bar{I} z_F = \bar{U}_1 + \bar{U}_F,$$

бу ерда  $z_F$  - индуктив ғалтакнинг тўла қаршилиги,  $Om$ ,  $\bar{U}_F$  - индуктив ғалтакдаги кучланиш тушуви,  $B$ .

Сўнгра  $\bar{U}_1$  векторнинг охиридан соат стрелкаси харакатига тескари йўналишда индуктив ғалтакдаги кучланиш вектори  $\bar{U}_F$  га тенг радиус билан ёй чизиб,  $O$  нуқтадан эса бутун занжир кучланишининг вектори  $\bar{U}$  га тенг радиус билан ёй чизилади. Ёйларнинг кесишган нуқтасини  $O$  нуқта ва  $\bar{U}_1$  векторнинг охири билан бирлаштириб, вектор диаграммани хосил қиласиз. Ғалтакдаги кучланиш  $\bar{U}_F$  ни актив  $\bar{U}_{aF} = Ir_F$  ва индуктив  $U_L = Ix_L$  ташкил этувчиларга ажратиш мумкин.

в) Нагрузка актив қаршилик ва сифимдан иборат бўлганда кучланиш векторлари  $\bar{U}$  ва  $\bar{U}_c$  бош вектор  $I$  га нисбатан соат стерлкасининг харакат йўналишида чизилади. Конденсаторнинг актив қаршилиги  $r_c$  жуда кичик бўлганидан ундаги кучланишининг тушуви  $U_{ac} = I \cdot r_c$  ҳисобга олинмайди. Шунинг учун кучланиш вектори  $U_c$  ток векторидан ( $U_r$  нинг охиридан) фаза бўйича  $90^\circ$  га қолувчан бурчак остида қўйилади (3.1 – расм, жс).

г) Нагрузка актив қаршилик, индуктив ва сифимдан иборат бўлгандаги умумий ҳол учун вектор диаграмма (3.1 – расм, з) қуриш ўқувчиларнинг ўзига топширилади.

## 2. Схеманинг параметрларини аниқлаш.

а) занжирнинг қувват коэффициентини асбобларнинг кўрсатиши бўйича қўйидаги формуладан аниқланади:

$$\cos \varphi = \frac{P}{UI}.$$

Вектор диаграммадан эса тегишли ток ва кучланиш векторлари орасидаги бурчакни ўлчаб, унинг қийматини тригонометрик жадвалдан топгандан сўнг, қувват коэффициенти  $\cos \varphi$  ни аниқлаш мумкин ёки тегишли тўғри бурчакли учбурчакнинг катет ва гипотенузасини мм да ўлчаб, уларнинг нисбатини олиш мумкин. Иккинчи усулда аникроқ ҳисобланади.  $\cos \varphi$  нинг вектор диаграммадан аниқланган қиймати 3.1 – жадвалга ёзилади;

б) занжирнинг исталган қисмининг тўла қаршилиги Ом қонунидан аниқланади:

$$z = \frac{U}{I};$$

в) бутун занжирнинг актив қувватидан занжирнинг актив қаршилиги  $r$  ни аниқлаш мумкин:

$$P = I^2 \cdot r, \quad \text{бундан } r = \frac{P}{I^2}.$$

Занжирнинг айrim қисмларининг актив қаршилиги резистор, ғалтак ёки конденсаторнинг тегишли актив қувватларини юқоридаги формулага қўйиш билан топилади;

г) ғалтакнинг индуктивлиги  $L$  ни аниқлаш учун аввал унинг индуктив қаршилиги  $x_L$  топилади:

$$x_L = \omega L = \sqrt{z_F^2 - r_F^2},$$

бу ерда  $z_F$  - ғалтакнинг тўла қаршилиги,  $z_F = \frac{U_F}{I}$ ;  $r_F$  - ғалтакнинг актив қаршилиги,

$$r_F = \frac{P_F}{I^2}.$$

Занжирнинг индуктивлиги:

$$L = \frac{x_L}{\omega} = \frac{x_L}{2 \cdot \pi \cdot f}, \Gamma_H;$$

д) конденсаторнинг сифими  $C$  ни аниқлаш учун аввал унинг сифим қаршилиги  $x_c$  аниқланади:

$$x_c = \frac{1}{\omega C} = \sqrt{z_k^2 - r_k^2}.$$

Конденсаторнинг сифими

$$C = \frac{1}{x_c \cdot 2\pi \cdot f}, \Phi, (\text{фараада})$$

ёки

$$C = \frac{1 \cdot 10^6}{x_c \cdot 2\pi \cdot f}, \mu\Phi.$$

### Үз - ўзини текшириш учун саволлар.

1. Ом қонуни ва Кирхгофнинг иккинчи қонунини ўзгарувчан ва ўзгармас ток занжирларига қўлланишдаги хусусиятлари нималардан иборат?
2. Нагрузканинг кўйидагича уланган ҳоллари учун ток ва кучланишнинг вектор диаграммасини қандай қуриш мумкин:
  - а) иккита резистор кетма-кет уланганда;
  - б) резистор ва ғалтак кетма-кет уланганда;
  - в) резистор ва конденсатор кетма-кет уланганда;
  - г) резистор, ғалтак ва конденсатор кетма-кет уланганда?
3. Нима учун ғалтакдаги кучланиш  $U_F$  ва  $U_L$ , шунингдек конденсатордаги кучланиш  $U_k$  ва  $U_c$  ўзаро teng эмас?
4. Занжирнинг актив, индуктив, сифим ва тўла қаршиликлари қандай аниқланади?
5. Ғалтакнинг индуктивлиги  $L$  ва конденсаторнинг сифими  $C$  қандай аниқланади?
6. Бутун занжирнинг ва занжир айрим қисмларининг қувват коэффициентлари  $\cos\varphi$  қандай аниқланади?
7. Соф индуктив ғалтакда кучланишнинг токдан, соф сифимда токнинг кучланишдан фаза бўйича  $90^\circ$ га олдин келишини тушунтириб беринг.

**4-лаборатория иши**  
**ҮЗГАРУВЧАН ТОК ЗАНЖИРИДА  $r$ ,  $L$  ВА С ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ**  
**ПАРАЛЛЕЛ УЛАШ**

**I. Ишнинг мақсади.**

1. Синусоидал үзгарувчан токнинг параллел занжирлари учун Ом ва Кирхгофнинг биринчи конунини татбиқ этишини ўрганиш.


2. Үзгарувчан ток занжирди актив ўтказувчанлиги  $g$  бўлган резистор  $r$ , индуктивлик  $L$  ва сигим  $C$  ни турли схемаларда параллел улагандаги умумий токнинг қандай тақсимланишини амалда текшириш.

3. Ўлчашдан олинган маълумотлар бўйича параллел занжир учун ток ва кучланишларнинг вектор диаграммасини куришни ўрганиш.

4. Занжирнинг актив  $g$ , реактив  $b$  (индуктив -  $b_L$ , сигим -  $b_c$ ) ва тўла у ўтказувчанликларини ҳамда қувват коэффициенти  $\cos\varphi$  ни аниқлашни ўрганиш.

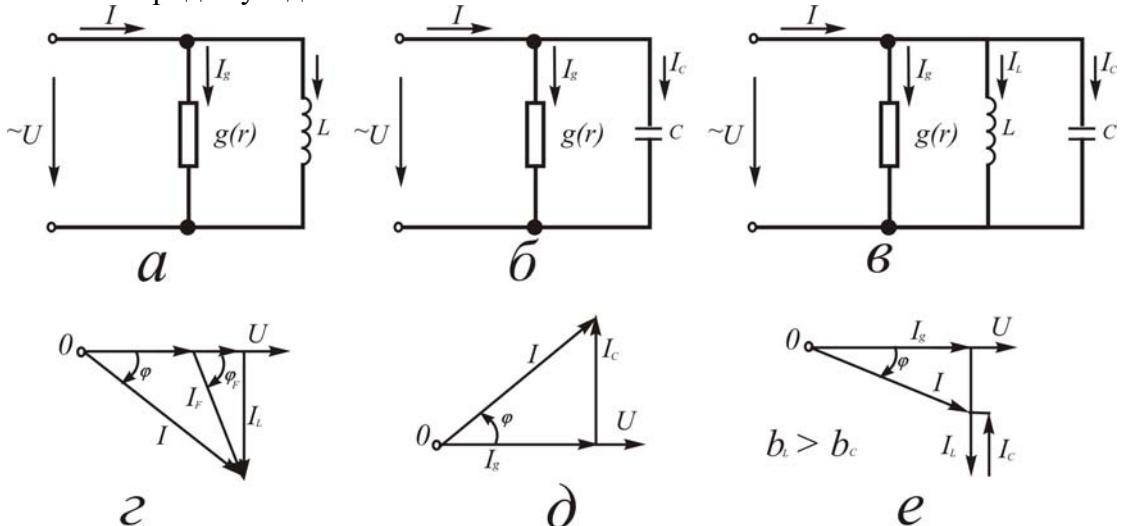**II. Назарий қисм.**

Маълумки, параллел уланган занжирнинг элементлари бир хил қийматдаги кучланиш таъсирида бўлади.



4.1 – расм.

Мазкур лаборатория ишида истеъмолчиларни үзгарувчан ток занжирига параллел улашнинг қуйидаги ҳоллари ўрганилади:

- актив ўтказувчанлик  $g$  билан индуктив ғалтак  $L$  ни параллел улаш (4.1-расм,  $a$ );
- актив ўтказувчанлик  $g$  билан конденсатор  $C$  ни параллел улаш (4.1-расм,  $b$ );
- умумий ҳолда эса  $g$ ,  $L$  ва  $C$  элементларни параллел улашдир (4.1-расм,  $c$ );

Параллел занжирнинг ҳар бир шахобчасидаги ток Ом қонунига биноан қуйидаги тартибда аниқланади:

- актив ўтказувчанлик шахобчасидаги ток

$$I_g = g \cdot U,$$

бу ерда:  $I_g$  - актив ўтказувчанликли резистор  $r$  орқали ўтувчи ток,  $A$ ;  $U$  - тармоқнинг кучланиши,  $V$ ;  $g$  - резисторнинг ўтказувчанлиги,  $\frac{1}{\Omega \cdot m}$ .

- индуктив ғалтакли шахобчадаги ток

$$I_F = b_L \cdot U,$$

бу ерда  $I_F$  - индуктив ғалтак орқали ўтувчи ток,  $A$ ;  $b_L$  - индуктив ғалтакнинг ўтказувчанлиги  $\left(\frac{1}{\Omega m}\right)$ :

$$b_L = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot L},$$

$\omega$  - ўзгарувчан токнинг бурчак частотаси;  $f$  - ўзгарувчан токнинг частотаси, Гц;  $L$  - ғалтакнинг индуктивлиги, Гн.

в) конденсаторли шахобчадаги ток

$$I_C = b_C \cdot U,$$

бу ерда  $I_C$  - конденсаторли занжирдан ўтувчи ток,  $A$ ;  $b_C$  - конденсаторнинг сифим ўтказувчанлиги,  $\left(\frac{1}{\Omega m}\right)$ :

$$b_C = \omega \cdot C = 2\pi \cdot f \cdot C.$$

$C$  - конденсаторнинг сифими, Ф.

Ўзгарувчан токни хисоблаш назариясига биноан манбадан истеъмол қилинаётган умумий ток:

$$I = \sqrt{I_g^2 + (I_L - I_C)^2}$$

ёки

$$I = U \cdot \sqrt{g^2 + (b_L - b_C)^2} = U \cdot \sqrt{g^2 + b^2} = U \cdot y,$$

бу ерда  $I$  - занжирнинг тармоқланмаган қисмидаги ток,  $A$ ;  $b$  - занжирнинг реактив ўтказувчанлиги,  $\frac{1}{\Omega m}$ ;  $y$ -занжирнинг тўла ўтказувчанлиги,  $\frac{1}{\Omega m}$

Барча ўтказувчанликларнинг ўлчов бирлиги  $\frac{1}{\Omega m}$  ёки сименс (қисқача См) деб белгиланади.

Кирхгофнинг биринчи қонунинига кўра ўзгарувчан ток занжирда тармоқланиш нуқтасидаги токларнинг геометрик йиғиндиси нолга тенг, яъни:

$$\bar{I} = \bar{I}_g + \bar{I}_L \text{ ёки } \bar{I} - \bar{I}_g - \bar{I}_L = 0 \quad (4.1 - \text{расм, } a);$$

$$\bar{I} = \bar{I}_g + \bar{I}_C \text{ ёки } \bar{I} - \bar{I}_g - \bar{I}_C = 0 \quad (4.1 - \text{расм, } \delta);$$

$$\bar{I} = \bar{I}_g + \bar{I}_L + \bar{I}_C \text{ ёки } \bar{I} - \bar{I}_g - \bar{I}_L - \bar{I}_C = 0 \quad (4.1 - \text{расм, } \epsilon);$$

Ўзгарувчан ток занжирда истеъмол қилинаётган актив қувват

$$P = UI \cos \varphi,$$

бу ерда  $\cos \varphi$  - занжирнинг қувват коэффициенти;  $\varphi$  - занжирнинг тармоқланмаган қисмидаги ток билан кучланиш векторлари орасидаги фаза силжиш бурчаги.

Параллел шахобчаларда истеъмол қилинаётган актив қувватлар

$$P_g = U \cdot I_g \quad (\cos \varphi_g = 1);$$

$$P_F = U \cdot I_F \cdot \cos \varphi_F;$$

$$P_C = U \cdot I_C \cdot \cos \varphi_C,$$

бу ерда  $P_g$  - актив ўтказувчанли резистор истеъмол қилаётган қувват, Вт;  $P_F, P_C$  - тегишлича индуктив ғалтак ва конденсатор истеъмол қилаётган актив қувват, Вт;  $\cos \varphi_F, \cos \varphi_C$  - тегишлича ғалтакли ва конденсаторли шахобчаларнинг қувват коэффициентлари.

Бутун занжирнинг актив қуввати параллел шахобчалар актив қувватларининг алгебраик йиғиндисидан иборат, яъни:

$$P = P_g + P_F + P_C$$

### III . Ишни бажариш тартиби.

1. Лаборатория стенди билан танишиб бўлгандан сўнг 4.2 – расмдаги электр схемани йиғиб, уни автортрансформатор (*ЛАТР*) ёрдамида бир фазали ток тармоғига уланади. *ЛАТР* нинг чиқиши қисмаларидағи кучланишнинг қиймати ўқитувчи томонидан белгиланади.

2.  $T_1$  ва  $T_2$  тумблерларни улаб, резистор  $r$  ва индуктив ғалтак  $L$  дан иборат параллел занжир ҳосил қилинади. Ваттметр ёрдамида бутун занжирнинг актив қувватини,  $A$ ,  $A_1$  ва  $A_2$  амперметрлар ёрдамида эса занжирнинг тармоқланмаган қисмларидаги ва шахобчалардаги токларни ўлчаб, олинган маълумотлар 4.1 – жадвалнинг актив – индуктив нагрузка қаторига ёзилади.

3. Тумблер  $T_2$  ни узиб, тумблер  $T_3$  уланади. Натижада резистор  $r$  ва конденсатор  $C$  дан иборат актив-сифим характеристли параллел занжир ҳосил қилинади. 2 – банддаги каби ўлчашларни бажариб, натижаларни 4.1 – жадвалнинг актив - сифим нагрузка қаторига ёзилади.


4. Тумблер  $T_2$  ни улаб, резистор  $r$ , индуктив ғалтак  $L$  ва конденсатор  $C$  дан иборат параллел занжир ҳосил қилинади. 2 – банддаги каби ўлчашларни бажариб, натижаларни 4.1 – жадвалдаги нагрузканинг умумий тури қаторига ёзилади.

5. 2, 3 ва 4 – бандлардаги ўлчашлар бажарилгандан кейин занжирларнинг шахобчаларидаги  $I_g$ ,  $I_L$  ва  $I_C$  токларнинг алгебраик йиғиндиси умумий ток  $I$  дан ката бўлишига ишонч ҳосил қилинади.

6. Ўлчашдан олинган маълумотлар бўйича ҳар бир нагрузка тури учун масштабда кучланиш ва токларнинг вектор диаграммалари қурилади.

7. 4.1 – жадвалдаги барча ҳисоблашларни бажаргандан сўнг занжирнинг параметрларини аниқлашга ўтилади.

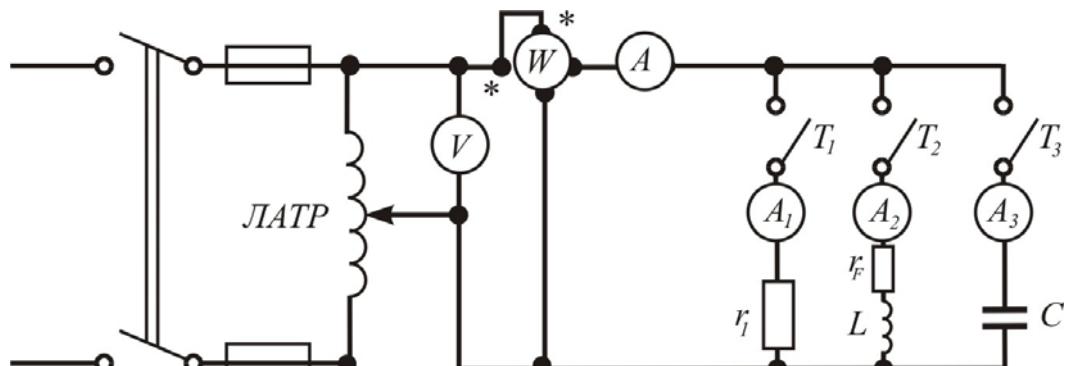8. Элементлари параллел уланган ўзгарувчан ток занжирни учун Ом қонунини ва Кирхгофнинг биринчи қонунини тадбик этиш ҳақида хулоса берилади.



4.2 – расм.

4.1 – жадвал.

Нагрузка характери (тури)		ҮЛЧАШЛАР					ХИСОБЛАШЛАР						
		<i>I</i>	<i>I<sub>1</sub></i>	<i>I<sub>2</sub></i>	<i>I<sub>3</sub></i>	<i>P</i>	<i>cosφ</i>		<i>y</i>	<i>g</i>	<i>b<sub>L</sub></i>	<i>b<sub>C</sub></i>	<i>L</i>
		<i>A</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>Bm</i>	диаг	хисоб	$\frac{1}{O\Omega}$	$\frac{1}{O\Omega}$	$\frac{1}{O\Omega}$	$\frac{1}{O\Omega}$	<i>Gn</i>
Актив - индуктив	резистор <i>r<sub>1</sub></i>												
	индуктив фалтак <i>L</i>												
	бутун занжир												
Актив - сифим	резистор <i>r<sub>1</sub></i>												
	конден- сатор <i>C</i>												
	бутун занжир												
Умумий ҳол	резистор <i>r<sub>1</sub></i>												
	индуктив фалтак <i>L</i>												
	конден- сатор <i>C</i>												
	бутун занжир												

#### IV. Ҳисобот тузиш тартиби.

##### 1. Ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаларини қуриш.

1. Кучланиш ва токларнинг вектор диаграммаларини қуриш. Аввал ток ва кучланишларнинг масштабини ( $m_I = \frac{A}{мм}$ ,  $m_U = \frac{B}{мм}$ ) танлаб олиш керак.

Кучланиш параллел занжирларда занжирнинг барча шахобчалари учун бир хил қийматга эга бўлгани учун уни бош вектор тарзида олиш маъқул ҳисобланади.

а) Нагрузка актив – индуктив характерга эга бўлганда. Ихтиёрий *O* нуқтадан (4.1 – расм, 2) кучланиш *U* нинг векторини горизонтал йўналишда чизамиз. Яна шу нуқтадан кучланиш векторининг йўналиши бўйича резисторли шахобча орқали ўтувчи ток *I<sub>g</sub>* нинг векторини чизамиз.

Кирхгофнинг биринчи қонунига биноан занжирдаги умумий ток

$$I = I_g + I_F.$$

Бу ифоданинг вектор диаграммасини қуриш учун ток вектори *I<sub>g</sub>* нинг охиридан соат стрелкасининг ҳаракати йўналишида (чунки индуктив ток кучланишдан фаза бўйича орқада қолади) *I<sub>2</sub>* = *I<sub>F</sub>* токи векторига тенг радиус билан ёй чизилади. Сўнгра *O* нуқтадан умумий ток *I* нинг векторига тенг радиус билан ёй чизилади. Ёйларнинг кесишигана нуқтасини *I<sub>g</sub>* токи векторининг охири ҳамда *O* нуқта билан бирлаштириб, вектор диаграммани ҳосил қиласиз. Фалтакдан ўтаётган ток *I<sub>F</sub>* ни актив ток *I<sub>gF</sub>* ва индуктив ток *I<sub>L</sub>* дан иборат ташкил этувчиларга ажратиш мумкин;

б) нагрузка актив – сифим характерга эга бўлганида ток векторлари  $I$  ва  $I_C$  соат стрелкасининг харакати йўналишига тескари йўналишда чизилади. Конденсаторнинг актив ўтказувчанлиги жуда кичик бўлганидан у хисобга олинмайди. У ҳолда сифим характеридаги ток вектори ( $I_C = I_3$ ) кучланиш векторидан фаза бўйича  $90^\circ$  га ўзувчан йўналишда қўйилади (4.1 – расм,  $\delta$ );

в) нагрузка актив резистор, индуктив ғалтак ва конденсатордан иборат бўлгандағи умумий ҳол учун вектор диаграммани (4.1 – расм,  $e$ ) қуриш ўқувчиларнинг ўзларига топширилади;

г) қувват коэффициентини аниқлаш. Бутун занжирнинг қувват коэффициенти қуйидаги формула билан аниқланади:

$$\cos \varphi = \frac{P}{UI}.$$

Параллел шахобчалар учун ҳам қувват коэффициенти ҳам ана шу формула билан аниқланади, аммо қувват ва токнинг ҳар бир шахобча учун тегишли қийматлари олинади.

Вектор диаграммадан занжирнинг қувват коэффициентини аниқлаш учун тегишли бурчакларни ўлчаб, тригонометрик жадвалдан  $\cos \varphi$  нинг қийматлари аниқланади.

Шунингдек, вектор диаграммадан тегишли тўғри бурчакли учбурчакнинг катет ва гипотенузаларини ўлчаб, уларнинг нисбатини олиш мумкин. Кейинги усул аниқроқ натижага беради;

д) занжирнинг ўтказувчанликларини аниқлаш:

1. Занжирнинг тўла ўтказувчанлиги

$$y = \frac{I}{U}, \text{См.}$$

2. Занжирнинг актив ўтказувчанлиги

$$g = \frac{I_g}{U}, \text{См } (I_g = I_1).$$

3. Занжирнинг индуктив ўтказувчанлиги

$$b_L = \frac{I_L}{U}, \text{См } (I_L \approx I_2).$$

4. Занжирнинг сифим ўтказувчанлиги

$$b_C = \frac{I_C}{U}, \text{См } (I_C \approx I_3).$$

### **Ўз - ўзини текшириш учун саволлар.**

- Кирхгофнинг биринчи қонунини ўзгарувчан ток занжирларига татбиқ этиш хусусиятлари нималардан иборат?
- Ўзгарувчан ток занжири учун Ом қонуни қандай татбиқ этилади?
- Нагрузканинг қуйидагича уланган ҳоллари учун кучланиш ва токларнинг вектор диаграммасини қандай қуриш мумкин:
  - резистор ва индуктив ғалтак параллел уланганда;
  - резистор ва конденсатор параллел уланганда
  - резистор, индуктив ғалтак ва конденсатор параллел уланганда.
- Бутун занжирнинг, ғалтакнинг ва конденсаторнинг параметрлари қандай аниқланади?
- Бутун занжирнинг ва занжир шахобчаларининг қувват коэффициенти қандай аниқланади?
- Фаза силжиш бурчаги деб нимага айтилади?

## 5-лаборатория иши КУЧЛАНИШЛАР РЕЗОНАНСИ

### I. Ишни бажаришдан мақсад

1. Актив, индуктив ва сифим қаршиликлари кетма-кет уланган занжирда кучланишлар резонанси ҳодисасини экспериментал текшириш.
2. Занжирнинг кетма-кет тебраниш (резонанс) контурини резонансга қадар, резонанс пайтида ва резонансдан кейинги бўлган параметрларини аниқлаш ва ўзига хос хусусиятларини, иш режимини ўрганиш.
3. Тажрибадан олинган маълумотларни назарий ҳисоблар билан таққослаш.

### II. Ишга оид назарий тушунчалар

Индуктивлик ва сифим элементлари бўлган электр занжирларида кузатиладиган резонанс ҳодисаларининг табиати механикадаги, молекуляр физикадаги, оптикадаги ва бошқа соҳалардаги резонансларнинг табиатига ўхшашdir. Барча ҳолларда резонанс тебраниш контурига (системасига) ташқаридан берилган даврий таъсир (ташқи куч) туфайли содир бўлади. Ўз параметрларига кўра ҳар бир тебраниш системаси ўзларининг хусусий тебранишлар частотаси  $\omega_0$  га эга. Системада тўплланган энергия ўз ҳолатини тўла циклда шу частота тезлигида ўзгартириб туради. Ички энергия сарфи бўлмаган (идеал) ҳар кандай тебраниш системасини  $\omega_0$  частота билан тебратиб юборилса, у бу ҳолатни керагича узоқ вақт сақлаб тура олади. Ички энергия сарфи бўлган тебраниш системасида эса тўплланган энергия аста-секин нолгача камая боради ва системадаги тебранишлар ҳам сўнади. Агар системада бўлаётган ҳар циклдаги энергия сарфини ўша  $\omega_0$  частотада циклик равишда ташқи энергия манбаидан тўлдириб тура олсан, у ҳолда система магнит оқими ўзгармасдан қолиб, тебраниш чексиз узоқ давом этади. Бу резонанс ҳодисасининг намоён бўлишидир. Бошқача айтганда, резонанс тебраниш системасининг хусусий тебранишлар частотаси  $\omega_0$  ни ташки кучнинг (энергия манбаининг) мажбурий частотаси  $\omega$  билан мос тушиш ҳодисасидир.

Электр занжирларда тебраниш системаси тарзида индуктив ғалтак  $L$  ва сифим  $C$  дан ташкил топган тебраниш контури (5.1-расм,а) қаралади. Конденсаторнинг қопламаларида бошлангич заряд  $q_0$  бўлганда, конденсаторнинг электр майдон энергияси

$$W_C = \frac{q_0^2}{2C} = \frac{CU_0^2}{2}$$

га тенг бўлиб, у ғалтакнинг худди шу магнитордаги магнит майдон энергияси

$$W_M = \frac{\psi_0^2}{2L} = \frac{LI_0^2}{2}$$

билан циклик равишда ўрин алмасиб туради ва ушбу ўзгаришлар натижасида контурда  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  бурчак частотали даврий тебранишлар ҳосил бўлади.

(Бу ерда  $U_0$  – контурдаги конденсатор токи  $i = 0$  бўлгандаги кучланиш,  $\psi_0$  – ғалтакдаги ток максимум, яъни  $i = I_0$  бўлгандаги илашган магнит оқими). Истаган пайтда  $L$  ва  $C$  реактив элементлардаги кучланишлар оний қийматларининг йигиндиси доимо нолга тенг, яъни


$$u_L + u_C = 0, \quad (1)$$

ёки

$$L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt = 0.$$

Энергия сарфи мавжуд бўлган электр тебраниш контурининг схемасида актив қаршилик ёки актив ўтказувчаник бўлиб, занжир элементлари уч хил кўринишда, яъни кетма-кет, параллел ва аралаш схемада уланиши мумкин. Қуйида  $g$ ,  $L$  ва  $C$  элементлар кетма-кет уланган (5.1-расм,б) занжирдаги кучланишлар резонанси ҳодисаси кўрилади. Занжирда

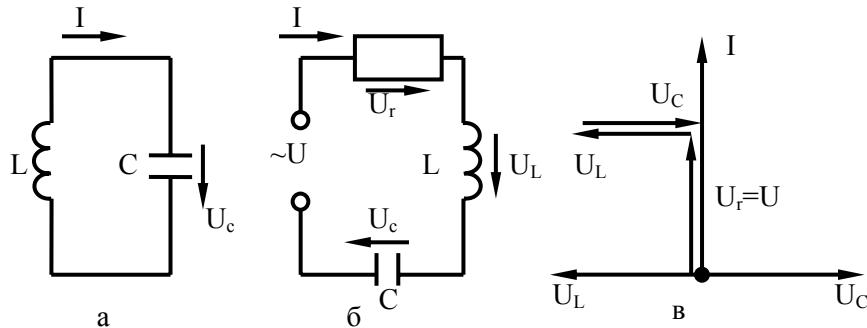резонанс ҳодисаси содир бўлиши учун реактив элементларнинг қаршиликлари  $x_L = x_C$  ёки  $\omega L = \frac{1}{\omega C}$  бўлиши керак. Бунга  $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  да эришиш мумкин. Агар кетма-кет тебраниш контурини синусоидал кучланиш  $u = U_m \sin \omega t$  манбага уласак, ундан резонанс пайтида оқиб ўтадиган ток



5.1-расм

$$I = \frac{U}{z} = \frac{U}{\sqrt{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2}} = \frac{U}{r}. \quad (2)$$

(2)га тенгдир

Демак, резонанс пайтида занжирнинг қаршилиги минимал бўлиб, ток ўзининг максимал қийматига эришади. Бу кучланишлар резонанси ҳодисасининг ўзига хос хусусияти ҳисобланади.

Тенглама (1) га биноан кучланишлар резонанси пайтида L ва C реактив элементлардаги кучланишларнинг алгебраик (ёки вектор) йиғиндилири нолга тенг, яъни

$$\bar{U}_L + \bar{U}_C = 0 \text{ ёки } \bar{I}x_L + \bar{I}x_C = 0.$$

Занжирнинг резонанс пайтидаги ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси 5.1-расм, в да кўрсатилган. Вектор диаграммадан кўринадики, реактив элементлардаги кучланишлар ўзаро тенг ( $U_L = U_C$ ), аммо қарама-қарши фазада бўлган резонанс (реактив) кучланишлари  $U_L$  ва  $U_C$  бир-бирларини тўла компенсация қиласди. Бу пайтда занжирга берилган кучланиш U актив қаршиликдаги кучланишнинг пасаюви  $U_r$  га тенг ва тўла занжир учун ҳисобланган фаза силжиш бурчаги  $\phi = 0$  бўлади. Тебраниш контури манба учун худди актив юклами ҳисобланади. Реактив кучланишлар  $U_L$  ва  $U_C$  нинг таъсир этувчи қийматлари умумий кучланиш U нинг қийматига нисбатан катта ёки кичик бўлиши тебраниш контурининг тўлқин қаршилиги  $\rho$  га боғлиқ:

$$\rho = x_L = x_C = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad (\Omega).$$

Аниқроқ айтганда актив қаршилик  $\rho$  га нисбатан унинг неча марта катта ёки кичиклигига боғлиқ. Бу ерда  $Q = \frac{\rho}{r}$  - тебраниш контурининг асллиги дейилади. Тескари нисбат


$$d = \frac{r}{\rho} = \frac{1}{Q}$$

эса тебраниш контурининг сўниши дейилади.

Занжирда кучланишлар резонанси қуидаги усууллар билан ҳосил қилиниши мумкин:

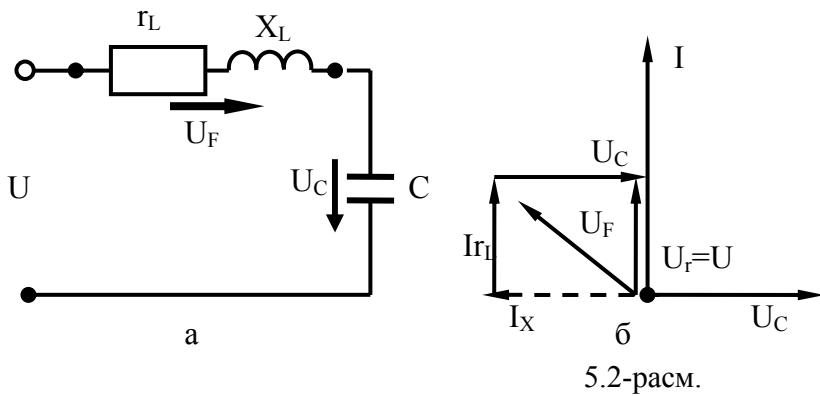1. Занжирнинг параметрлари L ва C, яъни частота  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  ўзгармас бўлганда,

манбанинг частотасини бир текис ўзгартириш билан  $\omega = \omega_0$  тенглик амалга оширилади.



5.2-расм.

2. Манбанинг частотаси  $\omega$  ўзгармас бўлганда,  $L$  ва  $C$  параметрлардан биронтасини (ёки иккаласини бир вақтда) бир текис ўзгартериш билан  $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$  тенгликка эришилади.

Ҳақиқий кетма-кет тебраниш контурларида актив қаршилик занжирнинг айrim бўлаги (қисми) бўлмасдан, балки индуктив ғалтакнинг тўла қаршилиги  $z_L$  нинг актив ташкил этувчиси  $r_4$  тарзида кирди (5.2-расм, а).

Занжирда резонанс қарор топганлигини резонанс шарти ( $x_L = x_C$ ) бажарилиб, токнинг максимумга эришганлигидан билиш мумкин, яъни  $I = I_m = \frac{U}{r_4}$ , 5.2-расм, б даги резонанс

режими учун курилган вектор диаграммадан кўринадики, резонанс пайтида ғалтақдаги кучланиш  $U_F$  конденсатордаги кучланиш  $U_C$  дан бирмунча катта, бу қуйидаги ифодадан ҳам кўриниб турибди, яъни

$$U_F = I \cdot z_L = I \cdot \sqrt{r^2 + x_L^2}.$$


Кучланишлар резонансида занжирга берилган кучланиш нисбатан кичик бўлса ҳам, реактив элементлардаги резонанс кучланишлари бир мунча ортиши мумкин бўлгани учун кучланишлар резонанси деб аталади. Кучланишлар резонансидан фойдали ходиса тарзида радиотехникада, телевидениеда ва алоқа техникасида фойдаланилади.

### III. Ишни бажариш тартиби

1. Стендда 5.3-расмдаги электр схемани йигиб, аввалдан автотрансформатор (ЛАТР) дастагининг ҳолати 0 қўйилади.

2. Схемани электр тармоғига улаб, ЛАТР ёрдамида берилган кучланишни бир текис ўзгартериб, унинг чиқиш томонида  $U=30 \dots 50$  В кучланишни ўрнатиш керак. Турли номинал қийматдаги конденсаторларни улаш ёки ажратиш билан сифим  $C$  ни ростлаб, занжирда токнинг максимал қийматига эришилади. Сифимнинг  $C_{рез}$  га тўғри келган умумий қийматини дафтарга ёзиб қўйинг.

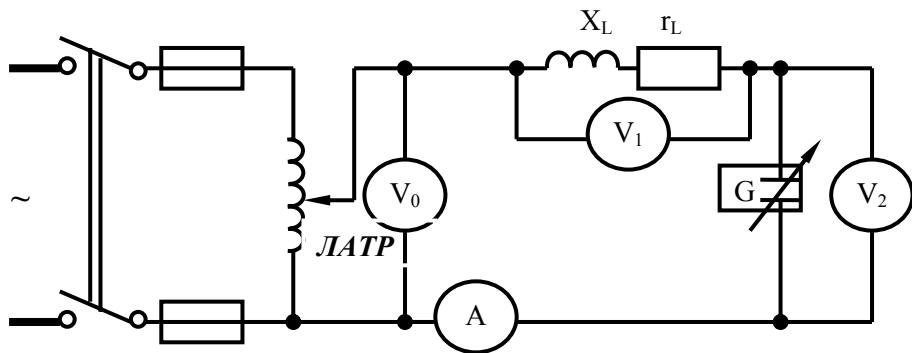3. Конденсаторларни тўла ажратиб, кучланиш  $U$  нинг конденсаторлар қисмасидаги кучланиш  $U_2$  га тенг эканлигига, шунингдек, ток  $I$  ва кучланиш  $U_1$  нинг нолга тенглигига ишонч ҳосил қилинг. Бу маълумотларни 5.1-жадвалнинг биринчи қаторига ёзинг. Конденсаторнинг сифимини нолдан  $C_{рез}$  микдоргача погонали ўзгартериш билан резонанс нуқтасига қадар ва ундан кейин ( $C > C_{рез}$  бўлганда) 5-6 та тажриба нуқталарни олиб, маълумотларни 5.1-жадвалга ёзинг.



5.3-расм.

4. 5.1-жадвалдан контурнинг резонансга қадар, резонанс пайтига ва ундан кейинги иш режимларида мос ток ва кучланишларнинг қийматларини топиб, масштабда вектор диаграмма куринг.

5. Ўлчаш натижалари ва 4-банддаги геометрик куришлар бўйича қаршиликларни, фаза силжиш бурчаги  $\varphi$  ни ва бутун занжирнинг қувват коэффициенти  $\cos\varphi$  ни хисобланг (5.1-жадвал).

6. Резонанс режими учун контурнинг асилиги  $Q$  ва сўниш коэффициенти  $d$  ни аниқланг.

7. Умумий графикда (масштаб билан) куйидаги

$$U_1 = f(C); \quad U_2 = f(C); \quad I = f(C)$$

ва  $\varphi = f(C)$  боғланишларнинг эгри чизикларини куринг.

8. Иш бўйича тегишли хулосаларни беринг.

5.1-жадвал

№	ЎЛЧАШЛАР					ХИСОБЛАШЛАР								
	C	U	U <sub>1</sub>	U <sub>2</sub>	I	Z	Z <sub>L</sub>	r <sub>L</sub>	x <sub>L</sub>	x <sub>C</sub>	ρ	φ	cos φ	ω <sub>0</sub>
T.	м	В	В	В	A	О	Ом	О	Ом	О	гр	-	Рад	
T.	к				М	М				М	ад			
Ф														

### Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

- Умуман резонанс деб нимага айтилади ва хусусан электр занжирлардаги резонанс нима?
- Элементлари  $r$ ,  $L$ ,  $C$  кетма-кет уланган занжирда резонанс пайдо бўлишининг шарти қандай? Нима учун бу резонанс кучланишлар резонанси деб аталади?
- Кучланишлар резонансини ҳосил қилишнинг қандай усуллари мавжуд ва улардан қайси бири ушбу ишда қўлланилган?
- Тебраниш контурининг тўлқин қаршилиги, асилик коэффициенти ва сўниш коэффициенти нима? Бу катталиклар резонанснинг физик табиатига қандай таъсир кўрсатади?
- Агар занжирга берилган кучланиш модули бўйича бир қанча ўзгарса (ортса ёки камайса) резонанс эффекти бузиладими?

6. Конденсаторларнинг сифими ўзгарса, бутун занжирнинг манбадан истеъмол қилаётган актив қуввати ўзгарадими? Агар ўзгарса қандай миқдорга ўзгаради?
7. Резонанс пайтида кучланиш  $U_F$  ёки ( $U_1$ ) ва  $U_C$  ёки ( $U_2$ ) нинг тенг бўлмаслиги қандай тушунтирилади?
8. Нима учун резонанс пайтида занжирдаги ток максимал қийматга эга бўлади?
9. Кучланишлар резонансини амалий аҳамияти қандай? Мисоллар келтиринг.

## 6-лаборатория иши ТОКЛАР РЕЗОНАНСИ


### 1. Ишни бажаришдан мақсад

1. Резонанс ҳодисасини актив, индуктив ва сиғим ўтказувчанликлари параллел занжирда содир бўлишини тажрибада текшириб кўриш.
2. Занжирнинг резонанс пайтидаги параметрларини аниқлаш ва параллел занжирларни резонанс режимида созлашни ўрганиш.
3. Назарий ҳисобларни тажрибадан олинган маълумотлар билан таққослаш.
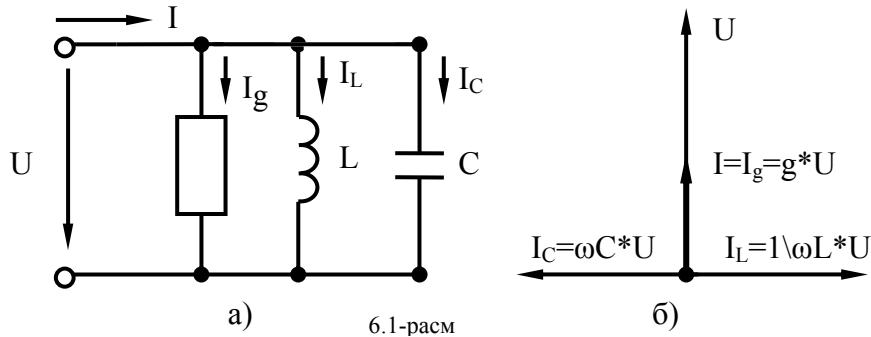
### II. Ишга оид назарий тушунчалар

Резонанс деб тебраниш контурининг хусусий тебранишлар частотаси  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  билан

манба частотаси  $\omega$  нинг мос тушиш ҳодисасига айтилади (резонанс тўғрисидаги тўлароқ маълумотлар 5-лаборатория ишида берилган).



Элементлари  $g$  (актив ўтказувчанлик,  $1/\Omega\text{m}$ ),  $L$  ва  $C$  параллел уланган занжирда (6.1-расм, а) резонанс ҳодисаси содир бўлиши учун индуктив ғалтақдаги  $I_L = \frac{1}{\omega L} \cdot U$  ва  $I_C = \omega C \cdot U$  токлар ўзаро тенг бўлиши керак. Бунинг учун реактив элементларнинг ўтказувчанликлари ҳам ўзаро тенг бўлиши керак, яъни  $b_L = b_C$  ёки  $\frac{1}{\omega L} = \omega C$ . Бунга факат  $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  бўлганда эришиш мумкин.

Занжирнинг резонанс режимида оид вектор диаграммаси 6.1-расм, б да кўрсатилган. Вектор диаграммадан кўринадики, миқдор жихатдан ўзаро тенг, аммо қарама-қарши фазада бўлган реактив (резонанс) токлар  $I_L$  ва  $I_C$  бир-бирларини тўла компенсациялади. Занжирга берилган кучланиш вектори  $\bar{U}$  билан фаза жихатдан мос тушувчи актив ток вектори  $\bar{I}_g$  бир йўла занжирнинг умумий токи ҳисобланади. Шундай қилиб, резонанс пайтида контур электр тармоғида худди актив юкламадек ишлайди. Шу пайтда занжирдаги кучланиш билан умумий ток орасидаги фаза силжиш бурчаги  $\phi = 0$  бўлади. Бошқа томондан занжирни  $\omega$  бурчак частотали синусоидал кучланиш  $u = U_m \sin \omega t$  га улаганда унинг тўла ўтказувчанлиги

$$y = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2} = g, \quad \text{чунки } \frac{1}{\omega L} = \omega C.$$

Резонанс пайтида ўзаро компенсацияланувчи реактив токлар  $I_L$  ва  $I_C$  занжирдаги актив ток  $I_g = I$  дан бир қанча марта катта ёки кичик бўлиши мумкин, бу тебраниш контурининг тўлқин ўтказувчанлиги

$\gamma = \frac{1}{\omega_0 L} = \omega_0 C = \sqrt{\frac{C}{L}}$ ,  $\left[ \frac{1}{\Omega m} \right]$  актив ўтказувчанлик  $g$  дан неча марта катта ёки кичиклигига боғлиқ.  $Q = \frac{\gamma}{g}$  нисбат тебраниш контурининг асилик коэффициенти дейилади. Тескари нисбат  $d = \frac{g}{\gamma}$  тебраниш контурининг сўниши дейилади.


Занжирда токлар резонанси қўйидаги усуллар билан хосил қилиниши мумкин:

1. Занжирнинг  $L$  ва  $C$  параметрлари, шунингдек,  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  ўзгармас бўлганда

манбанинг частотасини бир текис ўзгартириш билан  $\omega = \omega_0$  тенглик амалга оширилади.

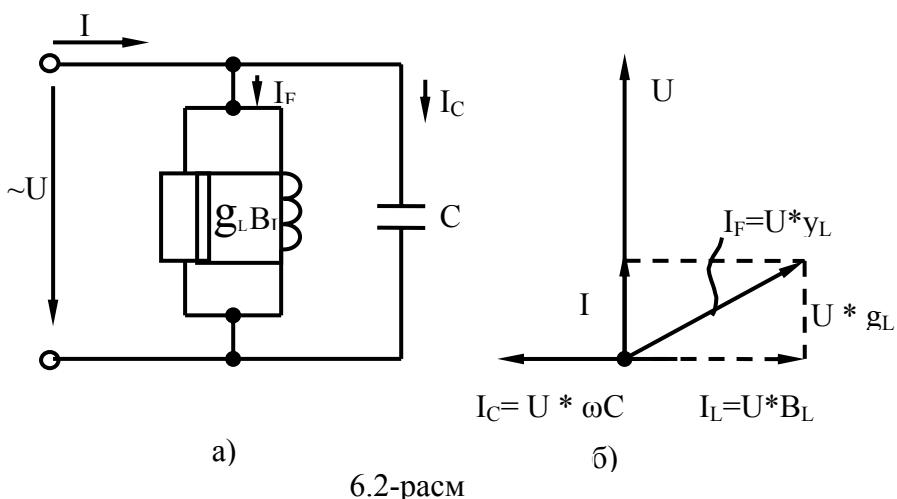2. Манбанинг частотаси  $\omega$  ўзгармас бўлганда  $L$  ва  $C$  параметрлардан биронтасини (ёки иккаласини бир вақтда) бир текис ўзгартириш билан  $\omega = \omega_0$  тенгликка эришилади.

Ҳақиқий параллел тебраниш контурида актив ўтказувчанлик занжирнинг айrim бўллаги бўлмасдан, балки индуктив ғалтак тўла ўтказувчанлиги  $y_L$  нинг актив ташкил этувчиси  $g_L$  тарзида киради (6.2-расм,а). Занжирда резонанс қарор топганлигини резонанс шарти ( $b_L = b_C$ ) бажарилиб, токнинг минимумга ( $I = I_{min} = U \cdot g$ ) эришганлигидан билиш мумкин. 6.2-расм,б даги резонанс пайтида индуктив ғалтакдаги токнинг модули  $I_F = U \cdot y_L$  конденсатордаги ток  $I_C = U \cdot \omega C$  дан бирмунча катта, бу қўйидаги ифодадан кўриниб турибди, яъни  $I_F = U \cdot y_L = U \cdot \sqrt{g_L^2 + b_L^2}$ .



Резонанс режимида реактив элементлардаги токлар  $I_L$  ва  $I_C$  микдор жиҳатдан актив элементдаги ток  $I_g = I$  дан бир мунча катта бўлади. Шунинг учун ҳам бу ходиса токлар резонанси деб аталади. Занжирдаги умумий токнинг занжирга берилган кучланиш билан бир хил фазада бўлиши, токлар резонанси ходисасидан энергетик курилмаларнинг қувват коэффициенти соғр ни бирга яқинроққача кўпайтиришда фойдаланиш мумкин. Энергетик курилманинг токлар резонанси режимида ишлаши манбадан келаётган энергиядан тўла фойдаланиш нуқтаи назаридан энг кулай ҳисобланади.


Индуктив ғалтак ва конденсатордаги электромагнит майдонни ўзгартириб туриш учун сарфланадиган реактив энергия ана шу элементлар орасида алмашиниб туради, чунки  $UI_L = UI_C$ .

### III. Ишни бажариш тартиби

1. Стендда 6.3-расмдаги электр схемани йигиб, аввалдан автотрансформатор (ЛАТР) дастагини ОВ ҳолатига қўйинг. (Конденсаторнинг сифими ҳар бир группа (бригада) студентлар учун ўқитувчи томонидан белгиланиб, кейин ўзгартирилмайди).

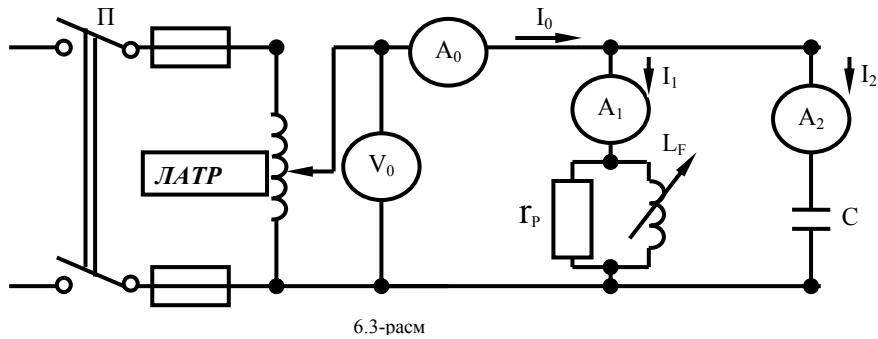2. Улагичнинг П кнопкасини босиш билан схемани электр тармоғига улаб, ЛАТР ёрдамида берилган кучланишни бир текис ўзгартириб, унинг чиқиши томонида  $U_C = 150 \div 200V$  (ўқитувчининг кўрсатмаси бўйича) кучланишни қўйинг. Индуктив ғалтак

пўлат ўзагининг ҳолатини ростлаш билан занжирдаги токнинг минимал ( $I_0=I_{\min}$ ) бўлишига эришинг.



$I_0$ ,  $I_1$  ва  $I_2$  токларнинг қийматларини дафтарга ёзиб қўйинг.

3. Кейинчалик ғалтак ўзагининг ҳолатини ростлаш билан ток  $I_1(I_L)$  қийматининг минимал бўлишига эришинг. Бу ҳолатда пўлат ўзакдаги ҳаволи оралиқ минимал бўлади. Кучланиш ва токларнинг бу нуқтадаги қийматларини 6.1-жадвалнинг биринчи қаторига ёзилади.

4. Индуктив ғалтакнинг пўлат ўзагидаги ҳаволи бўшлиқни резонансга қадар ( $I_2>I_1$ ) ортира бориб, оралиқдаги 4-5 нуқталарда ( $I_1>I_2$ ) тажриба ўлчашларни бажариб, олинган маълумотларни 6.1-жадвалга ёзинг.

5. 6.1-жадвалдан контурнинг учта характерли режими учун, яъни резонансга қадар, резонанс пайтида ва ундан кейинги иш режимларига мос кучланиш ва токларнинг қийматларини топиб, масштабда ана шу режимлар учун вектор диаграмма куринг.

1. Ўлчаш натижалари ва 5-пунктдаги геометрик куришлар бўйича ўтказувчанликларни, фаза силжиш бурчаги  $\varphi$  ни ва бутун занжирнинг қувват коэффициенти  $\cos\varphi$  ни хисобланг. (6.1-жадвал)

2. Умумий координаталар системасида қўйидаги боғланишларнинг эгри чизиқларини куринг:  $I_0 = f_0(L)$ ;  $I = f_1(L)$ ;  $I_2 = f_2(L)$ ;  $y = f_3(L)$  ва  $\varphi = f_4(L)$ .

6.1-жадвал

№ m	Ўлчашлар				Хисоблашилар									
	U <sub>0</sub>	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	L	C	y <sub>L</sub>	g <sub>L</sub>	b <sub>L</sub>	b <sub>C</sub>	γ	φ	cos φ	ω <sub>0</sub>
B	A	A	A	Гн	мкФ	1Ом	1Ом	1Ом	1Ом	1Ом	град	-	рад	

### Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

- Электр занжирларда резонанс ҳодисаси деб нимага айтилади?
- Токлар резонансининг шартлари нималардан иборат?
- Мазкур ишда контурнинг резонансга созлашнинг қандай усули қўлланди? Резонансга бошқача йўллар билан ҳам эришиш мумкинми?
- Индуктив ғалтакнинг ўзагидаги ҳаволи оралиқ ўзгарганда контурнинг хусусий тебранишлар частотаси қандай ўзгаради?
- Агар резонанс пайтида конденсаторнинг сифимини икки марта ортирилса ток  $I_0$  қандай ўзгаради?
- Резонанс пайтида  $I_1$  ва  $I_2$  ( $I_L$  ва  $I_C$ ) токларнинг тенг бўлмаслиги қандай тушунирилади?

**7-лаборатория иши**  
**ИСТЕЙМОЛЧИЛАР ЮЛДУЗ СХЕМАДА УЛАНГАН УЧ ФАЗАЛИ**  
**ТОК ЗАНЖИРИНИ ТЕКШИРИШ**


**I. Ишнинг мақсади.**

- Истеъмолчилар юлдуз схемада уланган уч фазали ток занжирининг турли режимлардаги ишини экспериментал текшириш:
  - текис актив нагрузка учун;
  - нотекис актив нагрузка учун;
  - нотекис актив, индуктив ва сифим нагрузкалар учун.
- Ток ва кучланишларнинг топографик (вектор) диаграммасини қуришни ўрганиш.
- Фаза ва линия кучланишларини ўлчашни ўрганиш ва улар орасидаги нисбатни экспериментал текшириш.

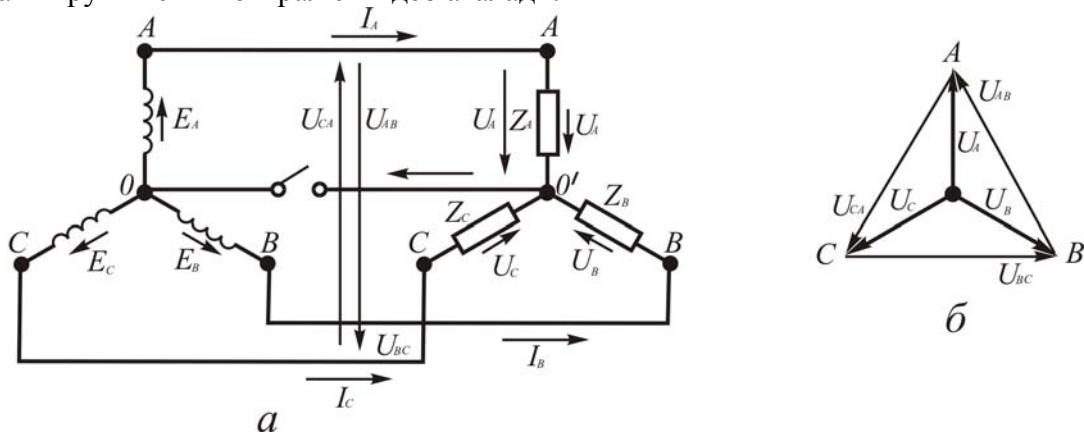**II. Назарий қисм.**

Уч фазали ўзгарувчан (синусоидал) ток занжирида электр энергиясининг истеъмолчиларини уч фазали ЭЮК манбаи билан “юлдуз” ёки “учбурчак” схема бўйича бириктирилади.

Уч фазали ток манбаига истеъмолчиларнинг қандай схема бўйича уланиши уларнинг ҳар қайси фазаларининг қаршиликларини қандай микдордаги номинал кучланишга мўлжалланганига боғлик. Истеъмолчилар “юлдуз” схемада уланганда  $z_A$ ,  $z_B$ ,  $z_c$  фаза қаршиликларининг бош учлари  $A$ ,  $B$ ,  $C$  манбадан келаётган линия симларига, охирги учлари эса нейтрал нуқта  $0'$  уланади. Агар нагрузка фазалар бўйича носимметрик бўлса, у ҳолда  $0'$  нуқта уч фазали манбанинг худди шундай нейтрал нуқтаси  $0$  билан бириктирилади. (7.1- расм, а) манба билан истеъмолчиларнинг  $0$  ва  $0'$  нуқталарини бирлаштирувчи сим нейтрал сим деб аталади.



7.1 – расм.

Уч фазали манба фаза ЭЮК ларининг оний қийматлари бир – бирларидан фазалари бўйия 120° (ёки учдан бир даврга) силжиган бўлади, яъни

$$\begin{aligned} e_A &= E_m \sin \omega t \\ e_B &= E_m \sin(\omega t - 120^\circ) \\ e_C &= E_m \sin(\omega t - 240^\circ). \end{aligned}$$

Уч фаза ЭЮК ларининг амплитудалари бир хил бўлиб, уларнинг таъсир этувчи қийматлари  $E_A$ ,  $E_B$  ва  $E_C$  ўзаро teng, яъни  $E_A = E_B = E_C = E_\phi$  бўлади.

Агар линия ва нейтрал симларнинг қаршилиги нолга teng бўлса, фаза қаршиликларининг қисмларидағи оний кучланишлар микдор жиҳатдан фаза ЭЮК лари билан бир хил бўлади, яъни

$$\begin{aligned} u_A &= U_m \sin \omega t; \\ u_B &= U_m \sin(\omega t - 120^\circ); \end{aligned}$$

$$u_C = U_m \sin(\omega t - 240^\circ).$$

Фаза кучланиши деб исталган бирон линия сими билан нейтрал сим орасидаги ҳамда манба ёки истеъмолчининг бир номли фазаларининг бош ва охирги учлари орасидаги кучланишларга айтилади. Улар  $U_A$ ,  $U_B$ ,  $U_C$  ва  $U_\phi$  деб белгиланади.

Шунингдек, фаза кучланишларининг таъсир этувчи қийматлари ҳам ўзаро тенг:  $U_A = U_B = U_C = U_\phi$  ва уларнинг векторлари симметрик уч нурли юлдуз ҳосил қиласди (7.1 – расм, б).

Линия кучланиши деб исталган иккита линия сими орасидаги ёки исталган иккита фазанинг (манба ёки истеъмолчи) бош учлари ( $A$ ,  $B$ ,  $C$ ) орасидаги кучланишларга айтилади. Линия кучланишлари  $U_{AB}$ ,  $U_{BC}$ ,  $U_{CA}$  ёки  $U_\lambda$  кўринишида белгиланади. Улар симметрик нагруззакада ўзаро тенг бўлиб, фаза кучланишлардан  $\sqrt{3}$  марта катта, яъни

$$U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_\lambda = \sqrt{3} U_\phi.$$

Линия симларидан ( $A - A$ ,  $B - B$ ,  $C - C$ ) оқиб ўтаётган токлар линия токлари дейилади. Улар  $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$  ёки  $I_\lambda$  билан белгиланади. Манба ва истеъмолчининг бир номли фазаларидан оқиб ўтаётган токлар фаза токлари дейилиб,  $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$  ёки  $I_\phi$  билан белгиланади.


Истеъмолчилар юлдуз схемада уланганда манба билан истеъмолчининг бир номли фазалари кетма – кет уланганидан линия ва фаза токлари ўзаро тенг, яъни  $I_\lambda = I_\phi$  бўлади. Фаза қаршиликлари тенг бўлганда (симметрик) фаза токларининг оний қийматлари амплитудалари бўйича тенг бўлиб, аммо нагруззка характеристига кўра оний фаза ЭЮК дан (кучланишдан)  $\varphi$  бурчакка силжиган бўлади:

$$i_A = I_m \sin(\omega t \pm \varphi);$$

$$i_B = I_m \sin(\omega t - 120^\circ \pm \varphi);$$

$$i_C = I_m \sin(\omega t - 240^\circ \pm \varphi),$$

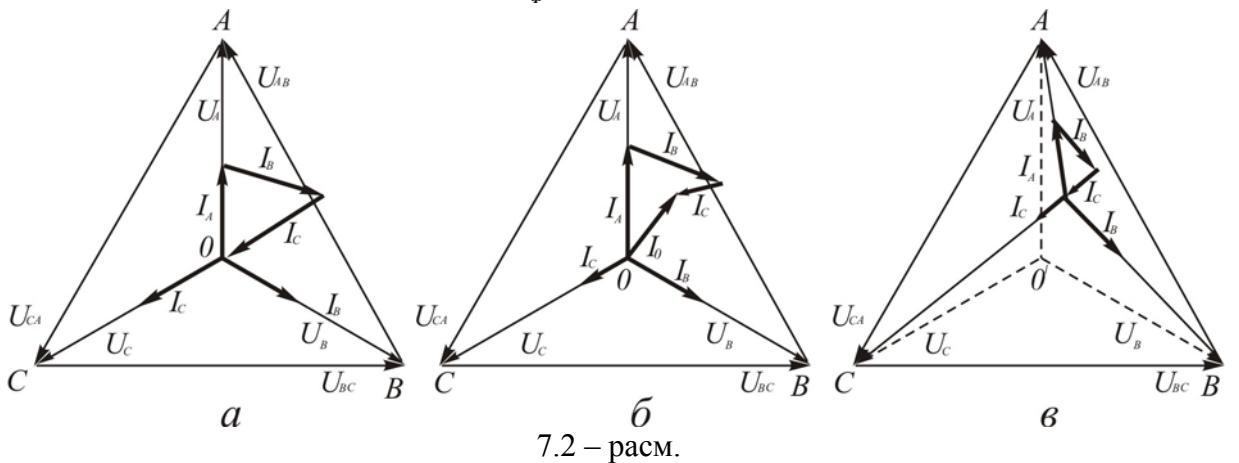ва шу токларнинг йифиндисига тенг бўлган нейтрал симдаги ток нагруззка симметрик бўлганда нолга тенг бўлади (бу ерда  $I_m = \frac{U_m}{Z_\phi}$ )



7.2 – расм.


Бу симметрик актив нагруззка ( $r_A = r_B = r_C = r_\phi$ ) режими учун қурилган ток ва кучланишларнинг вектор диаграммасидан ҳам кўриниб турибди (7.2 – расм, а). Агар фаза қаршиликлари тенг бўлмаса ( $r_A \neq r_B \neq r_C$ ) фаза кучланишларининг симметриясини ( $U_A = U_B = U_C = U_\phi$ ) сақлаш учун  $O$  ва  $O'$  нуқталар орасида нейтрал сим уланади (7.1 – расм, а). У ҳолда йифинди ток  $i_A + i_B + i_C = i_N \neq 0$  нейтрал сим бўйлаб оқади. Бу режим учун ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси 7.2 – расм, б да қўрсатилган. Носимметрик нагруззакада нолинчи (нейтрал) симни ажратиш мумкин эмас, чунки фаза

токлари йиғиндинсінинг нолга тенг бўлиши фаза кучланишларининг жараёни ( $U_A$ ,  $U_B$ ,  $U_C$ ) қайта тақсимоти ҳисобига бўлади. Бунда нагрузкаси кам фазанинг кучланиши номинал қийматидан ортиб, кўпиники камайиб кетади. Бўлаётган процесслар Ом ва Кирхгоф қонунларига биноандир (7.2 – расм, в).

#### IV. Ишни бажариш тартиби.

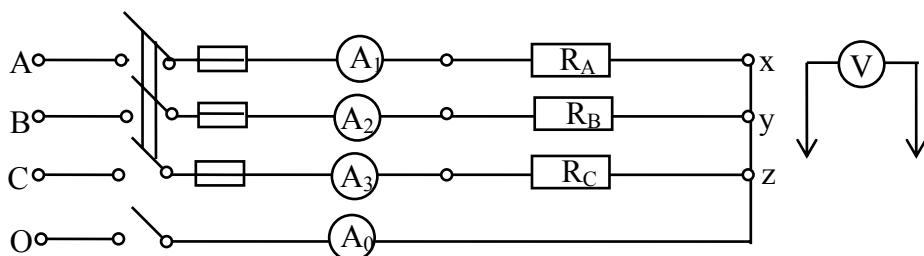1. 7.3 – расмда кўрсатилган симметрик актив нагрузкали схемани йиғиб, занжирни уч фазали ток тармоғига уланг.

Фаза қаршиликлари  $r_A$ ,  $r_B$ ,  $r_C$  ни ростлаш билан фаза амперметрлари  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  ларнинг бир хил кўрсатишига эришиш керак. Симметрик нагрузкада нейтрал симда ток йўқлигига амперметр  $A_0$  ёрдамида ишонч ҳосил қилинг. Сўнгра нейтрал симни ажратиб, уч фазали симметрик системанинг нормал ишлашига ишонч ҳосил қилинг. Фаза ва линия ток ва кучланишларини ўлчаш натижаларини 7.1 – жадвалга ёзинг.



7.3 – расм.

2. Нейтрал симни қайта улаб,  $r_A, r_B, r_C$  фаза қаршиликларининг қийматларини ўзгартириб, истеъмолчининг фазаларида нотекис нагрузка ҳосил қилинг. Нейтрал симдаги токнинг микдори фаза токларининг носимметриклик даражасини кўрсатади. Ўлчаш натижаларини жадвалга ёзинг.

3. Занжирнинг параметрларини 2 – пунктда айтилганидек қолдириб, нейтрал симни ажратгандан сўнг, истеъмолчининг фаза токлари ва кучланишлари  $U_A$ ,  $U_B$ ,  $U_C$ ,  $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$  ҳамда нейтрал симнинг ажратилган нуқталари орасидаги кучланишни ўлчанг (нейтралнинг силжиши). Фаза кучланишлари симметриясининг бузилганлигига ва манба билан истеъмолчининг  $O$  ва  $O'$  нуқталари орасида кучланиш пайдо бўлишига ишонч ҳосил қилинг. Ўлчаш натижаларини жадвалга ёзинг.

4. Занжирни манбадан ажратиб истеъмолчининг истаган иккита фазасидаги актив қаршиликларни индуктивлик ва сифимга алмаштириб, нейтрал симни қайта улагандан сўнг  $r$ ,  $L$ ,  $C$  параметрларни ростлаш билан фаза токларининг қиймат жиҳатдан тахминий тенг бўлишига эришинг, яъни  $I_A = I_B = I_c$  бўлсин. Нагрузка характерлари турлича бўлса, фаза токлари ўзаро тенг бўлганида ҳам нейтрал симда ток бўлишига ишонч ҳосил қилинг. Ўлчаш натижаларини 7.1 – жадвалга ёзинг.

7.1-жадвал

Нагрузка турлари	Үлчашлаш										Хисоблашлар		
	$I_A$	$I_B$	$I_c$	$I_0$	$U_A$	$U_B$	$U_c$	$U_{AB}$	$U_{BC}$	$U_{CA}$	$\frac{U_{AB}}{U_A}$	$\frac{U_{BC}}{U_B}$	$\frac{U_{CA}}{U_{CA}}$
	$A$	$A$	$A$	$A$	$B$	$B$	$B$	$B$	$B$	$B$			
Актив симметрик													
Актив носимметрик													
Шундай, нолинчи сим узилган													
Аралаш ( $r, L, C$ ) нол сим уланган													
Аралаш ( $r, L, C$ ) нол сим узилган													

5. Занжирнинг барча иш режимлари учун (1:4) масштабда ток ва кучланишларнинг топографик вектор диаграммасини кулинг. Ток  $I_0$  нинг вектор диаграммадаги ва ўлчашдан олинган қийматларини солиштиринг.

6. Куйидаги саволларга ёзма жавоб беринг: 1) нейтрал симнинг аҳамияти; 2) уч фазали занжирнинг қатъий ва шартли симметрияси ҳақида тушунча.

### Ўз - ўзини текшириш учун саволлар

- Уч фазали занжирларни бириктиришнинг қандай усуллари бор ва улар қандай ҳолларда қўлланади?
- Нейтрал симнинг аҳамияти қандай?
- Уч фазали текис ва нотекис нагрузка нима?
- Уч фазали ток ва кучланишлар қандай ҳолда симметрик система ташкил қиласди?
- Уч фазали системада фазалар алмашиниши нима ва у аралаш нагрузкада нейтрал (нолинчи) симдаги токка қандай таъсир этади?
- Уч фазали симметрик истеъмолчини юлдуз схемадан учбурчак схемага қайта уланса, фаза токлари ва кучланишлари қандай ўзгаради?
- Уч фазали занжирларнинг тўрт симли линияларида нима учун нейтрал симнинг кўндаланг кесими фаза симлариникидан кичик?
- Уч фазали симметрик ва носимметрик истеъмолчиларга оид мисоллар келтиринг,

**8 – лаборатории иши**  
**ИСТЕЙМOLЧИЛАР УЧБУРЧАК СХЕМАДА УЛАНГАН УЧ ФАЗАЛИ ТОК**  
**ЗАНЖИРИНИ ТЕКШИРИШ**

**I. Ишнинг максади.**

1. Истемолчилар учбурчак схемада уланган уч фазали ток занжирининг турли режимлардаги ишини эксприментал текшириш:


- а) симметрик актив нагрузка учун;
- б) носимметрик актив нагрузка учун;
- в) айрим фазалари ажратилган ва бирон линия сими узилган ҳолатлари учун.

2. Фаза ва линия токлари орасидаги нисбатни экспериментал текшириш.

3. Ток ва кучланишларнинг вектор (топографик) диаграммаларини куриш бўйича тажриба ортириш.

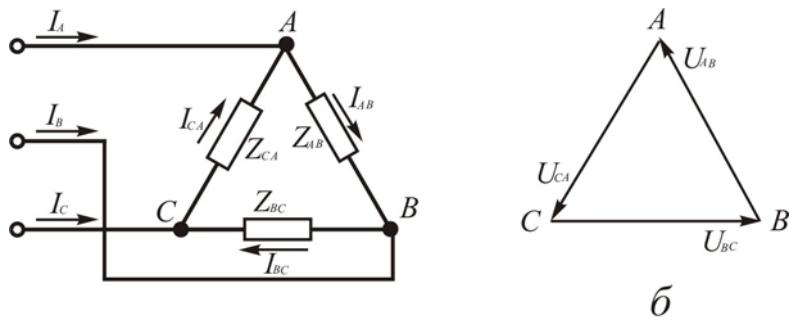**II. Назарий қисм.**

Уч фазали ўзгарувчан (синусоидал) ток занжирида электр энергиясининг истемолчиларини уч фазали ЭЮК (кучланиш) манбаи билан “юлдуз” ёки “учбурчак” схема бўйича уланади. Истемолчиларнинг уч фазали ток манбаига қандай схема бўйича уланиши, истемолчи алоҳида фазаси қаршилигининг қандай миқдордаги номинал кучланишга мўлжалланганига боғлик. Учбурчак уланганда фаза қаршиликлари  $Z_{AB}$ ,  $Z_{BC}$ ,  $Z_{CA}$  тегишли  $A$ ,  $B$  ва  $C$  линия симларининг ораларига уланади, яъни истемолчининг биринчи фазаси  $A$  ва  $B$  линия симлари оралиғида, иккинчи фазаси  $B$  ва  $C$  линия симлари оралиғида ва ниҳоят учинчи фазаси  $C$  ва  $A$  линия симлари оралиғида уланган бўлиши керак (8.1 – расм,  $a$ ).



*a*  
8.1 – расм.

Уч фазали истемолчи қаршиликларининг қисмларидағи фаза кучланишлари уч фазали симметрик системани ҳосил қиласи (8.1 – расм,  $\delta$ ), яъни

$$\begin{aligned} u_{AB} &= U_m \sin \omega t; \\ u_{BC} &= U_m \sin(\omega t - 120^\circ); \\ u_{CA} &= U_m \sin(\omega t + 120^\circ). \end{aligned}$$

Линия кучланишларининг таъсир этувчи қийматлари учун қуидаги тенгликларни ёзиш мумкин:

$$U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_\phi = U_L; \quad U_\phi = U_L,$$

демак, истемолчилар учбурчак схемада уланганда линия ва фаза кучланишлари ўзаро тенг бўлар экан.

Фаза токлари  $I_{AB}$ ,  $I_{BC}$ ,  $I_{CA}$  фақат айрим фаза қаршиликлари ( $z_{AB}$ ,  $z_{BC}$ ,  $z_{CA}$ )нинг характеристига ва миқдорларига боғлиқ бўлиб, линия симларидаги токлар  $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$  га тенг эмас (8.1 – расм,  $a$ ). Линия ва фаза токлари орасидаги боғланиш  $A$ ,  $B$ ,  $C$  тутунлар учун Кирхгофнинг биринчи қонуни бўйича тузилган тенгламалардан аниқланади:

$$\bar{I}_A = \bar{I}_{AB} - \bar{I}_{CA};$$


$$\bar{I}_B = \bar{I}_{BC} - \bar{I}_{AB};$$

$$\bar{I}_C = \bar{I}_{CA} - \bar{I}_{BC}.$$

Ушбу тенгламалар ёрдамида уч фазали нагрузканинг барча холлари учун линия токларини аниқлаш мумкин.

Уч фазали симметрик нагрузкада линия токлари ўзаро тенг бўлиб ( $I_A = I_B = I_C$ ), фаза токлари ( $I_{AB}, I_{BC}, I_{CA}$ ) дан  $\sqrt{3}$  марта катта, яъни  $I_L = \sqrt{3}I_\phi$  бўлади. Бунда линия ва фаза токлари симметрик системани ҳосил қиласди.

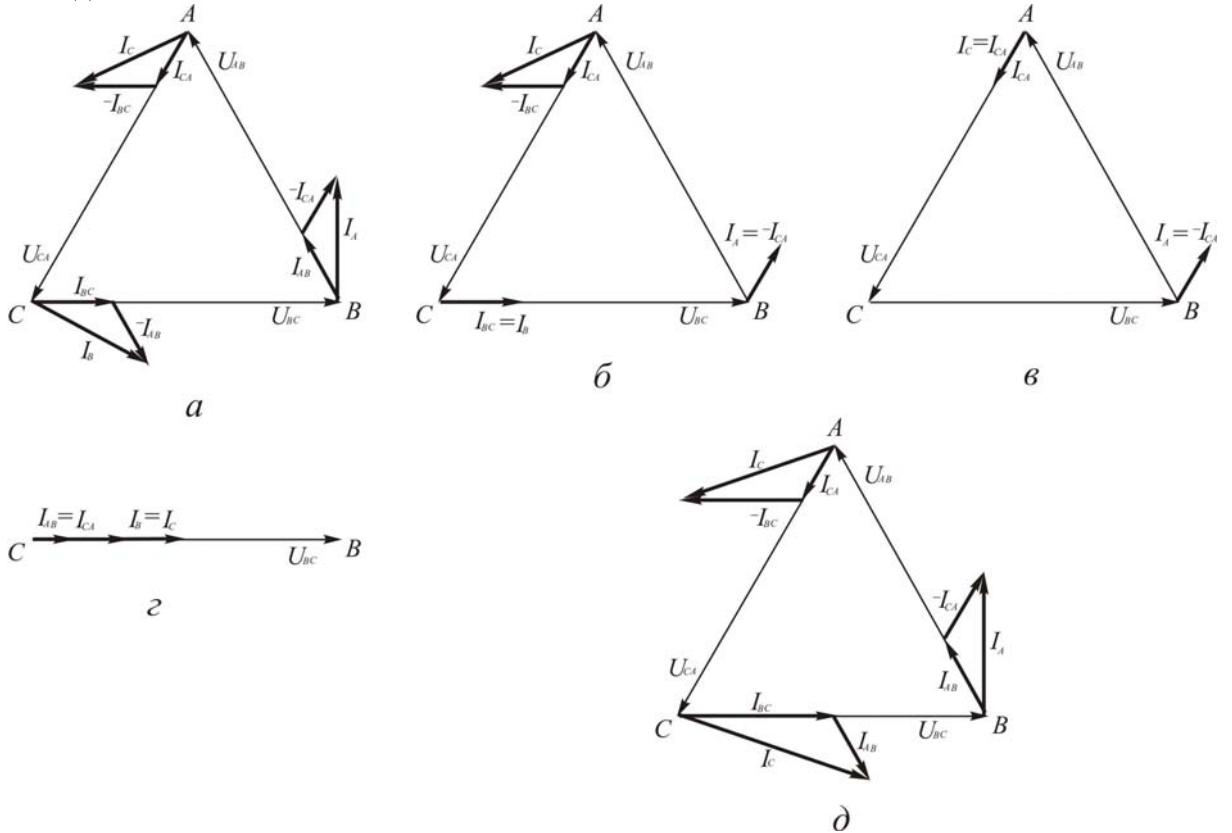Нагрузка носимметрик бўлганида линия ва фаза токлари орасидаги бу нисбат сақланмайди.



8.2 – расм.


8.2 – расм, *a*, *b*, *c* ва *d* ларда уч фазали истеъмолчининг турли нагрузка режимлари учун ток ва кучланишлар вектор диаграммаларининг қурилиши кўрсатилган:

- а) симметрик актив нагрузка учун (8.2 – расм, *a*);
- б) истеъмолчининг битта фазаси узилган, яъни  $I_{AB} = 0$  ҳолати учун (8.2 – расм, *b*);
- в) истеъмолчининг иккита фазаси узилган, яъни  $I_{AB} = 0$ ,  $I_{BC} = 0$  ҳолатлар учун (8.2 – расм, *c*);
- г) битта линия сими узилган, яъни  $I_A = 0$  ҳолати учун (8.2 – расм, *d*);
- д) носимметрик актив нагрузка учун (8.2 – расм, *d*);

### III. Ишни бажариш тартиби.

1. 8.3-расмда кўрсатилган симметрик актив нагрузкали схемани йиғиб занжирни уч фазали ток манбаига уланг. Фаза қаршиликлари ( $R_{AB}$ ,  $R_{BC}$  ва  $R_{CA}$ )ни ростлаш билан фаза токларининг тенглигига ( $I_{AB} = I_{BC} = I_{CA} = I_\phi$ ) эришишинг, фаза ва линия токлари ва кучланишларини ўлчаш натижаларини эса жадвалга ёзинг. Линия токининг фаза токидан  $\sqrt{3}$  марта катта бўлишига ишонч ҳосил қиласди.

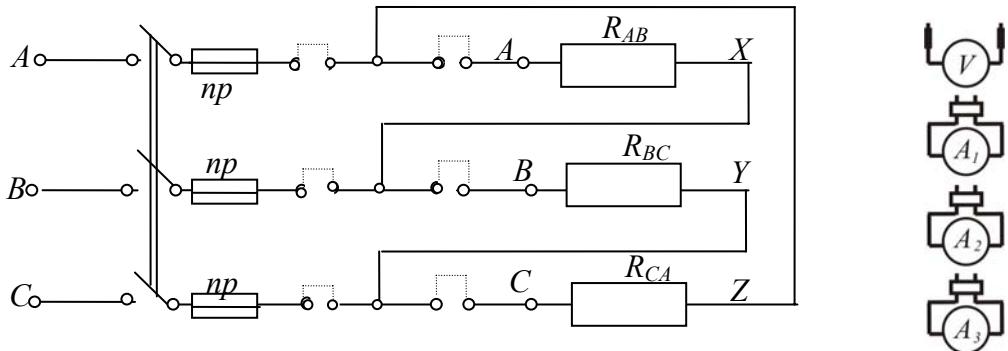2. Уч фазали истемолчининг фазаларидан биттасини ажратиб ўлчаш натижаларини 8.1 – жадвалга ёзинг.



8.3 – расм.

3. Уч фазали истемолчининг фазаларидан иккитасини ажратиб, ўлчаш натижаларини 8.1 – жадвалга киритинг.

4. Симметрик актив нагрузкани қайта тиклаб, линия симларидан биттасини ажратинг, линия, фаза токлари ва кучланишларининг қийматларини 8.1 – жадвалга ёзинг.

5. Фазалардаги  $R_{AB}$ ,  $R_{BC}$ ,  $R_{CA}$  каршиликларни рослаш билан фаза токларининг ( $I_{AB} \neq I_{BC} \neq I_{CA}$ ) тенг бўлмаслигига эришинг (нотекис актив нагрузка) ва ўлчаш натижаларини 8.1 – жадвалга киритинг.

6. 8.1 – жадвалдаги маълумотлардан фойдаланиб, линия ва фаза токлари орасидаги нисбатни ҳисоблаш ва занжирнинг барча иш режимлари (1-5 пунктлар) учун масштабда ток ва кучланишларнинг (топографик) вектор диаграммасини қуинг.

7. Куйидагиларга хулоса чиқаринг:

а) уч фазали носимметрик нагрузканинг фаза кучланишлари симметриясига таъсири тўғрисида;

б) уч фазали занжирнинг барча иш режимларида линия ва фаза токлари орасидаги нисбатлар тўғрисида.

8.1 – жадвал.

нагрузка турлари	ЎЛЧАШЛАР								ХИСОБЛАШ			
	$I_{AB}$	$I_{BC}$	$I_{CA}$	$I_A$	$I_B$	$I_C$	$U_{AB}$	$U_{BC}$	$U_{CA}$	$\frac{I_A}{I_{AB}}$	$\frac{I_B}{I_{BC}}$	$\frac{I_C}{I_{CA}}$
актив симметрик												
битта фаза узилган												
иккита фаза узилган												
линия сими узилган												
актив носимметрик												

### Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Ток ва кучланишларнинг симметрик системаси нима?

2. Уч фазали нагрузкани улаш усули қандай аникланади?
3. Нима учун уч фазали истеъмолчи учбурчак схемада уланганда фаза ва линия кучланишлари ўзаро тенг бўлиб, токлар эса тенг эмас?
4. Уч фазали симметрик нагрузканинг битта фазаси узилганда линия токлари ва кучланишлари қандай ўзгаради?
5. Линия симларидан биттаси ажратилганда занжирнинг иш режими қандай ўзгаради?
6. Қандай ҳолда линия токлари симметрик системани ташкил қиласди?
7. Уч фазали токнинг бир фазали токдан афзаллиги нимада?
8. Уч фазали симметрик истеъмолчига мисоллар келтиринг?
9. Уч фазали нагрузка учбурчак схема бўйича қандай уланади?

## 9 – лаборатория иши БИР ФАЗАЛИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ТЕКШИРИШ


### I. Ишнинг мақсади.

1. Бир фазали трансформаторнинг тузилиши ва иш режимлари билан танишиш ҳамда тажрибадан олинган маълумотлар бўйича унинг асосий параметрларини аниқлашни ўрганиш.
2. Трансформаторнинг асосий иш характеристикаларини олиш.
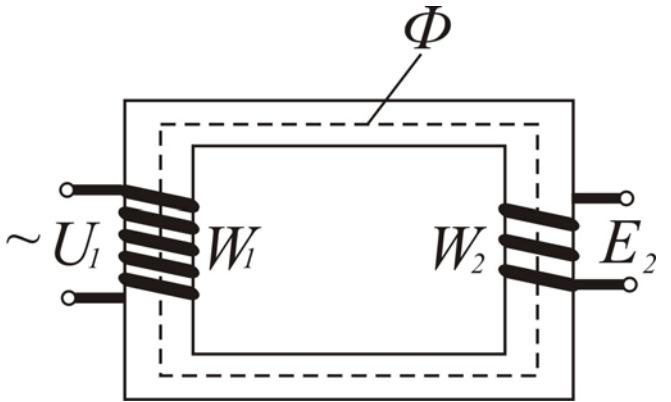
### II. Назарий қисм.

Трансформатор бир хил кучланишли ўзгарувчан ток электр энергиясини, частотасини ўзгартирмай, бошка хил кучланишли ўзгарувчан ток электр энергиясига айлантириб берадиган электромагнит аппаратdir.

Бир фазали трансформатор пўлат ўзак (магнит ўтказгич) дан ва иккита чулғамдан иборат. Манбага уланадиган чулғам бирламчи, истеъмолчига уланадигани эса иккиламчи чулғам дейилиб, уларнинг ўрамлар сони тегишлича  $w_1$  ва  $w_2$  харфлар билан белгиланади (9.1-расм).



9.1-расм

Агар бирламчи чулғамни синусоидал кучланиш  $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$  манбаига уласак, ундан  $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$  ток ўтиб, пўлат ўзакда ўзгарувчан магнит оқими  $\Phi = \Phi_m \sin(\omega t + \alpha)$  ҳосил бўлади.

Частотаси токнинг частотасига тенг бўлган бу ўзгарувчан магнит оқими пўлат ўзак бўйлаб ўтганида чулғамларни кесиб, уларда ЭЮК лар индукцияланади. Агар трансформаторнинг пўлат ўзагида  $f$  частотали ўзгарувчан ток ҳосил қилган магнит оқимининг amplitude қиймати  $\Phi_m$  бўлса, у холда бирламчи ва иккиламчи чулғамларда ҳосил бўлган ЭЮК ларнинг таъсир этувчи қийматлари қуидагиларга тенг бўлади:

$$E_1 = 4,44f w_1 \Phi_m; \quad E_2 = 4,44f w_2 \Phi_m.$$

Тенглиқдан кўринадики, трансформаторнинг чулғамларида индукцияланган ЭЮК лар уларнинг  $w_1$  ва  $w_2$  ўрамлар сонига пропорционал экан.

Ҳар бир трансформатор тўла қувватининг номинал қиймати  $S_{nom}$  ( $BA$ ,  $kVA$ ,  $mVA$ ), чулғамларнинг ўрамлар сони  $w_1$  ва  $w_2$  номинал кучланишлар  $U_{1nom}$  ва  $U_{2nom}$  ( $B$ ,  $kB$ ) билан характерланади.

Трансформатор ҳақидаги тўларок маълумотларни унинг салт ишлаш, қисқа туташув ва нагрузка режимларидан олинадиган асосий характеристикаларидан билиш мумкин.

Салт ишлаш тажрибасидан қуидагилар аниқланади:

1. трансформаторнинг трансформация коэффициенти  $k$ ;

$$k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1}{w_2} \text{ ёки } k \approx \frac{U_{1nom}}{U_{20}},$$

чунки трансформатор салт ишлаганда  $E_1 \approx U_{1nom}$  ва  $E_2 \approx U_{20}$  дейиш мумкин;

2. трансформатор салт ишлаганда пўлат ўзакда магнит майдони ҳосил қилиш учун сарф бўлган қувват исрофи  $P_0$  ( $Bm$ ,  $kBm$ );

3. трансформаторнинг салт ишлагандаги токи  $I_0$ . Ток  $I_0$  бирламчи чулғамнинг номинал токи  $I_{1\text{ном}}$  нинг тахминан 5 – 10 % ни ташкил этади.

Тажрибадан олинган маълумотлар бўйича трансформаторнинг тўла, актив ва реактив қаршиликларини аниқлаш мумкин:

$$z_0 = \frac{U_{1\text{ном}}}{I_0}, \text{ Om}; r_0 = \frac{P_0}{I_0^2}, \text{ Om}; x_0 = \sqrt{z_0^2 - r_0^2}, \text{ Om}.$$

Булар трансформаторнинг эквивалент схемасини тузиш учун керак.

Трансформаторнинг салт ишлаш тажрибаси бажарилаётганда унинг иккиламчи чулғами учлари очиқ қолдирилиб, бирламчи чулғамига номинал кучланиши  $U_{1\text{ном}}$  берилади.

Қисқа туташув тажрибасидан қўйидагилар аниқланади:

1) қисқа туташув кучланиши

$$u_k \% = \frac{U_k}{U_{1\text{ном}}} \cdot 100\%,$$

бу ерда  $U_k$  – трансформаторининг иккиламчи чулғам учлари қисқа туташтирилганда иккала чулғамдан номинал токлар оқиб ўтишини таъминлай оладиган даражада бирламчи чулғамга берилган кучланиш;

2) трансформатор чулғамларининг қизишига сарф бўлган қувват исрофи (ёки қувватнинг электр нобудгарчилиги)  $P_k$

$$P_k = P_m = I_{1\text{ном}}^2 \cdot r_1 + (I_{2\text{ном}}^1)^2 \cdot r_2^1 = I_{1\text{ном}}^2 \cdot r_k,$$

бу ерда  $r_k$  – трансформаторнинг қисқа туташув тажрибасидаги тўла қаршилигининг актив ташкил этувчиси ( $r_k = r_1 + r_2^1$ );  $I_{1\text{ном}}$  – бирламчи чулғамга келтирилган иккиламчи чулғам токи;

3) трансформаторнинг қисқа туташув пайтидаги тўла, актив ва реактив қаршиликлари:

$$z_k = \frac{U_k}{I_{1\text{ном}}}, \text{ Om}; r_k = \frac{P_k}{\sqrt{z_k^2 - r_k^2}}, \text{ Om}; X_k = \sqrt{z_k^2 - r_k^2}, \text{ Om}.$$

Трансформаторнинг қисқа туташув тажрибасини ўтказиш учун унинг иккиламчи чулғам учлари қисқа туташтирилиб, бирламчи чулғам учларига автотрансформатор ёрдамида шундай пасайтирилган кучланиш бериладики, у иккала чулғамлардан номинал токлар оқиб ўтишини таъминлай олсин, яъни  $I_1 = I_{1\text{ном}}$  ва  $I_2 = I_{2\text{ном}}$ .

Нагрузка режимидан қўйидагилар аниқланади:

Трансформаторнинг нагрузка токи  $I_2$  нагрузка қаршилиги  $r_n$  ёрдамида бошқарилади. Трансформаторнинг қандай юкланганилиги юкланиши коэффициенти орқали аниқланади, яъни

$$\beta = \frac{I_2}{I_{2\text{ном}}}.$$

Тажриба вақтида  $\beta = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25$  деб олинади. Тажрибадан олинган маълумотларга кўра кучланишнинг пасаюви аниқланади:


$$\Delta U_2 = \frac{U_{2\text{ном}} - U_2}{U_{2\text{ном}}} \cdot 100\%.$$

Трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти:

$$\eta' = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\%.$$

$P_1$  ва  $P_2$  трансформаторнинг кириш ва чиқиш томонларидаги актив қувватлари.

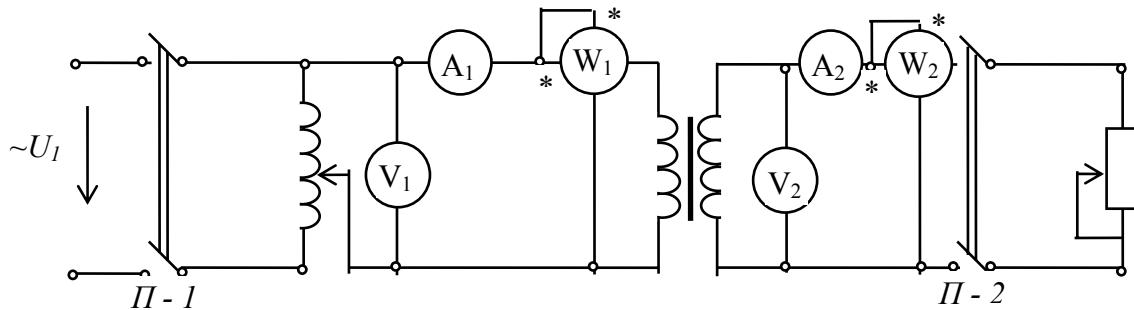Трансформаторнинг ташқи характеристикаси куйидаги боғланишдан иборат:  $U_2 = f(I_2)$ .



9.2 – расм.

Таққослаш учун трансформаторнинг нагрузка режимидаги ҳисобий фойдали иш коэффициенти аниқланади:

$$\eta'' = \frac{\beta \cdot S_{\text{ном}} \cdot \cos \varphi_2}{\beta \cdot S_{\text{ном}} \cdot \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 \cdot P_k} \cdot 100\%,$$

бу ерда  $S_{\text{ном}}$  – трансформаторнинг номинал тўла қуввати, ВА;  $\cos \varphi_2$  – нагрузканинг қувват коэффициенти.

### III. Ишни бажариш тартиби


1. Трансформаторнинг конструкцияси ва паспортида берилган маълумотлар билан танишишиб, асосийлари ёзигиб олинади.

2. 9.2 – расмдаги схемани йигиб, трансформаторнинг салт ишлаш тажрибаси ўтказилади.

Бунинг учун иккиламчи чулғам учларини очиқ қолдириб, бирламчи чулғамга номинал кучланиш берилади. Шу пайтдаги ўлчов асбобларининг кўрсатишлари 9.1 – жадвалга ёзилади.

Улчашлар				Хисоблашлар				
$U_{I_{\text{ном}}}$ , В	$U_{20}$ , В	$I_0$ , А	$P_o$ , ВТ	$I_0/I_{\text{ном}}$	$z_0$ , ОМ	$R_0$ , ОМ	$X_0$ , ОМ	$k$

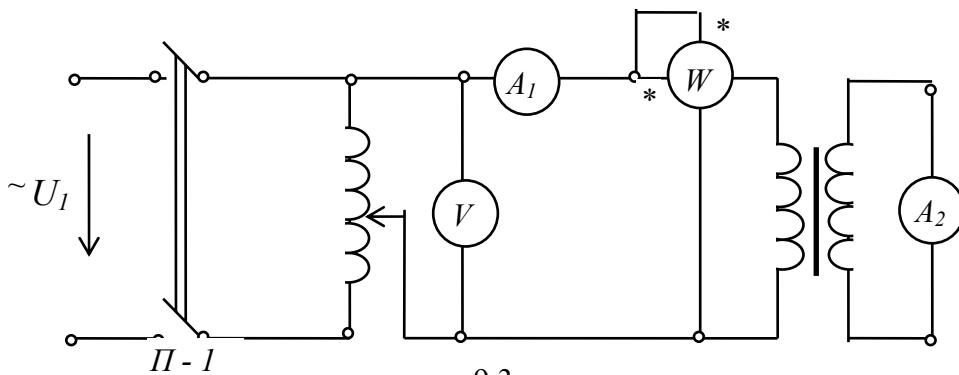3. 2 – банддаги схемани ўзгаришсиз қолдириб, унга ажраткич  $P - 2$  ёрдамида нагрузкани улаймиз. Трансформаторнинг ташқи характеристикасини олиш учун  $r_h$  қаршиликни ўзгартириш йўли билан уни турли даражада юклаймиз. Бунда юклаш коэффициентлари куйидагича олиниши керак:  $\beta = 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25$ .



9.3 – расм.

Үлчаш натижалари 9.2 – жадвалга ёзилади.

9.2 - жадвал

$\beta$	Ү л ч а ш л а р						Х и с о б л а ш л а р			
	$U_1$ $B$	$I_1$ $A$	$P_1$ $Bm$	$U_2$ $B$	$I_2$ $A$	$P_2$ $Bm$	$\eta'$ %	$\eta''$ %	$\Delta U_2$ %	$\cos\varphi_2$ -
0,2										
0,4										
0,6										
0,8										
1,0										
1,25										

4. 9.3 – расмдаги схемани йигиб, трансформаторнинг қисқа туташув тажрибаси ўтказилади. Бунинг учун автотрансформаторнинг дастагини минимал кучланишга келтириб, занжир тармокка уланади. Сўнгра автотрансформатор ёрдамида кучланишини (яъни қисқа туташув кучланишини  $U_k$  гача) чулгамлардан  $I_1 = I_{1nom}$  ва  $I_2 = I_{2nom}$  қийматлардаги токлар оқиб ўтгунча орттирилади. Үлчаш натижалари 9.3 – жадвалга ёзилади.

9.3 – жадвал.

Ү л ч а ш л а р				Х и с о б л а ш л а р			
$U_k$ , $B$	$I_{1nom}$ , $A$	$I_{2nom}$ , $A$	$P_k$ , $Bm$	$Z_k$ , $Om$	$R_k$ , $Om$	$X_k$ , $Om$	$\Delta U_k$ , %

5. Куйидаги боғланишларнинг графиклари чизилади:

$$U_2 = f(I_2); \cos\varphi_2 = f(I_2); \eta = f(I_2).$$

6. Иш бўйича хулоса берилади:

- а) тажрибадан олинган ва трансформаторнинг паспортида берилган маълумотларнинг мослиги тўғрисида;
- б) трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти (ФИК) максимум қийматга эришгандаги нагрузка микдори ҳақида;
- в) нагрузка ўзгариши билан трансформатор ФИК нинг,  $\cos\varphi$  нинг ва иккиламчи чулғам томондаги кучланишнинг ўзгариш характеристи тўғрисида.

### Ўз – ўзини текшириш учун саволлар.

1. Трансформаторнинг тузилиши ва ишлаш принципи тўғрисида нималарни биласиз?
2. Трансформация коэффициенти нима ва у қандай аниқланади?
3. Салт ишлаш ва қисқа туташув тажрибалари қандай ўтказилади? Тажрибадан олинган маълумотлар бўйича трансформаторнинг қандай параметрларини аниқлаш мумкин?
4. Трансформаторнинг ташки характеристикаси нима?
5. Трансформаторнинг ФИК ни қандай усууллар билан аниқлаш мумкин?
6. Пўлат ўзакнинг(магнит ўтказгичнинг) вазифаси ва конструкциясини баён этинг.
7. Трансформаторнинг аҳамияти нимадан иборат?

## 10 – лаборатория иши ҮЗГАРУВЧАН ТОКНИ ТҮҒРИЛАШ ЗАҢЖИРЛАРИ


### I. Ишнинг мақсади.

- Синусоидал үзгарувчан токни (кучланишни) түғрилаш схемалари билан танишиш ва түғриланган токнинг (кучланишнинг) сифатини аниқлашни ўрганиш.
- Түғрилаш коэффициентини экспериментал аниқлаб, уни назарий ҳисоблар билан солиштириш.
- Түғриланган кучланиш ва токнинг шаклларини индуктив – сигум фильтрлари ёрдамида яхшилаш принципини ўрганиш.
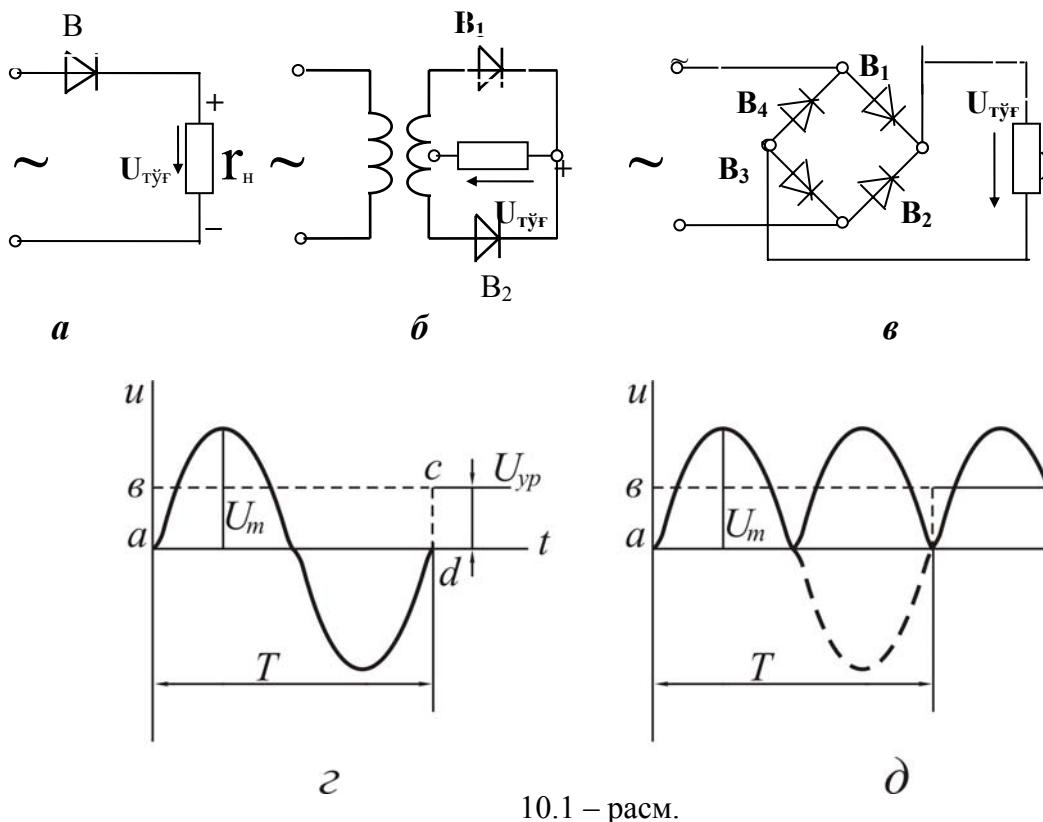
### II. Назарий қисм.

Электр энергиясининг бир қанча истеъмолчилари (электр транспорти, электролиз, алоқа аппаратлари, автоматика ва телемеханика асбоблари ва б.) үзгармас ток манбаидан ишлайдилар. Аммо бу истеъмолчиларни үзгармас токнинг алоҳида манбаи (үзгармас ток генераторлари, химиявий манбалари ва б.) билан таъминлаш ҳамма вақт ҳам мумкин бўлавермайди. Үзгарувчан ток манбаларининг кенг тарқалганлиги, ўз навбатида үзгарувчан токни үзгармас токка айлантириш вазифасини кўйди. Бундай үзгартиришнинг маъноси истеъмолчига үзгарувчан ток (кучланиш) манбаидан келаётган электр зарядларининг бир томонлама характеристини таъминлашдан иборат. Шундай қилиб, бундай үзгартиргичларнинг чиқиш томонига уланган истеъмолчиларда ток бир томонга оқади. Үзгарувчан түғрилаш деган ном ана шундан келиб чиқсан. Үзгарувчан токни түғрилаш учун бир томонлама ўтказиш хусусиятига эга бўлган асбоблардан, яъни түғрилагичлардан фойдаланилади. Түғрилагичларнинг электронли, ионли ярим ўтказгичли ва электромеханикали турлари бор.

Ҳозирги замон техникасида ярим ўтказгичли түғрилагичлар кенг тарқалган.



10.1 – расм.

10.1 – расмда бир фазали ўзгарувчан токни ярим ўтказгичли тўғрилагичлар ёрдамида (*B* вентилларда) тўғрилашнинг битта ярим даврли (10.1 – расм, *a*), иккита ярим даврли трансформаторнинг ўрта нуқтаси билан (10.1 – расм, *б*) ва ниҳоят кўприк (10.1 – расм, *в*) схемалари кўрсатилган. Барча схемаларда ток вентиль орқали фақат бир томонга (схемаларда чапдан ўнгга) ўтиши мумкин, чунки ярим ўтказгични тўғри йўналишда улаганда унинг ўтиш (ички) қаршилиги бўлади. Тескари йўналишда ток ўта олмайди, чунки  $r_u = \infty$ . Масалан, 10.1 – расм, *a* даги занжир учун кучланиш синусоидасининг битта даври  $T$  давомида (10.1 – расм, *г*) нагрузка қаршилиги  $r_u$  да синусоиданинг мусбат ярим тўлқинига тенг кучланишнинг пасаови ҳосил бўлади. Бундаги кучланишнинг ўртача қиймати  $U_{yp}$  ана шу мусбат ярим тўлқиннинг юзасига тенг, яъни

$$\begin{aligned} U_{yp} &= \frac{1}{T} \int_0^T u dt = \frac{1}{T} \int_0^\pi U_m \sin \omega t dt = \frac{1}{\omega T} \int_0^\pi U_m \sin \omega t d(\omega t) = \\ &= \frac{U_m}{2\pi} |\cos \omega t|_0^\pi = \frac{U_m}{\pi} = \frac{\sqrt{2}U}{\pi} = 0.45 U \end{aligned}$$

Демак, синусоидал кучланишнинг ўртача ёки тўғриланган  $U_{yp}$  қиймати, юзаси бир давр ичидаги мусбат ярим тўлқиннинг юзасига тенг бўлган *abcd* тўғри тўртбурчакнинг баландлигига тенг.

Битта ярим даврли тўғрилагичда тўғриланган кучланишнинг ўртача қиймати, занжирга берилган ўзгарувчан кучланиш таъсир этувчи қийматининг 45 % ини ташкил этади. У холда тўғрилагичнинг тўғрилаш коэффициенти  $K_T = 0.45$ .

Иккита ярим даврли тўғрилаш схемаларида эса вентиллар  $B_1$  ва  $B_2$  (10.1 – расм, *б*) ҳамда  $B_1 - B_3$  ва  $B_2 - B_4$  (10.1 – расм, *в*) навбатма – навбат ишлаб, синусоиданинг иккала ярим тўлқинини битта йўналишда ўтишини (10.1 – расм, *д*) таъминлайди. Бу холда кучланишнинг ўртача ёки тўғриланган қиймати:

$$U_{yp} = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} u dt = \frac{2\sqrt{2}U}{\pi} = 0.9 U .$$

Тўғрилагичнинг тўғрилаш коэффициенти  $K_T = 0.9$ .

Бир фазали ўзгарувчан токни тўғрилаш учун асосан кўприк схема (10.1 – расм, *в*) қўлланилади. Масалан, радиоприёмникларда ва телевизорларда ана шундай схемалардан фойдаланилади.




Кўп фазали тўғрилагичларда тўғриланган кучланишларнинг сифати бир мунча мукаммал ҳисобланади. Буларнинг ичida энг кўп тарқалгани уч фазали ўзгарувчан токни ўзгармас токка айлантириб берувчи уч фазали тўғрилагичлар ҳисобланади. 10.2 – расм, *a* ва *б* да уч фазали токларни битта ва иккита ярим даврли тўғрилаш схемалари кўрсатилган. Бу схемаларда, масалан 10.2 – расм, *a* даги занжирда  $B_1$ ,  $B_2$  ва  $B_3$  вентилларнинг ҳар

бири учдан бир  $\frac{T}{3}$  даврда 10.2 – расм, *б* даги занжирда эса вентилларнинг ҳар бири олтидан бир  $\frac{T}{6}$  даврда ишлайдилар.



Агар уч фазали битта ярим даврли тўғрилагичнинг (10.2 – расм, *a*) ишлашини кўрадиган бўлсак, унда вентиль  $B_1$  вақт  $t_1$  дан  $t_2$  гача,  $B_2$  вентиль  $t_2$  дан  $t_3$  гача, ниҳоят,  $B_3$  вентиль  $t_3$  дан  $t_4$  гача бўлган интервалларда ишлайди. Шундай қилиб, ҳар бир вентилга синусоидаларнинг  $\omega t_1 = \frac{\pi}{6}$  ва  $\omega t_2 = \frac{5\pi}{6}$  фазалари орасидаги мусбат тўлқиннинг

бир қисми түғри келади (10.2 – расм,  $\delta$ ). У ҳолда түғриланган кучланишнинг ўртача қиймати

$$U_{yp} = \frac{3U_m}{T} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \sin \omega t dt = \frac{3\sqrt{2}U}{2\pi} \left| \cos \omega t \right|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} = \frac{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}U}{2\pi} = 1.17 U.$$

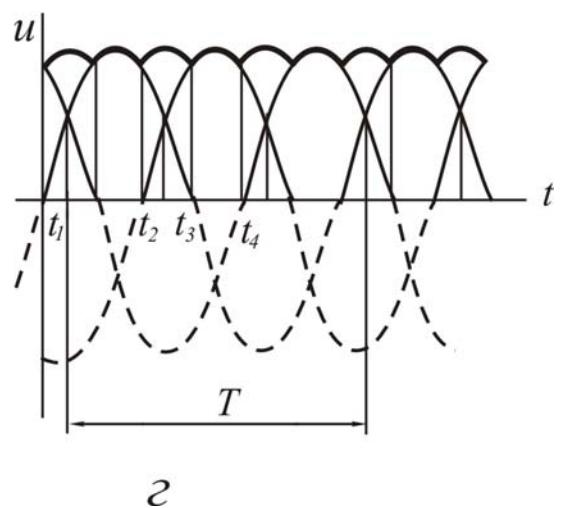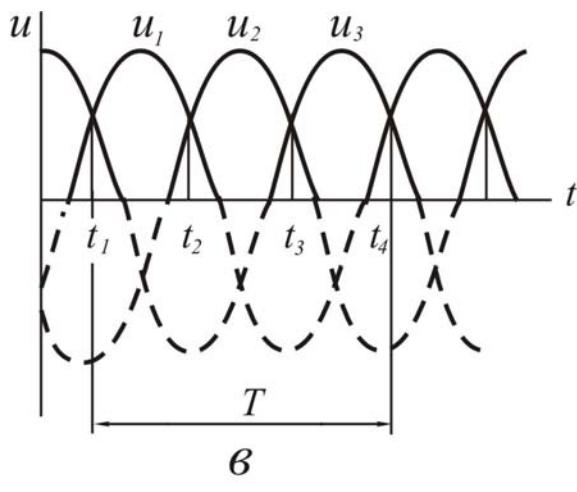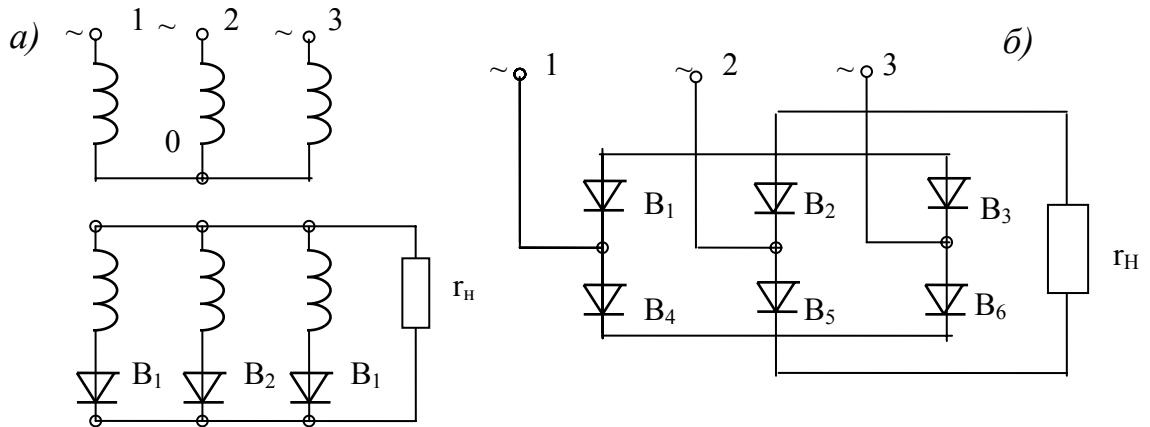

10.2 – расм.

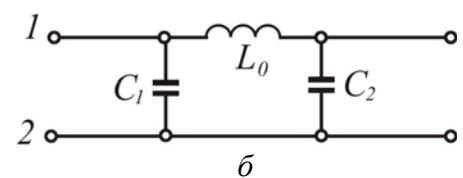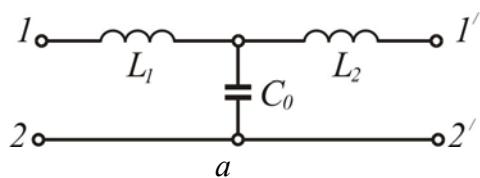

10.3 – расм.

Демак, түғрилагичнинг түғрилаш коэффициенти  $K_T = 1.17$ . Умумий ҳолда  $m$  - фазали түғрилагичнинг түғрилаш коэффициенти


$$K_T = \frac{m\sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{\pi}{m} = \sqrt{2} \frac{\sin \frac{\pi}{m}}{\pi/m}$$

Масалан, уч фазали кўпrik схемаси учун (10.2-расм,  $b$  да  $m = 6$ ) тўғрилаш коэффициенти  $K_T = 1.35$ . Назарий жиҳатдан  $m = \infty$  да  $K_T = 1.41$  бўлиб, тўғриланган кучланиш занжирнинг кириш томонидаги ўзгарувчан кучланишнинг амплитуда қийматига тенгдир. Тўғриланган кучланиш эгри чизигининг шаклидан кўринадики (10.1 – расм,  $\sigma$  ва  $\delta$ ; 10.2 – расм,  $\sigma$  ва  $\sigma$ ), тўғрилагичларнинг чиқиш томонидаги кучланишларнинг фақат йўналиши ўзгармас бўлиб, миқдори (амплитудаси) жиҳатдан пульсацияланувчиdir. Пульсацияни камайтириб, тўғриланган кучланиш шаклининг эгрилигини иложи борича тўғри чизикқа яқинлаштириш учун текисловчи фильтрлардан (10.3 – расм,  $a$  ва  $b$ ) фойдаланилади.

### III. Ишни бажариш тартиби.

1. Уч фазали синусоидал кучланишнинг бирор фазасига 10.4 – расмнинг 1 – схемасидаги битта ярим даврли режимда ишлайдиган тўғрилагич уланади. Ўзгарувчан ва ўзгармас кучланиш вольтметрлари  $V_1$  ва  $V_2$  тегишлича тўғрилагичнинг кириш ва чиқиш қисмаларига уланади. Электрон осциллографни электр тармоғига улаб, унинг кириш клеммаларига тўғрилагичнинг чиқиш қисмалари уланади. Стендни манбага улаб, ўлчанганди  $U_1$  ва  $U_2$  кучланишларнинг қийматлари 10.1 – жадвалга ёзилади. Осциллограф унинг экранига кучланиш эгри чизиги  $U_2(t)$  жойлашадиган даражада созланади. Эгри чизикни шаффофф қоғозга кўчириб олиб, уни ҳисоботга киритиш керак.

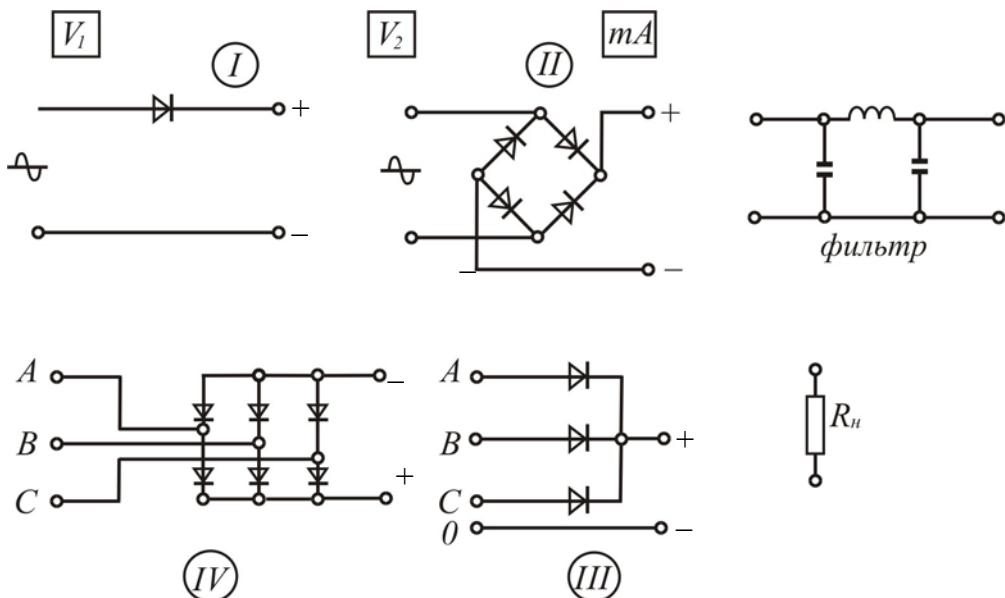2. Стендни электр манбаидан ажратиб, тўғрилагичнинг чиқиш қисмасига текисловчи фильтрнинг кириш қисмаси уланади, фильтрнинг чиқиш қисмаларига вольтметр ва осциллограф уланади.



10.4 – расм.

Стендни тармоқка улагандан сўнг,  $U_1$  ва  $U_2$  кучланишларни ўлчаб, олинган маълумотларни 10.1 – жадвалга ёзилади. Осциллограф экранидаги эгри чизикни шаффофф қоғозга кўчириб олинади.

3. 1 ва 2-бандлар нагрузка режими учун қайтарилади. Нагрузка қаршилиги  $r_h$  амперметр орқали уланади.

Тұғрилагич- нинг типи	Салт ишлаш режими						Нагрузка режими					
	фильтрсиз			фильтр билан			фильтрсиз			фильтр билан		
	$U_1$	$U_2$	$K = \frac{U_2}{U_1}$	$U_1$	$U_2$	$K = \frac{U_2}{U_1}$	$U_1$	$U_2$	$K = \frac{U_2}{U_1}$	$U_1$	$U_2$	$K = \frac{U_2}{U_1}$
	$B$	$B$		$B$	$B$		$B$	$B$		$B$	$B$	
I												
II												
III												
IV												

4. 1, 2 ва 3 - бандларда күрсатилган ишларни тұғрилагичнинг бир фазали күпrik (II) схемаси учун хам бажариш керак.

5. Стендни манбадан ажратиб, осциллографнинг ўзини ўчирмасдан унинг қисмаларини фильтрнинг клеммаларидан узилади. Уч фазали ток түрт симли тармоғининг  $OABC$  қисмаларига уч фазали тұғрилагичнинг (10.4-расм, III схема) бир номли клеммалари уланади. Вольтметр  $V_1$  ни уч фазали тармокнинг O – A қисмаларига, вольтметр  $V_2$  ни эса тұғрилагичнинг «+» ва «-» клеммаларига уланади. Вльтметр  $V_2$  га параллель қилиб осциллографнинг қисмалари уланади. Стендни манбага улаб, ўлчашдан олинган маълумотларни 10.1 – жадвалга ёзилади. Осциллографни созлаб олинган эгри қизиқлар шаффофф қофозга күчириб олинади.

6. Фильтрни улаб, 2 – бандда айтилган тартиби сақлаган ҳолда, 5 – бандда күрсатилган ишлар тақрорланади.

7. Осциллографни ўчирмасдан, стендни манбадан ажратиб схема бузилади. Күпrik схемали уч фазали тұғрилагич уч фазали тармоқнинг A, B, C қисмаларига 10.3 – расмнинг IV схемасида күрсатилгандек уланади. Тұғрилагичнинг «+» ва «-» клеммаларига осциллографнинг кириш қисмалари уланади. Стендни манбага улаб, ўлчашдан олинган маълумотларни 10.1 – жадвалга ёзилади. Осциллограф экраныда ҳосил бўлган эгри қизиқлар шаффофф қофозга күчириб олинниб, ҳисботга киритилади.

8. Схемага фильтрни 2 – бандда айтилган тартибда улаб, 7 – бандда күрсатилган ишлар тақрорланади.

9. 7 ва 8 – бандларда күрсатилган ишлар тұғрилагичнинг нагрузка режими учун тақрорланади.

10. Тұғрилагичнинг салт ишлаш ва нагрузка режимларидан олинган маълумотлар бўйича нагрузка қаршилиги  $r_H$  ни ва вентиллардан биронтасининг ички қаршилиги  $r_u$  аниқланади.унда

$$r_H = \frac{U_{2H}}{I_H}; \quad r_u = \frac{U_{20} - U_{2H}}{I_H}.$$

11. Иш бўйича хулоса берилади.

### Ўз –ўзини текшириш учун саволлари.

1. Ўзгарувчан токни тұғрилаш жараёни нимадан иборат?
2. Синусоидал ўзгарувчан кучланишнинг ўртача ёки тұғриланган қиймати нимага тенг?
3. Кўп фазали тұғрилагичларнинг бир фазали тұғрилагичлардан афзаллиги нимадан иборат?
4. Текисловчи фильтрларнинг вазифаси нимадан иборат?
5. Ўзгармас токнинг манбаи тарзида унинг маҳсус манбаларидан (электромашинали, кимёвий ва б.) ёки ўзгарувчан токни тұғрилаб фойдаланишнинг қайси бири иқтисодий жиҳатдан маъқул ҳисобланади?
6. Тұғриланган токдан қайси соҳаларда фойдаланилади?
7. Ўзгарувчан токни тұғрилаш учун қандай асбоблардан фойдаланилади?


## 11 – лаборатория иши БИР ФАЗАЛИ ИНДУКЦИОН СЧЁТЧИКНИ ТЕКШИРИШ

### I. Ишнинг мақсади.

1. Бир фазали ўзгарувчан ток индукцион счётчигининг тузилиши ва ишлаш принципи билан танишиш.
2. Счётчикни электр тармоғига улаш схемаси билан танишиш ва электр энергияси сарфини ўлчашни ўрганиш.
3. Счётчикнинг ишлашини текшириб кўриш.
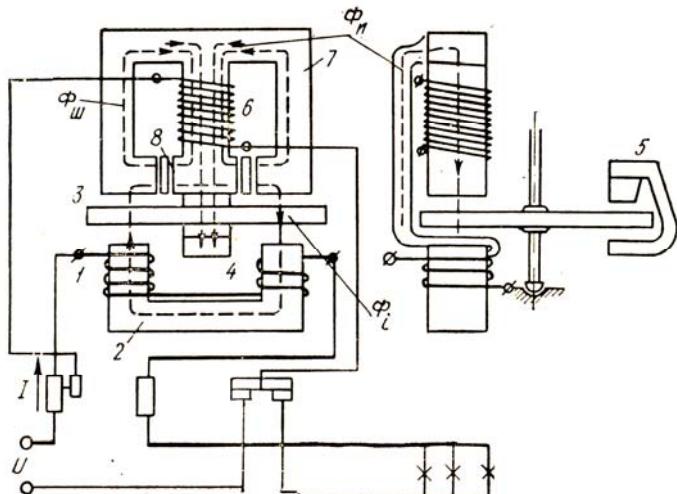
### II. Назарий қисм.

Ўзгарувчан ток электр энергиясининг сарфини ўлчаш учун индукцион счётчиклар ишлатилади. Ўзгарувчан токнинг счётчиги дискида ҳосил қилган магнит оқимларининг сони бўйича бир оқимли ва кўп оқимлиларга бўлинади. Масалан, 11.1 – расмда уча оқимли индукцион счётчикнинг пўлат ўзакларидан (магнит ўтказгичидан) бирининг тузилиши кўрсатилган. Индукцион счётчикнинг ўлчаш механизми қуидаги қисмлардан: чулғамлар 1 ва 6 ўралган  $U$  шаклли 2 ва  $T$  шаклли 7 пўлат ўзаклардан, айланувчи алюминий диск (3), қарши кутблек (4), ўзгармас магнит (5), ферромагнит негизча (вкладиш) 8 ва ҳисоблаш механизмидан (расмда кўрсатилмаган) иборат.



11.1 – расм.

Ғалтаклардан биттаси (1) счётчикнинг номинал ток кучига мўлжалланган бўлиб, йўғон симдан ўралади ва счётчикнинг токли ғалтаги деб аталади. Бу ғалтакнинг ўрамлар сони оз бўлиб, нагруззага кетма – кет уланади.

Счётчикнинг кетма – кет ғалтагидан ўтувчи ток  $I$  ҳосил қилган магнит оқими  $\Phi_i$  пўлат ўзакдан ўттуариб ўйлакай дискни икки марта кесиб ўтади.

Кучланиш чулғами эса ингичка симдан ясалган бўлиб, 8 – 12 минг ўрамдан иборат бўлади. Электр тармоғига параллел уланади. Кучланиш чулғамининг токи пўлат ўзак 7 да магнит оқими  $\Phi_0$  ни ҳосил қиласди. Бу магнит оқими иккита магнит оқимига, яъни ишчи магнит оқими  $\Phi_u$  ва оқим  $\Phi_{uu}$  га бўлинади. Қарши кутблек 4 бўйлаб пўлат ўзакка қайтаётган иш оқими  $\Phi_u$  айланувчи дискни кесиб ўтади. Оқим  $\Phi_{uu}$  эса дискни четлаб ўтиб, негизчалар ва шунтлар 8 орқали пўлат ўзак 7 нинг тармоқларидан ўтиб туташади.  $\Phi_u$  ва  $\Phi_i$  магнит оқимлар дискдан ўтаётуб, унда уюрма токлар индукциялайди. Диска индукциялланган ток билан  $\Phi_u$  ва  $\Phi_i$  магнит оқимларининг ўзаро таъсиридан айлантирувчи момент

$$M = cf\Phi_i\Phi_u \cdot \sin\psi$$

ҳосил бўлади.

Бу ерда  $\psi$  - магнит оқимлари  $\Phi_u$  ва  $\Phi_i$  векторлари орасидаги бурчак;  $c$  - ўзгармас коэффициент;  $f$  - ток чатотаси. Бошқа томондан

$$\Phi_i = k_i \cdot I; \quad \Phi_u = k_u I_u = k_u \frac{U}{z_u} \approx x_u = 2\pi f L_u \text{ деб қабул қилиш мумкин.}$$

Бу ерда  $U$  - тармоқ кучланиши,  $z_u$  - кучланиш чулғамининг тўла қаршилиги,  $L_u$  - шу чулғамининг индуктивлиги. У ҳолда айлантирувчи моментнинг тенгламаси

$$M = c \cdot f \cdot k_i \cdot I \cdot k_u \frac{U}{2\pi f L_u} \sin \psi = k_1 I U \sin \psi$$

дан кўринадики, айлантирувчи момент нагрузка токи билан кучланиши кўпайтмасига пропорционал бўлса, дискнинг айланышлар сони эса нагрузка истеъмол қилаётган энергияга пропорционалдир. Энди масаланинг моҳияти коэффициент  $\sin \psi$  нинг қийматига ёки силжиш бурчаги  $\psi$  га, яъни пўлат ўзакнинг конструкциясига боғлиқдир. Агар,  $\psi$  бурчаги кучланиш билан ток орасидаги силжиш бурчаги  $\varphi$  га тенг бўлса ( $\psi = \varphi$ ), у ҳолда счётчик манбадан истеъмолчига келаётган реактив энергияни ўлчайди. Агар  $\psi = 90^\circ - \varphi$  ва  $\sin \psi = \cos \varphi$  бўлса, у ҳолда айлантирувчи момент  $M = k_1 I U \cos \varphi = k_1 \cdot P$  га тенг бўлади.

Демак, айлантирувчи момент истеъмолчининг актив қувватига пропорционалдир. Бу ҳолда дискнинг айланышлар сони тармоқдан истеъмолчига келаётган актив энергияни аниқлайди. Текшириладиган счётчикнинг конструкцияси ана шундай.

Айлантирувчи момент таъсиридан диск ўзгармас магнит 5 майдонида айланганида, дискда уюрма ток  $I_y$  индукцияланади. Уюрма токнинг ўзгармас магнит майдони билан таъсиридан дискнинг айланishi тезлиги  $n$  га пропорционал бўлган тормозловчи (тўхтатувчи) момент ҳосил бўлади, яъни

$$M_T = k_2 \cdot n.$$

Айлантирувчи ва тормозловчи моментлар тенг бўлганида ( $M = M_T$ )  $k_1 P = k_2 n$  бўлади, бундан

$$P = \frac{k_2}{k_1} \cdot n = C_x \cdot n,$$

яъни счётчик дискининг айланishi тезлиги истеъмолчининг актив қувватига пропорционал. Бирор вақт  $t$  давомида сарфланган энергия:

$$W = P \cdot t = C_x \cdot n \cdot t = C_x \cdot N,$$

бу ерда  $N = n \cdot t$  - счётчик дискининг вақт  $t$  давомидаги айланышлар сони;  $C_x = \frac{W}{N}$  счётчикнинг ҳақиқий доимийси, яъни счётчик диски бир марта айланishi учун кетган вақт ичida счётчик орқали ўтган электр энергиясининг ҳақиқий миқдори (истеъмолчига сарфланган энергия). Қандайдир вақт  $t$  давомида сарфланган энергия счётчикнинг ўқига маҳкамланган ҳисоблаш механизми томонидан қайд қилинади. Бир киловатт - соат энергия истеъмолини ўлчашдаги дискнинг айланышлар сони счётчикнинг узатиш сони дейилади. У “A” ҳарфи билан белгиланиб, счётчикнинг кўринадиган жойига ёзиб қўйилади. Масалан, “1 kWt – соат – A диск айланishi”. Узатиш сонига тескари миқдор счётчикнинг номинал доимийси ҳисобланади

$$C_n = \frac{1000 \cdot 3600}{A} \left[ \frac{Bm \cdot соат}{айл} \right].$$

Счётчикнинг номинал ва ҳақиқий доимийсини билган ҳолда унинг нисбий хатолигини аниқлаш мумкин:

$$\beta = \frac{W_c - W}{W} \cdot 100\% = \frac{C_n - C_x}{C_x} \cdot 100\%,$$

бу ерда:  $W_c$  - счётик ҳисобга олган энергия,  $W$  - дискнинг  $N$  та айланишлари давомида занжирнинг сарфлаган ҳақиқий энергияси.

Счётикни текширишдан мақсад, унинг давлат стандарти (ГОСТ 6570 - 75) нинг талаб ва шартларини қониқтириш ёки қониқтирумаслигини аниқлашдир.

ГОСТ 6570 - 75 нинг техник талаб ва шартлари қуидагича:

а) кувват коэффициенти  $\cos\varphi=1$ , номинал кучланиш ва частотада счётик кўрсатишининг нисбий хатолиги, аниқлик класи 1.0 бўлган счётиклар учун, ток номинал қийматидан 10 дан 150 % гача бўлганда  $\pm 1\%$  дан ва аниқлик класи 2.0 бўлган счётиклар учун, ток номиналдан 10 дан 200 % гача бўлганда  $\pm 2\%$  дан ортмаслиги керак. Аниқлик класи 2.5 бўлган счётиклар учун  $\pm 2.5\%$  бўлиши керак;

б) кувват коэффициенти  $\cos\varphi=1$  бўлиб, аниқлик класи 1.0 ва 2.0 бўлган счётиклар учун сезирлик даражаси 0.5% дан ва аниқлик класи 2.5 ва 3.0 бўлган счётиклар учун эса 1% дан ортмаслиги керак;


в) счётикнинг кетма – кет чулғамида ток бўлмай, кучланиш номинал қийматига нисбатан 80 – 110 % ни ташкил этганда счётикнинг диски тўла бир мартадан ортиқ айланмаслиги керак.

Счётикнинг номинал кучланишдаги сезирлик даражасини аниқлаш учун унга дискни турғун айлантира оладиган даражадаги кичик нагрузка  $I_{min}$  берамиз. Счётикнинг сезирлик даражаси қуидаги формула бўйича аниқланади:

$$S = \frac{I_{min}}{I_{nom}} \cdot 100\%.$$

### III. Ишни бажариш тартиби

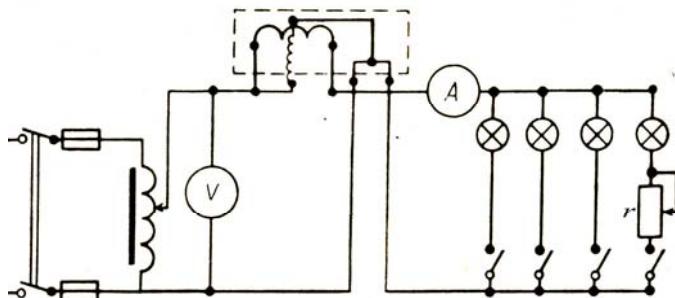1. 11.2 – расмдаги счётикни текшириш схемаси чизилади.
2. Нагрузка реостати ёрдамида номинал ток ўрнатилиб, счётикни 15 минут давомида қиздиринг.
3. Паспортда берилганлар бўйича счётикнинг номинал доимийсини ҳисоблаб, олинган қийматларни 11.1 – жадвалга ёзилади.
4. Счётикни номинал токда қиздиргандан сўнг  $I = I_{nom}$  нагрузкада ва  $t$  вақт ичида дискнинг айланишлар сони ҳисобланади. Бунинг учун дискдаги қизил белги пайдо бўлиши билан кузатувчи секундомерни юргизиб, 10 – 15 та айланишларни санагандан сўнг секундомерни тўхтатади.



11.2 – расм.

5. Занжир қисмаларидағи кучланишни автотрансформатор ёрдамида номинал миқдорда ушлаб туриб, токни номинал миқдорига нисбатан 150, 75, 50, 25 ва 10 % ларни ташкил этган қийматлари олинади. Тажрибани токнинг ҳар бир қиймати учун 2 мартадан қайтариб, уларнинг ўртача арифметик қиймати олинади ва ўлчов натижалари 11.1 – жадвалга ёзилади.

6. Тажрибадан ва ҳисоблашлардан олинган маълумотларга асосан счётикнинг хатолик эгри чизиги  $\beta = f(1\%)$  қурилади.

7. Счётикнинг сезирлигини аниқлаш (тажрибани ўлчаш чегараси кичикроқ бўлган амперметр ва қаршилиги  $500 - 1000 \text{ Om}$  бўлган реостат ёрдамида ўтказиш маъқул). Занжирда мумкин бўлган максимал нагрузка қаршилигини ўрнатиб, унда озгина бўлса ҳам ток бўлишига қарамай дискнинг қимирламай турганига ишонч ҳосил қилинг. Сўнгра нагрузка қаршилиги счётикнинг диски аста – секин (тўхтовсиз) айланга бошлагунча бир текис камайтирилади. Ана шу моментда амперметр бўйича  $I_{\min}$  ни аниқлаб, счётик сезирлиги  $S$  ни ҳисобланг.

11.1 – жадвал.

Нагрузка характери	Ўлчашлар					Ҳисоблашлар		
	$I$	$I$	$U$	$N$	$t$	$C_h$	$C_x = \frac{U \cdot I \cdot t}{N}$	$\beta$
Актив	%	$A$	$B$	$айл$	$c$			%
	10							
	25							
	50							
	75							
	100							
	150							

8. Схемани ўзгартирасдан нагрузкани ажратиб, автотрансформатор ёрдамида кучланишни номиналга нисбатан аввал 80 %, сўнгра 110 % га ўзгартиринг. Иккала ҳолда ҳам счётикнинг диски айланмаса, демак счётик ўзича айланмайди.

9. Счётикнинг ишлатишга яроқлилиги ва қандай аниқлик классига тегишлилиги ҳақида холоса чиқаринг.

### Ўз – ўзини текшириш учун саволлар.

- Индукцион системали бир фазали счётикнинг тузилиши ва ишлаш принципи қандай?
- Қандай шартларда счётикнинг айлантирувчи моменти занжирнинг актив кувватига пропорционал?
- ГОСТ бўйича счётиклар учун қандай талаб ва шартлар қўйилади?
- Счётикнинг сезирлиги деб нима тушунилади?
- Счётикнинг узатиш сони деб нима тушунилади?
- Счётикнинг номинал доимийси деб нимага айтилади ва у қандай аниқланади?
- Счётикнинг ҳақиқий доимийси деб нимага айтилади ва у қандай аниқланади?
- Счётикнинг нисбий хатолиги қандай аниқланади?

## 12 – лаборатория иши ФЕРРОРЕЗОНАНСЛИ КУЧЛАНИШ СТАБИЛИЗАТОРИ


### I. Ишнинг мақсади.

- Электр микдорларни (масалан, кучланиш ва токларни) стабиллашнинг параметрик принциплари ва ўзгарувчан токда ишлайдиган оддий электромагнитли кучланиш стабилизаторларининг тузилиши билан танишиш.
- Стабилизаторнинг асосий иш характеристикаларини олиб, унинг айрим элементларининг стабиллаш сифатига таъсирини аниқлаш.
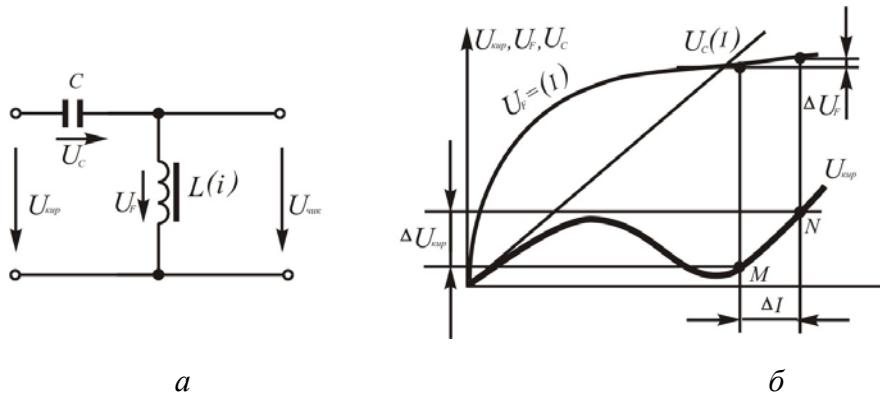
### II. Назарий қисм.

Замонавий электр ва радиотехник қурилмаларнинг пишиқлиги, тежамлилиги ва узок муддат ишлай олиши қўп жиҳатдан уларга берилаётган кучланишнинг стабиллигига боғлиқ. Масалан, катта қувватли радиолампаларни қиздиришга бериладиган кучланишнинг қиймати 1% га ортса, уларнинг хизмат муддати 15% га, оддий чўғланма лампага бериладиган кучланишни 10% дан зиёдроқ ортирилса, хизмат муддати 4 марта камаяди. Кучланишнинг паст бўлиши ҳам номақбул бўлиб, қурилма нормал иш режимиининг бузилишига сабаб бўлади.

Шу туфайли кам қувватли манбалардан фойдаланилганда, шунингдек, тармоққа катта қувват уланганда, истеъмолчини стабил кучланиш билан таъминлаш мақсадида манба билан истеъмолчининг ўртасига уланадиган кучланиш стабилизаторларидан фойдаланилади. Кучланиш стабилизаторининг қуввати ваттнинг кичик улушларидан то юзлаб киловаттгача бўлиб, стабиллаш аниқлиги мингдан биргача боради. Масалан, замонавий элсектр ўлчов асбобларининг айрим қисмларини стабил кучланиш билан таъминлаш учун кучланишнинг стабиллаш аниқлиги ўлчов асбобларининг аниқлик классидан бир хона юқори бўлиши керак.



12.1 – расм.

Кучланишни стабиллашга асосан параметрик ва компенсациялаш усули билан эришилади. Параметрик стабилизаторнинг ишлаш принципи чизиқли ва ночизиқли элементларнинг уланиш схемаларини танлашдан ва уларнинг характеристикаларидан фойдаланишдан иборат. Бу элементлар параметрларининг ўзгаришининг манба кучланишига боғлиқлиги шундайки, бунда стабилизаторнинг чиқиш томонидаги кучланишнинг ўзгариши, унинг кириш томонидаги кучланишнинг ўзгаришидан бирмунча кичик бўлади.


Энди параметрик стабиллаш принципини оддий электромагнитли (феррорезонансли) кучланиш стабилизатори мисолида кўриб чиқайлик. Бундай занжир кетма – кет уланган конденсатор  $C$  ва ночизиқли индуктивлик  $L$  дан иборат (12.1 – расм,  $a$ ). Занжирнинг вольт-ампер характеристикасидан кўринадики (12.1 – расм,  $b$ )  $M$  ва  $N$  нуқталар орасидаги иш зonasида стабилизаторнинг кириш томонидан кучланиш ва токнинг бир қанча ўзгаришига ночизиқли индуктивликдаги кучланишнинг озгина ўзгариши тўғри келяпти.

Бу ғалтак ўзагининг магнит тўйиниши бўлиб, кучланишни стабиллаш эффициенти таъминлади.


Кучланиш стабилизаторининг ишини характерловчи асосий кўрсаткич унинг кучланиши бўйича стабиллаш коэффициентидир:

$$K_U = \frac{\Delta U_{\text{кир}}}{U_{\text{кир}}} : \frac{\Delta U_{\text{чик}}}{U_{\text{чик}}}$$

Бу коэффициент стабилизаторнинг кириш томонидаги кучланишнинг ўзгариши унинг чиқиши томонидаги кучланишнинг ўзгаришидан неча марта катталигини кўрсатади. Оддий феррорезонансли кучланиш стабилизатори (ФКС) да  $K_U = 5 \dots 10$  бўлиб, конструкцияси мураккаб ФКС ларда бир неча ўнларни ташкил этади. ФКС нинг афзаллигига биринчи навбатда унинг ишлатишга қулайлиги, пухталиги, конструкциясининг оддийлиги ва арzonлигини киритиш нумкин. Булардан ташқари, асосий элемент тарзида тўйинган ва тўйинмаган трансформаторларнинг қўлланиши, стабилизаторнинг чиқиши томонидаги кучланишни, стабилизаторнинг ўзида ҳеч қандай қўшимча материал сарф қилмай ва стабиллаш сифатини бузмай, истаган миқдорда ўзгартириш мумкин.

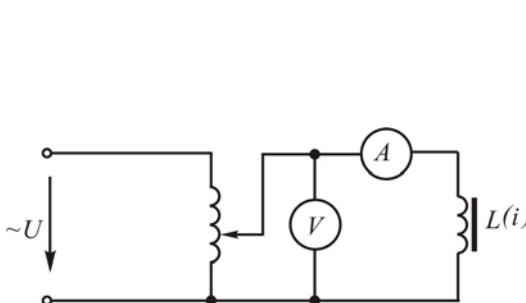

12.2 – расм.

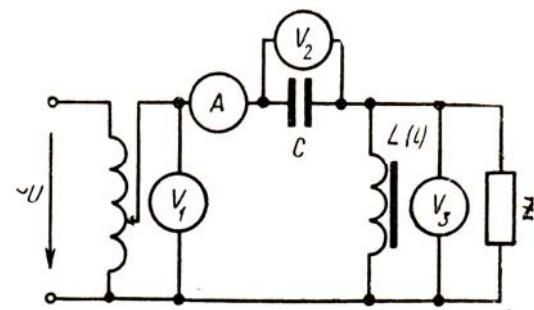

12.3 – расм.

### III. Ишни бажариш тартиби

1. ФКС нинг асосий элементлари ва ўлчаш асбоблари билан танишиш.
2. 12.2 – расмдаги схемани йиғиб, автотрансформатор ёрдамида занжирга берилаётган кучланишни ўзгартириб, 5 – 6 та ихтиёрий нуқталар учун ток ва кучланишларнинг қийматларини ўлчаб, улар 12.1 – жадвалга ёзилади. Тажрибадан олинган маълумотлар бўйича начизиқли индуктивликнинг вольт – ампер характеристикаси қурилади.
3. 12.3 – расмдаги схемани йиғиб, автотрансформатор ёрдамида занжирга берилаётган кучланишни ўзгартириб, 5 – 6 та ихтиёрий нуқта учун ток ва кучланишларнинг қийматларини ўлчаб, уларни 12.2 – жадвалга ёзилади. Олинган маълумотлар бўйича кетма – кет занжирнинг в. а. х. си қурилади. Индуктив элемент  $L(i)$  да кучланишни стабиллаш эффициента эришиш керак. ФКС нинг кириш ва чиқиши характеристикаси қурилади, яъни

$$U_{\text{чик}} = f(U_{\text{кир}}) \text{ ёки } U_3 = f(U_1).$$

ФКС нинг иш зонаси ва стабиллаш коэффициенти аниқланади.

4. Мунтазам ишлаб чиқарилаётган ФКС нинг кириш ва чиқиши томонидаги в. а. х. ларини олиб, унинг иш зонасини ва стабиллаш коэффициенти аниқланади. Ўлчаш натижаларини 12.3 – жадвалга ёзилади. Олинган характеристикани 12.3 – расмда кўрилган ФКС нинг характеристикаси билан таққосланади.

12.1 – жадвал.

$U, \text{В}$						
$I, \text{А}$						

12.2 – жадвал.

$U_1, B$						
$I_2, A$						
$U_3, B$						
$I_3, A$						

12.3 – жадвал.

$U_{кир}, B$						
$I_{кир}, A$						

**Ўз – ўзини текшириш учун саволлар.**

1. Қандай ҳолларда кучланишни стабиллаш зарур?
2. Чизиқли электр занжирларда кучланишни стабиллаш нима сабабдан мумкин эмас?
3. Кучланишни параметрик стабиллаш нимадан иборат?
4. ФКС да ночизиқли индуктивлик қандай роль ўйнайди?
5. Кучланиш бўйича стабиллаш коэффициенти қандай аниқланади?
6. ФКС нинг асосий афзаллиги ва камчилиги нималардан иборат?

## **Дарсликлар ва ўқув қўлланмалари рўйхати**

### **Асосий адабиётлар**

№	Муаллиф, адабиёт номи, тури, нашриёт, йили, ҳажми	Кутубхонадаги нусхалар сони
1.	Каримов А.С. Назарий электротехника. 1 - том. ОЎМТВ, ТДТУ Тошкент: УАЖБНТМ. 2003 йил. 405 бет.	10
2.	Пўлатов Х.Ф. Электротехника фанидан маъruzалар конспекти. ОЎМТВ, ТАСИ – Т.: Тошкент. 1999 йил. 34 бет	4
3.	Каримов А.С. ва бошқалар. Электротехника ва электроника асослари. Тошкент. Ўқитувчи. 1995 йил.	5
4.	Каримов А.С. ва бошқалар. Электротехника. Масалалар тўплами ва лаборатория ишлари. Тошкент. Ўқитувчи. 1989 йил. 248 бет.	31
5.	Хонбобоев А.Н., Халилов Н.А. Умумий электротехника ва электроника асослари. Ўзбекистон. 2000 йил. 446 бет.	150
6.	Касаткин А.Т., Немцов М.В. Электротехника. М.: Энергоатомиздат. 1988 г. 440 стр.	23
7.	Блажкин А.Т., Бесекерский Б.А., Фабрикант Е.А. Общая электротехника. Энергоатомиздат. Ленинград. 1986 г.	10
8.	Халилов Н.А., Ханбабаев А.И. Общая электротехника с основами электроники. МВССО Республики Узбекистан. Ташкент ЦПИУЛ. Издательско – полиграфический творческий дом имени Гафура Гуляма. 2004 г. 449 стр.	20

### **Қўшимча адабиётлар**

№	Муаллиф, адабиёт номи, тури, нашриёт, йили, ҳажми	Кутубхонадаги нусхалар сони
1.	Турдиев М.Т. Электротехника ва электроника асослари. Тошкент, Ўқитувчи. 2002 йил. 128 бет	20
2.	С. Мажидов. Электротехника. Маълумотнома. Ўзбекистон. 1994 йил. 314 бет.	20
3.	Рахимов Г.Р. Электротехника. Тошкент. Ўқитувчи. 1966 йил.	7
4.	В.С. Попов., С.А. Николаев. Общая электротехника с основами электроники. М.: Энергоатомиздат. 1987 г.	10
5.	Ю.М. Борисов, Д.Н. Липатов, Ю.Н. Зорин. Электротехника. М.: Энергоатомиздат. 1985 г. 552 стр.	2
6.	Б.А. Волынский, Е.Н. Зейн, В.Е. Шатерников. Электротехника. М.: Энергоатомиздат. 1987 г. 528 стр.	3

## **МУНДАРИЖА**

1. ЎЗГАРМАС ТОКНИНГ ОДДИЙ ЭЛЕКТР ЗАНЖИРЛАРИНИ  
ТЕКШИРИШ .....
2. СУПЕРПОЗИЦИЯ (УСТМА – УСТЛАШ) УСУЛИ БИЛАН  
ХИСОБЛАШНИ АМАЛДА ТЕКШИРИШ.....
3. ЎЗГАРУВЧАН ТОК ЗАНЖИРИДА  $r$ ,  $L$  ВА  $C$  ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ  
КЕТМА-КЕТ УЛАШ .....
4. ЎЗГАРУВЧАН ТОК ЗАНЖИРИДА  $r$ ,  $L$  ВА  $C$   
ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ ПАРАЛЛЕЛ УЛАШ .....
5. КУЧЛАНИШЛАР РЕЗОНАНСИ .....
6. ТОКЛАР РЕЗОНАНСИ.....
7. ИСТЕЙМОЛЧИЛАР ЮЛДУЗ СХЕМАДА УЛАНГАН УЧ ФАЗАЛИ  
ТОК ЗАНЖИРИНИ ТЕКШИРИШ .....
8. ИСТЕЙМОЛЧИЛАР УЧБУРЧАК СХЕМАДА УЛАНГАН УЧ ФАЗАЛИ  
ТОК ЗАНЖИРИНИ ТЕКШИРИШ .....
9. БИР ФАЗАЛИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ТЕКШИРИШ .....
10. ЎЗГАРУВЧАН ТОКНИ ТҮГРИЛАШ ЗАНЖИРЛАРИ .....
- 11.БИР ФАЗАЛИ ИНДУКЦИОН СЧЁТЧИКНИ ТЕКШИРИШ .....
- 12.ФЕРРОРЕЗОНАНСЛИ КУЧЛАНИШ СТАБИЛИЗATORИ .....